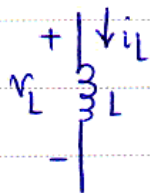


- ۱- عناصر ترویج (سلف و غیر ترویج سلف) <sup>۵</sup>
- ۲- براف ها و قضیه براف <sup>۵</sup>
- ۳- تجزیه و تحلیل نیرو و تنش <sup>۵</sup>
- ۴- تجزیه و تحلیل حلقه و طاق است <sup>۵</sup>
- ۵- معادلات حالت
- ۶- فرکانس ها و ضریب <sup>۵</sup>
- ۷- پاسخ فرکانسی <sup>۵</sup>
- ۸- قضیه ریشه <sup>۵</sup>
- ۹- توان و سلف <sup>۵</sup>
- ۱۰- دو قضیه ها <sup>۵</sup>
- ۱- نظریه ای اساسی مدارها و سلفها <sup>۵</sup>
- ۲- تحلیل مهندسی مدار <sup>۵</sup>
- ۳- است و ولتاژ است <sup>۵</sup>
- ۴- امثال میان نرم <sup>۵</sup>
- ۵- هفته اول آزمون <sup>۵</sup>
- ۶- تعریف و کاربرد <sup>۵</sup>
- ۷- ۱۴، ۱۵، ۱۶
- ۸- ۲

فصل آخر دایره‌های الکتریکی

سلف‌های متقاطع:




$$v_L = \frac{d(i_L L)}{dt} = L \frac{di_L}{dt} + i_L \frac{dL}{dt}$$

در مدارهای الکتریکی (۱) با سلف متقاطع

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dL}{dt} = 0$$

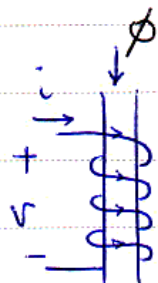

در واقع اگر سلف متقاطع را زمان  $\phi(t)$  هم می‌تواند در آن ولتاژ القا می‌کند  
در منابع جریان از  $r + \dots$

سیم‌های متقاطع با هم به هم می‌زنند


$$\lambda = Li$$

این سیم‌های سلف متقاطع را سیم‌های متقاطع می‌گویند به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$v = \frac{d\lambda}{dt} = \frac{d(Li)}{dt} = L \frac{di}{dt} \Leftrightarrow v = \frac{d\lambda}{dt}$$

ولتاژ القا می‌شود و سلف متقاطع است از:

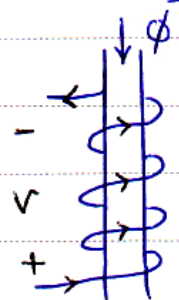
اولاً سیم‌های متقاطع را اساس قانون انرژیک می‌گویند که در آن سیم‌های متقاطع به هم می‌زنند



سلف  $\phi \uparrow$

به خودی خود در مدارش مخالفت کند

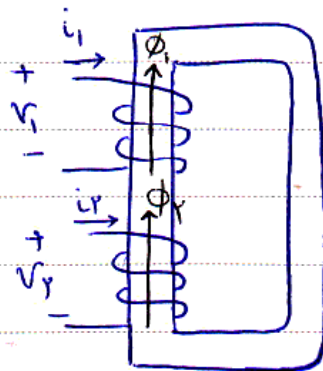
تذکره ۳: با توجه به روابط سلف متقاطع، ولتاژ القا می‌شود و سلف متقاطع (سیم‌های)



واکنش به سیم‌های متقاطع آن است.

حال دو سیم‌های متقاطع را در نظر بگیرید که در یک سلف متقاطع هستند.

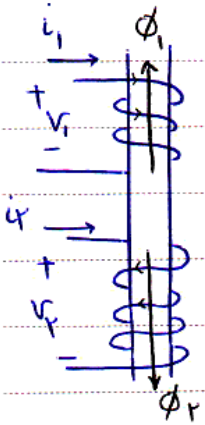کل شار عبوری از هر سیم جمع (شار فله)  $\phi = \phi_1 + \phi_2$



جهت یک جهت با  $\phi = \phi_1 - \phi_2$  شار فله

و می دانیم بدین روش دو سیم هر سلف به شار عبوری از آن دچار پویا است. در مثال چهار سیم


شار عبوری از هر سیم جمع به سیم جمع دیگر نیز وابسته است به همین حالتی که شار عبوری از سیم جمع ها

به یکدیگر وابسته باشد سلف ها هر نوع سلفی توهم به یکدیگر سلف ها می تواند به صورت مثبت یا منفی باشد


وقتی شار تولید می شود با شار تولید دیگر می تواند به یکدیگر وابسته است و در غیر این صورت آن منفی دارد.

قرار داد در سیم مدار:

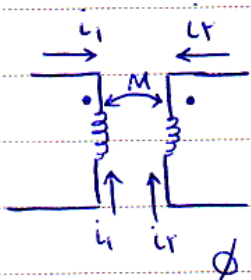
سلف ها هر نوع سلف را با سیم ها نقطه دار نشان می دهیم. وقتی ورود یا خروج جریان به سیم ها نقطه دار هر دو سلف نشان



$$\phi = \phi_1 + \phi_2$$

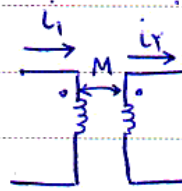

$$\phi = \phi_1 - \phi_2$$

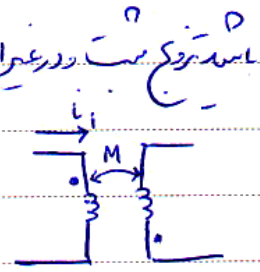


$$\phi = \phi_1 + \phi_2$$

در دو سیم سلف توهم سلف با ضربت هر نوع M شارها به سیم به صورت زیر بیان می شوند و

$$\begin{cases} \lambda_1 = L_1 i_1 \pm M i_2 \\ \lambda_2 = \pm M i_1 + L_2 i_2 \end{cases}$$

$$v = \frac{d\lambda}{dt}$$
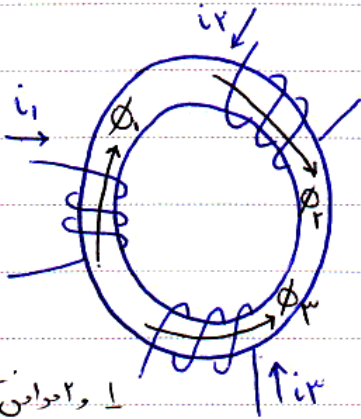
$$\begin{cases} v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_r}{dt} \\ v_r = \pm M \frac{di_1}{dt} + L_r \frac{di_r}{dt} \end{cases}$$



۱ و ۲ و ۳ و ۴  
۳۶ خانق


سوال) سه سلفا از یک سلف زبر در نظر میسرود

ماتریس اندوکتانس به صورت زیر تعریف می شود :


$$L = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ L_{12} & L_{22} & L_{23} \\ L_{13} & L_{23} & L_{33} \end{bmatrix}$$

خاصیتها: اندوکتانس ها خودی و عناصر غیر تفری، اندوکتانس ها متقابل است.

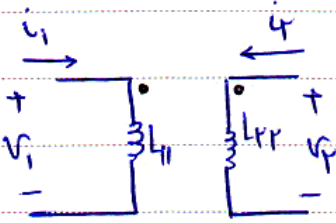باتعین سه چهار نقطه دار و حاصل مدار این سه سلف روابط دینار را می نویسم :


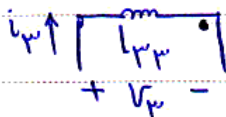
$$v_1 = L_{11} \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_r}{dt} - L_{13} \frac{di_r}{dt}$$



$$v_2 = L_{12} \frac{di_1}{dt} + L_{22} \frac{di_r}{dt} - L_{23} \frac{di_r}{dt}$$

$$v_3 = -L_{13} \frac{di_1}{dt} - L_{23} \frac{di_r}{dt} + L_{33} \frac{di_r}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega$$

این روابط در حوزه فرکانس صورت زیر خواهد بود :

$$\begin{aligned} v_1 &= (L_{11} j\omega) i_1 + (L_{12} j\omega) i_r - (L_{13} j\omega) i_r \\ &\vdots \end{aligned}$$



$$\lambda_2 = -i_1 + 2i_2 - i_3$$

$$\lambda_1 = -\lambda_2$$

موازی و جهت جریان خلاف

$$\lambda_3 = 2i_1 - i_2 + 3i_3$$

$$3i_1 - i_2 + 2i_3 = i_1 - 2i_2 + i_3$$

$$\rightarrow 2i_1 + 3i_3 = -i \quad (1)$$

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 \quad \underline{\lambda = -\lambda_2 + \lambda_2}$$

$$\lambda = \omega i_1 - 2i_2 + \omega i \quad (2)$$

$$i = i_1 - i_2 \quad (3) \rightarrow i_1 = i + i_2$$

$$2i_1 + 2i_2 + 3i_3 = -i \rightarrow 2i_1 = -\omega i_2$$


جایگزینی در (1), (2)

$$i_2 = -\frac{3}{\omega} i$$


$$\lambda = \omega(i - \frac{3}{\omega} i) - 2 \times (-\frac{3}{\omega} i) + \omega i$$

$$\lambda = 2i + \frac{4}{\omega} i + \omega i$$

$$\lambda = \frac{41}{\omega} i \rightarrow |L_{eq} = \frac{41}{\omega}$$

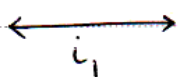

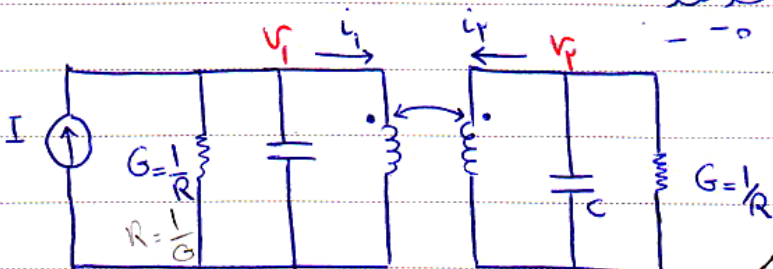مثال (1) و (2) را با استفاده از این روش می‌توانید



$$L = \begin{bmatrix} L & Lk \\ Lk & L \end{bmatrix}$$

در سلف هر موازی راحت یکم از ضرب اتمار معلوم استفاده کنیم

$$\Gamma = \frac{L}{L^2(1-k^2)} \begin{bmatrix} 1 & -k \\ -k & 1 \end{bmatrix}$$

حل در صورتی که از روزه

$$\begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{12} & L_{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{ماتریس}} \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{12} & L_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{12} \\ \Gamma_{12} & \Gamma_{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{ماتریس}} \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{12} \\ \Gamma_{12} & \Gamma_{22} \end{bmatrix}$$

$$U, x, C \rightarrow \frac{1}{\Delta}$$

$$\lambda \rightarrow V$$

$$\Gamma = \frac{1}{j\omega L(1-k^2)} \begin{bmatrix} 1 & -k \\ -k & 1 \end{bmatrix}$$

در دو سلف متزنج شده

$$\begin{cases} i_1 = \Gamma_{11}(j\omega) v_1 + \Gamma_{1r}(j\omega) v_r \\ i_r = \Gamma_{r1}(j\omega) v_1 + \Gamma_{rr}(j\omega) v_r \end{cases}$$

Kcl:  $I = v_1 G + v_1 c j\omega + \frac{1}{j\omega L(1-k^2)} (v_1 - k v_r)$

Kcl:  $v_r c j\omega + v_r G + \frac{1}{j\omega L(1-k^2)} (v_r - k v_1) = 0$

$$\begin{cases} I_1 = v_1 \left( G + c j\omega + \frac{1}{j\omega L(1-k^2)} \right) - \frac{k}{j\omega L(1-k^2)} v_r \\ v_r \left( c j\omega + G + \frac{1}{j\omega L(1-k^2)} \right) = \frac{k}{j\omega L(1-k^2)} v_1 \end{cases}$$


دو معادله در دو مجهول

$$\begin{cases} v_1 = L_{11} j\omega I_1 + L_{1r} j\omega I_r \\ v_r = L_{r1} j\omega I_1 + L_{rr} j\omega I_r \end{cases}$$

نکته: در صورت نیاز و در صورت لزوم دو سلف متزنج شده

$$\begin{cases} I_1 = \frac{\Gamma_{11}}{j\omega} v_1 + \frac{\Gamma_{1r}}{j\omega} v_r \\ I_r = \frac{\Gamma_{r1}}{j\omega} v_1 + \frac{\Gamma_{rr}}{j\omega} v_r \end{cases}$$
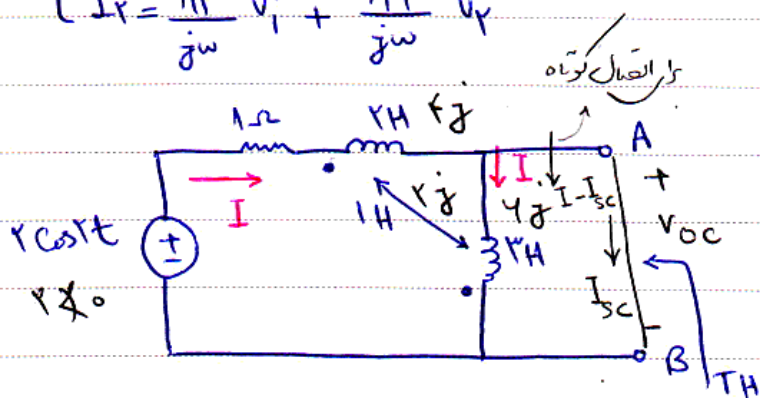
$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_r \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{1r} \\ \Gamma_{r1} & \Gamma_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_r \end{bmatrix}$$




نشان مدار معادل تون را بنویسید

$$\omega = 2$$

استفاده از معادله تون را بنویسید  
جواب را هم ده

۲ مثال) دو سلف تزیج سده سری

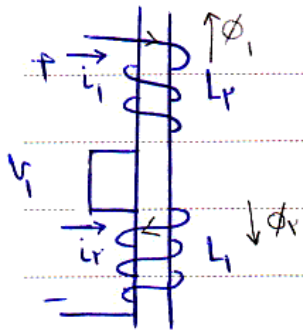


$$i_1 = i_2 = i$$

$$v = v_1 + v_2$$

با توجه به سیم پیچ ها:

$$\begin{cases} v_1 = L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} \\ v_2 = -M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} \end{cases} \rightarrow v = (L_1 + L_2 - 2M) \frac{di}{dt}$$

$\longleftrightarrow L_{eq}$

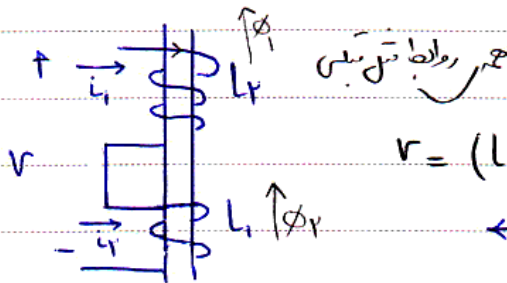

$$v = (L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt}$$


$\longleftrightarrow L_{eq}$

برای می توان به سلف ها در سری به هم وصل کرد

۲ در دو سلف تزیج سده

$$L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M$$

۲ سلف معادل دو سلف تزیج سده موازی:

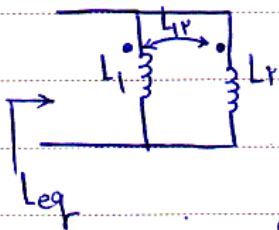

$$\lambda = Li$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{12} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{12} & L_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$$

در دو سلف تزیج سده داریم:

می توانیم جریان ها را بر حسب شارها بنویسیم

$$F = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{12} & L_{22} \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = F_{11} \lambda_1 + F_{12} \lambda_2 \\ i_2 = F_{12} \lambda_1 + F_{22} \lambda_2 \end{cases}$$

ضرایب القای متقابل

در سلف ها موازی، سلف ها به هم وصل می شوند

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$$


صورت دیگر

$$i_1 = (r_{11} + r_{12}) \lambda$$

$$i_2 = (r_{12} + r_{22}) \lambda$$

$$i = i_1 + i_2 = (r_{11} + r_{22} + 2r_{12}) \lambda \quad i = (r_{11} + r_{22} + 2r_{12}) \lambda$$

$$r_{eq} = \frac{1}{L_{eq}}$$

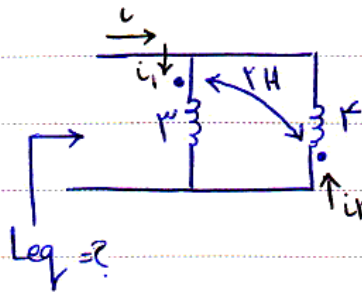

$$L = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \rightarrow r = \frac{1}{L_{eq}} \begin{bmatrix} r_{11} & -r_{12} \\ -r_{12} & r_{22} \end{bmatrix}$$


$$r = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & -\frac{M}{L_1 L_2} \\ -\frac{M}{L_1 L_2} & \frac{1}{L_2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \lambda \\ \lambda_2 = -\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} i_1 = r_{11} \lambda_1 + r_{12} \lambda_2 \\ i_2 = r_{12} \lambda_1 + r_{22} \lambda_2 \end{cases}$$

$$i_1 = \frac{1}{L_1} \lambda + (-\frac{1}{L_2}) \times (-\lambda) = \frac{L_2 + L_1}{L_1 L_2} \lambda$$

$$i_2 = (-\frac{1}{L_1} \times \lambda) + \frac{1}{L_2} (-\lambda) = -\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2} \lambda$$
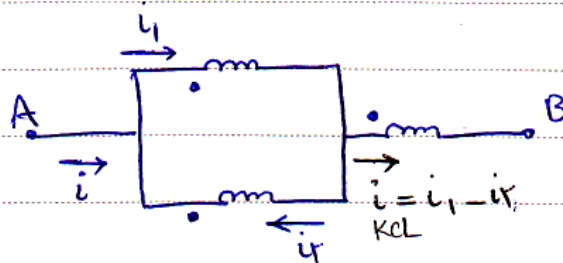
$$i = i_1 - i_2 = (\frac{L_2 + L_1}{L_1 L_2} + \frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2}) \lambda = \frac{2(L_1 + L_2)}{L_1 L_2} \lambda \quad i = \frac{2}{L} \lambda \rightarrow r_{eq} = \frac{1}{L_{eq}} = \frac{2}{L} \rightarrow L_{eq} = \frac{L}{2}$$



سوال: سطح معادل از نقطه AB را بدست آورده

$$L = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = r_{11} i_1 - i_2 + r_{12} i_2$$

$$i_2 = i$$

اد ۳ موازی هم در

۲ مختلف

Subject:

Year. Month. Date. ۱۳۹۷

$$KVL: V = I + 4jI - 2jI + 2jI - 2jI$$

در حوزی ما در حل می بینیم

$$V = (1 + 4j)I$$

$$I = \frac{V}{1 + 4j}$$

$$V_{oc} = \frac{1j}{1 + 4j} = 1,29 + j1,1j = 1,30V \angle 9,24^\circ$$

$$KVL: V = I + 4jI - 2j(I - I_{sc})$$

انتقال یوتان

$$V = I(1 + 4j) + 2jI_{sc}$$


$$KVL: 4j(I - I_{sc}) - 2jI = 0 \rightarrow 4jI = 4jI_{sc} \rightarrow I = \frac{3}{2}I_{sc}$$

$$V = \left(\frac{3 + 4j}{2} + 2j\right)I_{sc} = \frac{3 + 10j}{2}I_{sc}$$

جایگاه

$$I_{sc} = \frac{V}{3 + 10j} = \frac{1,30V \angle 9,24^\circ}{3 + 10j} = \frac{1,30V \angle 9,24^\circ}{11,12 \angle 73,3^\circ} = 0,117 \angle -64,1^\circ$$
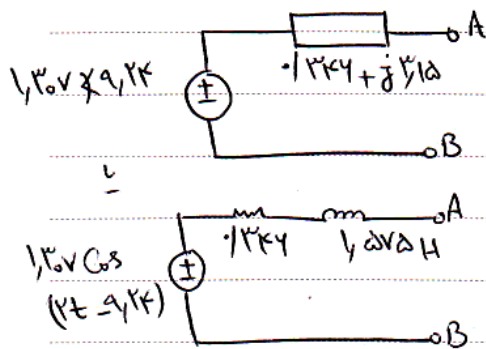
$$Z_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{1,30V \angle 9,24^\circ}{0,117 \angle -64,1^\circ} = 11,12 \angle 73,3^\circ = 3,14 + j10,4$$



$$Lj\omega = 10,4j$$


$$\begin{cases} L_a = L_1 - M \\ L_b = L_2 - M \\ L_c = M \end{cases} \quad \text{در معادله T}$$

PAPCO

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$



ترانس اسیال :

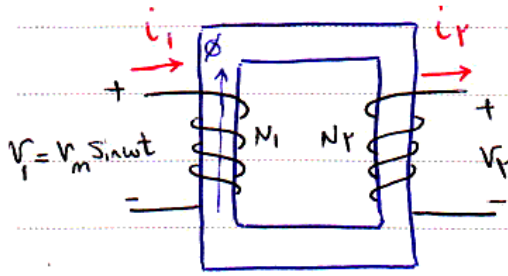

از یک سیمه دومیم به یک سیمه با اعمال ولتاژ به سیمه اول.

سازد سیمه جاری می شود از این سیمه زیر سیمه خواهد بود :

$$V_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{V_1}{N_1} = \frac{V_m}{N_1} \sin \omega t \rightarrow \phi = \frac{V_m}{N_1 \omega} \cos \omega t$$

$$V_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} = \frac{N_2}{N_1} V_m \sin \omega t$$


این سیمه از سیم به هم پیوسته اند و در آن ولتاژ برابر اعمال می شود :

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

در ترانس اسیال، تلفات سیم صفر فرض می شود، بنابراین قدرت لحظه دومیم به هم برابر است  $P = V_i i_i$


$$V_1 i_1 = V_2 i_2 \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{i_2}{i_1} \rightarrow \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{i_2}{i_1}$$

سبیل براتنی :

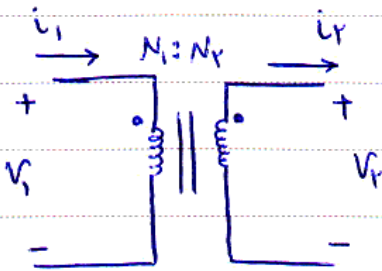

مثال : قدرت یک سیمه از سیمه را به دست آورید ؟  
دولتاژ خروجی  $V_0$  ؟

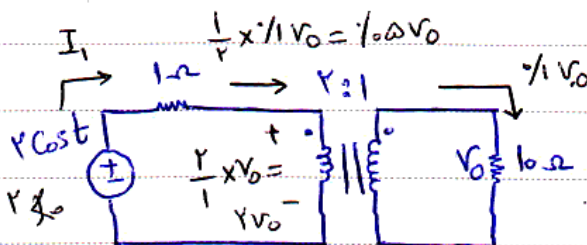از ظاهر استفاده نمی کنیم سلف ها را می توانیم




در ترانس اسیال جریان از سیم به سیم دارد و از سیمه بیرون نمی رود

$$KVL: 2cost = 1 \times \frac{1}{\Delta} V_0 + 2V_0$$

$$2cost = 2V_0 \Delta V_0 \rightarrow V_0 = \frac{1}{\Delta} \Delta V_0 cost$$

$$I_1 = \frac{1}{\Delta} \Delta V_0 = \frac{1}{\Delta} \Delta V_0 cost = \frac{1}{\Delta} \Delta V_0 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \quad V_{rms} = \frac{V}{\sqrt{2}} \quad I_{rms} = \frac{I}{\sqrt{2}}$$
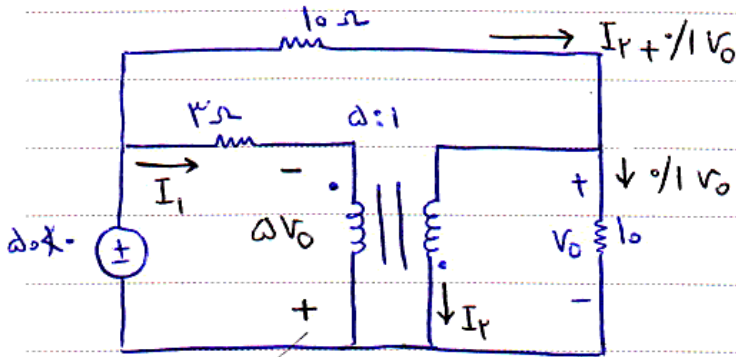
$$P = V_{rms} \times I_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \text{ W}$$



کولت  $V_0$  را نسبت آورده

$$I_1 = \frac{1}{\Delta} I_2 \rightarrow I_2 = \Delta I_1$$


$$KVL: \Delta_0 = 3I_1 - \Delta V_0$$

$$I_1 = \frac{\Delta_0 + \Delta V_0}{3} \rightarrow I_2 = \frac{2\Delta_0 + 2\Delta V_0}{3}$$

$$KVL: \Delta_0 = 10(I_2 + \frac{1}{10} V_0) + V_0 \rightarrow \Delta_0 = 10 I_2 + 2V_0$$

$$\Delta_0 = \frac{2\Delta_0 + 2\Delta V_0}{3} + 2V_0 \rightarrow 1\Delta_0 = 2\Delta_0 + 2\Delta V_0 \rightarrow V_0 = -9,1A$$

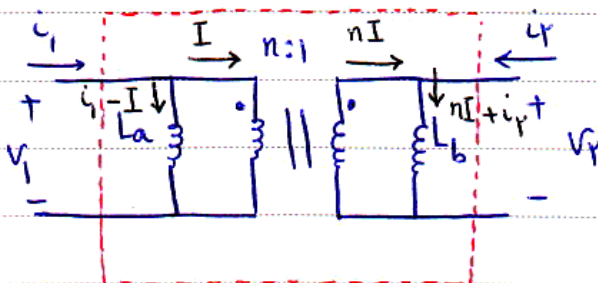نشان  
این مدار را عوض کرده و مجدداً  $V_0$  را نسبت آورده



نشان  
این مدار را عوض کرده و مجدداً  $V_0$  را نسبت آورده

$$L = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = L_a \frac{d(i_1 - I)}{dt} = L_a \frac{di_1}{dt} - L_a \frac{dI}{dt} \quad (1)$$

$$v_r = L_b \frac{d(nI + ir)}{dt} = nL_b \frac{dI}{dt} + L_b \frac{dir}{dt} \quad (1)$$

$$v_i = n v_r \rightarrow L_a \frac{di_i}{dt} - L_a \frac{dI}{dt} = n^2 L_b \frac{dI}{dt} + n L_b \frac{dir}{dt}$$

$$(n^2 L_b + L_a) \frac{dI}{dt} = L_a \frac{di_i}{dt} - n L_b \frac{dir}{dt}$$


$$\frac{dI}{dt} = \frac{L_a}{n^2 L_b + L_a} \frac{di_i}{dt} - \frac{n L_b}{n^2 L_b + L_a} \frac{dir}{dt} \quad (2)$$

$$v_i = L_a \frac{di_i}{dt} - \frac{L_a^2}{n^2 L_b + L_a} \frac{di_i}{dt} + \frac{n L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} \frac{dir}{dt} \quad : (1) \rightarrow (2)$$


$$v_i = \frac{n^2 L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} \frac{di_i}{dt} + \frac{n L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} \frac{dir}{dt}$$

$$v_r = \frac{n L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} \frac{di_i}{dt} - \frac{n^2 L_b^2}{n^2 L_b + L_a} \frac{dir}{dt} + L_b \frac{dir}{dt} \quad : (2) \rightarrow (3)$$
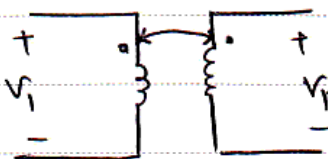
$$v_r = \frac{n L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} \frac{di_i}{dt} + \frac{L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} \frac{dir}{dt}$$


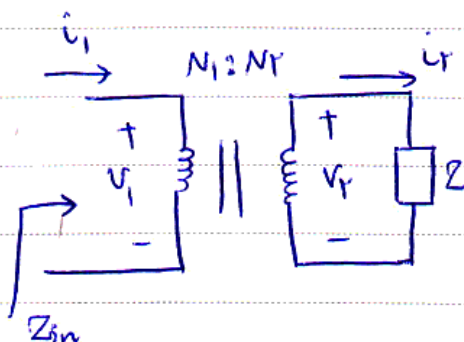
$$L = \begin{bmatrix} \frac{n^2 L_b L_a}{n^2 L_b + L_a} & \frac{n L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} \\ \frac{n L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} & \frac{L_a L_b}{n^2 L_b + L_a} \end{bmatrix}$$



حاصلت ارجاع امپدانس در این مدار


$$Z = \frac{v_r}{i_r}$$

$$Z_{in} = \frac{v_i}{i_i} = ?$$


$$Z_{in} = \frac{V_1}{i_1} = \frac{\left(\frac{N_1}{N_2}\right) V_2}{\left(\frac{N_2}{N_1}\right) i_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z$$

→  $Z_{in} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z$  → خاصیت ارجاع امپدانس (این هم به هر دو طرفه دارند و می توانند)

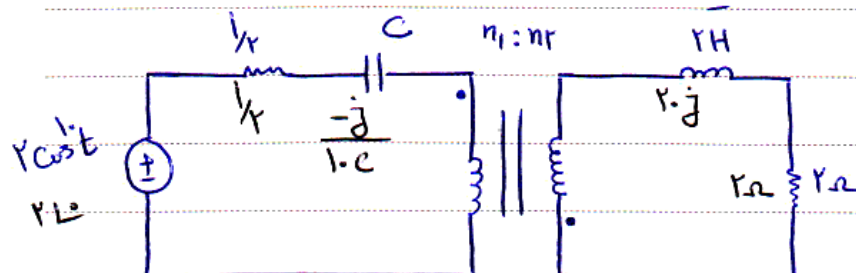مثال) نسبت تبدیل برانس و مقدار خازن را به گونه ای پیدا کنید که توان کولیس به مقاومت  $2\Omega$  حداکثر شود



$Z_S$

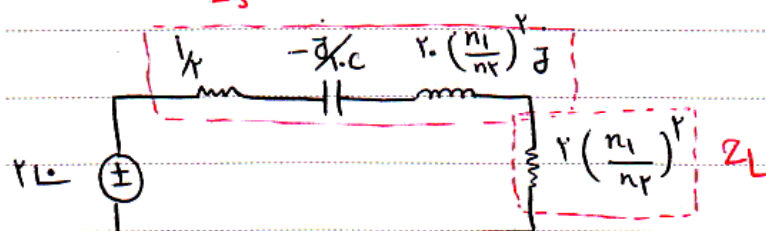

بیمت اولیه ارجاع می دهیم

$$\frac{n_1}{n_2} \triangleq n$$

$$Z_S = \frac{1}{r} + j \left( r_0 n^2 - \frac{1}{10C} \right) \quad Z_L = r n^2$$

\*  $Z_L = Z_S^*$  شرط انتقال حداکثر توان :

$$r n^2 = \frac{1}{r} - j \left( r_0 n^2 - \frac{1}{10C} \right)$$


$$\begin{cases} r n^2 = \frac{1}{r} \rightarrow n^2 = \frac{1}{r} \rightarrow n = \frac{1}{r} \\ r_0 n^2 - \frac{1}{10C} = 0 \rightarrow \Delta = \frac{1}{10C} \rightarrow C = \frac{1}{10r} \text{ f} \end{cases}$$

فصل دوم: گراف ها و قضیه کتلان


عناصر فزوده: عناصری می باشند ابعاد آن ها نسبت به طول موج متغیر است آنها را حرکت می دهند و حرکت است.

در این صورت قوانین KVL و KCL دیگر برقرار نخواهد بود.

گراف و

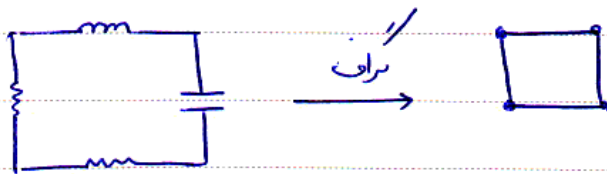

قوانین KVL و KCL ارتباطی به باهت

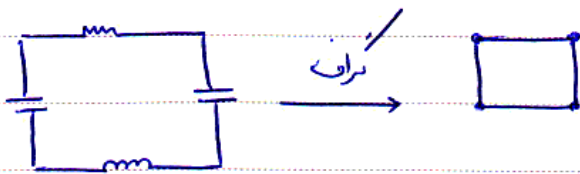


اخراج مدار ندارد بنابراین می توان به جای هر عنصر

یک شاخه در گراف قرار داد و در هر شاخه را با نقطه ها

ساخته که سه می باشد مثال داد.

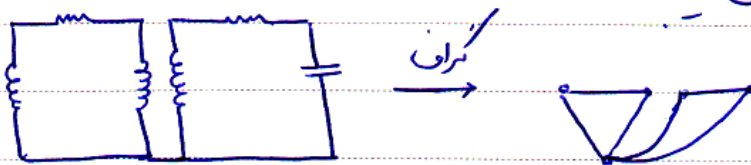\* از روی گراف نمی توان تشخیص داد برنده داران عناصر زوج چیست اجتناب



زیر گراف

مهم ترین گراف به گراف مانند زیر مجموعه می باشد که با حذف بعضی نره ها شاخه ها از گراف برداشته می آید.


مثلاً در گراف بالا زیر گراف




زیر گراف بودن  
زیر گرافی به فقط از یک نره می باشد



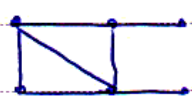گراف یویته: به گراف یویته می گویند هرگونه دایره که آن حلقه یک مسیر وجود داشته باشد.





یویته

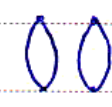




نا یویته

حالت های قرار دادن جریان؟

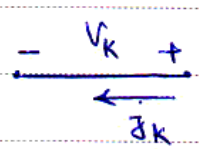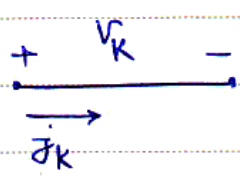حالت جریان: در شاخه به طور دلخواه انتخاب می شود و می تواند بر اساس جهت انتخاب شده باشد و یا برعکس.




در جهت ورود جریان قرار می گیرد

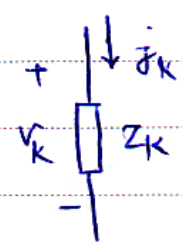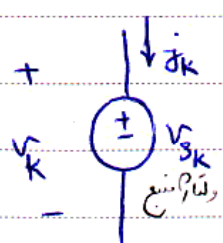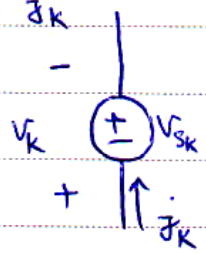

$V_k i_k > 0$  (در شاخه)  
 $V_k i_k < 0$  (برعکس)

برای جهت دار:

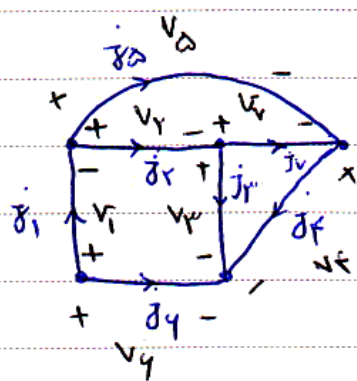گراف به عنوان یک شبکه ها و در آن تعیین می شود که یویته یا نه.



ماتریس علامت یویته و شاخه (Aa) د


در یک گراف جهت دار عناصر این ماتریس به صورت زیر فرض می شود:

$$a_{ik} = \begin{cases} 1 \\ 0 \\ -1 \end{cases}$$

۱۰

اگر شاخه K با یکی از شاخه های دایره جریان آبریزه خارج شود  
اگر شاخه K در یکی از شاخه های دایره باشد  
اگر شاخه K با یکی از شاخه های دایره جریان آبریزه وارد شود
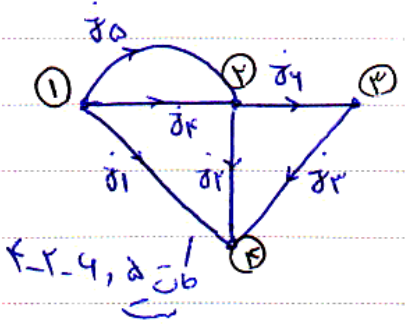
$$a_{ik} = \begin{cases} 1 \\ 0 \\ -1 \end{cases}$$




شماره شاخه

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

۱۱


جمع جبر جریان ها را در سده بزرگ تر صفر است. حال این قانون را تعمیم می دهیم

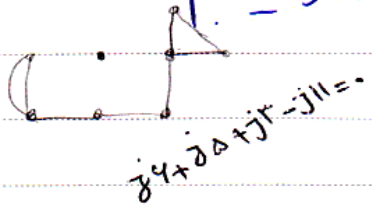گراف کات است: دسته ای از شاخه ها یک گراف تشکیل می دهد که در سده بزرگ تر را هم داشته باشند



۱) حذف تمام شاخه ها از این دسته یک گراف نامیده می شود

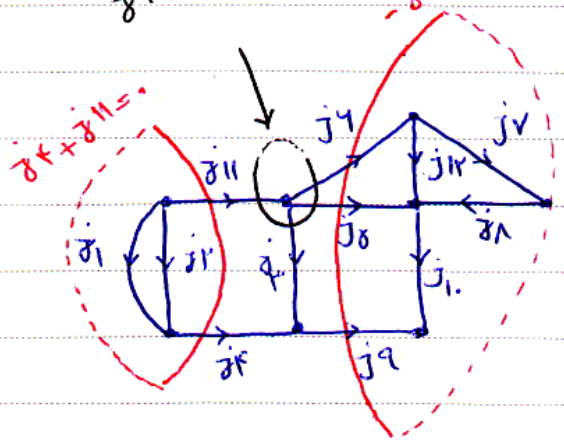۲) حذف تمام شاخه ها غیر یکی، گراف نامیده می شود



کات است یعنی نمی توان تقصیر داد ۱۱ و ۴

کات است ۵، ۶، ۹ کات است ۷، ۱۲، ۶

گسترش قانون KCL: در هر سده بزرگ تر در مجموعه از زمان، مجموع جبر جریان ها خارج سده از کات است صفر است


قرار داد: اگر کات است را با یک سطح طوطی نشان دهیم، جریان ها خارج سده از کات است با علامت مثبت و جریان ها

۵ وارسته باغلاست مغر همد علامت هر قز و زنی در قزل

حلقه قوانین KVL : یک زیر گراف از یک گراف بی جهت را در نظر بگیرید که هر حلقه را تشکیل می دهد.

(۱) زیر تراف سولہ اسد

(۲) جزوه استاد محترم

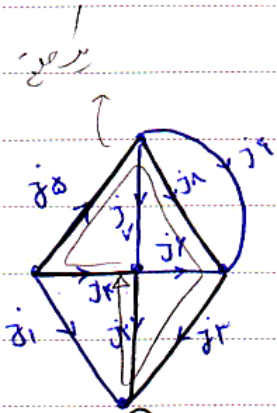

$$-V_P + V_\omega + V_\Lambda + V_P - V_P = 0$$

قضای سلطان: کار هر یک از مشیر و مرید بر آن دارای باشد و  $n$  تیره باشد ضایقه و تیار و حلال ضایقه ها  $n$  و  $n$

$$\sum_{k=1}^b v_k j_k = 0$$

$V_k$  سفینه است، خواص طاب:


$v_{kj} > 0$   $v_{kj} < 0$   $v_{kj} = 0$

مجموعه : آبرو و سید براف ها ، عیون دایره ای هندوستانی در دو براف ، شش خطی ، اساطیر اندازی / نسیم حبیب الله مراداری

حزین العسکری علیہ السلام ، قصیدہ قطان ، روابط زیر التفحص می باشد :



$$1) \sum_{k=1}^b v_k j_k = \sum_{k=1}^b \hat{v}_k \hat{j}_k$$
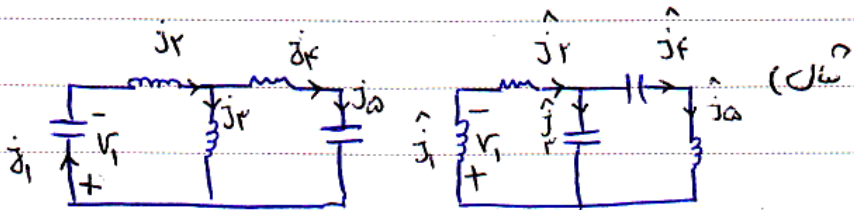
$$r) \sum_{k=1}^b \hat{r}_k \dot{\gamma}_k = \sum_{k=1}^b r_k \dot{\gamma}_k$$



برای اثبات ضرورت درجهت اثبات قضیه پلان رفت کنید:

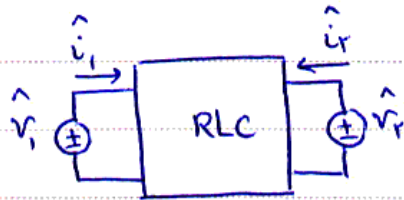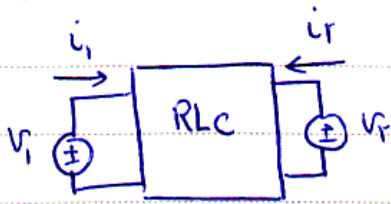یک مدار RLC ثابت در نظر بگیرید به منابع آن در این صورت زیر جایگزین کنیم:



$$\hat{v}_1 i_1 + \hat{v}_r i_r = v_1 \hat{i}_1 + v_r \hat{i}_r$$

مرحله هشتم اثبات کنیم:

$$\sum_{k=1}^b \hat{v}_k \dot{q}_k = \sum_{k=1}^b v_k \dot{q}_k$$


$$\hat{v}_1 i_1 + \hat{v}_r i_r + \underbrace{\sum_{k=3}^b \hat{v}_k \dot{q}_k}_{\text{ناقص باشد}} = v_1 \hat{i}_1 + v_r \hat{i}_r + \underbrace{\sum_{k=3}^b v_k \dot{q}_k}_{\text{ناقص باشد}}$$

$$v_k = z_k \dot{q}_k \rightarrow \sum_{k=3}^b v_k \dot{q}_k = \sum_{k=3}^b z_k \dot{q}_k \dot{q}_k$$

$$\hat{v}_k = z_k \dot{q}_k \rightarrow \sum_{k=3}^b \hat{v}_k \dot{q}_k = \sum_{k=3}^b z_k \dot{q}_k \dot{q}_k$$

$$\Rightarrow v_1 \hat{i}_1 + v_r \hat{i}_r = \hat{v}_1 i_1 + \hat{v}_r i_r$$

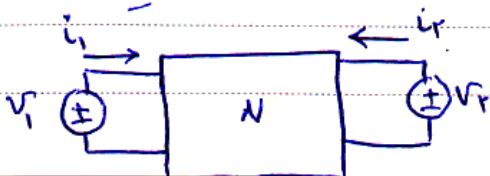مثال: شش N از عناصر RLC خطی و غیر خطی را به یک منبع تبدیل می‌کنیم. اندازه‌گیری‌های زیر در آن انجام شد:



است:

$$v_1 = 4 \cos(\omega t + 40^\circ) \quad , \quad v_2 = 0$$

$$i_1 = \cos(\omega t + 10^\circ) \quad , \quad i_2 = 2 \cos(\omega t + 40^\circ)$$

$$\hat{v}_1 = \cos(\omega t + 10^\circ) \quad , \quad \hat{v}_2 = 2 \cos(\omega t + 40^\circ) \quad \hat{i}_1 = ?$$

$$v_1 = 4 \angle 40^\circ$$

$$i_1 = 1 \angle 10^\circ$$

$$\hat{v}_1 = 1 \angle 10^\circ$$

مجموعه‌ی نامزدوری برقم :

$$v_2 = 0$$

$$i_2 = 2 \angle 40^\circ$$

$$\hat{v}_2 = 2 \angle 40^\circ$$

$$v_1 \hat{i}_1 + v_2 \hat{i}_2 = \hat{v}_1 i_1 + \hat{v}_2 i_2$$

صورتی که در این حالت :

$$4 \angle 40^\circ \times \hat{i}_1 + 0 = 1 \angle 10^\circ \times 1 \angle 10^\circ + 2 \angle 40^\circ \times 2 \angle 40^\circ$$



$$4 \angle 40^\circ \hat{i}_1 = 1 \angle 19^\circ + 4 \angle 19^\circ$$

$$\hat{i}_1 = \frac{5 \angle 19^\circ}{4 \angle 40^\circ} = \frac{5}{4} \angle 19^\circ \rightarrow \hat{i}_1 = \frac{5}{4} \cos(\omega t + 19^\circ)$$



فصل ۳: تجزیه و تحلیل نودس  
 مدل طریقی شبکه

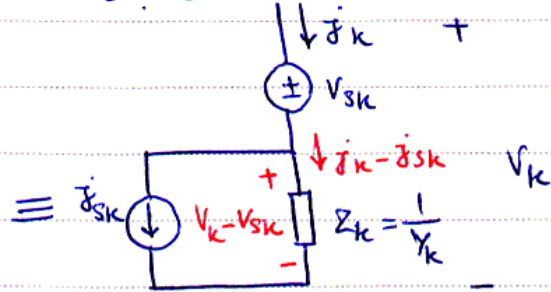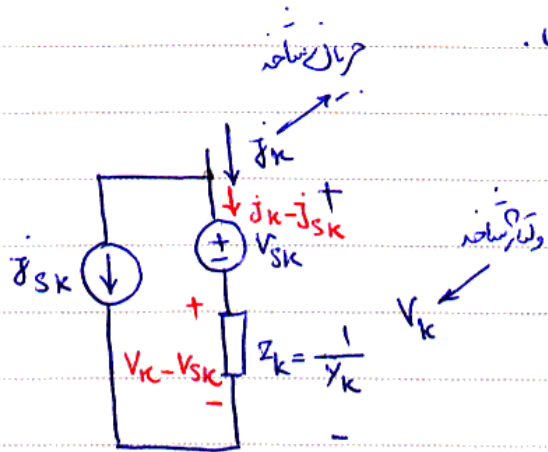یک شاخه در حالت طریقی داریم، منبع جریان و امپدانس است.



معادلات KCL, KVL در هر دو بیلتیمه استخراج می شود به عنوان هم معادله

$$j_k = j_{Sk} + V_k Y_k - V_{Sk} Y_k$$

بیان رابطه شاخه: KCL

کاربرد در روش گره دگانه است.


$$V_k = V_{Sk} + Z_k j_k - Z_k j_{Sk}$$




بیان رابطه شاخه: KVL

کاربرد در روش شاخه پایه است.

برای اینکه جواب در شاخه های که تنها شامل منابع هستند شاخه ها دیگر نداریم، بیلتیم را خالی کنیم و در هم نه



تفسیر در نتیجه نهایی ندار حاصل شود

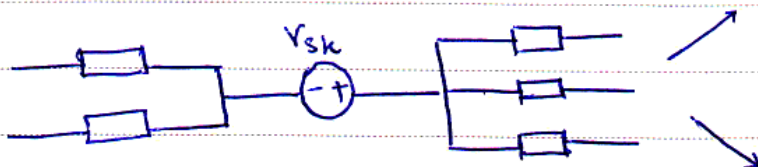

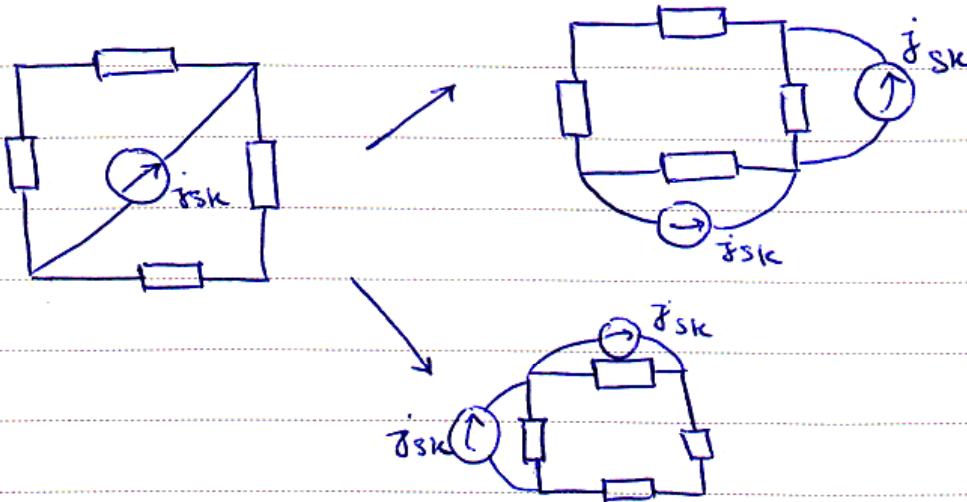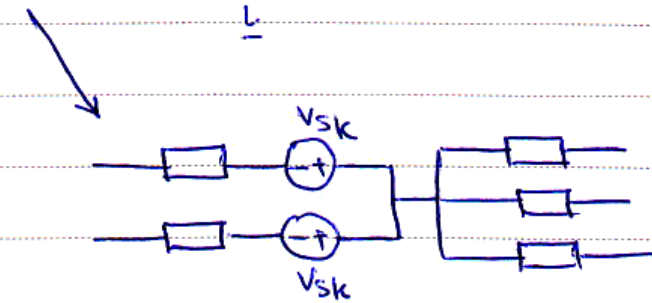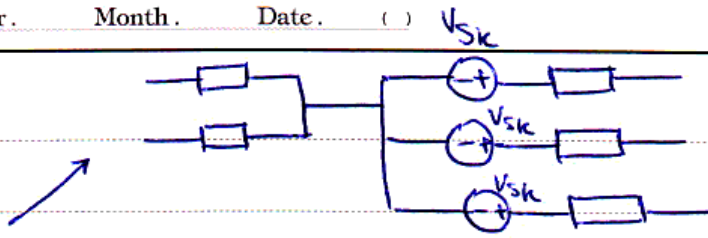

در تبدیل منابع ولتاژ، اگر  $kVL$  بر کار رسم در تبدیل منابع جریان، اگر  $kCL$  بر کار رسم این معادلات است که مورد نیاز است.

بر عنوان مثال:

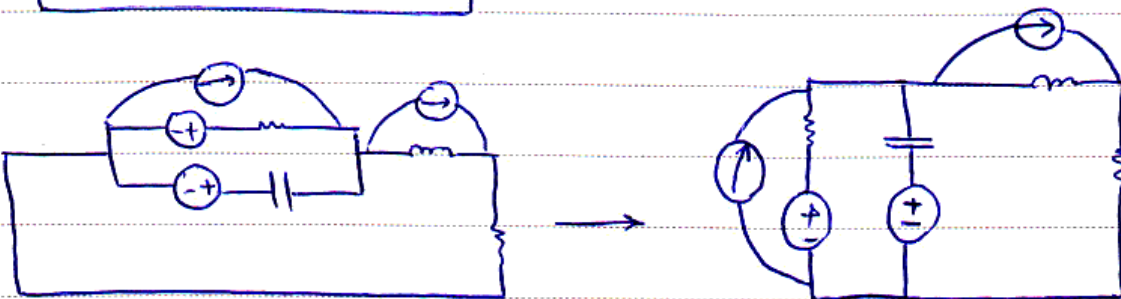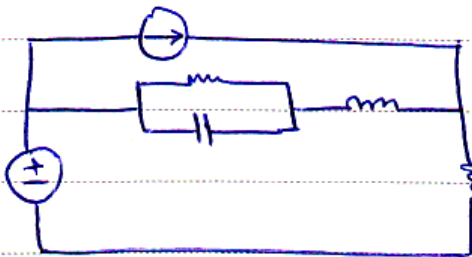

روش حل تبدیل منابع نود به هم در منابع مستقل هم در منابع وابسته در است.


تخریب و تحلیل نود

فرض کنید مداری داریم طرأضیاف، در این صورت بردارهای زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\vec{j} = \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ \vdots \\ j_b \end{bmatrix} \quad \text{بردار جریان مشخصا}$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_b \end{bmatrix} \quad \text{بردار ولتاژ مشخصا}$$

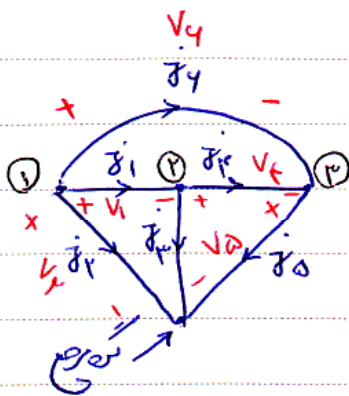در روش نود معمولاً نود به بیشترین اتصال به آن خود دارد و به عنوان نود مبدا انتخاب می‌کنیم. اگر  $n_t$  تعداد نودها باشد آنگاه  $n_t = n + 1$



فرض کنید گراف جهت دار مداری به صورت زیر باشد

ماتریس لانس نود و شاخه در روش نود به صورت زیر است:

$$A \cdot \vec{j} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \\ j_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_1 + j_2 + j_4 \\ -j_1 + j_2 + j_3 \\ -j_3 + j_4 - j_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{سایط ماتریس KCL}$$

$$\rightarrow A \cdot \vec{j} = 0$$

$$\vec{e} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

بردار ولتاژ نودها را  $\vec{e}$  می‌نامیم.

$$A^t \cdot \vec{e} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 - e_2 \\ e_1 \\ e_2 - e_3 \\ e_2 \\ e_1 - e_3 \end{bmatrix}$$

حال می‌توانیم  $A^t \cdot \vec{e}$  را بدست آوریم:

$$= \begin{bmatrix} v_1 \\ v_r \\ v_r \\ v_r \\ v_0 \\ v_4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t e = v \quad \text{استیاد KVL}$$

$$\sum_{k=1}^b v_k j_k = 0$$

ایستاد KVL در هر شاخه

$$\rightarrow v_1 j_1 + v_r j_r + \dots + v_b j_b = 0$$

$$\sum v_k j_k = [v_1 \ v_r \ \dots \ v_b] \begin{bmatrix} j_1 \\ j_r \\ \vdots \\ j_b \end{bmatrix} = v^t \cdot j = (A^t \cdot e)^t \cdot j = e^t \cdot A \cdot j = 0$$

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_b \end{bmatrix}$$


در هر شاخه یک ولت

همه در هر شاخه یک ولت است و در هر شاخه یک ولت است و در هر شاخه یک ولت است

(۳) در هر شاخه

(۲) در هر شاخه

(۱) در هر شاخه

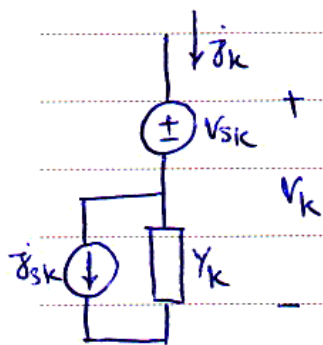

$$j_k = j_{sk} + Y_k v_k - Y_k v_{sk}$$

(۱) در هر شاخه

این رابطه را برای تمام شاخه ها می نویسیم:

$$j_1 = j_{s1} + Y_1 v_1 - Y_1 v_{s1}$$

$$j_r = j_{sr} + Y_r v_r - Y_r v_{sr}$$

$$\vdots$$

$$j_b$$

همه را جمع می کنیم

$$j = j_s + YV - YV_s$$

$$A \cdot j = A j_s + AYV - AYV_s$$

$$\downarrow 0$$


$$\downarrow A^t \cdot e$$

در هر شاخه A ضرب می کنیم

$$0 = A j_s + A Y A^t \cdot e - A Y v_s$$

$$\underbrace{A Y A^t}_{Y_n} \cdot e = \underbrace{A Y v_s}_{I_s} - A j_s \quad (A) \rightarrow Y_n \cdot e = I_s$$

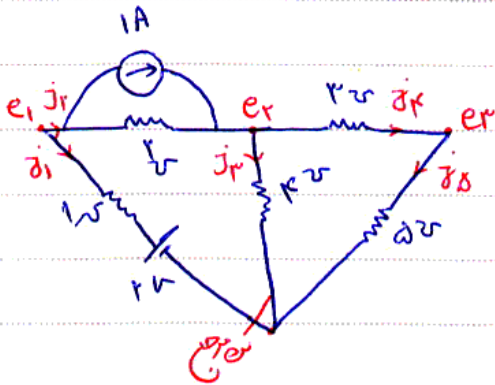فرم است معادله A، منابع ولتاژ را به منابع جریان تبدیل می‌کنند.



مثال: یک مدار ساده مقاومتی:  $v = ?$   
ابتدا استفاده از جدول

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$j_k = j_{s_k} + y_k v_k - y_k v_{s_k}$$

که با این روش می‌توانیم به راحتی بررسی درستی آن را کنیم.

$$j_1 = 0 + 1v_1 - 1 \times 2$$

$$j_2 = 1 + 2v_2 - 2 \times 0$$

$$j_3 = 0 + 4v_3 - 4 \times 0$$

$$j_4 = 0 + 2v_4 - 2 \times 0$$

$$j_5 = 0 + 5v_5 - 5 \times 0$$

$$Y_n = A Y A^t$$

$$I_s = A Y v_s - A j_s \Rightarrow Y_n \cdot e = I_s$$

$$v = A^t \cdot e$$

$$\begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \xleftrightarrow{j} & \xleftrightarrow{j_s} & \xleftrightarrow{Y} & \xleftrightarrow{r} & \xleftrightarrow{Y} & \xleftrightarrow{v_s} \end{matrix}$$


$$Y_n = A Y A^t = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I_s = A Y v_s - A j_s = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$Y_n \cdot e = I_s \quad \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_r \\ e_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow e$$

$$V = A^t \cdot e$$

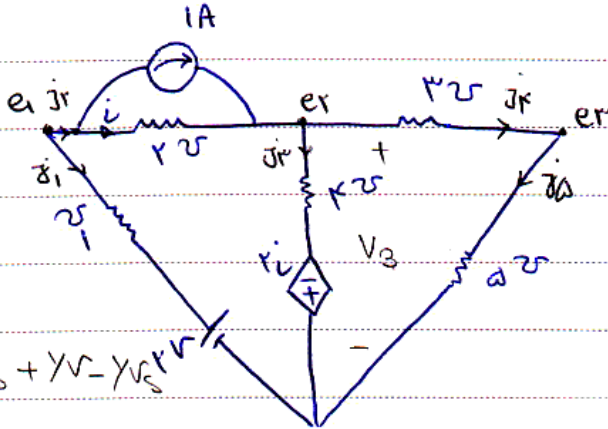

مثال

استاد من برای دستم می آورم (i)

$$i = j_r - 1$$

$$kcl: j_r = i + 1 \Rightarrow i = j_r - 1$$

$$\bar{J} = \bar{J}_s + YV - YV_s$$

$$\bar{J}_1 = 0 + 1V_1 - 1 \times 2$$

$$\bar{J}_2 = 1 + 2V_2 - 2 \times 0$$

$$\bar{J}_3 = 0 + 2(V_3 - (-2i)) = 2(V_3 + 2j_r - 2) = 2V_3 + 4j_r - 4 = 2V_3 + 4V_2 + 4 - 4 = 0 + 4V_2 + 4V_3 + 0$$

$$\bar{J}_4 = 0 + 2V_4 - 2 \times 0$$

$$\bar{J}_5 = 0 + 2V_5 - 2 \times 0$$

$$\bar{J}_6 = 0 + 2V_6 - 2(-2i) =$$

$$2(V_6 - (-2i))$$

$$Y_n = AY A^t = ?$$

$$\rightarrow Y_n \cdot e = I_s$$

$$I_s = AY V_s - A \bar{J}_s = ?$$

روش دیگری

در شرایط زیر از روش دیگری استفاده می کنیم

(۱) منابع ولتاژ وجود ندارند یا بسته اند و فقط منابع جریان تبدیل می شوند


(۲) سلف ها از خروج بسته و منابع ولتاژ وجود ندارند یا در این صورت در معادله  $Y_n \cdot e = I_s$

$$Y_n \cdot e = i_s$$

می توان  $Y_n$  و  $I_s$  را مستقیماً به صورت زیر بسط داد.

$$Y_{ij} = \begin{cases} i = j & \text{تجمع ادیتانس های متصل به پرتی نام} \\ i \neq j & \text{-(تجمع ادیتانس های متصل بین گره ها در j)-} \end{cases}$$

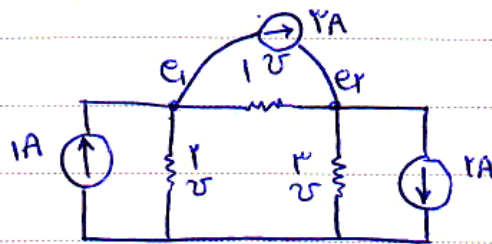$i_s =$  جمع جریان های وارده به گره (دارنده پتانسیل مثبت و خارج شده از گره منفی)



نمادواره ها

$$Y_n = \begin{bmatrix} 1+2 & -1 \\ -1 & 1+3 \end{bmatrix}$$

مثال


$$i_s = \begin{bmatrix} 1-3 \\ 3-2 \end{bmatrix} \quad Y_n \cdot e = I_s \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

روش میانشیر:

حالت روشن تکرار است، با این تفاوت که منابع وابسته نمی توانند وجود داشته باشند در این روش، ابتدا منابع

وابسته را مانند منابع مستقل در نظر می گیریم و معادلات را از روش تکرار می نویسیم. در انتها این منابع وابسته را به

ماتریس  $Y_n$  برمی گردانیم.

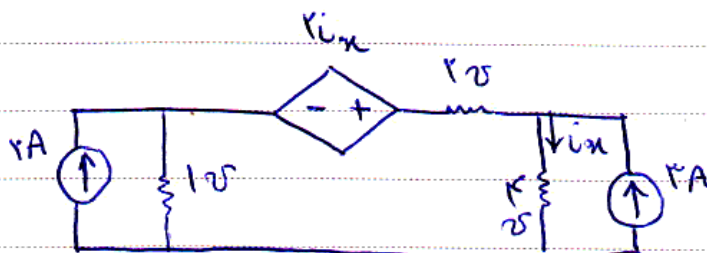

مثال



Subject:

Year:


Month:

Date:

$$\lambda = Li \Rightarrow i = \frac{\lambda}{L} = \lambda r \Rightarrow I = r \frac{1}{j\omega} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\delta}_1 \\ \dot{\delta}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{12} & r_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

در صورتی که سویی مایکروپا :

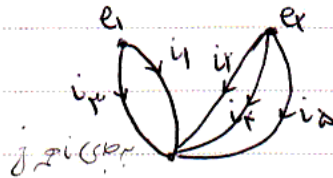

$$\begin{bmatrix} \dot{\delta}_1 \\ \dot{\delta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega C} & \frac{-1}{j\omega C} \\ \frac{-1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\delta}_k = \dot{\delta}_{sk} + y_k v_k - y_k v_{sk}$$

معادلات گره مربوط به سیستم :

$$\dot{\delta}_r = \frac{1}{\omega} v_{\Delta} + 1 \times v_r, v_{\Delta} = v_{\Delta}$$

$$\dot{\delta}_{\Delta} = -(-j) + 0 + v_{\Delta} \rightarrow \dot{\delta}_{\Delta} = j + v_{\Delta}$$

$$\dot{\delta}_f = 0 + j \times v_f \rightarrow \dot{\delta}_f = j v_f$$

$$\dot{\delta}_r = \frac{1}{\omega} v_{\Delta} + v_r \rightarrow \dot{\delta}_r = \frac{1}{\omega} v_{\Delta} + v_r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\delta}_1 \\ \dot{\delta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega C} & \frac{-1}{j\omega C} \\ \frac{-1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\delta} = \dot{\delta}_s + y v - y v_s$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\delta}_1 \\ \dot{\delta}_2 \\ \dot{\delta}_r \\ \dot{\delta}_f \\ \dot{\delta}_{\Delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega C} & \frac{-1}{j\omega C} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\omega} \\ 0 & 0 & 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_r \\ v_f \\ v_{\Delta} \end{bmatrix}$$

$\xleftrightarrow{j_s} \quad \xleftrightarrow{y_b}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y_n = A y_b A^t$$

$$i_s = A y_b v_s - A j_s$$

معادلات اتصال - دفرانسی :


چنانچه بخواهیم این معادلات را به صورتی که در کتاب درسی آمده است درج کنیم، معادلات

اسیرال - دینامیس لازم خواهد بود.

$$\frac{d}{dt} \Delta = D$$

ایرادیتر D :

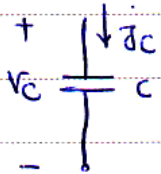
حال ادمتاسین حال سلف خازن در حوزه اسیرال - دینامیس برای دست میاریم :



$$i_c = C \frac{d}{dt} v_c = C D v_c$$

۱- خازن :


$$Y_c = \frac{i_c}{v_c} = C D$$

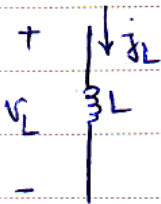

۲- سلف :

$$i_L = \frac{1}{L} \int v_L dt + i_L(0)$$

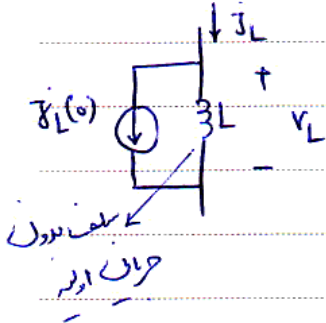
جریان اولیه سلف  $i_L(0)$  را باید منع جریان موازی سلف را از معادلات حذف شود.



$$i = \frac{1}{L} \int v_L dt \Rightarrow v_L = L \frac{d}{dt} i$$

$$v_L = L D i \Rightarrow Y_L = \frac{i}{v_L} = \frac{1}{L D}$$

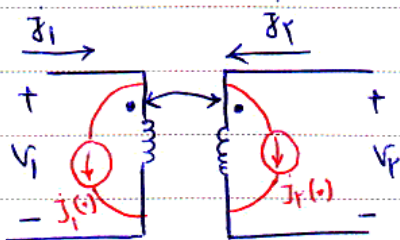برای سلف های متوزع می توانیم آن را تقسیم کنیم :



$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{12} \\ \Gamma_{12} & \Gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_1(0) \\ i_2(0) \end{bmatrix}$$

$$\lambda = L i$$


$$i = \lambda \Gamma$$

$$i = V \frac{1}{j\omega} \Gamma = V \frac{1}{D} \Gamma$$

$$i = \frac{1}{D} V \Gamma$$


شرایط اولیه

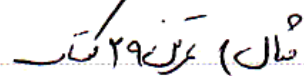


$$V_G(s), V_C(s), i_{L_1}(s), i_{L_2}(s)$$

در حدودی اسرائیل دفن اسلح از اردن میسر می باشد استفاده مهم

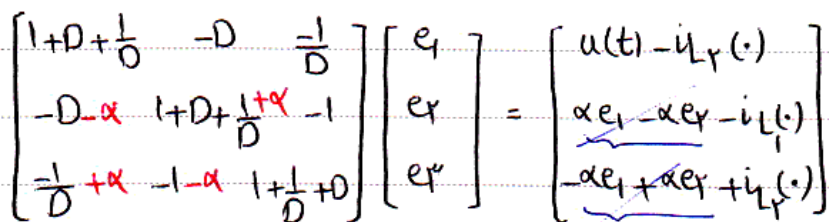دیکھیں کہ  $u(t)$  کا ہم ان کے ساتھ دیکھیں کہ



الحزب وكليل من


نوافحای تولو پوری : نوافحای حنند از نظر رسمی تفاوت اند ولی در واقع یک نواف حنند





(س)

۱- میزان های مصرف : به میزان گفته می شود  
۲- میتوان آن را در یک صفحه رسم کرد به نحوی که هیچ فصلی از آن به دست نیفتد

مثال

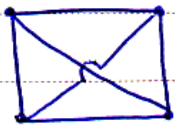

زیر سطح است

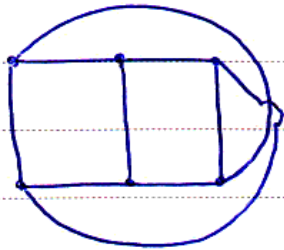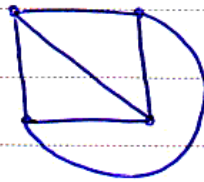

مختص سطح

ش دروی و ش بیروی


حلقه ای در آن هیچ ساختگی وجود نداشته باشد و ش دروی دارای به بعد به اختصار ش می گویند و حلقه ای

نه در خارج از آن هیچ ساختگی وجود نداشته باشد، ش بیروی است.



برای های لولا دار می گویند نه توان آن به دو زیر برای ناموده نه تنها در یک به هم

مصل اند، نه یک به

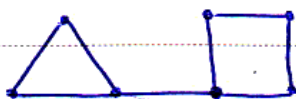

زیر برای اول  $g_1$  زیر برای دوم  $g_2$

برای لولا دار

به برای می گویند نه هرگاه به دو زیر برای ناموده نه یک به شوند، حداقل در دو به هم متصل باشند




برای لولا

توجه: در یک مدار، بین منابع جریان داشته باشیم، از KCL استفاده می‌کنیم.  
توجه: در یک مدار، بین منابع ولتاژ داشته باشیم، از KVL استفاده می‌کنیم.


Subject:

Year. Month. Date. ( )

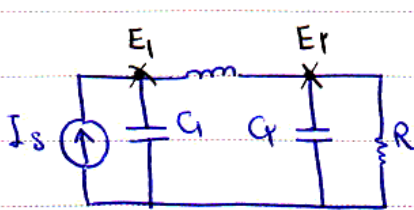خاصیت دوگانه: این خاصیت در طرف‌های سطح نویسه‌های ولتاژ صدق می‌کند. عناصر نباید دو قطبی باشند. بنابراین عناصری مانند ترانزیستور، دیود، سلف‌های متغیر و غیره را از بحث خارج می‌کنیم. به دو مدار زیر توجه کنید:



مدار (A)

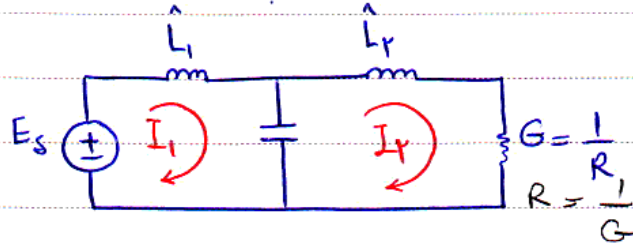

مدار (B)

KCL

$$I_s = E_1 C_1 j\omega + \frac{E_1 - E_2}{L j\omega}$$

مدار A :

$$I_s = E_1 \left( C_1 j\omega + \frac{1}{L j\omega} \right) - E_2 \times \frac{1}{L j\omega} \quad (1)$$

KCL  $\frac{E_1 - E_2}{L j\omega} = E_2 C_2 j\omega + \frac{E_2}{R}$

$$E_1 \times \frac{1}{L j\omega} - E_2 \left( \frac{1}{L j\omega} + C_2 j\omega + \frac{1}{R} \right) = 0 \quad (2)$$

KVL

$$E_s = \hat{L}_1 j\omega I_1 + \frac{1}{\hat{C} j\omega} (I_1 - I_2)$$

مدار B :

$$\rightarrow E_s = I_1 \left( L_1 j\omega + \frac{1}{\hat{C} j\omega} \right) - I_2 \times \frac{1}{\hat{C} j\omega} \quad (3)$$

KVL

$$\frac{1}{\hat{C} j\omega} (I_2 - I_1) + \hat{L}_2 j\omega I_2 + R I_2 = 0$$

$$\frac{1}{\hat{C} j\omega} I_2 - I_1 \left( \frac{1}{\hat{C} j\omega} + \hat{L}_2 j\omega + R \right) = 0 \quad (4)$$

بافتن روابط ① با ③ و ② با ④ مشاهده می‌کنیم تفاوتی بین روابط وجود دارد.

$$E \longleftrightarrow I$$

E جانشین I داده و برعکس.

$$C \longleftrightarrow L$$

C جانشین L داده و برعکس.

$$R \longleftrightarrow G = \frac{1}{R}$$

R جانشین  $G$  داده و برعکس.

\* این دومدار (A و B) دوگان هم هستند عبارت را بردار A را حل می‌کنیم، پاسخ آن برای مدار B قابل استفاده است.

برای حل دوگان:

دوگراف  $G$  و  $\hat{G}$  را دوگان می‌گویند، اگر به ازای هر یال  $e$  داشته باشند:

۱- میان یال  $e$  و  $\hat{e}$  در نظر گرفتن می‌بروی که یال  $e$  و  $\hat{e}$  تفاوتی بین وجود داشته باشد.

۲- میان یال  $e$  و  $\hat{e}$  در نظر گرفتن می‌بروی که یال  $e$  و  $\hat{e}$  تفاوتی بین وجود داشته باشد.

۳- میان ساختن دوگراف  $\hat{G}$  تفاوتی بین وجود داشته باشد بخوبی که هرگاه دو یال  $e$  دارای ساختن

شماره باشند، یال  $e$  و  $\hat{e}$  در مدار دوگان ساختن داشته باشند به این دلیل که در مدار هم وصل می‌شوند.

الگوریتم تبدیل مدار دوگان:

۱- برای هر یک از یال‌های  $G$  با انتخاب (در نظر گرفتن) می‌بروی، یال  $e$  را  $\hat{e}$  را ساختن می‌کنیم.

۲- برای هر ساختن  $K$  از  $G$  در بین یال‌های  $K$  ساختن می‌کنیم، یال  $e$  و  $\hat{e}$  تفاوتی بین وجود داشته باشد.


گراف متصل است

۳- بین عناصر  $g$  و  $g'$  تناظر زیر را به وجود می آوریم؟

$$L \longleftrightarrow C$$

$$R \longleftrightarrow G$$

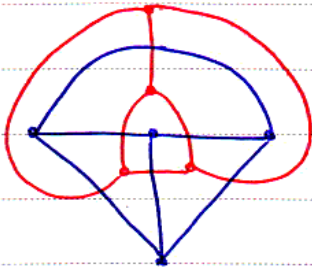
$$I \longleftrightarrow E \quad \text{مثل منابع ولت}$$



مثال: گراف های دو گانه گراف زیر را به دست آورید؟

مسئله: اگر با هر منبع ولتی در گراف، یک یکه می گذاریم.

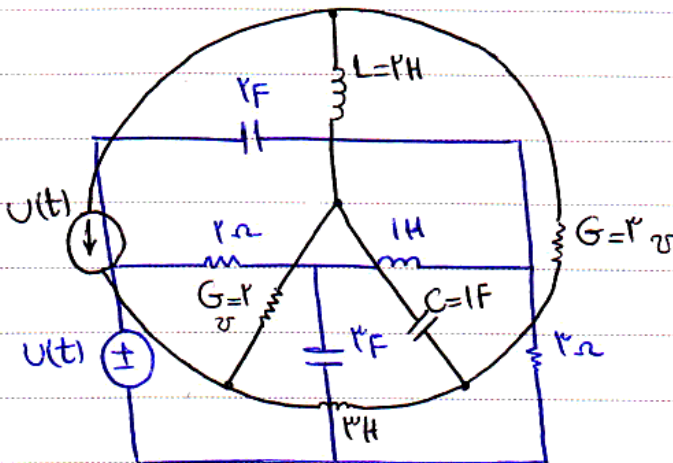مثال: گراف دو گانه مدار زیر را به دست آورید.




جریان به سبب منبع ولت در مدار وجود دارد.

تجزیه و تحلیل گراف؟

در یک مدار به دلای  $b$  استفاده  $n_f$  می باشد، تعداد شاخه ها عبارت است از:

$$L = b - n_f + 1$$

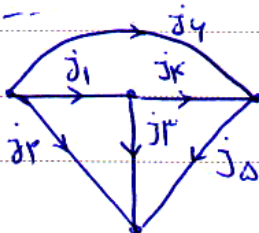در این گراف برای هر یک از شاخه ها جهت تعیین می توان جهت را برای هر شاخه در نظر گرفت.



$$L = 4 - 2 + 1 = 3$$


شاخه      یکه



$$i = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_L \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_6 \end{bmatrix}$$

ماتریس  $M$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم
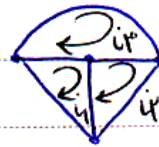
$$M_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{اگر شاخه } k \text{ در شاخه نام دارد بسته جهت باشد} \\ 0 & \text{اگر شاخه } k \text{ در شاخه نام ندارد} \\ -1 & \text{اگر شاخه } k \text{ در شاخه نام دارد مخالف جهت باشد} \end{cases}$$



ماتریس  $M$  را بر اساس این گراف می‌سازیم

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 6}$$

استیپهای KVL و KCL :

$$M \cdot V = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 - v_2 + v_3 \\ -v_3 + v_4 + v_5 \\ -v_1 - v_4 + v_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{M \cdot V = 0} \quad \text{استیپ KVL}$$

$$M^t \cdot i = ?$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 - i_3 \\ -i_1 \\ i_2 - i_3 \\ i_2 - i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \end{bmatrix}$$


$$\boxed{M^t \cdot i = j} \quad \text{استیپ KCL}$$

روش کاننیزم :

به روش وجود دارد  
نقشه انرژی  
بیانیه

روش مقالم :
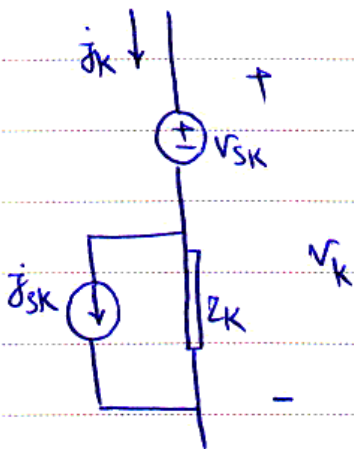
$$V_k = V_{SK} + Z_k \dot{\theta}_k - Z_k \dot{\theta}_{SK}$$



درستی رابطه ی توان برای تمام سازه ها به صورت ماتریسی نوشته شود :

$$V = V_s + Z_b \dot{\theta} - Z_b \dot{\theta}_s$$

در طرف راست M ضرب می کنیم :


$$M \cdot V = M V_s + M Z_b \dot{\theta} - M Z_b \dot{\theta}_s$$

$\downarrow$   
 $M^t \cdot i$


$$\underbrace{M Z_b M^t}_{Z_m} \cdot i = \underbrace{M Z_b \dot{\theta}_s - M V_s}_{e_s} \quad \textcircled{1} \Rightarrow Z_m \cdot i = e_s$$

حرف راست معادله  $\textcircled{1}$  که منابع جریان مستقل را می بیند و کنار تبدیل می کنند.

مثال P

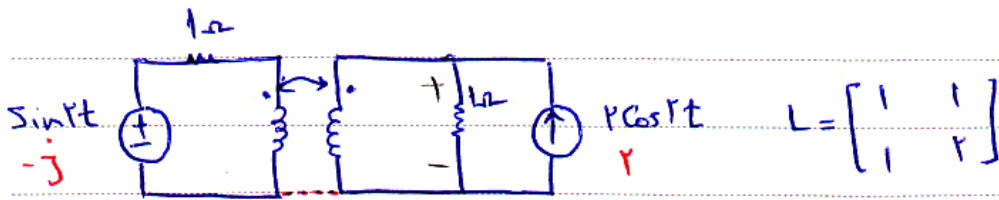

رابطه

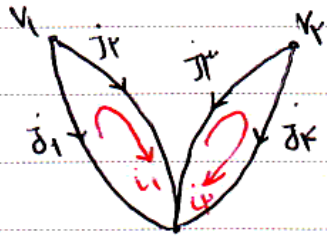

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

منابع جریان منفی

$$V_k = V_{SK} + Z_k J_k - Z_k J_{SK}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{12} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix}$$

ابتدا برای سلف های تریخ شده می نویسیم

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j & j \\ j & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = -j + 1 \times j_1 - 1 \times 0$$

$$V_2 = 0 + 1 \times j_2 - 1 \times (-2)$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j & j & 0 \\ 0 & j & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j & j & 0 \\ 0 & j & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\hspace{1cm}}_{V_s} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{Z_b} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{Z_b} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{j_s}$$

$$Z_m \cdot i = e_s$$

$$Z_m = M Z_b M^t = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j & j & 0 \\ 0 & j & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+j & -j \\ -j & 1+j \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & j & j & 0 \\ 0 & -j & -j & 1 \end{bmatrix}$$

$$e_s = M Z_b j_s - M V_s$$

$$e_s = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e_s = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

روشن‌نمایی :

اگر رابطه زیر در مدار برقرار باشد در معادله  $Z_m \cdot i = e_s$  ماتریس‌های  $Z_m$  و  $e_s$  را می‌توان مستقیماً تعیین داد.

(۱) منابع جریان وجود نداشته باشند یا اگر دارند هیچ‌وقت قابل تبدیل شوند (غنا همی منابع مستقل باشند)

(۲) سلف‌ها از نوع شده در مدار موجود نباشند تعدادش‌ها  $L$

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & \dots & Z_{1L} \\ \vdots & & \vdots \\ Z_{L1} & \dots & Z_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ \vdots \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{s1} \\ \vdots \\ e_{sL} \end{bmatrix}$$

$$Z_{ij} = \begin{cases} i = j & \text{مجموع امپدانس‌های موجود در شش نام} \\ i \neq j & - (\text{مجموع امپدانس‌های مشترک بین شش‌ها}) \end{cases}$$

$$e_{si} = \text{مجموع همه منابع ولتاژ موجود در شش نام از لحاظ جهت منبع و در شش نام، علامت‌گذاری جهت و از جهت منبع و در شش نام، علامت‌گذاری جهت.}$$

روشن‌نمایی :

چون روشن‌نمایی است با این تفاوت که منابع وابسته نیز می‌توانند وجود داشته باشند منابع وابسته را می‌توان منابع


مستقل فرض می‌کنیم و وابسته‌ها را به حسب جریان‌ها تعیین می‌کنیم و معادلات را به روش تئوری نویسم. در اینجا اگر

وابسته‌ها را به ماتریس  $Z_m$  برمی‌زنیم

معادلات ایستادن - دربرائین :


ایستادین‌های سلف و خازن را در این حوزه به دست می‌آوریم

۱- خازن :

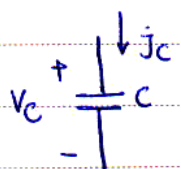

$$v_c = \frac{1}{c} \int j_c dt + v_c(0)$$

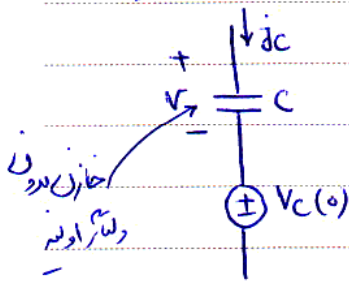
برای حل کردن شرط اولیه از معادله آنرا به صورت یک منبع ولتاژ سری با یک خازن بدون شرط اولیه نشان می‌دهیم



$$v = \frac{1}{c} \int j_c dt \Rightarrow c \frac{dv}{dt} = j_c$$

$$c Dv = j_c \rightarrow z_c = \frac{v}{j_c} \Rightarrow z_c = \frac{1}{cD}$$


۲- سلف :

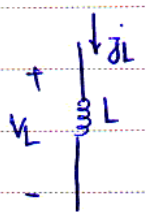

$$v_L = L \frac{dj_L}{dt} \rightarrow v_L = LD j_L$$

$$z_L = \frac{v_L}{j_L} \rightarrow z_L = LD$$

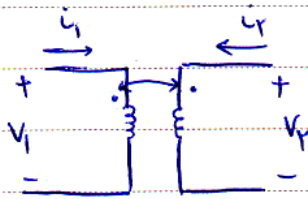با تقسیم برای سلف‌های ترکیب شده خواهیم داشت :




$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{12} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = L i \Rightarrow v = L j \omega i = LD i$$

$$v = LD i$$



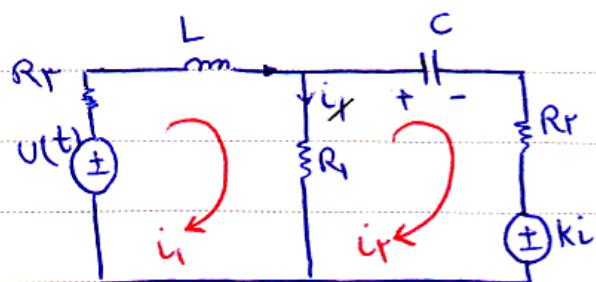

$$v_C(0) = V_0$$


مال<sup>p</sup>

$$i_L(0) = I$$

حل از روش مایه نویسی: حول مدار در هم نویسی است.

دارای سلف و خازن است و شرایط اولیه داده شده باید در معادله اعمال شود و می توان حل کنیم.

$$\dot{i} = i_1 - i_2$$

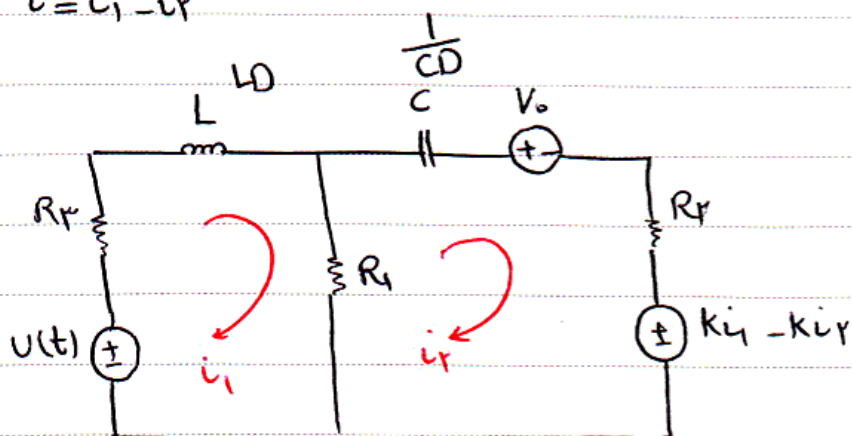


$$Z_m \cdot \dot{i} = e_s$$

$$\begin{bmatrix} R_r + L D + R_1 & -R_1 \\ -R_1 + K & R_1 + \frac{1}{CD} + R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{i}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U(t) \\ -V_0 - K i_1 + K i_2 \end{bmatrix}$$


فصل ۱۱: تجزیه کلی حلقه‌ی اساسی و طایفه‌ی اساسی:

درخت: یک زیرگراف از یک گراف بی‌حلقه است که تمام رئوس آن را پوشش دهد.

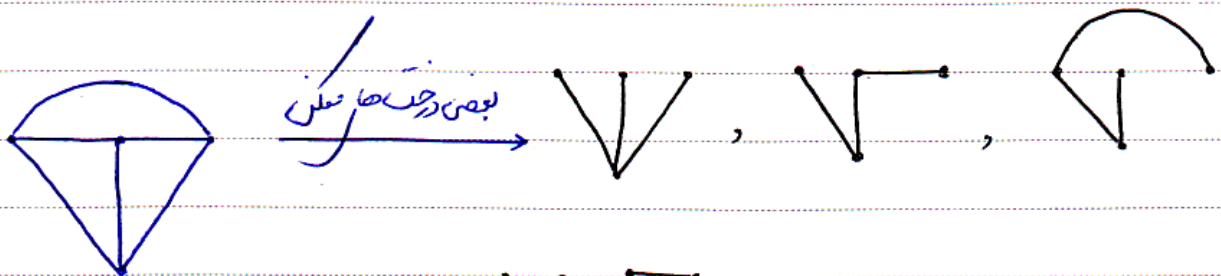- (۱) بی‌حلقه باشد. (۲) تمام رئوس آن متصل شود. (۳) هیچ حلقه‌ای تشکیل ندهد.



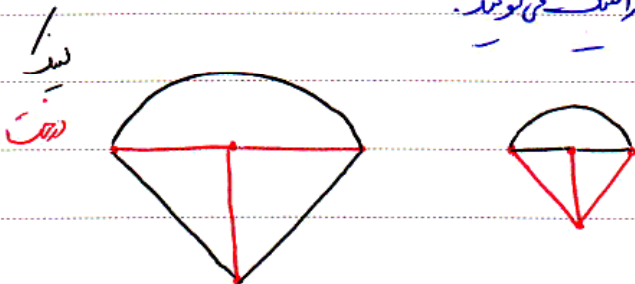نکته: ساختارهای زیرگراف به از ساختارهای درخت تبدیل می‌شوند.



قضیه اساسی تقریبی گراف:


اگر گراف بی‌حلقه  $G$  و درخت  $T$  از آن گراف را در نظر بگیریم:

- (۱) بین هر دو رئوس  $G$  و درخت  $T$  یک مسیر منحصر به فرد وجود دارد.

(۲) تعداد ساختارهای درخت برابر با  $n - 1$  و تعداد رئوس  $n$  است.  $n - 1 = 4 - 1 = 3$  و  $n = 4$  است.

- (۳) هر یک از درخت  $T$  همراه با مسیر منحصر به فرد میان دو رئوس آن یک حلقه می‌سازد. آن حلقه اساسی

مسافر با آن نیک می‌لوند.

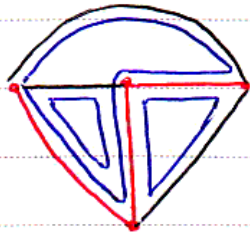

بسیار به تعداد نیک حاجت‌های اساسی دایم.


۴) هر ساخده درخت آ و تعدادی از نیک‌های تسلیل یک کات است مخصوصاً در امری ده که آن کات است (اساسی)

مسافر با آن ساخده درخت می‌لوند یعنی به قدر ساخده‌های درخت، کات است (اساسی دایم).

روسی به دست آوردن کات است اساسی مسافر با ساخده درخت ۳

ساخده درخت مورد نظر اخذ می‌شود، درخت به ۲ سمت فخر تقسیم می‌شود. نیک‌هایی که این دو سمت فخر را به هم

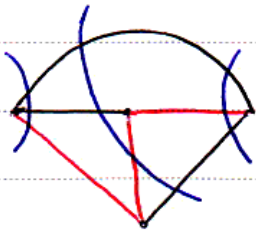وصل می‌کنند به همراه آن ساخده درخت، تسلیل کات است اساسی مسافر با آن ساخده درخت را می‌دهند.




بخیزه و کلیل حلقه‌های اساسی ۲

ترار دادا) نیک چهار از ۱ تا ۴ درخت چهار از ۱ تا ۴ شماره گذاری می‌شود

ترار دادا ۲) جهت حلقه‌های اساسی مسافر با هر نیک را هم جهت با همان نیک در نظر می‌گیریم

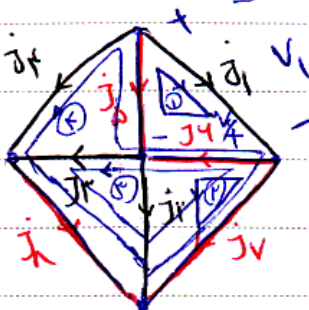مضامین نیک براف به هر درخت انتخابی مانند شکل زیر باشد:



جهت‌ها اعتباری است.

حلقه‌ی اساسی متناظر با هر نوب را تشکیل می‌دهیم.

استادهای KVL و KCL :

ماتریس B به صورت زیر تعریف می‌شود :

$$B_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{اگر شاخه‌ی j در حلقه‌ی اساسی i نبوده و با آن هم جهت باشد} \\ 0 & \text{اگر شاخه‌ی j در حلقه‌ی اساسی i نباشد} \\ -1 & \text{اگر شاخه‌ی j در حلقه‌ی اساسی i نبوده و با آن خلاف جهت باشد} \end{cases}$$

ماتریس B برای مثال قبلی :

$$B = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} & \textcircled{7} & \textcircled{8} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

استادهای KVL و KCL :


$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_b \end{bmatrix} \quad \text{بر ولتاژ شاخه‌ها} \quad i = \begin{bmatrix} i_1 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix} \quad \text{بر جریان حلقه‌های اساسی}$$

$$j = \begin{bmatrix} j_1 \\ \vdots \\ j_b \end{bmatrix} \quad \text{بر جریان شاخه‌ها}$$

$$B \cdot v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \\ v_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 - v_5 + v_6 \\ v_2 + v_6 - v_7 \\ v_3 + v_6 - v_7 + v_8 \\ v_4 - v_5 + v_6 - v_7 + v_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$B \cdot v = 0 \quad \text{استاد KVL}$$

$$B^t \cdot i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ -i_1 - i_4 \\ i_1 + i_2 + i_3 + i_4 \\ -i_2 - i_3 - i_4 \\ i_2 + i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \\ j_6 \\ j_7 \\ j_8 \end{bmatrix} \Rightarrow B^t \cdot i = j \quad \text{استیلاط KCL}$$

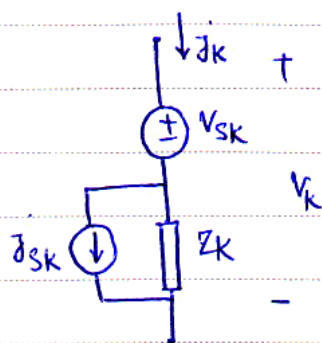

معادلات حلقه‌ای اساسی:  $v_k = v_{sk} + Z_k j_k - Z_k j_{sk}$

۱- روش تنظیم: ابتدا تقسیم‌بندی برای شاخه‌ای را می‌داریم. به روش دائم: تقریباً می‌باشد.

وقتی رابطه را برای تمام شاخه‌ها بنویسیم به صورت ماتریسی خواهیم داشت:

$$V = V_s + Z_b j - Z j_s$$

حلقه‌ای در B ضرب می‌شود:


$$B \cdot V = B V_s + B Z_b j - B Z j_s$$

$$\Rightarrow B Z_b B^t \cdot i = B Z_b j_s - B V_s \quad \textcircled{A} \Rightarrow Z_B \cdot i = e_s$$

$\xleftarrow{Z_B} \quad \xleftarrow{e_s}$

مولفه‌ی  $B Z_b j_s$  در طرف راست رابطه‌ی  $\textcircled{A}$  عمل تبدیل منابع مستقل جریان را به منابع ولتاژ انجام می‌دهد.

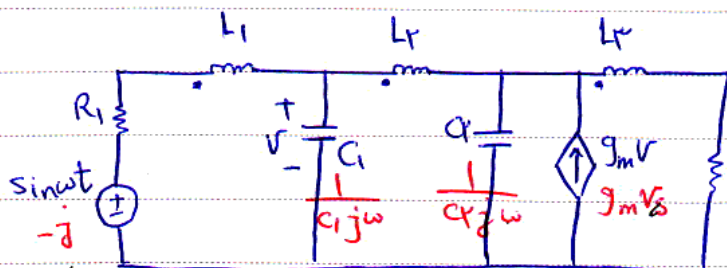مثال: در مدار زیر بر روی تنظیم حلقه‌ای اساسی، شاخه‌ها را انجام دهید.



$$L = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sin wt = 1 \cos(wt - 90^\circ) = 1 \angle -90^\circ = \cos -90^\circ + j \sin(-90^\circ) = -j$$

APCO

$$\sin wt = \cos(wt - 90^\circ) = e^{-j90^\circ} = \cos 90^\circ - j \sin 90^\circ = -j$$


$$A \cos(wt + \theta) = A e^{j\theta}$$



در حوزه مازور کاری نسیم

گراف:

نسب، درخت:

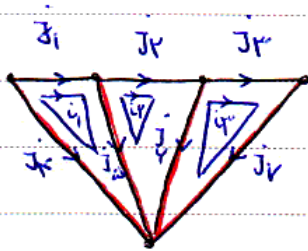

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

ماتریس پتانسیل  
درادوای ۱ و ۲

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} F & 2 & 1 \\ 2 & F & 2 \\ 1 & 2 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \end{bmatrix}$$

ابتدا برای سلف‌های تریخ شده:

$$\lambda = Li$$

$V = L j\omega(I)$   
ج بردارهای سلف‌ها

$$v_k = v_{sk} + z_k j_k - z_k j_{sk}$$

$$v_1 = F j\omega \times j_1 + 2 j\omega \times j_2 + j\omega \times j_3$$

$$v_2 = 2 j\omega \times j_1 + F j\omega \times j_2 + 2 j\omega \times j_3$$

$$v_3 = j\omega \times j_1 + 2 j\omega \times j_2 + F j\omega \times j_3$$

$$v_4 = -j + R_1 \times j_3 - R_1 \times x_0$$

$$v_5 = 0 + \frac{1}{c_1 j\omega} \times j_3 - \frac{1}{c_1 j\omega} \times x_0$$

$$v_4 = 0 + \frac{1}{c_1 j\omega} \times j_3 - \frac{1}{c_1 j\omega} \times (-g_m v_5)$$

$$v_4 = 0 + \frac{1}{c_1 j\omega} j_3 + \frac{g_m}{c_1 j\omega} \left( \frac{1}{c_1 j\omega} \right) j_3 \Rightarrow v_4 = \frac{-g_m}{c_1 c_1 \omega^2} j_3 + \frac{1}{c_1 j\omega} j_3$$

$$V_V = 0 + R_f j_V - R_f x_0$$

به صورت ماتریس؟

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \\ V_6 \\ V_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -j \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_1 j\omega & R_2 j\omega & j\omega & 0 & 0 & 0 & 0 \\ R_2 j\omega & R_3 j\omega & R_4 j\omega & 0 & 0 & 0 & 0 \\ j\omega & R_4 j\omega & R_5 j\omega & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_1 j\omega} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_2 j\omega} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \\ j_6 \\ j_7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\xleftrightarrow{V_s} \quad \xleftrightarrow{Z_b} \quad \xleftrightarrow{j_s}$

$$Z_B = B Z_b B^t$$

$$e_s = B Z_b j_s - B V_s \quad \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$$

(۱) روش تئوری: اگر شرایط زیر در مدار برقرار باشد در معادله  $e_s = Z_B i = e_s$  ماتریس های  $Z_B$  و  $e_s$  را می توان تعیین کرد.

(۱) منابع جریان وجود نداشته باشند و اگر دارند منبع ولتاژ تبدیل شوند.

(۲) سلف نریخته شده وضع داشته و وجود نداشته باشد.

$$\begin{bmatrix} z_{11} & \dots & z_{1L} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{L1} & \dots & z_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ \vdots \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{s1} \\ \vdots \\ e_{sL} \end{bmatrix}$$

مجموع امپدانس های موجود در حلقه اساسی نام


$$z_{ij} = \begin{cases} i=j & \text{مجموع امپدانس های مشترک بین حلقه ی اساسی نام و (اگر حلقه حلقه های اساسی در واحدی مشترک باشند) بود باطل است مثبت و اگر حلقه بود باطل است منفی جمع می زنیم.} \\ i \neq j & \end{cases}$$

$e_{S_i} =$  مجموع منابع ولتاژ موجود در حلقه‌ی اساسی  $i$  (اگر از سر منفی وارد شدیم) علامت + و اگر از سر مثبت وارد شدیم علامت - (جمع می‌زنیم)

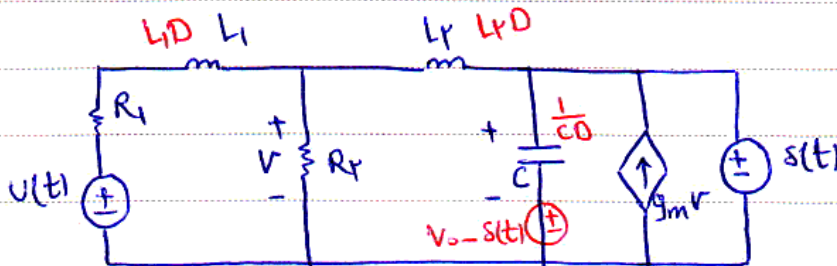(۳) روش مائینر: همان روش تئوری است.

با این تفاوت که منابع وابسته نمی‌توانند وجود داشته باشند. وابستگی‌ها را در حلقه‌های نویم و منابع وابسته را

مانند منابع مستقل فرض می‌کنیم و معادلات را بر روش تئوری می‌زنیم. در نهایت اگر وابستگی را به بایس  $Z_B$  برمی‌گردانیم





$$v_c(0) = v_0$$


$$i_{L_1}(0) = i_{L_r}(0) = I_0$$

سوال



روش مائینر - در نهایت حل می‌شود

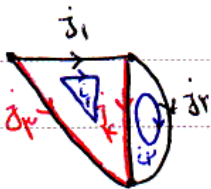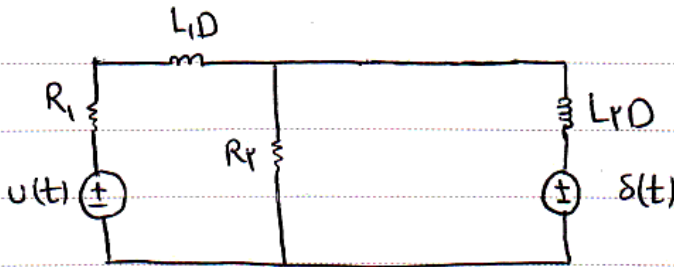
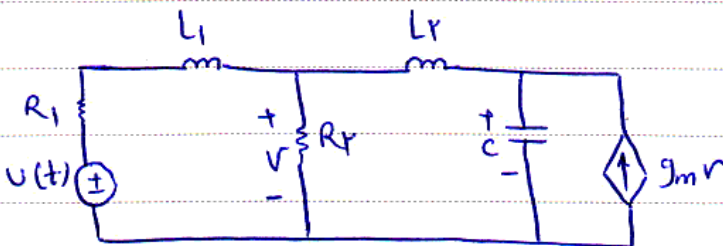
$$\begin{bmatrix} R_1 + L_1D + R_r & -R_r \\ -R_r & R_r + L_rD \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(t) \\ -s(t) \end{bmatrix}$$



سوال

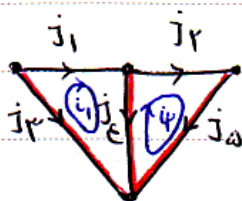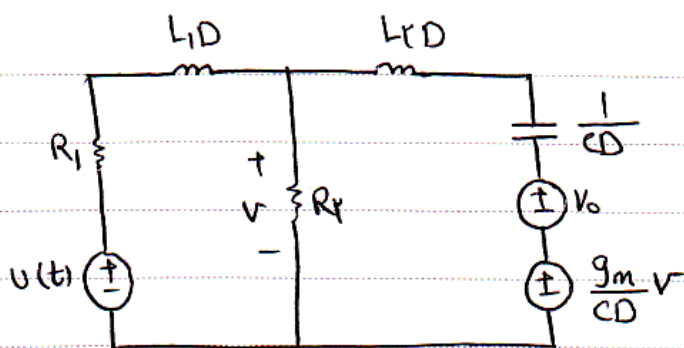

$$v = R_r i_1 - R_r i_2$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_r + L_1 D & -R_r \\ -R_r + \frac{g_m R_r}{C D} & R_r + L_2 D + \frac{1}{C D} - \frac{g_m R_r}{C D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(t) \\ -V_0 - \frac{g_m R_r}{C D} i_1 + \frac{g_m R_r}{C D} i_2 \end{bmatrix}$$


نمونه و تحلیل حالت است:

با تعین جهت مناسب در شاخه مدار:

وارد داد: شاخه ها را از 1 تا 4 و شاخه ها در جهت از 1 تا 4 با شماره گذاری کنیم

وارد داد: جهت شاخه ها را به جهت شاخه ها در نظر بگیریم

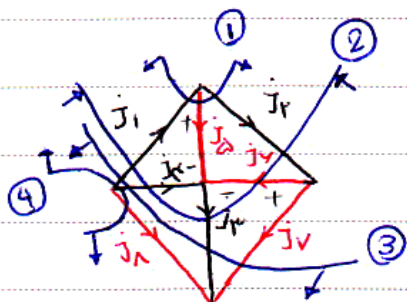مسئله فرض کنید یک گراف در جهت انتخابی به صورت زیر باشد و



ماندگار Q د

$$Q_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{اگر شاخه j در قطب مثبت باشد} \\ 0 & \text{اگر شاخه j در قطب مثبت نباشد} \\ -1 & \text{اگر شاخه j در قطب منفی باشد} \end{cases}$$

روش انتخاب شاخه های پایه

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ماتریس انتخاب شاخه های پایه

استاد KVL و KCL

$$j = \begin{bmatrix} j_1 \\ \vdots \\ j_b \end{bmatrix}$$

رابطه های شاخه ها

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_b \end{bmatrix}$$

رابطه های ولتاژ شاخه ها

$$e = \begin{bmatrix} e_{a+1} \\ \vdots \\ e_b \end{bmatrix}$$


رابطه های ولتاژ شاخه های درخت

$$Q \cdot j = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \\ j_6 \\ j_7 \\ j_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j_1 + j_2 + j_5 \\ j_1 - j_2 - j_3 + j_4 + j_6 \\ -j_1 + j_3 - j_4 + j_7 \\ j_1 + j_6 + j_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow Q \cdot j = 0 \quad \text{استاد KCL}$$


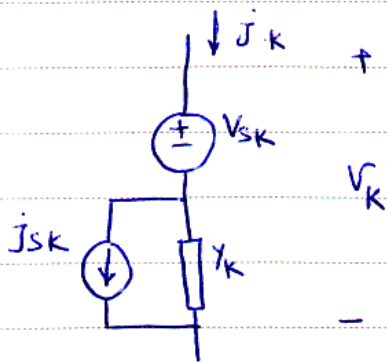
$$Q^t \cdot e = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_s \\ e_q \\ e_v \\ e_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \\ v_8 \end{bmatrix} \Rightarrow Q \cdot e = v \quad \text{استاد KVL}$$



$$j_k = j_{sk} + y_k v_k - y_k v_{sk}$$

معادلات گسسته اساسی و  
تعیین پهنای باند و فرکانس

در این معادله برابر با مشخصات نویسم، معادلات ماتریسی زیر حاصل می شود:

$$j = j_s + y_q v - y_q v_s$$

$$Q \cdot j = Q j_s + Q y_q v - Q y_q v_s$$

منبع در Q:


$$Q y_q Q^t \cdot e = Q y_q v_s - Q j_s$$

$y_q$        $i_s$

منبع دیتا در گسسته

$$y_Q \cdot e = i_s$$

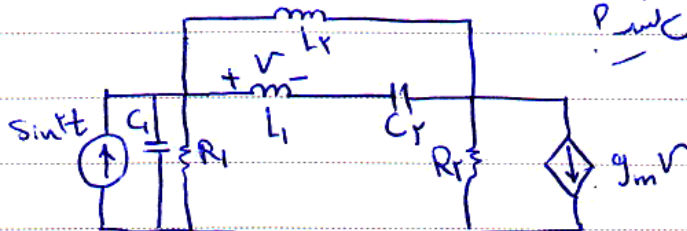سوال: مدار زیر را بر روی گسسته اساسی تنظیم کنید؟



در این مدار  
چون ادمین بر طبق دایم  
از این شکل نیست

$$Y_L = \frac{1}{Lj\omega} \Leftarrow Z_L = j\omega L \quad Y_C = j\omega C \Leftarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$



Subject: —

Year. —

Month. —

Date. —

$\frac{1}{L_1 j\omega}$

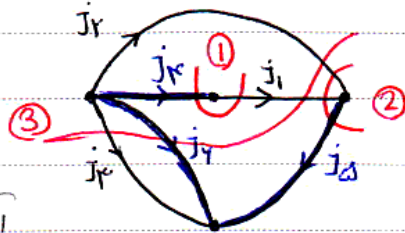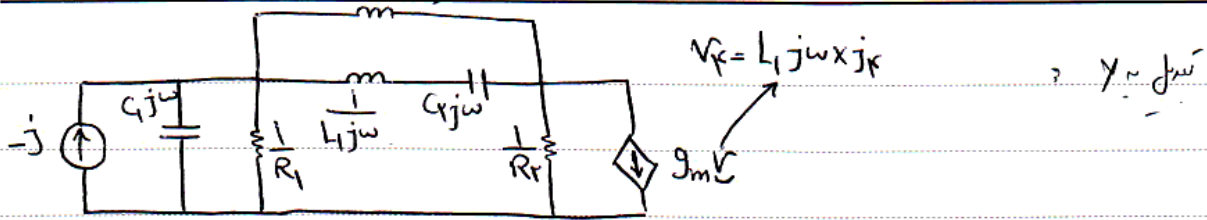

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$j_1 = 0 + C_1 j\omega \times V_1 - C_1 j\omega \times 0$$

$$j_2 = 0 + \frac{1}{L_1 j\omega} V_2 - \frac{1}{L_1 j\omega} \times 0$$

$$j_3 = -(-j) + C_1 j\omega \times V_3 - C_1 j\omega \times 0$$

$$j_4 = 0 + \frac{1}{L_1 j\omega} \times V_4 - \frac{1}{L_1 j\omega} \times 0$$

$$j_5 = g_m V_4 + \frac{1}{R_f} V_5 - \frac{1}{R_f} \times 0$$

$$j_5 = g_m \times L_1 j\omega \left( \frac{1}{L_1 j\omega} \right) V_4 + \frac{1}{R_f} V_5 \Rightarrow j_5 = 0 + g_m V_4 + \frac{1}{R_f} V_5$$

$$j_6 = 0 + \frac{1}{R_1} V_6 - \frac{1}{R_1} \times 0$$

$$j_s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ j \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad V_s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Y_q = \begin{bmatrix} C_1 j\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_1 j\omega} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 j\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L_1 j\omega} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & g_m & \frac{1}{R_f} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} Y_Q = Q Y_q Q^t \\ I_s = Q Y_q V_s - Q j_s \end{cases}$$

نشان ده

۲. روش تویک ۲: اگر شرایط زیر در مدار برقرار باشد می توان  $Y_Q$  و دارا استعانتش داد:

(۱) منابع ولتاژ موجود نباشند اگر هستند منبع جریان تبدیل شوند

(۲) سلف دوق سده و منبع وابسته نداشته باشیم

$$Y_{ij} = \begin{cases} i=j & \text{مجموع ادیتانس ها در اتصال کوتاه ست نام} \\ i \neq j & \begin{aligned} &\text{مجموع ادیتانس ها در سربلکات ست نام} \\ &\text{(اگر جهت در قطب ست در ساختار سربلکات معکوس باشد)} \\ &\text{با علامت مثبت در غیر این صورت با علامت منفی جمع میزنیم} \end{aligned} \end{cases}$$


$$i_{Si} = \begin{aligned} &\text{مجموع جبرین منابع جریان موجود در قطب ست نام (اگر جهت منبع مخالف جهت قطب ست بود با علامت مثبت} \\ &\text{و در غیر این صورت با علامت منفی جمع میزنیم)} \end{aligned}$$


۳. روش میانبر: همان روش نظر است اما این تفاوت به منابع وابسته نیز می تواند وجود داشته باشند

مانند وابسته ها را بر حسب ولتاژ ساختار درخت میزنیم و منابع وابسته را مانند منابع مستقل میزنیم

معادلات را بر روش نظر میزنیم در جهت آن ولتاژی را بر ما میس  $Y_Q$  میزنیم

مثال مثال قبل بر روش میانبر:

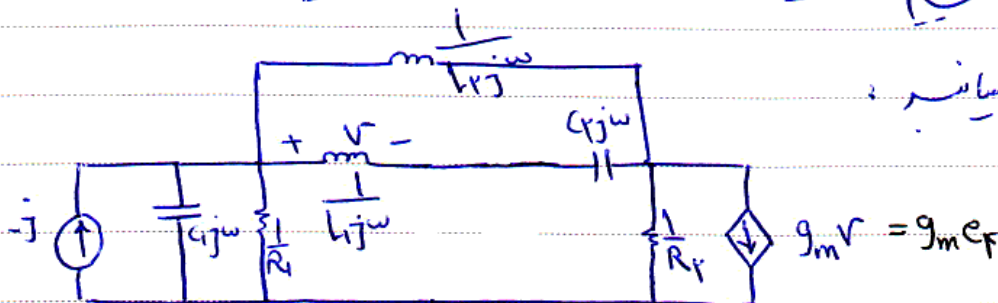

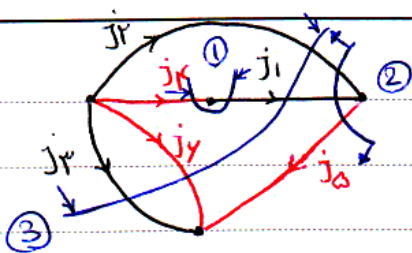

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{L_1 j\omega} + c_r j\omega & c_r j\omega & -c_r j\omega \\ c_r j\omega + g_m & \frac{1}{L_r j\omega} + c_r j\omega + \frac{1}{R_r} & \frac{-1}{L_r j\omega} - c_r j\omega \\ -c_r j\omega & \frac{-1}{L_r j\omega} - c_r j\omega & c_r j\omega + \frac{1}{R_r} + c_r j\omega + \frac{1}{L_r j\omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_r \\ e_\Delta \\ e_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -g_m e_r \\ 0 \end{bmatrix}$$



نکته مهم در حل مسائل:

۱- در روش ترمینال استاسی منابع جریان را می توان به همراه یک شاخه دیگر گرفت.

۲- در غیره تحلیل ترانس و حلقه استاسی منابع ولتاژ را می توان به همراه یک شاخه دیگر گرفت.


۳- در غیره تحلیل ترانس و حلقه استاسی، ترانس ها می توانند غیر مستقیم باشند اما در روش سس خنید.

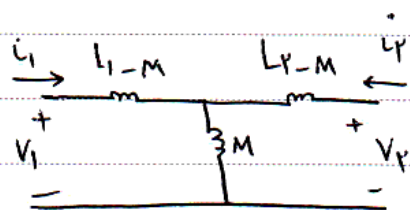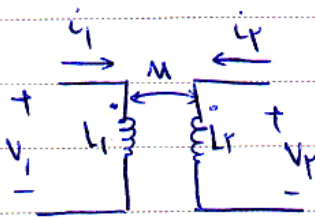۴- در روش سس خنید، نکته دوم سلف توزیع شده نباید وجود داشته، لکن می توان به سلف ها ترانس سلف معادل در کرداد و از روش سس خنید استفاده کرد.




معادل اول: مدار معادل T

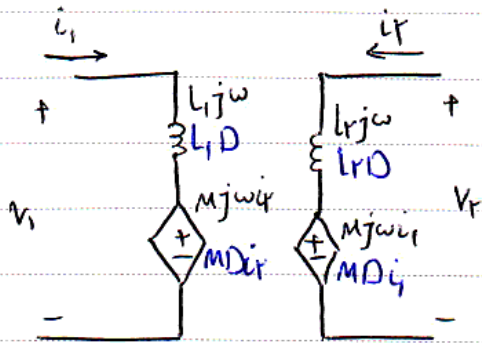نقطه استفاده از این معادل این است که سلف‌ها در مجاورت هم باشند و یا سرهمه‌ک داشته باشند.



معادل دوم:

کاربرد در روش مش در حلقه اساسی.

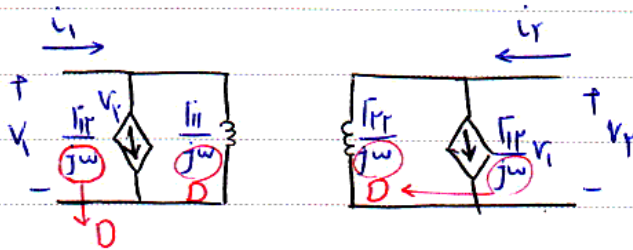

معادل سوم:

کاربرد در روش گره در گت اساسی.


۵- در بعضی مدارات و هنگام استفاده از روش هر نوع منابع مستقل و محدود دارد نه قابل تبدیل نیستند یا تبدیل آن‌ها

به نحوی انجام می‌شود که منابع جریان در تبدیل هر مش در حلقه اساسی و منابع ولتاژ در تبدیل هر گره در گت اساسی.

در این موارد به صورت زیر عمل می‌کنیم.

الف) در تحلیل هر گره در گت اساسی، این منابع (منابع ولتاژ) و ولتاژ گره یا ولتاژ یک شاخه درخت اند. در این

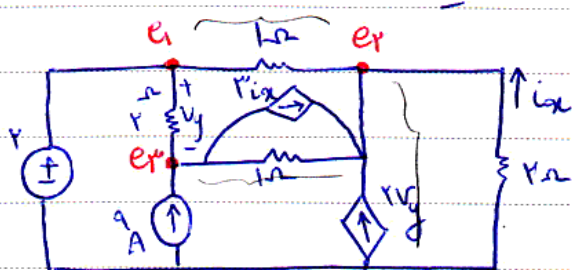حالت در روش هر نوع، ولتاژ مشخص شده را در مدار e قرار می‌دهیم، پس به صورت گره یا شاخه  $y_a$  یا  $x_n$



خف می‌کنیم.  
مثال: حل از روش میانه گره



$$Y_n \cdot e = I_s \quad i_x = \frac{-e_r}{r} \rightarrow r i_x = -\frac{r}{r} e_r \quad V_y = e_1 - e_r$$

$$\Rightarrow r V_y = r e_1 - r e_r$$

$$\begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{r} & -1 & -\frac{1}{r} \\ -1 - r & 1 + \frac{1}{r} + \frac{r}{r} & -1 + r \\ -\frac{1}{r} & -1 - \frac{r}{r} & 1 + \frac{1}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_r \\ e_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{r}{r} e_r + r e_1 - r e_r \\ -9 + \frac{r}{r} e_r \end{bmatrix} \quad 9 + \frac{r}{r} e_r$$

$$\begin{bmatrix} \frac{r}{r} & -1 & -\frac{1}{r} \\ -r & r & 1 \\ -\frac{1}{r} & -\frac{r}{r} & \frac{r}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_r \\ e_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -9 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -r & r & 1 \\ \frac{1}{r} & \frac{r}{r} & \frac{r}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_r \\ e_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -9 \end{bmatrix}$$

$$-9 + r e_r + e_r = 0 \rightarrow r e_r + e_r = 9 \rightarrow e_r = 9 - r e_r$$

$$-1 - \frac{1}{r} e_r + \frac{r}{r} e_r = -9 \rightarrow -r - 1 e_r + r e_r = -18 \rightarrow r e_r - 1 e_r = -18$$

$$18 - 12 e_r - 1 e_r = -18 \rightarrow -13 e_r = -36 \rightarrow e_r = 2 \quad e_r = 9 - r \times 2 = -1 \rightarrow e_r = -1$$

$$i_x = -\frac{e_r}{r} = -1$$

در تحلیل حلقه‌های ولتاژ اساسی، این منابع (منابع جریان) جریان یک‌سره از یک حلقه اساسی اند.

در این حالت در دو حلقه‌ای، جریان مشخص شده در دو بار را داریم و هم، پس به طور جداگانه از اینها  $Z_B$  و  $Z_m$

حذف می‌شوند

## فصل ۱۲: معادلات حالت

معده حالت: کوچکترین دسته از متغیرهاست که بتوان با دانستن آن متغیر در  $t = t_0$  دانستن

متغیر در  $t > t_0$  توان مقادیر را در لحظه  $t > t_0$  تعیین کرد. اگر دست کم  $n$  متغیر حالت  $x_1(t), x_2(t), \dots$

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

وجود داشته باشد، بودا حالت به صورت زیر تعریف میشود:

معادلات حالت و اگر معادلات دینامیک یک سبد را به صورت زیر بنویسیم، هر دو هم معادلات حالت تشکیل شده.

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), u(t))$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = \dot{x}(t)$$

بردار ورودی ها  $u(t)$   
بردار حالت  $x(t)$


در سبد ها هر متغیر را در زمان  $t$

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t)$$

$$y(t) = C x(t) + D u(t)$$

ی  
خروجی  
سیستم

سؤال) مدار زیر را در نظر بگیرید:

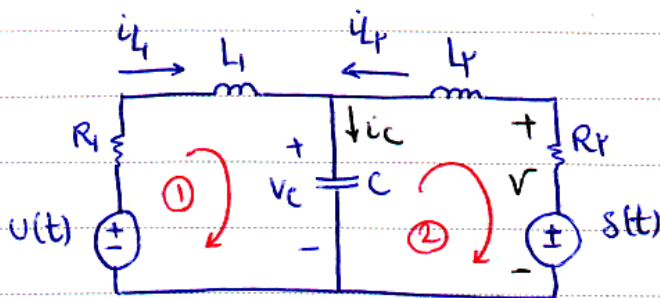

$$\text{KVL (1): } -u(t) + R_1 i_{L1} + L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + v_C = 0$$

$$\rightarrow \frac{di_{L1}}{dt} = -\frac{R_1}{L_1} i_{L1} - \frac{1}{L_1} v_C + \frac{1}{L_1} u(t)$$

$$KVL(2): -V_C - L_r \frac{di_{L_r}}{dt} - R_r i_{L_r} + s(t) = 0$$

$$\left| \frac{di_{L_r}}{dt} = \frac{-R_r}{L_r} i_{L_r} - \frac{1}{L_r} V_C + \frac{1}{L_r} s(t) \right.$$

$$KCL: i_{L_1} + i_{L_r} = C \frac{dv_C}{dt} \rightarrow \left| \frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} i_{L_1} + \frac{1}{C} i_{L_r} \right.$$

در اساس این معادلات می توان بردار حالت را به صورت زیر تعین کرد:

$$V = -R_r i_{L_r} + s(t)$$

فرض کنیم به صورت بردار است:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

حال:

بردار ورودی ها

بردار خروجی ها

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_{L_1} \\ \dot{i}_{L_r} \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-R_r}{L_r} & 0 & \frac{1}{L_r} \\ 0 & \frac{-R_r}{L_r} & -\frac{1}{L_r} \\ \frac{1}{C} & \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{L_1} \\ i_{L_r} \\ v_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_r} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ s(t) \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{i}_{L_1} \\ \dot{i}_{L_r} \\ \dot{v}_C \end{bmatrix}}_{\dot{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{-R_r}{L_r} & 0 & \frac{1}{L_r} \\ 0 & \frac{-R_r}{L_r} & -\frac{1}{L_r} \\ \frac{1}{C} & \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} i_{L_1} \\ i_{L_r} \\ v_C \end{bmatrix}}_x + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{L_r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_r} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_B \underbrace{\begin{bmatrix} u(t) \\ s(t) \end{bmatrix}}_u$$

$$V = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -R_r & 0 \end{bmatrix}}_C \underbrace{\begin{bmatrix} i_{L_1} \\ i_{L_r} \\ v_C \end{bmatrix}}_x + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}_D \underbrace{\begin{bmatrix} u(t) \\ s(t) \end{bmatrix}}_u$$

به طوری که در یک سیستم، n متغیر حالت، m ورودی و k خروجی داشته باشیم، ابعاد ماتریس ها رفتار حالت به صورت

$$[\dot{x}]_{n \times 1} = [A]_{n \times n} [x]_{n \times 1} + [B]_{n \times m} [u]_{m \times 1}$$

نخواهد بود:

$$[y]_{k \times 1} = [C]_{k \times n} [x]_{n \times 1} + [D]_{k \times m} [u]_{m \times 1}$$

کات است یک درخت بقیم لنگ  
حلقه لنگ بقیم درخت

سلف باید لنگ باشد. یک خازن درخت نیست

Subject:

Year. Month. Date. ( )

الگوریتم معادلات حالت:

۱- انتخاب متغیرهای حالت: بر اساس عناصر ذخیره کننده انرژی انجام می شود. در سلفها انرژی، و در خازن ها ولتاژ

در ولتاژ خازن ها به عنوان متغیرهای حالت انتخاب می شوند. به طوری که می توان، سلف ها و خازن ها را به عنوان


متغیرهای حالت انتخاب نمود.

۲- انتخاب درخت مناسب: درختی انتخاب می کنیم که شامل خازن ها نبوده و شامل سلف ها باشد.

سوال: آیا می توان پیدا کرد؟ خیر، در رابطه به حلقه خازنی داریم، پس از خازن ها درخت انتخاب نمی کنیم. همچنین

در رابطه به گره ها سلف داریم، پس از سلف ها انتخاب نمی کنیم. در نتیجه تعداد حلقه های خازنی و گره های سلفی از تعداد


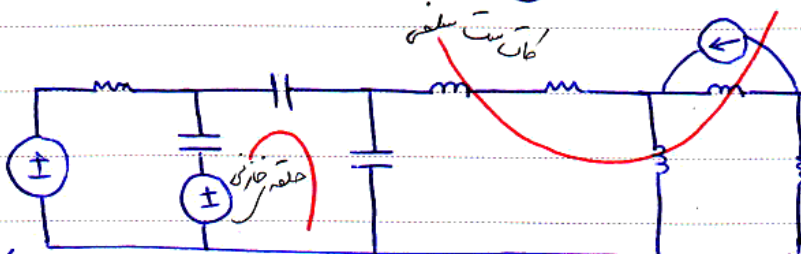
حالت کم می شود. حلقه خازنی و گره های سلفی را با این منابع مستقل می توان مشخص داد.



۳- تعداد متغیرهای حالت:  $4 - 1 - 1 = 2$ : تعداد حلقه های خازنی: ۱: تعداد گره های سلفی: ۱: تعداد عناصر ذخیره کننده

۳- KCL: در گره ها خازنی می نویسیم و معادله به دست می آید. در سلف ها حالت نوشته می شود.

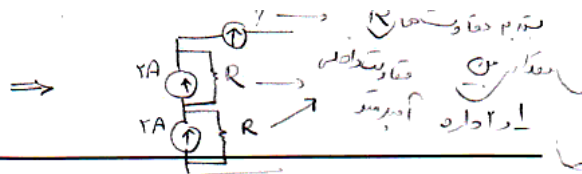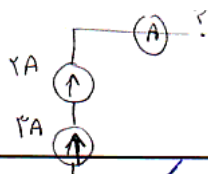۴- KVL: در حلقه های سلفی شامل سلف ها می نویسیم و معادله به دست می آید. در خازن ها حالت نوشته می شود.





۵- در صورت وجود متغیر غیر حالت در مراحل ۳ و ۴ بر این متغیر غیر حالت، متغیر یک سلف بود، حلقه اساسی را در آن

سلف می نویسیم متغیر حالت تبدیل شود

۶- در صورت وجود متغیر غیر حالت در مراحل ۳ و ۴، در صورتیکه این متغیر مربوط به یک سلف در حلقه بود، حلقه یک اساسی را در آن سلف در حلقه می نویسیم متغیر حالت تبدیل شود

سلف می نویسیم متغیر حالت تبدیل شود

سوال) معادلات حالت مدار زیر

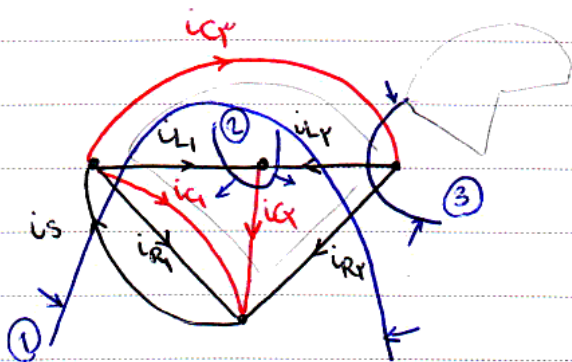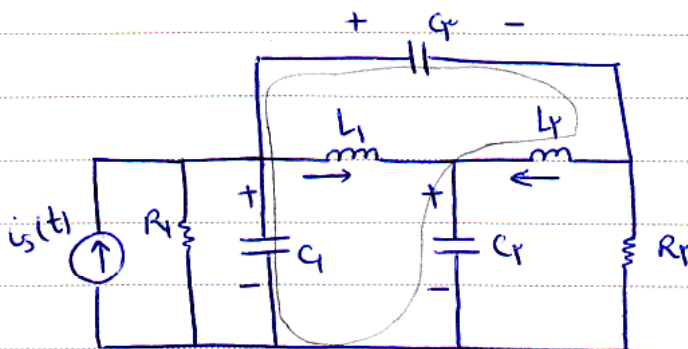

منبع جریان را به عنوان یک سلف مستقل در نظر می گیریم

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_{L1} \\ i_{L2} \\ v_{C1} \\ v_{C2} \\ v_{C3} \end{bmatrix}$$

$$\text{KCL (1): } i_{L1} + i_{L2} + C_1 \frac{dv_{C1}}{dt} + i_{R1} - i_s + i_{R2} = 0$$

$$\left| \frac{dv_{C1}}{dt} = \frac{1}{C_1} i_{L1} - \frac{1}{C_1} i_{L2} - \frac{1}{C_1} \text{ (تغییرات } i_{R1} \text{)} - \frac{1}{C_1} \text{ (تغییرات } i_{R2} \text{)} + \frac{1}{C_1} i_s \right| \quad (1)$$

$$\text{KCL (2): } C_2 \frac{dv_{C2}}{dt} - i_{L1} - i_{L2} = 0 \rightarrow \left| \frac{dv_{C2}}{dt} = \frac{1}{C_2} i_{L1} + \frac{1}{C_2} i_{L2} \right|$$



$$KCL(3): C_r \frac{dv_{Cr}}{dt} - i_{Lr} - i_{Rr} = 0 \rightarrow \frac{dv_{Cr}}{dt} = \frac{1}{C_r} i_{Lr} + \frac{1}{C_r} i_{Rr} \quad (2)$$

$$KVL(1): L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + v_{Cr} - v_{C1} = 0 \rightarrow \frac{di_{L1}}{dt} = \frac{1}{L_1} v_{C1} - \frac{1}{L_1} v_{Cr}$$

$$KVL(2): L_r \frac{di_{Lr}}{dt} + v_{Cr} - v_{C1} + v_{Cr} = 0 \rightarrow \frac{di_{Lr}}{dt} = \frac{1}{L_r} v_{C1} - \frac{1}{L_r} v_{Cr} - \frac{1}{L_r} v_{Cr}$$

$$KVL: R_1 i_{R1} - v_{C1} = 0 \rightarrow i_{R1} = \frac{v_{C1}}{R_1} \quad \text{جهد المكثف}$$

$$KVL: R_r i_{Rr} - v_{C1} + v_{Cr} = 0 \rightarrow i_{Rr} = \frac{v_{C1} - v_{Cr}}{R_r} \quad \text{جهد المكثف}$$

$$i_{Rr} = \frac{1}{R_r} v_{C1} - \frac{1}{R_r} v_{Cr}$$

$$\frac{dv_{C1}}{dt} = -\frac{1}{C_1} i_{L1} - \frac{1}{C_1} i_{Lr} - \frac{1}{C_1} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_r} \right) v_{C1} - \frac{1}{R_r} v_{Cr} + \frac{1}{C_1} i_s \quad (2), (1)$$


$$\frac{dv_{Cr}}{dt} = \frac{1}{C_r} i_{Lr} + \frac{1}{C_r} \frac{v_{C1}}{R_r} - \frac{1}{C_r R_r} v_{Cr}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_{L1} \\ \dot{i}_{Lr} \\ \dot{v}_{C1} \\ \dot{v}_{Cr} \\ \dot{v}_{Cr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{L_1} & \frac{-1}{L_1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_r} & \frac{-1}{L_r} & \frac{-1}{L_r} \\ \frac{-1}{C_1} & \frac{-1}{C_1} & \frac{-1}{C_1} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_r} \right) & 0 & \frac{-1}{R_r} \\ \frac{1}{C_r} & \frac{1}{C_r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_r} & \frac{1}{C_r R_r} & 0 & \frac{-1}{C_r R_r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{L1} \\ i_{Lr} \\ v_{C1} \\ v_{Cr} \\ v_{Cr} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{C_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} i_s(t)$$

← A →

← B →

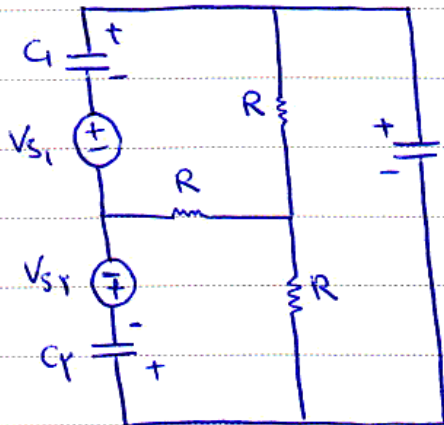مثال ۲: قبل از نوشتن معادلات حالت چسب هم نوشته



شوند از تعداد معادلات حالت کم می شود مانند حلقه خارجی و بات است

$$V_{C2} + V_{S2} - V_{S1} - V_{C1} + V_{C2} = 0$$


سلفی

$$V_{C2} = V_{C1} - V_{C2} + V_{S1} - V_{S2}$$

یعنی از معادلات حالت کم می شود از این سه معادله وجود

$$u = \begin{bmatrix} V_{C1} \\ V_{C2} \end{bmatrix}$$

۲ را به دو حالت انتخاب می کنیم

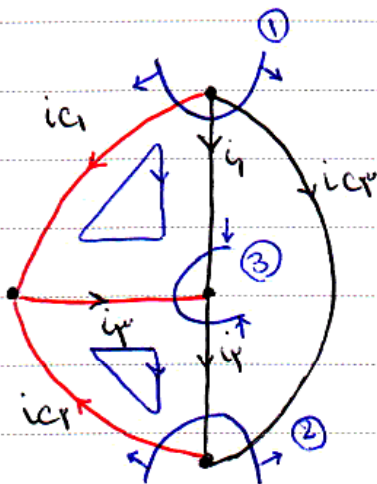

$$Kcl(1): C_1 \frac{dV_{C1}}{dt} + i_1 + i_{C2} = 0 \rightarrow \dot{V}_{C1} = -\frac{1}{C_1} i_1 - \frac{1}{C_1} i_{C2} \quad (1)$$

$$Kcl(2): C_2 \frac{dV_{C2}}{dt} - i_2 - i_{C2} = 0 \rightarrow \dot{V}_{C2} = \frac{1}{C_2} i_2 + \frac{1}{C_2} i_{C2} \quad (2)$$

حذف معادلات این : این معادله نیست است حلقه داخلی این نیست از معادلات

$$KVL: R i_1 - R i_2 - V_{S1} - V_{C1} = 0 \rightarrow i_1 = i_2 + \frac{1}{R} V_{C1} + \frac{1}{R} V_{S1} \quad (A)$$

به این فرمول به یک ساختار درخت است که است ساختار این سلفی از معادلات

$$Kcl(3): i_3 + i_1 - i_2 = 0 \rightarrow i_3 = i_2 - i_1$$

$$2i_1 = i_1 + \frac{1}{R} V_{C1} + \frac{1}{R} V_{S1}$$

جانبی در (A)

$$\rightarrow i_1 = \frac{1}{R} \overset{\text{غیر حالت}}{i_1} + \frac{1}{2R} V_{C1} + \frac{1}{2R} V_{S1} \quad (B)$$

این تغییر نیست است. حلقه اساسی این نیست، راهی نویم.

$$KVL(2): R i_1 + V_{C1} + V_{S1} + R i_1 = 0 \rightarrow i_1 = \underbrace{-i_1}_{i_1 - i_1} - \frac{1}{R} V_{C1} - \frac{1}{R} V_{S1}$$

$$2i_1 = i_1 - \frac{1}{R} V_{C1} - \frac{1}{R} V_{S1} \rightarrow i_1 = \frac{1}{2} i_1 - \frac{1}{2R} V_{C1} - \frac{1}{2R} V_{S1} \quad (C)$$

$$i_1 = \frac{1}{2} i_1 - \frac{1}{2R} V_{C1} - \frac{1}{2R} V_{S1} + \frac{1}{2R} V_{C1} + \frac{1}{2R} V_{S1}$$

جانبی در (C) و (B)

$$\frac{1}{2} i_1 = -\frac{1}{2R} V_{C1} - \frac{1}{2R} V_{S1} + \frac{1}{2R} V_{C1} + \frac{1}{2R} V_{S1}$$

$$i_1 = -\frac{1}{R} V_{C1} - \frac{1}{R} V_{S1} + \frac{1}{R} V_{C1} + \frac{1}{R} V_{S1} \quad (E)$$

جانبی در (E) و (C)، این نیز درست تغییر حالت می شود.

$$i_1 = \frac{1}{2R} V_{C1} - \frac{1}{2R} V_{S1} + \frac{1}{2R} V_{C1} + \frac{1}{2R} V_{S1} - \frac{1}{2R} V_{C1} - \frac{1}{2R} V_{S1}$$

$$i_1 = \frac{1}{2R} V_{C1} - \frac{1}{2R} V_{C1} - \frac{1}{2R} V_{S1} + \frac{1}{2R} V_{S1} \quad (F)$$

این در این صورت روابط E و F، خود در حالت تبدیل می شوند.


$$\text{در این صورت: } V_{C1} = V_{C1} - V_{C1} + V_{S1} - V_{S1}$$

حذف غیر حالت می شود.

$$i_{cp} = C_p \dot{V}_{Cp} \rightarrow i_{cp} = C_p \dot{V}_{C1} - C_p \dot{V}_{Cp} + C_p \dot{V}_{S1} - C_p \dot{V}_{S2} \quad (9)$$


اجابندی g در ① و ② استفاده از سایر روابط معاداری شده معادلات حالت بدست می آید. لطفاً چک کنید.

داسجوا

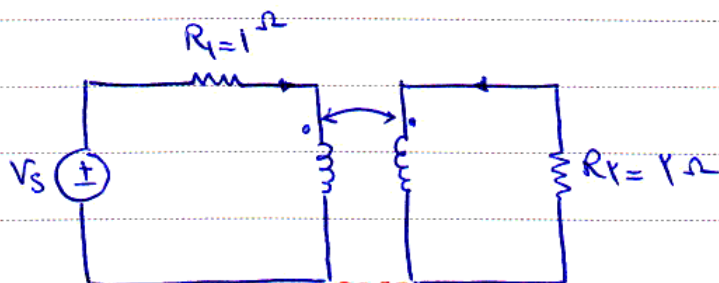

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

مثال

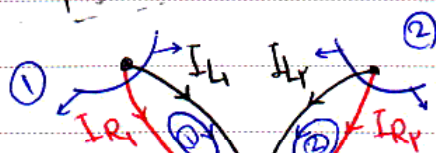

برای

$$\lambda_1 = L_{11} i_1 + M i_2 \xrightarrow{\frac{d}{dt}} v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$\text{KVL (1)}: 1 \times \frac{dI_{L1}}{dt} + 1 \times \frac{dI_{L2}}{dt} - V_S - 1 \times I_{R1} = 0$$

$$I_{L1} + I_{L2} = I_{R1} + V_S \quad (1)$$

$$\text{KVL (2)}: 2 \times \frac{dI_{L2}}{dt} + 1 \times \frac{dI_{L1}}{dt} - 2 I_{R2} = 0 \rightarrow 2 I_{L2} + I_{L1} = 2 I_{R2} \quad (2)$$

حذف غیر حالت  $I_{R1}$ :  $I_{R1}$  تغییر پذیر است،  $I_{R2}$  ثابت است (از سلفی متغیر است).  $I_{R1}$  متغیر است.

$$\text{KCL (1)}: I_{L1} + I_{R1} = 0 \rightarrow I_{R1} = -I_{L1} \quad (A)$$

خلاف عتبار  $I_{R_2}$ : متغیر مستقل در جهت است، ثابت است پس آن را می نویسیم.

$$\text{kel (2): } I_{L_2} + I_{R_2} = 0 \rightarrow I_{R_2} = -I_{L_2} \quad (3)$$

یابندنی (A) در (1)، (B) در (2)،

$$\begin{cases} \dot{I}_{L_1} + \dot{I}_{L_2} = -I_{L_1} + v_s \rightarrow \dot{I}_{L_1} = -I_{L_1} - \dot{I}_{L_2} + v_s & (3) \\ 2\dot{I}_{L_2} + \dot{I}_{L_1} = -2I_{L_2} & (4) \end{cases}$$

$$2\dot{I}_{L_2} - I_{L_1} - \dot{I}_{L_2} + v_s = -2I_{L_2} \rightarrow \dot{I}_{L_2} = I_{L_1} - 2\dot{I}_{L_2} - v_s \quad (5) \quad \text{یابندنی (3) در (4)}$$

$$\dot{I}_{L_1} = -I_{L_1} - I_{L_2} + 2\dot{I}_{L_2} + v_s + v_s \quad \text{یابندنی (5) در (3)}$$

$$\dot{I}_{L_1} = -2I_{L_1} + 2\dot{I}_{L_2} + 2v_s \quad (6)$$

از (5) و (6):

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{L_1} \\ \dot{I}_{L_2} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} I_{L_1} \\ I_{L_2} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}}_B v_s$$


نکته: در مدارهای تحلیلی خارجی و حالت استاسفیر را می توانیم به دلیل اینکه متغیرهای حالت را به هم وصل می کنیم، از تعداد متغیرهای حالت کم می شود.

در منابع وابسته نیز علاوه بر شرایط فوق، ممکن است متغیرهای حالت را به هم وصل کنند، در این صورت



ما به هم از تعداد متغیرهای حالت نمی رسد

مثال (۱)

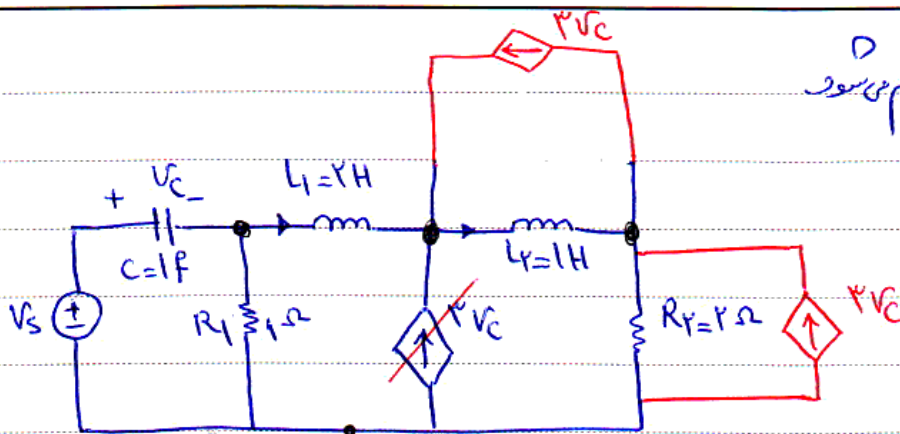


تعداد عناصر ذخیره کننده انرژی ۳ است. به نظر می رسد ۳ متغیر حالت داشته باشیم ولی اگر درست کنیم، مشاهده می کنیم که ۲

$$KCL : 3V_C = i_{L_2} - i_{L_1}$$

یعنی یکی از متغیرهای حالت بر حسب بقیه بیان می شود، در نتیجه ۲ متغیر حالت داریم. از ۳ متغیر موجود، ۲ تا را به عنوان انتخاب می کنیم

$$x = \begin{bmatrix} i_{L_1} \\ V_C \end{bmatrix}$$

حال متغیرهای حالت را به دست می آوریم:

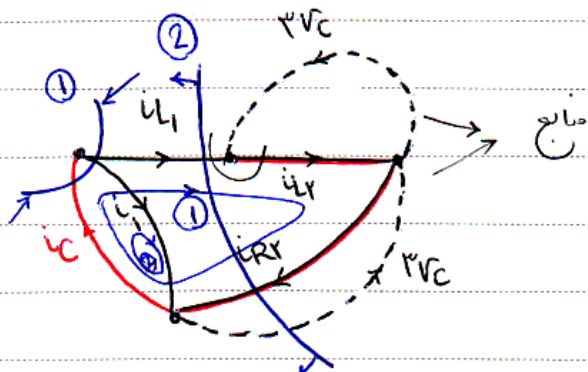

$$KCL (1) : C \frac{dV_C}{dt} - i_1 - i_{L_1} = 0 \rightarrow \dot{V}_C = \frac{1}{C} i_{L_1} + \frac{1}{C} i_1 \quad (1)$$

$$KVL (1) : L_1 \frac{di_{L_1}}{dt} + L_2 \frac{di_{L_2}}{dt} + R_F i_{R_F} - V_S + V_C = 0$$

$$L_1 \dot{i}_{L_1} + L_2 \dot{i}_{L_2} + R_F \dot{i}_{R_F} - V_S + V_C = 0 \quad (2)$$

خفا غلط  $i_1$  و  $i_2$  متغیر نیست است، حل می‌کنیم این را می‌زنیم.

$$KVL(2): R_1 i_1 - V_s + V_c = 0 \rightarrow i_1 = \frac{-1}{R_1} V_c + \frac{1}{R_1} V_s \quad (A)$$

خفا غلط  $i_{R_2}$  و  $i_{R_3}$  متغیر نیست است.  $i_{R_2}$  و  $i_{R_3}$  را می‌زنیم.

$$KCL(2): i_{R_2} - i_1 - 2V_c = 0 \rightarrow i_{R_2} = i_1 + 2V_c \quad (B)$$

خفا غلط  $i_{L_2}$  و

$$i_{L_2} = i_1 + 2V_c \rightarrow i_{L_2} = i_1 + 2V_c \quad (C)$$

جایگزینی (A) در (B) و (C) و (2)

$$V_c = \frac{1}{C} i_1 - \frac{1}{R_1 C} V_c + \frac{1}{C R_1} V_s \quad (3)$$

$$L_1 \ddot{i}_1 + L_2 \ddot{i}_1 + 2L_2 \dot{V}_c + R_2 i_1 + 2R_2 V_c - V_s + V_c = 0$$

$$(L_1 + L_2) \ddot{i}_1 + \frac{2L_2}{C} \dot{i}_1 - \frac{2L_2}{R_1 C} \dot{V}_c + \frac{2L_2}{R_1 C} V_s + R_2 i_1 + 2R_2 V_c - V_s + V_c = 0$$

$\xleftarrow{2L_2 V_c}$

$$(L_1 + L_2) \ddot{i}_1 + \left(\frac{2L_2}{C} + R_2\right) \dot{i}_1 + \left(1 + 2R_2 - \frac{2L_2}{R_1 C}\right) V_c + V_s \left(\frac{2L_2}{R_1 C} - 1\right) = 0$$

عدد دیگری

$$V_c = i_1 - V_c + V_s$$

$$2i_1 + 5i_1 + 2V_c + 2V_s = 0 \rightarrow i_1 = -\frac{5}{7} i_1 - \frac{2}{7} V_c - \frac{2}{7} V_s$$

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -\frac{4}{3} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix} v_S$$

نکته: در صورت لزوم، توان منابع را به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفت، در این صورت سعی می شود منابع ولتاژ فرد متغیر دقت منابع جریان فرد را نیز در نظر بگیرد.

فصل ۱۳: تبدیل لاپلاس

از این بخش برای استخراج فرمول‌ها و تغییر انداز زمان استفاده می‌شود.

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

ابتدا در مورد روابط لاپلاس:

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(t) dt\right] = \frac{F(s)}{s}$$

$$\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}] = \frac{1}{s-\alpha}$$

$$\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}[\sin \beta t] = \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}$$

$$\mathcal{L}[\cos \beta t] = \frac{s}{s^2 + \beta^2}$$

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}[s^{(n)}(t)] = s^n$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^4}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{3!} \cdot \frac{3!}{s^4}\right] = \frac{1}{3!} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3!}{s^4}\right] = \frac{1}{6} t^3 \quad (\text{مثال})$$

\* در سایر انواع، محلول‌های لاپلاس و یا لاپلاس‌های دیگر از انواع خواص تبدیل لاپلاس استفاده می‌شود.

مرد در خواص:

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t} f(t)] = F(s-\alpha) \quad (1)$$

$$\mathcal{L}[e^{-4t} \cos(3t)] = ? \quad (\text{مثال})$$

$$\mathcal{L}[\cos(3t)] = \frac{s}{s^2 + 9}$$

$$\mathcal{L}[e^{-4t} \cos 3t] = \frac{s+4}{(s+4)^2 + 9}$$

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s) \quad (2)$$

$$L[t^r e^{rt}] = ? \quad (-1)^r \frac{d^r}{ds^r} \left( \frac{1}{s-r} \right) = - \frac{d}{ds} \left( \frac{1}{(s-r)^2} \right) = \frac{2}{(s-r)^3} \quad (مال)$$

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0^-) \quad r = r(1) \rightarrow L[s(t)] \quad \text{حکم ضرب بار}$$

$$L\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^-) - s^{n-2} f'(0^-) - \dots - s f^{(n-2)}(0^-) - f^{(n-1)}(0^-) \quad (4)$$

مشتقات ضرب  $L[s^{(n)}(t)] = s^n$

**نکته:** باید به تمام استناد از ماعده مستقیم کرد، ضربهای دایمی از  $f(0^-)$  ظاهر شود و این نیست.


قضایر مقدار اولیه و مقدار نهایی:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad \text{قضیه مقدار نهایی}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad \text{قضیه مقدار اولیه}$$

**یادآوری:** این عمل و این ضرب به یک مدار همان این مع حالت صفر است.   
 سیرال اولیه ضرب   
 سیرال اولیه ضرب

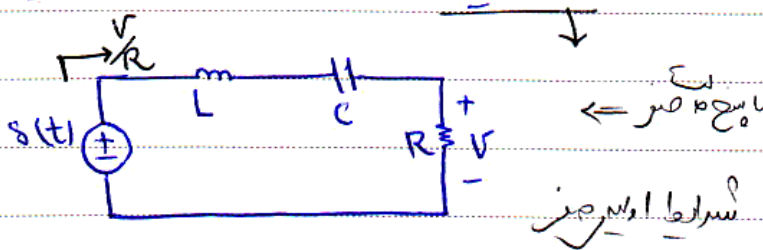(مال) در مدار زیر با استفاده از تبدیل لاپلاس، این ضرب به یک مدار است (این تبدیل سیستم)





حرف نسبت آوردن  $v$  است. 
$$s(t) = L \frac{d}{dt} \left[ \frac{v}{R} \right] + \frac{1}{C} \int \frac{v}{R} dt + v_c(0) + v$$

$$s(t) = \frac{L}{R} \frac{dv}{dt} + \frac{1}{RC} \int v dt + v \xrightarrow{L} 1 = \frac{L}{R} [sV(s) - v(0)] + \frac{1}{RCs} v(s) + v(s)$$

$$1 = v(s) \left[ \frac{Ls}{R} + \frac{1}{RCs} + 1 \right]$$

$$1 = v(s) \left[ \frac{Lcs^2 + 1 + RCs}{Rsc} \right] \rightarrow v(s) = \frac{Rcs}{Lcs^2 + 1 + RCs} \Rightarrow v(s) = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

\* ظاهر نسبت آوردن کاسخ در حوض زمان باید معلوم کرد که از کدام پهنای باند.

سبب بهر هر چیزی

$$F(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0} = \frac{P(s)}{Q(s)} \quad m \leq n$$

صورت  $P(s) = 0 \xrightarrow{\text{صورت}} z_1, z_2, \dots, z_m$

مخرج  $Q(s) = 0 \xrightarrow{\text{مخرج}} p_1, p_2, \dots, p_n$

$$Q(s) = (s-p_1)(s-p_2)(s-p_3) \dots (s-p_n)$$

۱- قطب‌های ساده

$$F(s) = \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{(s-p_j)} \quad k_j = (s-p_j) F(s) \Big|_{s=p_j}$$

$$F(s) = \frac{r}{(s+1)(s+2)} = \frac{k_1}{s+1} + \frac{k_2}{s+2}$$

مثال

$$k_1 = (s+1)F(s) \Big|_{s=-1} = \frac{r}{s+2} \Big|_{s=-1} = r$$

$$K_r = (s+r)F(s) \Big|_{s=-r} = \frac{r}{s+1} \Big|_{s=-r} = -r$$

$$f(t) = [re^{-t} - re^{-rt}]u(t)$$

۲- قطب خاصیت را بررسی:

$$Q(s) = (s-p_1)^{n_1} (s-p_2)^{n_2} (s-p_3)^{n_3} \dots (s-p_r)^{n_r}$$

$$F(s) = \frac{k_{11}}{(s-p_1)} + \frac{k_{1r}}{(s-p_1)^r} + \dots + \frac{k_{r1}}{(s-p_r)^{n_1}} +$$

$$\frac{k_{r1}}{(s-p_r)} + \frac{k_{rr}}{(s-p_r)^r} + \dots + \frac{k_{rn_r}}{(s-p_r)^{n_r}} +$$

$$\dots + \frac{k_{ri}}{(s-p_i)} + \frac{k_{ir}}{(s-p_i)^r} + \dots + \frac{k_{rn_r}}{(s-p_r)^{n_r}}$$

$$k_i n_i = (s-p_i)^{n_i} F(s) \Big|_{s=p_i}$$

$$k_i n_{i-1} = \frac{d}{ds} \left[ (s-p_i)^{n_i} F(s) \right] \Big|_{s=p_i}$$

$$k_i n_{i-r} = \frac{1}{r!} \frac{d^r}{ds^r} \left[ (s-p_i)^{n_i} F(s) \right] \Big|_{s=p_i}$$

$$k_i n_{i-r} = \frac{1}{r!} \frac{d^r}{ds^r} \left[ (s-p_i)^{n_i} F(s) \right] \Big|_{s=p_i}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^r s^r}$$

و

$$= \frac{k_{11}}{(s+1)} + \frac{k_{1r}}{(s+1)^r} + \frac{k_{1r'}}{(s+1)^r} + \frac{k_{r1}}{s} + \frac{k_{rr}}{s^r}$$

$$k_{1r} = (s+1)^r F(s) \Big|_{s=-1} = \frac{1}{s^r} \Big|_{s=-1} = 1$$

$$k_{1r'} = \frac{d}{ds} \left[ (s+1)^r F(s) \right] \Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left[ \frac{1}{s^r} \right] \Big|_{s=-1} = \frac{-r}{s^{r+1}} \Big|_{s=-1} = r$$

$$k_{11} = \frac{1}{r!} \frac{d^r}{ds^r} \left[ (s+1)^r F(s) \right] \Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left[ -\frac{1}{s^r} \right] \Big|_{s=-1} = \frac{r}{s^{r+1}} \Big|_{s=-1} = r$$

$$k_{rr} = \left[ s^r F(s) \right] \Big|_{s=0} = \frac{1}{(s+1)^r} \Big|_{s=0} = 1$$

$$k_{r1} = \frac{d}{ds} \left[ s^r F(s) \right] \Big|_{s=0} = \frac{d}{ds} \left[ \frac{1}{(s+1)^r} \right] \Big|_{s=0} = \frac{-r}{(s+1)^{r+1}} \Big|_{s=0} = -r$$

$$f(t) = \left[ r e^{-t} + r t e^{-t} + \frac{1}{r} t^r e^{-t} + t - r \right] u(t)$$

$$F(s) = \frac{k_1}{s - (\alpha + j\beta)} + \frac{k_2}{s - (\alpha - j\beta)}$$

$$s_{1,2} = \alpha \pm j\beta$$

۳- قطب مزدوج:

$$k_1 = |k| \angle \theta_k$$

۴- نشان دادن  $k_1$  و  $k_2$  زنجیر هندسی:

$$k_2 = |k| \angle -\theta_k$$

$$F(s) = \frac{k}{s - (\alpha + j\beta)} + \frac{k^*}{s - (\alpha - j\beta)}$$

$$f(t) = k e^{(\alpha + j\beta)t} + k^* e^{(\alpha - j\beta)t}$$

$$f(t) = |k| e^{j\theta_k} e^{\alpha t} e^{j\beta t} + |k| e^{-j\theta_k} e^{\alpha t} e^{-j\beta t}$$

$$f(t) = |k| e^{\alpha t} \left[ e^{j(\beta t + \theta_k)} + e^{-j(\beta t + \theta_k)} \right]$$

$$f(t) = \sqrt{|k|} e^{\alpha t} \cos(\beta t + \theta_k)$$

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{(s^2 + 2s + 1)(s + 1)} \quad P: -1 + 2j, -1 - 2j, -1 \quad \text{مال}$$

$$F(s) = \frac{k}{(s - (-1 + 2j))} + \frac{k^*}{(s - (-1 - 2j))} + \frac{k_1}{s + 1}$$


$$k = (s - (-1 + 2j)) F(s) \Big|_{s = -1 + 2j} = \frac{(-1 + 2j)^2 + 2(-1 + 2j) + 1}{(-1 + 2j + 1 + 2j)(-1 + 2j + 1)} = \frac{j}{2} = \frac{1}{2} \angle 90^\circ$$

$$\begin{cases} |k| = \frac{1}{2} \\ \theta_k = 90^\circ \end{cases}$$

$$k_1 = (s + 1) F(s) \Big|_{s = -1} = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 + 2s + 1} \Big|_{s = -1} = 1$$

$$\rightarrow f(t) = \left[ \frac{1}{2} e^{-t} \cos(2t + 90^\circ) + e^{-t} \right] u(t)$$

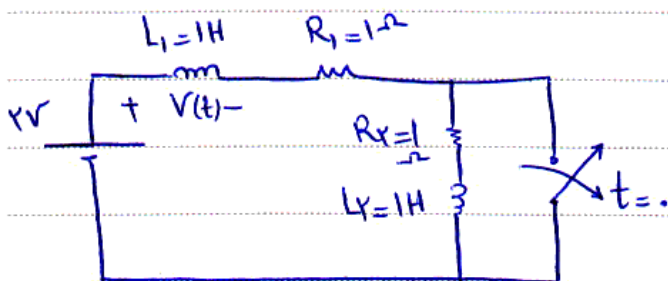سوال در مدار زیر با استفاده از آنالیز در حوزه فرکانس،  $v(t)$  را بدست آورید.




توضیح در مورد مدارها: طدر:

اگر در نقش  $t = t_0$ ، قصد تغییر وضعیت آنالیز در حوزه فرکانس را نداریم.

(۱)  $t \leq t_0$  فرض می‌شود مدار در وضعیت پایدار خود قرار دارد، یعنی در رژیم DC، سلف‌ها اتصال کوتاه و خازن‌ها اتصال باز فرض می‌شوند و اگر در رژیم پساویس از مدار استفاده می‌شیم.

(۲)  $t = t_0$  در معادلات بخش قبل با قرار دادن  $t = t_0$  شرایط اولیه را می‌توانیم به دست آوریم.

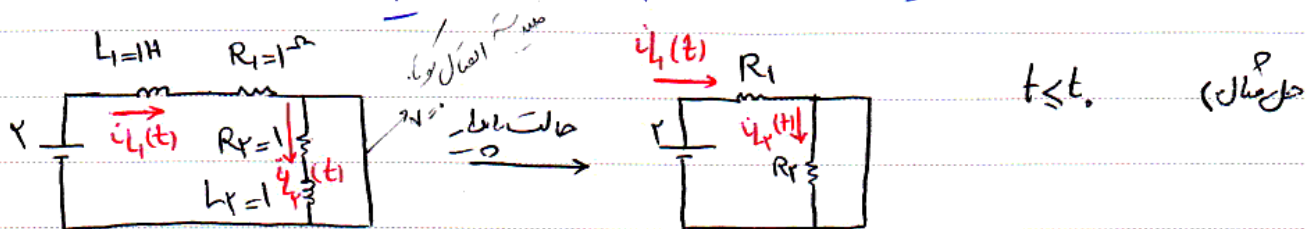
(۳)  $t > t_0$  استفاده از تبدیل لاپلاس، معادلات حالت می‌توانیم برقرار بیاوریم.



$$i_{L1}(t) = \frac{V}{R1} = \frac{V}{1} = VA, \quad i_{L2}(t) = 0, \quad V(t) = 0$$

اتصال کوتاه
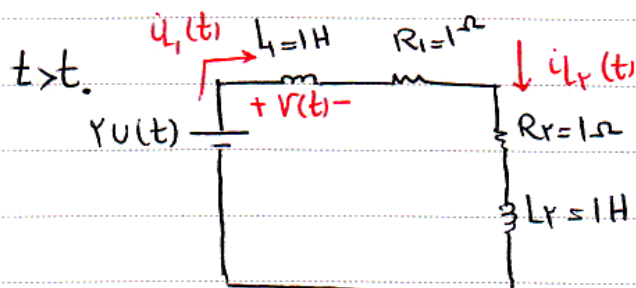
$$t = 0 \rightarrow \begin{cases} i_{L1}(0) = V \\ i_{L2}(0) = 0 \end{cases}$$



$$KVL: \quad VU(t) = L1 \frac{di_{L1}(t)}{dt} + R1 i_{L1}(t) + R2 i_{L2}(t) + L2 \frac{di_{L2}}{dt}$$

$$VU(t) = \frac{di_{L1}(t)}{dt} + i_{L1}(t) + i_{L2}(t) + \frac{di_{L2}(t)}{dt}$$

نکته: اگرچه  $i_{L1}(t) = i_{L2}(t)$  اما چون شرایط اولیه آن‌ها متفاوت است و در آن لحظه اتصال به مدار.



$$\frac{V}{s} = s I_L(s) - \underbrace{i_{L_1}(0^-)}_r + I_{L_1}(s) + I_{L_2}(s) +$$

۲ حوزه لاپلاس میزنم

$$s I_{L_2}(s) - \underbrace{i_{L_2}(0^-)}_r \quad I_{L_1}(s) = I_{L_2}(s) \triangleq I_L(s)$$

$$\frac{V}{s} = I_L(s) (rs + r) - r \rightarrow \frac{V}{s} + r = r I_L(s) (s+1)$$

$$\frac{r(s+1)}{s} = r(s+1) I_L(s) \Rightarrow I_L(s) = \frac{1}{s}$$



نکته: تا رسیدن به جواب نهایی، استفاده از حوزه لاپلاس را ادامه می دهیم.

$$\begin{cases} i_{L_1}(t) = V(t) \\ v(t) = L_1 \frac{di_{L_1}(t)}{dt} = 1 \times \frac{d}{dt} (V(t)) = \delta(t) \end{cases} \quad \times \quad \text{استفاده}$$

$$v(t) = L_1 \frac{di_{L_1}(t)}{dt} \xrightarrow{L} V(s) = L (s I_L(s) - i_{L_1}(0^-)) = 1 \times (s \times \frac{1}{s} - r) = -1$$

$$V(s) = -1 \Rightarrow v(t) = -\delta(t)$$

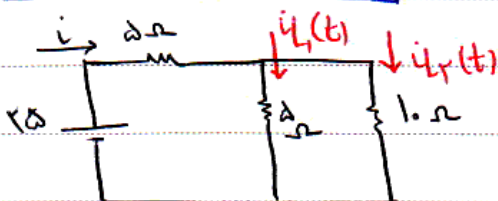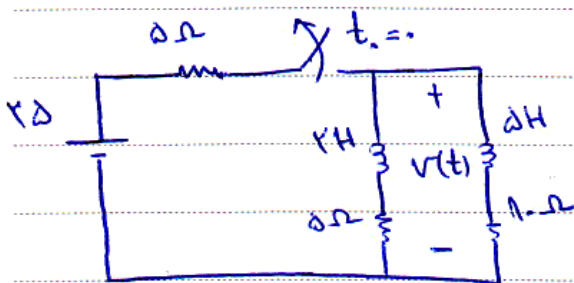مثال: مدار زیر را با استفاده از حوزه لاپلاس تحلیل کرده و  $V(t)$  را بدست آورید؟




$$i = \frac{2\Delta}{\Delta + (\Delta || 1)} = 2A$$

$$i_{L_1}(t) = 2 \times \frac{1}{1\Delta} = 2A$$

$$i_{L_2}(t) = 2 \times \frac{\Delta}{1\Delta} = 1A$$

$$i_{L_1}(0^-) = 2A, \quad i_{L_2}(0^-) = 1A$$

$t = 0$

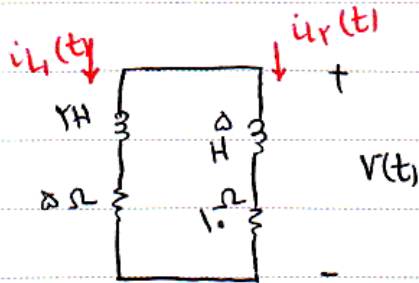

$t > 0$

$$KVL: 2 \frac{di_L(t)}{dt} + \Delta i_{L_1}(t) - 1 \cdot i_{L_2}(t) - \Delta \frac{di_R(t)}{dt} = 0$$

$$\xrightarrow{L} 2 [s I_{L_1}(s) - i_{L_1}(0^-)] + \Delta I_{L_1}(s) - 1 \cdot I_{L_2}(s) - \Delta [s I_{L_2}(s) - i_{L_2}(0^-)] = 0$$

$$i_{L_2}(0^-) = 2, \quad i_{L_1}(0^-) = 1, \quad I_{L_2}(s) = -I_{L_1}(s)$$

$$2s I_{L_1}(s) - 4 + \Delta I_{L_1}(s) + 1 \cdot I_{L_1}(s) + \Delta s I_{L_1}(s) + \Delta = 0$$

$$I_{L_1}(s) (2s + 1\Delta) = -1 \Rightarrow I_{L_1}(s) = \frac{-1}{2s + 1\Delta} = \frac{-\frac{1}{2}}{s + \frac{1\Delta}{2}}$$

$$i_{L_1}(t) = \frac{-1}{2} e^{-\frac{1\Delta}{2}t} u(t)$$

$$i_{L_1}(0^+) = -\frac{1}{2}, \quad i_{L_2}(0^+) = \frac{1}{2}$$

$$i_{L_2}(t) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1\Delta}{2}t} u(t)$$

دست انداز می‌تواند سلف را تغییر دهد، اما سلف نمی‌تواند در ولتاژ، در جریان یا بار تغییر ایجاد کند.

$$V(t) = 2 \frac{di_{L_1}(t)}{dt} + \Delta i_{L_1}(t)$$

دفعہ کنڈیکٹنس،  $i_L(t)$ ، مستقیم استعمال کرتے ہوئے:  $\frac{1}{s}$  جو کہ سہولت دیتا ہے۔

$$V(s) = \gamma \left[ s I_L(s) - i_L(0^-) \right] + \Delta I_L(s)$$

$$V(s) = (\gamma s + \Delta) I_L(s) - \gamma \rightarrow V(s) = \frac{-(\gamma s + \Delta)}{\gamma s + \Delta} - \gamma = \frac{-\gamma s - \Delta - \gamma s - \gamma}{\gamma s + \Delta}$$

$$V(s) = \frac{-\gamma s - \gamma \Delta}{\gamma s + \Delta}$$

$$F(s) = \frac{-\gamma}{\gamma s + \Delta} = \frac{-\gamma/\gamma}{s + \Delta/\gamma} \xrightarrow{L^{-1}}$$

حال میں معلقہ ہو رہا ہے۔

$$\frac{-\gamma}{\gamma} e^{-\frac{\Delta}{\gamma} t} u(t) = f(t)$$

$$sF(s) - f(0^-) \xrightarrow{L^{-1}} \frac{df(t)}{dt}$$

میں خواص کا استعمال ہے۔

$$\Rightarrow sF(s) \xrightarrow{L^{-1}} \frac{df(t)}{dt} + f(0^-)$$

$$\frac{-\gamma s}{\gamma s + \Delta} \xrightarrow{L^{-1}} \frac{d}{dt} \left( \frac{-\gamma}{\gamma} e^{-\frac{\Delta}{\gamma} t} u(t) \right) - \frac{\gamma}{\gamma} e^{-\frac{\Delta}{\gamma} \times 0} u(0^-) =$$

$$\frac{-\gamma}{\gamma} \times \left( -\frac{\Delta}{\gamma} \right) e^{-\frac{\Delta}{\gamma} t} u(t) - \frac{\gamma}{\gamma} e^{-\frac{\Delta}{\gamma} t} \delta(t)$$

$$* f(t) \delta(t - T) = f(T) \delta(t - T) \quad \frac{-\gamma}{\gamma} \delta(t)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\gamma s}{\gamma s + \Delta} \xrightarrow{L^{-1}} \frac{\gamma \Delta}{\gamma \Delta} e^{-\frac{\Delta}{\gamma} t} u(t) - \frac{\gamma}{\gamma} \delta(t) \\ \frac{-\gamma \Delta}{\gamma s + \Delta} \xrightarrow{L^{-1}} -\frac{\gamma \Delta}{\gamma} e^{-\frac{\Delta}{\gamma} t} u(t) \end{array} \right.$$

$$v(t) = \frac{45}{49} e^{-10\sqrt{t}} u(t) - \frac{30}{V} \delta(t) - \frac{45}{V} e^{-10\sqrt{t}} u(t)$$


$$v(t) = \frac{30}{V} \delta(t) - \frac{45}{49} e^{-10\sqrt{t}} u(t) \Rightarrow v(t) \text{ دارای ضربه است.}$$

نظم برش معادلات جبر خطی


هدف انتقال معادلات حوزه استرال - دروناسیل به حوزه لاپلاس است.

بایک مثال، مساله را بررسی می‌کنیم.

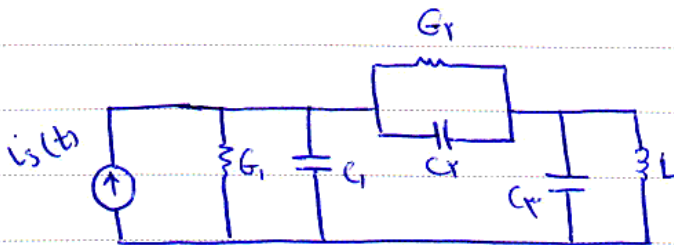مثال: معادلات استرال - دروناسیل مدار زیر را در حوزه استرال - دروناسیل به روش زیر به دست آورده



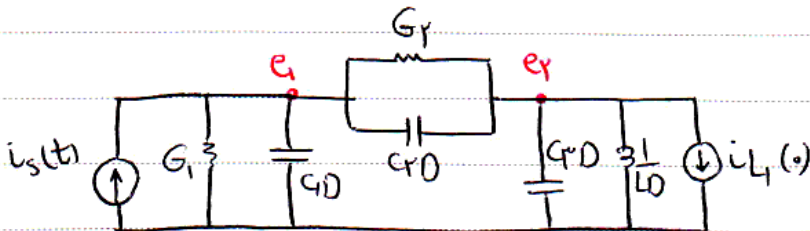$i_L(t)$  و  $v_{C_1}(t)$ ,  $v_{C_2}(t)$  و  $v_{C_3}(t)$



حوزه استرال - دروناسیل

از روش میانه

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + C_2 D + C_3 D & -G_2 - C_3 D \\ -G_2 - C_3 D & G_2 + C_2 D + C_3 D + \frac{1}{L D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_s(t) \\ -i_L(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} D f(t) \xrightarrow{L} s F(s) - f(0^-) \\ \frac{1}{D} f(t) \xrightarrow{L} \frac{F(s)}{s} \end{cases}$$

$$\begin{cases} G_1 e_1 + G_1 e_1 + C_1 D e_1 + C_1 D e_1 - G_1 e_1 - C_1 D e_1 = i_s(t) \\ -G_1 e_1 - C_1 D e_1 + G_1 e_1 + C_1 D e_1 + C_1 D e_1 + \frac{1}{LD} e_1 = -\ddot{u}_1(\cdot) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (G_1 + G_1) e_1 + (C_1 + C_1) D e_1 - G_1 e_1 - C_1 D e_1 = i_s(t) \\ -G_1 e_1 - C_1 D e_1 + G_1 e_1 + (C_1 + C_1) D e_1 + \frac{1}{LD} e_1 = -\ddot{u}_1(\cdot) \end{cases}$$

بالاستبدال مع جوفه لا تلبس ؟

$$(G_1 + G_1) E_1(s) + (C_1 + C_1) [s E_1(s) - e_1(\cdot)] - G_1 E_1(s)$$

$$- C_1 [s E_1(s) - e_1(\cdot)] = I_s(s)$$

$$\textcircled{1} \rightarrow E_1(s) (G_1 + G_1 + C_1 s + C_1 s) + E_1(s) (-G_1 - C_1 s) = I_s(s) + C_1 e_1(\cdot) + C_1 (e_1(\cdot) - e_1(\cdot))$$

$$-G_1 E_1(s) - C_1 [s E_1(s) - e_1(\cdot)] + G_1 E_1(s) + (C_1 + C_1) [s E_1(s) - e_1(\cdot)] + \frac{1}{Ls} E_1(s)$$

$$= -\frac{\ddot{u}_1(\cdot)}{s}$$

$$\textcircled{2} E_1(s) (-G_1 - C_1 s) + E_1(s) (G_1 + C_1 s + C_1 s + \frac{1}{Ls}) = -\frac{\ddot{u}_1(\cdot)}{s} - C_1 e_1(\cdot) + C_1 e_1(\cdot) + C_1 e_1(\cdot)$$

معادلات را بصورت ماتریسی می نویسیم :

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_1 + C_1 s + C_1 s & -G_1 - C_1 s \\ -G_1 - C_1 s & G_1 + C_1 s + C_1 s + \frac{1}{Ls} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \end{bmatrix} =$$



Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

بردار بردار اولیه

$$\begin{bmatrix} I_s(s) \\ -\frac{i_4(s)}{s} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_1 e_1(s) + C_2 (e_1(s) - e_2(s)) \\ C_1 v_{C_1}(s) + C_2 v_{C_2}(s) \\ -C_2 e_1(s) + C_2 e_2(s) + C_3 e_2(s) \\ -C_2 v_{C_1}(s) + C_2 v_{C_2}(s) + C_3 v_{C_3}(s) \end{bmatrix}$$

اما اگر تبدیل معادلات فوق را به حل مستقیم صورت زیر وجود دارد:

نمونه استرال دیوانس

$$Y_n \cdot e = i_s \xrightarrow{L} Y_n(s) \cdot E(s) = I_s(s) + \alpha$$

بردار بردار اولیه

$$Z_m \cdot i = e_s \xrightarrow{L} Z_m(s) \cdot I(s) = E_s(s) + \alpha$$

$$Z_B \cdot i = e_s \xrightarrow{L} Z_B(s) \cdot I(s) = E_s(s) + \alpha$$

$$Y_Q \cdot e = i_s \xrightarrow{L} Y_Q(s) \cdot E(s) = I_s(s) + \alpha$$

در روش حاضر شده، روابط اساسی، بردار بردار اولیه شامل دسار اولیه جریان ها است.

در روش حاضر شده، روابط اساسی، بردار بردار اولیه شامل جریان اولیه سلف ها است.

$$\frac{1}{D} \rightarrow \frac{1}{s}$$

$$D \rightarrow s$$

بر تبدیل معادلات استرال دیوانس به جویز باید در طرف چپ معادلات اول این D ها را به S تبدیل

همین و هرحال داریم (نه  $\frac{1}{D}$ ) اینجا علت دهمان ضرب، بردار اولیه را در برطرف جمع می کنیم.


فرض کنید معادلات استرال - دیوانس یک مدار را اندر می رسد صورت زیر باشد:

$$\begin{bmatrix} rD + \frac{1}{D} & -D & r \\ -D & rD + r & D \\ r & D & \Delta D + \frac{1}{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(t) \\ 0 \\ \delta(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} rS + \frac{1}{S} & -S & r \\ -S & rS + r & S \\ r & S & \Delta S + \frac{1}{S} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ I_3(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{S} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r i_1(0^-) - i_2(0^-) \\ -i_1(0^-) + r i_2(0^-) + i_3(0^-) \\ i_2(0^-) + \Delta i_3(0^-) \end{bmatrix}$$


$\xleftarrow{\alpha}$

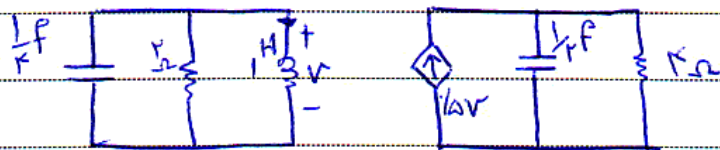مثال) در مدار فوق‌الذکر، ابتدا سلف‌ها را به حالت شارژ (در لحظه  $t=0^-$ ) قرار دهیم.



$$i_1(0^-) = 1A \quad V_{C_1}(0^-) = 2V \quad V_{C_2}(0^-) = 1V$$

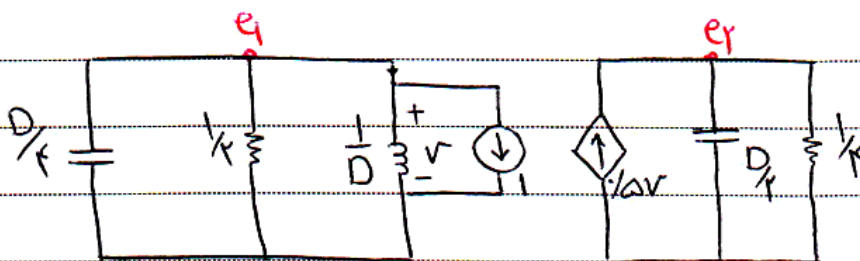ابتدا معادلات استرال دوپل را در این مدار بنویسیم.



$$\begin{bmatrix} \frac{D}{F} + \frac{1}{r} + \frac{1}{D} & 0 \\ -\frac{1}{r} & \frac{1}{F} + \frac{D}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{r} \Delta e_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{s}{r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{s} & 0 \\ -\frac{1}{r} & \frac{1}{r} + \frac{s}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_r(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{s} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{r} e_1(0) \\ \frac{1}{r} e_r(0) \end{bmatrix}$$

$\rightarrow V_{C_1}(0) = r$   
 $\rightarrow V_{C_r}(0) = 1$

$$\begin{bmatrix} \frac{s^2 + rs + r}{rs} & 0 \\ -\frac{1}{r} & \frac{rs+1}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_r(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s-r}{rs} \\ \frac{1}{r} \end{bmatrix}$$

$$E_1(s) = \frac{\begin{vmatrix} \frac{s-r}{rs} & 0 \\ \frac{1}{r} & \frac{rs+1}{r} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{s^2+rs+r}{rs} & 0 \\ -\frac{1}{r} & \frac{rs+1}{r} \end{vmatrix}} = \frac{(s-r)(rs+1)}{\Delta s} = \frac{(s^2+rs+r)(rs+1)}{11s}$$

$$E_1(s) = \frac{rs-r}{s^2+rs+r}$$

$$P_1, P_2 = -1 \pm j\sqrt{r} \quad E_1(s) = \frac{K}{(s - (-1 + j\sqrt{r}))} + \frac{K^*}{(s - (-1 - j\sqrt{r}))}$$




$$K = (s - (-1 - j\sqrt{r})) E_1(s) \Big|_{s = -1 + j\sqrt{r}} = \frac{rs-r}{s+1+j\sqrt{r}} \Big|_{s = -1 + j\sqrt{r}} = \frac{-r + j\sqrt{r} - r}{j\sqrt{r}} = \frac{-r + j\sqrt{r}}{j\sqrt{r}}$$

$$= \frac{r\sqrt{r} \angle 180^\circ}{\sqrt{r} \angle 90^\circ} = r \angle 90^\circ \quad \begin{cases} |K| = r \\ \angle K = 90^\circ \end{cases}$$

$$v(t) = r|K|e^{\alpha t} \cos(\beta t + \angle K)$$


$$= r e^{-t} \cos(\sqrt{r} t + 90^\circ)$$

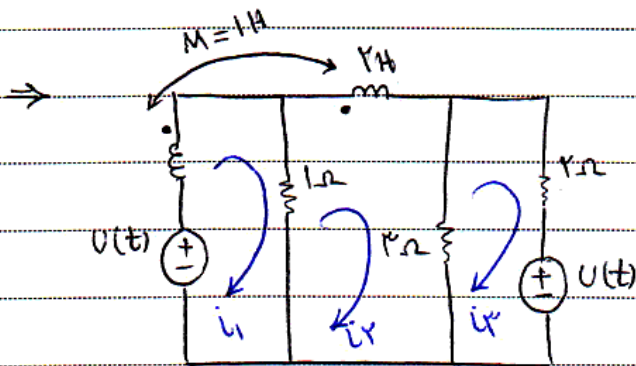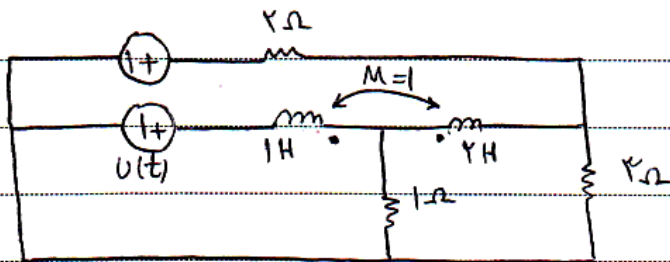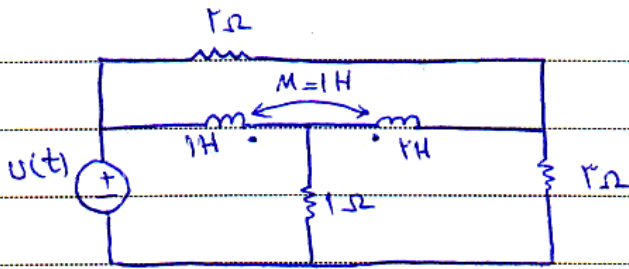
سوال: با استفاده از روش میانبر، مدار زیر را ساده کنید.



روش میانبر استفاده کنیم.

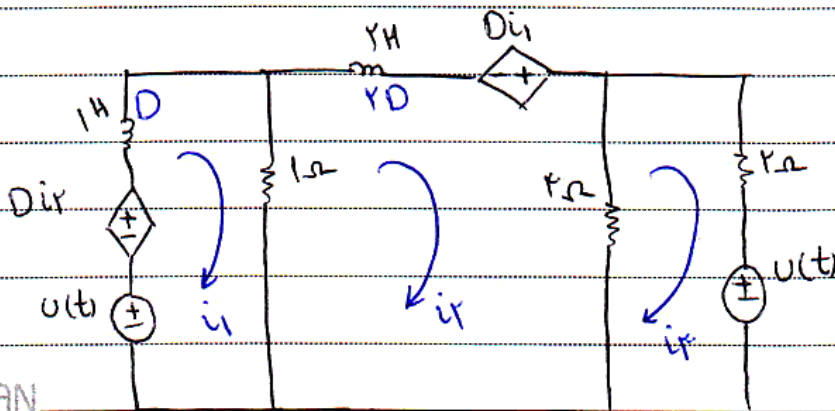برای استفاده از روش میانبر، از مدار معادل تلف خارج می‌کنیم.



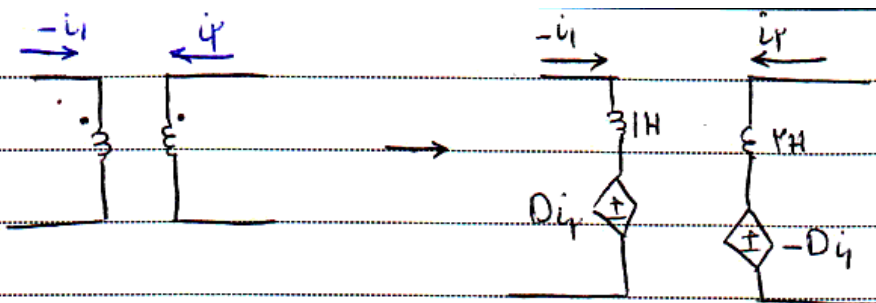

$$\begin{bmatrix} D+1 & -1-D & 0 \\ -1-D & 2D+2 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U(t) + Di_2 \\ Di_1 \\ -U(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} s+1 & -1-s & 0 \\ -1-s & 2s+2 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ I_3(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} + i_1(-) - i_2(-) \\ 0 - i_1(-) + 2i_2(-) \\ -\frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

معادلات حالت و پهنای

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

در معادلات حالت و پهنای

$$\xrightarrow{L} sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$


$$X(s)(sI - A) = BU(s) + x(0) \Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1} [BU(s) + x(0)]$$

$$\text{پهنای حالت صفر} \quad X(s) = (sI - A)^{-1} BU(s)$$

$$\text{پهنای ورودی صفر} \quad X(s) = (sI - A)^{-1} x(0)$$



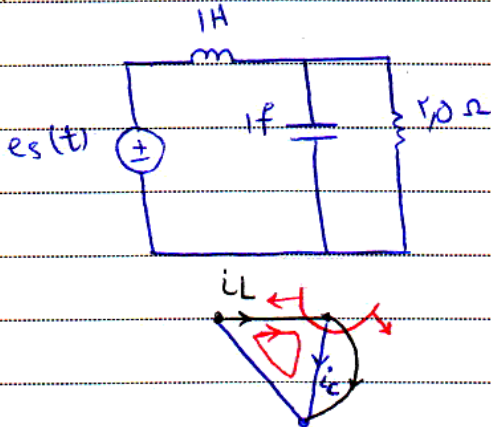نکته: با استفاده از معادلات حالت پاسخ به سوالات مدارهای پاسخ حالت صفر است.



$$KCL: C \frac{dv_c}{dt} + \frac{v_c}{2\Omega} - i_L = 0$$

$$\dot{v}_c = -\frac{1}{2\Omega} v_c + i_L$$

$$KVL: L \frac{di_L}{dt} + v_c - e_s = 0 \Rightarrow \dot{i}_L = -v_c + e_s$$

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_c \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{2\Omega} & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} v_c \\ i_L \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_B e_s$$

$$SI \quad A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{1}{2\Omega} & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\Omega s + 1}{2\Omega} & -1 \\ 1 & s \end{bmatrix}$$



$$(SI - A)^{-1} = \frac{1}{\frac{2\Omega s^2 + s + 2\Omega}{2\Omega}} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -1 & \frac{2\Omega s + 1}{2\Omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\Omega s}{2\Omega s^2 + s + 2\Omega} & \frac{2\Omega}{2\Omega s^2 + s + 2\Omega} \\ -\frac{2\Omega}{2\Omega s^2 + s + 2\Omega} & \frac{2\Omega s + 1}{2\Omega s^2 + s + 2\Omega} \end{bmatrix}$$

$$e_s(t) = \delta(t) \rightarrow E_s(s) = 1$$

$$x(s) = \begin{bmatrix} V_C(s) \\ I_L(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (sI - A)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_1$$

(ایستگاه حالت صفر)

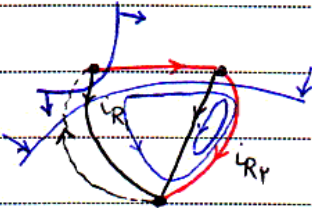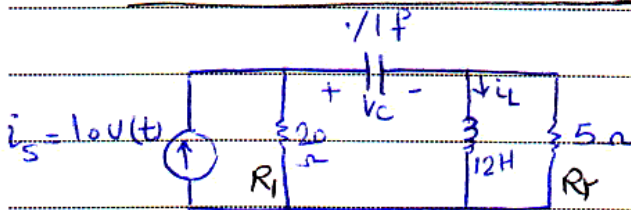مثال: در مدار زیر، معادلات حالت را بر حسب  $i_{R_1}$  و  $i_{R_2}$  بنویسید. (ایستگاه اول را صفر قرار دهید)



نشان ده:

$$\text{KCL: } -i_s \frac{dV_C}{dt} + i_{R_1} \cdot 10V(t) = 0 \rightarrow \frac{dV_C}{dt} = -10 i_{R_1} + 10 i_s \quad (1)$$

$$\text{KVL: } 20 \frac{dI_L}{dt} = 5 i_{R_2} \rightarrow \frac{dI_L}{dt} = 2 i_{R_2} \quad (2)$$

$$\text{KVL: } 10 i_{R_1} - 5 i_{R_2} - V_C = 0 \Rightarrow i_{R_1} = \frac{1}{2} i_{R_2} + \frac{1}{10} V_C \quad (A)$$

$$V_C' = -10 i_{R_1} - \frac{1}{2} V_C + 10 i_s \quad (3)$$

$$\text{KCL: } i_{R_2} + I_L + i_{R_1} - i_s = 0$$

$$i_{R_2} = -I_L - i_{R_1} + i_s$$

$$i_{R_2} = -I_L - \frac{1}{2} i_{R_2} - \frac{1}{10} V_C + i_s$$

(A) استگاه اول را صفر قرار دهید

TABAN

$$\frac{\Delta}{K} i_{R_T} = -i_L - \frac{1}{r_1} v_C + i_s$$

$$i_{R_T} = -\frac{K}{\Delta} i_L - \frac{1}{r_1 \Delta} v_C + \frac{K}{\Delta} i_s \quad (B)$$

(B) را در (2) و (3) قرار دهیم تا معادلات حالت تولید شود.

$$\dot{i}_L = -r_0 i_L - v_C + r_0 i_s \quad \text{معادلات حالت} \quad (B) \rightarrow (2)$$

$$\dot{v}_C = r_0 i_L + \frac{1}{r_1} v_C - r_0 i_s - \frac{1}{r_1} v_C + i_0 i_s \quad (B) \rightarrow (3)$$

$$\dot{v}_C = r_0 i_L - \frac{1}{r_1} v_C + i_0 i_s \quad \text{معادلات حالت}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_0 & -1 \\ r_0 & -1/r_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_0 \\ i_0 \end{bmatrix} i_s$$

حساب روابط  $i_L$  و  $v_C$  :

برای راه استفاده از معادلات انتقال در این روش درجود از روش وجود استفاده از معادلات انتقال (لاپلاس) و به

راه استفاده از خروجی لاپلاس با استفاده از ماتریس A است.

$$\text{در سیستم} \quad x(s) = (sI - A)^{-1} [BU(s) + x(-0^+)]$$

$$x(s) = (sI - A)^{-1} BU(s) = \begin{bmatrix} s+r_0 & 1 \\ -r_0 & s+1/r_1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} r_0 \\ i_0 \end{bmatrix} \left( \frac{1 \times 1}{s} \right) \quad \begin{matrix} U(s) \\ \text{با شرایط اولیه صفر} \end{matrix}$$

$$X(S) = \frac{1}{(s+r_0)(s+1/r) + r} \begin{bmatrix} s+1/r & -1 \\ r & s+r_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{r_0}{s} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

$$X(S) = \begin{bmatrix} I_L(S) \\ V_C(S) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r_0 s}{s(s^2 + r_0/r s + 1/r)} \\ \frac{1 \cdot s + r_0 \cdot 1}{s(s^2 + r_0/r s + 1/r)} \end{bmatrix}$$

$$I_L(S) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_r}{(s + 1/\Delta \cdot \Delta)} + \frac{K_r}{(s + 19,190)}$$

$$K_1 = \left. \frac{r_0 s}{s^2 + r_0/r s + 1/r} \right|_{s=0} = 0$$

$$K_r = \left. \frac{r_0 s}{s(s + 19,190)} \right|_{s = -1/\Delta \cdot \Delta} = 10,11$$

$$K_r = \left. \frac{r_0 s}{s(s + 1/\Delta \cdot \Delta)} \right|_{s = -19,190} = -10,11$$

$$i_L(t) = 10,11 \left( e^{-1/\Delta \cdot \Delta t} - e^{-19,190 t} \right) u(t)$$

Wiederholung  $V_C$  muss

فصل ۱۴: فرکانس خاص صغری

سیستم با اندک تغییر در ورودی تغییر می‌دهد

$$x(t) = 2\cos 2t + e^{-2t} \quad y(t) = \sin 2t + \cos(2t + \pi) + \frac{1}{2}e^{-2t} + 2e^{-2t}$$

فولت‌ها  $2t$  و  $2t$  به دو ورودی ظاهر شده اند یعنی است این ورودی است اما فولت‌ها  $2t$  و  $2t$


این وضعیت هم در خروجی ظاهر شده است و اینها هم با ورودی دارند

بنابراین با توجه به توضیحات فوق

نکته: فرکانس خاص صغری در خروجی ظاهر می‌شوند

پس راه این است که معادله دیفرانسیل حالت را بنویسیم. پس معادله دیفرانسیل حالت فرکانس خاص صغری

مسئله  
مثال

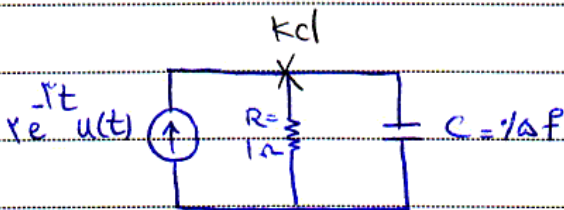

$$V_C(0) = 2V$$

می‌خواهیم پاسخ کامل را بیابیم؟

پس پاسخ کامل  $V_C$  است

$$2e^{-2t} = \frac{1}{5} \frac{dV_C}{dt} + \frac{V_C}{1}$$



$$\frac{dv_c}{dt} + 2v_c = 4e^{-2t}$$

معادله دیفرانسیل خطی

پاسخ همگن  $v_c(t) = Ke^{-2t}$

پاسخ مجبور  $v_c(t) = Ae^{-2t}$   $\xrightarrow{\text{در معادله}}$   $-2Ae^{-2t} + 2Ae^{-2t} = 4e^{-2t} \rightarrow A=2$

پاسخ کلی  $v_c(t) = v_{c,h}(t) + v_{c,p}(t) \rightarrow v_c(t) = Ke^{-2t} + 2e^{-2t}$


$v_c(0) = 2 \rightarrow K + 2 = 2 \rightarrow K = 0$

$$v_c(t) = (4e^{-2t} - 2e^{-2t}) u(t)$$

تا جود جواب سوال،  $s = -2$  قطب سیستم است، اما  $s = -2$  ساده فزاینده صفری است که آن را خنثی می‌کند.

$\frac{dv_c}{dt} + 2v_c = 0 \rightarrow s + 2 = 0 \rightarrow s = -2$

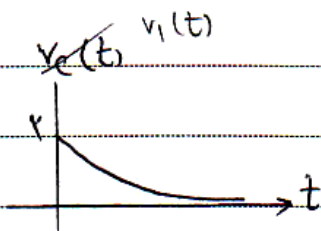
پاسخ (در حالتی که ورودی شش صفر باشد)  $s = -2$



پاسخ  $s = -2$  فزاینده صفری سیستم است.

خفت: حالت خفیه نشود و به صورت نوسان با دامنه ثابت می‌ماند.

حریک سیستم:

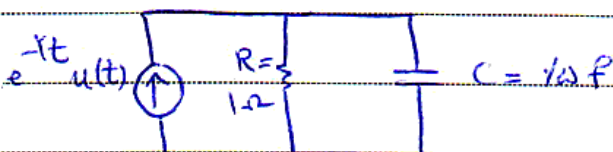


$v_c(0) = 2V$

$$e^{-rt} = \frac{1}{s} \frac{dv_c}{dt} + \frac{v_c}{1}$$

ایستادن  $v_c$

$$\frac{dv_c}{dt} + r v_c = r e^{-rt}$$

$$v_c(t) = k t e^{-rt}$$

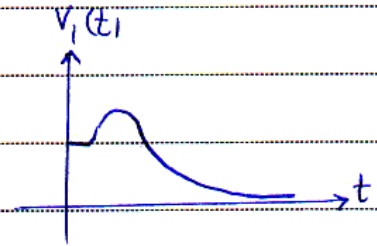

$$v_c(t) = A e^{-rt} \xrightarrow{\text{مقدار معادله}} r A e^{-rt} + k A e^{-rt} = r e^{-rt} \rightarrow A=1$$

$$v_c(t) = v_c(t) + v_c(t) \Rightarrow v_c(t) = k t e^{-rt} + e^{-rt} \rightarrow v_c(t) = e^{-rt} (1 + k t)$$

مثال معادله شش ضلعی  $\rightarrow$  مدار به صورت زیر است:

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + r i_L + r = 0$$

$$s = \frac{-r+r}{2} = 0$$

$$s^2 + r s + r = 0$$


$$s = \frac{-r-r}{2} = -r$$

تا اینجا حذف است.


انواع فرکانس  $\rightarrow$  فرکانس طبیعی  $\rightarrow$  فرکانس چار طبیعی  $\rightarrow$  فرکانس چار طبیعی  $\rightarrow$  فرکانس چار طبیعی

نمی‌توان است  $\rightarrow$  این مدار از فرکانس چار طبیعی  $\rightarrow$  در مدار  $\rightarrow$  مشاهده می‌شود

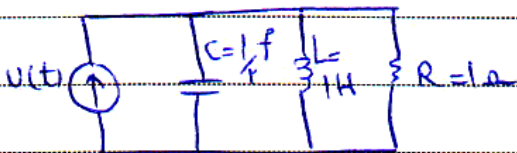مثال فرکانس چار طبیعی  $\rightarrow$  ولتاژ خازن را به دست آورید؟



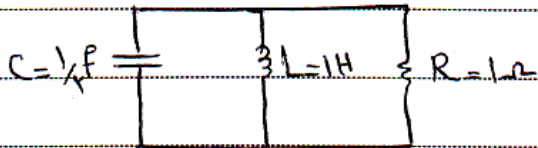منبع را می بینیم اما ولتاژ در سربلای در ورودی صفر قرار نگیرد



$$i_C + i_L + i_R = 0$$

$$C \frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{L} \int v_C dt + \frac{v_C}{R} = 0 \rightarrow \text{معادله مدار}$$

$$C \frac{d^2 v_C}{dt^2} + \frac{1}{L} v_C + \frac{1}{R} \frac{dv_C}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{2} \frac{d^2 v_C}{dt^2} + v_C + \frac{dv_C}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2 v_C}{dt^2} + 2 \frac{dv_C}{dt} + 2 v_C = 0 \rightarrow s^2 + 2s + 2 = 0 \quad \text{معادله مشخصه}$$

$$s_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4j^2}}{2} = -1 \pm j \quad \text{ریشه ها صریح}$$

پهلوای زمان را در دو صفت جدا می بینیم در عوض در لایس همان موازی می باشد صریح می بینیم

$$\text{در پاسخ: } C \frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{L} \int v_C dt + i_L(0) + \frac{v_C}{R} = 0$$

$$\frac{dv_C}{dt} + 2 \int v_C dt + 2 v_C + 2 i_L(0) = 0 \xrightarrow{L} s v_C(s) - v_C(0) + \frac{2}{s} v_C(s) +$$

$$2 v_C(s) + \frac{2 i_L(0)}{s} = 0$$

$$v_C(s) \left( s + \frac{2}{s} + 2 \right) = v_C(0) - \frac{2}{s} i_L(0)$$


$$v_C(s) = \frac{v_C(0) - \frac{2}{s} i_L(0)}{s + \frac{2}{s} + 2}$$

$$V_C(s) = \frac{sV_C(-) - rI_L(-)}{s^2 + rs + r}$$


$$\begin{cases} s = -1 + j \\ s = -1 - j \end{cases}$$

یعنی

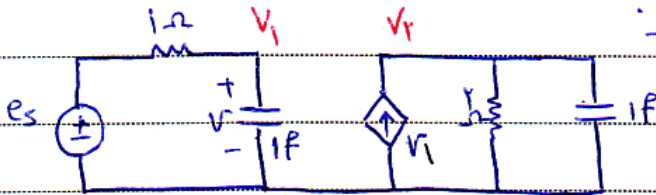مثال ۲) توانس هر ضریبی  $V_1$  و  $V_2$  را بدست آورید.



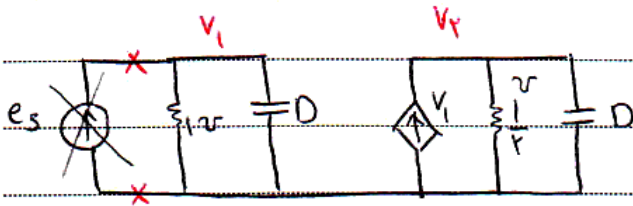در حالت دوم در صفر مدار را از راه ترمینال کلیم می کنیم.



$$\begin{bmatrix} D+1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ V_1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} S+1 & 0 \\ -1 & S+1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1(-) \\ V_2(-) \end{bmatrix}$$

$$V_1(s) = \frac{\begin{vmatrix} V_1(-) & 0 \\ V_2(-) & s+1/2 \end{vmatrix}}{(s+1)(s+1/2)} = \frac{V_1(-)(s+1/2)}{(s+1)(s+1/2)}$$

$$V_1(s) = \frac{V_1(-)}{s+1} \xrightarrow{\text{توانس ضریبی}} s = -1$$

$$V_2(s) = \frac{\begin{vmatrix} s+1 & V_1(-) \\ -1 & V_2(-) \end{vmatrix}}{(s+1)(s+1/2)} \Rightarrow V_2(s) = \frac{V_2(-)(s+1) + V_1(-)}{(s+1)(s+1/2)}$$

$$\begin{cases} s = -1 \\ s = -1/2 \end{cases}$$

$S = -1$  و  $S = -\frac{1}{2}$  فرض کنیم یعنی حاصل می‌اندوزی  $S = -\frac{1}{2}$  در نسبت  $\frac{1}{2}$  ظاهر شود.

$$\begin{cases} e_s(t) = u(t) \\ e_s(t) = e^{-t} u(t) \end{cases}$$

سوال ۱) تیل، پانیخ، جڑی بوٹی اور دھندلے اجزاء؟

$V_C(-) - V_C(+) = 1$  شرط است

$$\begin{bmatrix} D+1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_f \\ v_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ v_f \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+1/k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_F(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_C(-) + E_S \\ V_C(-) \end{bmatrix}$$

$$V_f(s) = \frac{\begin{vmatrix} 1+E_s & 0 \\ 1 & s+1/r \end{vmatrix}}{(s+1)(s+1/r)} = \frac{(1+E_s)(s+1/r)}{(s+1)(s+1/r)} = \frac{1+E_s}{(s+1)}$$

$$V_F(S) = \frac{\begin{vmatrix} S+1 & 1+E_S \\ -1 & 1 \end{vmatrix}}{(S+1)(S+1/r)} = \frac{S+1+E_S}{(S+1)(S+1/r)}$$

$$v_1(s) = \frac{1 + 1/s}{s+1} = \frac{\frac{s+1}{s}}{s+1} = \frac{1}{s}$$

$$E_s = \frac{1}{s} \quad (\text{الف})$$

$$\Rightarrow \boxed{v_1(t) = v(t)}$$


$$v_f(s) = \frac{s+1 + 1/s}{(s+1)(s+1/4)} = \frac{s+1}{s} \cdot \frac{1}{(s+1/4)} = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s+1/4}$$



$$K_1 = \frac{s+1}{s+1/2} \Big|_{s=0} = 2$$

$$K_2 = \frac{s+1}{s} \Big|_{s=-1/2} = -1$$
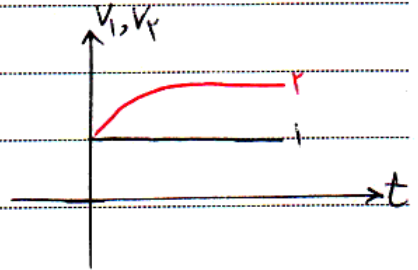
$$V_f(s) = \frac{2}{s} - \frac{1}{s+1/2} \rightarrow V_f(t) = (2 - e^{-1/2 t}) u(t)$$



این ورودی، توسط یک عنصر مدار ایجاد می‌شود.  $E_s = \frac{1}{(s+1)}$  و


$$V_f(s) = \frac{1 + \frac{1}{s+1}}{s+1} = \frac{s+2}{(s+1)^2}$$

$$V_f(s) = \frac{K_{11}}{s+1} + \frac{K_{12}}{(s+1)^2}$$

$$K_{12} = (s+2) \Big|_{s=-1} = 1$$

$$K_{11} = \frac{d}{ds} \left[ (s+2) \right] \Big|_{s=-1} = 1$$
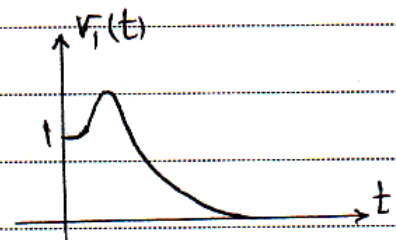
$$V_f(t) = (e^{-t} + t e^{-t}) u(t) \Rightarrow V_f(t) = e^{-t} (1+t) u(t)$$



$$V_f(s) = \frac{(s+2) + \frac{1}{s+1}}{(s+1)(s+1/2)} = \frac{s^2 + 2s + 2}{(s+1)(s+1/2)}$$


$$V_f(s) = \frac{s^2 + 2s + 2}{(s+1)^2 (s+1/2)} = \frac{K_{11}}{s+1} + \frac{K_{12}}{(s+1)^2} + \frac{K_2}{s+1/2}$$

$$K_2 = \frac{s^2 + 2s + 2}{s+1/2} \Big|_{s=-1/2} = \frac{1 - 1 + 2}{-1/2} = -2$$

$$K_{11} = \frac{d}{ds} \left[ \frac{s^2 + 3s + 2}{s + 1/4} \right]_{s=-1} = \left[ \frac{(2s+2)(s+1/4) - s^2 - 3s - 2}{(s+1/4)^2} \right]_{s=-1} = \frac{1 \times (-1/4) - 1 + 3 - 2}{1/4} = -4$$

$$K_r = \frac{s^2 + 3s + 2}{(s+1)^2} \Big|_{s=-1/4} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{3}{4} + 2}{\frac{1}{4}} = 4$$
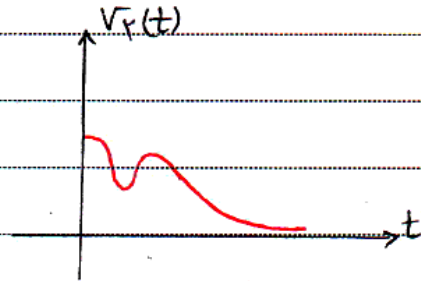
$$V_{cr}(t) = (-4e^{-t} - 4te^{-t} + 4e^{-1/4 t}) u(t)$$



$$f(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + k_3 e^{s_3 t} + \dots$$


حالت خاص و عمومی در فرکانس ها صعب

(۱) اگر حقیقی باشد از آن علامت منفی و اگر مختلط باشد زوج است حقیقی منفی و اگر کسری ها صعب باشد

صورت یوسال در خروجی ها صعب شوند (cos, sin)

$$s_{1,2} = \alpha \pm j\omega$$
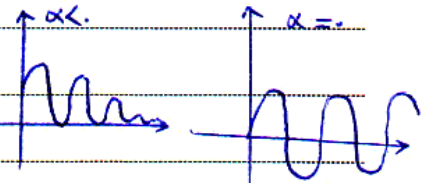
$$f(t) = e^{(\alpha+j\omega)t} + e^{(\alpha-j\omega)t} = e^{\alpha t} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$$



$$f(t) = 2e^{\alpha t} \cos \omega t$$

$\alpha$ : ضرایب حقیقی (ضریب میل)

$\omega$ : ضرایب توافقی (فرکانس یوسال)


(۲) هرگاه تغییر در فرکانس جریان یک سلف باشد و این سلف در یک مدار قرار گرفته باشد این حلقه

نقطه از تعدادی سلف تشکیل شده چون سلف ها ایندکتانس دارند و این است جریان آب در آن

$$\frac{I_0}{s} \xrightarrow{L} I_0 e^{st} u(t)$$

اینجایان صعب

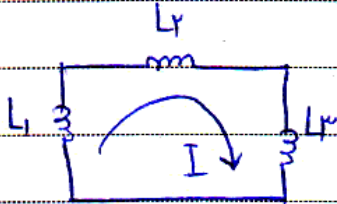بنابراین  $s=0$  فرکانس صفری جریان سلف خواهد بود.



(۵)

$$KVL: L_1 \frac{dI_{L_1}}{dt} + L_2 \frac{dI_{L_2}}{dt} + L_3 \frac{dI_{L_3}}{dt} = 0$$

$$L_1 (s I_{L_1}(s) - I_{L_1}(0^-)) + L_2 (s I_{L_2}(s) - I_{L_2}(0^-)) + L_3 (s I_{L_3}(s) - I_{L_3}(0^-)) = 0$$

$$I_{L_1}(s) = I_{L_2}(s) = I_{L_3}(s) \triangleq I_L(s)$$

$$I_L(s) = \frac{L_1 I_{L_1}(0^-) + L_2 I_{L_2}(0^-) + L_3 I_{L_3}(0^-)}{s(L_1 + L_2 + L_3)} = \frac{I_0}{s}$$

این  $s=0$  فرکانس صفری جریان سلف است و فرکانس صفری دیگر سلف نخواهد بود.

$$v_L(t) = L \frac{dI_L(t)}{dt} \rightarrow v_L(s) = L (s I_L(s) - i_L(0^-))$$

$\frac{I_0}{s}$

(۶) نحوه تغییر سلف مورد نظر نسبت به خازن است و این خازن فقط یک پهنای باند از خازن تشکیل شده.

فرادانه است و چون خازن ها ایده آل فرض می شوند معادل است و تفاوت است.  $v$  در دینامیک خطا می تواند.

$$v(s) = \frac{v_0}{s} \xrightarrow{L^{-1}} v_0 e^{0t} u(t)$$

در این صورت:

$$I_C = C \frac{dv}{dt} \xrightarrow{s}$$

\* اگر  $S=0$  روابط ضعیف و تبار خازن باشند، روابط ضعیف جریان خازن خواهد بود.


Subject:

Year. Month. Date.

$$I_C(S) = C \frac{1}{s} V_C(S) - C V_C(0^-) = C (1 - V_C(0^-))$$

$1/s$

$S=0$  روابط ضعیف و تبار خازن خواهد بود.

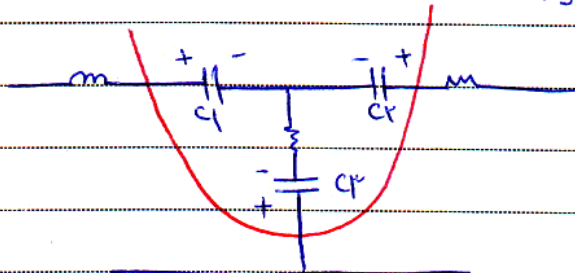


✓ به تعداد حدت‌های ضعیف روابط ضعیف خواهد بود.  
روابط ضعیف ضعیف

$$C_1 \frac{dv_{C1}}{dt} + C_2 \frac{dv_{C2}}{dt} + C_3 \frac{dv_{C3}}{dt} = 0$$



$$C_1 S V_C(S) - C_1 V_C(0^-) + C_2 S V_C(S) - C_2 V_C(0^-) + C_3 S V_C(S) - C_3 V_C(0^-) = 0$$

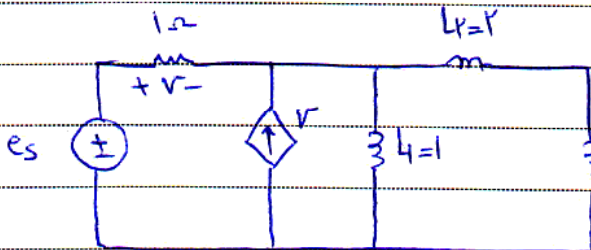سال<sup>o</sup> روابط ضعیف جریان سلف خواهد بود. اگر چه؟



$$I_{L1}(0^-) = 1$$

$$I_{Lr}(0^-) = I_{L3}(0^-) = 3$$

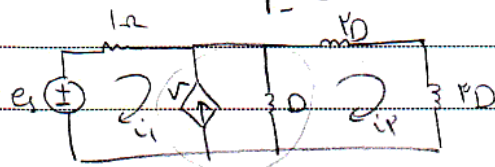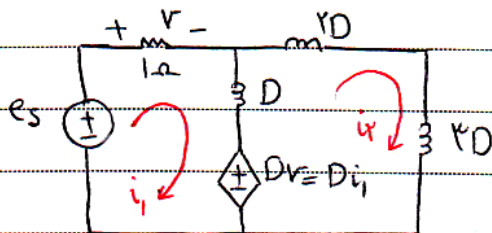

از روش کسین عمل کنیم.

$$V = 1 \times i_1 = i_1$$

$$\begin{bmatrix} D+1 & -D \\ -D & 4D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_s - D i_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_{L1}(0^-) + I_{Lr}(0^-) + I_{L3}(0^-) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2s+1 & -s \\ -s & 4s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_r(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_s + 2I_{L1}(0^-) - i_2(0^-) \\ -2i_1(0^-) + 4i_2(0^-) \end{bmatrix}$$

$$-2I_{L1}(0^-) - 2I_{Lr}(0^-) + 2I_{L3}(0^-) = 1 \text{ TABAN}$$



$$i_1(s) - i_2(s) = I_{L_1}(s)$$

$$\rightarrow i_1(s) = I_{L_1}(s) + I_{L_2}(s)$$

$$i_2(s) = I_{L_2}(s) = I_{L_2}(s)$$

$$\begin{bmatrix} 2s+1 & -s \\ -2s & 2s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} es+\Delta \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} es+\Delta & -s \\ 10 & 2s \end{vmatrix}}{(2s+1)2s - 2s^2} = \frac{2s(es+\Delta) + 10s}{12s^2 + 2s - 2s^2}$$

$$I_1(s) = \frac{2s(es+\Delta) + 10s}{s(10s+2)}$$


$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2s+1 & es+\Delta \\ -2s & 10 \end{vmatrix}}{(2s+1)2s - 2s^2} = \frac{10(2s+1) + 2s(es+\Delta)}{s(10s+2)}$$

$$I_{L_1}(s) = I_1(s) - I_2(s) = \frac{\text{O}}{s(10s+2)}$$

$$I_{L_2}(s) = I_{L_2}(s) = \frac{10(2s+1) + 2s(es+\Delta)}{s(10s+2)} \quad \text{است } s=0, s=-\frac{2}{10}$$


ماتر (فرکانس کمپوزیته و تدریجاً در آنجا، این دست آورد)

لینک ویدیو به صورت مستقیم استفاده می شود

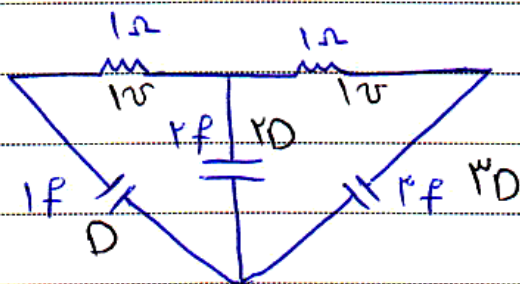



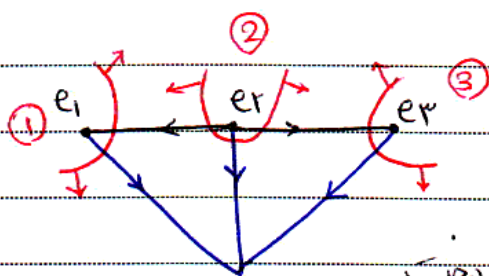همان خود در سادگی درود صورت است. (موردی نداشت)



بردار دیتا، سافت ها در جهت

$$\begin{bmatrix} D+1 & -1 & 0 \\ -1 & 2D+2 & -1 \\ 0 & -1 & 2D+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_r \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} S+1 & -1 & 0 \\ -1 & 2S+2 & -1 \\ 0 & -1 & 2S+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_r \\ E_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{C1}(\omega) \\ 2V_{C2}(\omega) \\ 3V_{C3}(\omega) \end{bmatrix}$$

$$E_1 = \frac{\begin{vmatrix} V_{C1}(\omega) & -1 & 0 \\ 2V_{C2}(\omega) & 2(S+1) & -1 \\ 3V_{C3}(\omega) & -1 & (2S+1) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} S+1 & -1 & 0 \\ -1 & 2(S+1) & -1 \\ 0 & -1 & 2S+1 \end{vmatrix}} = \frac{V_{C1}(\omega) [2(S+1)(2S+1) - 1] + (2V_{C2}(\omega)(2S+1) + 3V_{C3}(\omega))}{S+1 [2(S+1)(2S+1) - 1] - (-1) \times (-2S-1)}$$

صورت کسر A

$$= \frac{A}{A} = \frac{2(S+1)^2(2S+1) - (S+1) - 2S-1}{2(S+1)^2(2S+1) - 4S-2}$$

$$= \frac{(2S^2 + 4S + 2)(2S+1) - 4S - 2}{4S^3 + 2S^2 + 12S^2 + 4S + 2S + 2 - 4S - 2} = \frac{4S^3 + 14S^2 + 4S}{S(4S^2 + 14S + 4)}$$

$S=0$  رابطه می ده، حالا  $C_1$  است یعنی دیتا، سافت ها را کسب می شود ثابت خواهد بود.

$$e_1(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s E_1(s) = \frac{V_{C1}(0^-) + 2V_{C2}(0^-) + 3V_{C3}(0^-)}{4}$$

$e_1, e_2, e_3$  و  $e_4$  جریان

فولتس هر ضعیف است: (فولتس هر ضعیف وجود داشته باشد)

فولتس هر ضعیف است، اما هیچ فولتس هر ضعیف ساخته نمی شود. این است که در دست آوردن فولتس هر ضعیف

ضعیف است. لازم نیست فولتس هر ضعیف ساخته شود. اگر  $s \neq 0$  فولتس هر ضعیف جریان ساخته می شود.

فولتس ضعیف و ولتاژ ساخته می شود.

$$j_k = I e^{st}$$

(۱) ساخته می شود

$$V_k = R j_k = R I e^{st} = v e^{st}$$

$$v_k = L \frac{dj_k}{dt} = L \frac{d}{dt} [I e^{st}] = L I s e^{st} = v e^{st}$$

(۲) ساخته می شود

$$v_k = \frac{1}{c} \int j_k dt + v_c(0^-) = \frac{1}{c} \int I e^{st} dt + v_c(0^-)$$

(۳) ساخته می شود

$$= \left( \frac{I}{c} \times \frac{1}{s} \right) e^{st} + v_c(0^-) = v e^{st} + v_c(0^-) - v$$

به طور مشابه می توان اثبات کرد که اگر  $s \neq 0$  فولتس ضعیف و ولتاژ ساخته می شود، فولتس جریان ساخته می شود.

$s = 0$  یعنی این فولتس ضعیف و ولتاژ ساخته می شود، فولتس جریان ساخته می شود؟  
جریان، ولتاژ، و فولتس

تقسیم: فرکانس هر ضریب غیر صفر در یک ضریب دیگر از توان همان ضریب غیر صفر معادله در توان  $P(s)$

است که  $P(s)$  مایتری است در دین از  $K$  و  $\alpha$  معادلات مدار اوصاف میزند

در دین یرو:  $Y_n(s) E(s) = I_s(s) + \alpha \rightarrow P(s) = Y_n(s)$

در دین یس:  $Z_n(s) I(s) = E_s(s) + \alpha \rightarrow P(s) = Z_n(s)$

در دین حلقه ایسی:  $Z_B(s) I(s) = E_s(s) + \alpha \rightarrow P(s) = Z_B(s)$


در دین طاب سبانی:  $Y_Q(s) E(s) = I_s(s) + \alpha \rightarrow P(s) = Y_Q(s)$

$E(s) = Y_n^{-1}(s) (I_s(s) + \alpha)$

ایست (مثلاً در دین یس):

$E(s) = \frac{\text{مایتری در توان کل مدار}}{\det(Y_n(s))} [I_s(s) + \alpha]$

شماره از فرکانس مدار  
طبیعی ای رو

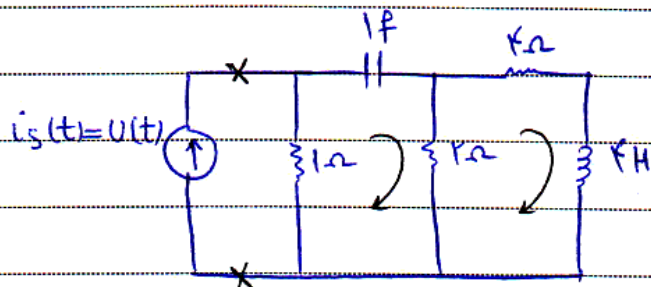

مثال: فرکانس هر ضریب دیگر از توان آن در دین

در دین ایسی هم روایش میزنیم

$Z_n = \begin{bmatrix} \frac{1}{D} + 2 & -2 \\ -2 & 2 + 4D + 4 \end{bmatrix}$

$$Z_n(s) = \begin{bmatrix} \frac{3s+1}{s} & -2 \\ -2 & 4s+4 \end{bmatrix}$$

$$\det(Z_n(s)) = \frac{(3s+1)(4s+4) - 4s}{s} = \frac{12s^2 + 16s + 4 - 4s}{s} = \frac{4(3s^2 + 3s + 1)}{s}$$

$$|Z_n(s)| = 0 \rightarrow \begin{cases} s = -1/3 \\ s = -1 \end{cases}$$


فرکانس مدار و تعداد قطب‌ها هر قطبی 2

به درجه درمیان  $P(s)$ ،  $|P(s)|$  (درمیان مدار می‌توانیم به معادله 1)

(تعداد قطب‌های سلفی) - (تعداد حلقه‌های خارجی) - (تعداد عناصر ذخیره‌کننده انرژی)

که برای تعداد قطب‌ها هر قطبی نیز صحت تعداد قطب‌ها هر قطبی غیر صفر 2

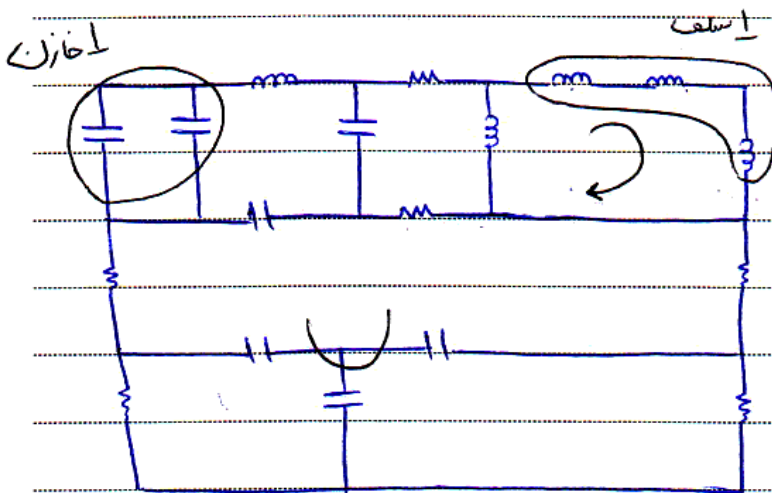(تعداد حلقه‌های سلفی) - (تعداد قطب‌های خارجی) - (فرکانس مدار)



(مثال)

$$\begin{aligned}
 &\left. \begin{aligned}
 \text{تعداد عناصر غیر صفری} &= 9 \\
 \text{تعداد ضرایب خارجی} &= 0 \\
 \text{تعداد ضرایب داخلی} &= 0 \\
 \text{تعداد ضرایب خارجی} &= 1 \\
 \text{تعداد ضرایب داخلی} &= 1
 \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{رتبه مدار} = 9
 \end{aligned}$$

رابطان هر ضریب و معادلات حالت


$$x(s) = (sI - A)^{-1} [BU(s) + x(0^-)]$$

$$x(s) = (sI - A)^{-1} x(0^-) \quad \text{در ورودی صفر} \rightarrow \text{رابطان هر ضریب}$$

$$|sI - A| = 0 \quad \text{رابطان هر ضریب}$$


$$|sI - A| \quad \text{است این معادله در هر یک از ریشه‌ها}$$

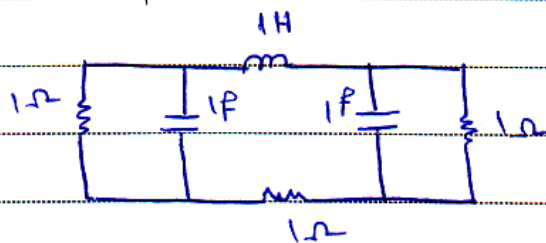مثال ۲: با استفاده از معادلات حالت، رابطان هر ضریب را پیدا کنید.



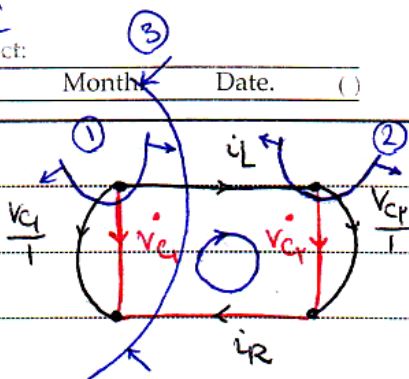و برای از طریق معادلات حالت خواهیم یافت که هر ضریب را پیدا کنیم به طریقی B نیاز نیست، یعنی حتی اگر مدار را در ورودی بسته و خروجی را باز داریم و ورودی را به هم وصل می‌کنیم و خروجی را به هم وصل می‌کنیم.





$$\text{KCL: } \dot{V}_{C1} + V_C + i_L = 0 \rightarrow \dot{V}_{C1} = -V_C - i_L$$

$$\text{KCL: } \dot{V}_{ex} + \dot{V}_{ex} - i_L = 0 \rightarrow \dot{V}_{ex} = -\dot{V}_{ex} + i_L$$

$$\text{KVL: } \dot{V}_L + V_{C1} + i_R R - V_{C2} = 0 \rightarrow \dot{V}_L = V_{C2} - V_{C1} - i_R R$$

$$\text{Kcl: } i_R - i_L = 0 \rightarrow i_R = i_L \quad | \quad i_L = v_G - v_{ex} - i_L$$

حال میں تو ہم  $A$  میں  $(8I - A)$  کا استعمال

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_G \\ \dot{V}_P \\ \dot{I}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_G \\ V_P \\ I_j \end{bmatrix}$$

$$SI - A = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+1 & 0 & 1 \\ 0 & s+1 & -1 \\ -1 & 1 & s+1 \end{bmatrix}$$

$$\det(SI - A) = 0 \rightarrow \text{فوتابند مقرر می شود}$$

$$|SI - A| = (s+1) \left[ (s+1)^2 + 1 \right] + (s+1)$$

$$= (s+1) [s^r + r s + r] + (s+1) = (s+1) (s^r + r s + r) \begin{cases} s = -1 \\ s r = -1 + j\sqrt{r} \\ s r = -1 - j\sqrt{r} \end{cases}$$

مقاومت، انдукانس، و كاپاسيتانس بصورت دایم

محل ۱۵: تابع تبدیل

بطور کلی تابع تبدیل صورت زیر تعریف می شود:


$$H(s) = \frac{\mathcal{L}[\text{ایستخالت صغیر}]}{\mathcal{L}[\text{منبع ورودی}]}$$

معمول است که در سری های تابع تبدیل، منبع ورودی را تابع صغیر و دایم می نمایند

$$H(s) = \frac{\mathcal{L}[h(t)]}{\mathcal{L}[\delta(t)]} = \mathcal{L}[h(t)]$$

$h(t)$  ایستخالت صغیر است


انواع تابع تبدیل

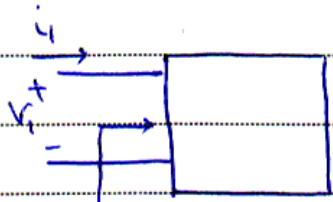

۱) امپدانس تعریف می شود:  $Z(s)$

$$H(s) = Z(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)}$$

مثال ۱

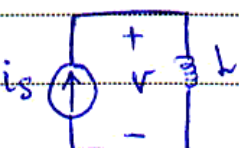


$$v = L \frac{di}{dt} \xrightarrow{\mathcal{L}} V = Ls I(s) - Li(-)$$

$$\Rightarrow Z_s = \frac{V(s)}{I(s)} = Ls$$

لایحه نه تابع تبدیل در حالت صغیر دایم می شود


مثال ۲

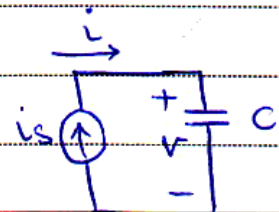

$$v = \frac{1}{C} \int i_s dt + v_c(-)$$

$$V(s) = \frac{1}{Cs} I(s) \rightarrow Z(s) = \frac{1}{Cs}$$

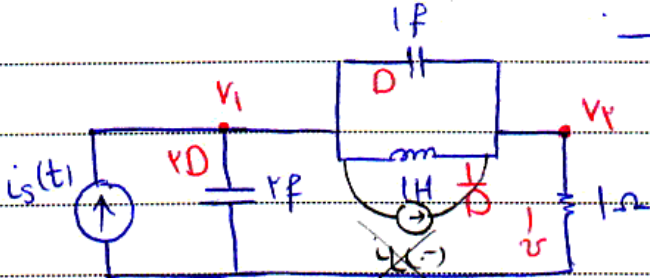مثال: در مدار زیر، امپدانس تعریف شده را پیدا کنید.



$$Z(s) = \frac{V_1(s)}{I_s(s)}$$

بنا بر تعریف

از روی این مدار می‌توانیم حدف ۳ رسته را برداریم  $Z(s)$  است.

برای حل این مدار می‌توانیم معادلات کفینر را بنویسیم (D را به سبیل می‌نویسیم).

$$\begin{bmatrix} 3s+1 & -(s+1/s) \\ -(s+1/s) & s+1/s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1V_1(-1) \\ - \end{bmatrix}$$

بردار بردار اول = 0


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3s+1 & -\frac{s^2+1}{s} \\ \frac{s^2+1}{s} & \frac{s^2+s+1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = \frac{\frac{s^2+s+1}{s} I_s}{\frac{(3s^2+1)(s^2+s+1)}{s^2} - \frac{(s^2+1)^2}{s^2}} \Rightarrow Z(s) = \frac{V_1(s)}{I_s(s)} = \frac{s(s^2+s+1)}{(3s^2+1)(s^2+s+1) - (s^2+1)^2}$$

تعریف توان به سبیل استفاده از روشی خاص

در این توان به سبیل استفاده از سده هر دو در یک اثر توان می‌نویسیم

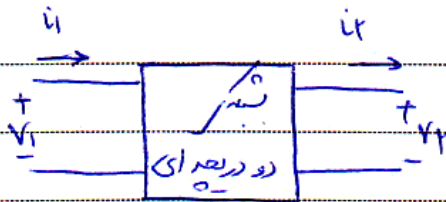(۱) اعتبار از نقطه خروجی: (وقتی خروجی از ورودی اجزا شود)



$$H(s) = Z(s) = \frac{V_2(s)}{I_1(s)}$$

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{I_1(s)}$$

(۲) اعتبار از ورودی: ۲

$$H(s) = \frac{I_2(s)}{V_1(s)}$$

(۳) اعتبار از خروجی: ۲

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

(۴) نسبت انتقال ولتاژ: ۲

$$H(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)}$$

(۵) نسبت انتقال جریان: ۲


$$\frac{\left(\frac{I_1}{V_2}\right)}{\frac{V_1}{V_2}} = \frac{I_1}{V_1}$$

اعتبار از نقطه خروجی

طفاً از ترکیب این توابع استفاده نکنیم

مثال: در مدار زیر، توابع سلفی و اجزا سلفی کنید

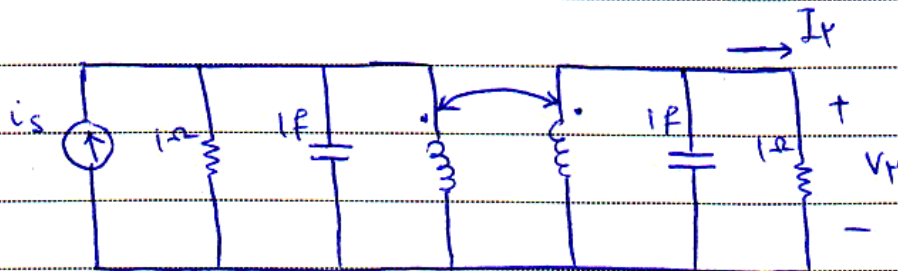الف) اعتبار از نقطه خروجی:  $\frac{V_2}{I_1}$       ب) اعتبار از ورودی:  $\frac{V_2}{I_1}$       ج) نسبت انتقال ولتاژ:  $\frac{V_2}{V_1}$






$$L = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

با توجه به ماهیت این مدار، به خصوص از آنجایی که از ریزر استفاده شده است، باید به این نکته توجه کرد که این مدار یک مدار غیر متناهی است.

انرژی ها به صورت 2.9.2

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow L^{-1} = \frac{1}{2-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$
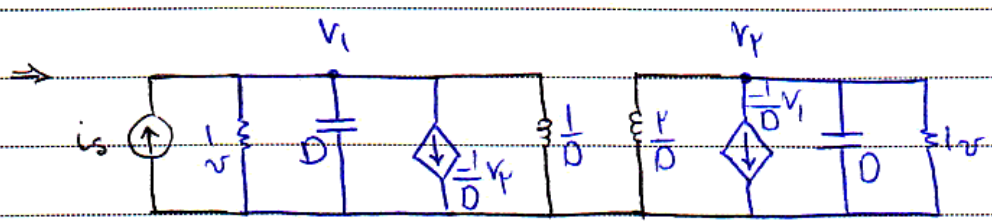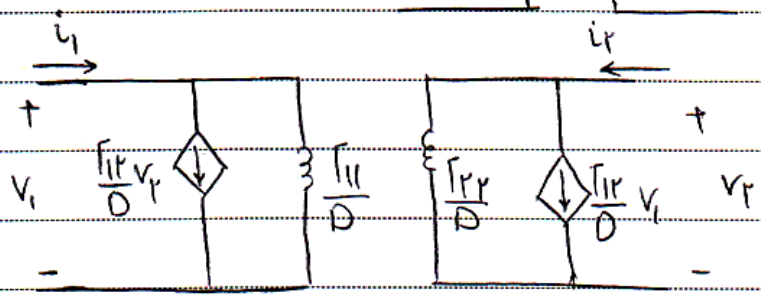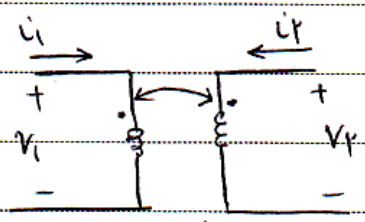
$$\Rightarrow L^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} s + \frac{1}{s} + 1 & 0 \\ 0 & \frac{r}{s} + s + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s + \frac{1}{D} v_2 \\ \frac{1}{D} v_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{s^r + s + 1}{s} & -\frac{1}{s} \\ -\frac{1}{s} & \frac{s^r + s + r}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z(s) = \frac{v_1(s)}{I_s(s)} \quad H_1(s) = \frac{v_2(s)}{I_s(s)} \quad H_2(s) = \frac{v_2(s)}{v_1(s)} = \frac{H_1(s)}{Z(s)}$$

$$v_1(s) = \frac{\frac{s^r + s + 1}{s} I(s)}{\frac{(s^r + s + 1)(s^r + s + r)}{s^r} - \frac{1}{s^r}} \Rightarrow Z(s) = \frac{s(s^r + s + 1)}{(s^r + s + 1)(s^r + s + r) - 1}$$

ABAN



$$V_f(s) = \frac{1/s \cdot I_s(s)}{\frac{(s^2+s+1)(s^2+s+2)}{s^2} - \frac{1}{s^2}} \Rightarrow H_1(s) = \frac{s}{(s^2+s+1)(s^2+s+2)-1}$$

$$H_2(s) = \frac{1}{s^2+s+1}$$

بسیار ساده و آسان

این عبارت برای تابع تبدیل در سیستم آن در حضور خطا می باشد

تابع  $H(s)$  را در نظر بگیرید. فرم کلی تابع تبدیل

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$m \leq n$


در صورتی که (سازگار) ، صورتی که تابع تبدیل را به عبارت  $0$  و قطبها را  $X$  نمایش می دهد

برای تبدیل به سیستم ساده و آسان

$$H(s) = \frac{K(s+r)}{s^2+rs+2}$$

$z_1 = -r$   
 $p_{1,2} = -1 \pm j$

تابع تبدیل را در وقت تبدیل

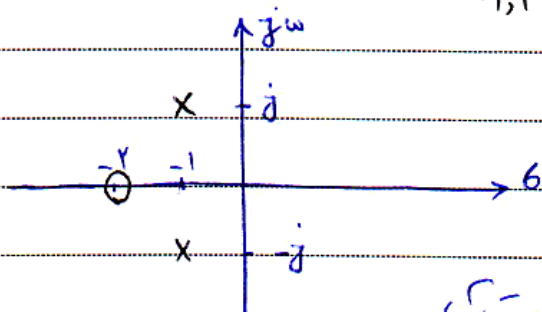

در صورتی که سیستم به تابع تبدیل در سیستم  $K$  را به دست آوریم

برای به دست آوردن  $K$  باید در یک  $s=0$  قرار دهیم و مقدار تابع تبدیل را به دست آوریم

$$H(j\omega) = \frac{K(1+j\omega)}{1-\omega^2 + j2\omega}$$

$$H(j0) = 1 \quad \text{نصف سب}$$

$$H(j0) = \frac{PK}{1} = 1 \rightarrow K=1 \Rightarrow H(s) = \frac{1(s+1)}{s^2+2s+1}$$

$$x(s) \xrightarrow{H(s)} y(s)$$

تابع سب در حالت پایدار (steady state) و در Cos, Sin

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega) H(j\omega)$$

$$|Y(j\omega)| \angle Y(j\omega) = |X(j\omega)| \angle X(j\omega) \times |H(j\omega)| \angle H(j\omega)$$

$$|Y(j\omega)| \angle Y(j\omega) = |X(j\omega)| |H(j\omega)| \angle X(j\omega) + \angle H(j\omega)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \rightarrow x(j\omega) = A \angle \phi$$

در صورت پایدار (steady state)

$$|Y(j\omega)| \angle Y(j\omega) = A |H(j\omega)| \angle \phi + \angle H(j\omega)$$

$$\text{انتقال پهن باند} \rightarrow y(t) = A |H(j\omega)| \cos(\omega t + \phi + \angle H(j\omega))$$

$$y(t) = ? \leftarrow x(t) = \cos u(t), \quad H(s) = \frac{s^2 + K}{(s+1)(s^2 + 2s + 1)}$$

مثال (نصف سب)

$$x(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

اول محاسبه

$$Y(s) = X(s) H(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \theta) \Rightarrow x(j\omega) = A \angle \theta$$

را به حل می‌رساند؛ حول دایره در رسم می‌کشیم. می‌توانیم است را تحلیل کنیم حالت مانده به رسم.


$$\omega = 1$$

$$H(j\omega) = \frac{4-1}{(2+j)(4-1+j)} = \frac{3}{(2+j)(3+j)} = \frac{1}{(2+j)(1+j)}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j} = \frac{1}{\sqrt{1.0}} \angle -45^\circ = \frac{1}{\sqrt{1.0}} \angle -45^\circ$$

$$x(j\omega) = 1 \angle 0^\circ$$
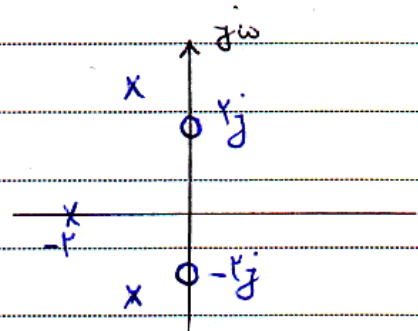
$$Y(j\omega) = 1 \times \frac{1}{\sqrt{1.0}} \angle (0 + (-45^\circ)) = \frac{1}{\sqrt{1.0}} \angle -45^\circ$$



$$\rightarrow y(t) = \frac{1}{\sqrt{1.0}} \cos(t - 45^\circ)$$

$$y(t) = ? \leftarrow x(t) = \cos t$$

$$H(j\omega) = \frac{4-\omega^2}{(2+j\omega)(4-\omega^2+j\omega)}$$


$$H(j2) = 0 \rightarrow Y(j2) = 0 \rightarrow y(t) = 0$$

$$x(t) = \cos^2 t$$

$$H(s) = \frac{s+2}{(s^2+9)(s+4)}$$

$$\rightarrow y(t) = ?$$

پایان

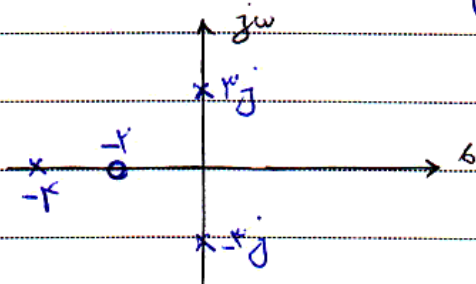

$$H(j\omega) = \frac{2+j\omega}{(9-\omega^2)(4+j\omega)}$$

$$\rightarrow H(j2) = \infty$$

$$\rightarrow Y(j2) = \infty \rightarrow y(t) = \infty$$

در صورتی که تابع به شکل زیر درج شده باشد، باید به این نکته توجه کرد که آن نقطه می‌باشد.

✓ در فضای دو محور، سازه قرار داده باشد پاسخ حالت دائمی سیستم، هم از آن فرکانس به نهالت است.

این حالت به معنای غیر همزمان دو فرکانس می باشد.

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \angle H(j\omega)$$



پاسخ دینوسی

به اطلاعات سیستم  $|H(j\omega)|$  و  $\angle H(j\omega)$  پاسخ دینوسی می دهیم

$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

مثال
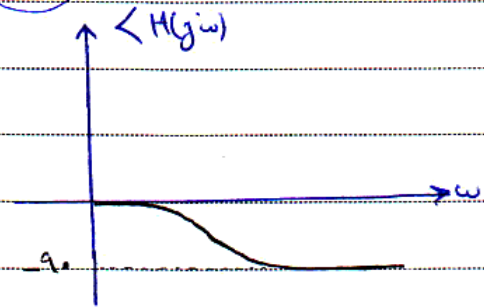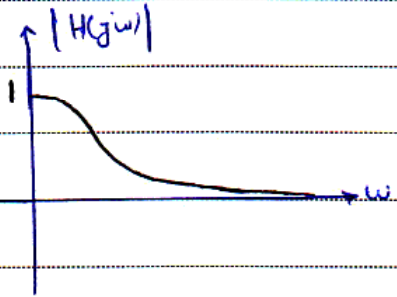
$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{1+\omega^2}} \angle -\tan^{-1}\omega = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}} \angle -\tan^{-1}\omega < \angle H(j\omega)$$



دانش درس به مثال  $|H(j\omega)|$  و  $\angle H(j\omega)$  در این بخش می بینیم

عمل می بینیم

$$H(s) = \frac{K \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

(۱) قطب ها و صفر ها تابع امپدانس می باشد

$$H(j\omega) = \frac{K(j\omega) \prod_{j=1}^m (j\omega - z_j)}{\prod_{j=1}^n (j\omega - p_j)}$$

یعنی



$$|H(j\omega)| = |K(j\omega)| \cdot \frac{\sum_{j=1}^m |j\omega - z_j|}{\sum_{j=1}^n |j\omega - p_j|}$$

$$\angle H(j\omega) = \angle K(j\omega) + \sum_{j=1}^m \angle (j\omega - z_j) - \sum_{j=1}^n \angle (j\omega - p_j)$$

(۲) قطب‌ها و صفرها را در صفحه  $s$  مشخص کنیم و از قطب‌ها و صفرها بعضی را با  $j\omega$  یعنی بعضی را



برخواهیم اندازه‌های مدار را در آن بررسی کنیم، خطی را رسم کنیم. هر دو اندازه مدارهای به این صورت رسم

موسومند  $L_1, L_2, \dots, L_m$  و  $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m$  و  $d_1, d_2, \dots, d_n$  و  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$

درهم و بعضی اندازه‌های مدارهای را از قطب‌ها رسم می‌شوند  $d_1, d_2, \dots, d_n$  و  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$

این مدارها را با  $L_1, L_2, \dots, L_m$  و  $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m$  و  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$  رسم می‌کنیم

$$|H(j\omega)| = |K(j\omega)| \frac{\prod_{j=1}^m L_j}{\prod_{j=1}^n d_j}, \quad \angle H(j\omega) = \sum_{j=1}^m \phi_j - \sum_{j=1}^n \theta_j$$

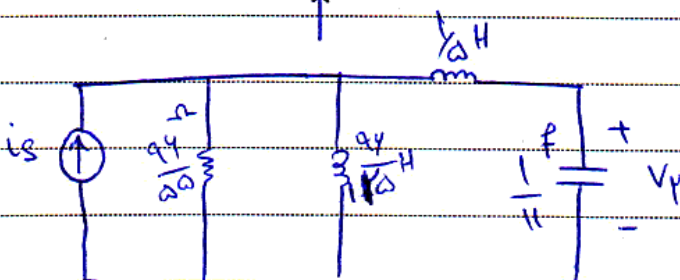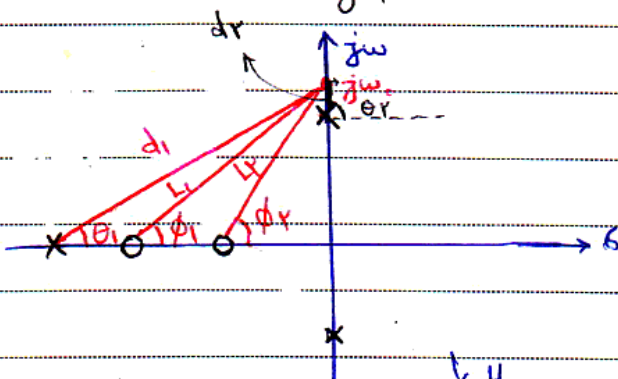

مثال) برای حل، چون  $H(s)$  در حالت صفر

مانده می‌شود پس به عبارت اولیه بدالیم



$$H(s) = \frac{V_f(s)}{I_s(s)} \quad \text{المطلوب}$$

$$i_s(t) = 10 \cos(\omega t - \varphi_0) \quad \text{جواب السؤال}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\Delta\Delta}{94} + \frac{12\Delta}{94s} + \frac{\Delta}{s} & \frac{-\Delta}{s} \\ \frac{-\Delta}{s} & \frac{\Delta}{s} + \frac{s}{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_f(s) \\ V_r(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s(s) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{المطلوب}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\Delta^2\Delta + \Delta\Delta s}{94s} & \frac{-\Delta}{s} \\ \frac{-\Delta}{s} & \frac{s^2 + \Delta\Delta}{11s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_f(s) \\ V_r(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_f(s) = \frac{\frac{\Delta}{s} I(s)}{\frac{(\Delta\Delta s + \Delta^2\Delta)(s^2 + \Delta\Delta)}{94 \times 11 s^2} - \frac{\Delta^2}{s^2}}$$

$$\frac{V_f(s)}{I_s(s)} = \frac{94s}{(s+\Delta)(s^2 + \Delta s + \Delta^2)} \quad \begin{array}{l} Z=0 \\ p_1 = -\Delta \\ p_{2,3} = -\frac{\Delta}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}\Delta}{2} \end{array}$$

$$I_s(j\omega) = 10 \angle -\varphi_0 \Rightarrow I_s(j\omega) = 10 \angle -\varphi_0$$

$$I_s(s) = 10 \angle -\varphi_0 \quad \omega_0 = \omega$$

المطلوب

$$H(j\omega) = \frac{94 \times j\omega}{(\Delta + j\omega)(9 + j\omega)} = \frac{12.2 \angle 90^\circ}{11.1 \angle 14.1^\circ} = 1.1 \angle -14.1^\circ$$

$$I_s(j\omega) = 10 \angle -\varphi_0$$

$$\rightarrow V_f(j\omega) = 1.1 \times 10 \angle -14.1^\circ - 14.1^\circ \Rightarrow V_f(j\omega) = 11 \angle -28.1^\circ$$


$$\rightarrow V_f(t) = 10 \cos(\omega t - \phi_1, 11)$$

حل انرا حل دهم. از نسبت قطب و صفر استفاده می‌کنیم

$$H(s) = \frac{V_f(s)}{I_s(s)} = \frac{94s}{(s+\Delta)(s^2 + \gamma s + \omega^2)}$$

$$z \rightarrow s = 0$$
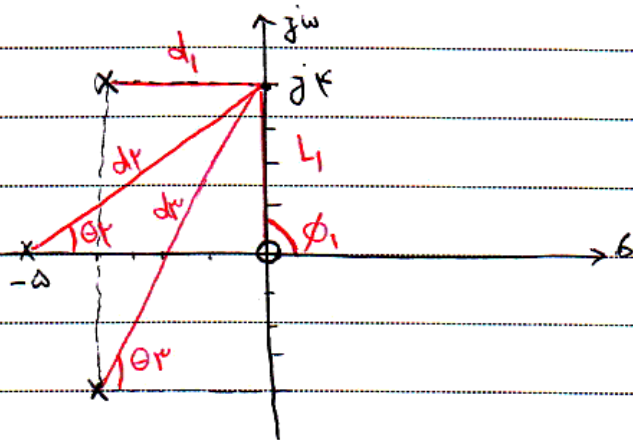
$$p \rightarrow -\Delta, -\gamma \pm j\omega$$



$$\begin{cases} d_1 = \gamma \\ \theta_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} d_r = \sqrt{\omega^2 + \gamma^2} = \gamma_r \omega \\ \theta_r = \tan^{-1} \frac{\gamma}{\Delta} = 11.71 \end{cases} \quad \begin{cases} d_2 = \sqrt{\Delta^2 + \gamma^2} = \Delta_r \omega \\ \theta_2 = \tan^{-1} \frac{\Delta}{\gamma} = 79.5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_1 = \gamma \\ \phi_1 = 90 \end{cases} \quad |H(j\omega)| = \frac{|K| L_1}{d_1 d_r d_2} = \frac{94 \times \gamma}{\gamma_r \omega \times \Delta_r \omega} = \gamma_r \omega$$

$$\angle H(j\omega) = \phi_1 - \theta_1 - \theta_r - \theta_2 + \angle K = 90 - 11.71 - 79.5 = -11.11$$


$$H(j\omega) = \gamma_r \omega \angle -11.11$$

$$V_f(j\omega) = 10 \angle -90 \times \gamma_r \omega \angle -11.11 = 10 \gamma_r \omega \angle -101.11$$

$$V_f(t) = 10 \cos(\omega t - 101.11)$$


برای این حالت:

الف) دو ضلع حقیقی

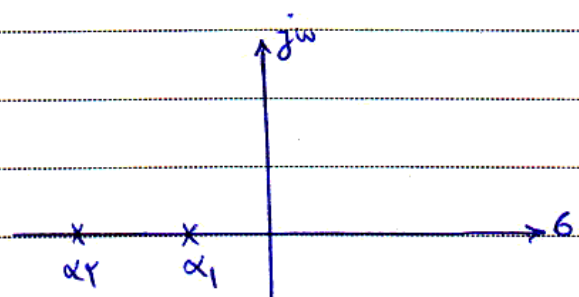

$$H(s) = \frac{K_1}{s - \alpha_1} + \frac{K_2}{s - \alpha_2} \Rightarrow h(t) = K_1 e^{\alpha_1 t} + K_2 e^{\alpha_2 t}$$


$\alpha_1 < 0, \alpha_2 < 0$

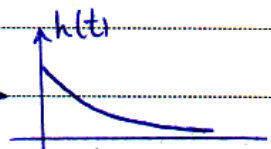

تابع اسیмпوتیک


$\alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0$

این حالت ناپایدار است

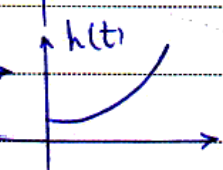

ناپایدار

ب) دو ضلع مزدوج

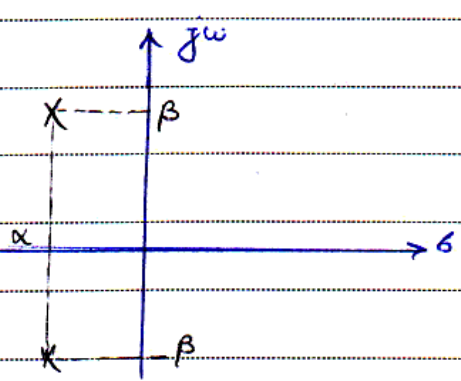


$$s_{1,2} = \alpha \pm j\beta$$

$$H(s) = \frac{K}{s - (\alpha + j\beta)} + \frac{K^*}{s - (\alpha - j\beta)}$$

$$h(t) = \frac{2|K|e^{\alpha t}}{\beta} \cos(\beta t + \angle K)$$


در این حالت ضلع  $\alpha$  و ضلع  $\beta$  و ضلع  $\angle K$  تعیین می شود

$\alpha < 0$

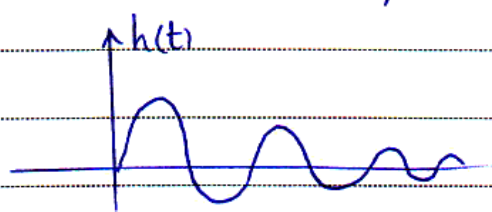

تخمین ضلع  $\alpha$  و  $\beta$  و ضلع  $\angle K$  و ضلع  $\beta$  و ضلع  $\angle K$


$\alpha = 0$

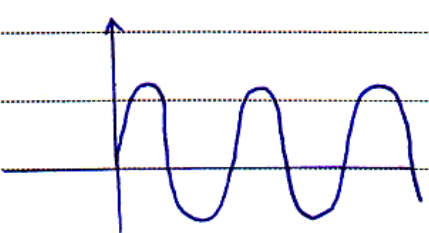

تخمین ضلع  $\alpha$  و  $\beta$  و ضلع  $\angle K$  و ضلع  $\beta$  و ضلع  $\angle K$

ABAN


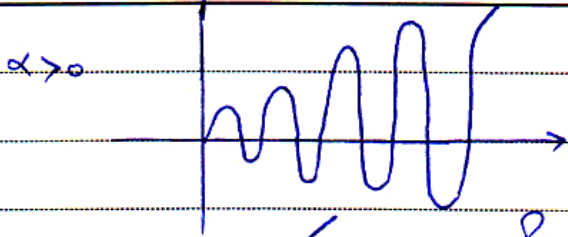
(در عمل ضلع  $\alpha$  و  $\beta$  و ضلع  $\angle K$ )



فصل دوم - سیستم‌های پویا  
→ وضعیت پایدار

✓ به خطی هر قطب، هم فرکانس، هم میرایی، هم استیلا را مشخص می‌کند. اگر دایره امپدانس را در نظر بگیریم

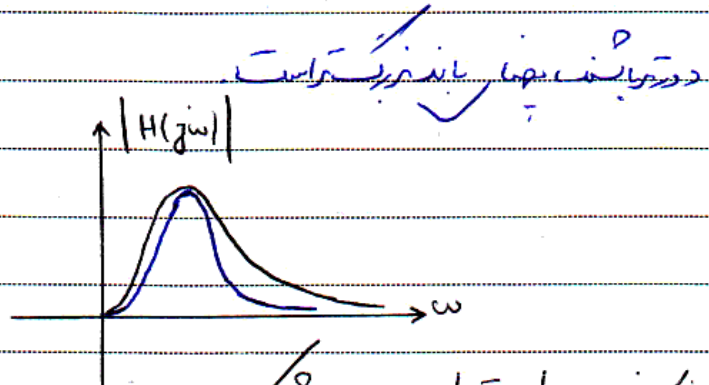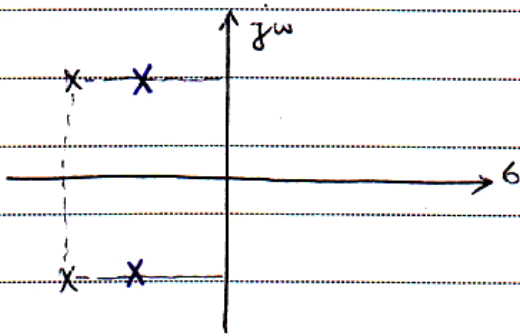✓ در هر قطب فرکانس (مختلاف) در پاسخ زودتر اتفاق می‌افتد. اگر دایره امپدانس را در نظر بگیریم، هر چه این قطب‌ها از محور



فرکانس‌ها را مشخص می‌کند و قطب‌ها را تعیین می‌کند.

$$|Y_n(s)| = 0$$

فرکانس‌ها را مشخص می‌کند و قطب‌ها را تعیین می‌کند.

$$|Z_m(s)| = 0$$

$$|Z_B(s)| = 0$$

$$|Y_a(s)| = 0$$

قابل فهم است. هر قطب را تعیین می‌کند و فرکانس‌ها را مشخص می‌کند. اما ممکن است این فرکانس‌ها را

قطب تعیین می‌کند.

خاصیت انبار در تابع

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad m \leq n$$

فرم استاندارد

بجای  $s \rightarrow j\omega$

$$(j\omega)^2 = -\omega^2$$

$$(j\omega) = j\omega$$

$$(j\omega)^4 = \omega^4$$

$$(j\omega)^3 = -j\omega^3$$

$$(j\omega)^6 = -\omega^6 = (j\omega)^4 \times (j\omega)^2$$

$$(j\omega)^5 = j\omega^5 = (j\omega)^3 \times (j\omega)^2$$

$$(j\omega)^8 = \omega^8 = (j\omega)^6 \times (j\omega)^2$$

$$(j\omega)^7 = -j\omega^7$$

!

!

$$H(j\omega) = \frac{(b_0 - b_2 \omega^2 + b_4 \omega^4 - \dots) + j\omega(b_1 - b_3 \omega^2 + b_5 \omega^4 - \dots)}{(a_0 - a_2 \omega^2 - a_4 \omega^4 - \dots) + j\omega(a_1 - a_3 \omega^2 + a_5 \omega^4 - \dots)}$$

$$H(j\omega) = \frac{(\omega^2 \text{ خنده}) + j\omega(\omega^2 \text{ خنده})}{(\omega^2 \text{ خنده}) + j\omega(\omega^2 \text{ خنده})}$$

$$\begin{cases} |H(j\omega)| = |H(-j\omega)| \\ \angle H(j\omega) = -\angle H(-j\omega) \end{cases} \quad \begin{cases} \text{Re}[H(j\omega)] = \text{Re}[H(-j\omega)] \\ \text{Im}[H(j\omega)] = -\text{Im}[H(-j\omega)] \end{cases}$$

مثال: اگر  $H(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 2s + 1}$  باشد، محاسبه کنید  $|H(j\omega)|$  و  $\angle H(j\omega)$  را.

$$|H(j0)| = 1$$

$$|H(j1)| = 0$$

$$|H(j\infty)| = 0$$




بالاترین خاصیت آسان :  $|H(-j\omega)| = 0$

حلان  
سین دو صورت داریم  $s = j$  و  $s = -j$

بالاترین آسان :  $|H(j\omega)| = 0$  یعنی در هر فرکانس از هر صورت حداقل یکی بالتر است یعنی حداقل ۳ قطب

داریم حتماً یکی از قطب ها حقیقی است و دیگری است در نقطه دیگر نزدیک باشند
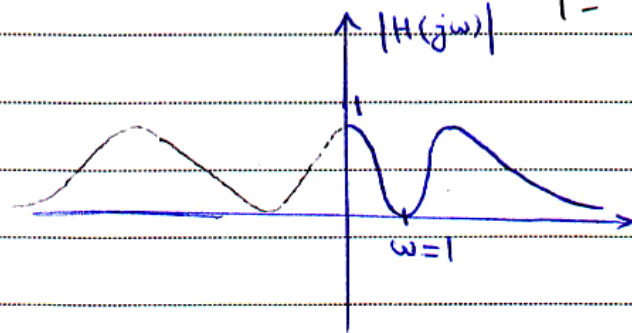
$$H(s) = \frac{(s-j)(s+j)}{(s-\alpha)(s-(\alpha+j\beta))(s-(\alpha-j\beta))} = \frac{s^2+1}{(s-\alpha)(s^2+\beta^2)}$$



Subject :

تست التلو، تست التفسیر


Date :

(A) در مدار شکل زیر در دو حالت باز بودن کلیدها و بسته بودن کلیدها کدام گزینه صحیح است؟

(1) تعداد فرکانس ها در بعضی در دو حالت مساوی است.


(2) تعداد فرکانس ها در بعضی غیر صفر در یک حالت برابر است.

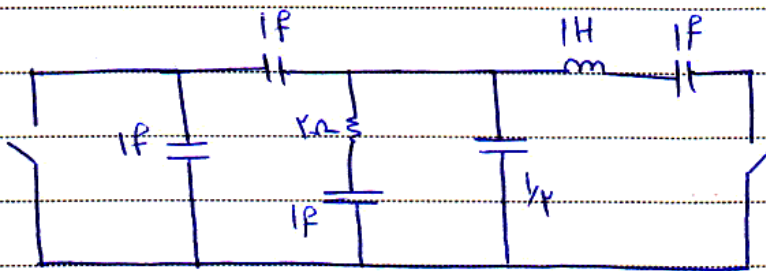(3) تعداد فرکانس ها در بعضی غیر صفر در یک حالت و بقیه تعداد فرکانس ها در بعضی غیر صفر در دو حالت برابر است.



(4) معادله ۳ و ۲.

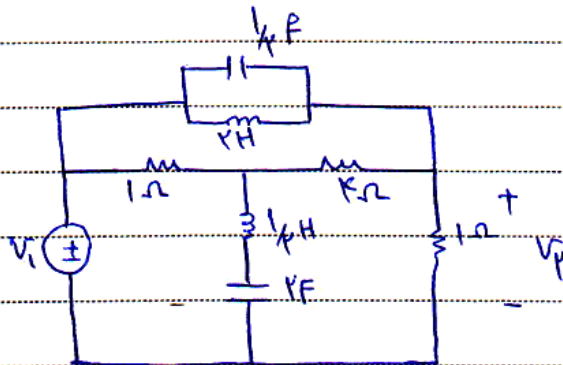(B) در مدار زیر تابع انتقال  $\frac{V_2}{V_1}$  کدام است؟



1)  $\frac{2(s^2+1)}{(s+1)^2}$

2)  $\frac{s^2+1}{(s+2)^2}$

3)  $\frac{s^2+1}{s^2+s+1}$

4)  $\frac{s^2+1}{(s+1)^2}$


« قضایای پند »

قضیه جانبی ۱: کاربرد داشته‌ها خاص، تغییر پذیر و تغییر اندیز زمان

توضیح: هرگاه در یک مدار  $N$  استیجانات داشته‌ها، عنصر یا ساختار مانند  $K$  به یک ویژگی یا بار عناصر داشته‌ها وارد در نظر آید،

جایگزینی آن با این ساختار برابر با  $V_K(t)$  و اجزای برابر با  $I_K(t)$  بوده و معادله تغییرات آن مشخص است، می‌توان

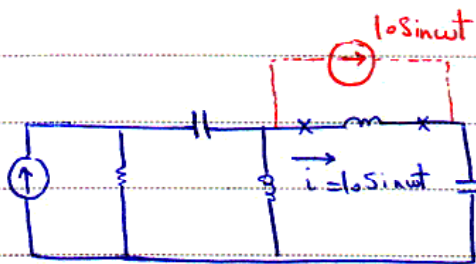به جای ساختار  $K$  منبع ولتاژ  $V_K(t)$  و معادله تغییرات برابر با  $V_K(t)$  و منبع جریان  $I_K(t)$  و معادله تغییرات برابر با  $I_K(t)$  را داشت.



توضیح جمع آنرا؟ کاربرد داشته‌ها خاص (تغییر پذیر و تغییر اندیز زمان)

هرگاه در یک مدار  $N$  استیجانات داشته‌ها، فرض است که این شبکه توسط تعدادی منبع مستقل تحریک شود، این

حالت منوط به برابر است با جمع چند منبع خاص حالت منوط است از اعمال هر یک از منابع مستقل در صورتیکه


به تنهایی به شبکه اعمال شوند

توضیح دیگری: هرگاه در یک مدار  $N$  خاص و تغییر پذیر زمان در حالت دائمی است، این حالت منوط به (این حالت


دائمی) است از اعمال یک تعداد منابع مستقل (حتی از طایفه خاص متفاوت) برابر است با

تجميع حيل اربع هار و اعمى سنويز ايسى از اعمال حيل از منابع وى به ايجاد به رسيده اعمال مى شوند


مثال:  $v(t)$  را در مدار زیر پیدا کنید؟

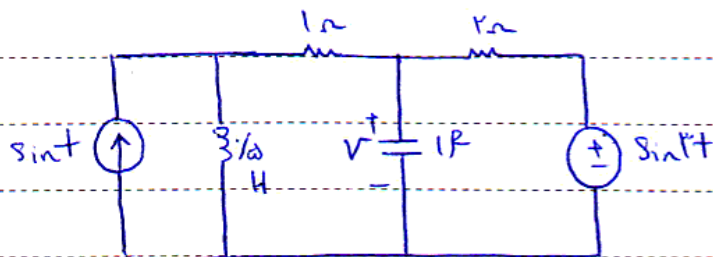

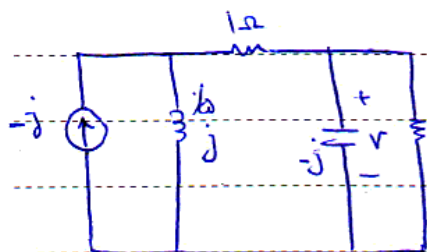
حل: از جمع آثار استفاده کنیم و از تحلیل سنويز حالت ماندگار



$\omega = 1$

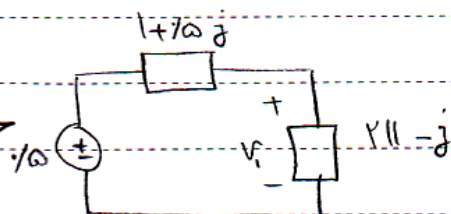

⇓

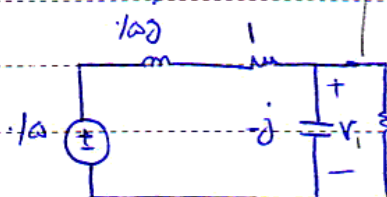


از اى زى جمع حيل


$$v = \frac{(2 \parallel -j)}{1 + j5 + (2 \parallel -j)} \times \frac{1}{5} = \frac{1/4 - j/2}{1 + j5 + 1/4 - j/2} \times \frac{1}{5}$$

$$v = \frac{1}{41} - \frac{10}{41}j = 0.024 \angle -89.3^\circ$$
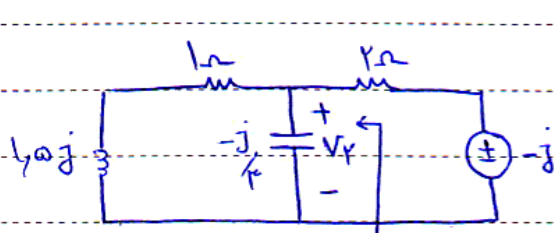
$$\Rightarrow v(t) = 0.024 \cos(t - 89.3^\circ)$$



$\omega = 2$

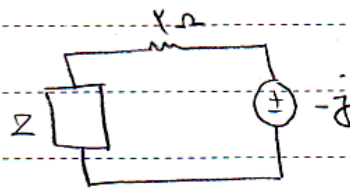

$$Z = (1 + j5) \parallel (-j/2) = 1/4 \angle -45^\circ = 0.25 \angle -45^\circ$$

از اى زى جمع حيل

$$v = -j \times \frac{(1/4 \angle -45^\circ - 1/4 \angle -45^\circ)}{1 + (1/4 \angle -45^\circ - 1/4 \angle -45^\circ)} = -0.1 \angle -45^\circ = 0.1 \angle 45^\circ$$



NADERI






تفسیر شده / معادل نورن: هر شبکه با مشخصات مفروضه را می توان با شبکه معادل خود مدولان به سیم  $N_0$

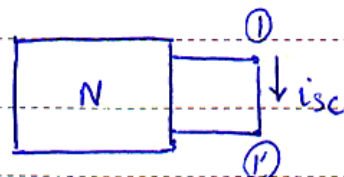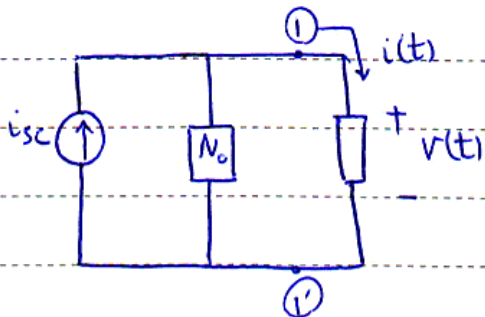به سیم با حالت قبل است و  $I_{sc}$  جریان اتصال کوتاه دوسر (۱.۱) است. از منابع مدار و سیم اول به سیم (۱) است




تفسیر شده: هرگاه به سیم  $N$  خطی تغییر اندیز با همان به سیم  $N_0$  از سیم  $N$  استفاده نمودیم معادل

توی دو نورن را به صورت زیر حاصل کرد

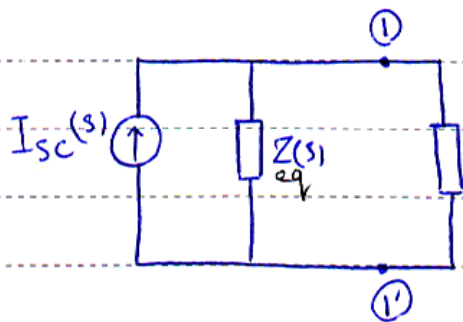

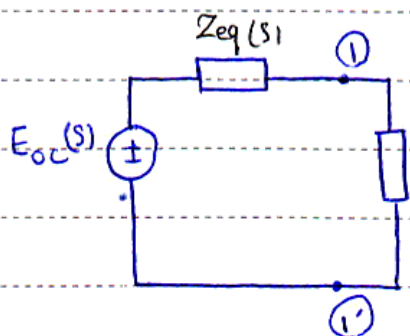
$$Z_{eq}(s) = \frac{E_{oc}(s)}{I_{sc}(s)}$$



روش چهار دست آوردن  $Z_{eq}(s)$ :

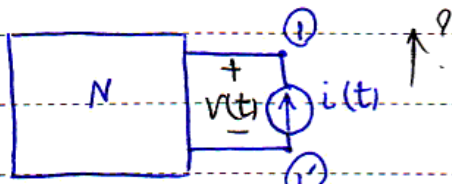
(۱) روش اعمال منبع: به سیم از دوسر به سیم  $N_0$  به سیم

الف) یک منبع جریان  $i(t)$  به دوسر (۱.۱) اعمال می کنیم و ولتاژ دوسر  $N$  را مانند سیم  $N_0$  به سیم  $N_0$  می بینیم




$$Z_{eq} = \frac{v(t)}{i(t)}$$

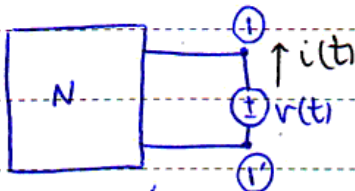ب) منبع ولتاژ  $v(t)$  به دو سر برای اعمال تست همجریان  $i(t)$  را مانند شکل زیر به دست می آوریم.




$$Z_{eq} = \frac{v(t)}{i(t)}$$

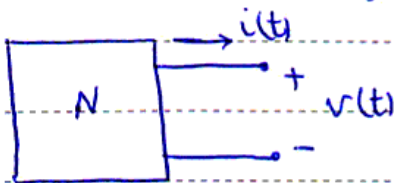۲) معادله برای ولتاژ و جریان دوسر ۱-۱' را به صورت زیر به دست می آوریم. (eoc و isc اصطلاح به دست می آوریم).



$$v(t) = e_{oc} - Z_{eq} i(t)$$

۱-۱' اتصال معادل نویسن از بدنه

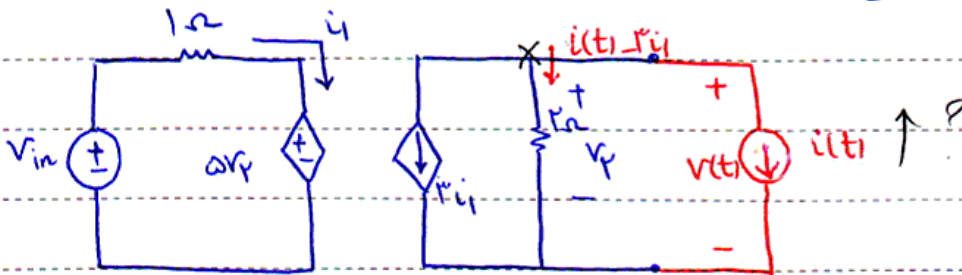

حل از روی گره ها: منبع جریان اعمال تست

$$v_p = v(t) = 2(i_t) - 3i_1$$

$$v(t) = 2i_t - 4i_1 \quad (1)$$


$$KCL: v_{in} = i_1 + \omega v(t) \rightarrow i_1 = v_{in} - \omega v(t) \quad (2)$$

$$(1) \text{ و } (2): v(t) = 2i_t - 4v_{in} + 3\omega v(t) \Rightarrow 19v(t) = 4v_{in} - 2i_t$$

$$v(t) = \left( \frac{4}{29} v_{in} \right) - \left( \frac{2}{29} i(t) \right)$$

$\downarrow$   $E_{oc}$        $\downarrow$   $Z_{eq}$

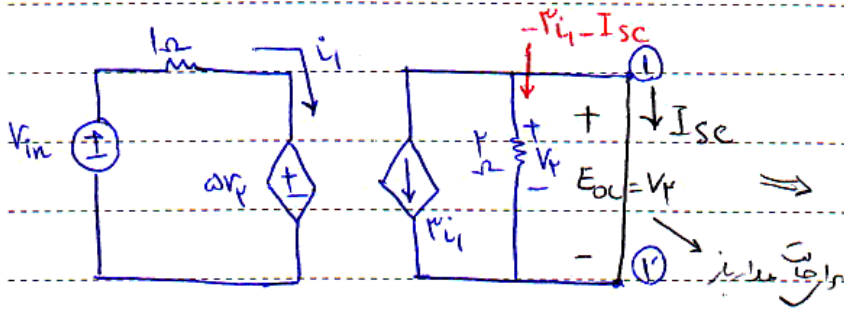حل خروجی بدست آوردن معادله ۲  
(برای رسم)



رابطه است.  $E_{oc} = v_r$   
رابطه میانی

$$v_r = -2 \times i_1 = -4i_1 \quad i_1 = \frac{v_{in} - 4i_1}{1} = v_{in} - 4i_1$$

$$i_1 = v_{in} + 4i_1 \rightarrow i_1 = \frac{-v_{in}}{3} \quad v_r = \left( \frac{4}{29} \right) v_{in} \rightarrow E_{oc} = \frac{4}{29} v_{in}$$

$$v_r = 0 \rightarrow 2(-i_1 - I_{sc}) = 0 \Rightarrow -4i_1 - 2I_{sc} = 0 \rightarrow I_{sc} = -2i_1$$

$$KVL: i_1 = v_{in} - 4i_1 \Rightarrow i_1 = v_{in} \rightarrow I_{sc} = -2v_{in}$$


$$Z_{eq} = \frac{E_{oc}}{I_{sc}} = \frac{\frac{4}{29} v_{in}}{-2v_{in}} = -\frac{2}{29}$$

تفسیر هم اینست: خارج از مدار هر عنصری که تغییر ندهد بر اثر آن، بدولت منابع وابسته دستقل و بدولت عنصری

به نام ویران و شرایط اولیه صفر. این تفسیر به نوع بیان دارد.

بیان ۱) خط به خط با صفحات گذشته در مورد شرایط الف و ب منابع زیر اعمال کنیم و به هم دایست.

$$j_2(t) = \hat{j}_1(t)$$


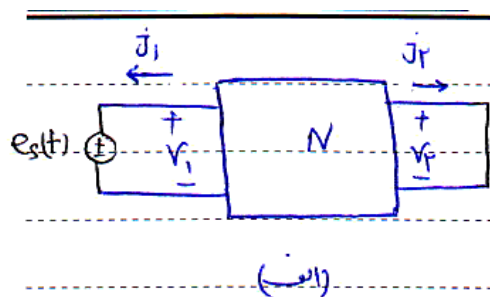


طبق اصل بقا شارژ

$$r_1 \dot{i}_1 + r_2 \dot{i}_2 = \hat{v}_1 \dot{i}_1 + \hat{v}_2 \dot{i}_2$$

$\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   
 $e_s$   $\circ$   $\circ$   $e_s$
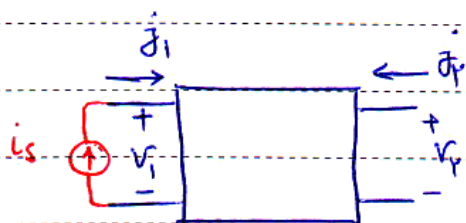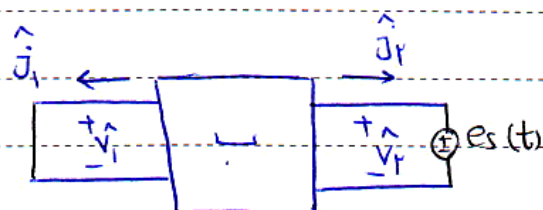
$$e_s \dot{i}_1 = e_s \dot{i}_2 \rightarrow \dot{i}_1 = \dot{i}_2$$




(ب)

طبق اصل بقا شارژ


$$r_1 \dot{i}_1 + r_2 \dot{i}_2 = \hat{v}_1 \dot{i}_1 + \hat{v}_2 \dot{i}_2$$

$\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   
 $\circ$   $i_s$   $i_s$   $\circ$
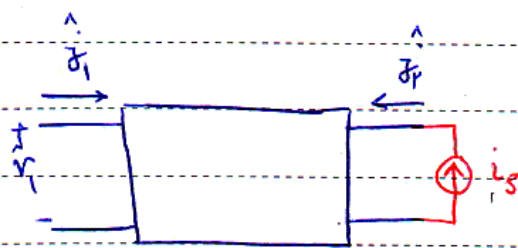
$$v_2 i_s = \hat{v}_1 i_s \rightarrow v_2 = \hat{v}_1$$



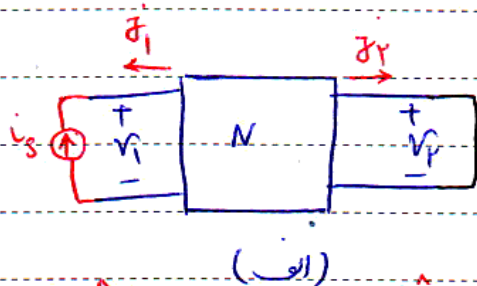
طبق اصل بقا شارژ و با استفاده از اصل بقا شارژ



$$r_1 \dot{i}_1 + r_2 \dot{i}_2 = \hat{v}_1 \dot{i}_1 + \hat{v}_2 \dot{i}_2$$


$\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   
 $\circ$   $\circ$   $-i_s$   $e_s$
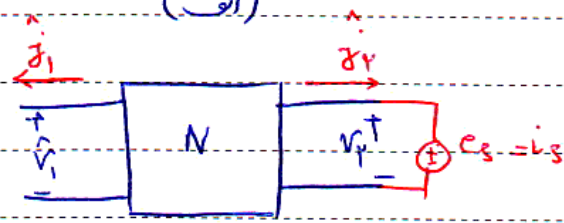
$$-\hat{v}_1 i_s + i_s \dot{i}_2 = 0 \rightarrow \hat{v}_1 = \dot{i}_2$$




فان (در مدار خطی و غیر متغیر با زمان) معادل A، اطلاعات زیر داده شده. اکنون مدار را به صورت B

در مدار خطی و غیر متغیر با زمان؟

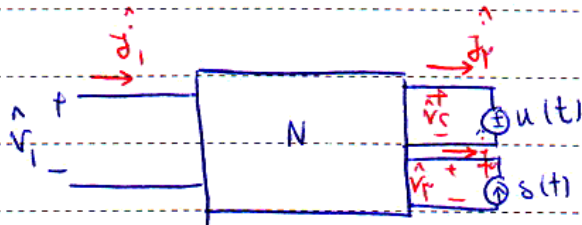

B

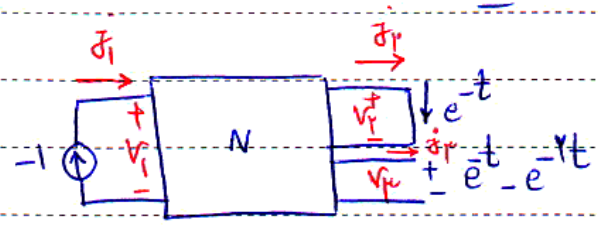

A

چون تقسیم هم به هم خطی است و غیر متغیر با زمان است می توان برای آن تقسیم خطی را در خروجی

$$\hat{v}_1 \hat{i}_1 + \hat{v}_2 \hat{i}_2 + \hat{v}_3 \hat{i}_3 = \hat{v}_1 \hat{i}_1 + \hat{v}_2 \hat{i}_2 + \hat{v}_3 \hat{i}_3$$

$$0 + 0 + \left( \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right) \times (-1) = \hat{v}_1 \left( -\frac{1}{s} \right) + \left( \frac{1}{s} \right) \left( \frac{1}{s+1} \right) + 0$$

$$\frac{-1}{(s+1)(s+2)} = \hat{v}_1 \times \frac{-1}{s} + \frac{1}{s(s+1)}$$

$$\frac{\hat{v}_1}{s} = \frac{1}{s(s+1)} + \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{s+2+3}{s(s+1)(s+2)}$$

$$\hat{v}_1 = \frac{2}{s+2} \rightarrow \hat{v}_1(t) = 2e^{-2t} u(t)$$


برای نمود؟

تعریف: هر یک از دو تقسیم هم به هم خطی است و غیر متغیر با زمان است.

$$\begin{cases} Z_{ij} = Z_{ji} \\ Y_{ij} = Y_{ji} \end{cases}$$



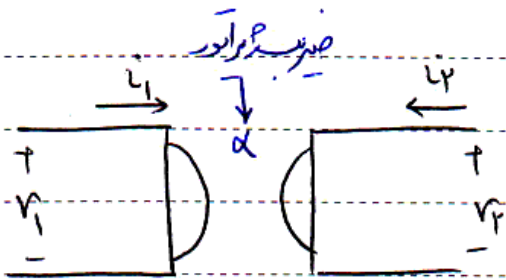
در انور: یک عنصر غیر خطی و غیر متقابل است.



$$\begin{cases} v_1 = \alpha i_2 \\ v_2 = -\alpha i_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} i_2 = \frac{1}{\alpha} v_1 \\ i_1 = -\frac{1}{\alpha} v_2 \end{cases}$$


$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

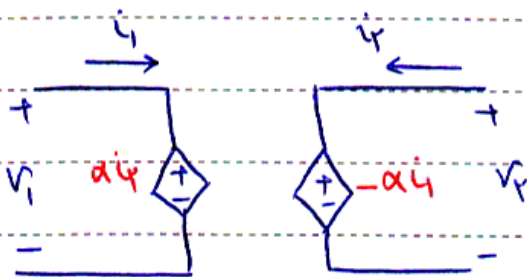در یک طرف یک درآنا و در طرف دیگر یک حلقه است.



$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\alpha} \\ \frac{1}{\alpha} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

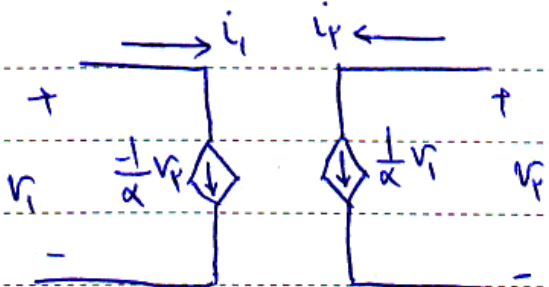در یک طرف یک درآنا و در طرف دیگر یک حلقه است.




در انور:

$$v_1 i_1 + v_2 i_2 = \alpha i_2 i_1 - \alpha i_2 i_1 = 0$$

مفهوم این رابطه این است که ولتاژ و جریان می توانند بر هم اثر کنند

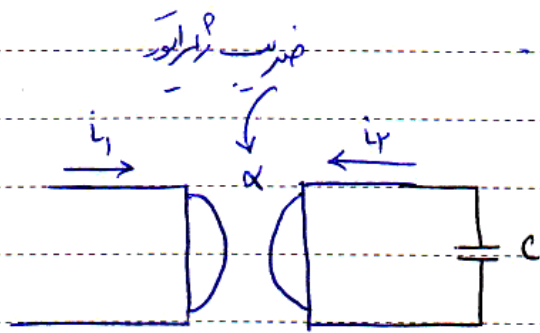مثال ۱) یک مدار را در نظر بگیرید و پاسخ دهید




$$\begin{cases} v_1 = \alpha i_2 \\ v_2 = -\alpha i_1 \end{cases} \rightarrow -i_2 = C \frac{dv_2}{dt}$$

$$\rightarrow i_2 = -C \frac{dv_2}{dt}$$

$$\begin{cases} v_1 = \alpha i_2 = -\alpha C \frac{dv_2}{dt} \\ v_2 = -\alpha i_1 \end{cases} \rightarrow v_1 = -\alpha C \frac{d}{dt} (-\alpha i_1)$$

$$\rightarrow v_1 = \alpha^2 C \frac{di_1}{dt}$$

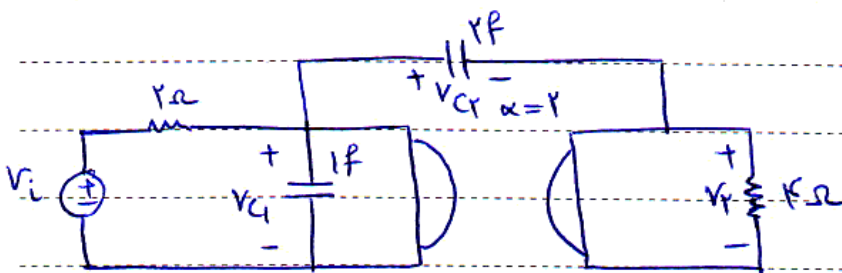


مثال ۲) در مدار زیر

الف) فرکانس های طبیعی را بیابید

ب) تابع تبدیل  $\frac{v_o}{v_i}$  را بیابید

ج) اگر  $v_i = 2 \sin(t - 40^\circ)$  و  $v_o(t)$  را بیابید

از روش بیانگر فرکانس استفاده می کنیم

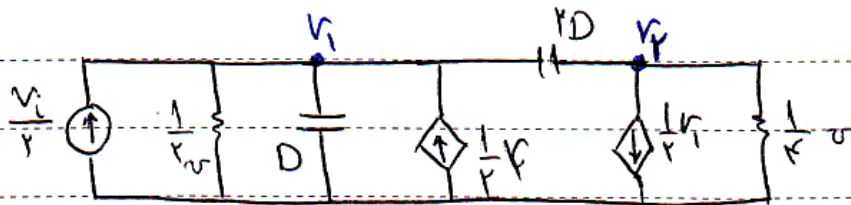

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{r} + r_D & -\frac{1}{r} - r_D \\ -r_D + \frac{1}{r} & r_D + \frac{1}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_i}{r} + \frac{1}{r} v_1 \\ -\frac{1}{r} v_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} r s + \frac{1}{r} & -\frac{1}{r} - r s \\ -r s + \frac{1}{r} & r s + \frac{1}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_i}{r} + r v_1(-) - r v_2(-) \\ -r v_1(-) + r v_2(-) \end{bmatrix}$$

$r v_{C_1}(-) + v_{C_1}(-)$   
 $-r v_{C_2}(-)$

$$v_1(-) - v_2(-) = v_{C_1}(-) \quad v_1(-) = v_{C_1}(-)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{r s + 1}{r} & -\frac{r s + 1}{r} \\ -\frac{r s - 1}{r} & \frac{r s + 1}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_i}{r} + r \\ -1 \end{bmatrix}$$

سوال اول؟

مکانس حال صفر

$$\frac{(r s + 1)(r s + 1)}{r} - \frac{(r s + 1)(r s - 1)}{r} = 0$$

$$(r s + 1)(r s + 1) - 2(r s + 1)(r s - 1) = 0$$

$$r^2 s^2 + 1 r s + 1 - 1 r s^2 + 2 = 0 \rightarrow 2 r^2 s^2 + 1 r s + 3 = 0$$

\$s\_1 = -\$  
\$s\_2 = -\$

بهر دست آوردن تابع سلف اولی صفریم