

مدارهای آنالوگ



ایکترنل: مدارهای گسترده

سیگنال آنالوگ: مدارهای مجتمع ← میکروپروسسور (MP $2\text{mm} \times 2\text{mm}$) ← (رید، مایکروسیسٹر، opAmp)

سیستم های مخابراتی:

طول موج $\frac{1}{5}$ ~ طول آنتن

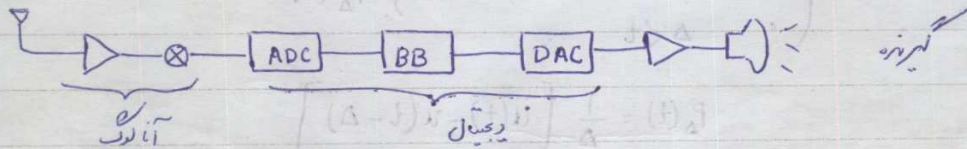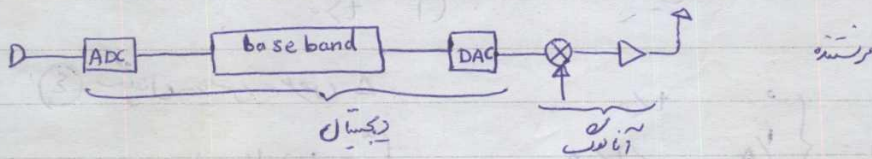* مدولاسیون → افزایش فرکانس → کاهش طول موج → کاهش طول آنتن



سیگنال: کمیت فیزیکی متغیر با زمان مکان که دارای اطلاعات مفید است.

نویز: " " " " " غیر مفید

* سیگنال و نویز هر دو دارای انرژی هستند.

* هدف ما در مدار آنالوگ طراحی مدار برای تقویت و آشکارسازی سیگنال و حذف نویز است.

ریجیستال و آنالوگ

دیجیتال و گسترده

بروردیک و غیر بروردیک { تصویر صوت

سیمی مبدع ضامن

ساده ترین سیگنال \rightarrow سینوسی $A \sin(\omega t + \varphi)$

* سیگنال های ساده :

$$f(t) = k$$

(۱) مقدار ثابت

$$f(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

(۲) سینوسی

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

(۳) پله واحد

مستطیک سوچ عمل می کند.

$$P_{\Delta}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1/\Delta & 0 < t < \Delta \\ 0 & \Delta < t \end{cases}$$

(۴) سیگنال پالس به عرض Δ

$$\int_0^{\infty} P_{\Delta}(t) dt = 1$$

$$P_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} [u(t) - u(t - \Delta)]$$

$$r(t) = tu(t)$$

(۵) تابع ریب واحد


$$r(t) = \begin{cases} t & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$r(t) = \int_{-\infty}^t u(\lambda) d\lambda$$

$$u(t) = \frac{dr(t)}{dt}$$

$$\frac{1}{T} [r(t) + 2r(t-T) + r(t-2T)]$$


(۶) مثلثی

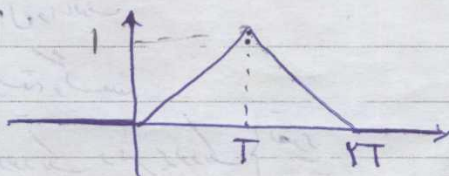

Subject:

Date: / /



$$f(t) = e^{-at}$$

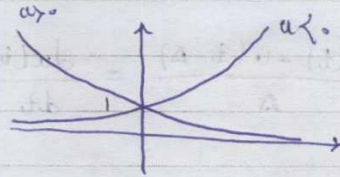


دی (۷)

$$f(t) = e^{-at} \cos(\omega t + \varphi)$$

ای ازایده ویرا (۸)

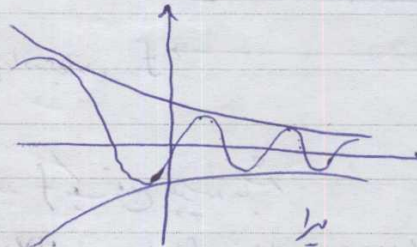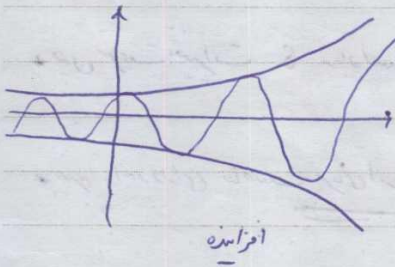

ایک (۹) (sinc(t))

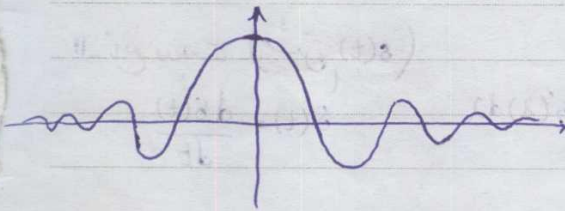

(OFDM سیستمی)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}(t) dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2(t) dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\text{sinc}(t)| dt$$

* این سیگنال در حوزه فرکانس یک پالس مربعی است.

صورت واحد (۱۰)


$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt$$

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{u(t) - u(t-\Delta)}{\Delta} = \frac{du(t)}{dt}$$

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\lambda) d\lambda$$

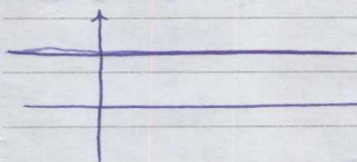* این سیگنال در محدوده‌ی فرکانس یک خط راست است (افق)



* چون سرعت تغییرات δ زیاد است پس فرکانس را در بر دارد. f

* ضربه واحد دارای خاصیت عوامل است. فرض کنید f یک تابع پیوسته باشد.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0) \quad \forall \delta > 0$$


انتگرال ضرب می‌شود

$$\delta(t) \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$

$$\delta(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\lambda) d\lambda$$

۱۱- تابع درجه‌ی یک (مشتق $\delta(t)$)

$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$$

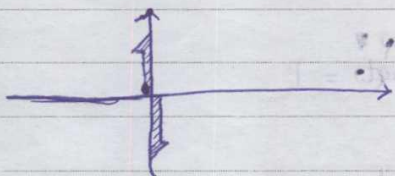

$$f'(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta'(t) dt$$

* سیستم: مجموعه‌ای از اجزا که طبق دسته‌بندی مشخص در زمانی یک ورودی بین یک خروجی تولید می‌کند.

سیستم $\left\{ \begin{array}{l} \text{عمل دینامیکی} \\ \text{ریجیتال و آنالوگ و mixed} \\ \text{خطی و غیرخطی} \\ \text{تسلط از زمان و وابسته به زمان} \end{array} \right.$

کثافت اصلی الکتریکی :

انرژی (w) توان بر اجزاء

$$p = \frac{dw}{dt}$$

توان (p) نرخ انرژی تبدیل انرژی
بر الکتریک (q) خاصیت الکتریکی به واحد کولن

$$i = \frac{dq}{dt}$$

جریان الکتریکی نرخ انرژی تبدیل انرژی
ولتاژ الکتریکی توان تبدیل انرژی به هنگام انتقال بر الکتریک

فرکانس

* در دسته یی مدارها :

مدارهای مسترده : ابعاد مدار در مقابل طول موج بسیار کوچک است

مسترده : قابل تعاقب است و در زمان انتشار است و بنابراین ولتاژ و جریان تابعی از مکان و زمان است

گسته

مدارهای مجتمع - سیگنال (si)

* در مدارهای مسترده سرعت انتشار موج در مدار قابل صرف نظر کردن است و به جهت تغییرات اعمال بر مشرق می شود
در این مدار ولتاژ و جریان تنها تابعی از زمان است (نه مکان)

* عناصر اصلی الکتریکی :

فعال - تولید کننده انرژی از منبع ولتاژ و جریان

مصرف کننده انرژی - مقاومت

ذخیره کننده انرژی - خازن و سلف


غیرفعال

Subject:

Date: / /

* این عناصر الکتریکی می توانند وابسته و یا مستقل باشند

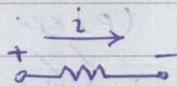المان چارتهایی (four-part) ←
المان دوتایی (two-part) ←



* جریان در مدار + ولتاژ دارد عنصر می شود.

اعمال جهت در مدار برابر توان می تواند منفی باشد $p(t) = v(t)i(t)$


توان $\left. \begin{array}{l} + \text{ مصرف انرژی} \\ - \text{ تولید انرژی} \end{array} \right\}$

مقاومت

$$R = \{ (v, i) \mid f_R(v, i, t) = 0 \}$$

خطی (Linear) } تفاوت
غیرخطی (non linear) }
تغییرپذیر با زمان (TV) }
تغییرناپذیر با زمان (TI) time invariant

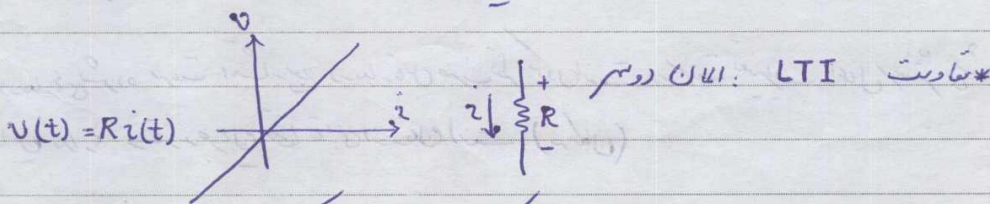* برای این در حالت کلی ۲ نوع مقاومت داریم




* تفاوت یک المان غیرفعال است که انرژی الکتریکی را به صورت بیایی کند.


$$p = \frac{1}{t_r - t_1} \int_{t_1}^{t_r} Ri^2(t) dt = \int_{t_1}^{t_r} \frac{v^2(t)}{R} dt$$

$$p_{\text{DC}} = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

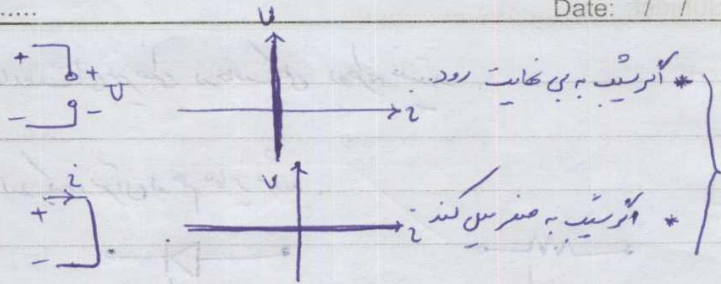
$$p_{\text{میانگین}} = \frac{RI_P^2}{2} = \frac{V_P^2}{2R}$$



$$V(t) = R(t) i(t)$$

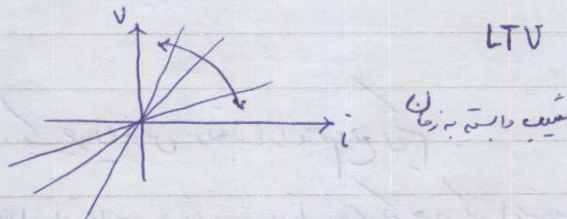


$$f_R(V, i) = 0$$

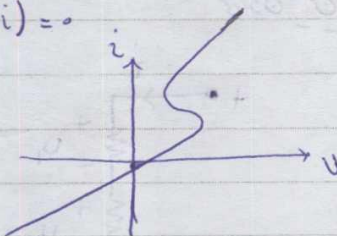

$$V = f(i)$$


مقاومت غیر خطی کنترل شده به وسیله جریان
(مثلاً گازدار)

* مقاومت غیر خطی (NLTI)

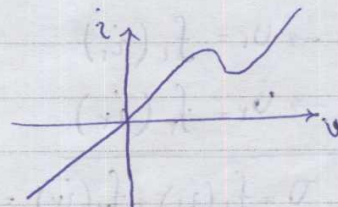

$$i = f(V)$$

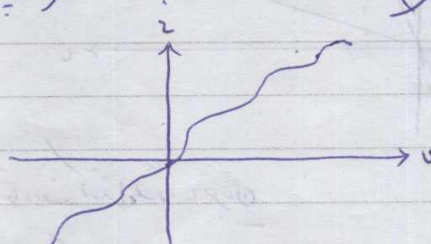مقاومت غیر خطی کنترل شده به وسیله ولتاژ
(دیود تونل)




مقاومت غیر خطی کنترل شده
به وسیله ولتاژ و جریان
(افزایشی یکپارچه)

* مقاومت حاد و غیر خطی در دوطرفه اند که نسبت به معکوس شدن آنها در برابر تغییر ایجاد نمی شود


$$f(V, i) = f(-V, -i)$$

* مقاومت های خطی دوطرفه اند. رسانندگی ای غیر خطی در حالت کلی دوطرفه نیستند.

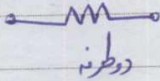* در مورد یک عنصر دوطرفه لزومی ندارد که دو سر آن از هم متناظر باشند.



دوطرفه

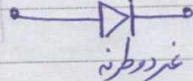

غیر دوطرفه

اتصال سری مقاومت ها:

در یک جریان خاص ولت ها را با هم جمع می کنیم.



- از نظر تغییر مشخصه ی مقاومت حاصل اتصال سری دو مقاومت فقط زنا که هر دو کنترل شده به وسیله جریان باشند می توان تعین کرد.

$$R_1 \rightarrow V_1 = f_1(i_1)$$

$$R_2 \rightarrow V_2 = f_2(i_2)$$

$$i_1 = i_2$$

$$V = f_1(i_1) + f_2(i_2) = f(i) / R$$

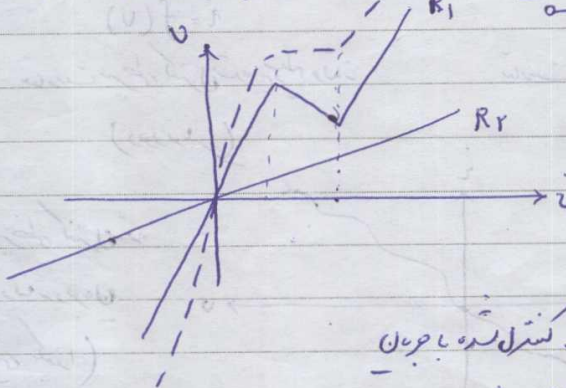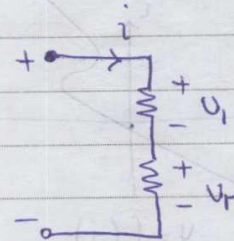

تقسیم: اتصال سری m مقاومت کنترل شده با جریان

حاصل یک مقاومت کنترل شده با جریان است.



$$V_k = f_k(i_k)$$

$$V = f(i)$$


$$f(i) = \sum_{k=1}^m f_k(i)$$

$$R = \sum_{k=1}^m R_k$$

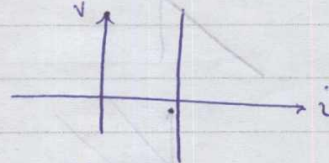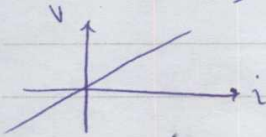بررسی چند مورد معمولی :
همه ی این الان چارسی توان به عنوان یک مقاومت غیر خطی در نظر گرفته




منبع ولتاژ

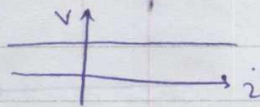



منبع دانه





* چند مثال :

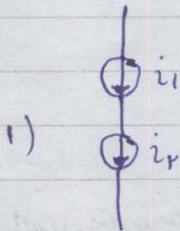



تصاویر $i_1 = i_2$ می توانیم سر کنیم

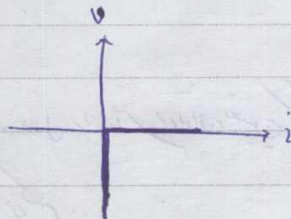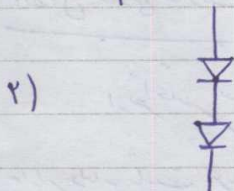

معادل یک دیود







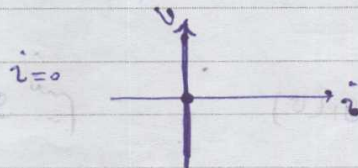
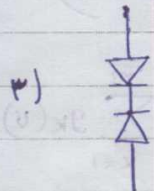


$i=0$

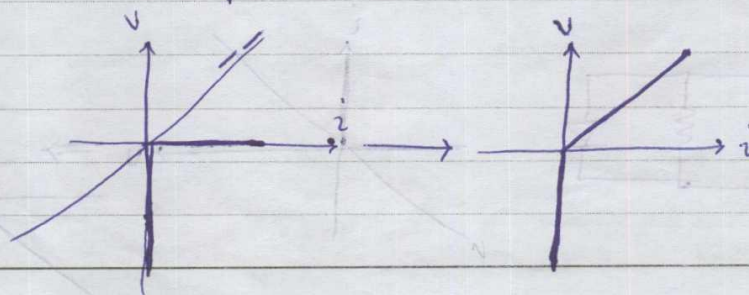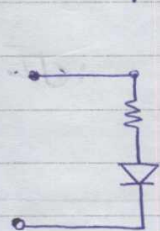

Subject:

Date: / /

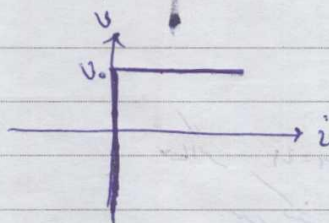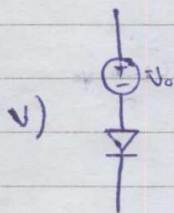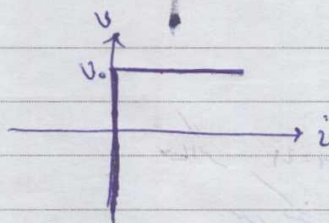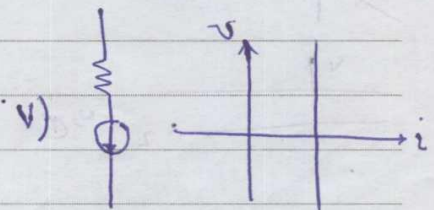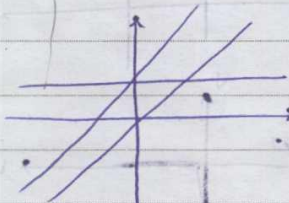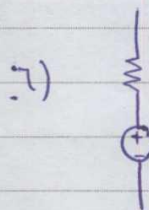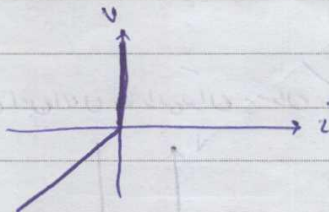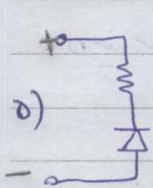

اتصال موازی مقاومت ها

از نظر تحلیل شبکه مقاومت حامل را از معادله توان تعیین کردیم هر دو کنترل شوند به رسم ولتاژ باشند.

$$i_1 = g_1(v_1)$$




$$v_1 = v_2$$


$$i_2 = g_2(v_2)$$

$$i = i_1 + i_2 = g_1(v) + g_2(v)$$

به ازای ولتاژ ثابت چون در اربع می کنیم

$$g(v) = \sum_{k=1}^m g_k(v)$$

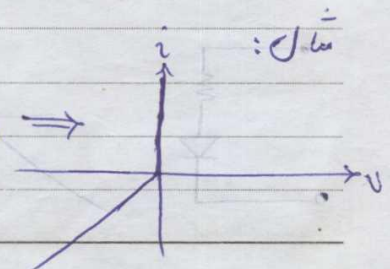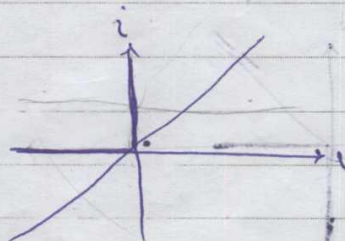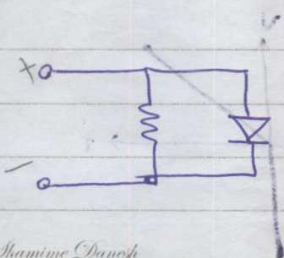

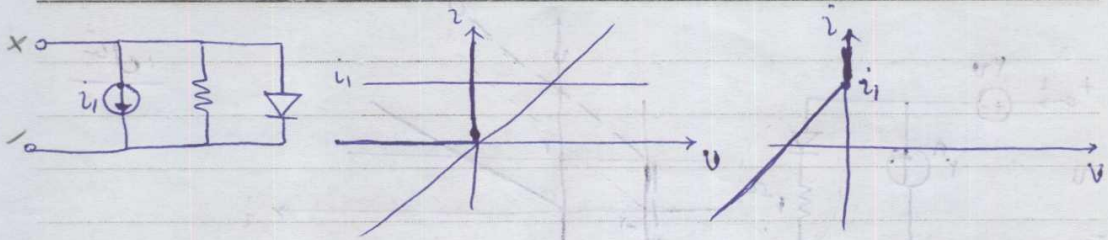


افصال سری - موازی تعادلت ها :

ابتدا محادل افصال موازی R_2 و R_2 را در نظر می گیریم سپس افصال موازی

$$R^* = R_2 || R_2$$


R^* و R_1 را در نظر می گیریم.

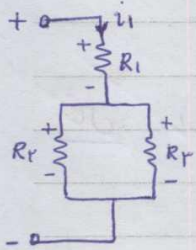

فرض می کنیم R_2 و R_2 کنترل شونده یا ولتاژ هستند.


$$\left. \begin{aligned} i_2 &= g_2(v_2) \\ i_2 &= g_2(v_2) \\ v_2 &= v_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow R^* \quad i^* = g(v^*) = g_2(v^*) + g_2(v^*)$$

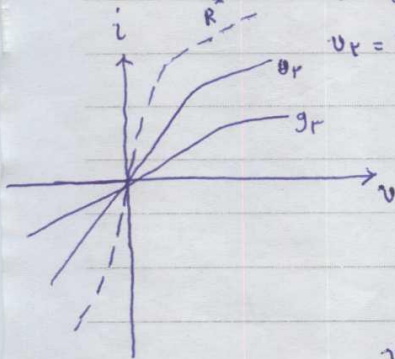فرض می کنیم مشخصه R_1 و R^* کنترل شونده به وسیله جریان است.



$$\left. \begin{aligned} v_1 &= f_1(i_1) \\ v^* &= g^{-1}(i^*) \end{aligned} \right\} \quad v = f(i) = f_1(i_1) + g^{-1}(i^*)$$

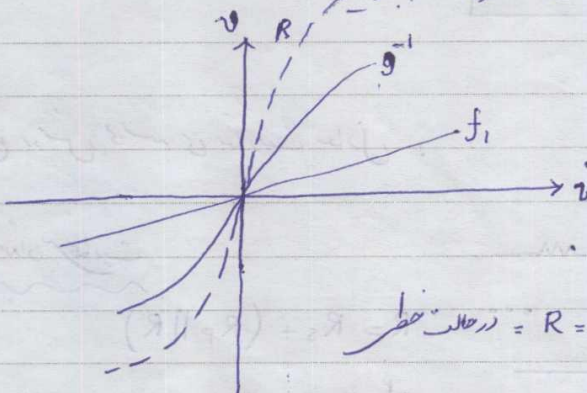R^* امپدانس است * کنترل شونده با جریان و ولتاژ



این روش تنها در صورتی درست است


که g^{-1} وجود داشته باشد.

$$R = (R_2 || R_2) + R_1$$



Subject:

Date: / /

شال:

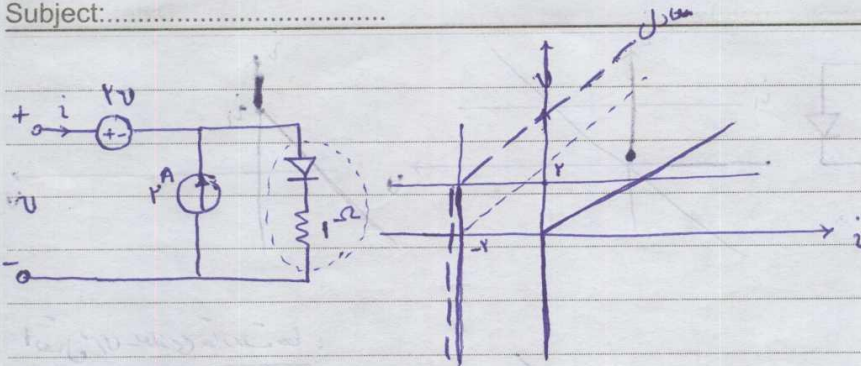


شال: مدار طراحی کنید با مشخصه زیر

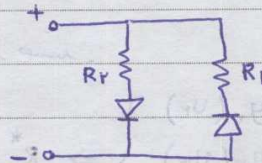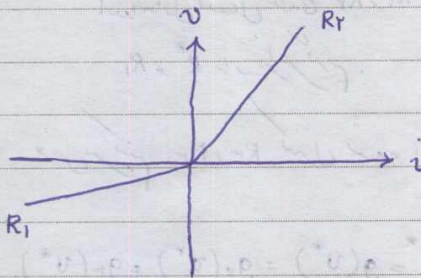


حالت اول

حالت دوم

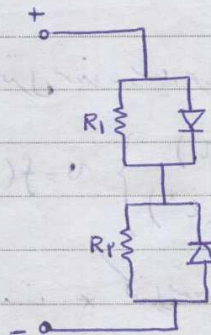

انواع روش محاسبه ی مقاومت معادل :

۱) امپدانس معادل


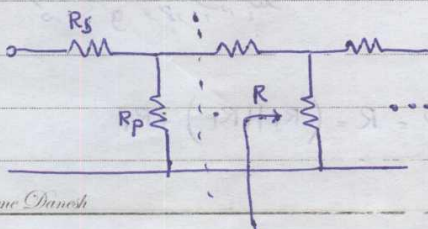


$$R = R_s + (R_p \parallel R)$$

$$R - R_s R - R_p R_s = 0$$

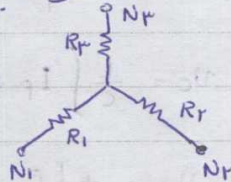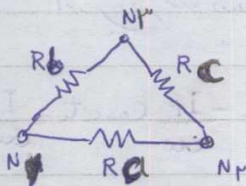(۲) تبدیل ستاره-مثلث (Y-Δ)

یک روش ریاضی برای ساده کردن تمس شبکه یا انترتیکر



(اثبات در صفحه ی اول)

$$R_1 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_a = \frac{R^*}{\frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_2 R_3} + \frac{1}{R_1 R_3}}$$

$$R_b = \frac{R^*}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R^*}{R_1}$$

حازن :

$$C = \{ (q, v) \mid f(q, v, t) = 0 \}$$

LTI (۱)

LTU (۲)

NLTI (۳)

NLTU (۴)

حازن LTI : یک دو قطره با مشخصه

$$Q(t) = C v(t)$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$v = \frac{1}{C} \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt + v_0$$

حازن عنصر است غیر فعال که انرژی صرف نمی کند و آن را در میان الکتریک خود ذخیره می کند.

میزان تغییرات انرژی در حازن :

$$w_c = \int_{t_1}^{t_2} v_c i_c dt + w_0$$


DC جریان $w_c = \frac{1}{P} C V^2$

انرژی ذخیره شده در یک نیم پریود، در نیم پریود بعد به مدار باز می‌گردد.
جریان سادس (i_t):

$$i_c(t) = I_p \sin(\omega t) \quad v_c = \frac{1}{C} \int I_p \sin \omega t = \frac{-I_p \cos \omega t}{\omega C} = \frac{I_p}{\omega C} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow v_c = V_p \sin(\omega t + \varphi) \quad V_p = \frac{+I_p}{\omega C} \quad \varphi_p = -\frac{\pi}{2}$$

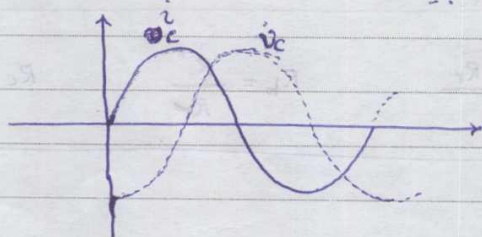* ولتاژ دوسر خازن نسبت به جریان گذشته از آن ۹۰ درجه تأخیر فاز دارد.



ایمانش خازن در فرکانس $f = \frac{\omega}{2\pi}$ برابر $X_c = \frac{1}{\omega C}$

اتصال کوتاه

$V_c = X_c \cdot I_c$	AC	$\omega \rightarrow \infty$	$X_c \rightarrow 0$
	DC	$\omega \rightarrow 0$	$X_c \rightarrow \infty$

خازن خطی تغییرپذیر با زمان (LTV)


مشخصه خازن در هر لحظه از زمان است و نسبت آن به زمان تغییر دارد.

$$q(t) = c(t) v(t)$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = c(t) \frac{dv(t)}{dt} + \frac{dc(t)}{dt} v(t)$$

* به طرز مثال خازنهای متغیر متناوب (دو منظری نیم دایره ای که چرخش دارند)
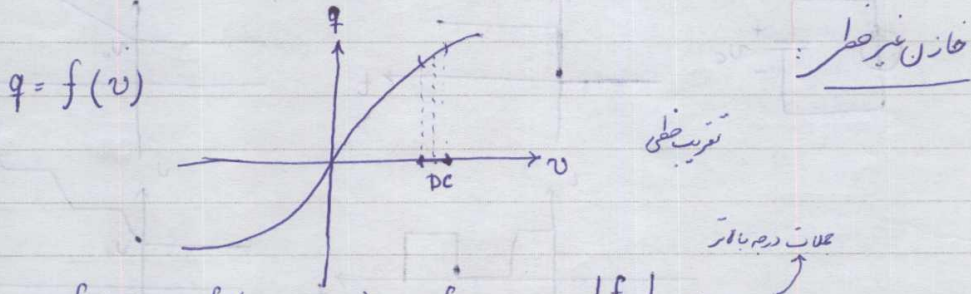
$$C(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$




$$q = f(v) = f(\underbrace{v_1}_{DC} + \underbrace{v_r}_{AC}) = f(v_1) + \left. \frac{df}{dv} \right|_{v_1} v_r + \dots$$

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \left. \frac{df}{dv} \right|_{v_1} \frac{dv_r}{dt} = c(v_1) \frac{dv_r}{dt}$$

$$\text{مثال } q = 1 - e^{-v} \quad \left. \frac{df}{dv} \right|_{v=1} = e^{-v} \Big|_{v=1} = e^{-1}$$

خواص خازن متغیری:








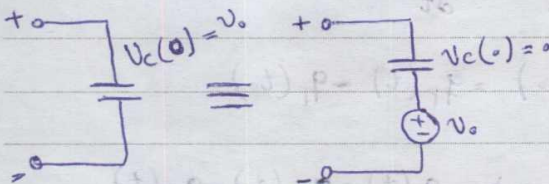
- ۱- خازن دار بودن
- ۲- غیر خازن با ظرفیت و شرایط اولیه به طور کلی مشخص می شود
- ۳- جریان با عبور خط از ولتاژ است ولی ولتاژ خازن از زمان تا عبور خط از جریان نیست
- ۴- این دو مدار کاملاً با هم معادل هستند



۵- پدیده شارژ

ولتاژ پدیده است که در این جریان ضربه داشته باشد

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

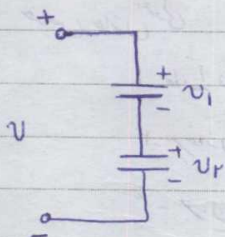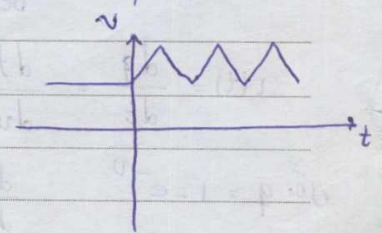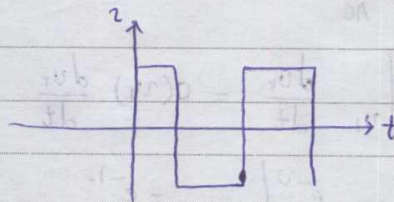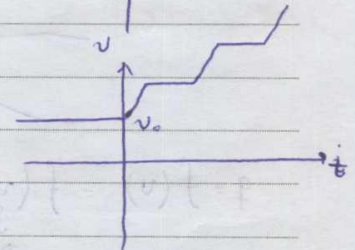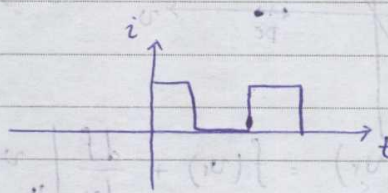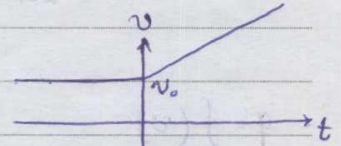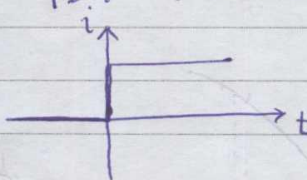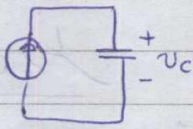

$$i = i_1 = i_2 :-$$

$$v = v_1 + v_2$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dq_1}{dt} = \frac{dq_2}{dt} \quad \text{استرال سری}$$

$$q(t) - q(t_0) = q_1(t) - q_1(t_0) = q_2(t) - q_2(t_0)$$


$$\text{فرض} \quad q_1(t_0) = q_2(t_0) \Rightarrow q(t) = q_1(t) = q_2(t)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$v = \sum v_k = \sum \left(v_k(0) + \frac{1}{C_k} \int_0^t i_k(\lambda) d\lambda \right) = \sum v_k(0) + \sum \frac{1}{C_k} \int_0^t i_k(\lambda) d\lambda$$
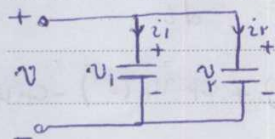
$$\boxed{V(0) = \sum v_k(0) \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C_k}} \quad = V_0 + \frac{1}{C_{eq}} \int_0^t i(\lambda) d\lambda$$



$$i = i_1 + i_2 \quad V = v_1 = v_2$$


۲- موازی

$$C_{eq} \frac{dv}{dt} = C_1 \frac{dv_1}{dt} + C_2 \frac{dv_2}{dt} \Rightarrow C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$\boxed{C_{eq} = \sum C_k}$$

مثال:

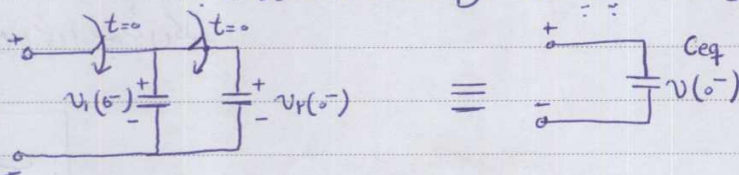آی می توان به جای مدار سمت چپ مدار معادل سمت راست را قرار داد؟



$$v(0^+) = v_1(0^+) = v_2(0^+)$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$i = i_1 + i_2$$


$$\text{فرض } q(0^-) = q(0^+) \quad \int_{0^-}^{0^+} i dt = \int_{0^-}^{0^+} C_1 dv_1 + \int_{0^-}^{0^+} C_2 dv_2$$

$$\int_{0^-}^{0^+} i dt = 0 \Rightarrow C_1 v_1(0^-) + C_2 v_2(0^-) = C_1 v_1(0^+) + C_2 v_2(0^+)$$

$$\Rightarrow v(0^+) = \frac{C_1 v_1(0^-) + C_2 v_2(0^-)}{C_1 + C_2}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

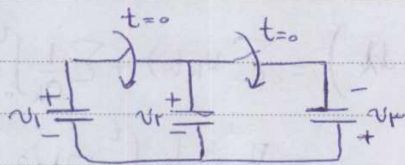

مثال:

$$v_1(0^-) = 1V \quad v_2(0^-) = 2V \quad v_3(0^-) = 4V$$

$$v(0^+) = ?$$

KCL $\Rightarrow i_1 + i_2 - i_3 = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} \frac{dv_1}{dt} + C_2 \frac{dv_2}{dt} - C_3 \frac{dv_3}{dt} = 0$

استدلال گیرنده آینه

$$C_1 v_1(0^+) - C_1 v_1(0^-) + C_2 v_2(0^+) - C_2 v_2(0^-) + C_3 v_3(0^+) - C_3 v_3(0^-) = 0$$

در این معادله می توان $v(0^+) = v_1(0^+) = v_2(0^+) = v_3(0^+)$ را جایگزین کرد.

محاسبه انرژی:

$$E(0^-) = \frac{1}{2} C_1 v_1(0^-)^2 + \frac{1}{2} C_2 v_2(0^-)^2 + \frac{1}{2} C_3 v_3(0^-)^2$$

$$E(0^+) = \frac{1}{2} (C_1 + C_2 + C_3) v(0^+)^2$$

$E(0^+) < E(0^-)$ در حلقه های

شعاع ناشی از تب شدن کلید

سلف:

$$L = \{ (\varphi, i) \mid f(\varphi, i, t) = 0 \}$$

سلف LTI:

$$\varphi(t) = L i(t)$$

$$v(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i = \frac{1}{L} \int_0^t v(\lambda) d\lambda + i(0)$$

یک نقطه به مشخصه

سلف نیز عنصر غیرفعال است که انرژی را در سلف ذخیره نمی کند.

Subject:

Year:

Month:

Date:

()

میزان تغییرات انرژی در سلف:

$$w_L = \int_{t_1}^{t_2} v_L i_L dt + w_0$$

DC برای جریان های $w_L = \frac{1}{2} L I^2$

AC برای جریان های $i_L(t) = I_p \sin \omega t$ $v_L(t) = L \omega I_p \cos \omega t = L \omega I_p \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$


* ولتاژ سلف نسبت به جریانش تعظم فاز دارد $V_p = L \omega I_p$ $\varphi_p = +\frac{\pi}{2}$

$X_L = L \omega$ $\left\{ \begin{array}{l} X_L \rightarrow 0 \Rightarrow \omega \rightarrow 0 \quad \text{افضل کوتاه} \\ X_L \rightarrow \infty \Rightarrow \omega \rightarrow \infty \quad \text{مقاومت بالا} \end{array} \right.$

سلف LTV

$$\varphi(t) = L(t) i(t) \quad v(t) = L(t) \frac{di}{dt} + i(t) \frac{dL}{dt}$$

سلف غیر خطی

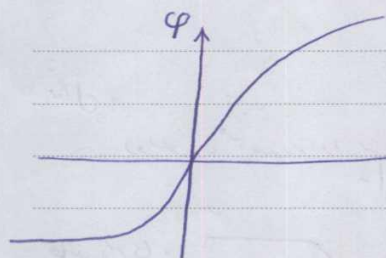

* در اکثر سلف که برای جریان های زیاد شار به حالت اشباع می رسد و تغییرات شار خیلی کم است *

$$v(t) = \frac{d\varphi(i(t))}{dt} = \frac{d\varphi}{di} \bigg|_{i_1} \frac{di}{dt}$$

خواص سلف:



۱- حافظه دارد بدون $i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(t) dt = i_0 + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt$

۲- هر سلف با شرایط اولیه به صورت یکتا تعیین می شود.

Subject:

Year. Month. Date. ()


۳- و تا زمانی که خطی غیر خطی است

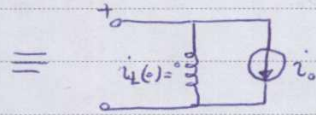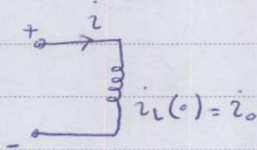

۴- این دو مدار معادلند

۵- در تلف پویستری جریان وجود دارد گر این که و تا زمانی که آن جاری ضرب می شود

ترکیب تلف

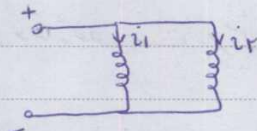

$$i = i_L + i_R$$

۱- معادله

$$i(t) = \sum i_k = \sum i_k(0) + \sum \frac{1}{L} \int_0^t v(\lambda) d\lambda = I(0) + \frac{1}{L_{eq}} \int_0^t v(\lambda) d\lambda$$





$$v = v_1 + v_2$$

۲- معادله

$$v = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt}$$

مثال:

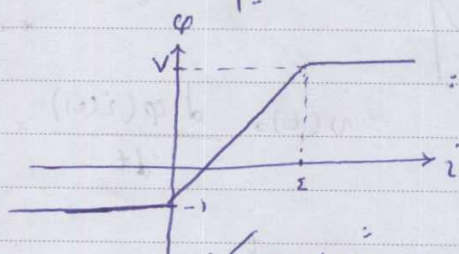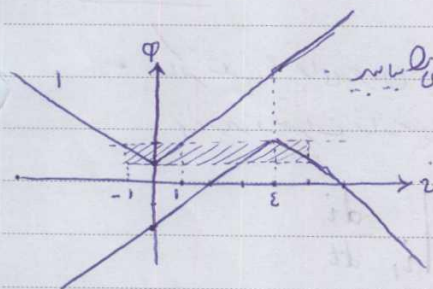در تلف با مشخصه زیر داریم تلف های معادل در حالت سری تلف می باشد



حالت سری:

برای جریان های مساوی شاردها را جمع می کنیم


حالت موازی: برای شاردهای مساوی جریان ها را جمع می کنیم بنابراین نقطه بازه [1, 2] phi می باشد

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\varphi_1 \begin{cases} i_1 + 1 \\ -i_1 + 1 \end{cases} \quad \varphi_2 \begin{cases} i_2 - 2 \\ -i_2 + 7 \end{cases}$$

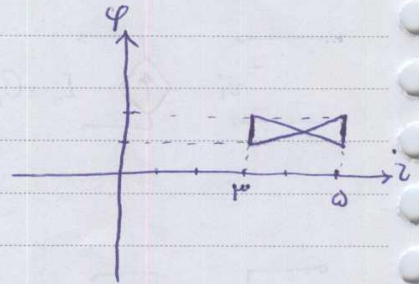
$$\varphi_1 = \varphi_2 \quad i_1 \begin{cases} \varphi_1 - 1 \\ 1 - \varphi_1 \end{cases} \quad i_2 \begin{cases} \varphi_2 + 2 \\ 7 - \varphi_2 \end{cases}$$



$$i = i_1 + i_2 = \begin{cases} 2\varphi_1 + 1 \\ 5 \\ 3 \\ -2\varphi_1 + 7 \end{cases} \quad \begin{matrix} i=5 & \varphi = \frac{i-1}{2} \\ i=3 & \varphi = \frac{7-i}{2} \end{matrix}$$


منبع ولتاژ

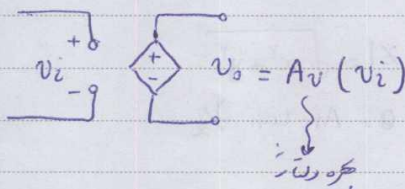منابع ولتاژ / وابسته یک چهار قطبی که مقدار ولتاژ خروجی تابعی است از ولتاژ یا جریان ورودی مستقل / یک دو قطبی که اختلاف پتانسیل در میان آن همواره معکوس ثابت است



۱- منبع وابسته به ولتاژ ورودی (VCVS)

* جریان ورودی در حالت ایده‌آل صفر است.

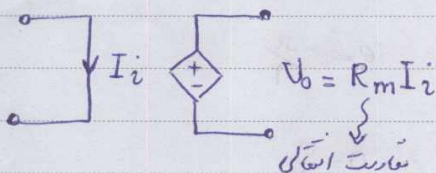

۲- منبع ولتاژ وابسته به جریان (CCVS)


* در حالت ایده‌آل ولتاژ ورودی صفر است.

منبع جریان

منابع جریان / وابسته مستقل


Subject:

Year. Month. Date. ()

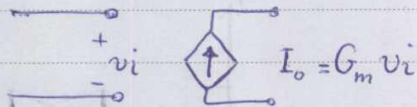

۳- منبع جریان وابسته به ولتاژ (VCCS)

* جریان ورودی در حالت ایده‌آل صفر است.

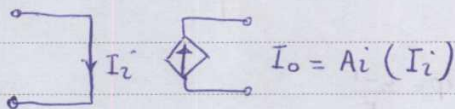

۴- منبع جریان وابسته به جریان (CCCS)

* در حالت ایده‌آل ولتاژ ورودی صفر است.

مدرس: شهاب الدین

$$v = \frac{\rho l}{A} \cdot I = RI$$

$$v = ZI \quad \text{در حالت کلی}$$

۱- قانون اهم

$$Z = x + jy$$

$$Z = |Z| e^{j\theta}$$

$$\begin{cases} |Z| = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \text{Arctan } \frac{y}{x} \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{مقاومت} & Z = R \Rightarrow |Z| = R \quad \theta = 0 \\ \text{خازن} & Z = \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow |Z| = \frac{1}{\omega C} \quad \theta = -\frac{\pi}{2} \\ \text{سلف} & Z = j\omega L \Rightarrow |Z| = \omega L \quad \theta = \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$$


$$\text{kcl} \quad \sum i_k = 0 \quad \text{عمره}$$

۲- قانون کیرشهف


$$\text{kvl} \quad \sum v_k = 0 \quad \text{حلقه}$$



\equiv

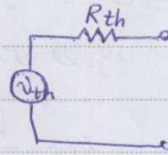

۳- قوانین نون - نورتن

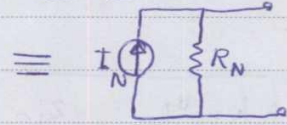

$$V_{th} = \text{ولتاژ مدار باز}$$

$$V_{th} = V_{oc}$$

$$I_N = \text{جریان اتصال کوتاه}$$

$$I_N = I_{sc}$$

$$R_{th} = R_N = \frac{V_{th}}{I_N}$$

نکته: برای بدست آوردن R_{th} راه ساده تر دیگر نیز وجود دارد:

۱) حالتی که تمام منابع مستقل داریم \Leftarrow تمام منابع را صفر کرده و مقاومت معادل را می یابیم


۲) حالتی که منابع وابسته هم داریم \Leftarrow منابع مستقل را صفر کرده و یک منبع خارجی می دهیم $R_{th} = \frac{V_x}{I_x}$

۴- قانون جمع آثار:


پایه یک سیستم خطی به چند تحریک ورودی برابر با حاصل جمع پاسخ سیستم به تک تک تحریکات

برای این کار همی منابع به جز یکی را صفر کرده و جواب را به دست می آوریم سپس تک تک جواب را جمع می کنیم

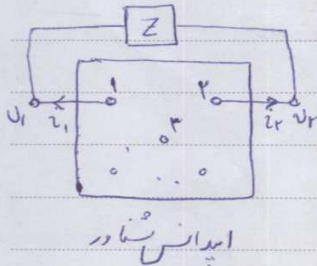* منابع وابسته در صورت وجود باید به همزمان با منابع مستقل دیگر در نظر گرفته شود و نمی توان آنها را صفر کرد



ایده آلی شدن

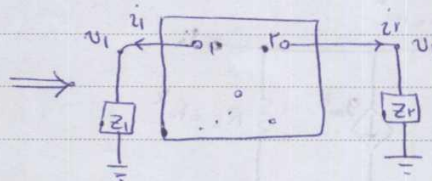

۵- قضیه سیر

Subject :

Year .

Month .

Date . ()

برای یک شبکه ی چند سربس آن زنی شده باشد یک امپدانس بین دو سر آن شبکه قرار داده باشد می توان به جای آن دو امپدانس بین سربس ها از سر و زنی قرار داد .

$$\boxed{k = \frac{v_r}{v_l} \quad z_l = \frac{z}{1-k} \quad z_r = \frac{kz}{k-1}} \quad \text{مقدار امپدانس :}$$

$$z_l = \frac{v_l}{i_l} \quad z_r = \frac{v_r}{i_r} \quad v_r = v_l - z i_l \Rightarrow k v_l - v_l = -z i_l$$

$$\Rightarrow v_l (k-1) = -z i_l$$

$$\Rightarrow z_l = \frac{z}{1-k}$$


$$v_r = v_l + z i_r \Rightarrow k v_r - \frac{v_r}{k} = z i_r \Rightarrow z_r = \frac{kz}{k-1}$$

* نکته : در اکثر مدار های عملی واقعی $|k| \gg 1$ که در نتیجه امپدانس شمار خودش در خروجی ظاهر می شود .

* نکته : در به کار بردن قضیه سیر اثر منابع فرض می کنیم k بزرگ است سربس را حل می کنیم و باید به دست آوردن z_l مجدداً مقدار k را می سب می کنیم (درش باز نویسی)


* نکته : در مواردی که معادلت خروجی حاصل را با سربس کردن منابع سربس می خواهم به دست آورم باید محاطه از قضیه سیر استفاده کرد تخمین از توان این قضیه را به کار برد که نسبت $k = \frac{v_r}{v_l}$ برقرار باشد اگر $v_l = 0$ نمی توان از قضیه سیر استفاده کرد .

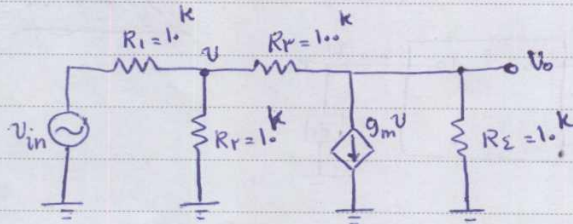شماره : معادلت ورودی مدار زیر را فرض (الف) $g_m = 10 \frac{mA}{V}$ ب) $g_m = \frac{1mA}{V}$ و $R_r = 10^3 \Omega$ به دست آورید .



Subject:

Year. Month. Date. ()

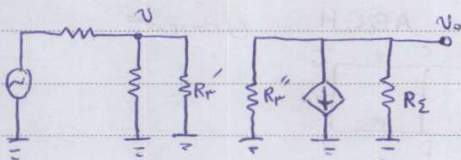

$$R_{f''} = \frac{k R_f}{k-1} \quad (1)$$

$$R_{f'} = \frac{R_f}{1-k}$$

$$k = \frac{v_o}{v_i} \quad v_o = \frac{R_{f''} R_E}{R_{f''} + R_E} \times -g_m v_i \Rightarrow k = -g_m \frac{R_{f''} R_E}{R_{f''} + R_E} \quad (2)$$

فرض: $|k| \gg 1$

$$R_{f'} = R_f = 100 \text{ k} \quad (2) \Rightarrow k = -91 \text{ خطای پستی بسیار کم در جهت قابل قبول}$$

$$R_{f'} = \frac{R_f}{1-k} = \frac{R_f}{91} \approx 1 \text{ k}$$

$$R_E = R_1 + R_2 \parallel R_{f'} \approx 11 \text{ k}\Omega$$


ب) فرض اولیه: $|k| \gg 1$

$$R_{f''} = R_{f'} = 100 \text{ k} \Rightarrow k = -5 \text{ خطای پستی حدود ۲۰٪}$$


$$(1) R_{f''} = \frac{-5 R_f}{-7} = 1.3 \text{ k} \quad (2) \Rightarrow \boxed{k = -4.5} \quad \Rightarrow \text{تغییر خوب} \Rightarrow ۱۰٪ اختلاف با -۵$$

یک روش دیگر برای محاسبه معادلت معادل (روش تعادل)

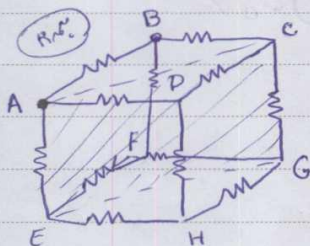در بعضی مدارها مقدار معادلت معادل با توجه به تعادل موجود در مدار به راحتی قابل محاسب است.




$$R_{AE} = ?$$

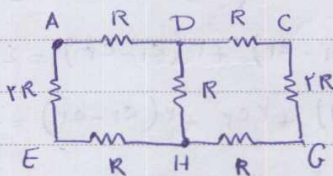

$$\left. \begin{aligned} R_{AEI} &= \frac{1}{4} R \\ R_{AET} &= \frac{1}{4} R \end{aligned} \right\} R_{AE} = \frac{1}{16} R \text{ معادلی}$$

PAPCO


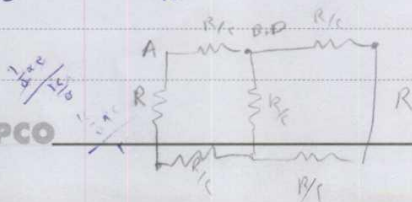


$$\frac{1/2 R + R}{2} = \frac{V}{\frac{1}{8} R}$$

Subject :


Year . Month . Date . ()

$$R_{AH} = ?$$

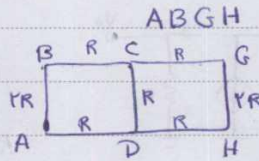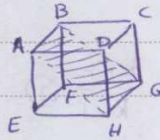



صغیری تعادل

تبدیل ستاره

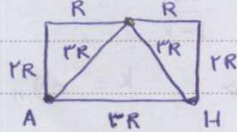

$$\Rightarrow R_{AH1} = \frac{3}{2} R \Rightarrow R_{AH} = \frac{3}{2} R$$

$$R_{AG} = ? \frac{5}{4} R$$

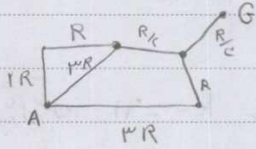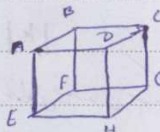

$$\frac{3R \times 3R}{4R} + \frac{3R}{4R} = \frac{9R}{4} + \frac{3R}{4} = \frac{12R}{4} = 3R$$

آنانیز گروه مش :


روش تحلیل گره به گره : ولتاژ گره نسبت به گره مبدا (انتخاب گره با ولتاژ صفر)

تغییر ولتاژ گره های دیگر

توازن کلا در تمام گره های دیگر به جز مبدا

تغییر ولتاژ گره های دیگر را مانند منابع مستقل در نظر گرفته

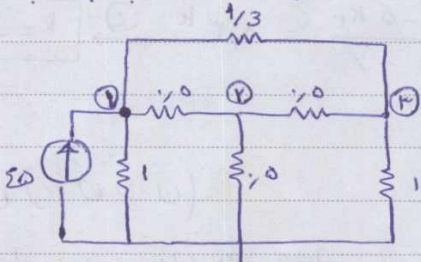و سعی کنید معادلات حاصل بخواهید بر حسب ولتاژ



مثال :

گره ی مبدا (گره ای که تعداد بیشتر شاخه یا منبع ولتاژ به آن وصل است)

$$\begin{cases} e_1 + 2(e_1 - e_2) + 3(e_1 - e_3) = 45 \\ 2(e_2 - e_1) + 2e_2 + 2(e_2 - e_3) = 0 \\ 3(e_3 - e_1) + 3(e_3 - e_2) + e_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = 12V \\ e_2 = 9V \\ e_3 = 11V \end{cases}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

* نکته ۱: در حالت کلی در مدار که تنها از معادلات اورنایع متسل تشکیل شده با n گره (به جز مبدأ) معادلات گره
دری توان به صورت زیر نوشت

$$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \dots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \dots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{nr} & \dots & y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{s1} \\ \vdots \\ i_{sn} \end{bmatrix} \quad \boxed{y_n \cdot e = i_s}$$


y_{ii} : مجموع رسانایی های تمام شاخه های متصل به گره i

y_{ik} : منفی مجموع رسانایی های تمام شاخه هایی که گره i را به گره k متصل می کند.


* چنانچه تمام منابع ولتاژ را به منابع جریان تبدیل کنیم، i_{sk} ساری جمع جبرجریهای تمام منابع است که وارد گره k می شود (وارد ← + خارج ← -)

مثال ۱۸:
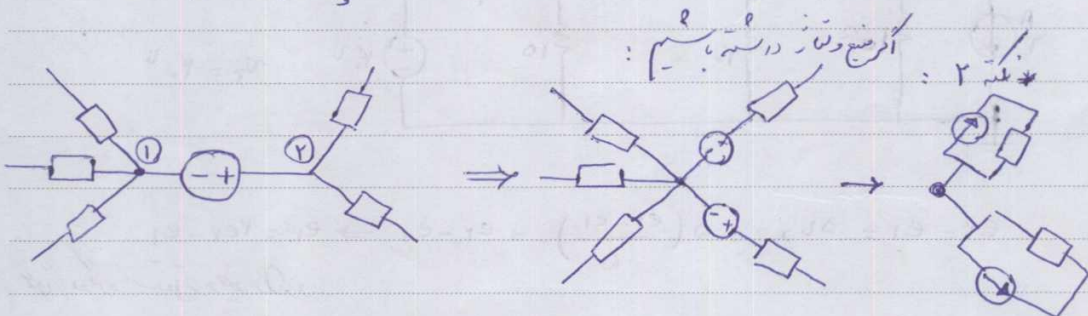
$$\begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{1/3} + \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{15} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{15} & -\frac{1}{5} & 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



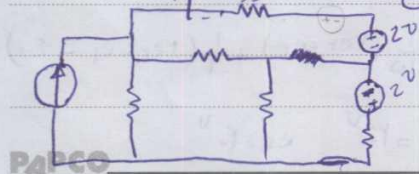
مثال: اگر در مثال قبل بین گره ۱ و ۳ به جای معادلت یک منبع ولتاژ ۲۷ قرار دهیم:




Subject:

Year. Month. Date. ()

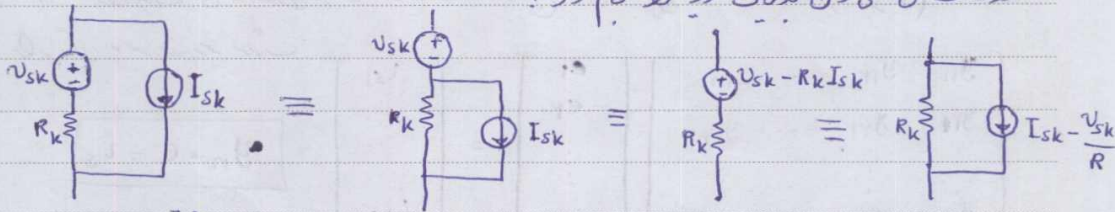- در حالت کلی می توان تبدیلات زیر را انجام داد:



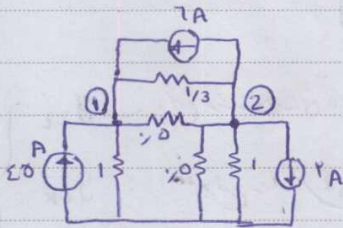
* بنابراین مدار منبعی می توان به شکل زیر تبدیل می شود:



$$\begin{cases} e_1 + 2(e_1 - e_2) + 3(e_1 - e_2) = 50 + 7 \\ 2(e_2 - e_1) + 2e_2 + e_2 + 2(e_2 - e_1) + 8 = 0 \end{cases} \begin{cases} e_1 = 17 \\ e_2 = 9 \end{cases}$$

* در نوشتن معادلات گره وجود منبع ولتاژ بین دو گره نامطلوب است بنابراین طبق روش فوق گویه منابع ولتاژ باید به منابع جریان تبدیل شوند.

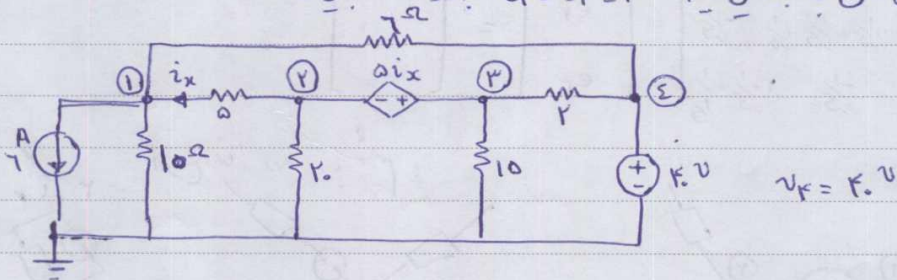* هم معادله نوشتن مثل قبل به دلیل اینکه $e_3 - e_2 = 2V$ به دو معادله تبدیل می شوند.



$$e_3 - e_2 = 5i_x = 5\left(\frac{e_2 - e_1}{5}\right) = e_2 - e_1 \Rightarrow e_3 = 2e_2 - e_1$$

همان دو گره مستقل وجود ندارد.

$$\begin{cases} \text{KCL در گره 1} & \frac{e_1}{10} + \frac{1}{5}(e_1 - e_2) + \frac{1}{10}(e_1 - 50) = -7 \\ \text{KCL در گره 2 (از گره 3)} & \frac{1}{5}(e_2 - e_1) + \frac{1}{2}e_2 + \frac{1}{10}(2e_2 - e_1) + \frac{1}{10}(2e_2 - e_1 - 50) = 0 \end{cases}$$

$$e_1 = 15V \quad e_2 = 2V \quad e_3 = 4V \quad e_4 = 4V$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

()

روش محاسبه

تغییر: جریانی فرضی که در شاخه ها در گردش اند


بنابراین اگر شاخه ای در درش مشترک باشد جریانی در آن شاخه را گذارد

۱) شماره گذاری شاخه ها و تعیین جهت جریانی در جهت عقربه های ساعت

۲) جریانی شاخه ای که فقط در یک شاخه ظاهر دارد برابر جریانی شاخه مشترک برابر با جریانی جریانی

۳) نوشتن KVL در شاخه ها

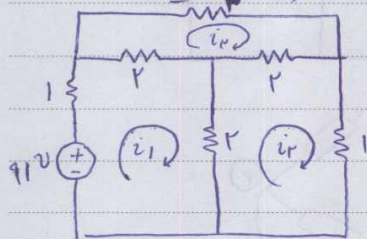۴) منابع وابسته را مانند منابع مستقل در نظر گرفته و معادلات مشخصه جریانی را بنویسد



$$i_1 + 2(i_1 - i_2) + 2(i_1 - i_2) = 9$$

$$2(i_2 - i_1) + 2(i_2 - i_3) + i_2 = 0$$

$$2i_2 + 2(i_2 - i_3) + 2(i_3 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = 3.1 \text{ A} \quad i_2 = 1 \text{ A} \quad i_3 = 1 \text{ A}$$

* در حالت کلی در مدار n شاخه معادلاتش را می توان به صورت زیر نوشت

$$\begin{bmatrix} z_{11} & \dots & z_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & \dots & z_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{s1} \\ e_{s2} \\ \vdots \\ e_{sn} \end{bmatrix}$$

z_{ii} ← مجموع امپدانس های موجود در شاخه i ام

z_{ij} ← منفی مجموع امپدانس های مشترک بین حلقه i ام و j ام


چنانچه نام شاخه جریانی به ولتاژ تبدیل شوند e_{sk} مساوی مجموع جبراً نام ولتاژهای منابع است که در شاخه k ام

هستند (با احتساب جهت)





Subject:

Year. Month. Date. ()
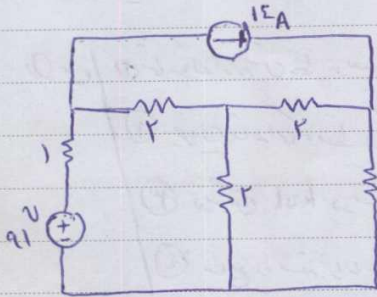
$$\begin{bmatrix} 1+2+2 & -2 & -2 \\ -2 & 1+2+2 & -2 \\ -2 & -2 & 2+2+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$





* اگر درش رسم یک منبع جریان قرار دهیم

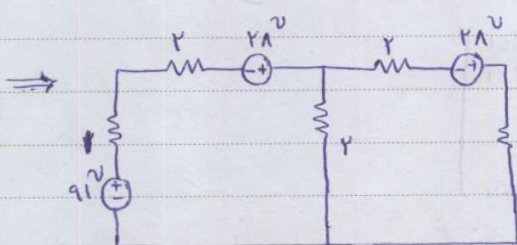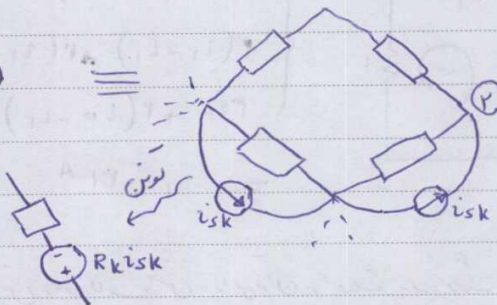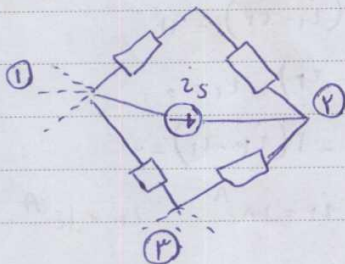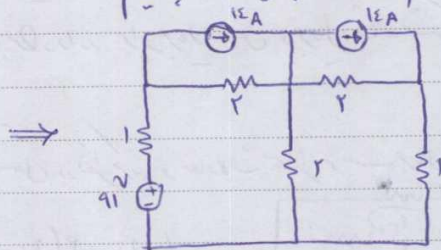

* در روشن حالتش وجود

یک منبع جریان بین دو گره نامطلوب است

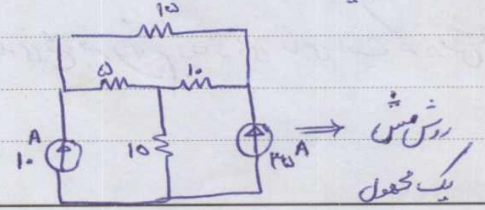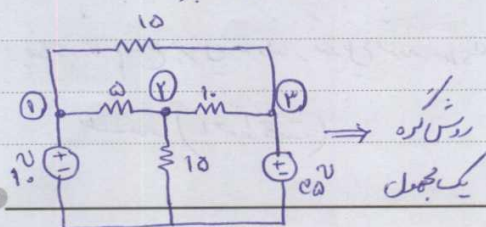* نکته: بین دو گره درش روشی مناسب تر است که به تعداد متغیری گره می بخشد.



Subject :

Year . Month . Date . ()


بررسی فرکانسی شبکه های الکتریکی

دانش نه
دانش نه
دانش نه

دورس برای توصیف/تحلیل سیگنال وجود دارد

تحلیل فرکانسی

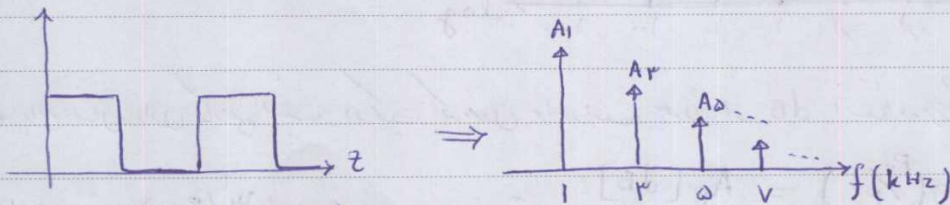* برای سیگنال های ابتدایی و ساده مانند یک سینوسی هر دورس ساده است اما برای سیگنال های پیچیده تر نحوه ی فرکانس می تواند بسیار مفید باشد



* نمایش قدرت در فرکانس های مختلف *

پایه فرکانسی :

باینر و بستر نسبت سیگنال خروجی به سیگنال ورودی یک سیستم به فرکانس

$$A(f) = \frac{S_o(f)}{S_i(f)}$$

$S_i(t)$ $S_o(t)$

* تغییر فرکانس باعث تغییر در دامنه و تغییر در فاز می شود


تغییر دامنه

$$|A(f)| = \left| \frac{S_o(f)}{S_i(f)} \right|$$

تغییر فاز

$$\angle A(f) = \angle S_o(f) - \angle S_i(f)$$

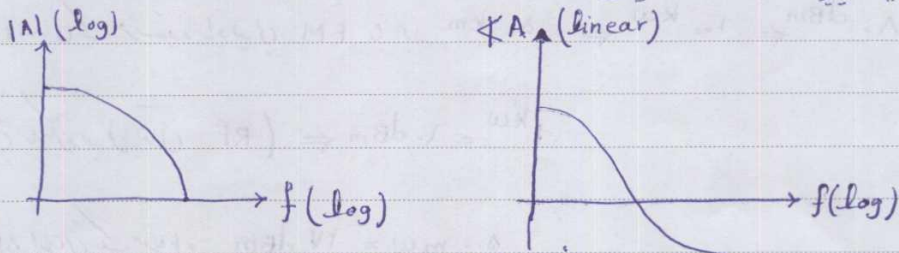* این تغییرات را با نمودار نمایش می دهند :



نمودار بode (Bode)

Subject :

Year , Month , Date . ()


تعریف dB :

بزرگه محدوده تغییرات نسبت دو مقدار زیاد باشد آن را به صورت گامی گامی می بینیم.

مثال: گامی اعداد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بر روی یک محور به گامی ۱۰۰ mm

به نیاز به ۱۰۰ متر گام

اما استفاده از گامی گامی :

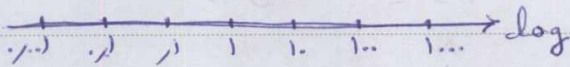

* برای نشان دادن گامی نسبت دو کمیت که به یک واحد است معمولاً از dB استفاده می شود.

$$10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = A_p [dB]$$

$$10 \log \left(\frac{V_2^2/R}{V_1^2/R} \right) = 20 \log \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad \text{برای مقایسه}$$

مقایسه توان های مختلف

* دو برابر شدن توان معادل ۳ dB افزایش است و دو برابر شدن ولتاژ معادل ۶ dB افزایش است

* اگر بهره ی ولتاژ یک تقویت کننده ۲۰ dB باشد یعنی سیگنال خروجی ۲ برابر ورودی است.

$$A_p [dB] = 10 \log \frac{P}{1W}$$

dBm , dB

$$A_p [dBm] = 10 \log \frac{P}{1mW}$$

چند مثال عملی :

- توان ایستای یک فرستنده رادیویی FM با برد ۵۰ km \Leftarrow ۱۰۰ kW \Leftarrow ۸۰ dBm

- اجاق مایکروویو (توان RF) \Leftarrow ۶۰ dBm \Leftarrow ۱ kW

- توان ایستای یک موبایل \Leftarrow ۲۷ dBm \Leftarrow ۵۰۰ mW

$$100 \text{ mW} = 20 \text{ dBm} \quad \text{بلوغت با برد } 10 \text{ m}$$


$$100 \text{ pW} = -70 \text{ dBm} \quad \text{توان میانگین درستی یک WLAN Rx}$$

$$175 \text{ fW} = -127 \text{ dBm} \quad \text{توان درستی از ماهواره}$$

رلود

فیمه دسی ؟

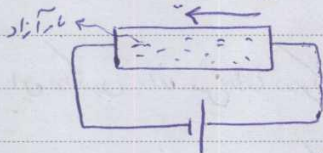اگر ماده ای دارای حامل های بار آزاد باشد با قرار گرفتن میدان الکتریکی در دو سر آن از آن جریان عبور می کنند.



* موارد موجود :

۱- حادی رسانا : دارای چگالی استرون آزاد 10^{22} e/cm^3
مقاومت ویژه آنها بسیار کم $\rho < 10^{-2} \Omega \text{ cm}$
چون در آنها به راحتی ایجاد می شوند

(Inconductor)
۲- عایق : تعداد بسیار کم استرون آزاد
مقاومت ویژه بسیار بالا $\rho > 10^5 \Omega \text{ cm}$
دارای هدایت الکتریکی ناچیز

(semiconductor)
۳- نیمه هادی : در دمای صفر مطلق مانند عایق عمل می کنند $(\rho = 10^5 \Omega \text{ cm})$
در دمای بالاتر شروع به هدایت می کنند
چگالی بار حدود 10^{15} e/cm^3 در دمای اتاق
مقاومت ویژه می متوسط $\rho \approx 5 \Omega \text{ cm}$
چون گذرند از آنها قابل کنترل است.

Subject:

Year.

Month.


Date.

()

ساختار و کربن سیلیسی

یادآوری: ریزیم اتم الکترون ۲ به دور هسته و در مدارهای مختلف می‌گردند.

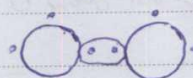- میزان فعالیت اتم بر بنیای تعداد الکترون مدار آخر تعیین می‌شود. تعداد ماگیم الکترون ۴ است.




سیلیکان دارای ۴ الکترون در مدار آخر خود است و بنا بر این نیاز به ۴ الکترون

برای تکمیل ۴ الکترون آخر دارد.

۴	۵	۶
B	C	N
Al	Si	P
Ga	Ge	As

- در شبکه کریستالی سیلیکان هر اتم به ۴ اتم دیگر پیوند دارد که شکل حرم

به بعدی می‌دهد.

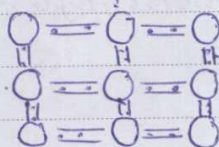

این الکترون دائماً بین چهار درج گشت

- در صورت فقدان انرژی خارجی هیچ الکترونی نمی‌تواند آزادانه حرکت کند 0^k (عایق)

- انرژی کم یا انرژی برای باعث ارتعاش شبکه شده و برخی پیوندهای کووالانسی شکسته و الکترون آزاد می‌شود.

← الکترون آزاد ← هدایت الکتریکی

- برای بیشتر الکترون آزاد بیشتر ← هدایت الکتریکی بیشتر

- انرژی کم یا انرژی برای هدایت الکترون می‌کند مثلاً در سیلیکان در دمای اتاق هدایت الکترون ۴۱۰ است.

- راه دوم هدایت الکتریکی سه افزودن ناخالصی به ساختار سیلیکان (Doping)

به دای
در دمای اتاق
۱.۱۵

Doping →

۱.۲۲


* برای هدایت بیشتر هدایت با افزودن دای به دای

مقدار ناخالصی از یک عنصر گروه ۳ یا ۵ به کربن اضافه می‌کند


(به ازای هر ۱۰^۸ اتم یک اتم ناخالصی کافی است)

ناخالصی / گروه ۵ مانند سنسور (p) ← ناخالصی نوع n ← الکترون اضافی در هیچ پیوندی شرکت نمی کند.
گروه ۳ مانند B و In ← ناخالصی نوع p

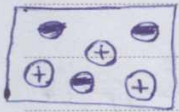
ناخالصی نوع n : تعدادی بار مثبت ساکن با الکترون های آزاد متحرک (تعداد آنها مساوی است)



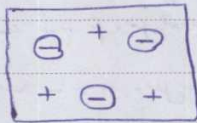ناخالصی نوع p : تعدادی بار منفی ساکن با حفره های متحرک



رلهورد :

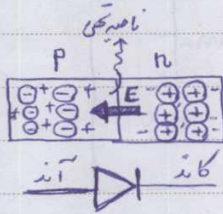

* اتصال p-n


- جذب حفره های مثبت ناحیه n و جذب الکترون های مثبت ناحیه p :

← این حرکت باعث ترکیب حامل های آزاد در درون اتصال ← ایجاد یک ناحیه تنگی به عرض W

* بخت و مقدار میدان الکتریکی ایجاد شده از انتشار بیشتر حامل های آزاد جنبه گیری می کنند ← تعادل (محدود بودن ناحیه تنگی)

اتصال منبع ولتاژ با بایاس معکوس (Reverse Bias)

با بایاس مستقیم

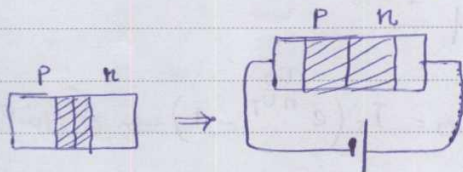

* با بایاس معکوس :

عرض ناحیه تنگی افزایش می یابد و احتمال

ترکیب مجدد بین حفره و الکترون کاهش می یابد ← جریان بسیار کم

- حفره های مثبت خارج جذب می شوند (قطب منفی) و الکترون های منفی به قطب مثبت جذب می شوند.


- میدان با بایاس و مقدار ولتاژ روی ناحیه تنگی می افتد زیرا قسمت های دیگر به دلیل داشتن حامل های بار آزاد مقاومت کم دارند.

Subject :

Year . Month . Date . ()

* البته در این حالت جریان صفر نیست

$$I_s = 10^{-12} A$$


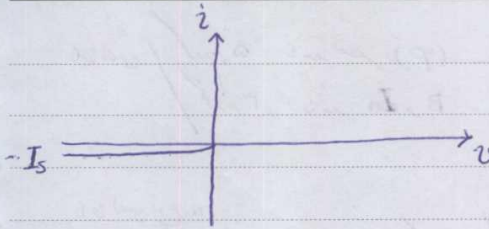


I_s تابعی است از سطح مقطع دیود و با آن نسبت مستقیم دارد (سطح مقطع $\propto I_s$)

* بایس مستقیم (forward Bias)



قطب + به p وصل شده بنابراین حفره ها به سمت ناحیه n می روند
 قطب - به n وصل شده بنابراین الکترون ها به سمت ناحیه p می روند

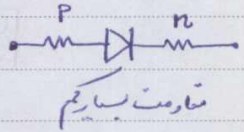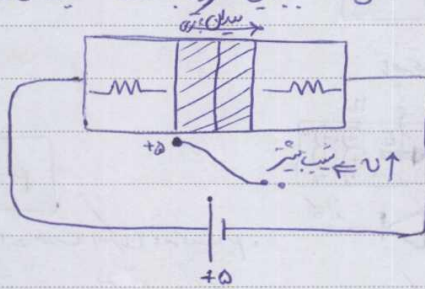کاهش عرض ناحیه n
 و احتمال ترکیب مجدد
 ↓
 جریان بیشتر



مشخصه ی $I-V$ دیود

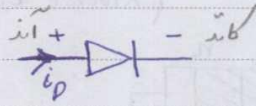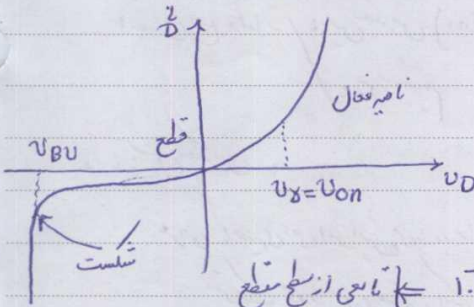دیود یک عنصر دو قطبی است که مشخصه ی آن به صورت زیر است



$$I_D = I_s (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) \Rightarrow \text{در ناحیه فعال و قطع}$$

I_s : جریان نشتی ، جریان اشباع (leakage) \Leftarrow حدود $10^{-12} A$ \Leftarrow تابعی از سطح مقطع
 (تابعی از دما (تابع توانی از حرارت)

n : ضریب ثابت وابسته به نوع و جنس دیود ($n=1$)

V_T : ولتاژ حرارتی $\approx 25 mV$

PAPCO


$$V_T = V_{TH} = \frac{KT}{q}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$(v_D \gg 0) \Rightarrow i_D = I_S e^{\frac{v_D}{nV_T}} / (-v_{BD} < v_D \ll 0) \Rightarrow i_D \approx -I_S$$

تغییرات مشخصات دیود با دما:

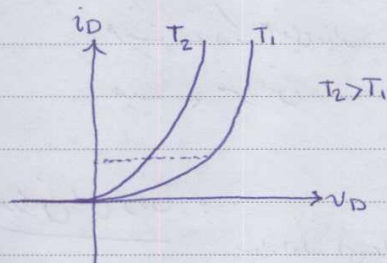

۱- به ازای هر درجه‌ای که دما تغییر کند افزایش دما و ولتاژ دوسر دیود 2 mV کم می‌شود (جرین ثابت)

$$v(T_2) = v(T_1) - \frac{2 \text{ mV}}{k} (T_2 - T_1)$$

۲- به ازای هر درجه سانتی گراد افزایش دما، جریان آن حدوداً دو برابر می‌شود (ولتاژ ثابت)

$$I(T_2) = I(T_1) \times 2^{\left(\frac{T_2 - T_1}{10}\right)}$$



۳- به ازای هر 60 mV افزایش ولتاژ، جریان آن ۱۰ برابر می‌شود (دما ثابت)

$$v_2 - v_1 = 60 \text{ mV} \times \log\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$

$$v_D = nV_T \ln \frac{I_D}{I_S} = 25 \text{ mV} \log_{10} \frac{I_D}{I_S} / \log e = 60 \text{ mV} \log \frac{I_D}{I_S}$$

* چن جرین به ثرت به افزایش ولتاژ وابسته است دیود را معمولاً با یک مقاومت سری می‌کنند.

تخمین ایمن غیر خطی ← دیود

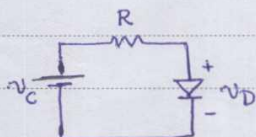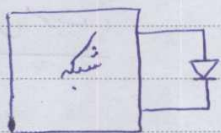

تحلیل DC مدارهای دیودی

در محلول v_D و i_D


$$\begin{cases} v_C = R i_D + v_D & (1) \\ i_D = I_S e^{\frac{v_D}{nV_T}} & (2) \end{cases}$$

ترتیبی
سی خط
تقریب

* راه حل پیدا کردن جواب

Subject #


Year . Month . Date .

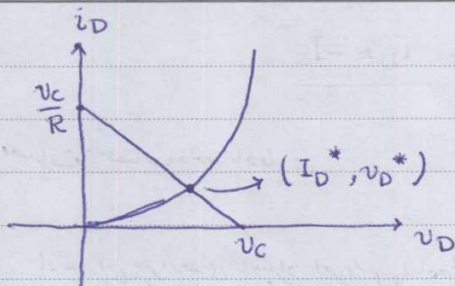

روش گرافیکی :


عمیق ← درک منتهی مدار
عیب ← غیر دقیق

روش سعی و خطا :

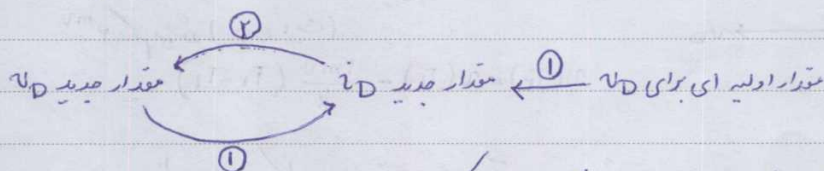


* برای v_C و R بزرگتر باشد حساسیت بار به نسبت به v_D کمتر است و در درون به جواب می رسیم
 $i_D = \frac{v_C - v_D}{R}$

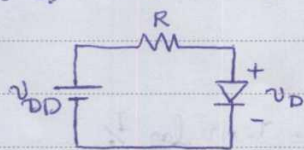مثال: مدار رو بر رابا فرض $v_{DD} = 12V$ و $R = 1.0k\Omega$ و $I_S = 10^{-12}A$ و $nV_T = 25mV$ تحسین کنید.


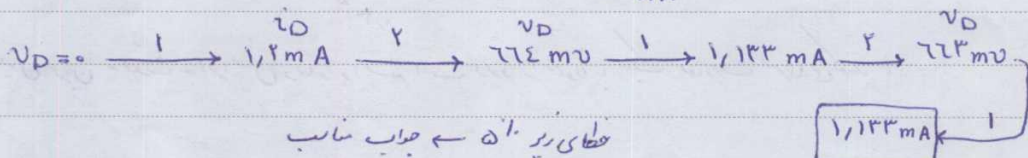
$$\begin{cases} I_D = \frac{v_{DD} - v_D}{R} = \frac{12 - v_D}{1.0k} \\ v_D = 7.0mV \log \frac{I_D}{10^{-12}mA} \end{cases}$$



روش تقریبی :

$$\begin{cases} I_S = 10^{-12} - 10^{-15} \\ i_D = 1.0\mu A \dots 10mA \end{cases}$$

$$v_D = 7.0mV \log \frac{i_D}{I_S} \Rightarrow 0.5V < v_D < 0.8V \Rightarrow v_D \approx 0.7V$$


$$مثال \Rightarrow i_D = \frac{10 - 0.7}{1.0k} = 1.13mA$$

$$v_{DD} = 0.7V$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

تقریب جایی ممکن

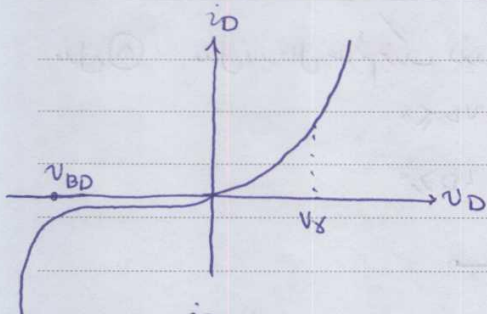

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{v_D}{nV_T}} - 1 \right)$$


حل ۱

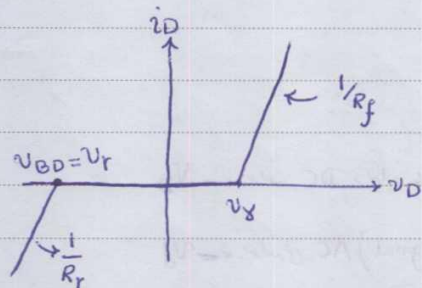

$$i_D = \begin{cases} \frac{v_D - v_r}{R_{fr}} & v_D < v_r \\ 0 & v_r < v_D < v_s \\ \frac{v_D - v_s}{R_f} & v_D > v_s \end{cases}$$


تقریب خطی خاص

حل ۲

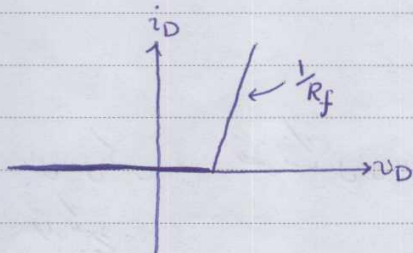

$$i_D = \begin{cases} 0 & v_D < v_s \\ \frac{v_D - v_s}{R_f} & v_D > v_s \end{cases}$$


حل ۳

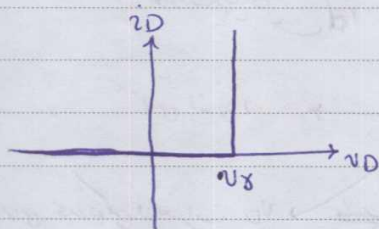

$$R_f \approx 0 \Rightarrow \frac{1}{\infty} < R_f < \frac{1}{\infty}$$


$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D < v_s \\ v_D = v_s & i_D > 0 \end{cases}$$

حل ۴

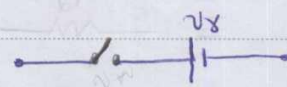


Subject:


Year. Month. Date. ()

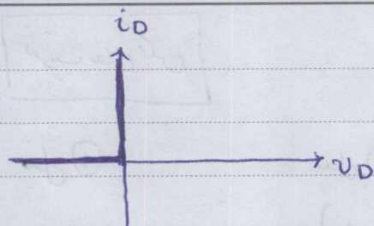

$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D \leq 0 \\ v_D = 0 & i_D \geq 0 \end{cases}$$

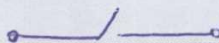

مدل ۵) مدل ایده‌آل علامت‌بزرگ دید

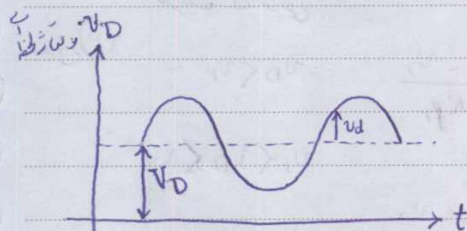


$V_D \leftarrow$ سلفه DC و تاز بایس

$v_d \leftarrow$ سلفه AC (small signal)

$$v_D = \underbrace{V_D}_{\text{بایس (تغییر پذیر باران)}} + \underbrace{v_d}_{\text{سلفه AC (تغییر پذیر باران)}}$$

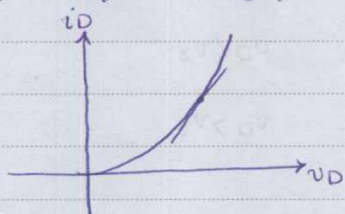برای مدل کردن دید در حضور سیگنال های علامت کوچک باید آن را به گونه ای بایس کرد که در ناحیه ی خطی ناحیه وصل قرار بگیرد.



$$i_D = I_S e^{\frac{v_D}{nV_T}}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial I_D}{\partial v_D} = \frac{1}{r_d} \quad \text{مقاومت دینگی}$$


$$\frac{di_D}{dv_D} = \frac{i_D}{nV_T} \Rightarrow r_d = \frac{nV_T}{i_D}$$

$$r_d = \frac{nV_T}{i_D}$$

تابعی از i_D

$$\Delta v_D < 1.5 \text{ mV}$$

صاف برای محدوده کمی از تغییرات v_D

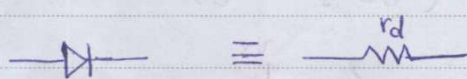


مدل علامت کوچک

Subject:


Year. Month. Date. ()

$$r_d = \frac{nV_T}{i_D}$$

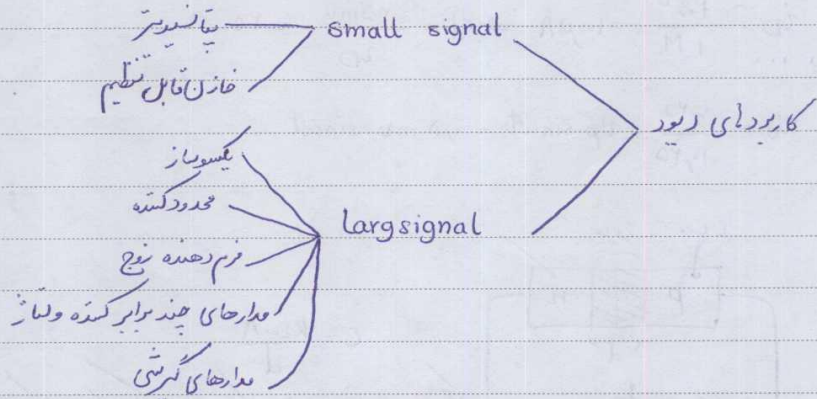* بنابراین دید معادل یک مقاومت دینامیکی تابع جریان نقطه کار است.




* کاربرد های small signal (ss)

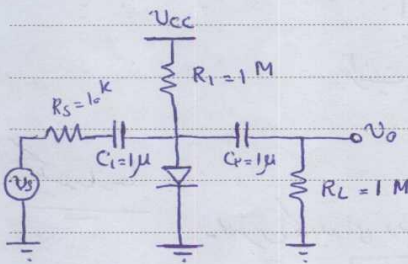

$$\left. \begin{array}{l} nV_T = 25 \text{ mV} \\ f = 10 \text{ kHz} \\ v_p = 2 \text{ mV} \end{array} \right\} v_o = ?$$


پایه نویسی

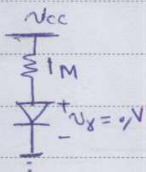

$$i_D = \frac{V_{CC} - v_D}{R_1} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1 \text{ M}} = 9.3 \mu\text{A}$$

$$V_{CC} = 10 \text{ V}$$

تحلیل DC

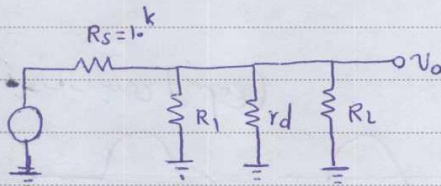

تحلیل AC

همه ی خازن ها به اتصال کوتاه
منابع زمین

$$r_d = \frac{25 \text{ mV}}{i_D} = \frac{25 \text{ mV}}{9.3 \mu\text{A}} \approx 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$v_o = \frac{R_1 \parallel r_d \parallel R_L}{R_1 \parallel r_d \parallel R_L + R_s} v_s = \frac{r_d}{r_d + R_s} v_s = \frac{2.7 \text{ k}\Omega}{2.7 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} \times 2 \text{ mV} \sin \omega t = 1.6 \text{ mV} \sin \omega t$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

گورمانی ایستادی


$$V_{CC} = 1.0V \quad (ب)$$

$$i_D = \frac{1.0V}{1M} = 1.0\mu A \Rightarrow r_d = \frac{25mV}{i_D} = 25.0\Omega$$

$$v_o = \frac{1.25}{1.25} \times v_p \sin \omega t = 1.25mV \sin \omega t$$

* کاربردای LS :

ظرفیت قابل تنظیم

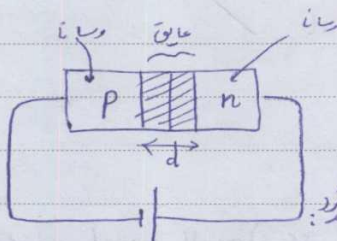


$$C = \frac{k\epsilon_0 A}{d}$$




اگر یک دیود را در جهت معکوس بایس کنیم مانند یک خازن متغیر عمل خواهد کرد:

$v_r \uparrow \Rightarrow$ عرض ناحیه پهنی $\uparrow \Rightarrow$ فاصله پهنی $\uparrow \Rightarrow$ ظرفیت خازن \uparrow

یکپسوزها

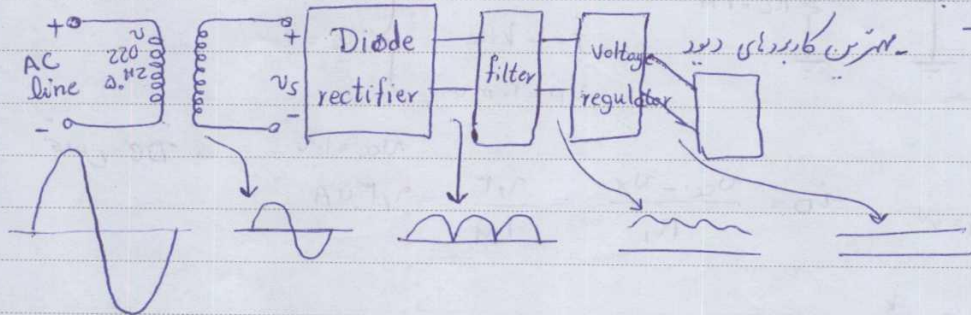

* یکپسوز دیودی (نیم موج)

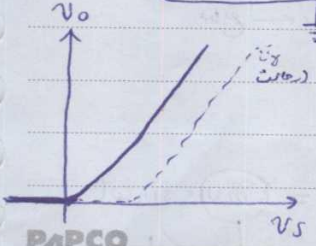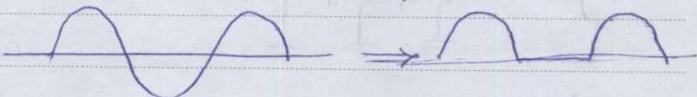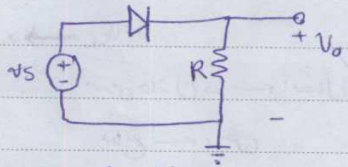


تحلیل مدار / وقتی $v_S > 0$ ← دیود هدایت می کند $v_o = v_S$
 / وقتی $v_S < 0$ ← دیود مدار باز $v_o = 0$
 میانگین ورودی ← میانگین خروجی غیر صفر

Subject:


Year . Month . Date . ()

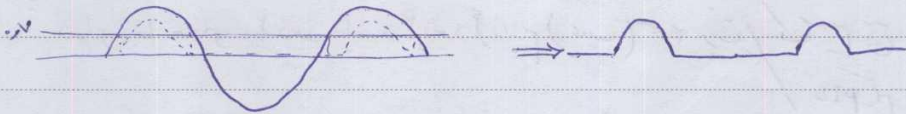اگر دیود به صورت $V_S < V_\gamma$ باشد $V_o = 0$
 اگر $V_S > V_\gamma$ $V_o = V_S - V_\gamma$




* انتخاب دیود دو پارامتر مهم است / بیشترین مقدار جریان که دیود می تواند هدایت کند
 / بیشترین ولتاژ شکستی که روی دیود می آید یعنی آنکه در آن ولتاژ شکست باشد.
 peak inverse voltage (PIV)

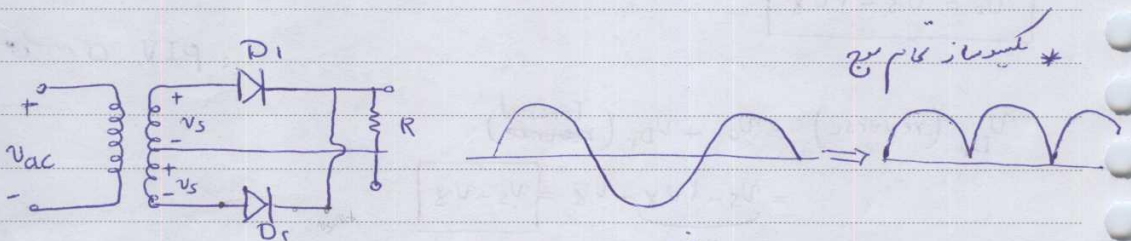* برای مثال سی پی وی همان V_S است که باید $V_S < V_{BD}$ باشد.



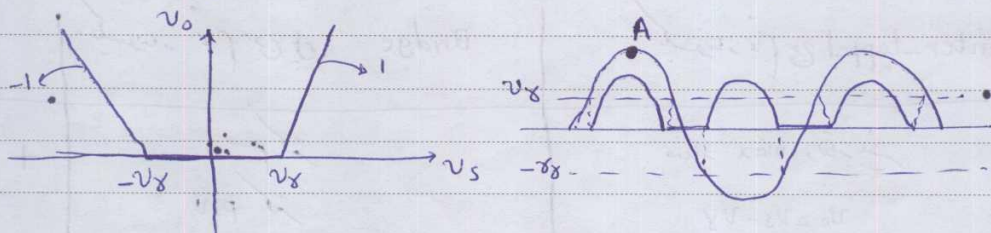* کیسهای تمام موج
 سیل مدار $\left\{ \begin{array}{ll} V_{ac} > 0 & D_1 \text{ روشن} \\ V_{ac} < 0 & D_1 \text{ off} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{ll} D_2 \text{ خاموش} & \\ D_2 \text{ on} & \end{array} \right.$ $\left. \begin{array}{l} \text{سیر در ولتاژ جریان از R} \\ \text{عبور می کند} \end{array} \right\}$



مقدار PIV را برای حالت A از شکل موج و ولتاژ شکستی $PIV = 2V_S - V_\gamma$

$D_1 = \text{on}$ $D_2 \text{ ولتاژ} = -V_S$ $PIV = \frac{V_{D_2}}{D_2} - \frac{V_{D_1}}{D_1} = 2V_S - V_\gamma$
P4PCO $D_2 = \text{off}$ $D_1 \text{ ولتاژ} = V_S - V_\gamma$


Subject:

Year. Month. Date. ()

* یکی از عیب های کیوساز تمام موج PIV برای آن است.

* کیوساز پل:

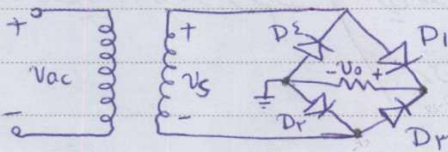در این جا به جایی لا دیود نیاز به لا دیود نمی داریم (عیب) ← قیمت / یک سیستم موج
PIV



$$\begin{cases} V_{ac} > 0 & D_1, D_3 \Rightarrow \text{on} \\ V_{ac} < 0 & D_2, D_4 \Rightarrow \text{on} \end{cases}$$

$$V_o = V_s - 2V_\gamma$$

محاسبه PIV:

$$\begin{aligned} V_{D_r}(\text{reverse}) &= V_o + V_{D_r}(\text{Forward}) \\ &= \underbrace{V_s - 2V_\gamma}_{\text{max}} + V_\gamma = \boxed{V_s - V_\gamma} \end{aligned}$$



* مقدار PIV برای این حالت کمتر از کیوساز تمام موج است.

یکوساز تمام موج center-tapped	یکوساز تمام موج پل Bridge
<p>مقدار max ولتاژ بیشتر</p> <p>$V_o = V_s - V_\gamma$</p> <p>دروغیم کمتر</p> <p>PIV بیشتر</p>	<p>دروغیم کمتر</p> <p>PIV کمتر</p> <p>مقدار max ولتاژ کمتر</p> <p>$V_o = V_s - 2V_\gamma$</p>


Subject:

Year. Month. Date. ()



* دوسین سوک یک فیلتر است

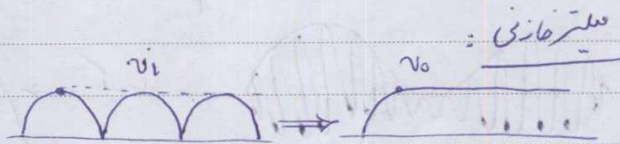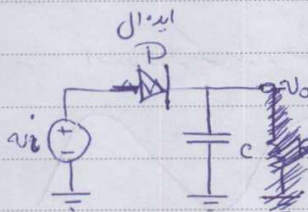

فیلتر خازنی :

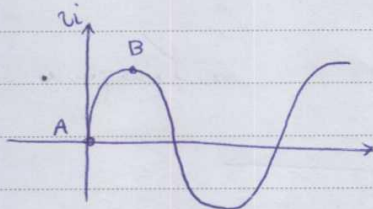

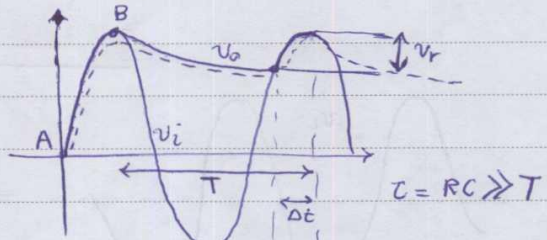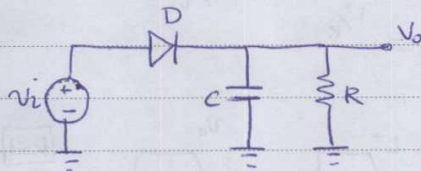از A تا B خازن شارژ می‌شود.
از B به بعد دیود خاموش می‌شود و خازن در حالت ایده‌آل مقدار v_p را در خود



Δt : بازه زمانی هدایت دیود

v_r : مقدار ولتاژ ripple (تغییرات) از τ

$$RC \uparrow \Rightarrow v_r \downarrow$$

$$v_o = v_p e^{-t/RC}$$

$$(v_p - v_r) = v_p e^{-T/RC} \quad (At \ll T)$$

$$RC \gg T \quad \frac{T}{RC} \ll 1 \quad \approx v_p \left(1 - \frac{T}{RC}\right)$$

$$= v_p - v_r = v_p \left(1 - \frac{T}{RC}\right) \Rightarrow v_r = v_p \frac{T}{RC} = \boxed{\frac{V_P}{fRC}}$$

$$V_P \cos(\omega \Delta t) = v_p - v_r \Rightarrow V_P \left[1 - \frac{1}{2} \omega^2 \Delta t^2\right] = v_p - v_r \Rightarrow \frac{v_r}{v_p} = \frac{1}{2} \omega^2 \Delta t^2$$

PAPCO


$$\omega \Delta t = \sqrt{\frac{2v_r}{v_p}}$$

Subject:








Year. Month. Date. ()

کاربرد یکدیگرها :

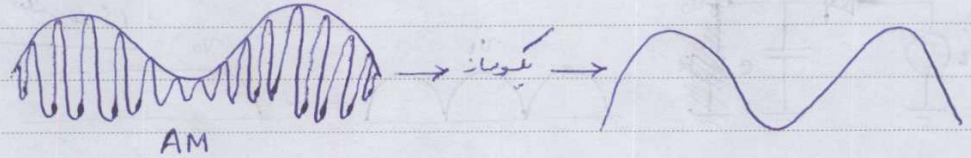استفاده از یکدیگرها در عنوان peak detector








مدارهای محدود کننده

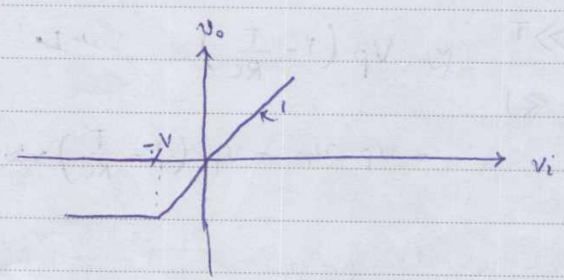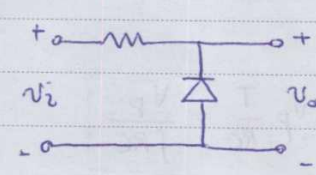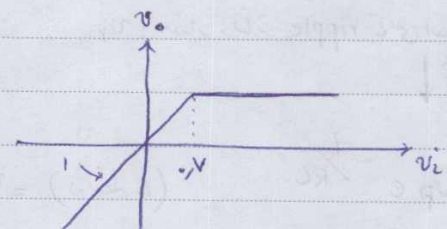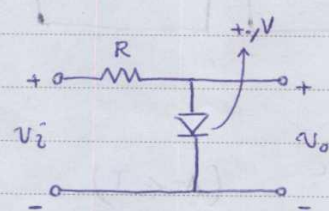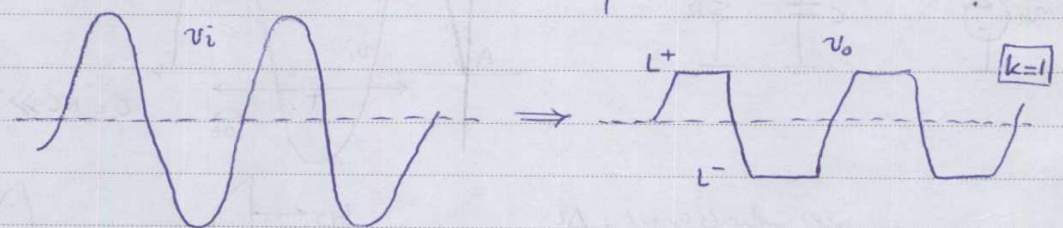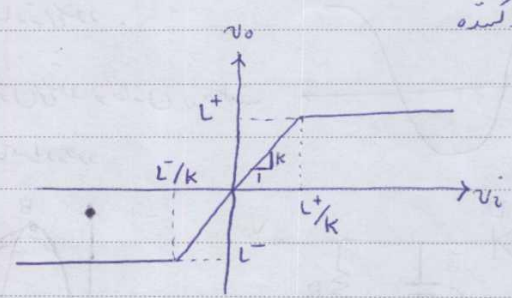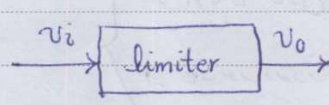

Subject :



Year . Month . Date . ()

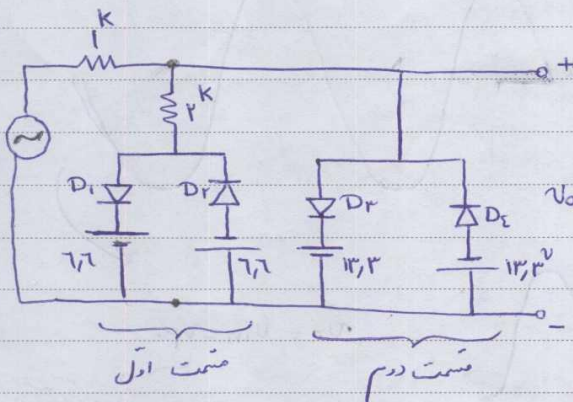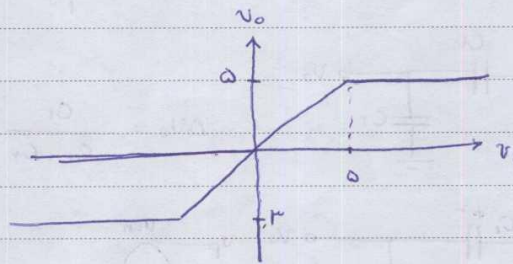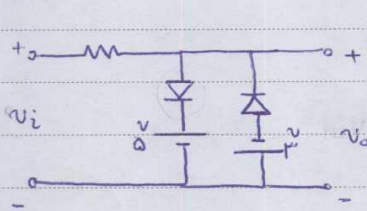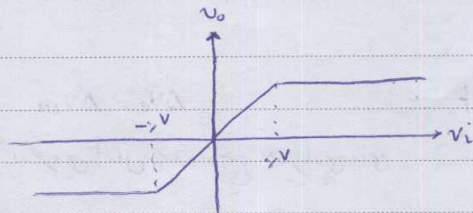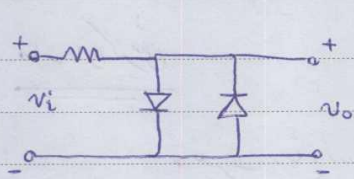

فرم ریزه‌ای موج
* ریزه‌ای امپدانس *

$$v_o = \begin{cases} +\left(\frac{1}{1}v_i + \frac{1}{1}(1.7)\right) & -4.4 < v_i < 4.4 \\ \pm 13.2 & |v_i| > 13.2 \end{cases}$$


$$4.4 < |v_i| < 13.2 \Rightarrow \frac{1}{1}v_i + \frac{1}{1}(1.7) = 13.2 \Rightarrow v_i = 11.5$$

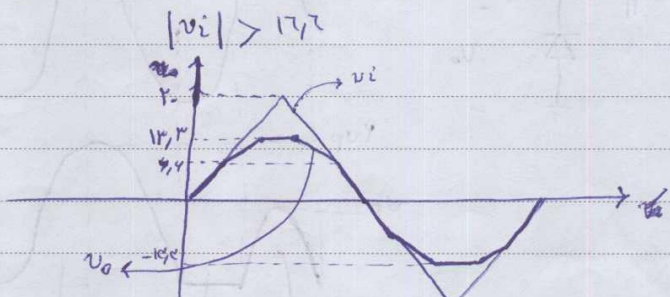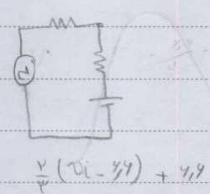

Subject:


Year: Month: Date: ()

مدارهای گسری



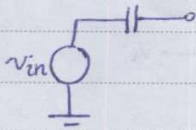


$$\Delta v_o = \Delta v_{in}$$

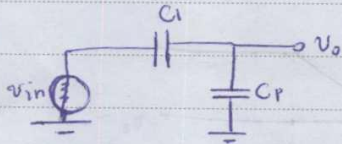* تغییرات ولتاژ در دردی دقیقاً در عرضی اعمال می شود و هیچ تغییر پذیری دردی خازن نداریم.




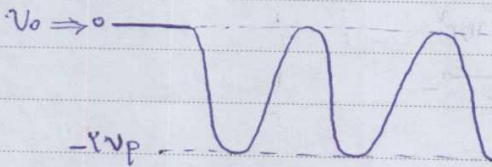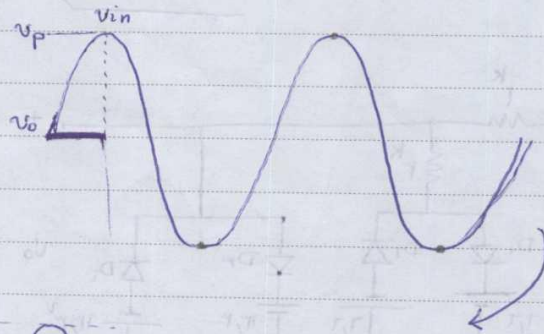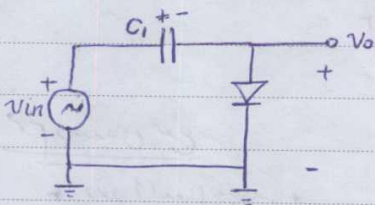
$$\Delta v_o = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \Delta v_{in}$$



$$v_o = v_{in} - v_p$$

نسبت ترین ولتاژ ورودی

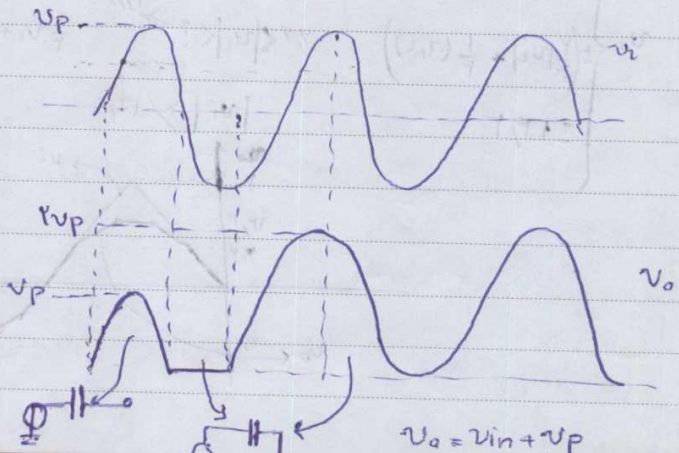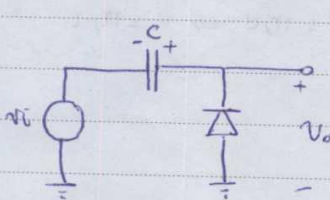


$$v_o = v_{in} + v_p$$


تدر مطلق منفی ترین ولتاژ موجود در ورودی

Subject:


Year. Month. Date. ()

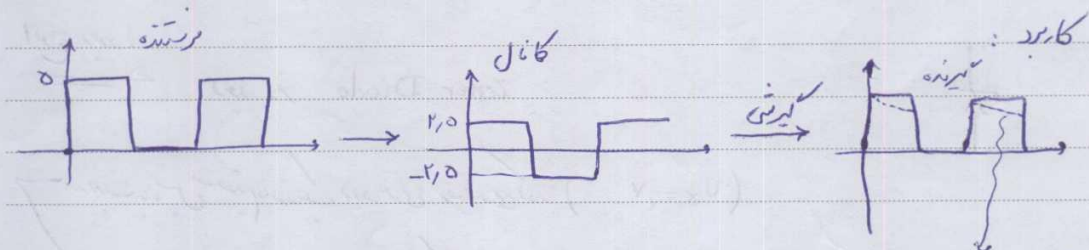

* نکته ۱: انت نامیز ناشی از $\tau = RC$

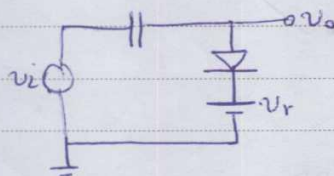


$$v_o = v_i - v_p + v_r$$

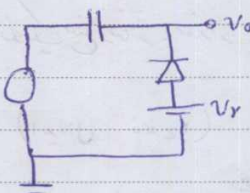

$$v_o = v_i + v_p + v_r$$

* نکته ۲:

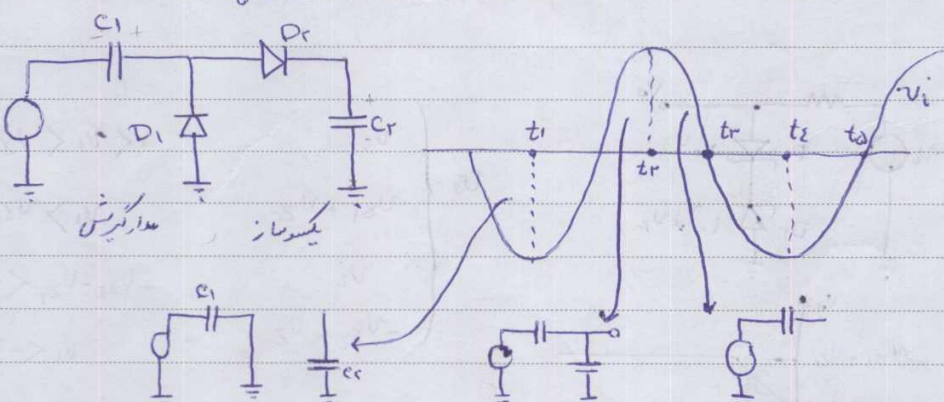

Subject:

Year. Month. Date. ()

انواع دیود


دیود زنر Zener Diode



در جهت بایس مستقیم مانند یک دیود معمولی رفتار می کند ($V_Z = 0.7$)

در جهت معکوس قبل از شکست : مدار باز

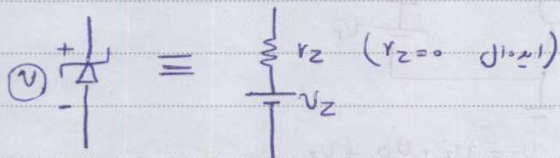
بعد از شکست : مانند یک منبع ولتاژ با مقدار V_Z سری با یک مقاومت r_Z




$V > V_{BD}$




$V < V_{BD}$

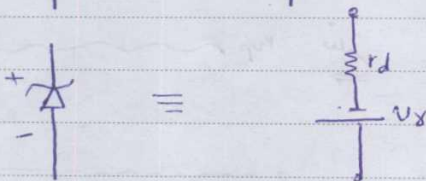

$V < 0$

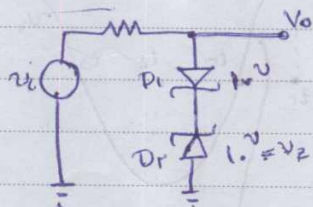

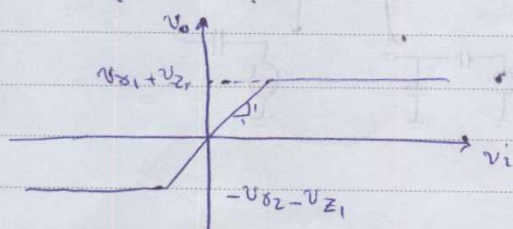
$$V_o = \begin{cases} V_i & 0 < V_i < V_{Z1} + V_{Zr} \\ V_{Z1} + V_{Zr} & V_i > V_{Z1} + V_{Zr} \\ V_i & -V_{Z2} - V_{Zr} < V_i < 0 \\ -V_{Z2} - V_{Zr} & V_i < -V_{Z2} - V_{Zr} \end{cases}$$



Subject:

Year. Month. Date. ()

تئبیت کتدهی ولتاژ

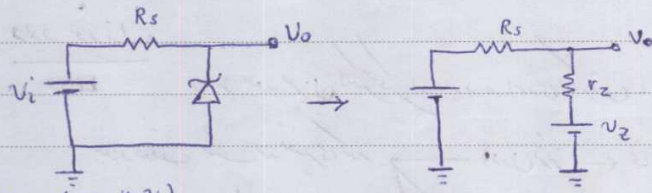

$$V_i = (1.4 - 1.0)V$$


$$V_i < V_z \rightarrow \text{دیود خاموش} \rightarrow V_o = V_i$$

$$V_i > V_z \rightarrow \text{دیود روشن} \Rightarrow V_o = \frac{r_z}{R_s + r_z} V_i + \frac{R_s}{R_s + r_z} V_z$$

$$\Delta V_o = \frac{r_z}{R_s + r_z} \Delta V_i \approx \frac{r_z}{R_s} \Delta V_i \quad (r_z \ll R_s)$$

$$\Delta V_i = 7V \quad r_z = 1\Omega \quad V_z = 12V \quad R_s = 1k\Omega$$

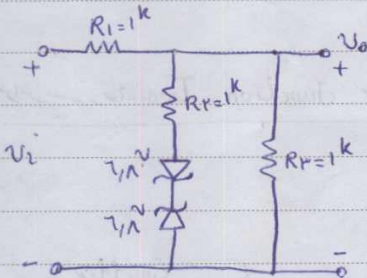
$$\Delta V_o = \frac{1}{100} \Delta V_i \quad V_o = \frac{10}{1.0} V_i + \frac{1000}{1.0} V_z = 12.11 \dots 12.17V$$



مثال:
در مدتی که در مدار V_i یک سیگنال مثلی متغیر است.
در مدتی $3V$ و فرکانس $150Hz$ باشد مطلوب است رسم V_o ؟
($V_z = 0.7V$)

$$① \quad V_i < 1.4V \Rightarrow V_o = \frac{V_i}{2} \quad \text{دیود خاموش}$$
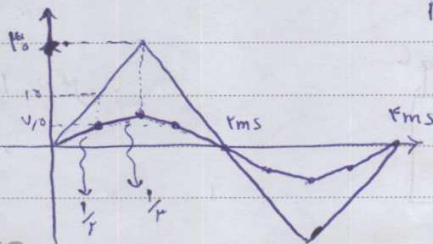
$$② \quad V_i > 1.4V \Rightarrow V_o = \frac{(R_1 \parallel R_2) V_i}{R_1 \parallel R_2 + R_1} + \frac{(R_1 \parallel R_2)}{(R_1 \parallel R_2) + R_1} (V_{10}) = \frac{1}{2} (V_i + V_{10})$$



Subject :

Year . Month . Date . ()

دوره نوروزی :

LED


بر اثر عبور جریان الکتریکی از دیود، انرژی الکتریکی به باعث ایجاد فوتون می شود به با اضافه کردن

مواد مختلف طیف نور تغییر می کند

7 segment

فرز

نقد به جایگزینی لایه نیم هادی

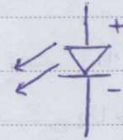

ترازنسیتور

یک، سه قطبی است که خاصیت تقویت کننده دارد. در حالت ایده آل، بدون منابع وابسته دارد.


Transfer resistor

BJT


MOSFET

دو نوع اصلی

(BJT) Bipolar Junction Transistor

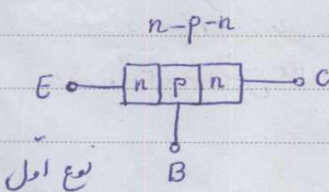


نوع اول

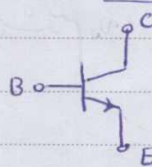



E Emitter

C Collector

B Base

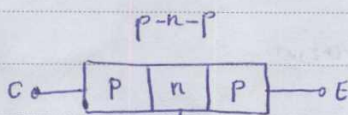


نوع دوم

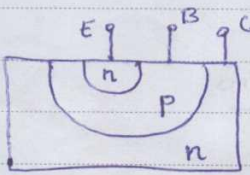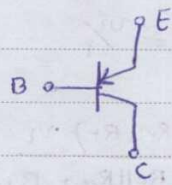

BJT در عمل :

Subject:

Year. Month. Date. ()

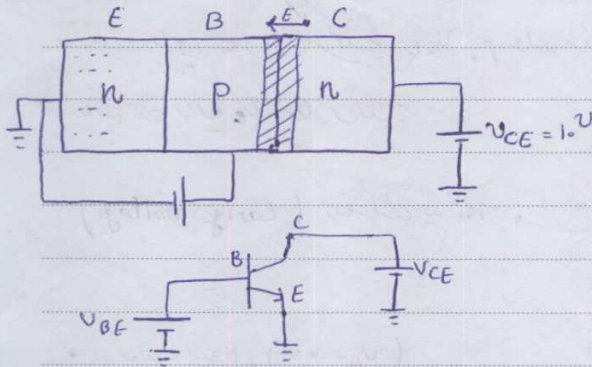

مدل BJT: مدل مهاجرت حاملان

E: منطقه نرنیت

باتری اساسی منطقه

B: ابران

C: آمراک

ناصیه نین B: صفت آمراک

E: ناحیه

BE → به قدرت مستقیم بایس شده (V_{BE} در حدی است که اتصال pn روشن شود)

BC → به قدرت معکوس بایس شده

①: الکترون به وسیله مهاجرت از E به سمت B می ریزد.

②: الکترون در شروع به diffuse کردن به سمت راست می کشد چون B الکترون ندارد $I_E \leftarrow$

③: تعدادی از الکترون به چپ دارد فضای پر حفره ی B می شوند با حفره؟ چپ می شوند $I_B \leftarrow$

④: اکثر الکترون ها وقتی به لبه ی C می رسند میمانند و آنها را به سمت راست پرت می کنند $I_C \leftarrow$

$$I_E = I_C + I_B \quad I_B \leq \frac{1}{100} I_C$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B \quad I_C = 100 I_B = \beta I_B$$

V_{BE} مانند شری عمل می کند که میزان جریان خروجی را تعیین می کند.

V_{CE} : - برای کم کردن I_B باید B را بزرگ کنیم تا زمانی که حفره حامل ها در آن کم و شانس چپ شدن کم تر شود و امراک

روش نمونه برای BJT قابل تصویر است

۱- نمونه استای: وابستگی i_C به V_{BE} و پارامتر V_{CE}

۲- نمونه خروجی: وابستگی i_C به V_{CE} و پارامتر V_{BE} (i_B)

Subject:

Year. Month. Date. ()


$$i_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{nV_T}} - 1 \right) \approx I_E$$

* علاوه بر این i_C وابسته به V_{CE} هم دارد به دلیل آن که با افزایش V_{CE} عرض ناحیه بکی افزایش

یافته و بنابراین i_C افزایش میابد


$$i_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{nV_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

(Early voltage) مقدار آن به $1.7V$

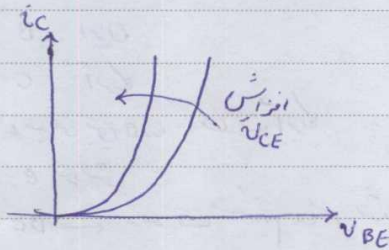

* در حالت ایده ال $(V_A \rightarrow \infty)$

مشخصه‌های خروجی:

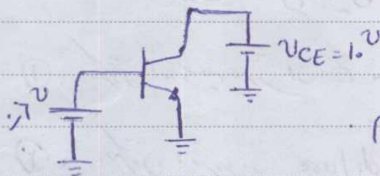


مقدار V_{CE} را از $1.0V$ به پایین می‌آوریم تا تغییرات i_C را رصد کنیم

$$V_{CE} = 0.2V$$

صدی که از آن به بعد به پایین تر از سیگنال خاصیت تقویت‌کنندگی خود را از دست می‌دهد. i_C از حالت وابسته

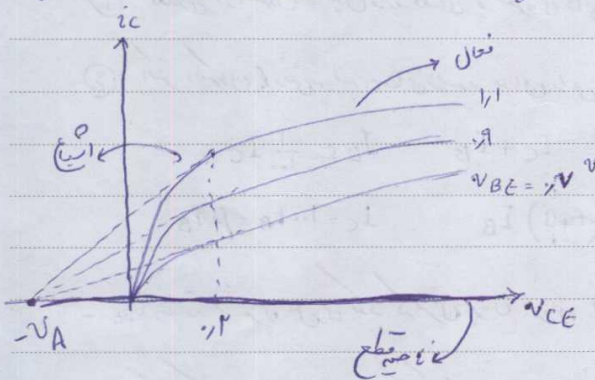بودن به V_{BE} خارج می‌شود که این نامطوبت است.



قطع $V_{BE} < 0.5V \rightarrow$

خلاصه:

۱ ناحیه برای BJT داریم که:

(۱) ناحیه قطع $(V_{BE} < 0.5V)$ و $I_B = 0$ و $I_C = 0$

(۲) ناحیه اشباع $(V_{BE} > 0.5V)$ و $V_{CE} = 0.2V$ یک مقاومت بسیار کم بین E و C وجود دارد.


Subject:

Year. Month. Date. ()

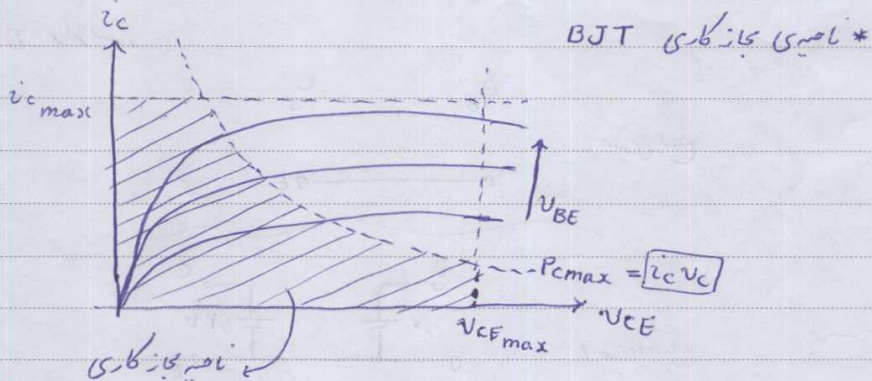۳) ناحیه اشغال (۵) و (۶) V_{CE} و V_{BE} را با اندیکس و نشان و رابطه مدل می کنیم

مقاومت بسیار زیاد بین C و E

* کاربرد ترانزیستور یا تقویت کننده است (ناحیه اشغال) و یا switch \rightarrow کاربرد ناحیه اشغال ON
کاربرد ناحیه اشغال OFF



β : به نظر که کنیم کسری از جریانی در B می رود در خروجی $i_c = f(i_b)$ که در حالت ایده آل

$i_c \propto i_b$ با یک ضریب متناسب به نام β

$$I_c = \beta I_B \quad \beta_{DC} = \frac{I_c}{I_B} \bigg|_{V_{CB}=0}$$

$I_E = I_B + I_C = (\beta + 1) I_B$ (فرض $V_{BC} = 0$)


اگر $V_{BC} \neq 0$ باشد:

β_{DC}

$$I_c = \beta \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A} \right) I_B$$


$\beta_{AC} = \frac{\partial i_c}{\partial i_b} \bigg|_{I_c = I_{cQ}}$

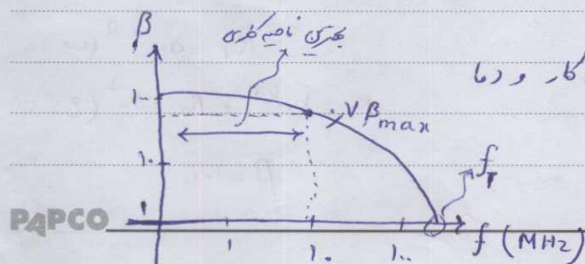* β تابعی است از فرکانس، جریان و ولتاژ کار و دما







Subject:

Year. Month. Date. ()

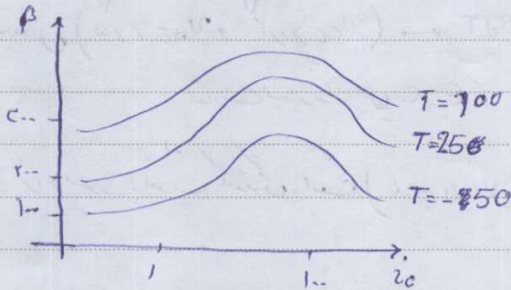

مدل های DC ترانزیستور:

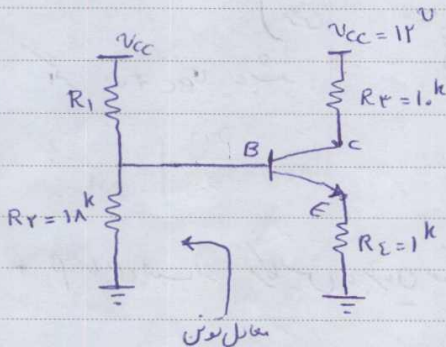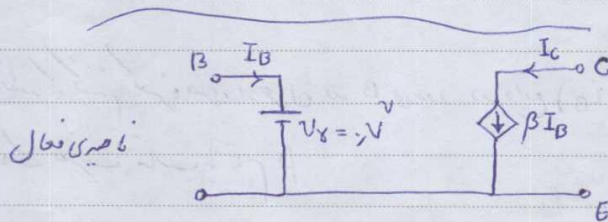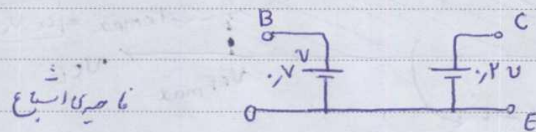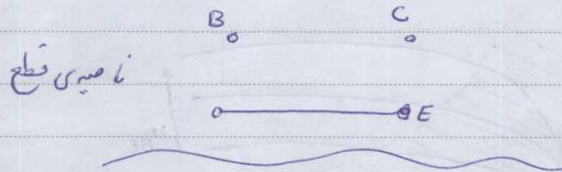

معادل نویس

مثال:
 لحظه کار ترانزیستور را در مدار بیابید.

(الف) $R_1 = 100 k\Omega$

(ب) $R_1 = 500 k\Omega$


(ج) $R_1 = 100 k\Omega$ و $R_C = 500 \Omega$

$\beta = 100$

Subject:

Year. Month. Date.

$V_{CC} = 12V$

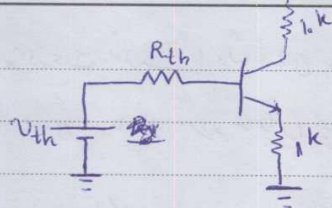

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_{th} = R_1 || R_2$$

$$KVL: V_{th} - R_{th} I_B - V_{BE} - R_E I_E = 0$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1) R_E}$$

$$I_C = \frac{\beta (V_{th} - V_{BE})}{R_{th} + (\beta + 1) R_E}$$

transfer resistor تبدیل معادلی

$$\Rightarrow I_C = \frac{V_{th} - V_{BE}}{\frac{R_{th}}{\beta} + R_E}$$

$$\left(\frac{\beta + 1}{\beta} \approx 1 \right)$$

$$a) V_{th} = 1.14V > 0.7 \Rightarrow \text{اشباع یا فعال}$$

$$R_{th} = 15.3 k\Omega$$

$$I_C = 0.97 mA \rightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E = 12 - 10 \times 0.97 - 0.5 \times 1.94 = 1.4V > 0.7V$$

بنابراین فرض درست بوده است

$$b) V_{th} = 0.4V < 0.7 \Rightarrow \text{قطع} \rightarrow \text{تراز یقه خاموش}$$


$$c) V_{th} > 0.7 \Rightarrow \text{فعال یا اشباع}$$

فرض فعال

$$I_C = 1.7 mA \quad V_{CE} = 12 - 10 \times 1.7 - 0.5 \times 3.4 = -2V < 0.7V$$

فرض اشتباه بوده و بنابراین در ناحیه اشباع هستیم

P4PCO

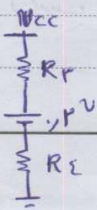



$$I_C = \frac{12 - 0.4}{R_1 + R_2} = 1.12 mA$$

Subject:

Year. Month. Date. ()


* در بحث ثبات یا ولتاژی AC را بررسی می کنیم ولی چون دانهی AC بسیار کم است بنابراین V_{BE} را نمی توانیم V_{BE} ۵۷۰ پیرد و بنابراین هیچ ثباتی نداشته ایم بنابراین از DC استفاده می کنیم.

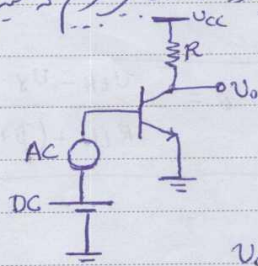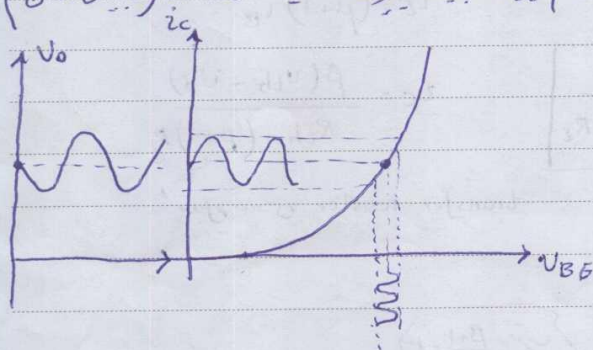باید نقطه کار ترانزیستور را در جایی ببریم که تغییرات کم V_{BE} باعث تغییرات شدید I_C شود (بایاس کردن)




* I_C و V_O ۱۸۰ اختلاف فاز دارند *

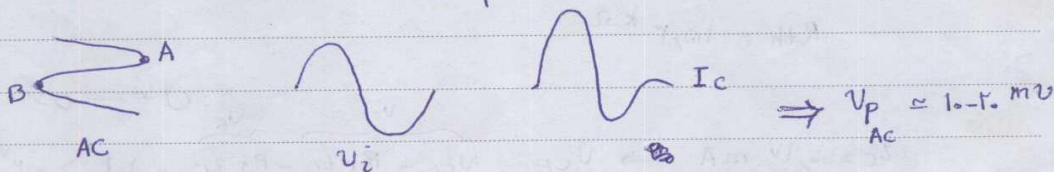* اگر دانهی ورودی AC زیاد شود، gain ها کم و زیاد می شود و اعوجاج زیاد می شود.



* gain در A بسیار بیشتر از gain در B خواهد بود ← به دلیل ذات غیر خطی BJT ← اعوجاج سیگنال خروجی به ما مطلوب

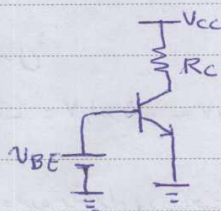نمودی بایاسینگ ترانزیستور: حالت ایده ال ← مستقل از حرارت و مستقل از β



① بایاسینگ با ثبات V_{BE} :

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{n V_T}} \quad (\text{تقریب})$$


Subject:

Year. Month. Date. ()

* با تغییر I_B در صورت عدم وجود AC، ولتاژی که روی BJT می افتد باعث گرم شدن ترانزیستور و

در نتیجه افزایش I_C می شود \leftarrow تغییر زیاد I_C به نام مخلوب

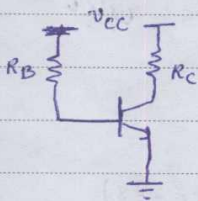* چون β با دما افزایش می دهد و حتی از ولتاژی که بر ترانزیستور تغییر می کند جویت جریان I_C با یکدیگر وابسته به β و دما باشد.



(۲) تثبیت I_B :

$$V_{CC} - R_B I_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \frac{\beta (V_{CC} - V_{BE})}{R_B}$$

I_C وابسته به β می باشد به نام مخلوب

* یعنی با تغییرات β ، I_C می تواند آنقدر زیاد شود که T را به اشباع برساند.

مثال: در مدار بالا:

$$R_C = 7k$$

$$100 < \beta < 450 \Rightarrow \text{تغییرات ناشی از پدیده ها}$$

$$R_B = 2.2M$$

$$V_{CC} = 12V$$

$$\beta = 200 \Rightarrow I_C = \frac{200(12 - 0.7)}{2.2M}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = 7V$$

✓ فعال


$$\beta = 100 \Rightarrow I_C = 0.5mA$$

$$V_{CE} = 9V$$

$$\beta = 450 \Rightarrow I_C = 2.2mA$$

$$V_{CE} = -1.8V \neq$$

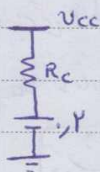فرض اشتباه است پس در نامیه ای اشباع هستیم




$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C} = 2mA$$

مقدار واقعی جریان

Subject:

Year. Month. Date. ()

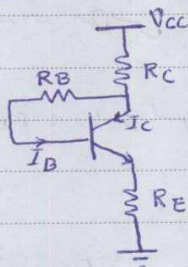(۳) اگر کاری کنیم که I_B با افزایش β کاهش یابد به گونه ای که βI_B ثابت شود مدار بهتری خواهیم داشت.
استفاده از feedback




$$\boxed{\beta \uparrow} \Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow V_{CE} \downarrow \Rightarrow \boxed{I_B \downarrow} \quad I_B = \frac{V_{CE} - V_{BE}}{R_B}$$

بنابراین I_C تقریباً ثابت می شود.

$$V_{CC} - R_C(I_C + I_B) - R_B I_B - V_{BE} - R_E(I_C + I_B) = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)} \quad I_C = \frac{\beta(V_{CC} - V_{BE})}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)}$$

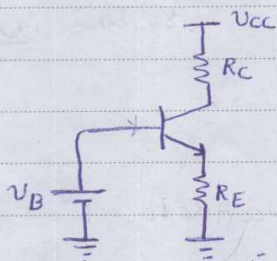* β هم در صورت و هم درخرج ظاهر شده و I_C تقریباً ثابت است *




(۴) تثبیت جریان I_C :

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{V_E}{R_E}$$

دقت شود که I_C مستقل است پس نقطه Q بستگی دارد و تابعی از β نیست.

$$V_E = V_B - V_{BE} > 1V$$

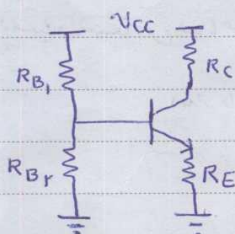* V_B باید در حد کافی بزرگ باشد تا وابستگی به β به هم نرسد.




(۵) * وجود باتری نامطلوب است چون مقدار آن تغییرات زیادی دارد و به جای آن V_{CC} را ثابت می کنیم از تقسیم مقاومتی استفاده می کنیم.

روش Self-Bias

Subject:

Year. Month. Date. ()

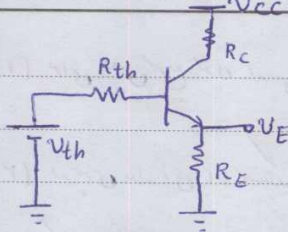

$$I_C = \frac{\beta (V_{th} - V_{\gamma})}{R_{th} + (\beta + 1) R_E}$$

* برای اینکه ولتاژ کم شود باید R_{th} کم شود.


$$I_C \approx \frac{V_{th} - V_{\gamma}}{\frac{R_{th}}{\beta} + R_E} \approx \frac{V_E}{\frac{R_{th}}{\beta} + R_E}$$

انتخاب R_E

دست داریم R_E بزرگ باشد تا در خروجی غالب شود و استقلال I_C از β حفظ شود.

بزرگ بودن R_E باعث افزایش V_E می شود و در نتیجه کاهش تأثیرات ولتاژ در I_C را خواهیم داشت.

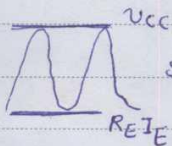از طرفی دست داریم R_E کوچک باشد $\leftarrow \uparrow R_E \leftarrow \text{برده} \downarrow (\text{gain})$



Swing محدودیت $\leftarrow \uparrow R_E$

انتخاب R_{th}

دست داریم کوچک باشد استقلال I_C از β

دست داریم بزرگ باشد استقلال ورودی زیاد باشد

حتی R_{th} کوچک باشد از R_{B1} و R_{B2} که در دو تئیه جریان B قابل صرف نظر کردن است.

* در واقع اگر I_B در مقابل I_C و I_{B1} قابل صرف نظر کردن باشد داریم:

$$I_C = \frac{V_{th} - V_{\gamma}}{R_E}$$

$$\begin{cases} I_{R_{B1}} < \beta I_B \\ I_{R_{B1}} > I_B \end{cases}$$

$$I_{R_{B1}} = I_{R_{B2}} \gg I_E \quad \text{در عمل}$$

در این صورت

$$I_{R_{B1}} = \sqrt{\beta} I_B$$


$$R_{th} \ll \beta R_E$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

نکته ۱) برای تحلیل سریع نمودار از I_B صرف نظر کنیم البته در محاسبات باید فرض خود را چک کنیم

نکته ۲) در شبیه سازی باید سیگنال انتقال مستقیم ولتاژ AC روی V_{BE} صحیح نیست پس باید با افزودن یک خازن این کار انجام دهیم چنین خازن در حالت DC مدار را از عمل بی کند و در حالت AC انتقال کوتاه

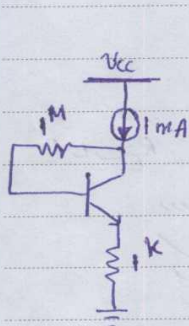

نکته ۳) اگر V_{BC} زیاد باشد یا V_A کوچک باشد به گونه ای که V_{BC}/V_A قابل صرف نظر کردن نباشد باید $\beta = \beta_F (1 + \frac{V_{CB}}{V_A})$ را از رابطه β_{DC} که روشی دقیق تر

$$\beta_{DC} = \beta_F = 100 \quad I_C \approx 1mA \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta_{DC}} = 10\mu A$$

$$V_{CB} = R_B \times I_B \approx 10V$$

$$\beta_{DC} = (1 + \frac{10}{50}) \times 100 = 120$$

$$\beta_{DC} = 120 \Rightarrow I_B = \frac{1mA}{120} = 8.33\mu A$$


$$\Rightarrow V_{CB} = 8.33V \Rightarrow \beta_{DC} = 11V \rightarrow \text{تقریب صحت است}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \beta_F &= 100 \\ V_{CC} &= 25V \\ V_A &= 50V \end{aligned}}$$

محاسبه ی تقریبی نقطه کار:

برای استفاده از این روش در فرض باید در نظر گرفته باشد ① $\beta \gg 1$ که تقریباً همیشه صحت دارد

$$I_B \ll I_{B0}$$

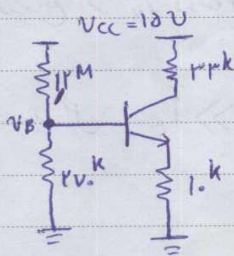

$$\beta = 250$$

$$V_B = \frac{20k}{1M + 20k} \times 15V = 2.9V$$

$$I_C = \frac{V}{10k} = 0.2mA$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 14.8V$$

مثال:

Subject:


Year. Month. Date. ()

$V_{CE} = 11.2 - V_E = 7.4V > 0.2V \Rightarrow$ ناحیه فعال ✓ برقرار است شرط لازم فعال

$I_B = \frac{200 \mu A}{100} < 1 \mu A$

چک کردن فرض اولیه:

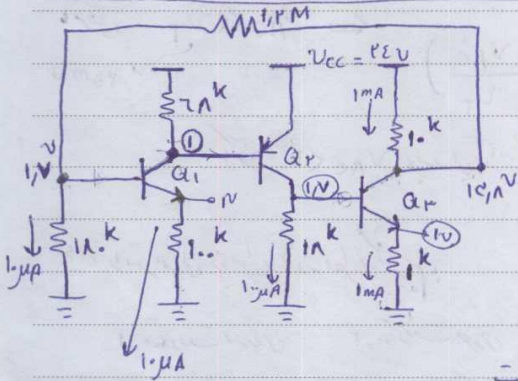$I_{B1} = \frac{1.1V}{200k} = 5.5 \mu A$ ✓



$\beta = 250$
 $V_{BE} = 0.7V$

$V_1 = 2.4, 3V$

$I_{B1} = \frac{1.1V}{200k} \approx 5.5 \mu A$

فرض اولیه درخاسته چک شود که چه جریان B حائز

به RB حائز در نظر گرفته شد

$10 \mu A$
 $1 mA$
 $10 \mu A$
 $10 \mu A$
 $10 \mu A$

Subject :

Year . Month . Date . ()

تحلیل AC ترانزیستور

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{nV_T}} = I_S e^{\frac{(V_B + V_{AC})}{nV_T}}$$

$$\stackrel{n=1}{\approx} \left(I_S e^{\frac{V_B}{V_T}} \right) e^{\frac{V_{AC}}{V_T}} \Rightarrow I_{CQ} = I_{CQ} \left(1 + \frac{V_{AC}}{V_T} + \frac{1}{2!} \left(\frac{V_{AC}}{V_T} \right)^2 + \dots \right)$$

$$I_C = I_{CQ} \left(1 + \frac{V_{AC}}{V_T} \right) \quad \leftarrow \begin{matrix} \text{فرض} \\ V_{AC} \ll V_T \\ \text{یا } 25 \text{ mV} \end{matrix}$$

اگر $V_{AC} < 10 \text{ mV}$ باشد می توانیم فرض $V_{AC} \ll V_T$ را اینجای دهیم.

۱- با استفاده از معادله در نظر می گیریم:

(gain)

- ۱- معادله ورودی ۲- معادله خروجی ۳- اثر ورودی روی خروجی ۴- اثر خروجی روی ورودی

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial I_B} = r_{\pi} \quad \text{معادله ورودی}$$


$$\frac{\partial V_{CE}}{\partial I_C} = r_o \quad \text{معادله خروجی}$$

$$\frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = g_m \quad \text{اثر ورودی روی خروجی}$$

تغییرات I_C نسبت به V_{BE}

$$\frac{\partial I_B}{\partial V_{CE}} = \frac{1}{r_{\mu}} \quad \text{اثر خروجی روی ورودی}$$

تغییرات I_B نسبت به V_{CE}

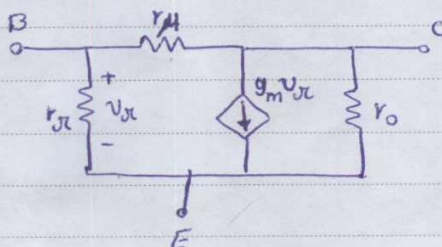


مدل AC :

- ۱- مدل فرکانس پایین ترانزیستور به ازخارجی صورت می گیرد.
- ۲- از معادله های r_{π} ، r_o و r_{μ} صورت نظر می گیریم.
- ۳- صورت نظر \rightarrow مدار بیرون $\rightarrow r_{\mu} = \beta r_o$

Subject:

Year. Month. Date. ()

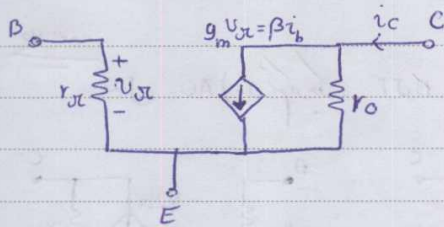

$$I_C = I_{se} \frac{V_{BE}}{n V_T}$$

$$g_m = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = \frac{I_{se} \frac{V_{BE}}{n V_T}}{n V_T} = \frac{I_C}{n V_T}$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{I_C}{n V_T} \quad \frac{1}{g_m} = r_m = r_e$$

$$r_x = \left(\frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}} \right)^{-1} \Rightarrow r_x = \frac{\beta n V_T}{I_C} = \frac{\beta}{g_m}$$

$$I_C = 1 \text{ mA} \Rightarrow g_m = 40 \text{ mS} \quad r_x = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \left(\frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \right)^{-1} \quad I_C = I_{se} \frac{V_{BE}}{n V_T} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

$$I_C = 1 \text{ mA} \Rightarrow r_o = 100 \text{ k}\Omega$$

$$r_\mu = \frac{\partial V_{CE}}{\partial I_B} \quad I_B = \frac{I_{se} \frac{V_{BE}}{n V_T}}{\beta} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

$$r_\mu = \beta r_o$$

$$I_C = 1 \text{ mA} \Rightarrow r_\mu = 10 \text{ M}\Omega$$




($V_A = 100 \text{ V}$, $\beta = 100$) typical مقادير

I_C (mA)	g_m (mS)	r_x (Ω)	r_o (Ω)
0.1	0.2	250 k	10 M
0.1	2	25 k	1 M
1	20	2.5 k	100 k
10	200	250	10 k

Subject:


Year: Month: Date: ()

مدل AC (مدل نیم موج) BJT در سیمایه (خلاصه)

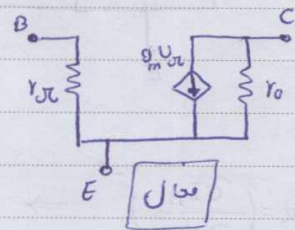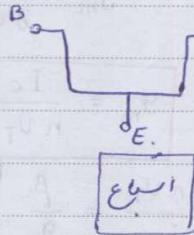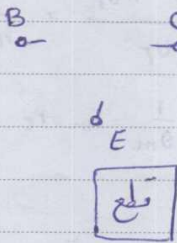

نکته ۱) اگر در سیمای سیمای V_A داشته باشیم یعنی r_o بی نهایت است.

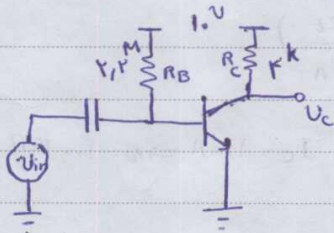نکته ۲) Swing میزان حداکثر تغییرات ولتاژ در خروجی ترانزیستور است.




$$I_C = 1 \text{ mA}$$

$$\text{swing} = ?$$


سوال:

$$V_{in} \uparrow \Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow V_C \downarrow \quad V_C = 6V$$

inverting

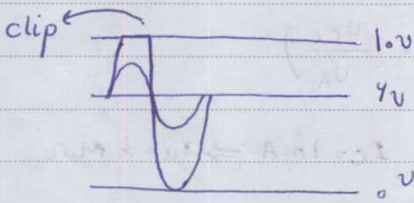

$$\text{swing} = \min(6, 4) = 4V$$

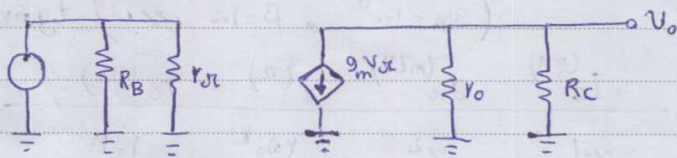

$$V_o = -g_m (r_o \parallel R_C) V_{in}$$

$$r_{in} = (R_B \parallel R_{\pi})$$

$$R_{out} = (r_o \parallel R_C)$$

Subject:



Year. Month. Date. ()

$$R_{in} \approx R_C \quad V_o = -g_m R_C$$

* در بایاس از منابع $R_C \ll r_o$

$$R_{out} \approx r_{\pi}$$



* در بایاس از منابع $R_B \gg r_{\pi}$

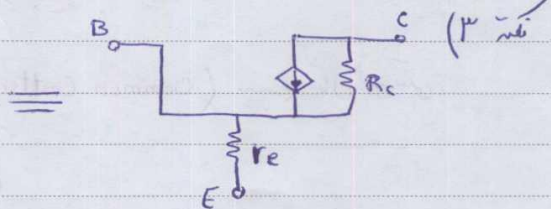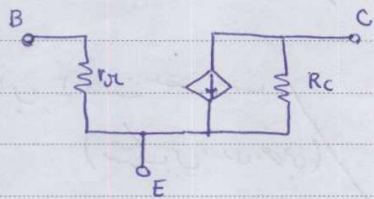

$$r_e = \frac{r_{\pi}}{\beta} = \frac{1}{g_m}$$

$$\text{gain} \approx -R_C g_m = \boxed{-\frac{R_C}{r_e}}$$

برای مقادیر کوچک تقسیم بر مقادیر است

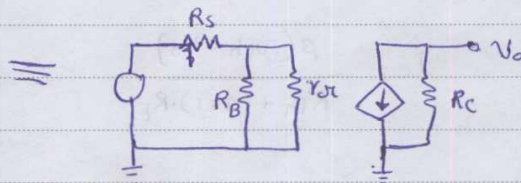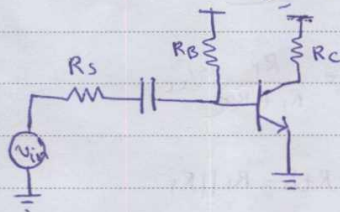

مثال:

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \left(\frac{R_B \parallel r_{\pi}}{R_B \parallel r_{\pi} + R_S} \right) \cdot (-g_m R_C)$$


$$= -\frac{\beta}{r_{\pi}} \cdot \frac{\frac{R_B r_{\pi}}{R_B + r_{\pi}}}{\frac{R_B r_{\pi}}{R_B + r_{\pi}} + R_S} R_C \approx \frac{-R_C}{\frac{r_{\pi}}{\beta} + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta}}$$

مقاومت C

مقاومت E

Subject:

Year. Month. Date. ()

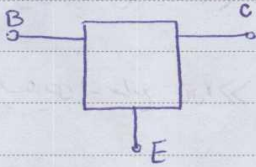

port خروجی / سه port داریم
port ورودی /
port مشترک بین خروجی و ورودی

موازیستند


سه حالت می بینیم (Common Emitter) CE

CB

CC

بنابراین ۳ حالت متفاوت

(شترک بین مدی و خروجی)

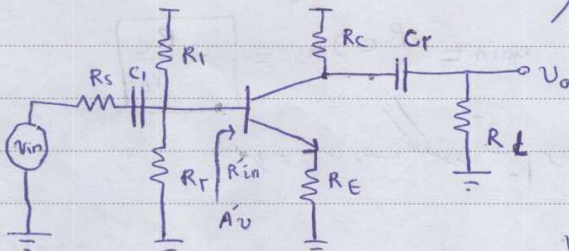


DC : self-bias

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$I_C = \frac{\beta(V_{th} - V_{BE})}{R_{th} + (\beta + 1)R_E}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2$$

AC

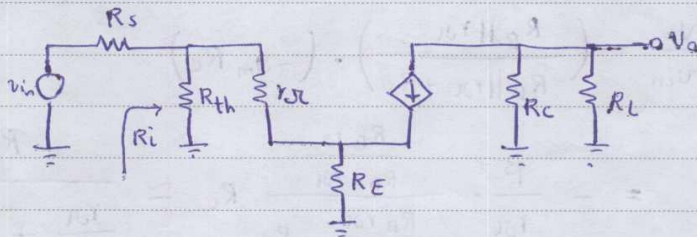


$$R_i = R_{th} \parallel (r_{be} + (\beta + 1)R_E)$$

$$R_o = R_C \parallel R_L$$

$$A_v = \frac{R_i}{R_i + R_s} \times \left(\frac{-R_C \parallel R_L}{R_E + r_e} \right)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

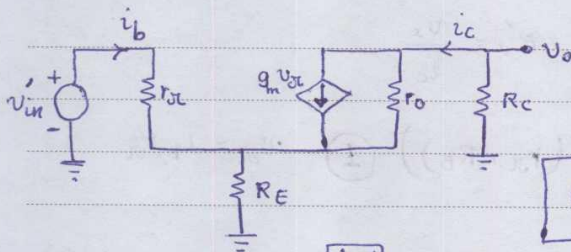

* جهت مشخص شدن در شکل قبل را به صورت زیر ساده می کنیم:

$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel R'_{in}$$

kvl

$$R'_{in} = \frac{v'_{in}}{i_b} \quad (i_c - \beta i_b) r_o + (i_c + i_b) R_E + i_c R_c = 0 \Rightarrow$$

$$i_c = \frac{\beta r_o - R_E}{r_o + R_E + R_c} i_b = \beta i_b$$

* β ضریب نزدیک به β است. (β در عمل به دلیل افزایش اتصال کوتاه تر از β است) در این صورت $R_E + R_c = 0$

kvl


$$v'_{in} - i_b r_{\pi} - (i_b + i_c) R_E = 0 \Rightarrow R'_{in} = \frac{v'_{in}}{i_b} = r_{\pi} + (1 + \beta) R_E$$

در اکثر موارد $i_c = \beta i_b \leftarrow r_o \gg R_E + R_c$

$$R'_{in} = r_{\pi} + (1 + \beta) R_E$$

$$A'_v = \frac{v_o}{v'_{in}} = \frac{-i_c (R_c \parallel R_L)}{R'_{in} i_b} = \frac{-\beta (R_c \parallel R_L)}{r_{\pi} + (1 + \beta) R_E} = \frac{-(R_c \parallel R_L)}{r_e + R_E}$$
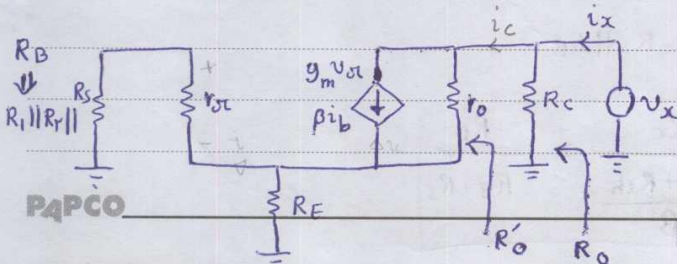
$$A_v = A'_v \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R'_{in}}{(R_1 \parallel R_2 \parallel R'_{in}) + R_S} = \boxed{A'_v \frac{R_i}{R_i + R_S}}$$



* به جهت آوردن مقاومت خروجی:

$$R_o = \frac{v_x}{i_x}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$R_o = R_o' \parallel R_c \quad R_o = \frac{v_x}{i_x} \quad R_o' = \frac{v_x}{i_c}$$

$$v_x = (i_c - g_m v_{\pi}) r_o + i_c (R_E \parallel (r_{\pi} + R_B)) \quad \textcircled{I} \quad v_{\pi} = i_b r_{\pi}$$

$$\left. \begin{array}{l} v_{\pi} = i_b r_{\pi} \\ i_b = \frac{-R_E}{R_E + r_{\pi} + R_B} i_c \end{array} \right\} \Rightarrow v_x = \frac{-r_{\pi} R_E}{R_E + r_{\pi} + R_B} i_c \quad \textcircled{II}$$



← $\textcircled{I} \rightarrow \textcircled{II}$ جایگزینی

$$v_x = i_c r_o + i_c g_m r_o \frac{r_{\pi} R_E}{R_E + r_{\pi} + R_B} + i_c (R_E \parallel (r_{\pi} + R_B))$$

$$R_o' = \frac{v_x}{i_c} = \left(1 + \frac{g_m r_{\pi} R_E}{R_E + r_{\pi} + R_B} \right) r_o + (R_E \parallel (r_{\pi} + R_B))$$

$$\Leftarrow R_B \ll r_{\pi} \quad , \quad r_{\pi} \ll r_o \quad \text{معمولاً}$$
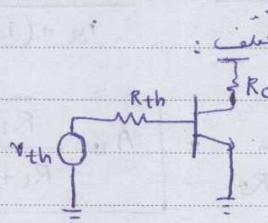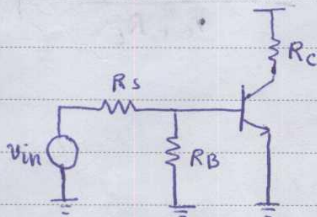
$$\Rightarrow R_o' = \left(1 + g_m (r_{\pi} \parallel R_E) \right) r_o$$




* جهت آدرس A_v از دو راه مختلف:

$$v_{th} = \frac{v_{in} R_B}{R_B + R_s} \quad R_{th} = R_s \parallel R_B$$

$$A_v = \frac{-R_c}{\frac{r_{\pi} + R_{th}}{\beta}} \times \frac{R_B}{R_B + R_s}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

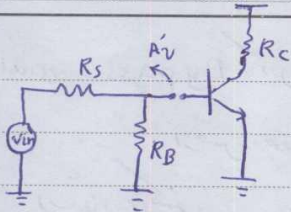



$$A_v = \frac{-R_c}{R_e}$$

راه دوم: مدار را دو طبقه در نظر می گیریم.

$$A_v = \frac{-R_c}{R_e} \times \frac{R_B \parallel r_{in}}{R_S + R_B \parallel r_{in}}$$

* این الیاری حالت ثل است

* مقایسه ای دو مدار زیر:

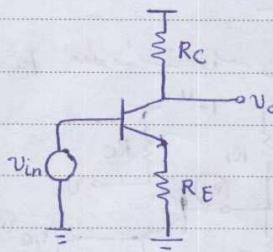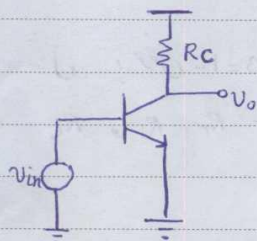

$$A_v = \frac{-R_c}{r_e} = -g_{m_c} R_c \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{gain} \\ \text{نظری} \end{array} \right.$$

$$A_v = \frac{-R_c}{r_e + R_E} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{gain} \\ \text{ظرفی} \end{array} \right.$$

$$g_{m_c} = \frac{-I_c}{n V_T} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{gain} \\ \text{بیشتر} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{gain} \\ \text{کمتر} \end{array} \right.$$

* استر های حساسی است چون r_e کوچک است بنابراین می توان با برار دادن R_E کوچک بهره را به دست نیاورد.

اثرات وجود R_E : مزایا: خطی کردن مدار - افزایش مقادیر ورودی - کاهش وابستگی β (DC) افزایش پهنای باند (AC)

معایب: کاهش gain - β بیشتر β - کاهش swing (AC)


افزایش noise

Subject:


Year. Month. Date. ()

ایسی Bypass کریں۔

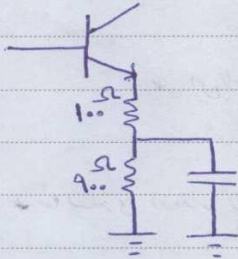
از حسن وجود R_E بڑی در حالت DC و از حسن وجود R_E کو بک در حالت AC
استفادہ کی گئیں۔



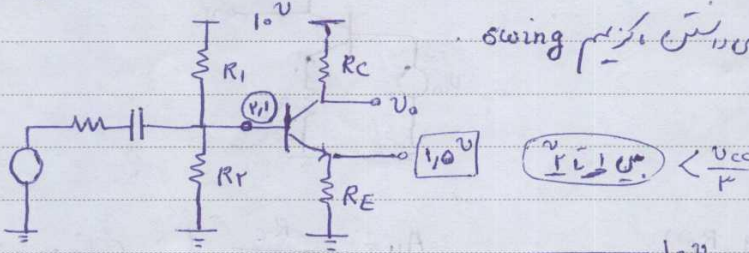مثال: با فرض $\beta = 100$ و $V_{BE} = 0.7V$ و $I_C = 1mA$ مطلوبات یابی عبارت ہی R_E و R_C و R_1 و R_2 برای بیش ازیم swing


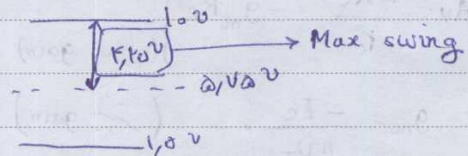
$$V_E = 1.5V \Rightarrow R_E = 1.5k\Omega$$




$$V_C = 5.1V \Rightarrow R_C = \frac{10 - 5.1V}{1mA} = 4.9k\Omega$$

$$V_{B1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times 10 \Rightarrow R_1 = 5R_2$$

$$R_1 = 10k \quad R_2 = 2k$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

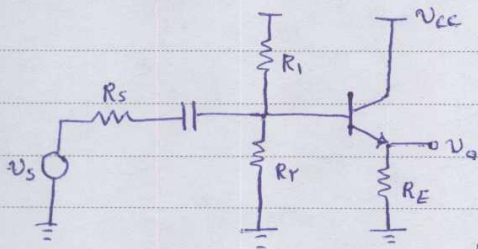

Common - Collector

تفاوت ورودی و خروجی
تفاوت خروجی کم
بافر
gain در حد 1

$$V_o \approx V_i - V_{be}$$

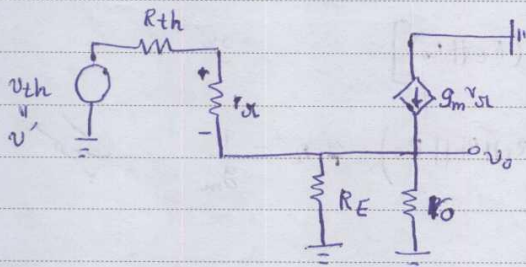

$$V_{th} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_s} V_s$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_s$$

$$V_{th} - R_{th} \frac{V_{be}}{r_{pi}} - (R_E \parallel r_o) \left(g_m V_{be} + \frac{V_{be}}{r_{pi}} \right) = 0$$

$$V_{th} = \left(\frac{R_{th} + r_{pi} + (R_E \parallel r_o)(1 + \beta)}{r_{pi}} \right) V_{be}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} \times \frac{V'}{V_{be}}$$

$$V_o = (R_E \parallel r_o) \left(\frac{1 + \beta}{r_{pi}} \right) V_{be}$$


$$V_o = (R_E \parallel r_o) \left(\frac{1 + \beta}{r_{pi}} \right) \cdot \frac{r_{pi}}{R' + r_{pi} + (R_E \parallel r_o)(1 + \beta)} V'$$

$$A_v = \frac{R_E \parallel r_o}{R_E \parallel r_o + \frac{r_{pi} + R_s \parallel R_1 \parallel R_2}{1 + \beta}} \times \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_s} \approx 1 \quad (R_s \approx 0)$$

ی داریم A_v همواره که یک است.

Subject:

Year. Month. Date. ()

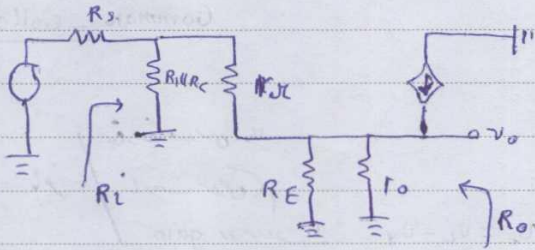

$$R_i = (R_1 \parallel R_2) \parallel [r_{be} + (\beta + 1)(R_E \parallel r_o)]$$

$$R_o = (r_o \parallel R_E) \parallel \frac{1}{\beta + 1} (r_{be} + R_1 \parallel R_2 \parallel R_s) \approx r_e = \frac{1}{g_m}$$

سوال: $V_{CC} = 10V$, $R_s = 10^3 \Omega$, $R_1 = 20^4 \Omega$, $R_2 = 20^4 \Omega$, $I_C = 1mA$, $\beta = 100$

_____ V_{CC}


swing - P
: max برای ریس

$$V_E = \frac{V_{CC}}{2} = 5V$$

$$R_E = \frac{V_{CC}}{I_C} = 10^4 \Omega$$

$$R' = R_1 \parallel R_2 \parallel R_s = 20^4 \Omega$$
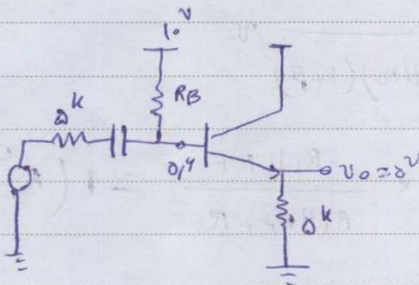
$$A_v = \frac{\Delta^k}{\Delta^k + \left(\frac{r_{be} + \Delta^k}{100} \right)} \times \frac{R_C \parallel R_L}{20^4 \Omega} \approx 7.5$$




self-bias از ثابت I_B استفاده می‌کنیم

$$R_B = \frac{10 - 0.7}{\frac{1mA}{100}} = 9.3^4 \Omega$$


$$A_v = \frac{\Delta^k}{\Delta^k + \left(\frac{r_{be} + \Delta^k}{100} \right)} \times \frac{R_C \parallel R_L}{20^4 \Omega} \approx 1$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

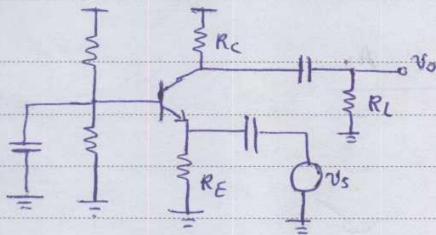

Common - Base

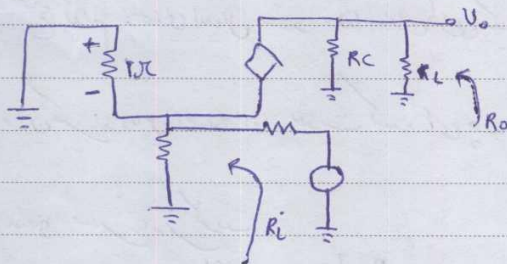

$$DC \Rightarrow I_C = \beta \cdot \left(\frac{V_{th} - V_s}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} \right)$$

$$R_i = R_E \parallel r_e \approx r_e$$

$$R_o = R_C \parallel R_L \parallel \left(r_o + g_m r_o (R_E \parallel r_{\pi} \parallel R_S) \right)$$

$$A_v = (R_C \parallel R_L) g_m \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S} = (R_C \parallel R_L) \times \frac{1}{r_e} \times \frac{r_e}{r_e + R_S} = \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_S}$$

$$A_v = \frac{\text{مقاومت } C}{\text{مقاومت } E} > 0$$

تغییری در ضرایب:

$$R_i(CC) = R_i(CE)$$

$$R_o(CC) = R_o(CB)$$

$$A_v(CB) = A_v(CE)$$

$$R_o(CB) = R_o(CE)$$


Subject:

Year. Month. Date. ()

	R_i	R_o	A_v
CE	ب	ب	ب
CB	✓	ب	ب
CC	ب	✓	✓
ایدهال	ب	✓	ب

همچنین کدام بهنجایی ایدهال هستند و لذا برای طراحی یک تقویت کننده خوب محدود از ترکیب این دو استفاده می شود.

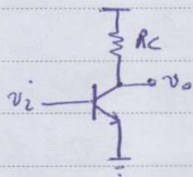
و این سیر از دهین استفاده از تقویت کننده های چند طبقه است و دلیل سیر این است که از یک طبقه نمی توان




gain بسیار نزدیک

$$A_v = -g_m R_C = - \frac{R_C I_C}{n V_T} \ll \frac{V_{CC}}{0.5 V_{CE}} \approx 40 \frac{V_{CC}}{V_{CE}}$$

$V_{CC} = 10V \Rightarrow A_v = 40$

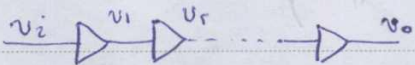
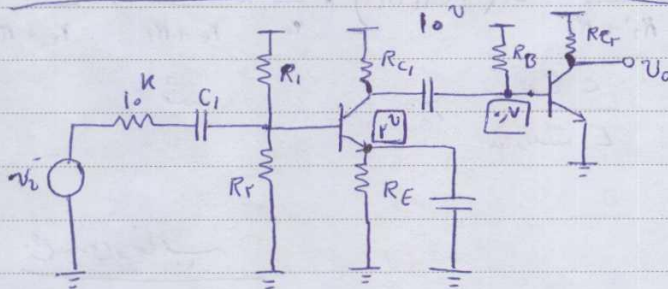
$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{n-1}} \times \dots \times \frac{v_r}{v_1} \times \frac{v_1}{v_i}$$



مثال:

طراحی

$$I_C = 1mA$$

$$A_v = 10,000$$

$$\beta = 100$$

$$R_E = 7k\Omega \quad R_i = 2V^k \quad R_r = 14^k$$

max swing $v_o = +5V \Rightarrow R_{CE} = 4k$


$$R_B = \frac{10 - 0.7V}{1mA/100} \approx 940k\Omega$$

برای اینکه اشباع شود $(\beta + 1)$

$$R_{CE} = \frac{10 - 0.7V}{1mA} = 9.3k$$

Subject :


Year . Month . Date . ()

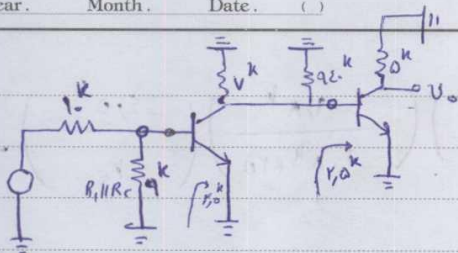



AC عمل

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_s} \times \frac{V_s}{V_i} = \left(\frac{V^k \parallel 9\epsilon^k \parallel r_{e1}^k}{r_{e1}} \right) \left(\frac{\Delta^k}{r_{er}} \right) \left(\frac{9^k \parallel r_{o1}^k}{9^k \parallel r_{o1}^k + 10^k} \right)$$

$$A_v = 2450$$

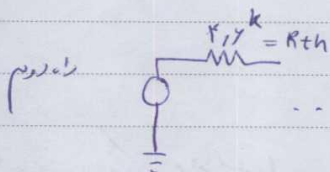
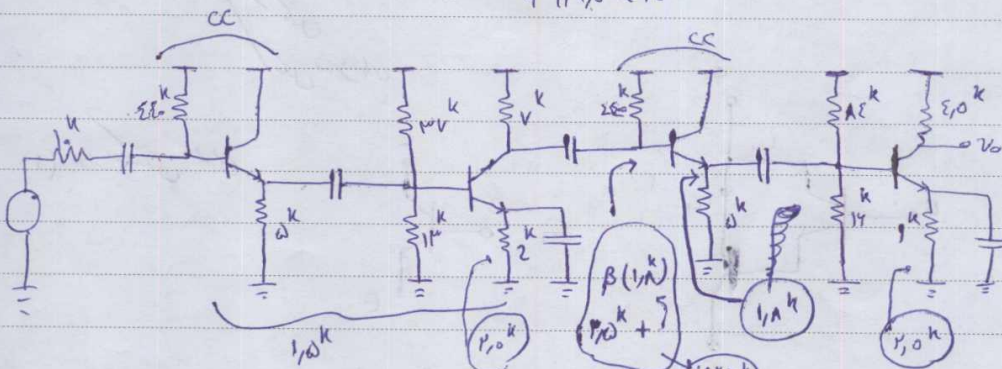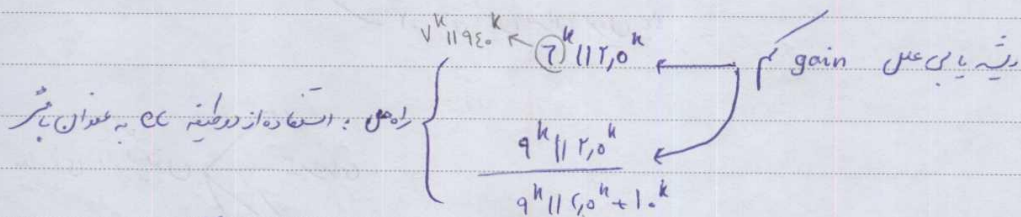
$$A_v = \left(\frac{V^k \parallel 9\epsilon^k \parallel r_{e1}^k}{r_{e1} + \frac{\epsilon, 7k}{100}} \right) \times 2450 \times \frac{9}{19} = 2450$$



ریشه یابی عمل gain

Subject:

Year.


Month.

Date.

()



$$\frac{v_o}{v_i} = \left(\frac{1, \omega^k}{1, \omega^k + \frac{1, \omega^k}{\beta} + r_e} \right) \left(\frac{-v^k \parallel 1 \omega^k}{r_e} \right) \left(\frac{1, \omega^k}{1, \omega^k + r_o} \right) \left(\frac{-\varepsilon, \omega^k}{r_e} \right) \approx \omega_{\infty}$$

ترکیب ترانزیستورها:

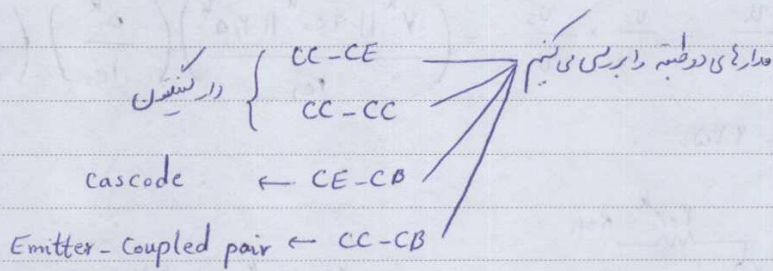

هدف از ترکیب ترانزیستورها:

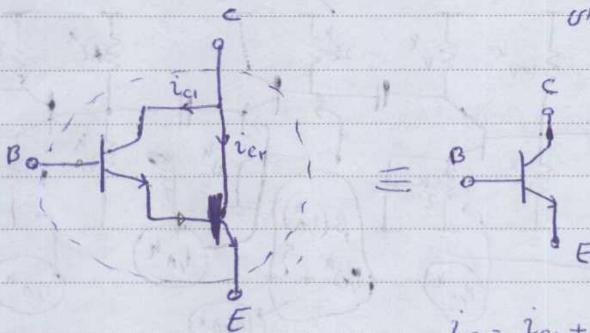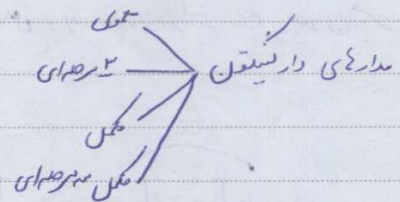- ۱- برای به دست آوردن β خیلی زیاد
- ۲- برای تأمین جریان چون β بالا



(۱) دار گسختن معکوس

$$\beta_{eq} = \beta_1 \beta_r$$

$$\left\{ \begin{aligned} i_c &= i_{c1} + i_{c2} \\ &= \beta_1 i_{b1} + \beta_r i_{b2} \\ &= \beta_1 i_{b1} + \beta_r (\beta + 1) i_{b1} \\ &= (\beta_1 \beta_r + \beta_1 + \beta_r) i_{b1} \approx \beta_1 \beta_r i_{b1} \end{aligned} \right.$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$V_{BE_{eq}} = V_{BE} = 1,2V$$

$$r_{\pi_{eq}} = (\beta_1 + 1)(r_{e1} + r_{\pi r})$$


$$I_{E1} \approx I_{B_r}$$

$$r_{e1} = r_{\pi r}$$

$$\frac{nV_T}{I_{E1}} = \frac{nV_T}{I_{B_r}}$$

$$r_{\pi_{eq}} = V(\beta_1 + 1)r_{e1} \approx V\beta_1\beta_r r_{B_r} = V\beta_{eq} r_{e_r}$$
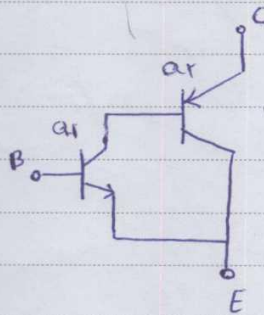
$$V_{CE}^{sat} = V_{CE1}^{sat} + V_{BE_r} \approx 0,9V$$



معادل آن nnpn


$$\beta = \beta_1\beta_r$$

$$V_{BE} = 0,7V = V_{BE1}$$

$$V_{CE}^{sat} = V_{BE_r} + V_{CE1}^{sat} \approx 0,9V$$

* ولتاژ آستانه‌ای کوچکتری دارد.

دارستین مکس:

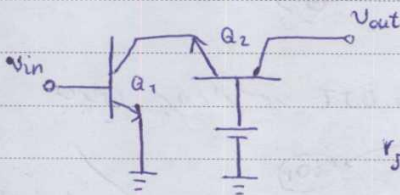

آرایش cascode

$$r_{\pi_{eq}} = r_{\pi1}$$

$$r_{o_{eq}} = \beta_r r_{o_r}$$

$$g_{m_{eq}} = g_{m1}$$

Subject:



Year. Month. Date. ()

metal-oxide-semiconductor Field effect transistor MOSFET ترانزیستور

npn
pnp } BJT ترانزیستور

NMOS
PMOS } MOSFET

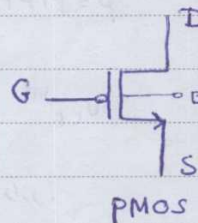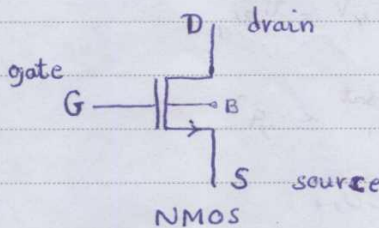
مزایا: زمان معینی کمتر - کوچکتر - قابلیت یکجمله سازی با اکثر - ساخته شده




* ایده: توسط ولتاژ G جریان گذرنده از D و S را کنترل می کنیم

بنابراین هر دو ترانزیستور BJT و MOS برای توان به عنوان منابع جریان وابسته به ولتاژ عمل می کنند.

NMOS:

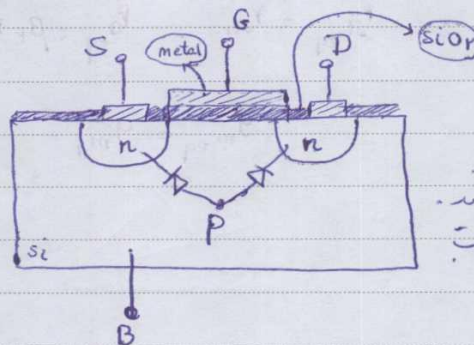

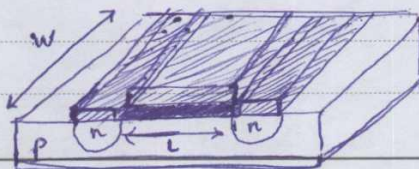* این دو دیود همواره در reverse هستند.
چون B به پایین ترن ولتاژ است.



تصویر MOS از بالا:

Subject:

Year. Month. Date. ()


یک MOS دارای دو پارامتر مهم است L $(0.25\mu m - 3\mu m)$
 W $(0.3\mu m - 100\mu m)$

- قرار نگیرد MOS یک امکان متعلق است بنابراین جایی D و S را بدون عوض کردن.

عکسگر MOS:

$$\textcircled{1} \quad V_G = 0 \quad \text{و} \quad V_D = V_S = 0 \quad (V_{DS} = 0)$$

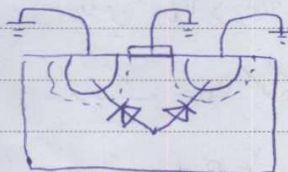در این حالت دو دیود back-to-back داریم که هیچ کمزوری ندارند وقتی اثر $V_{DS} > 0$ باشد.





میسرس D و S در این حالت دارای مقاومت بسیار بالاست.

اصطلاحاً می‌گویند ترانزیستور در این حالت قطع یا خاموش است.

$$\textcircled{2} \quad V_{DS} = 0 \quad \text{و} \quad V_G > 0$$

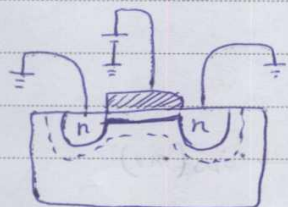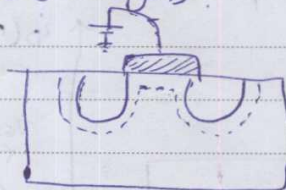با افزایش ولتاژ روی G، ظرفیت از ناحیه زیر G رانده می‌شوند
 ایجاد ناحیه‌ای که زیر G را اتصال آن با ناحیه‌ای که قبلاً



اکثره‌های n در D و S به سمت G جذب می‌شوند

$$\textcircled{3} \quad V_{DS} = 0 \quad \text{و} \quad V_G > V_t$$

با افزایش V_G ناحیه‌ای زیر G به ناحیه‌ی n-type و invert می‌شود.

P4PCO


ناحیه inversion ایجاد می‌کند.

Subject:

Year: Month: Date: ()

* برای ایجاد کانال نیاز به یک ولتاژ آستانه V_t می باشد تا مقدار کافی e^- جهت هدایت inversion ایجاد شود. مقدار V_t برای NMOS مثبت بوده و در حدود $(1-5V)$ است. کانال n-type ایجاد شده مانند دیسی عمل می کند و در صورت اختلاف ولتاژ روی V_{DS} جریان از آن عبور می کند.

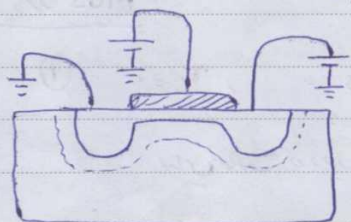- با افزایش بیشتر V_{GS} و تغییرات هدایت نیز افزایش می یابد.



④ $V_{GS} > V_t$ و $V_{DS} > 0$ (کوچک)


- به دلیل $V_{GS} > V_t$ کانال بین D و S ایجاد شده.

- در حدیک V_{DS} کوچک (حدود $50mV$) باعث ایجاد جریان از D به S می شود (I_D)

- جریان Gate میانه صفراست. بنابراین $I_D = I_S$

- مقدار I_D تابعی است از دو پارامتر V_{GS} رابطه مستقیم I_D دارد (مقاومت کمتر)

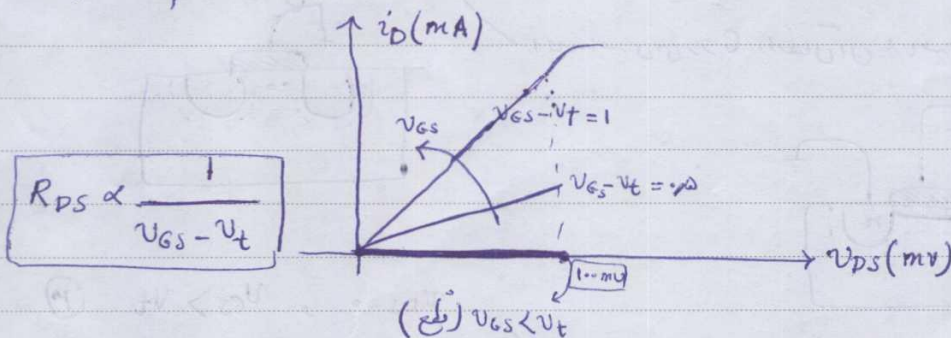V_{DS} به ازای V_{GS} ثابت: $V_{DS} \uparrow \Rightarrow I_D \uparrow$



- بنابراین MOS به ازای تغییر کوچک V_{DS} مانند یک مقاومت خطی عمل می کند که مقدار مقاومت آن تابعی است از $V_{GS} - V_t$ (ولتاژ بیشتر)


Subject:

Year. Month. Date. ()

$$(5) \quad V_{GS} > V_t \text{ و } V_{DS} > (V_{GS} - V_t)$$

مقدار V_{DS} به صورت یک انت ولتاژ روی کانال ظاهر می شود.

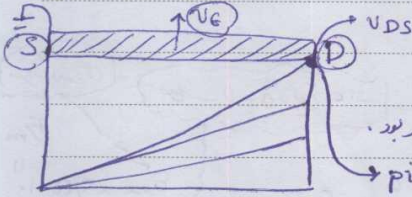بنابراین ولتاژ بین G و D به خط محف کانال از مقدار V_t درست تا مقدار $V_{GS} - V_{DS}$ درست




د کاهش پیدا می کند.

من کانال به این ولتاژ دارد ← من کانال یکسان نخواهد بود.


$$V_{DS} \uparrow \Rightarrow R_{DS} \uparrow \Rightarrow \text{جریان غیر خطی}$$

وقتی $V_{GS} - V_t = V_{DS}$ می شود اصطلاحاً می گویند کانال pinch-off شده و V_{DS} بعد V_{DS}^{sat} می گویند.

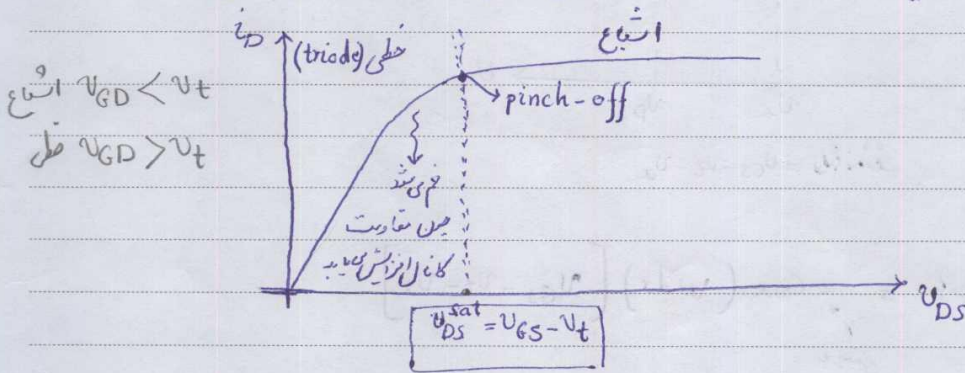از زمانیکه کانال pinch-off می شود، با افزایش بیشتر V_{DS} کانال تغییر نمی کند.



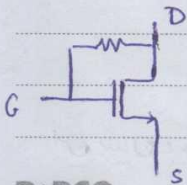
* اگر $V_G = V_D$ باشد آن گاه در ناحیه اشباع هستیم چون $V_{DS} > V_{GS} - V_t$



چون $V_D = V_G$ ← gate صفراست ← اشباع

Subject :

Year . Month . Date . ()

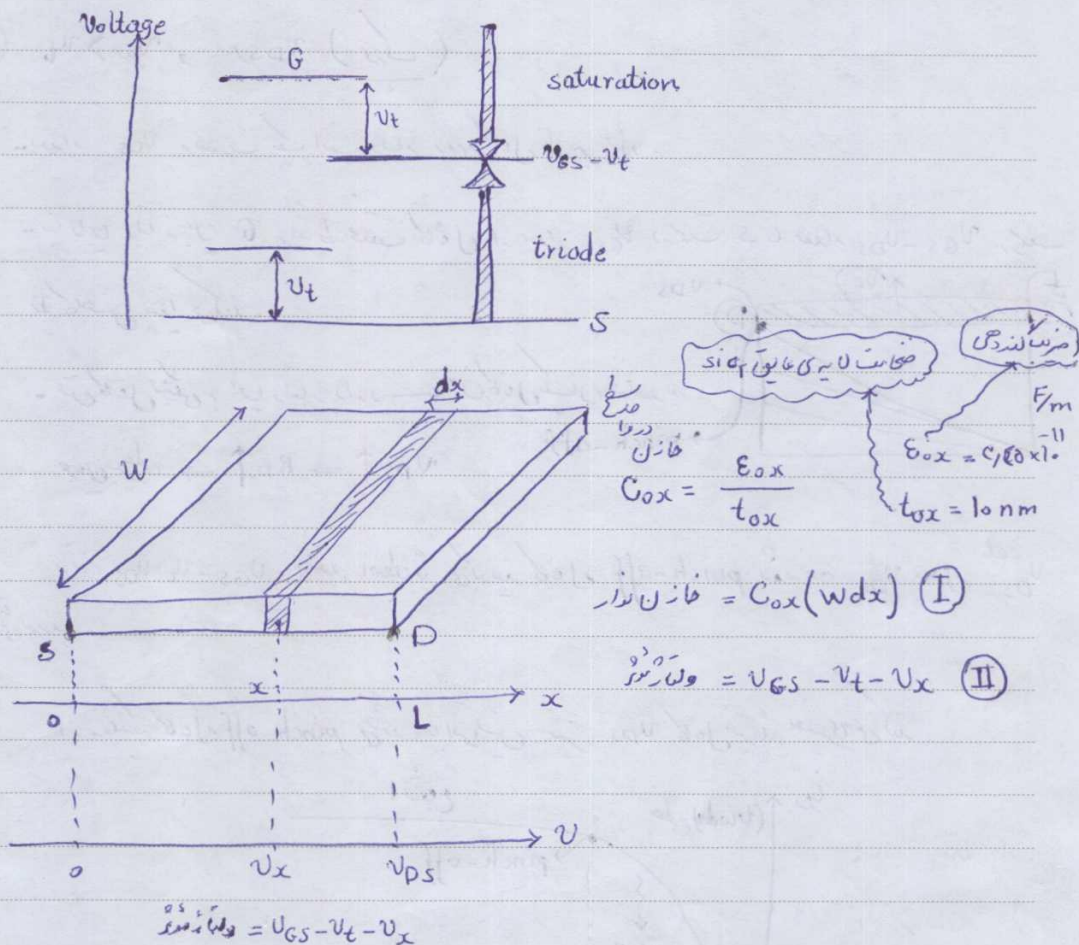

$$\text{فان بار} = C_{ox}(W dx) \quad \text{I}$$

$$\text{ولت در} = V_{GS} - V_t - V_x \quad \text{II}$$

$$\text{بار چگالی} = -C_{ox}(W dx)(V_{GS} - V_t - V_x)$$

ولت V_{DS} یک میدان الکتریکی $E(x)$ در طول کانال ایجاد می کند در جهت منفی محور x .

$$E(x) = -\frac{dV(x)}{dx}$$

این میدان باعث می شود که بار q به سمت D حرکت کند به سمت:

$$\frac{dx}{dt} = -\mu_n E(x) \quad \text{mobility}$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

()

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{dq}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$i = -\mu_n C_{ox} W [v_{GS} - v_t - v_x] \frac{dv_x}{dx} \quad \text{در مسافت طولی}$$

$$i_D = -i \Rightarrow \int_0^L i_D dx = \int_0^L \mu_n C_{ox} W [v_{GS} - v_t - v_x] dv_x$$

$$\text{triode در حالتی} \quad i_D = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - v_t) v_{DS} - \frac{v_{DS}^2}{2} \right]$$



در حالتی خطی v_{DS} کوچک است به صورتی که v_{DS}^2 از v_{DS} کوچکتر است

$$i_D = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - v_t) v_{DS}$$

$$R_{DS} = \frac{v_{DS}}{i_D} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - v_t)}$$

$$v_{DS} = v_{GS} - v_t \quad \text{در حالتی که } v_{DS} = v_{GS} - v_t$$
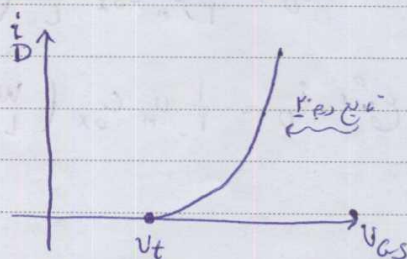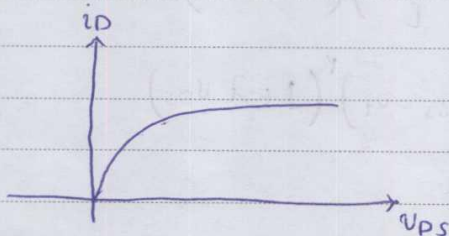
$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - v_t)^2 \quad \text{در حالتی که } v_{DS} = v_{GS} - v_t$$



Subject:

Year:

Month:


Date:

()


* نکته: $(\frac{W}{L})$ Aspect ratio می باشد که هر چه بیشتر باشد i_D بیشتر است

و معمولاً این نسبت را در کنار NMOS می نویسند.

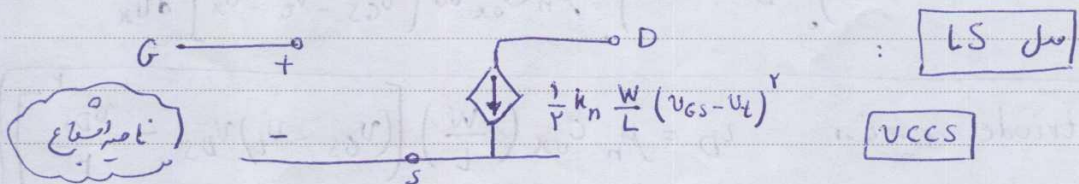* در ناحیه اشباع طبق معادله جریان می توانیم V_{DS} را در نظر بگیریم



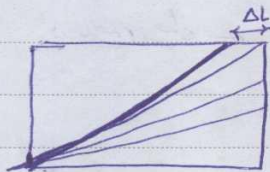- اثر در درون سیم کانال channel-length modulation



$$\text{pinch-off} \quad i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L - \Delta L} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$

$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(\frac{1}{1 - \frac{\Delta L}{L}} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$

$$\frac{\Delta L}{L} \ll 1 \quad i_D \simeq \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(1 + \frac{\Delta L}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$

در واقع ΔL متناسب با V_{DS} است:


$$\Delta L = \lambda' V_{DS}$$

$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(1 + \frac{\lambda' V_{DS}}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$

$$\text{یعنی} \quad i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

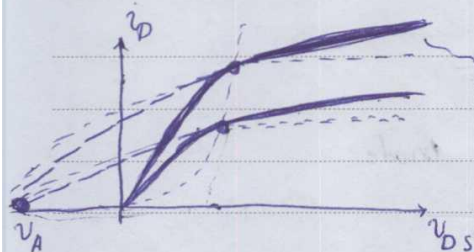


شیب مناسب: $(v_{GS} - v_t)^2$

$$i_D = 0 \rightarrow v_{DS} = -\frac{1}{\lambda} = -v_A \rightarrow$$

process تابعی



مدل LS

تأثیر اشباع در خروجی

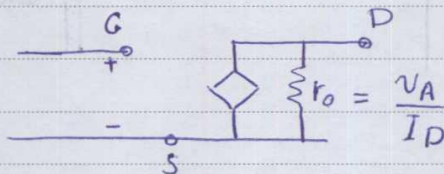

$$r_o = \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \right)^{-1} \quad [v_{GS} \text{ ثابت}]$$
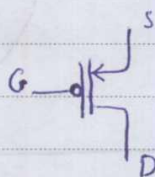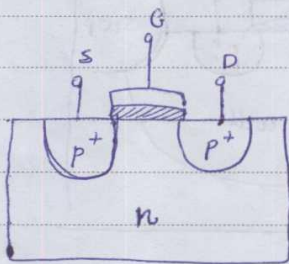
$$r_o = \left[\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - v_t)^2 \lambda \right]^{-1} = \frac{1}{I_D \lambda} = \frac{v_A}{I_D}$$



PMOS

مشترک PMOS شبیه NMOS است، اما این تفاوت که $v_{GS} < 0$ و $v_t < 0$

و $v_{DS} < 0$ و جریان از S به D می‌رود.

در حالت

$$v_{GS} < v_t \rightarrow |v_{GS}| > |v_t|$$

خطی


$$v_{DS} > v_{GS} - v_t \rightarrow |v_{DS}| < |v_{GS} - v_t|$$

اشباع

$$v_{DS} < v_{GS} - v_t \rightarrow |v_{DS}| < |v_{GS} - v_t|$$



Subject:

Year: Month: Date: ()

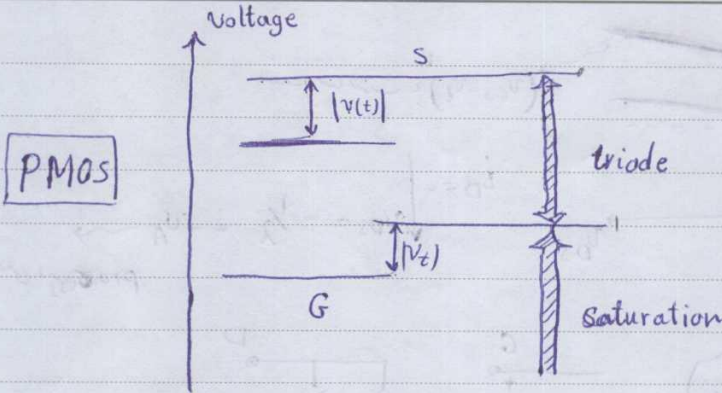

$$\mu_p \approx \frac{1}{2} \mu_n$$

mobility NMOS ها کمتر و بیشتر هستند چون

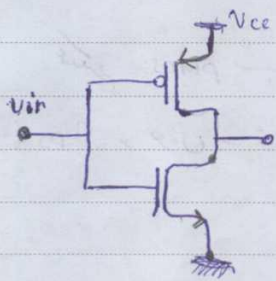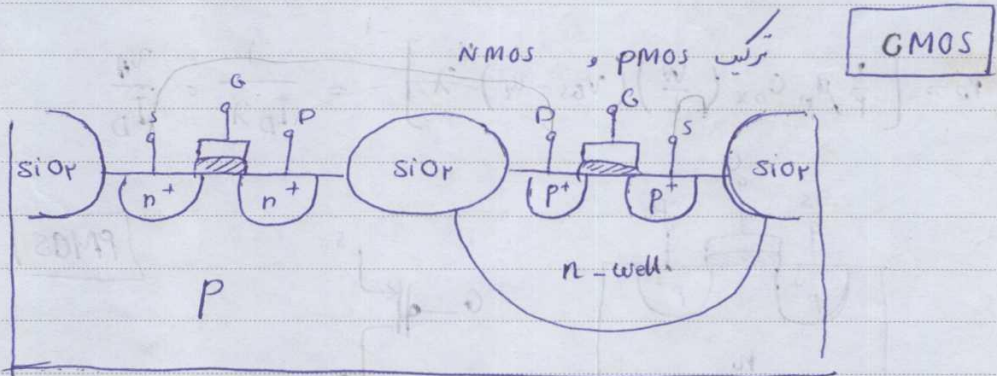

گیت NOT


Subject:

Year. Month. Date. ()

مثال: مدار زیر را با توجه ای طراحی کنید که $I_D = 0.5 \text{ mA}$ و $V_D = 1.5 \text{ V}$

فرض: $L = 1 \mu\text{m}$ $W = 22 \mu\text{m}$

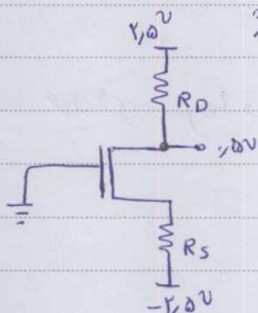$V_t = 1 \text{ V}$ $\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A/V}^2$



$\lambda = 0$


$$V_{DS} > V_{GS} - V_t \Rightarrow \text{اشباع}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_{GS} - V_t = 0.5 \Rightarrow V_{GS} = 1.5 \text{ V} \Rightarrow V_S = -1.5 \text{ V}$$

$$R_S = \frac{-1.5 + 1.5}{0.5 \text{ mA}} = 0 \text{ k}\Omega$$
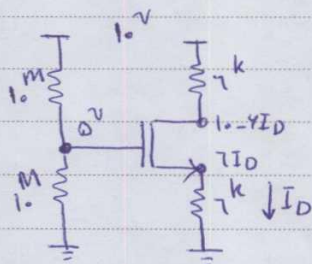
$$R_D = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ k}\Omega$$



$V_t = 1 \text{ V}$ $\lambda = 0$

مثال: $\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1 \text{ mA/V}^2$

در مدار اشباع هستیم \Rightarrow فرض

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t \Rightarrow$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \rightarrow I_D = 0.5 \text{ mA} \rightarrow V_S = 0.5 \text{ V}$$

$$I_D = 0.5 \text{ mA} \rightarrow V_S = 1 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 1 \text{ V} \Rightarrow V_D = 1 \text{ V}$$

فرض: $V_D > V_G - V_t$

$$1 > 1 - 1 \checkmark$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

نیل: در مدار زیر PMOS و NMOS هم match هستند یعنی

$$\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_n = \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_p = 1 \frac{mA}{V^2}$$

$$V_{th} = -V_{tp} = 1V, \lambda = 0$$

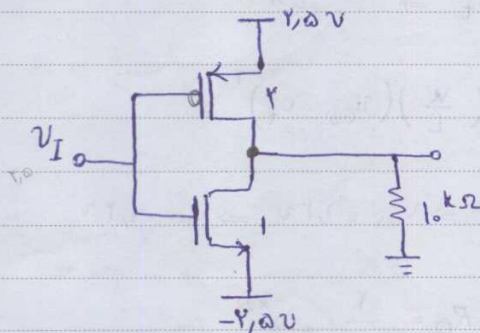چون i_{Dp} و i_{Dn} باید ازای $V_I = 0, 1.5V, -1.5V$ باشد.



$$V_I = V_G = 1.5 \quad \text{①} \quad V_{GS} = 5 > V_{tn} = 1 \Rightarrow \text{نشان} \Rightarrow i_{Dn} = \frac{1}{2} \times 1 \times 1^2 = 1 \text{ mA} \Rightarrow 0$$

$$\text{②} \quad |V_{GS}| = 0 < |V_{tp}| \Rightarrow \text{قطع} \Rightarrow i_{Dp} = 0$$




Subject :

Year . Month . Date . ()

MOSFET به عنوان تقویت کننده


یکی از مزایای MOS در ناحیه اشباع مانند یک V_{CCS} عمل می کند که جریان I_D آن تابع از غیر خطی از ولتاژ V_{GS} است.

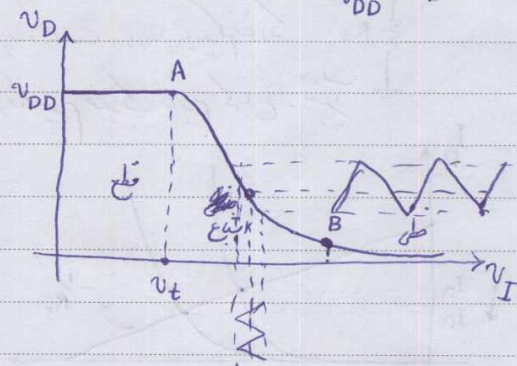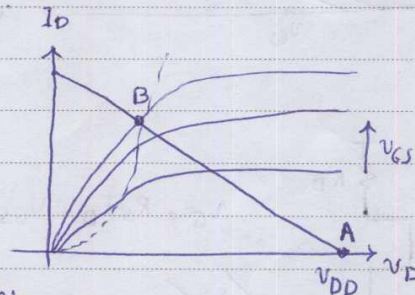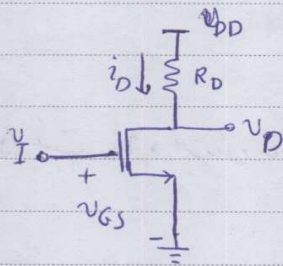برای ساختن یک تقویت کننده خطی از این device غیر خطی از DC Biasing استفاده می کنیم.



انواع Bias

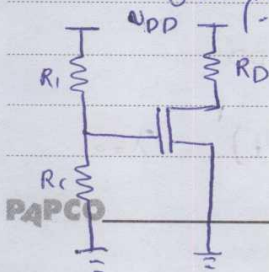① تثبیت V_{GS} : کنترل جریان I_D با تثبیت ولتاژ V_{GS} توسط تقسیم پتانسیل





$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{th})^2$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

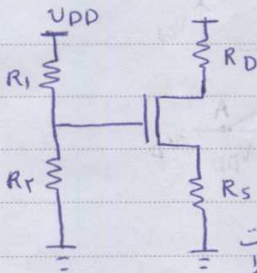
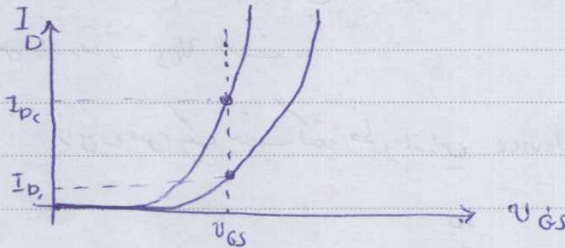
این بخش جنبی مطلوب نیست زیرا مقادیر V_t و μ_n وابسته به دماست
مقادیر V_t ، C_{ox} و $\frac{W}{L}$ از ترانزیستور باز میماند تغییر نمی کند.



$$V_G = R_S I_D + V_{GS}$$

② نسبت V_G و افزایش ثبات در S :

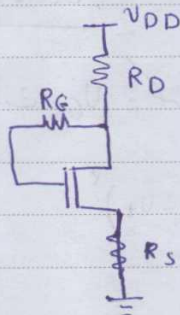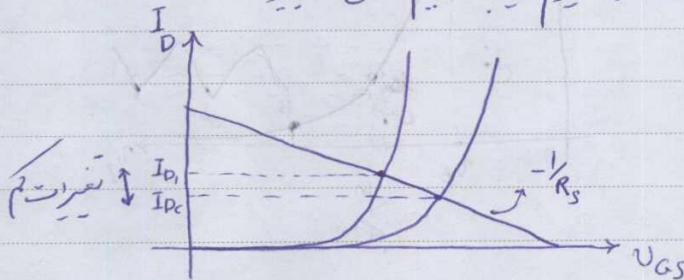اگر I_D بخواند زیاد شود پس V_G ثابت است V_{GS} باید کم شود
این باعث کاهش I_D خواهد شد (مکانیزم فیدبک داریم که مانع از تغییر زیاد I_D خواهد شد)



③ ثبات فیدبک D به G :

$$R_D I_D + V_{GS} + R_S I_D = V_{DD}$$

$$I_D = \frac{1}{r} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \quad \lambda = 0$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[V_{DD} - (R_S + R_D) I_D - V_t \right]^2$$

$$R_D = 1k$$

$$R_G = 20k$$

$$R_S = 200$$


$$\frac{W}{L} = \frac{5}{.18}$$

$$I_D = 554 \mu A$$

حالت خاص $R_S = 0$:

$$V_{DD} = V_{GS} + R_D I_D$$

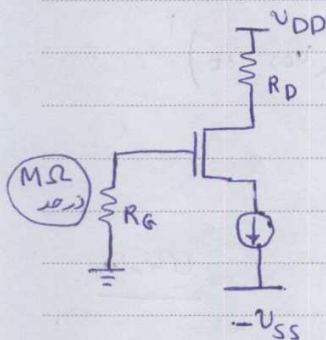مکانیزم کنترل جریان شایه بایس شماره ۲ است.





④ بایس توسط منبع جریان ثابت

R_D باید به گونه ای طراحی شود:

(۱) MOS در اشباع باشد


(۲) swing کافی باشد

منبع جریان

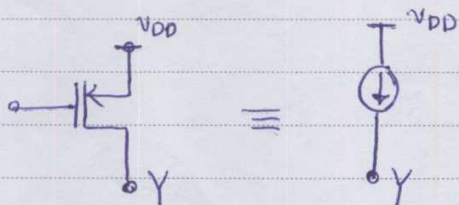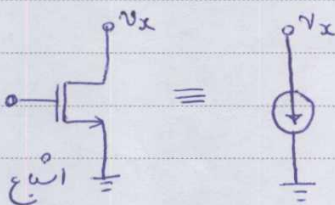

Subject: _____

Year. _____ Month. _____ Date. _____ ()

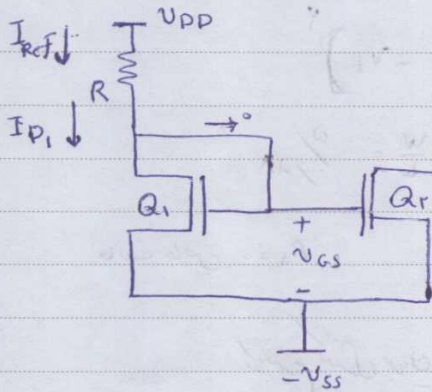

$$I_{Dr} \equiv I_{Dr}$$

در این شبیه است:

$$I_{D1} = \frac{1}{2} k_n \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T)^2$$


$$I_{D1} = I_{Ref} = \frac{V_{DD} - V_{GS} + V_{SS}}{R}$$

$$V_{GS}(Q_1) = V_{GS}(Q_2)$$

$$I_{Dr} = \frac{1}{2} k_n \left(\frac{W}{L} \right)_r (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_{Dr} = I_{ref} \frac{(W/L)_r}{(W/L)_1}$$

نسبت

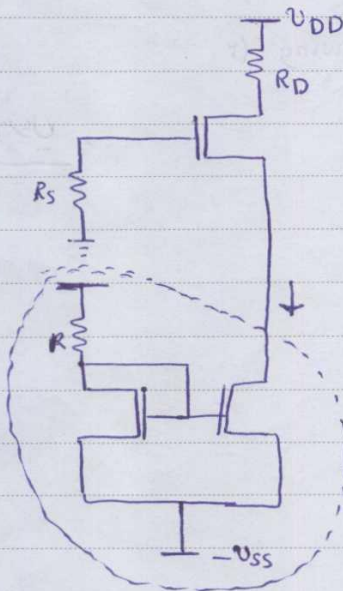


در این شبیه است:

Subject:

Year. Month. Date. ()


small-signal model

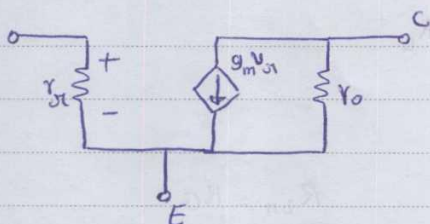

$$g_m = \frac{\partial I_c}{\partial v_{BE}} = \frac{I_c}{n V_T}$$



BJT

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_c}$$

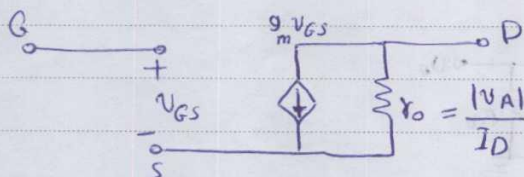



$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial v_{GS}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - v_t)$$
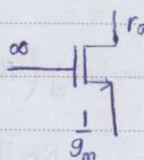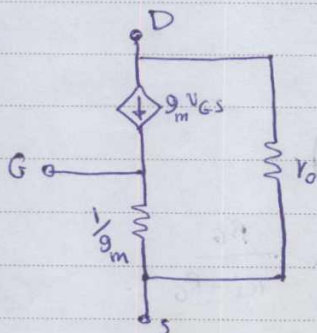
$$= \frac{\gamma I_D}{v_{GS} - v_t} = \sqrt{\gamma k_n \left(\frac{W}{L}\right) I_D}$$




TC

(CS) Common Source

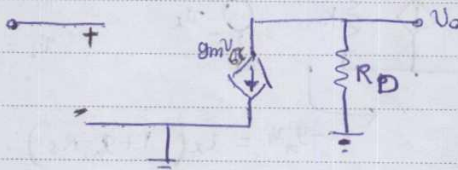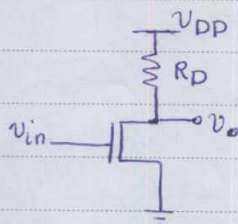

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_m R_D = \frac{-R_D}{1/g_m}$$


Rin = ∞

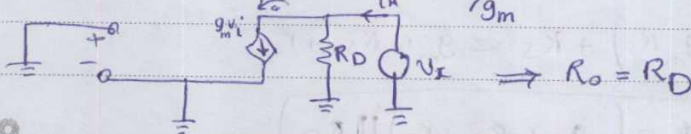

$$\Rightarrow R_o = R_D$$

Subject: _____



Year: _____ Month: _____ Date: _____

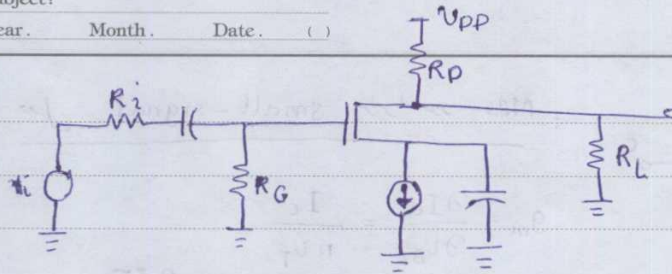

$$A_v = - \frac{R_D \parallel R_L \parallel r_o}{1/g_m} \times \frac{R_G}{R_G + R_i}$$


$$R_{in} = R_G$$
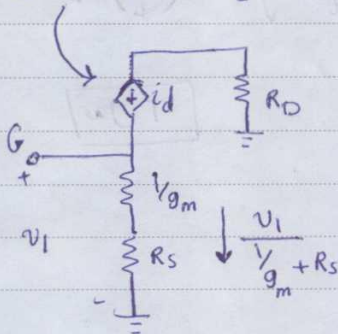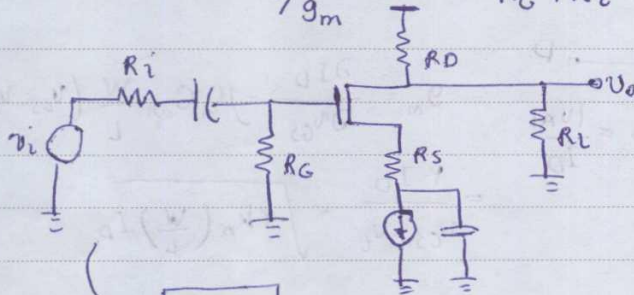
$$R_{out} = R_D \parallel R_L \parallel R_o$$



$$v_o = -i_d (R_D \parallel R_L)$$
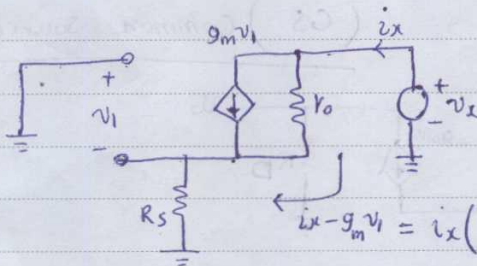
$$A_v = \frac{-R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_s} \times \frac{R_G}{R_i + R_G}$$



$$v_i = -i_x R_s$$

$$i_x - g_m v_i = i_x (1 + g_m R_s)$$


$$r_o (i_x (1 + g_m R_s)) + R_s i_x = v_x$$

$$\frac{v_x}{i_x} = r_o (1 + g_m R_s) + R_s \approx g_m r_o R_s + r_o$$

$$R_{out} = (g_m r_o R_s + r_o) \parallel R_D$$

Subject:



Year. Month. Date. ()

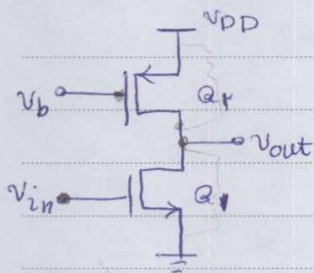

$$R_{out} = ? \quad r_{o1} \parallel r_{o2}$$

$$A_v = ? \quad \frac{-r_{o1} \parallel r_{o2}}{1/g_m}$$


CS L-load

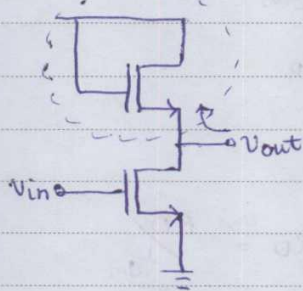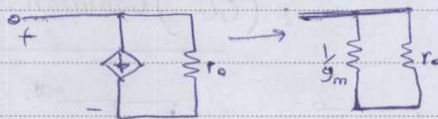

$$R_{out} = ? \quad r_{o2} \parallel 1/g_{m1} \parallel r_{o1} \approx 1/g_{m1}$$


$$A_v = ?$$
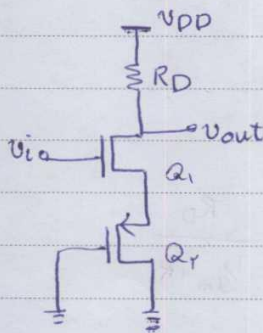
$$\frac{-1/g_{m1}}{1/g_{m1}} = \frac{-g_{m1}}{g_{m1}} = -\frac{\sqrt{r_{kn}(\frac{W}{L})_n I_D}}{\sqrt{r_{kp}(\frac{W}{L})_p I_D}}$$



$$A_v = ?$$

$$\frac{-R_D}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}}$$


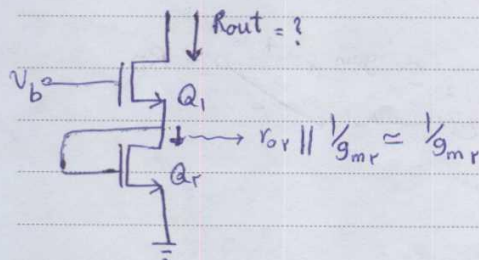


$$R_{out} = (g_{m1} r_{o1} \parallel 1/g_{m2} + r_{o2}) \parallel R_L$$


$$g_{m1} \approx g_{m2} \Rightarrow r_{o1}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

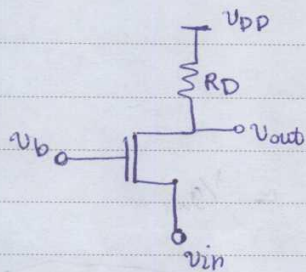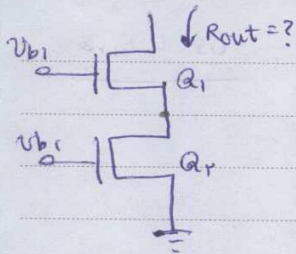


نوعیت گسسته (CG) Common-gate

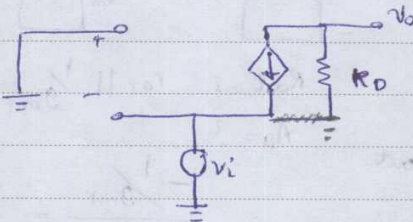

$$V_{out} = -g_m V_{gs} R_D = g_m R_D V_i \quad A_V = g_m R_D = \frac{R_D}{1/g_m}$$
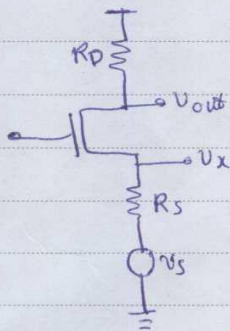
$$R_{in} = 1/g_m \quad R_{out} = R_o \parallel R_D$$



$$V_x/V_s = \frac{1/g_m}{1/g_m + R_s}$$


$$A_V = \frac{1/g_m}{1/g_m + R_s} \times \frac{R_D}{1/g_m} = \frac{R_D}{1/g_m + R_s}$$

$$R_{out} = (g_m r_o R_s + r_o) \parallel R_D$$


از حالت اشباع خارج می‌شود (کاهش swing) $N_{DD} - r_D i_D > V_b - U_{th}$

Subject:

Year. Month. Date. ()

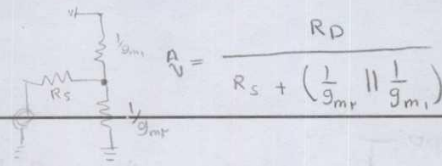

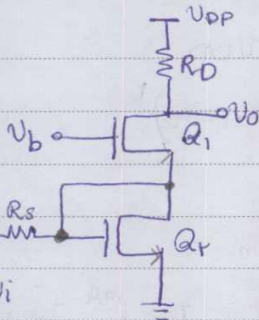
$$A_v = \frac{R_D}{R_S + \left(\frac{1}{g_{m1}} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right)}$$



$$A_v = ? (\lambda = 0)$$
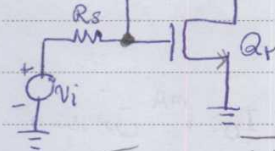
$$A_v = \frac{g_{m1} R_D}{1 + (g_{m1} + g_{m2}) R_S}$$




$$R_{out} = ? (\lambda \neq 0)$$

$$R_{out} = \left(g_{m1} r_{o1} \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel R_S \right) + r_{o1} \right) \parallel R_D$$

$$R_{out} = \frac{R_D}{\left(\frac{1}{g_{m1}} \parallel R_S \right) + \frac{1}{g_{m2}}} = \frac{R_S}{\frac{R_S g_{m2}}{1 + g_{m2} R_S} + 1} \parallel \frac{g_{m1} R_D}{R_S g_{m2} + 1} \parallel \frac{1}{g_{m1}}$$

(CD) Common-Drain تعقیب کننده

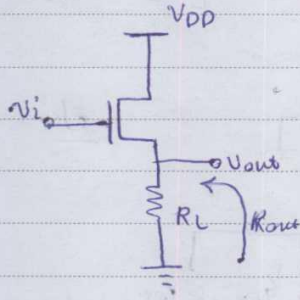

$$V_o = g_m V_i (r_o \parallel R_L)$$


$$A_v = \frac{g_m (r_o \parallel R_L)}{1 + g_m (r_o \parallel R_L)} \approx 1$$

$$R_{in} = \infty$$

$$R_{out} = R_L \parallel r_o \parallel \frac{1}{g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$A_v = \frac{R_o \parallel R_L}{\frac{1}{g_m} + (r_o \parallel R_L)}$$


سبب بافر

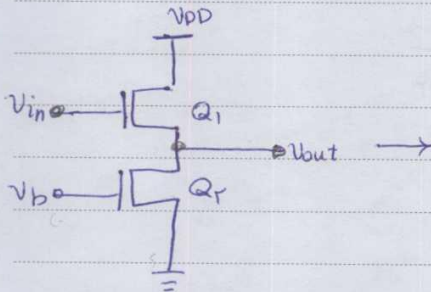

$$A_v = \frac{r_{o1} \parallel r_{or}}{\frac{1}{g_{m1}} + r_{o1} \parallel R_r} \approx 1$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

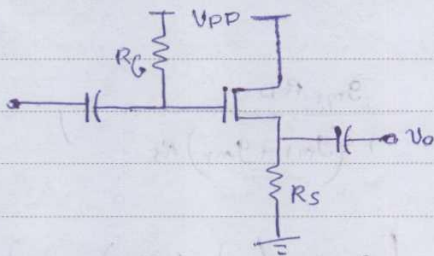

$$V_{GS} + R_S I_D = V_{DD}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$


$$A_v = \frac{R_S}{R_S + 1/g_m}$$

$V_{DD} = 10V$, $\lambda = 0$, $V_t = 1.5V$, $k_n = 100 \frac{\mu A}{V^2}$ \therefore $A_v = 7$, $I_D = 1 mA$ (دستوار نمون)


$$R_S = 867 \Omega$$

$$V_{GS} = 2.33V$$

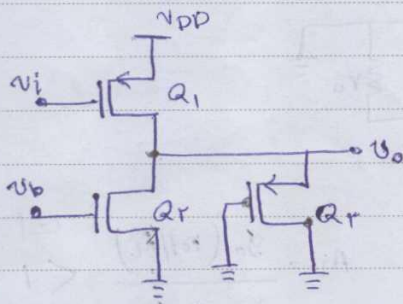$R_G = 0$ ، V_{GS} و R_S کے بارے میں $\frac{W}{L} = 10$




\rightarrow

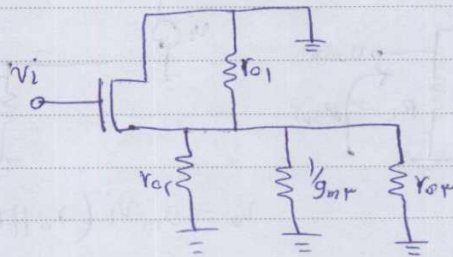

$$A_v = \frac{-r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel r_{o3} \parallel 1/g_{m3}}{1/g_{m1}}$$
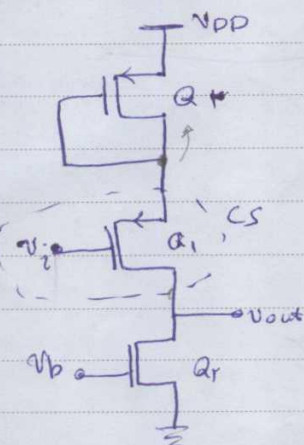
$$R_{out} = r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel r_{o3} \parallel 1/g_{m3}$$




$$A_v = \frac{-r_{o1}}{1/g_{m1} + 1/g_{m2} \parallel r_{o2}}$$


$$R_{out} = ?$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

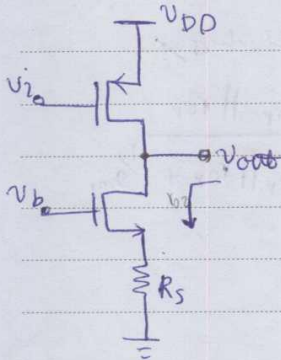
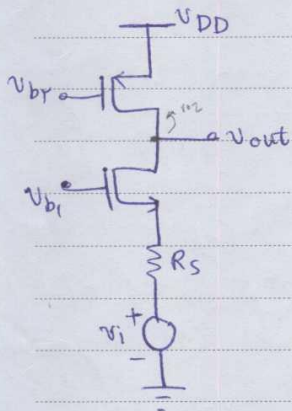
$$A_v = ? \quad -g_{mr} \left\{ \left((1 + g_m r_{o1}) R_S + r_{o1} \right) \parallel r_{or} \right\}$$



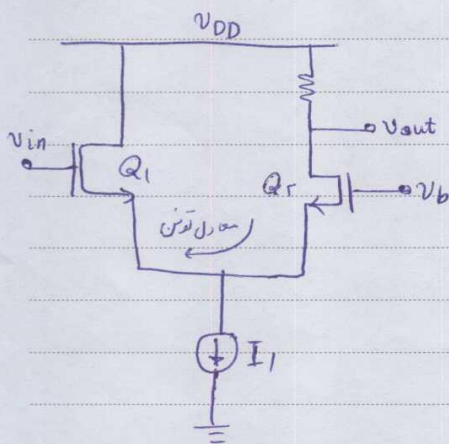
$$\lambda_1 = 0 \quad A_v = \frac{r_{or}}{1/g_{m1} + R_S}$$



$$A_v = \frac{R_D}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

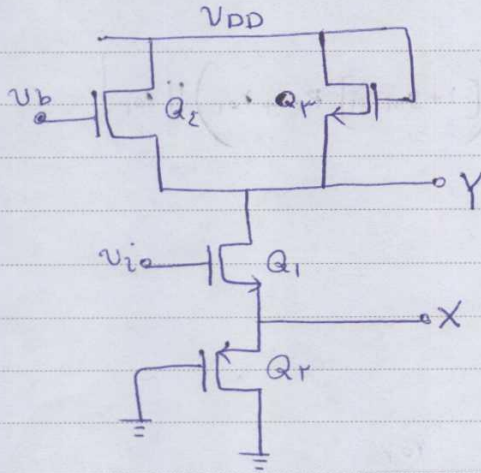

برای مدار از معادله v و X :

$$X(CD) \rightarrow \frac{\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2}}{\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2} + \frac{1}{g_{m1}}}$$

$Y(CS)$

Subject:

Year. Month. Date. ()

تفاوت کسده های عملیاتی :




OpAmp یک تفاوت کسده ی DC است .

V_{in1} : پارتشار خروجی هم فانتی است به ورودی غیر منکوس

V_{in2} : پارتشار خروجی ۱۸۰ اختلاف فاز دارد به ورودی منکوس

$$V_o = A_o (V_{in1} - V_{in2})$$

برو مدار باز (بیار زیاد)




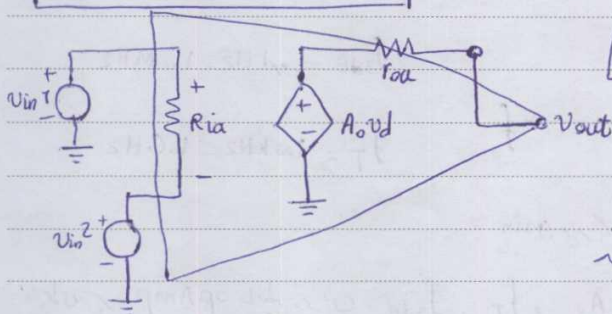


جریان نمی کشد $R_{ia} = \infty$

$A_o = \infty$

$R_{oa} = 0$ → ولتاژ خروجی مستقل از جریان

$BW = \infty$ پهنای باند

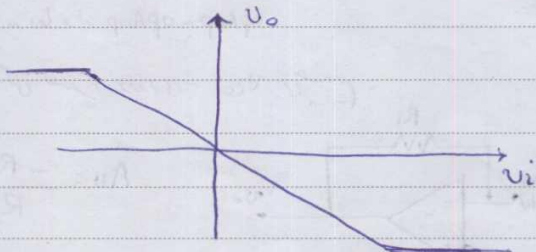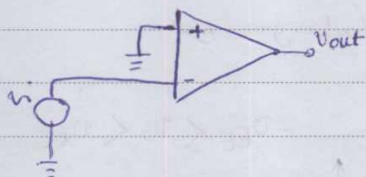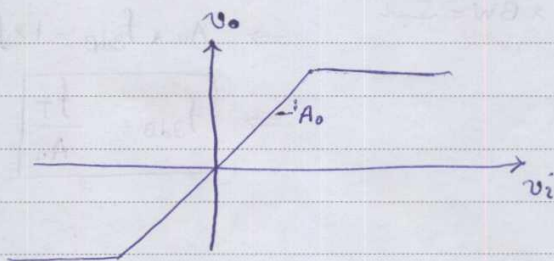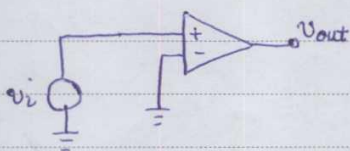


Subject:

Year. Month. Date. ()


$$v_{in2} = v_{in1} = \frac{v_o}{A_o}$$

ورودی به هم متصل (ارتباط مجازی)

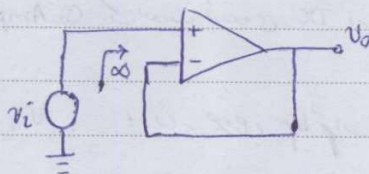

$$A_v = 1 \quad R_i = \infty \quad R_o = 0$$

بافر

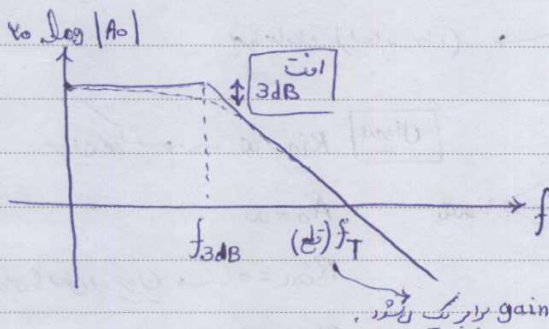

نکاتی در مورد پهنای باند

$$f_{3dB} = 10^4 \text{ Hz} - 10^6 \text{ MHz}$$

$$f_T = 10^5 \text{ kHz} - 10^9 \text{ GHz}$$

برای هر opAmp رابطه زیر بین f_{3dB} ، f_T و A_o برقرار است.

$$\text{gain} \times \text{BW} = \text{ثابت}^{\circ}$$


$$\Rightarrow A_o \times f_{3dB} = 1 \times f_T$$

$$\Rightarrow f_{3dB} = \frac{f_T}{A_o}$$

فیدبک


کاهش وابستگی gain به پارامترهای opAmp

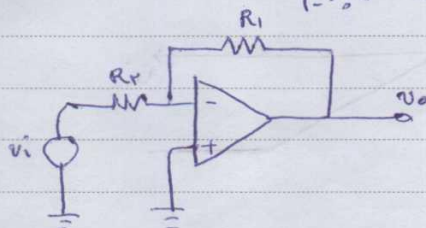چون gain خفیه است با کمی تغییر در ورودی به V_{CC} یا V_{EE}



$$A_v = -\frac{R_1}{R_F}$$

$$-V_{EE} < v_o < V_{CC}$$

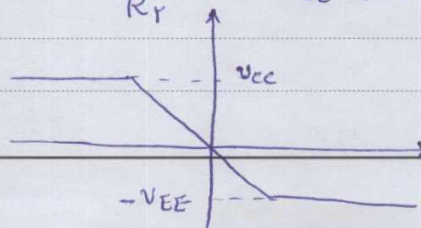

Subject:


Year. Month. Date. ()

$$R_i = R_f$$

$$R_o = 0 \Rightarrow \circ || \circ$$

$$A_v = -\frac{R_1}{R_f}$$

صل مناس و V_x در خروجی

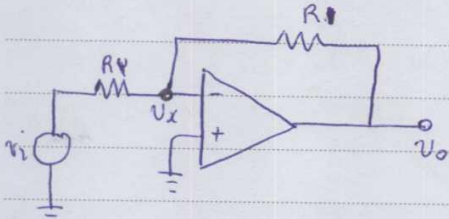


بافتض محدود بودن A_o

$$V_x = \frac{-v_o}{A_o} \neq 0$$

$$\frac{v_i - V_x}{R_f} = \frac{V_x - v_o}{R_1}$$

$$\Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_1}{R_f} \left[\frac{1}{1 + \frac{1}{A_o} \left(\frac{R_1}{R_f} + 1 \right)} \right]$$

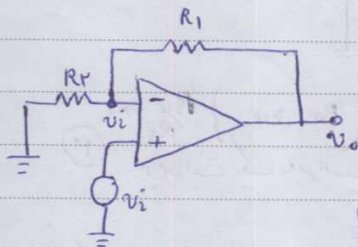* میزان خطا وقتی A_o به فرض بی‌نهایت میل کند از این رابطه به دست می‌آید.



تقویت کننده غیر معکوس

$$v_i = v_o \frac{R_f}{R_1 + R_f}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_1}{R_f}$$




$$R_i = \infty$$

$$R_o = 0$$

* در تقویت کننده می‌توانیم R_f کم یا زیاد کنیم / gain را کم یا زیاد کنیم

بافتض محدود بودن A_o

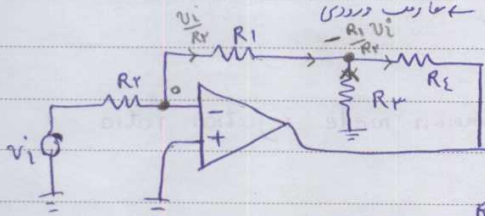

$$I_{R_1} = \frac{v_i}{R_f} + \frac{v_i R_1}{R_f R_f} = \frac{v_i}{R_f} \left(1 + \frac{R_1}{R_f} \right)$$

$$v_o = -\frac{v_i R_1}{R_f} - \frac{R_f v_i}{R_f} - \frac{R_f v_i R_1}{R_f R_f}$$

$$A_v = -\frac{R_1}{R_f} \left[1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_f} \right]$$

Subject:



Year. Month. Date. ()

با فرض محدود بودن A_o برای تقویت کننده غیر متعکوس:


$$A_v = \frac{1 + R_1/R_2}{1 + \frac{(1 + R_1/R_2)}{A_o}}$$

دو حالت خاص برای غیر متعکوس:

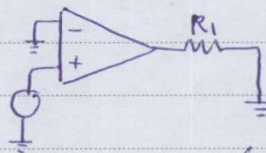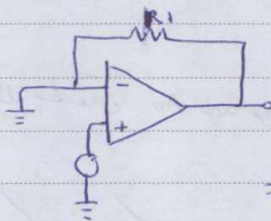① $(R_2 = 0) \quad R_1/R_2 \rightarrow \infty$



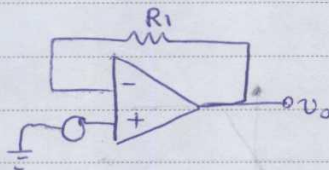② $(R_2 \rightarrow \infty) \quad R_1/R_2 \rightarrow 0$
این حالت یک بافر است.



تقویت کننده‌ی تفاضلی ایده‌آل:

تفاضل در سگنال ورودی را تقویت می‌کند و قسمت مشترک آن را حذف می‌کند.

$$V_o = A_d V_{Id} + A_{cm} V_{Icm}$$

تفاضل

مشترک

دو حالت ایده‌آل = است.

$$CMRR = 20 \log \frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

common mode rejection ratio

Subject:

Year.

Month.

Date.

()

نویسندگیات opAmp واقعی

- ① Input DC voltage offset
- ② Input Bias Current
- ③ Common-mode input voltage range

④ حد اکثر دامنه ولتاژ خروجی

⑤ جریان اتصال کوتاه خروجی


⑥ جریان منبع تغذیه

⑦ محدودیت فرکانس


در opAmp ایده‌آل $V_{in1} - V_{in2} = 0 \Rightarrow V_o = 0$

①

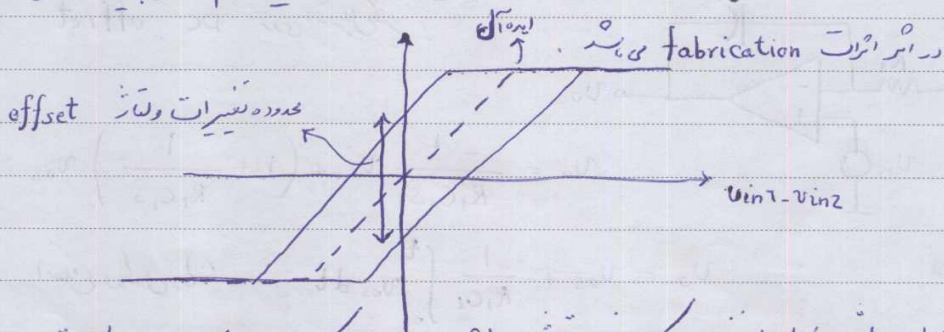در opAmp واقعی این اتفاق نمی‌افتد. این است به دلیل عدم تراز بودن مدارهای درون در ورودی



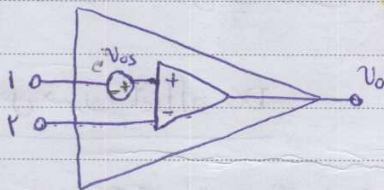* این اثر معادل افزودن یک منبع ولتاژ V_{os} در ورودی یک opAmp ایده‌آل است.




V_{os} مقدار ثابت و مقدار typical

آن 2 mV است ($\mu A 741$)


Subject:

Year: Month: Date: ()

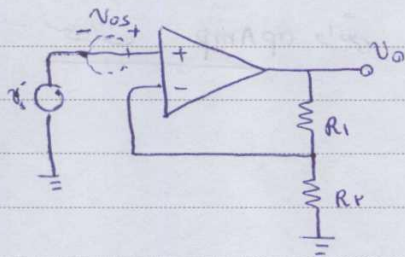

$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) (V_i + V_{os})$$

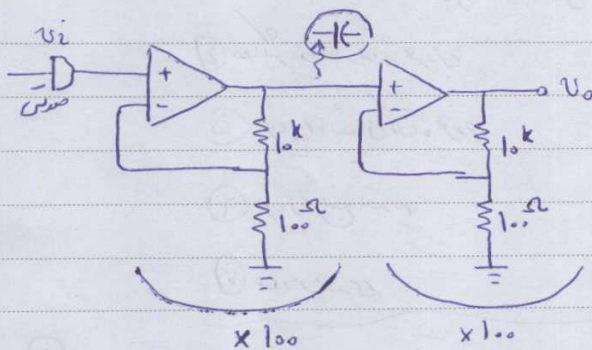مقدار offset تعویث شده باعث ایجاد محدودیت در دقت می شود.
و V_{os} چنان تصادفات به عنوان noise روی خروجی می افتد.




* اثر DC offset روی تعویث شده می باشد

$$\text{offset تعویث شده} \approx 20V$$

انتیج

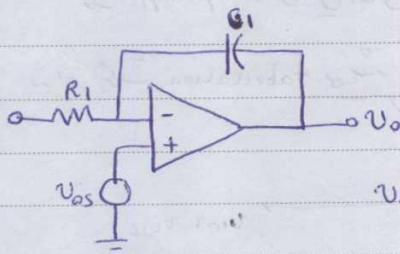* یکی از راه حل گذشتن خازن بین دو opAmp است.




* اثر DC offset روی کنترل می شود.

$$V_o = \frac{-1}{R_i C_i S} V_i + \left(1 + \frac{1}{R_i C_i S}\right) V_{os}$$

توی دایره

$$V_o = V_{os} + \frac{1}{R_i C_i} \int_0^t V_{os} dt$$

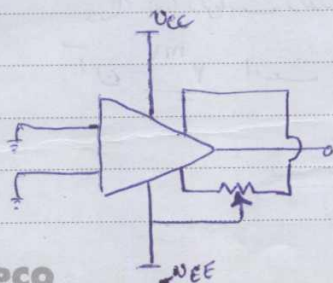* یک راه حل اضافه کردن یک مقاومت موازی با خازن C_i است (؟)



راه حل جبران DC offset

این مقدار نباید متغیر می کنیم تا ولتاژ صفر شود.



Subject:

Year. Month. Date. ()

Input Bias Current

② جریان بایس ورودی

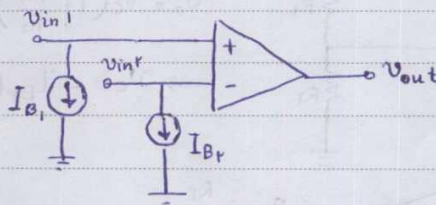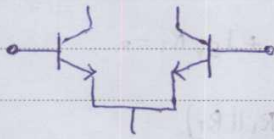OPAMP ایده آل دارای جریان ورودی صفر است اما در واقعیت هر دو pin ورودی مقدار جریان می کشند این جریان ها در تاج برای راه اندازی ترانزیستور های داخل OPAMP به وجود می آیند و مقدار آنها حدود $1 - 10 \text{ nA}$ است



مدل کردن:

$$I_{IB} = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}$$


جریان بایس ورودی

$$I_{IO} = |I_{B1} - I_{B2}|$$

جریان آفست ورودی

$$I_{B1} = I_{IB} + I_{IO}/2$$

$$I_{B2} = I_{IB} - I_{IO}/2$$


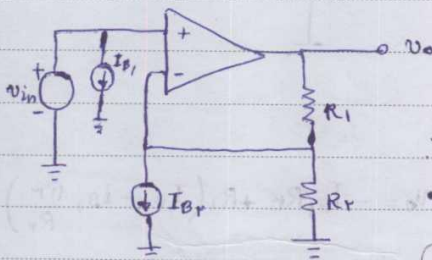


اثر جریان بایس در تعویض کننده فیلد:

 I_{B1} در این مدار بی تاثیریت چون موازی با V_{in} است
برای I_{B2} تاثیر داریم: V_{in} را مقصود کنیم:

$$V_o = R_1 I_{B2}$$
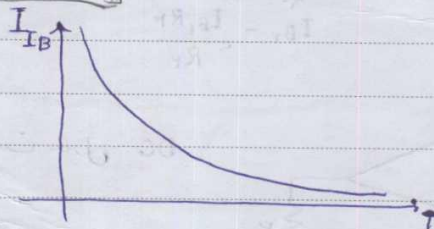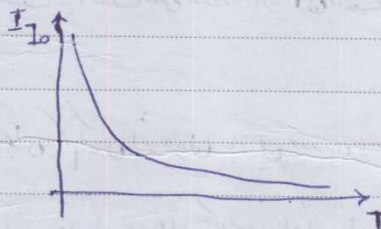
$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{in} + V_o$$




جریان آفست ناشی از عدم دقت در انتخاب است.

Subject:

Year. Month. Date. ()


مقدار I_{B1} از جمله بیس ترانزیستور تعیین می شود مقدار آن معلوم و غیر تعادلی است (برخلاف V_o)

راه حل حذف

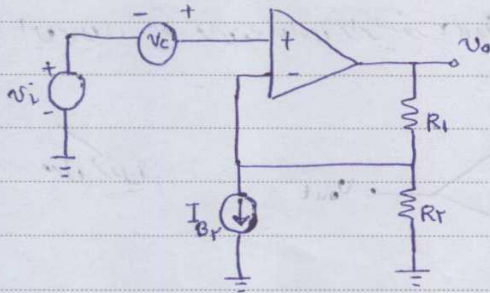


$$v_i = 0 \Rightarrow v_o = v_c \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right) + I_{B1} R_i = 0$$
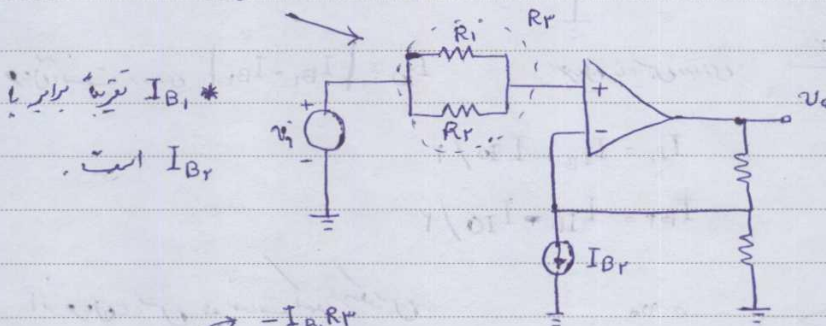
$$\Rightarrow v_c = - I_{B1} \underbrace{(R_i \parallel R_f)}_{R_p}$$




* I_{B1} تقریباً برابر است

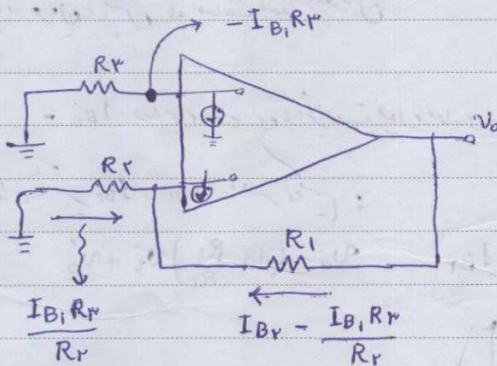

$$v_o = - I_{B1} R_p + R_i \left(I_{B1} - I_{B1} \frac{R_i}{R_i + R_f} \right)$$

$$= \boxed{I_{IO} \cdot R_i}$$

نسبت به آنست یعنی مورد از آن است.

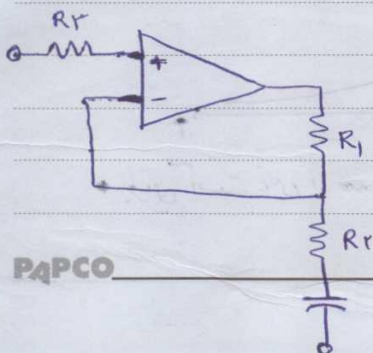


* برای کم کردن اثر جریان بیس ورودی باید تعادلت مدار DC

(دیده شده توسط ترانزیستور محسوس را اثر دارد) (؟)

$$\boxed{R_p = R_i}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

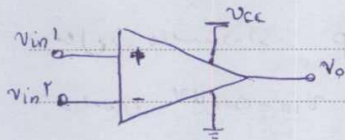

$$V_o = A_o (V_{in1} - V_{in2})$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{in1} = 1 \mu V \\ V_{in2} = -1 \mu V \end{array} \right\} \Rightarrow V_o = 10^5 \times 2 \times 10^{-6} = 200 \text{ mV}$$


$$\left. \begin{array}{l} V_{in1} = 1 - 1 \mu V \\ V_{in2} = 1 + 1 \mu V \end{array} \right\} V_o = 200 \text{ mV}$$

$$\boxed{V_{CC} - V_o \leq V_{om} \text{ (ولتاژ خروجی)}}$$


④ حداکثر دامنه ولتاژ خروجی (V_{om})

در opAmp ایده‌آل ولتاژ خروجی $\pm V_{CC}$

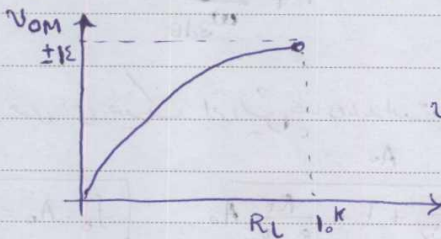در opAmp واقعی این محدوده کمتر است (محدوده ۲ تا ۳ ولت کمتر تا V_{CC})



تاخیر از R_L

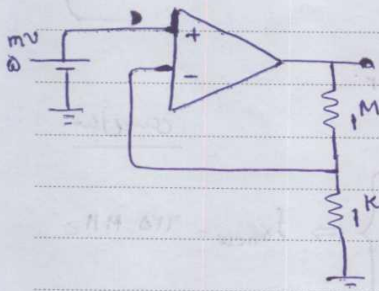

$$V_o = ? \left\{ \begin{array}{l} I_{IO} = 200 \mu A \\ I_{IB} = 1 \mu A \\ V_{OS} = 2 \text{ mV} \end{array} \right.$$

$$V_o \approx \left(1 + \frac{R_1}{R_f} \right) (V_{in} + V_{OS} + I_{IB}(R_1 \parallel R_f))$$

$$\approx 1000 (5 \text{ mV} + 2 \text{ mV} + 1.1 \text{ mV}) \approx 1.9 \text{ V}$$


$$V_o = 5 \text{ V} \quad \text{در حالت ایده‌آل}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

مثال: با استفاده از op Amp سول مبر مداري طرح بنائيد که یک سیگنال سینوسی با فرکانس 100 Hz

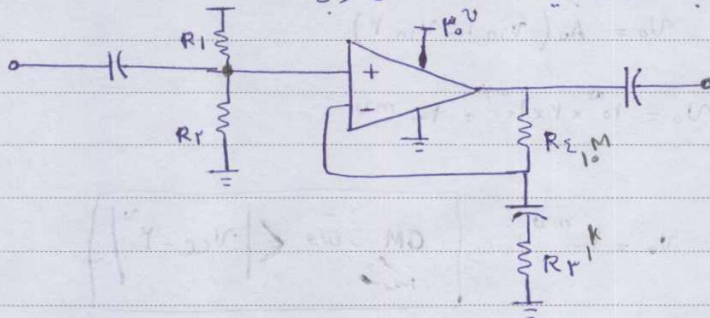
ورادشده $V_{in} = 50 \text{ mV}$ را به اندازه ای تقویت کند که دامنه خروجی $V_{out} = 5 \text{ V}$ شود.



$$R_1 \parallel R_r = R_{\Sigma}$$

$$A_v = 10^4$$
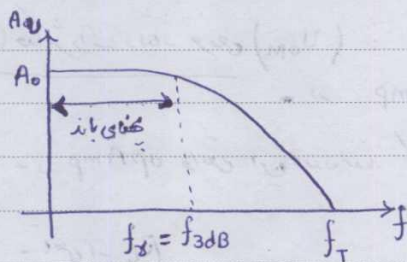
$$V_o = \left[1 + \frac{R_f}{R_r} \right] [v_i + v_{bs}]$$



سختيات رينالکي (AC) opAmp


$$A_v(\omega) = \frac{A_o}{1 + \frac{\omega}{\omega_{3dB}}}$$

* یکی از خطای های فیدبک افزایش پهنای باند است.

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v(\omega)}{1 + \frac{R_r}{R_1 + R_r} A_v(\omega)} = \frac{A_o}{\frac{\omega}{\omega_g} + 1 + \frac{R_r}{R_1 + R_r} A_o}$$

$$f_g \cdot A_o = f_T$$
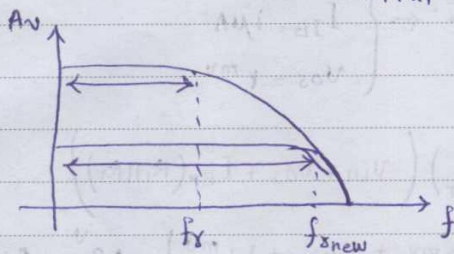
$$\Rightarrow f_{g_{new}} = \left(1 + \frac{R_r}{R_1 + R_r} A_o \right) f_g = \frac{f_T}{1 + \frac{R_r}{R_1 + R_r} A_o}$$



$$A_o = 10^5$$

$$f_g = 1 \text{ MHz}$$

$$\frac{R_1}{R_r} = 16$$

$$\Rightarrow f_{g_{new}} = 765 \text{ MHz}$$

* کاهش gain باعث افزایش پهنای باند می شود.

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$v_C(-) = v_C(0+) = v_0$$

$$i_L(-) = i_L(0+) = I_0$$

$$v_R(-) = 0$$


$$\frac{di_L}{dt}(0+) = \frac{v_0}{L}$$

$$v_L(0+) = v_0$$

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0 \quad \text{معادله مشخصه}$$

$$s_1, s_2 = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha \pm \omega_d$$

$$\omega_d^2 = \alpha^2 - \omega_0^2$$

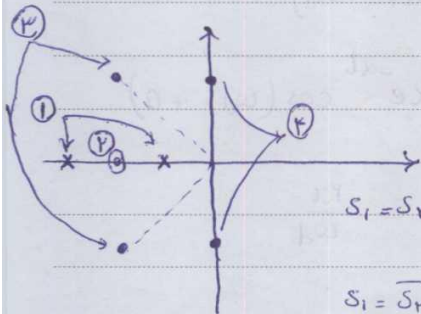

بسته به مقادیر α و ω_0 چهار حالت متصور است:

(۱) میرایی شدید ← دوریه منفی (نداریم) $\alpha > \omega_0$

$$s_1 = s_2 = -\alpha = -\omega_0$$

(۲) میرایی بحرانی ← ریشه مضاعف

$$s_1 = s_2 = -\alpha + j\omega_d$$

(۳) میرایی ضعیف ← دوریه حقیقی

$$\alpha = 0 \Rightarrow s_1 = s_2 = j\omega_0$$

(۴) بی انتاف

$$i_L(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t}$$

$$i_L(0) = I_0$$

میرایی شدید ($\alpha > \omega_0$)


$$\frac{di_L}{dt}(0) = \frac{v_0}{L}$$

$$k_1 + k_2 = I_0$$

$$k_1 s_1 + k_2 s_2 = \frac{v_0}{L}$$

$$k_1 = \frac{1}{s_1 - s_2} \left(\frac{v_0}{L} - s_2 I_0 \right)$$
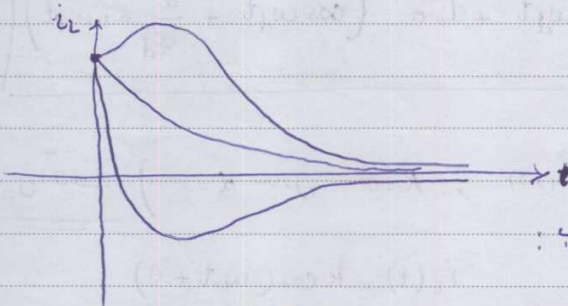
$$k_2 = \frac{1}{s_2 - s_1} \left(\frac{v_0}{L} - s_1 I_0 \right)$$



حالت بی انتاف جواب:

Subject:

Year. Month. Date. ()

($s_1 = s_2 = -\alpha$) میرای بحرانی

$$i_L(t) = k_1 e^{-\alpha t} + k_2 t e^{-\alpha t}$$


($\alpha < \omega_0$) میرای ضعیف

دو ریشه شش طبیعی مزدوج مختلط
 s_1, s_2 و $s_1 = -\alpha + j\omega_d$, $s_2 = -\alpha - j\omega_d$
 $\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = j\omega_d$
 $(\alpha^2 - \omega_0^2 = -\omega_d^2)$

$$s_1 = s_2 = -\alpha + j\omega_d$$

$$|s_1| = |s_2| = \omega_0$$
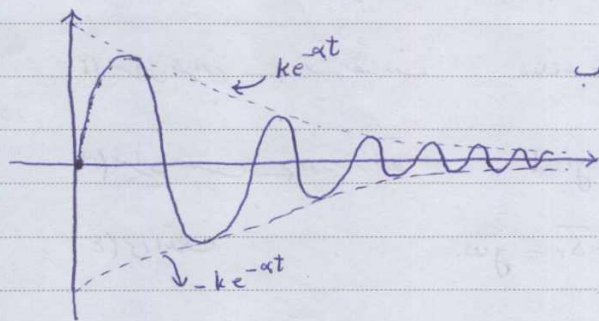
$$i_L(t) = k_1 e^{(-\alpha + j\omega_d)t} + k_2 e^{(-\alpha - j\omega_d)t} = k e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \theta)$$



$$T = \frac{2\pi}{\omega_d}$$

$$i_L(0) = k_1 + k_2 = I_0$$

$$\frac{di_L}{dt}(0) = \frac{V_0}{L} = k_1 s_1 + k_2 s_2$$

$$s_1 = -\alpha + j\omega_d$$

$$s_2 = -\alpha - j\omega_d$$

$$i_L(t) = \frac{V_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t + I_0 e^{-\alpha t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d} \sin \omega_d t \right)$$

(بی انتاف $\alpha = 0$ معادل $R \neq \alpha$, s_1, s_2 موهومی)

$$s_1 = j\omega_0$$

$$s_2 = -j\omega_0$$

$$i_L(t) = k \cos(\omega_0 t + \theta)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

در واقع α شدت میرای غایی را تعیین می کند. میرای نسبی در یک توان میرا اغلب به وسیله یک عدد Q تعریف می شود.

$$Q \triangleq \frac{\omega_0}{\gamma \alpha} = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{R}{\sqrt{\frac{L}{C}}} \quad \text{ضریب کیفیت}$$


$$\text{میرای بسیار} \rightarrow \alpha > \omega_0 \Rightarrow \frac{\omega_0}{\gamma \alpha} < \frac{1}{\gamma} \Rightarrow Q < \frac{1}{\gamma}$$

$$\text{میرای مجزا} \rightarrow \alpha = \omega_0 \Rightarrow Q = \frac{1}{\gamma}$$

$$\text{میرای ضعیف} \rightarrow \alpha < \omega_0 \Rightarrow Q > \frac{1}{\gamma}$$

$$\text{بی افت} \rightarrow \alpha = \infty$$


بزرگتر $Q \iff$ میرای کمتر

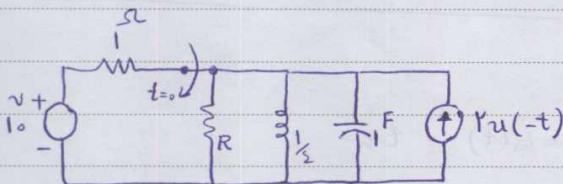

شال:

محاسبه $i_L(t)$ ؟
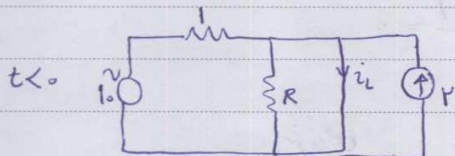
$$R = \frac{1}{\gamma}, \frac{1}{\gamma}, \frac{1}{\gamma}, \infty \quad (1)$$



$$v_C(0^-) = 0 \quad i_L(0^-) = 12 \text{ A}$$

$$\frac{di_L(0^-)}{dt} = 0$$




$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \gamma \alpha \frac{di_L}{dt} + \omega_0^2 i_L = 0$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 12 \text{ A} \quad \frac{di_L(0^+)}{dt} = \frac{v_C(0^+)}{L} = 0$$

$$1) R = \frac{1}{\gamma} \rightarrow s^2 + \gamma s + \gamma = 0 \Rightarrow s_1 = -1, -\gamma$$

$$i_L = 12 e^{-t} + K e^{-\gamma t}$$

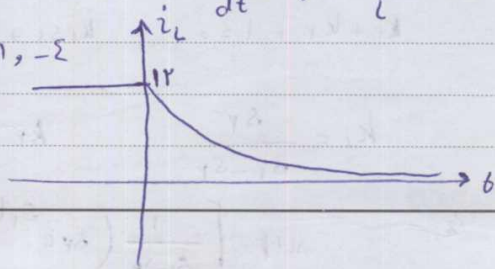

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$2) R = 1/\varepsilon \quad s^2 + \varepsilon s + \varepsilon = 0 \Rightarrow s_1 = s_2 = -\varepsilon$$

$$i_L(t) = 1\varepsilon e^{-\varepsilon t} + \varepsilon t e^{-\varepsilon t}$$

$$3) R = 1/\sqrt{\varepsilon} \quad s^2 + \sqrt{\varepsilon} s + \varepsilon = 0 \quad s = -1 \pm j\sqrt{\varepsilon}$$

$$i_L(t) = \sqrt{\varepsilon} e^{-t} \cos(\sqrt{\varepsilon} t - \pi/4)$$



پاسخ حالت صفر مدار RLC خطی تغییر پذیر زمان

$$i_C + i_R + i_L = i_S$$

$$L \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L(t) = i_S(t) \quad t \geq 0$$

$$i_L(0^-) = 0 \quad \frac{di_L}{dt}(0^-) = \frac{v_C(0^-)}{L} = 0$$

$$i_L = i_h + i_p \quad \begin{matrix} \text{پاسخ همگن (پیشین)} \\ \text{پاسخ خاص} \end{matrix}$$

پاسخ پله :

$$\text{جواب خاص} \Rightarrow i_p = 1$$

$$i_L(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + 1$$

$$k_1 + k_2 + 1 = 0$$

$$k_1 s_1 + k_2 s_2 = 0$$

$$k_1 = \frac{s_2}{s_1 - s_2}$$

$$k_2 = \frac{-s_1}{s_1 - s_2}$$

PAPCO

$$s(t) \left[\frac{1}{s_1 - s_2} \left(s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t} \right) + 1 \right] u(t)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

* در حالت میرایی ضعیف داریم:

$$s_1 = -\alpha + j\omega_d$$


$$s_2 = -\alpha - j\omega_d$$

$$s_1, s_2 = \omega_0 e^{\pm j(\sigma_r + \varphi)}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{\alpha}{\omega_d}$$

$$\sin \varphi = \frac{\alpha}{\omega_0}$$
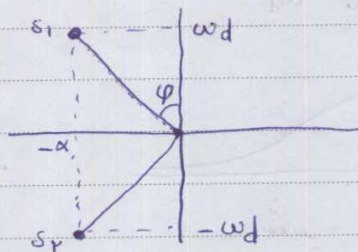
$$\cos \varphi = \frac{\omega_d}{\omega_0}$$



اگر s_1 و s_2 را در معادله صفحه قبل جایگذاری کنیم:


$$s(t) = \left(\frac{1}{r j \omega_d} \omega_0 e^{-\alpha t} \left[e^{j(\omega_d t - \sigma_r - \varphi)} - e^{-j(\omega_d t - \sigma_r - \varphi)} \right] + 1 \right) u(t)$$

$$= \left[\frac{\omega_0}{r j \omega_d} e^{-\alpha t} (r j) \sin(\omega_d t - \sigma_r - \varphi) + 1 \right] u(t)$$


$$= \left[\frac{-\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \varphi) + 1 \right] u(t)$$

صفت نوسان

دامی

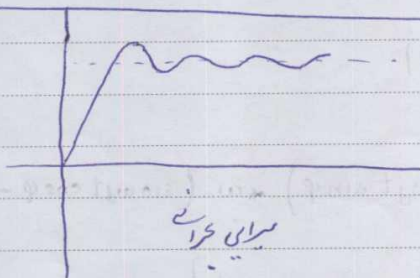

میرایی خفیف

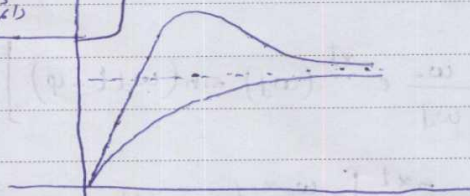

میرایی شدید، ضعیف، بی‌آلاف

ولتاژ دو سر خازن در مدار RLC:

$$v_c = L \frac{di}{dt} = v_L$$

$$= \frac{L s_1 s_2}{s_1 - s_2} \left(e^{s_1 t} - e^{s_2 t} \right) u(t)$$

میرایی

Subject:

Year.



Month.

Date.

()

میرای ضعیف:
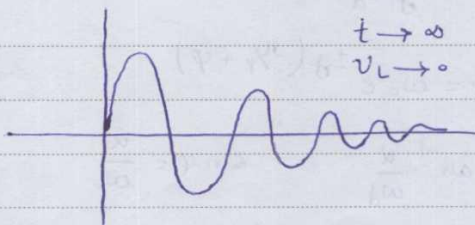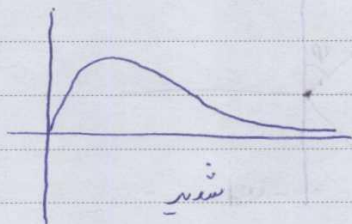
$$v_c(t) = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$



پایخ ضربه:

$$L \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = \delta(t) \quad i_L(0^-) = 0 \quad \frac{di_L}{dt}(0^-) = 0$$

روش اول: مشتق گیری از پایخ پله:

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = \frac{s_1 s_r}{s_1 - s_r} \left[e^{s_1 t} - e^{s_r t} \right] u(t) + \left[\frac{1}{s_1 - s_r} \left(s_r e^{s_1 t} - s_1 e^{s_r t} \right) + 1 \right] \delta(t)$$

$t = -\frac{\omega_0}{\omega_d} \cos \varphi = 0$ (تقریباً صفر)

$$= \left[\frac{-\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \varphi) + 1 \right] \delta(t) + \left[\frac{-\omega_0}{\omega_d} (-\alpha) e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \varphi) + \right.$$

$$\left. \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} (\omega_d) \sin(\omega_d t - \varphi) \right] u(t)$$

$$= e^{-\alpha t} \left[\frac{\omega_0 \alpha}{\omega_d} (\cos \omega_d t \cos \varphi + \sin \omega_d t \sin \varphi) + \omega_0 (\sin \omega_d t \cos \varphi - \sin \varphi \cos \omega_d t) \right]$$

$$= e^{-\alpha t} \left[\frac{\alpha^r}{\omega_d} \sin \omega_d t + \omega_d \sin \omega_d t \right]$$

$$= e^{-\alpha t} \left(\frac{\omega_0^r}{\omega_d} \right) \sin \omega_d t u(t)$$

Subject:

Year.

Month.

Date.

()

روش دوم: تبدیل کردن پهنج ضربه به یک پهنج ورودی صفر با تعیین شرایط اولیه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} L_C \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + \int_{-\infty}^{+\infty} i_L = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)$$

$$i_L(0^-) = 0 \quad \frac{di_L}{dt}(0^-) = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{در لحظه } t=0 \text{ هیچ انرژی در سلف و خازن نیست} \\ \text{چون در لحظه } t=0 \text{ هیچ پهنج ورودی وجود ندارد} \end{array} \right)$$


$$L_C \frac{di_L}{dt}(0^+) - L_C \frac{di_L}{dt}(0^-) + \frac{L}{R} i_L(0^+) - \frac{L}{R} i_L(0^-) + \int_{-\infty}^{+\infty} i_L = 1$$

$$\frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{1}{L_C} \quad I_0 = i_L(0^+) = 0 \quad v_L(0^+) = \frac{1}{C} = v_0$$


پهنج ورودی: پهنج ضربه برای ورودی صفر: I_0 و v_0

$$\left[\frac{v_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t + I_0 e^{-\alpha t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) \right]$$

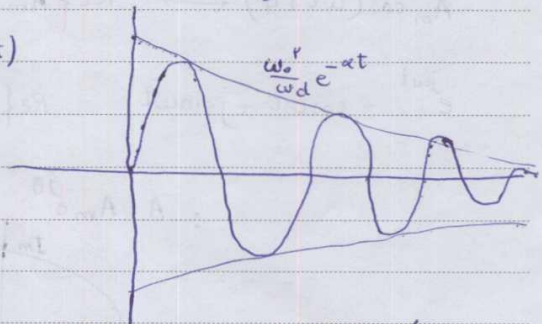
$$= \left[\frac{\omega_0^2}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \right] u(t)$$




تعبیر فیزیکی:

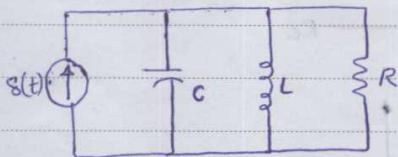

\equiv

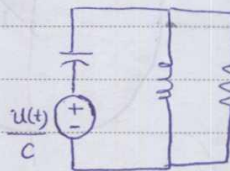


\equiv

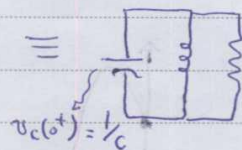

Subject:

Year. Month. Date. ()

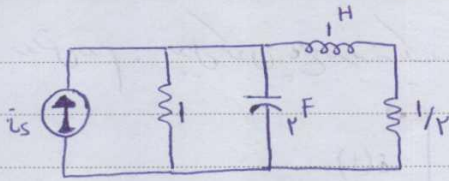

مثال
الف) معادله دیفرانسیل
$$i_s = v_c + \frac{dv_c}{dt} + i_L$$

$$v_c = \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{r} i_L$$

$$i_L'' + i_L' + \frac{r}{2} i_L = \frac{1}{r} i_s$$

$$i_L(t) h(t) = \frac{\sqrt{r}}{r} e^{-t/r} \sin \frac{\sqrt{r}}{r} t u(t)$$

ب) پاسخ ضربه؟
$$s = -\frac{1}{r} \pm j \frac{\sqrt{r}}{r}$$


تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی

تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی یعنی بررسی پاسخ مدار برای زمان های $t \gg 0$ و مشخصاً برای ورودی های سینوسی

فازور
$$A_m \cos(\omega t + \phi) \longleftrightarrow \text{Re} \{ A_m e^{j\theta} e^{j\omega t} \} \quad A = A_m e^{j\theta}$$

$$e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t \quad \text{Re} \{ e^{j\omega t} \} = \cos \omega t \quad \text{Im} \{ e^{j\omega t} \} = \sin \omega t$$

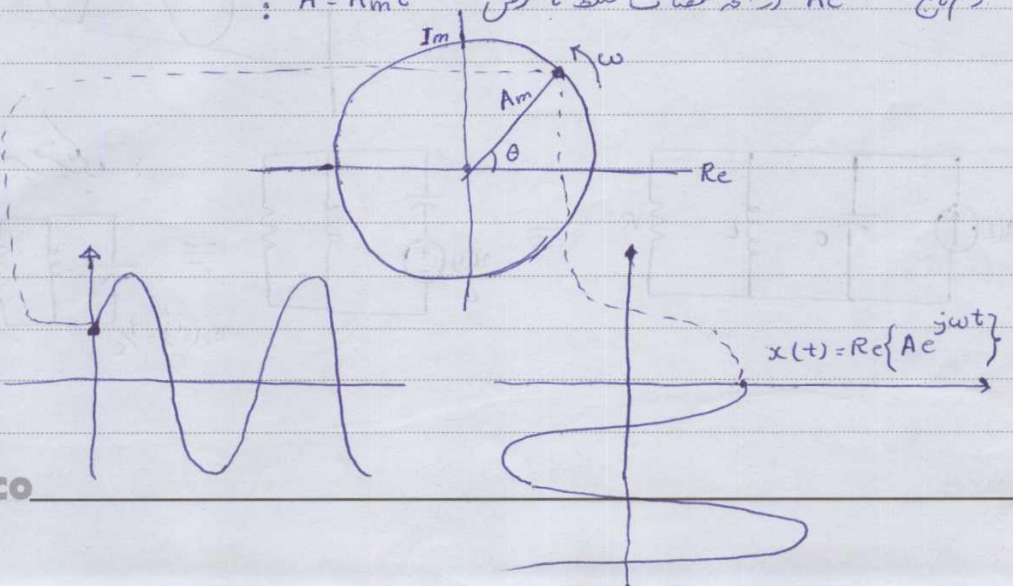رسم پاسخ
$$A = A_m e^{j\theta} \quad \text{Re} \{ A e^{j\omega t} \}$$



Subject:

Year. Month. Date. ()

فازورها و معادلات دیفرانسیل

$$\text{Re}\{z_1 + z_2\} = \text{Re}\{z_1\} + \text{Re}\{z_2\} \quad \text{جمع پذیر و یکن است} \quad \text{①}$$

$$\text{Re}\{\alpha z\} = \alpha \text{Re}\{z\} \quad \alpha \text{ حقیقی}$$

$$\text{Re}\{\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2\} = \alpha_1 \text{Re}\{z_1\} + \alpha_2 \text{Re}\{z_2\} \quad \alpha_1 \text{ و } \alpha_2 \text{ حقیقی}$$

② فرض کنید A یک عدد مختلط با نمایش قطبی $|A|e^{j\theta}$ باشد آن گاه داریم:

$$\frac{d}{dt} \text{Re}\{Ae^{j\omega t}\} = \text{Re}\left\{\frac{d}{dt} Ae^{j\omega t}\right\} = \text{Re}\{Aj\omega e^{j\omega t}\}$$

$$\text{اثبات} = \frac{d}{dt} \text{Re}\{Ae^{j\omega t}\} = \frac{d}{dt} \text{Re}\{|A|e^{j(\omega t + \theta)}\}$$

$$= \frac{d}{dt} [|A| \cos(\omega t + \theta)] = -|A|\omega \sin(\omega t + \theta)$$

$$= \text{Re}\{j\omega |A| e^{j(\omega t + \theta)}\} = \text{Re}\left\{\frac{d}{dt} (Ae^{j\omega t})\right\}$$

* گرفتن جرد حقیقی و مشتق گیری جای پذیرند و اعمال مشتق به معنای ضرب ساز می باشد.

③ A و B اعدادی مختلط و ω یک فرکانس زاویه ای است. در این صورت:

$$\text{Re}\{Ae^{j\omega t}\} = \text{Re}\{Be^{j\omega t}\} \iff A=B$$

قضیه اصلی: مجموع جبری هر تعداد از سینوسی با فرکانس زاویه ای یکسان و هر تعداد از مشتق های آنها از هر مرتبه، خود یک سینوسی با همان فرکانس زاویه ای می باشد.

Subject:

Year. Month. Date. ()

مثال) $s(t) = A_m \cos \omega t + B_m \sin \omega t = \sqrt{A_m^2 + B_m^2} \cos(\omega t - \theta) \quad \tan \theta = \frac{B_m}{A_m}$

* با توجه به تقسیم اصلی نگرش یک سینوسی به وسیله یک عدد مختلط به دهن می رود

$$A_m \cos(\omega t + \theta) \xleftrightarrow{\omega} A_m e^{j\theta}$$

سینوسی فاز

- کاربرد عمده نمایش فازوری سینوسی در محاسبه جواب خاص معادلات دیفرانسیل با ضرایب حقیقی ثابت در حالتی که تابع تحریک یک سینوسی است.

$$a_0 \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = A_m \cos(\omega t + \theta)$$

$$x \leftrightarrow x_m e^{j\varphi}$$

$$A = A_m e^{j\theta}$$

$$\text{جواب } x(t) = \operatorname{Re}\{x e^{j\omega t}\}$$

$$a_0 \frac{d^n}{dt^n} \operatorname{Re}\{x e^{j\omega t}\} + \dots + a_n \operatorname{Re}\{x e^{j\omega t}\} = \operatorname{Re}\{A e^{j\omega t}\}$$

$$\operatorname{Re}\{a_0 (j\omega)^n x e^{j\omega t}\} + \dots + \operatorname{Re}\{a_n x e^{j\omega t}\} = \operatorname{Re}\{A e^{j\omega t}\}$$

$$\operatorname{Re}\{[a_0 (j\omega)^n x + a_1 (j\omega)^{n-1} x + \dots + a_n x] e^{j\omega t}\} = \operatorname{Re}\{A e^{j\omega t}\}$$

$$x [a_0 (j\omega)^n + a_1 (j\omega)^{n-1} + \dots + a_n] = A$$

یک عدد مختلط

یک عدد مختلط

$$\begin{matrix} y_k \\ j = 1 \end{matrix} \quad \begin{matrix} y_{k-1} \\ j = j \end{matrix}$$

$$x = \frac{A}{a_0 (j\omega)^n + \dots + a_n}$$

$$|x| = x_m = \frac{A_m}{\left[(a_n - a_{n-r} \omega^r + \dots)^2 + (a_{n-1} \omega - a_{n-r} \omega^r)^2 \right]^{1/2}}$$

توان های زوج

توان های فرد

Subject:

Year. Month. Date. ()


$$\phi x = \phi = \theta - \tan^{-1} \frac{a_{n-1}\omega + a_{n-2}\omega^2 + \dots}{a_n - a_{n-1}\omega^2 + \dots}$$

* پاسخ کامل برای ورودی سینوسی

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$s_1 t \leftarrow k_{r1} e^{s_1 t} + k_{r2} e^{s_2 t}$$

ریشه نامرئی

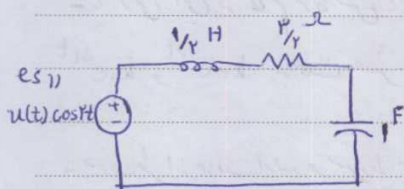

$$i_L(0^-) = 2 \quad v_C(0^-) = 1$$

$$v_C(t) = ?$$

مثال

$$kvl \Rightarrow L \frac{di_L}{dt} + R i_L + v_C = v_s \Rightarrow L C \frac{d^2 v_C}{dt^2} + R C \frac{dv_C}{dt} + v_C = v_s$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{d^2 v_C}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dv_C}{dt} + v_C = u(t) \cos 2t$$

$$s_1 = -1, s_2 = -2 \Rightarrow v_h(t) = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-2t}$$

$$e_s(t) = \text{Re} \{ E e^{j\omega t} \} \quad E = 1 e^{j0} = 1$$

$$\left[\frac{1}{2} (j\omega)^2 + \frac{1}{2} (j\omega) + 1 \right] V_p = 1 \quad \omega = 2 \Rightarrow V_p = \frac{1}{-1 + j2}$$

$$V_p = 0.447 e^{-j(1.107, 4^\circ)}$$


$$V_p(t) = \text{Re} \{ V_p e^{j\omega t} \} = 0.447 \cos(2t - 1.107, 4^\circ)$$

$$v_C(t) = v_h + v_p = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-2t} + 0.447 \cos(2t - 1.107, 4^\circ)$$

P4PCO $v_C(0) = 1$ و $\frac{dv_C(0)}{dt} = 2 \Rightarrow k_1 = 3.7$
 $k_2 = -2.7$

Subject :

Year . Month . Date . ()

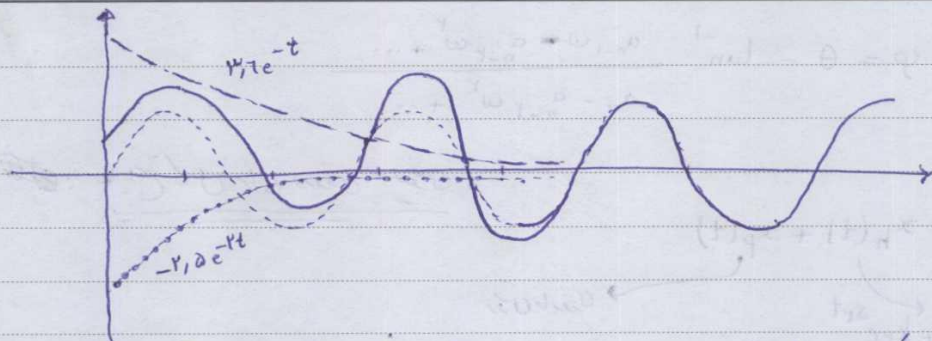

- با فرض این که تمام فرکانس های طبیعی در نیم صفحه چپ فضای مختلط قرار دارند وقتی $t \rightarrow \infty$ حالت $k_1 e^{s_1 t}$ و $k_2 e^{s_2 t}$ به سمت صفر میل می کنند و در این ^{نقطه} حالت دائمی سینوسی داریم.

- صرف نظر از حالت اولیه و مشروط بر اینکه تمام فرکانس های طبیعی در نیم صفحه چپ باشند وقتی $t \rightarrow \infty$ پاسخ سینوسی خواهد شد که از روش فازوری میسر می گردد.

مثال :

$$(s^2 + \omega_0^2)^2 = 0 \Rightarrow s_1 = s_2 = j\omega_0 \quad s_3 = s_4 = -j\omega_0$$

$$y_h(t) = (k_1 + k_2 t) e^{j\omega_0 t} + (k_3 + k_4 t) e^{-j\omega_0 t} = k'_1 \cos(\omega_0 t + \phi_1) + k'_2 t \cos(\omega_0 t + \phi_2)$$

$$y_h \rightarrow \infty \iff t \rightarrow \infty$$

تفسیر جمع آثار در حالت دائمی سینوسی :

$$LC \frac{d^2 v}{dt^2} + RC \frac{dv}{dt} + v = A_m r \cos(\omega_0 t + \phi_1) + A_m r \cos(\omega_0 t + \phi_2)$$

$$V_{1m} e^{j\theta_1} = \frac{A_m e^{j\phi_1}}{1 - \omega_0^2 LC + j\omega_0 RC}$$

$$V_{2m} e^{j\theta_2} = \dots$$


$$v = v_1 + v_2$$

Subject :

Year . Month . Date . ()


مقدمه اسپیدانسی و ادیتانسی :

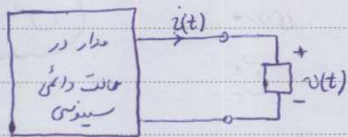- بررسی سه جزء اصلی مدار یعنی مقاومت ، خازن و سلف در یک مدار خطی تغییر پذیر با زمان که در حالت دائمی سینوسی باشد .



$$v(t) = \operatorname{Re}\{V e^{j\omega t}\} = |V| \cos(\omega t + \phi_V)$$

$$i(t) = \operatorname{Re}\{I e^{j\omega t}\} = |I| \cos(\omega t + \phi_I)$$

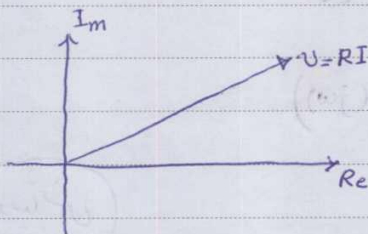


$$\phi_I = \phi_V \quad |V| = R |I|$$

مقاومت :

$$i = C \frac{dv}{dt} = C \frac{d}{dt} \{V e^{j\omega t}\} \Rightarrow I = j\omega C V = C\omega V e^{j\pi/2}$$

خازن :


$$V = \frac{1}{j\omega C} I \quad |V| = \frac{1}{C\omega} |I| \quad \phi_I = \phi_V + 90^\circ$$

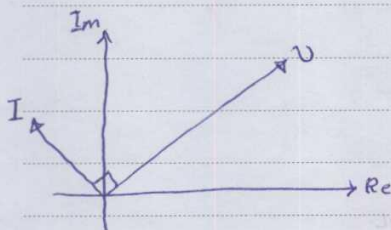

$$i(t) = C\omega |V| \cos(\omega t + \phi_V + \pi/2)$$

سلف :

$$V = L \frac{di}{dt} \Rightarrow V = j\omega L I \Rightarrow |V| = \omega L |I| \quad \phi_I = \phi_V - 90^\circ$$

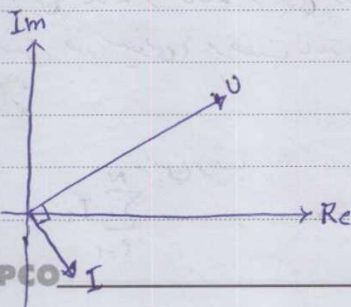


$$i(t) = \frac{|V|}{L\omega} \cos(\omega t + \phi_V - \pi/2)$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

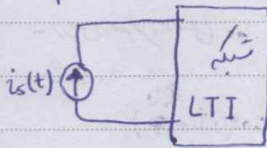در حالت کلی با در نظر گرفتن یک شبکه دوجاه که از اجزای خطی تغییرناپذیر یا زمان تشکیل شده است داریم:



$$i_s(t) = \text{Re}\{I_s e^{j\omega t}\}$$

$$v(t) = \text{Re}\{V e^{j\omega t}\}$$

درودی

پس


امپدانس

$$|Z(j\omega)| = \frac{|V|}{|I|}$$

$$\angle Z(j\omega) = \angle V - \angle I$$

$$v(t) = |Z(j\omega)| |I_s| \cos(\omega t + \angle I_s + \angle Z(j\omega))$$

ادیانس

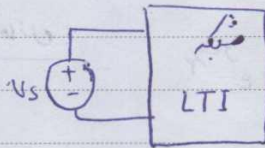

$$Y(j\omega) \triangleq \frac{I}{V_s}$$

$$Z(j\omega) = \frac{1}{Y(j\omega)}$$

$$\angle Z(j\omega) = -\angle Y(j\omega)$$

$$|Z(j\omega)| = \frac{1}{|Y(j\omega)|}$$

	امپدانس	ادیانس
R	R	$1/R = G$
L	$j\omega L$	$1/j\omega L$
C	$1/j\omega C$	$j\omega C$

توانهای $k\omega L$ و $k\omega C$ را برای مداری که تنها با درودی سینوسی با فرکانس یکسان برهم است می توان به جا روشن خود سینوسی؟ بر حسب فائز بیان کرد.

$$\sum_{i=1}^N v_i(t) = 0 = \sum_{i=1}^N \text{Re}\{V_i e^{j\omega t}\} = 0$$

$$\Rightarrow \text{Re}\left\{\left(\sum_{i=1}^N V_i\right) e^{j\omega t}\right\} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^N V_i = 0$$

به همین ترتیب


$$\sum_{i=1}^N I_i = 0$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\Rightarrow Z(\omega) = \sum_{i=1}^N z_i(\omega) \quad \text{از پداس های موازی}$$
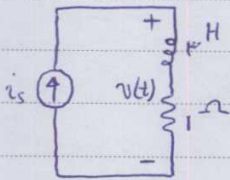
$$\Rightarrow Y(\omega) = \sum_{i=1}^N Y_i(\omega) \quad \text{از پداس های موازی}$$



$$1) i_s(t) = \cos 2t$$

$$I = 1 \angle 0^\circ = 1$$

$$v(t) = ?$$

$$Z(\omega) = (1 + j\omega)$$

$$V = |Z(\omega)| |I|$$

$$= \sqrt{2} e^{j\lambda_0}$$

$$\Rightarrow V = (1 + j\omega) I$$


$$v(t) = \sqrt{2} \cos(2t + \lambda_0)$$

$$2) i_s(t) = \cos t$$


$$Z = 1 + j = \sqrt{2} e^{j45^\circ}$$

$$\Rightarrow v(t) = \sqrt{2} \cos(t + 45^\circ)$$

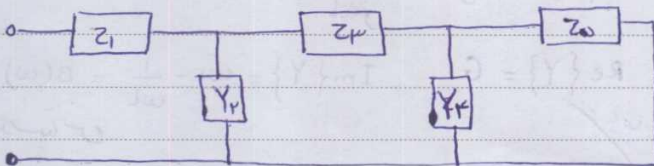* بنابراین به ازای فرکانس های مختلف، دامنه های مختلف داریم.



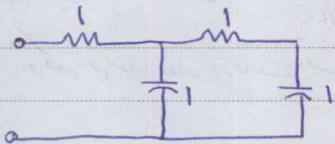
$$Z = Z_1 + \frac{1}{Y_1 + \frac{1}{Z_2 + \frac{1}{Y_2 + \frac{1}{Z_3}}}}$$



$$Z = 1 + \frac{1}{j\omega + \frac{1}{1+j\omega - \omega^2}} = \frac{2 - \omega^2 + j2\omega}{1 + j\omega - \omega^2}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

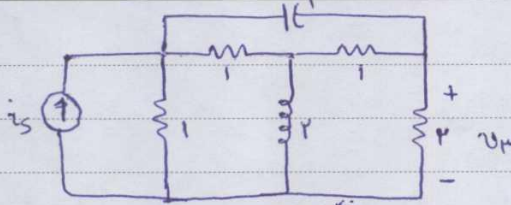


$$i_s(t) = 1 \cos(2t + 30^\circ)$$

$$v_m(t) = ?$$

مثال

نمونه و تحلیل گره:

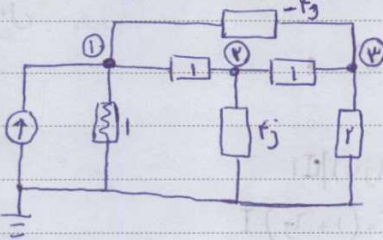


$$i_s(t) = 1 \cdot e^{j30^\circ}$$

$$\begin{cases} -i_s + \frac{v_1}{1} + \frac{v_1 - v_2}{1} + \frac{v_1 - v_2}{-j} = 0 \\ \frac{v_2 - v_1}{1} + \frac{v_2}{-j} + \frac{v_2 - v_3}{1} = 0 \\ \frac{v_3 - v_2}{-j} + \frac{v_3 - v_2}{1} + \frac{v_3}{2} = 0 \end{cases}$$

$$v_m = \frac{2 + 1j}{2 + 11.25j} I_s = 7.145 e^{j52^\circ} \Rightarrow \boxed{v_m(t) = 7.145 \cos(2t + 52^\circ)}$$

مدارهای تشدید

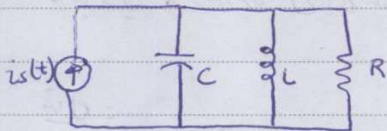


$$Y = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

$$\text{Re}\{Y\} = G$$

$$\text{Im}\{Y\} = \omega C - \frac{1}{\omega L} = B(\omega)$$

سویچتانس

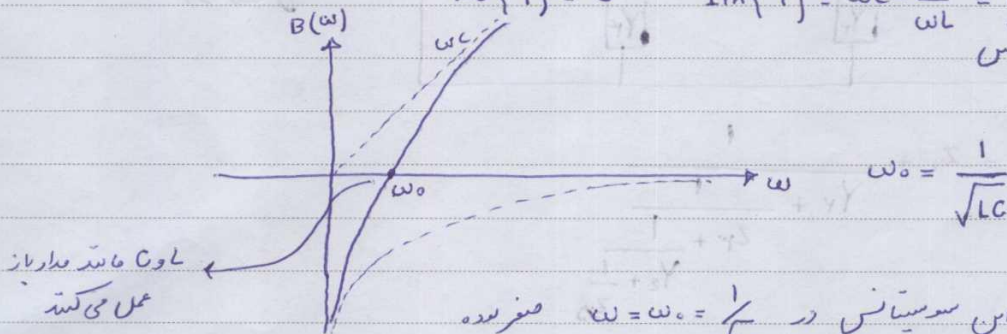


لا و C مانند مدار باز عمل می کنند

* بنابراین سوییچتانس در $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ صفر می شود

و گفته می شود مدار در حالت تشدید است فرکانس $f = \frac{\omega_0}{2\pi}$ را فرکانس تشدید می گویند.

Subject:

Year: Month: Date: ()

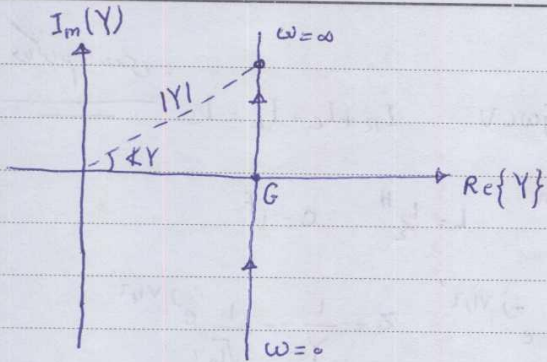

نقشه ادیتانس (مکان Y)

نقشه امپدانس (مکان Z)


$$Z(j\omega) = \frac{1}{Y(j\omega)} = \frac{1}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})} = A + jB$$

$$(Re\{Z\} - \frac{1}{rG})^2 + (Im\{Z\})^2 = (\frac{1}{rG})^2$$

\swarrow راکتانس $X(\omega)$

نقشه مکان Z در هر مدار RLC موازی

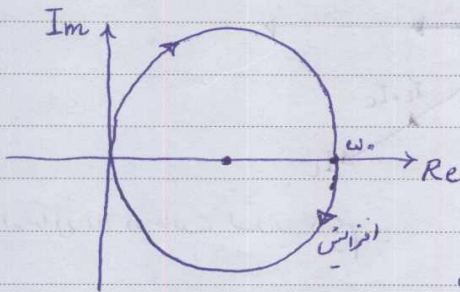یک دایره است که مرکز آن در $(\frac{1}{rG}, 0)$ است و شعاع $\frac{1}{rG}$ است.




- مقدار ماکزیمم در $\omega = \omega_0$ حاصل می شود.

- در حالت تشدید راکتانس صفر بوده و مدار



مقاومتی خالص است.

- از لحاظ فیزیکی در حالت تشدید تمام جریان از مقاومت

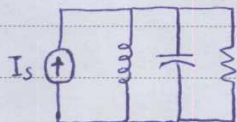می گذرد و هیچ جریان کمی خازن و سلف صفر است.



$$I_s = i_c + i_L + i_R$$

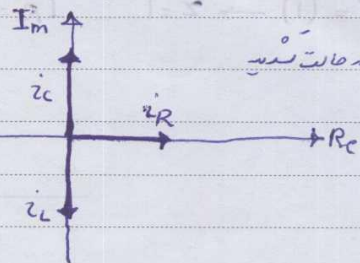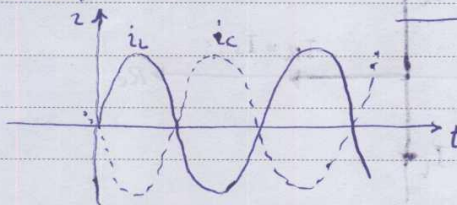

در حالت تشدید

Subject:

Year. Month. Date. ()

دیگرام فارادسی:

$$I_R = GV \quad I_L = \frac{V}{j\omega L} \quad I_C = j\omega C V \quad I_R + I_C + I_L = I_S$$

$$I_S = 1e^{j0} \quad \omega = 1 \quad R = 1 \quad L = \frac{1}{2} H \quad C = 1 F$$


$$Y(j\omega) = \frac{1}{1 + j(1 - \frac{1}{2})} = \frac{1}{1 + j\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{1.25}} e^{-j11.25^\circ} \quad Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{\sqrt{1.25}} e^{j11.25^\circ}$$

$$V = Z I = \frac{1}{\sqrt{1.25}} e^{j11.25^\circ}$$

$$I_R = GV = \frac{1}{\sqrt{1.25}} e^{j11.25^\circ}$$

$$I_C = \frac{1}{\sqrt{1.25}} e^{j11.25^\circ}$$

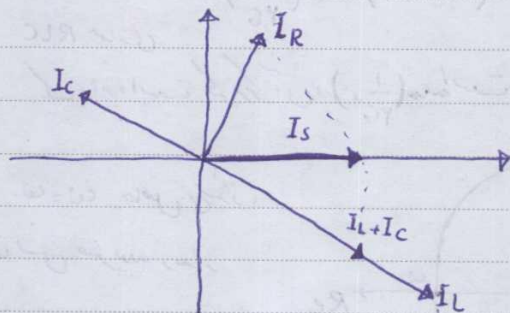
$$I_L = \frac{1}{\sqrt{1.25}} e^{-j11.25^\circ}$$



در مثال با در حالت steady داریم:

$$i_S(t) = \cos 2t \quad I_S = 1e^{j0} \quad \omega = 2$$
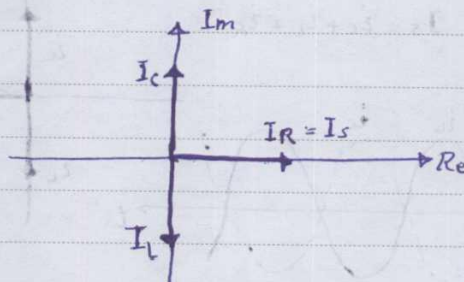
$$Y = (1) \rightarrow Z = 1 \quad I_R = 1 \quad I_L = 2e^{-j90^\circ} \quad I_C = 2e^{j90^\circ}$$



Subject:

Year:


Month:

Date:

اندازه جریان های خازنی و سلفی می تواند بیشتر از اندازه جریان منبع درودی شوند.

$$\frac{|I_L|}{|I_S|} = \frac{|I_C|}{|I_S|} = Q = \omega \omega_0 R$$

تابع شبکه - پاسخ فرکانسی

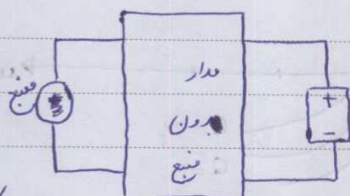


$$H(j\omega) = \frac{V_L}{V_S} = \frac{I_L Z_L}{I_S Z_L} = \frac{I_L}{I_S}$$



در این حالت، اگر $Z_L = R$ باشد، داریم:

تابع شبکه رفتار شبکه را در برخورد با سیگنال های درودی که تغییر اندازه و فاز آنها می تواند باشد نشان می دهد.
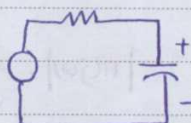
$$H(j\omega) = \frac{\text{فانور پاسخ}}{\text{فانور منبع}}$$


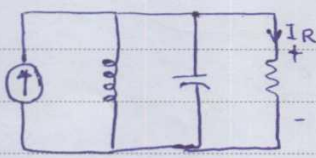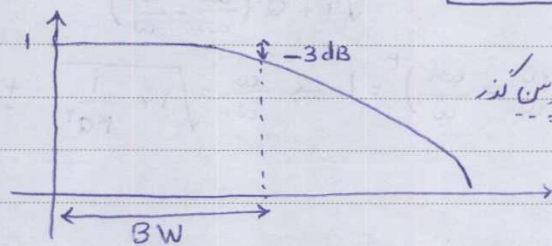
$$H(j\omega) = \frac{V_C}{V_S} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



$$H(j\omega) = \frac{I_R}{I_S} = \frac{GV}{I_S} = G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$= \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\alpha} = \omega_0 CR \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$




$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = -\tan^{-1} Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)$$

Subject: _____

Year. _____ Month. _____ Date. _____ ()

$$i_R(t) = |H(j\omega)| |I_s| \cos(\omega t + \angle I_s + \angle H(j\omega))$$

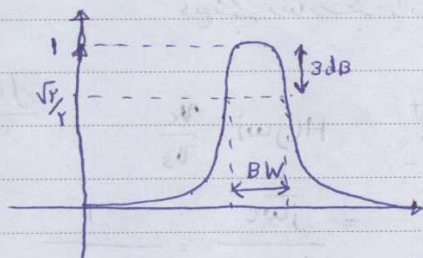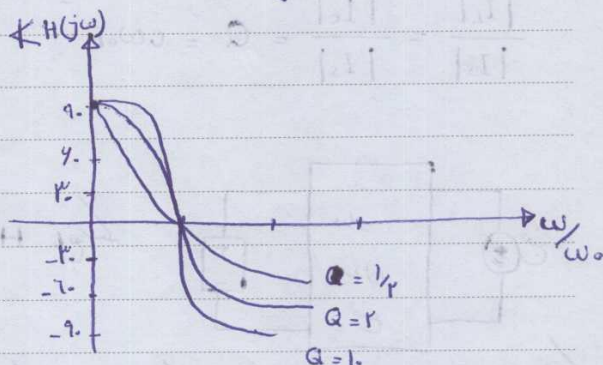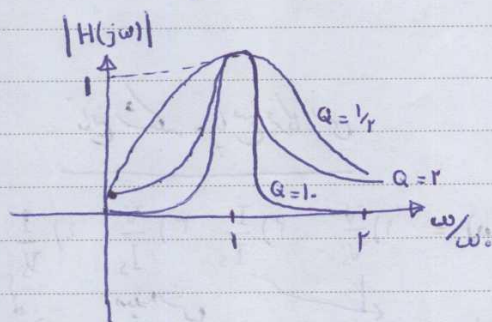

برای محاسبه باند میانی

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

$$Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \pm \frac{1}{4Q}$$

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \dots$$

$$Q \gg 1 \quad \frac{\omega}{\omega_0} = 1 \pm \frac{1}{2Q} + \frac{1}{8Q^2} - \dots$$

$$\omega = \omega_0 \left(1 \pm \frac{1}{2Q} \right)$$

$$BW = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \frac{\omega_0}{2\pi Q} = \frac{\alpha}{\pi}$$

Q بزرگتر ← BW کوچکتر

$$H_R(j\omega) = \frac{I_R}{I_s} = \frac{I_R V}{V I_s} = \frac{1}{R} Z(j\omega)$$





مدار RLC موازی

Subject:


Year. Month. Date. ()

$$H_C(j\omega) = \frac{I_C}{I_S} = j\omega c z(j\omega)$$
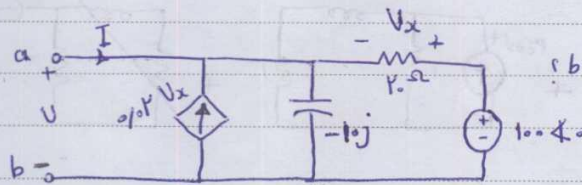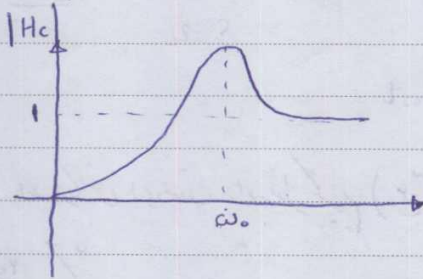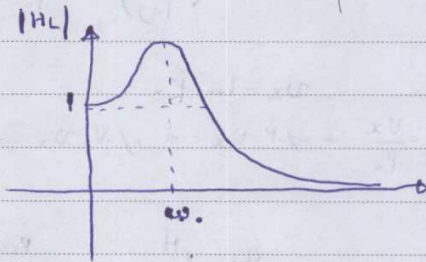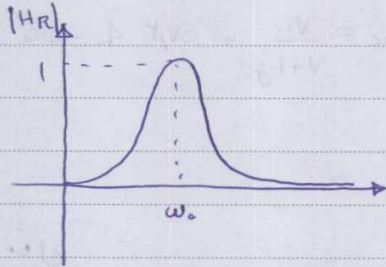
$$I_L(j\omega) = \frac{1}{j\omega l} z(j\omega)$$



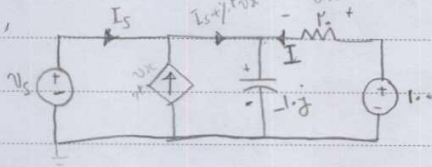مثال
توضیح: دو سر دیده شده از دو سر a و b



$$V_X = 20I$$

$$100 - 20I = (-10j) \left(\frac{V_X}{20} + I_S + 1.5I \right) = V_S$$

$$100 - 20I = (-10j) I_S - (15j) I$$

$$[20 - 15j] I = 100 + (10j) I_S$$

$$\Rightarrow I = \frac{100 + (10j) I_S}{20 - 15j} \quad V_S = 100 - 20 \left(\frac{100 + (10j) I_S}{20 - 15j} \right)$$

$$V_S = 100 - \frac{2000}{20 - 15j} \left(-\frac{200j}{20 - 15j} \right) I_S$$

$$Z_{th} = \frac{-200j}{20 - 15j} = \frac{-10j}{1 - 0.75j}$$

$$V_{th} = \frac{-1200j}{20 - 15j}$$


Subject:

Year. Month. Date. ()





$$V_{oc} \begin{cases} 100 = V_x + V_{oc} \\ -0.2 V_x + V_{oc} \left(\frac{-1}{1+j} \right) - \frac{V_x}{2} = 0 \end{cases}$$

$$V_{oc} = \frac{V_{oc}}{1+j} = 57.74 \angle -55^\circ$$
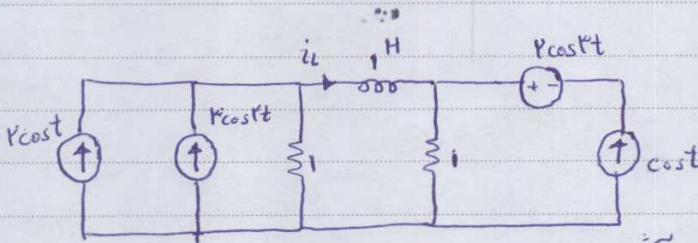
$$\begin{cases} V_x = 100 \text{ V} \\ I_{sc} = \frac{V_x}{2} + 0.2 V_x = 0.2 V_x = 1 \text{ A} \end{cases}$$



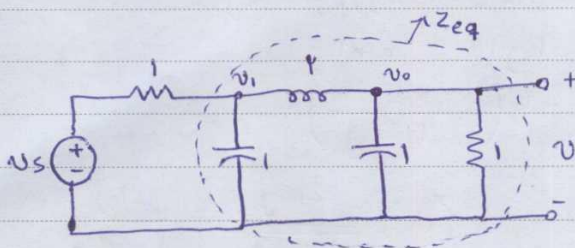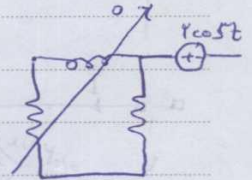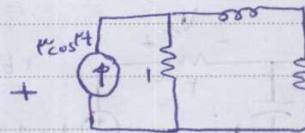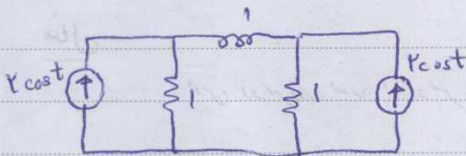باید فوکنس های مختلف را در نظر بگیریم (جمع آنها)



$$H(jw) = ?$$



$$V_o = \frac{Z_{eq}}{1 + Z_{eq}} V_s \quad (\text{ساده})$$

راهد هم، باید بهتر به تحلیل گره و معادلات جریان

$$H(jw) = \frac{1}{2(1 - \omega^2) + j\omega(\omega^2 - 2)}$$

Subject:


Year. Month. Date. ()

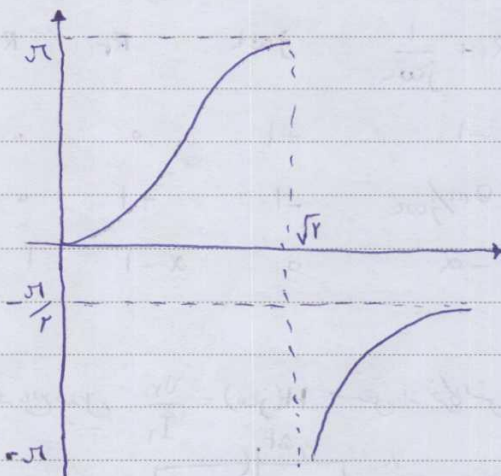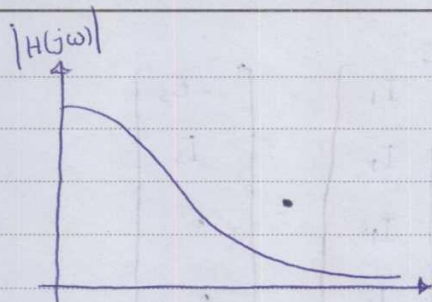

برگرددیم راجه صورت جداوله در تابع شبکه می اندازیم

$$v_s = 1 + \varepsilon \cos t + \varepsilon \cos \sqrt{r} t$$
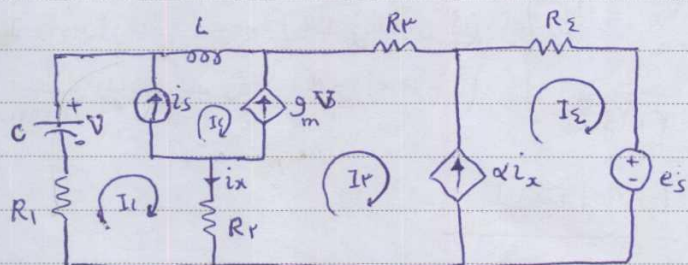
$$\omega = 0 \quad \omega = 1 \quad \omega = \sqrt{r}$$



* مثال

$$e_s = E_m \cos(\omega t + \phi_r)$$

$$E_s = E_m \angle \phi_r$$

$$i_s = I_m \sin(\omega t + \phi_i)$$

$$I_s = I_m \angle \phi_i - \frac{\pi}{2}$$

$$+R_1 I_1 + \frac{1}{C\omega j} I_1 + R_r I_r \neq 0$$

$$I_r - I_1 = I_s$$

$$I_r - I_r = g_m V = g_m \left(\frac{-I_1}{j\omega C} \right)$$

$$+j\omega L I_r + R_r I_r + R_2 I_2 + E_s = 0$$


$$I_2 - I_r = \alpha i_x = \alpha I_1$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\begin{bmatrix} R_1 + \frac{1}{j\omega C} & j\omega L & R_F & R_E \\ -1 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & +1 & 0 \\ -\alpha & 0 & \alpha - 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_s \\ I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

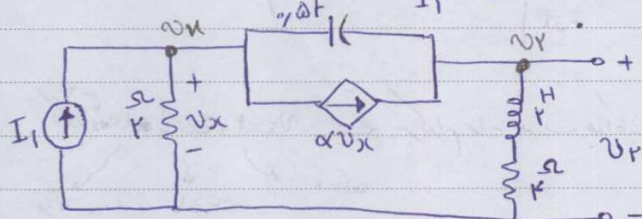مثال: در مدار مثل زیر α را به گونه ای تعیین کنید که تابع تبدیل $H(z) = \frac{V_2}{I_1}$ مستقل از فرکانس باشد.




$$\alpha = \frac{1}{R_1}$$

$$\begin{cases} \frac{V_2}{2} + (V_2 - V_1)j\omega C + \alpha V_1 = I_1 \\ (V_2 - V_1)j\omega C - \alpha V_1 + \frac{V_2}{R_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\frac{1}{2} + j\omega C + \alpha)V_1 - (j\omega C)V_2 = I_1 \\ (-j\omega C - \alpha)V_1 + (\frac{1}{R_2} + j\omega C)V_2 = 0 \end{cases}$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{2} + j\omega C + \alpha & I_1 \\ -j\omega C - \alpha & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{2} + j\omega C + \alpha & -j\omega C \\ -j\omega C - \alpha & \frac{1}{R_2} + j\omega C \end{vmatrix}} = \frac{(j\omega C + \alpha) I_1}{\dots}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} + j\omega C + \alpha & -j\omega C \\ -j\omega C - \alpha & \frac{1}{R_2} + j\omega C \end{vmatrix}$$

مثال: ایندانس مدون مدار زیر را بیابید.

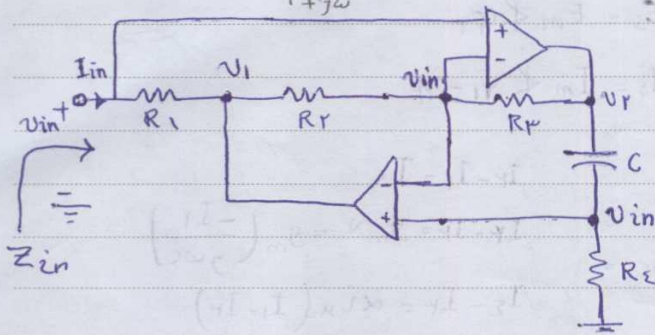

$$① I_{in} = \frac{V_{in} - V_1}{R_1}$$

$$② \frac{V_{in} - V_1}{R_1} = (V_1 - V_2)j\omega C$$


$$③ \frac{V_1 - V_{in}}{R_2} = \frac{V_{in} - V_2}{R_4}$$

$$④ \frac{V_2}{R_3 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{V_{in}}{R_5}$$

$$Z_{in} = \frac{R_1 R_2 R_3 j\omega C}{R_5}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

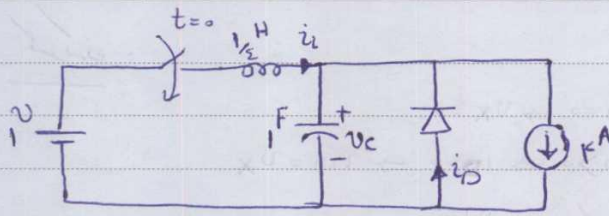


مثال:
 $i_L(t) = ?$ و سببی

$$v_C(0^-) = 0 \quad i_D(0^-) = I_A \quad i_L(0^-) = 0$$

$$i_L(t) + i_D(t) = I_A \quad t > 0 \quad i_L = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v_L(t) dt = I_A \int_{-\infty}^t 1 dt = I_A t$$

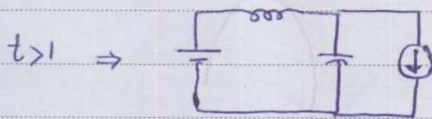
$$i_D = I_A - I_A t \quad t > 1 \Rightarrow \text{بردار ضاموش}$$



$$\begin{aligned} i_L(1^-) &= I_A \\ v_C(1^-) &= 0 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} i_L(t) &= \frac{dv_C}{dt} + I_A \\ \frac{1}{L} \frac{di_L}{dt} + v_C &= I_A \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \frac{1}{L} \frac{d^2 v_C}{dt^2} + v_C = I_A \quad s^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow v_C(t) = 1 + A \cos \omega t + B \sin \omega t$$

$$i_L(t) = I_A \sin \omega(t-1) + I_A$$

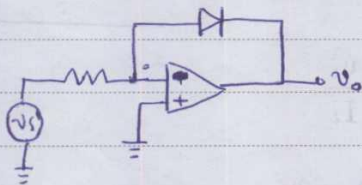

مثال:
 قویت کسره کارایی وانی کارایی

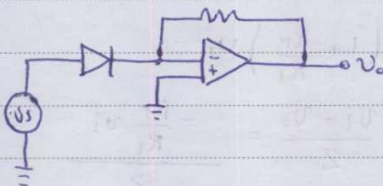
$$i_D = \frac{v_S}{R} \quad v_O = -nV_T \ln \frac{v_S}{I_S R}$$



$$v_O = -R i_D = -R I_S e^{\frac{v_S}{nV_T}}$$

Subject:



Year. Month. Date. ()

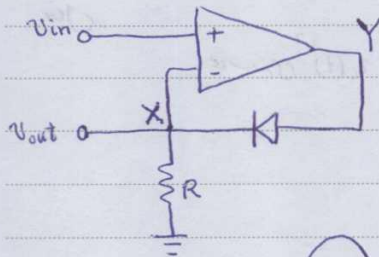


$$V_{in} = 0 \Rightarrow V_X = 0$$

$$V_{in} > 0 \Rightarrow i_D > 0 \Rightarrow V_{in} = V_X$$

$$V_{in} < 0 \Rightarrow V_X = 0$$

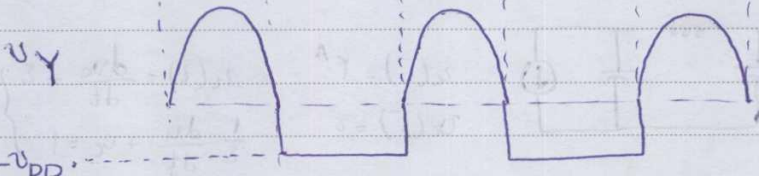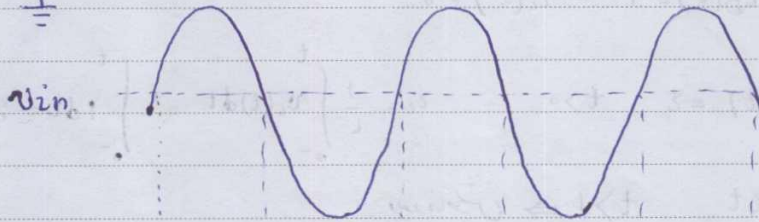

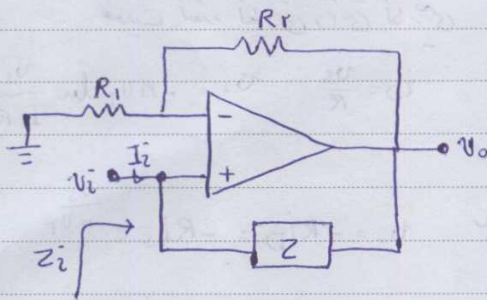مبدل امدانسی منفی (NIC) Negative Impedance Converter



$$Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

$$V_+ = V_- = V_i$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) V_i$$


$$I_i = \frac{V_i - V_o}{Z} = \frac{-\frac{R_f}{R_i} V_i}{Z}$$

$$Z_i = \frac{-Z R_i}{R_f}$$





Subject:

Year. Month. Date. ()

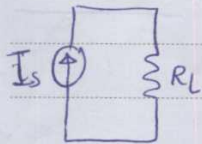
کاربرد: برای ایجاد حساسیت به بار در مدار سازه سازی



ایزال

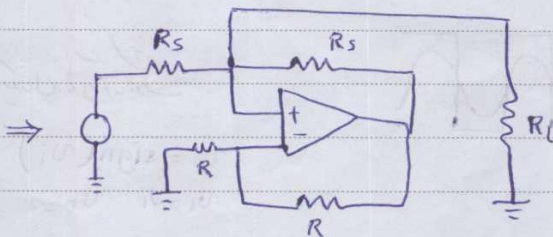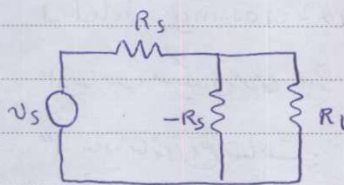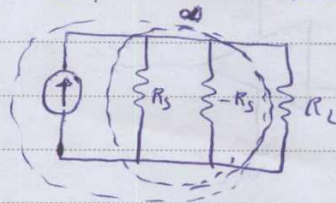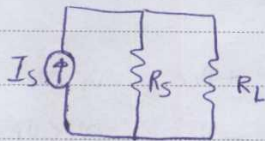


سبیل اسپانسی عمومی (GIC)

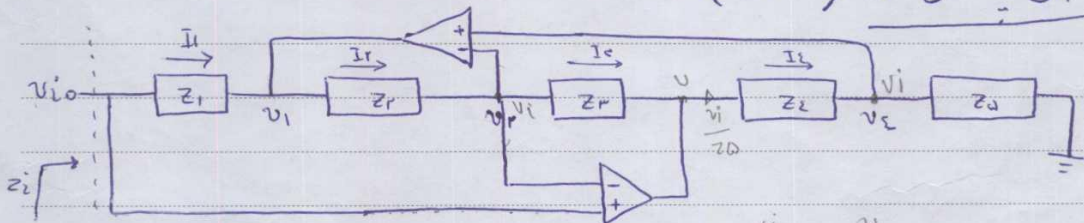

$$Z_i = \frac{Z_1 Z_r Z_o}{Z_r Z_L}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{v_i}{Z_o} = \frac{v}{Z_i + Z_o} \\ \frac{v_i - v}{Z_r} = \frac{v}{Z_r} \end{array} \right.$$

مدار چند برابر کننده خازن

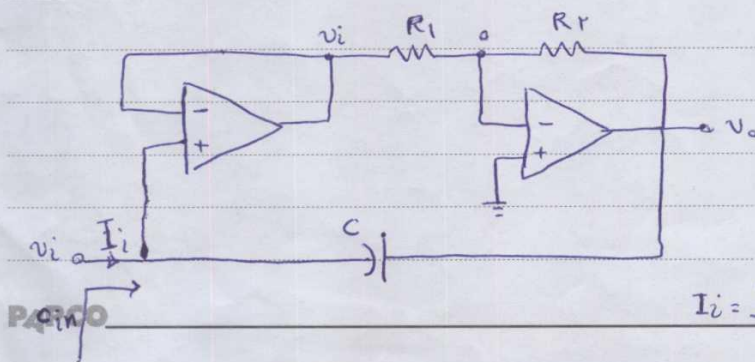


$$G_{in} = C \left(1 + \frac{R_r}{R_l} \right)$$

$$I_i = \frac{v_i - v_o}{Z_c} = \frac{\left(1 + \frac{R_r}{R_l} \right) v_i}{Z_c}$$

Subject:

Year: Month: Date: ()


مدار مقایسه کننده

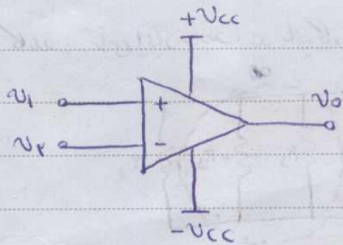

$$V_o = \begin{cases} +V_{cc} & V_1 > V_2 \\ -V_{cc} & V_1 < V_2 \end{cases}$$

کاربرد:

1- Zero-crossing detector

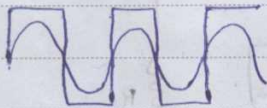

۲- ساخت سیگنال مربعی بر پایه سیگنال های آنالوگ

۳- پاره سازی تابع علامت: $V_o = \text{sign}(V_i)$

$$V_1 = V_i \quad V_2 = 0$$

۴- ثبت اصلی بر سیستم تبدیل آنالوگ به دیجیتال A/D

۵- level shifter