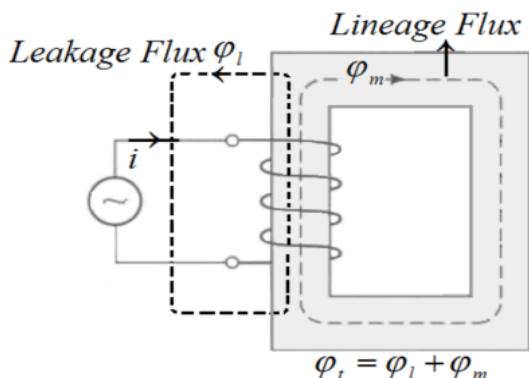


جزوه درس ماشین های الکتریکی ۲

فصل اول - ترانسفورماتور

مقدمه‌ای بر مدل سازی ترانسفورماتور

مدل سازی هسته و یک سیم پیچ




مدار مشابه

مداری است که با آن می‌توان کمیات مغناطیسی (شار، نیروی محرکه مغناطیسی) را محاسبه کرد.

جدول مشابهت کمیات الکتریکی و مغناطیسی در زیر آمده است:

الکتریسیته	مغناطیس
i	φ شار
v	mff magneto motive force
R رزیستانس	$R = \frac{l}{\mu A}$ رلوکتانس
g کندوکتانس	ρ پرمیتانس
قانون بقای بار: $kcl : \sum i = 0$	قانون بقای شار: $kcl : \sum \varphi = 0$
قانون بقای شار: $kvl : \sum e = 0$	$kvl : \sum mmf = 0$

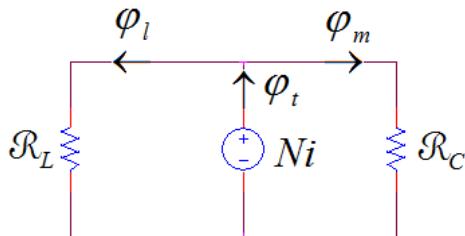

در محاسبه R ، محاسبه طول متوسط شار نشتی کار سختی است و از این فرمول استفاده نمی‌شود و لذا از مدار مشابه هم استفاده نمی‌کنند برای همین از مدار معادل استفاده می‌کنند.

مدار معادل

در مدار معادل عناصر به صورت الکتریکی ظاهر می‌شوند، به همین دلیل رلوکتانس در مدار معادل به صورت اندوکتانس ظاهر می‌شود.

$$R \Rightarrow L = \frac{N^2}{R}$$

$$\left. \begin{aligned} \lambda &= N\varphi \\ Ni &= F = R\varphi \end{aligned} \right\} \lambda = Li = N\varphi = N \frac{Ni}{R} = \frac{N^2}{R} i \Rightarrow L = \frac{N^2}{R}$$

در مدار مشابه وقتی رلوکتانس‌ها موازی‌اند در مدار معادل اندوکتانس‌ها به صورت سری ظاهر می‌شوند.

(اثبات: روش اول)

$$\varphi_t = \varphi_l + \varphi_m \rightarrow N \frac{d\varphi_t}{dt}(v) = N \frac{d\varphi_l}{dt}(v) + N \frac{d\varphi_m}{dt}(v)$$

جمع شدن دو ولتاژ به معنای دو شاخه سری است.

روش دوم) استفاده از رابطه بین اندوکتانس و رلوکتانس

$$L = \frac{N^2}{R}$$

$$R_{eq} = \frac{R_l R_c}{R_l + R_c}$$



$$L_{eq} = \frac{N^2}{R_{eq}} = N^2 \frac{R_l R_c}{R_l + R_c}$$

$$\frac{N^2}{R_l} + \frac{N^2}{R_c} = L_l + L_c$$


یعنی اندوکتانس‌ها باید به صورت سری قرار بگیرند.

نکته: در مدل سازی ترانس منظور مدار معادل است.


رسم مدار معادل:

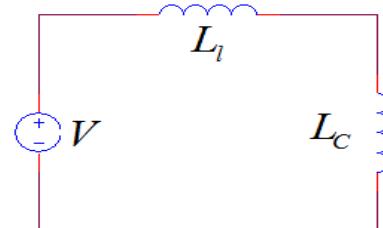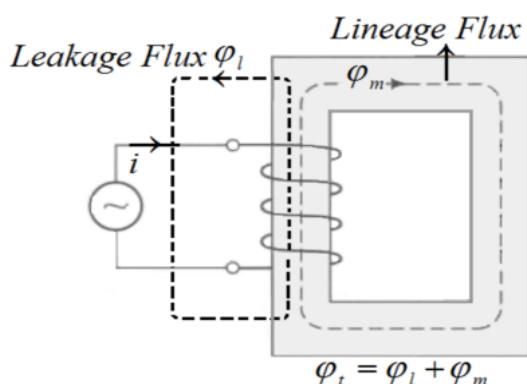

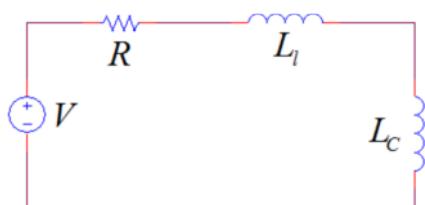رسم مدار معادل با در نظر گرفتن مقاومت اهمی سیم پیچ:



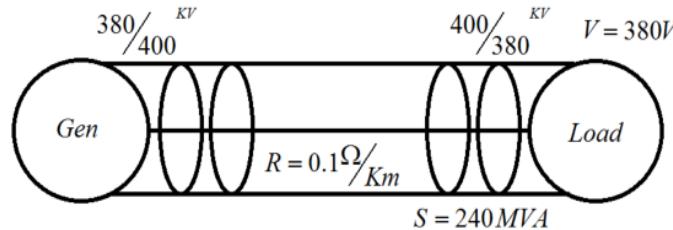مثال: شکل زیر که یک خط تکفاز است را در نظر بگیرید تلفات خط را در حالتی که ترانس باشد و نباشد را بررسی کنید.



ترانس نباشد:

$$S = \sqrt{3}V_L I_L \Rightarrow I_L = \frac{240 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 380} = 364.642 A \Rightarrow P_{loss} = 3R I_L^2 = 3(0.1 \times 100)(364.642 \times 10^3)^2 = 3.9 \times 10^{12}$$

ترانس باشد:

$$I_L = \frac{240 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 400 \times 10^3} = 346.410 A \Rightarrow P_{loss} = 3R I_L^2 = 3(0.01 \times 100)(346.410)^2 = 360 \times 10^3$$

نتیجه: هدف استفاده از ترانس به این دلیل است که ترانس باعث کاهش جریان خط و یعنی باعث کاهش تلفات خط می‌شود.

تلفات هسته

أنواع مشخصه‌های $B - H$ که این مشخصه‌ها فقط به جنس هسته بستگی دارند و به ابعاد بستگی ندارند.

۱) اگر مقاومت مغناطیسی وجود نداشته باشد.(حالت غیرواقعی)

$$H = 0$$

$$R\varphi = Ni \xrightarrow{i=0} H = 0$$

رلوکتانس هسته برابر صفر ($R_m = 0$) پس

$$L_m = \frac{N^2}{R_m = 0} \Rightarrow \infty \Rightarrow X_m = \infty$$




در این حالت به دلیل نبود مقاومت مغناطیسی، شار نشت وجود ندارد پس $L_i = \infty$ حذف می‌شود و توان اکتیو موجود و

اتلاف توان اکتیو و توان راکتیو تولیدی نداریم. $i = 0 \Rightarrow W_{loss} = 0 \Rightarrow P_{Core} = 0$.

نکته: در حالتهای بعدی L_i وجود دارد.

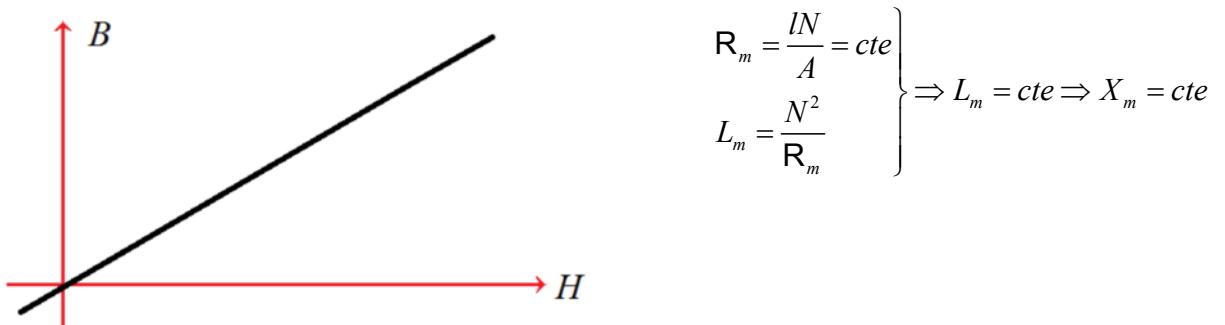
۲) خطی و تک مقداره

چون لوب وجود ندارد $R_C = \infty$ و شیب خط ثابت است μ مقدار ثابت دارد یعنی تابع نقطه کار نیست. پس:




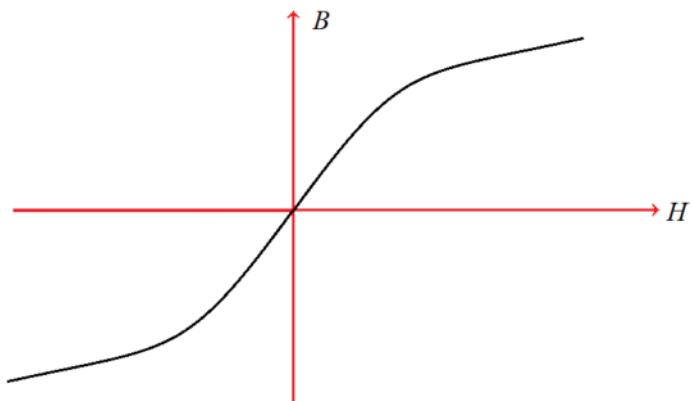۳) غیر خطی و تک مقداره


$$\text{چون لوب وجود ندارد} \quad R_c = \infty$$



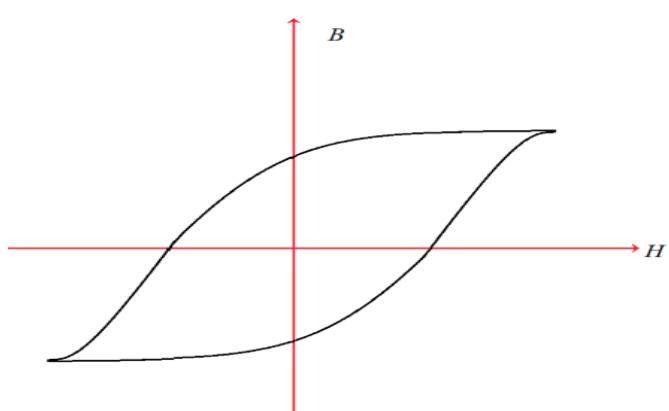با توجه به روابط موجود در حالت (۲) برای چون X_m چون μ تابع نقطه کار است پس X_m هم تابع نقطه کار و مقدار ثابتی ندارد.



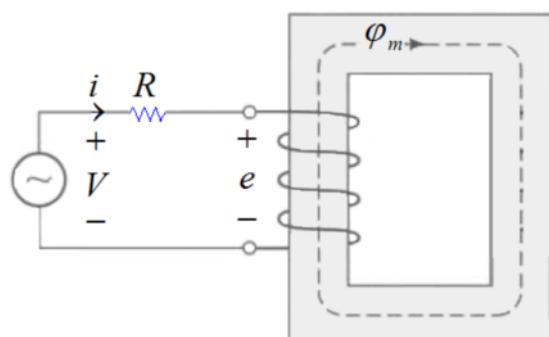۴) غیر خطی و دارای لوب هیستزرس (چند مقداره)
مساحت داخل منحنی $B-H$ با تلفات رابطه خطی دارد.
(تلفات هسته موجود است) لذا R_c را به عنوان تلفات هسته مدل می کنیم. X_m مانند حالت قبل است.



$$V - Ri = e$$

$$e = \frac{d\lambda}{dt} = N \frac{d\varphi}{dt}$$

$$P = Vi = (e + Ri)i = ei + Ri^2, \quad ei = P_{Core}, \quad Ri^2 = P_{Cu}$$

$$P_{loss Core} = ei = \frac{d\lambda}{dt}i$$

$$W_{loss Core} = \int P_{loss Core}(t)dt = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} id\lambda$$

که $\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} id\lambda$ شبیه انرژی است.

نبود توان راکتیو نشان از این دارد که سلفی را در مدار نداریم.

در صورتی که مشخصه $B-H$ را به صورت $i-\lambda$ در نظر بگیریم فقط مقیاس عوض می‌شود.

در حالت دوم داریم

$$A \rightarrow 0 \quad \begin{cases} i > 0 \\ d\lambda < 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ W < 0 \end{array} \right\}$$

$$0 \rightarrow B \quad \begin{cases} i < 0 \\ d\lambda < 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ W > 0 \end{array} \right\}$$

$$B \rightarrow 0 \quad \begin{cases} i < 0 \\ d\lambda > 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ W < 0 \end{array} \right\}$$

$$0 \rightarrow A \quad \begin{cases} i > 0 \\ d\lambda > 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ W > 0 \end{array} \right\}$$

اگر مشخصه $i-\lambda$ خطی باشد (تک مقداره) به طور متوسط توان اکتیو مصرف نمی‌شود اما مصرف توان اکتیو داریم.


در حالت چهارم داریم:

$$A \rightarrow B \quad \begin{cases} i > 0 \\ d\lambda < 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ W < 0 \end{array} \right\}$$

$$B \rightarrow C \quad \begin{cases} i < 0 \\ d\lambda < 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ W > 0 \end{array} \right\}$$

$$C \rightarrow D \quad \begin{cases} i < 0 \\ d\lambda > 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ W < 0 \end{array} \right\}$$
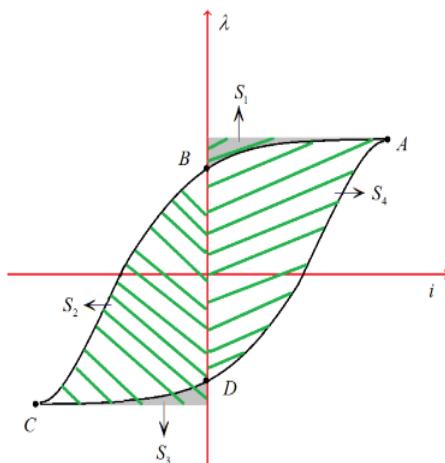
$$D \rightarrow A \quad \begin{cases} i > 0 \\ d\lambda > 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ W > 0 \end{array} \right\}$$



ملاحظه می‌شود که مجموع ان்டگرال‌ها همان مساحت داخل لوب هیسترزیس است ولی توجه شود که این مقدار بر حسب ژول است.

$$S_{loop \lambda-i} = V_{Core} S_{loop B-H}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = N\varphi = NBA \\ i = \frac{Hl}{N} \end{array} \right\} \Rightarrow NA \cdot \frac{L}{N} = AL = V_{Core}$$

$$P_{Core} \propto V_{Core} S_{loop \lambda-i}$$

و هر یک ثانیه f سیکل پس:

$$P_{loss Core} = f \times S_{loop \lambda-i} \left(\frac{j}{s} \right)$$

در مدل‌سازی کلیه ژنراتورها و موتورهای قدرت که با فرکانس‌های ۵۰ تا ۶۰ Hz کار می‌کنند خازن جایی ندارد (چون شنت است پس مدار باز است) مگر در فرکانس‌های بالا در حد kHz و بیشتر.

برای محاسبه راندمان باید تلفات هسته را به صورت یک مقاومت در مدار معادل قرار دهیم حال اینکه این مقاومت چگونه قرار بگیرد بحث می‌کنیم.

انتگرال λ از نقطه A شروع کنیم و دوباره به نقطه A بررسیم مقدار این انتگرال مساحت مسیر بسته را نشان می‌دهد که انرژی تلف شده در هسته نام دارد که در یک ثانیه f بار لوپ طی شده لذا با $f \times S_{loop \lambda-i}$ می‌توان تلفات را حساب کرد.

تلفات هسته با حجم هسته رابطه مستقیم دارد که طول در محور افقی و سطح مقطع در محور عمودی تأثیر دارد که می‌توان

$$S_{loop \lambda-i} = V_{Core} S_{loop B-H}$$

برای اینکه محاسبه $S_{loop B-H}$ کار راحتی نیست لذا از رابطه اشتین‌مترز(که رابطه‌ای است تجربی) که تقریبی از $S_{loop B-H}$ را به دست می‌دهد استفاده می‌کنیم. (n ثابت اشتین‌مترز)

$$P_h = K_h f B_{max}^n$$

$$K_h \propto V_{Core} \& Core Material$$

$$2.5 > n > 1.5$$

تلفات گردابی(فوکو)

$$\frac{d\lambda}{dt} \rightarrow e \rightarrow i \rightarrow eidt$$

$$P_e = K_e f^2 B_{max}^2$$

$$\varphi = \varphi_m \sin \omega t \begin{cases} \lambda = N\varphi_m \sin \omega t \\ e = N\varphi_m \omega \cos \omega t \end{cases}$$

$$P_C = p_h + P_e = K_h f B_{max}^n + K_e f^2 B_{max}^2$$

$$E_{(rms)} = 4.44 f N A_C B_{max}$$

(اثبات)

$$\varphi = \varphi_m \sin \omega t$$

$$e(t) = \frac{Nd\varphi}{dt} = N\varphi_{max} \omega \cos \omega t$$

$$E = \frac{N\varphi_{max} \omega}{\sqrt{2}} = \frac{N\varphi_{max} 2\pi f}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi f N \varphi_{max} = 4.44 f N \varphi_{max} = 4.44 f N A_C B_{max}$$

چون B_{max} کمیتی مغناطیسی است لذا از رابطه‌ای که اثبات کردیم P_C را در رابطه B_{max} فرار می‌دهیم. به این دلیل که در مدار معادل می‌خواهیم تلفات را حساب کنیم و در مدار معادل کمیات الکترونیکی است.

$$B_{max} = \frac{E}{4.44 f N A_C} = K \frac{E}{f} \Rightarrow P_C = K_h f \left(\frac{KE}{f}\right)^n + K_e f^2 \left(\frac{KE}{f}\right)^2$$

در عمل کاری می‌کنند که نسبت V به f ثابت باشد تا B_{max} تغییر نکند(نقطه بهینه یعنی زانویی را در نظر می‌گیرند). برای اینکه بدانیم اگر فرکانس را تغییر دهیم چه اتفاقی می‌افتد باید از رابطه بالا استفاده کنیم.

فرض کنیم فرکانس زیاد شود چون $1.5 < n < 2.5$ است و عدد $n - 1$ عددی منفی است لذا P_C کم می‌شود.

$P_C \propto E^2$ که می‌توان دریافت عنصر معرف هسته (R_C) به صورت موازی طوری قرار بگیرد که ولتاژ E را ببیند.


رابطه R_C با تلفات هسته:

$$P_C = \frac{E^2}{R_C} \Rightarrow R_C = \frac{1}{K_1 f^{1-n} + K_2}$$

هر مقاومت معرف تلفات هسته چون به صورت شنت است بزرگتر باشد، تلفات هسته کمتر می‌شود و اگر مقاومت به سمت ∞ برود ایده‌آل‌ترین حالت رخ می‌دهد.

حال باید جای قرار گرفتن E را پیدا کنیم

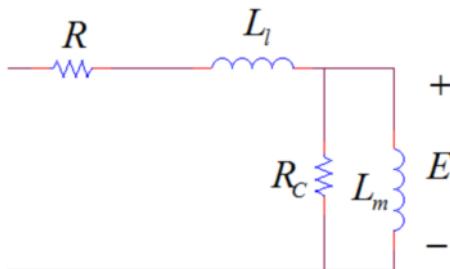چون E معادل B_{\max} است و B_{\max} چگالی شار هسته پس E دو سر راکتانس هسته است و چون R_C باید طوری قرار بگیرد که ولتاژ E را ببیند پس در فرکانس ثابت داریم:



۹۰/۷/۲۱ جلسه چهارم

مدار معادل هسته و دو سیم پیچ (مدل سازی ترانس)

فقط شار پیوندی بین دو سیم پیچ یکسان است. شار پیوندی هسته در اولیه ولتاژ E_1 و در ثانویه ولتاژ E_2 را ایجاد می‌کند و طبق القای فارادی در حالت بی‌باری ترانس داریم (این روابط در ترانس ایده‌آل است ولی با تقریب خوبی می‌توان برای ترانس واقعی استفاده کرد):

$$\left. \begin{aligned} E_2 &= N_2 \frac{d\varphi_m}{dt} \\ E_1 &= N_1 \frac{d\varphi_m}{dt} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = (\mathbf{R}_C \varphi = 0) + (\mathbf{R}_l \varphi = 0) \Rightarrow I_2 = \frac{N_2}{N_1} I_1$$

نکته: kV ای به صورت زیر می‌توان برای تران در حالت بی‌باری نوشت:

$$N_1 I_1 = \mathbf{R} \varphi$$

برای I_1 می‌توان گفت: جریان موجود در اولیه در حالی که ثانویه ترانس اتصال باز است جریان تحریک (*Excitation*) نام دارد. بدست اوردن اجزای یک تران واقعی

در یک ترانس واقعی موارد زیر موجود است که به بیان هریک از موارد زیر می‌پردازیم سپس مدل الکتریکی یک ترانس واقعی را بیان می‌کنیم.

۱. مقاومت سیم پیچ‌ها


۲. اثر شار پراکندگی

۳. ضریب نفوذ غیر بینهایت هسته

۴. وجود تلفات فوکو و هیسترزیس

۱. مقاومت سیمپیچ‌ها:

مدل زیر را برای نشان دادن مقاومت سیمپیچ‌ها در نظر می‌گیریم که R_1 مقاومت سیمپیچ اولیه و R_2 مقاومت سیمپیچ دوم است. (توجه شود که هسته را هنوز ایده‌آل فرض کردیم).

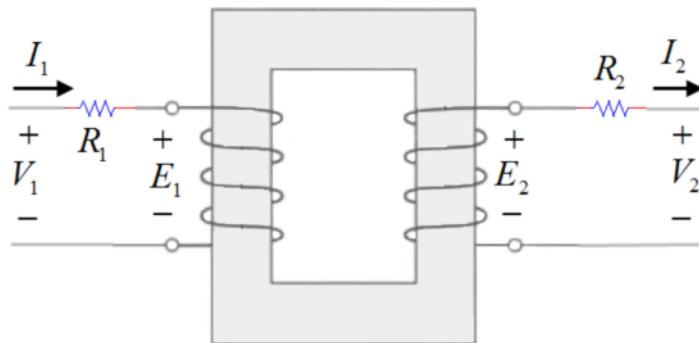

نکته ۱: V_1, V_2 را در نظر گرفتیم به دلیل افت ولتاژی که دو سر مقاومت R_1, R_2 می‌افتد.

نکته ۲: طبق قرارداد فرض می‌کنیم اولیه منبع باشد و ثانویه مدار باز باشد لذا جهت جریان به صورت فوق است به طوری که جریان باید از منبع خارج شود و به بار وارد شود.


نکته ۳: طبق نکته فوق داریم:

$$V_1 = E_1 + R_1 I_1$$

$$V_2 = E_2 - R_2 I_2$$

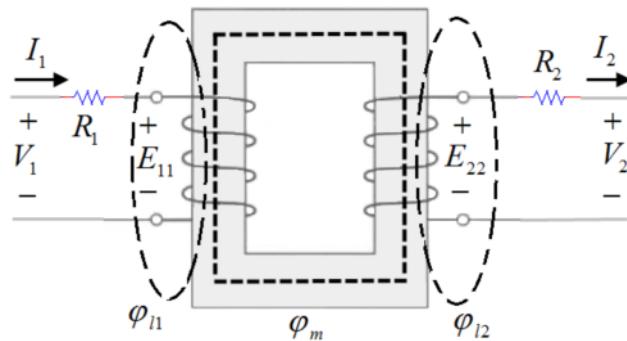۲. اثر شار پراکندگی:

در شکل زیر مشاهده می‌شود شار پراکندگی در هردو سیمپیچ وجود دارد:



نام‌گذاری E_{11}, E_{22} به این دلیل است که E_1, E_2 ولتاژ القا شده در اثر شار تنها φ_m بودند در حالی که در شکل فوق $\varphi_{l1}, \varphi_{l2}$ همراه با φ_m موجود است لذا ولتاژ القا شده از جمع این دو شار به صورت E_{11}, E_{22} بیان می‌شود که می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_m + \varphi_{l1} \\ \varphi_2 = \varphi_m + \varphi_{l2} \end{cases} \rightarrow E_{11} = N_1 \frac{d\varphi_1}{dt}, E_{22} = N_2 \frac{d\varphi_2}{dt}$$

که می‌توان نوشت:

$$E_{11} = N_1 \frac{d\varphi_m}{dt} + N_1 \frac{d\varphi_{l1}}{dt}$$

که:


$$N_1 \frac{d\varphi_m}{dt} = E_1, N_1 \frac{d\varphi_{l1}}{dt} = N_1 \frac{d\lambda_{l1}}{dt}$$

و از رابطه $\lambda = LI$ داریم:

$$\lambda_{l1} = L_{l1} I_1 \Rightarrow E_{11} = E_1 + L_{l1} \frac{dI_1}{dt}$$

از آنجایی که ضرب یک عدد در مشتق جریان است لذا آن را با سلف(راکتانس) مدل می‌کنیم و به دلیل

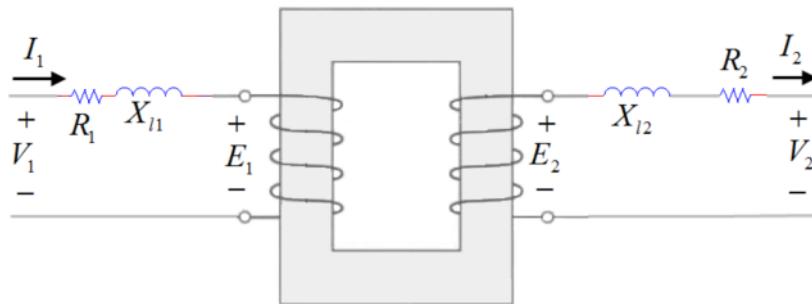اینکه با ولتاژ E_1, E_2 سری شده‌اند لذا آنها را به صورت سری قرار می‌دهیم که در شکل زیر مشاهده می‌شود.



نکته: در عمل برای اینکه مقدار شار نشت را کاهش دهنده‌سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه را روی هم می‌بندند.

۳. ضریب نفوذپذیری غیربی‌نهایت هسته:

از قبل در حالت بی‌باری داشتیم:


$$N_1 I_1 = R \varphi_m \begin{cases} R = \frac{l}{\mu A} \\ I_1 = I_{Exc} = \frac{R \varphi_m}{N_1} \end{cases}$$

اگر ولتاژ القا شده در اولیه کاملاً ینوسی باشد داریم:

$$E_1 = E \cos \omega t \Rightarrow \varphi_m = \frac{E_1}{N_1 \omega} e^{-\frac{\pi}{2}}$$

$$I_1 = \frac{R \varphi_m}{N_1} = \frac{R E_1}{N_1^2 \omega} e^{-\frac{\pi}{2}} = \frac{E_1}{\left(\frac{N_1^2}{R}\right) \omega} e^{-\frac{\pi}{2}} = \frac{E_1}{L_m \omega} e^{-\frac{\pi}{2}}$$

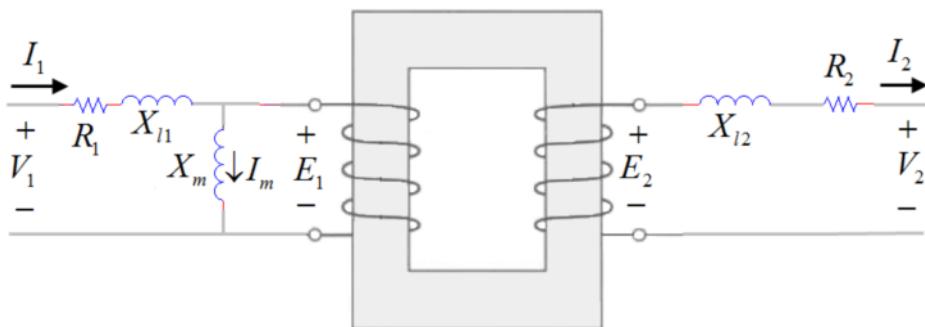از آنجایی که جریان $2/\pi$ از ولتاژ عقب‌تر است و طبق رابطه فوق L_m ولتاژ E_1 را می‌بیند لذا باید در حالت موازی سیم‌پیچ به صورت زیر باشد.




۴. تلفات فوکو و هیسترزیس:


این تلفات باعث تولید حرارت در هسته می‌شود که به صورت مقاومت مدل می‌کنیم.

این تلفات به سه پارامتر ساختمان هسته و چگالی شار و فرکانس وابسته است و طبق رابطه $B = \frac{\phi}{A}$ به شار و طبق رابطه $E = N \frac{d\phi}{dt}$ به E وابسته است پس با تغییرات جریان اولیه و ثانویه تغییر نمی‌کند لذا باید به صورت موازی با X_m قرار بگیرد.

از مجموع چهار مورد ذکر شده داریم:

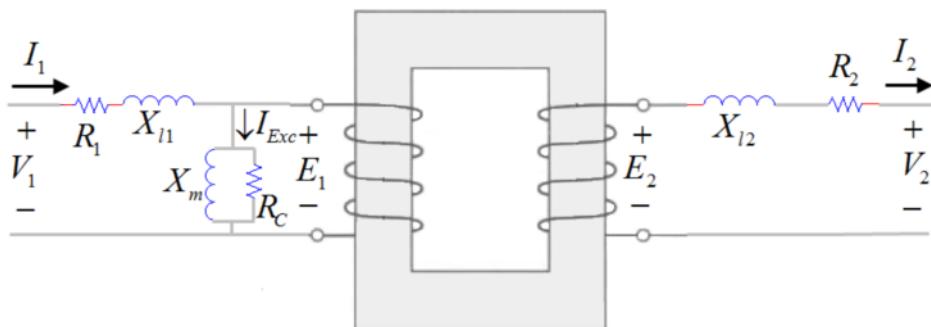

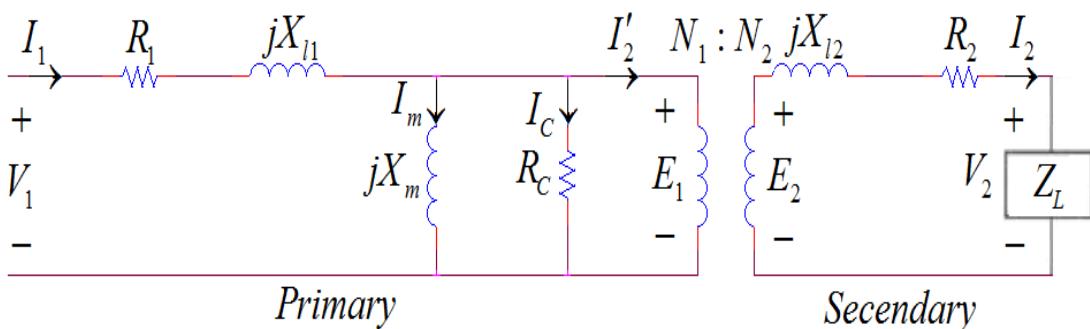با توجه به شکل فوق مدار معادل الکتریکی یک ترانس واقعی به صورت زیر است.



اولیه

ثانویه


R_C : مقاومت معرف تلفات هسته ، X_m : راکتانس مغناطیس کنندگی ، X_{l1} : راکتانس نشت اولیه

R_1 : مقاومت اهمی سیم‌پیچ اولیه ، R_2 : مقاومت سیم‌پیچ ثانویه ، X_{l2} : راکتانس نشت ثانویه


جريان I_2 باید جهتش به صورت فوق باشد تا بار مصرف کنده باشد.

اگر سیم پیچ ثانویه نباشد همان شکل قبلی حاصل می‌شود.

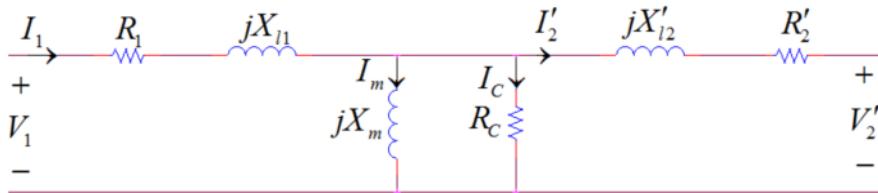در شکل فوق امپدانس‌های طرف دوم را به طرف اول ارجاع می‌دهیم:




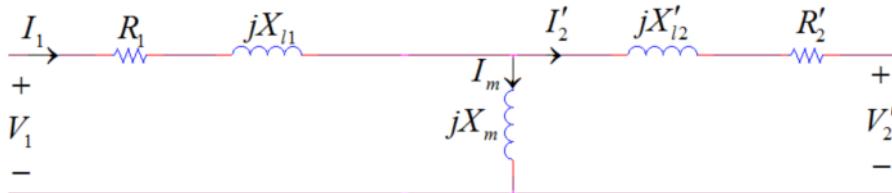را به علت غیرخطی بودن در مدار فوق در نظر نمی‌گیریم زیرا تحلیل مدار سخت می‌شود.



$$\begin{cases} X'_{l2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 X_{l2} \\ R'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} V'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right) V_2 \\ I'_2 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right) I_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} E_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right) E'_2 = E_1 \\ I_m = \left(\frac{N_2}{N_1}\right) I_2 \end{cases}$$

از مدار مشابه داریم:

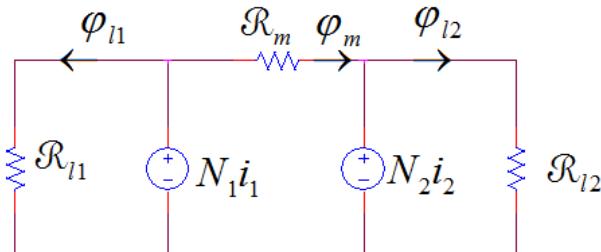

$$N_1 i_1 = \mathbf{R}_{l1} \varphi_{l1}$$

$$N_2 i_2 = \mathbf{R}_{l2} \varphi_{l2}$$

$$(N_1 i_1 - N_2 i_2) = \mathbf{R}_m \varphi_m$$

$$N_1 (i_1 - \frac{N_2}{N_1} i_2 (= i'_2)) = \mathbf{R}_m \varphi_m$$

R_C حذف شده چون مقاومتی است که مقدارش ثابت نیست.

$$\varphi_{l1} = \varphi_m + \varphi_{l2} \Rightarrow \frac{V}{e} = \frac{V_{l1}}{e_{l1}} + \frac{V_m}{e_m}$$

$$I_1 = I'_2 = \frac{N_2 I_2}{N_1}$$

که تساوی آخر در مدار مشابه نیز دیده می‌شود.

یعنی اینکه ترانسی و وجود دارد که هسته اش ایده‌آل باشد و رلوکتانس هسته صفر ولی شار نشت طبق مدار معادل داشته باشد.

از دیدگاه ولتاژ: ولتاژ اولیه \rightarrow ولتاژ ثانویه


از دیدگاه جریان: ولتاژ ثانویه \rightarrow جریان ثانویه \rightarrow جریان اولیه

نکته: منظور از بار زیاد یعنی امپدانس کم و جریان زیاد است.

ممکن است $X_m = 0$ وجود داشته باشد ولی $R_C = \infty$ باشد ولی بر عکس این جمله امکان ندارد زیرا وقتی $R_C = 0$ وجود دارد به

دلیل تلفات هسته X_m هم وجود دارد. در مشخصه‌های $B-H$ حالت (۱) و (۲) وجود ندارد.

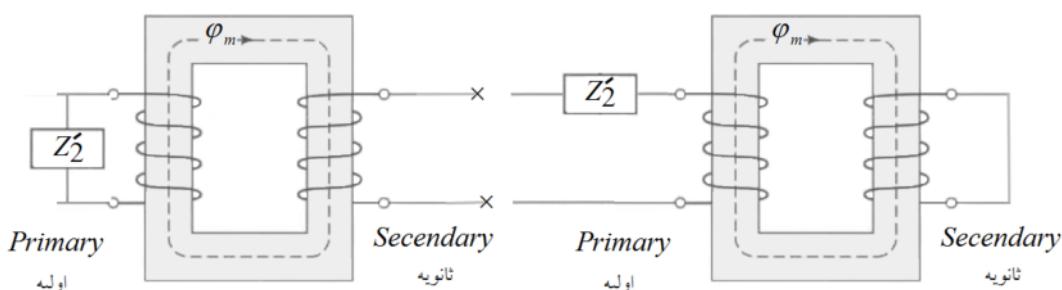نکته شرایط مختلف انتقال امپدانس از ثانویه به اولیه به صورت زیر است:



حالات مختلف توان اکتیو و راکتیو برای انواع مشخصه‌های $B-H$

(۱) مقاومت مغناطیسی وجود نداشته باشد.

$$R_m = 0, i = 0 \Rightarrow VI^* = 0 \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}|VI^*| = 0 \rightarrow P = 0 \\ \operatorname{Im}|VI^*| = 0 \rightarrow Q = 0 \end{cases}$$

(۲) مشخصه $B-H$ خطی باشد. مقاومت اهمی سیم پیچ صفر است و Q قطعاً صفر نیست. ($R_C = 0$)



(۳) مشخصه $B-H$ غیر خطی و تک مقداره است. مشابه حالت (۲)

(۴) مشخصه $B-H$ غیر خطی و چندمتغیره باشد. P و Q تولید و مصرف می‌شود.


کوییز اول

مطلوب است رسم مدار مشابه در هر یک از حالات زیر:

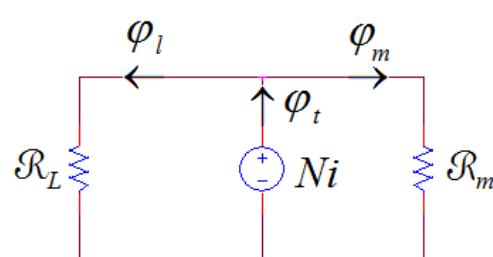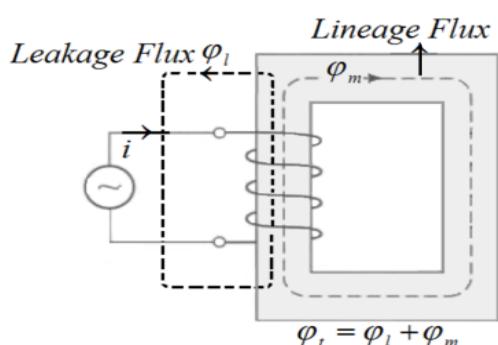
(۱) سیستم شامل هسته و یک سیم پیچ و هسته دارای مشخصه‌های $B-H$ خطی و تک مقداره است.



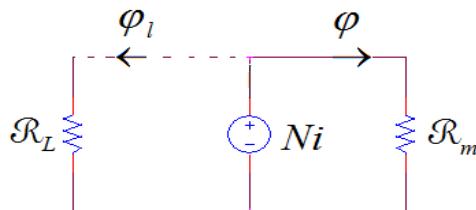۲) سیستم شامل هسته و یک سیمپیچ و هسته دارای مشخصه‌های $B-H$ خطی و تک مقداره است و رلوکتانس هسته صفر است.




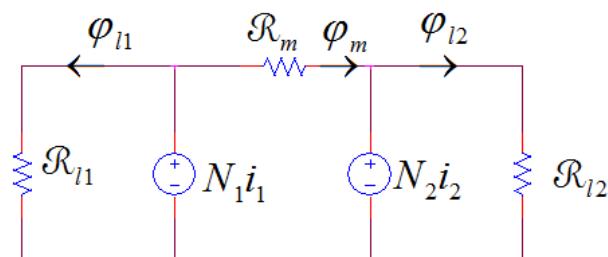۳) سیستم شامل هسته و دو سیمپیچ و هسته دارای مشخصه‌های $B-H$ خطی و تک مقداره است.



در این حالت حتی با صفر بودن R_m شار نشست اولیه و ثانویه می‌تواند وجود داشته باشد.

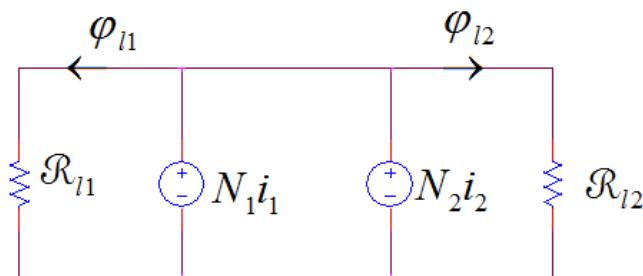
۴) سیستم شامل هسته و دو سیمپیچ و هسته دارای مشخصه‌های $B-H$ خطی و تک مقداره است و رلوکتانس هسته صفر است.



شار پیوندی در هر دو سیمپیچ یکسان است.

۹۰/۷/۲۸ جلسه پنجم

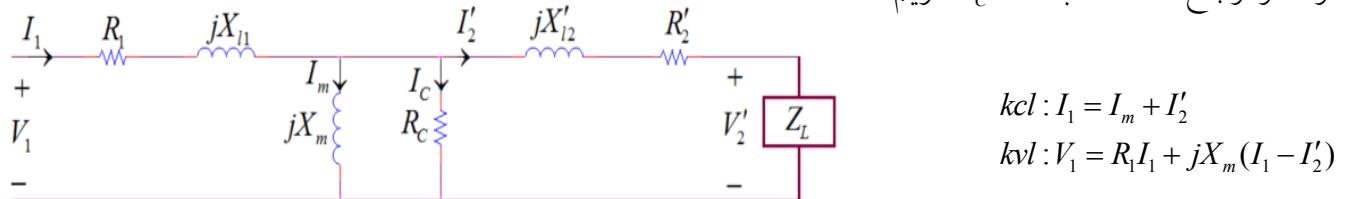در مدار ارجاع داده شده با $R_C = 0$ داریم:



می‌خواهیم بدانیم رابطه L_m با اندوکتانس متقابل چیست لذا در حوزه زمان داریم:

$$kvl : V_1(t) = R_1 I_1(t) + L_{l1} \frac{di_1(t)}{dt} + L_m \frac{d(i_1(t) - i'_2(t))}{dt} , \quad X_m = L_m \omega , \quad i'_2(t) = i_2(t) \frac{N_2}{N_1}$$

$$V_1(t) = R_1 i_1(t) + L_{l1} \frac{di_1(t)}{dt} + L_m \frac{di_1(t)}{dt} - L_m \frac{N_2}{N_1} \frac{di_2(t)}{dt}$$

که در رابطه فوق منفی از قانون لنز است و $L_m \frac{N_2}{N_1}$ رابط طرف اول و دوم است.

$$L_m \frac{N_2}{N_1} = M \Rightarrow \begin{cases} L_{m \text{ primary}} = M \cdot \frac{N_1}{N_2} \\ L_{m \text{ secendary}} = M \cdot \frac{N_2}{N_1} \end{cases}$$

$$\frac{L_{m \text{ secendary}}}{L_{m \text{ primary}}} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \Rightarrow M = \sqrt{L_{m \text{ primary}} L_{m \text{ secendary}}}$$

با توجه به روابط فوق L_m بسته به اینکه در کدام سمت باشد فرق می‌کند (HV در L_m بیشتر از LV است) اما توجه شود که M برای هر دو طرف ثابت است.


تمرین: رسم دیاگرام برداری کامل برای مدار معادل ترانس با بارهای:

الف) سلفی (پسغاز (Lead)) $E_1 = E'_2$ ب) مقاومتی $R_1 I_1$


د) بار خازینی خالص $jX_1 I_1$

(راهنمایی: ۱- معمولاً ولتاژ بار را به عنوان مرجع زاویه در نظر می‌گیرند. $\angle V_2 = 0^\circ$) برای بقیه باید kvl نوشته شود تا حل شوند. ۲- ز ضرب شود یعنی 90° درجه چرخیدن بردار در جهت پاد ساعت‌گرد است.)


حل: الف) بار سلفی

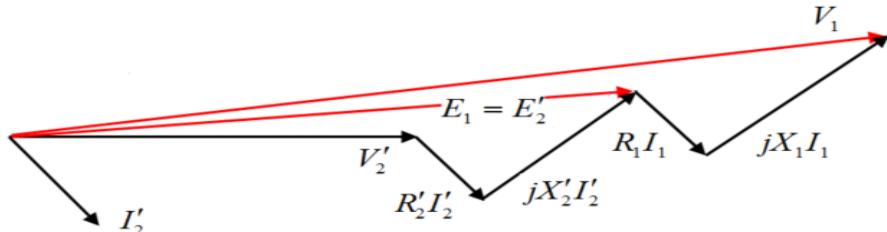

ب) بار مقاومتی

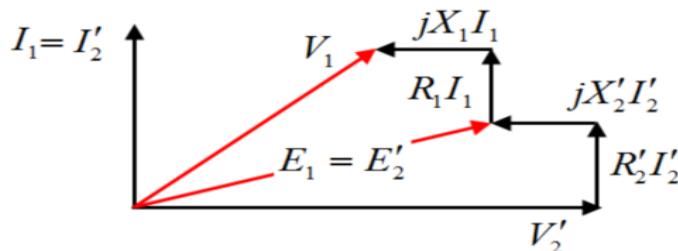


ج) بار خازنی

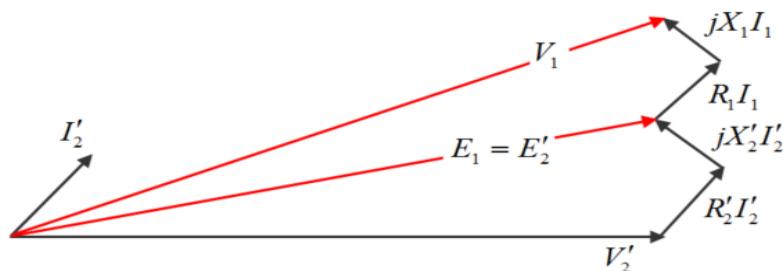


د) بار سلفی خالص

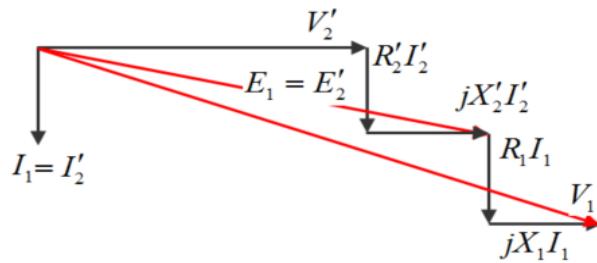فرض می کنیم $I_1 = I'_2$ یعنی از جریان $I_C + I_m$ صرف نظر می کنیم به دلیل اینکه دامنه این جریانها کوچک است.



ه) بار خازنی خالص

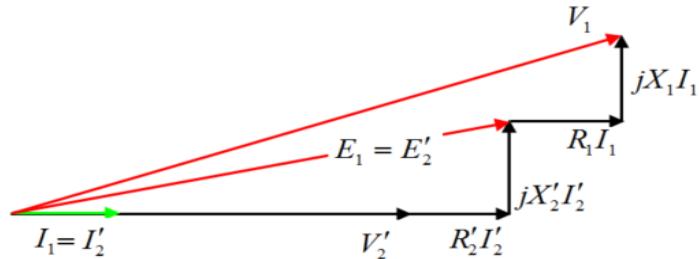

تعیین پارامترهای مدار معادل ترانس توسط آزمایش

این پارامترها به کمک دو آزمایش اتصال کوتاه و مدار باز(بی باری) تعیین می شود لذا دو حالت حدی برای بار وجود دارد.

$$1) P_{out} \leftarrow V_2 = 0 \leftarrow Z = 0 \quad \text{اتصال کوتاه} \leftarrow Z = 0$$

$$2) P_{out} = 0 \leftarrow i_2 = 0 \leftarrow Z = \infty \quad \text{مدار باز} \leftarrow Z = \infty$$

قرائت واتمتر در اولیه برابر تلفات ترانس:

۱) تلفات مس(متغیر) \leftarrow رابطه با جریان بار دارد.

۲) تلفات هسته \leftarrow رابطه با ولتاژ بار(ترمینال) دارد. عنصر معرف، عنصر I_C است و لذا با ولتاژ رابطه دارد.


نکته: اگر ترانس در یک فرکانس ثابت کار کند حتی با تغییر ولتاژ دو سر R_C ، تلفات هسته ثابت است.

تذکر: نکته بالا و مورد دوم در تناقض نیستند.

آزمایش اتصال باز (No Load Test – Open Circuit Test)

فرض می کنیم $Z \leftarrow \infty$ در این آزمایش به اولیه ولتاژ نامی اعمال می شود و ثانویه مدار باز می باشد. ولتاژ (V) و جریان (I) و توان (P) در طرف فشار ضعیف قرائت می شود. البته می توان در فشار قوی یک ولت متر قرار داد و ولتاژ فشار قوی را

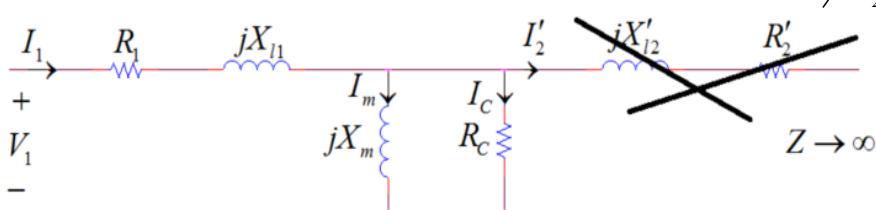
بخوانیم و نسبت ولتاژها $\frac{N_1}{N_2}$ را بدست آوریم.



در ترانس ایدهآل $R_l = 0, jX_{l1} = 0$ و در عمل R_l, jX_m نسبت به R_C, jX_{l1} بسیار کوچک هستند. امپدانس $(R_l + jX_{l1})$ با امپدانس $(R_C \parallel jX_m)$ سری شده است به دلیل اینکه $(R_C \parallel jX_m) \ll (R_l + jX_{l1})$ بزرگتر است. بیشتر ولتاژ V_1 بر روی شاخه شنت افت می‌کند و می‌توان از افت ولتاژ روی $(R_l + jX_{l1})$ صرف نظر کرد به عبارت دیگر چون I_{nl} جریان کوچکی است (به دلیل اینکه این جریان برابر جریان تحریک است) نسبت به جریان نامی و $(R_l + jX_{l1})$ نیز امپدانس کوچکی است، حاصل ضرب آن یعنی $(R_l + jX_{l1})I_{nl}$ که همان افت ولتاژ روی شاخه سری است بسیار کوچک است.

چون I_{nl} کوچک است پس جریان مس اولیه ناچیز است و از طرفی چون جریان ثانویه صفر است، تلفات مس ثانویه صفر است بنابراین تلفات مس کل قابل صرف نظر کردن است (یعنی تلفات قرائت شده توسط واتمتر قابل صرف نظر کردن است). از طرفی چون ولتاژ اعمالی به اولیه، ولتاژ نامی است، تلفات هسته نیز تلفات هسته نامی خواهد بود. بنابراین قرائت واتمتر برابر تلفات هسته ترانس در شرایط کار واقعی خواهد بود.

از دیدگاه پارامترهای مدار معادل

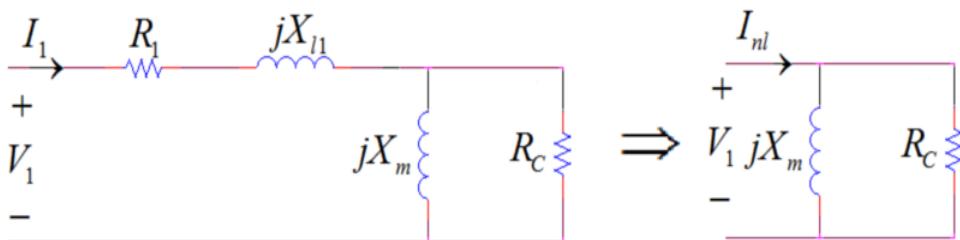

بدست آوردن پارامترها:

واتمتر توان اکتیو را اندازه‌گیری می‌کند پس P_{nl} توان اکتیو است و تنها مصرف کننده توان اکتیو در در آز اتصال باز R_C است
پس می‌توان نوشت:

$$P_{nl} = \frac{V_{nl}^2}{R_C} \Rightarrow R_C = \frac{V_{nl}^2}{P_{nl}}$$

در صورتی که دقیق‌تر بخواهیم بنویسیم:

$$R_C = \frac{(V_{nl}^2 + (R_l + jX_{l1})I_{nl}^2)}{P_{nl} - R_l I_{nl}^2}$$

و می‌توان نتیجه گرفت:

$$I_C = \frac{V_{nl}}{R_C}$$

از مثلث امپدانس برای جریان‌ها داریم:

$$I_m = \sqrt{I_{nl}^2 - I_C^2} \Rightarrow X_m = \frac{V_{nl}}{I_m}$$

از ادمیتانس:

$$|Y| = \sqrt{g_C^2 + B_m^2} = \frac{I_{nl}}{V_{nl}} \Rightarrow B_m = \sqrt{Y^2 - g_C^2} \Rightarrow \frac{1}{B_m} = X_m$$


$$که \frac{1}{R_C} B_m = \frac{1}{X_m} سوپستانس و g_C = \frac{1}{R_C} کنداکتانس نام دارد.$$

این عناصر بدست آمده مقادیر ارجاع داده شده به سمتی هستند که اندازه‌گیری انجام شده است(فشار ضعیف) در صورتی که مقدار این عناصر در سمت دیگر (فشار قوی) خواسته شد باید ابتدا از سمت فشار ضعیف به سمت فشارقوی ارجاع داده شود(به عبارت دیگر در ضربی ارجاع ضرب شوند).

آزمایش اتصال کوتاه (Short Circuit Test)

اگر ولتاژ نامی به سمت فشارقوی و فشار ضعیف اتصال کوتاه باشد، جریان بسیار زیادی (چند برابر جریان مجاز ترانس) از فشارقوی به فشار ضعیف عبور کرده و سیم پیچ ترانس می‌سوزد در نتیجه: ۱- تلفات مسی زیاد. ۲- هسته به ناحیه اشباع می‌رود لذا تلفات هسته زیاد و هسته می‌سوزد.

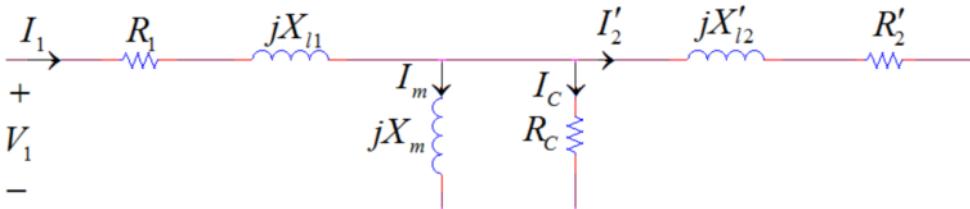بنابراین در این آزمایش باید ولتاژ اعمالی کسری از ولتاژ نامی باشد و ولتاژ را از صفر افزایش می‌دهیم تا جایی که قرائت آمپرmetr جریان نامی باشد. چون جریان نامی است تلفات مسی نیز تلفات مسی نامی است و از طرفی چون ولتاژ کسری از ولتاژ نامی است تلفات هسته قابل صرف نظر کردن است.



مثال: در ترانسی $V = 2000/200$ و قرائت آمپرmetr $I_1 = 9A$ (مهم است که از ثانویه گرفته شده یا اولیه) جریان‌های نامی را بدست می‌آوریم: $I_{2nam} = 100A$ و $I_{1nam} = 10A$


$$\text{تلفات نامی} = \frac{10}{9} \times (\text{قرائت واتمتر})^2 \text{ (مهم است که از ثانویه گرفته شده یا اولیه)}$$

بنابراین قرائت واتمتر در آزمایش اتصال کوتاه برابر با تلفات مسی نامی است.

امپدانس $(R'_2 + jX'_{l2})$ با امپدانس $(R'_2 + jX'_{l1})$ موازی شده است و چون $(R_C \parallel jX_m)$ خیلی بزرگ‌تر است از $(R'_2 + jX'_{l2})$ می‌توان از آن صرف نظر کرد.

از دیدگاه پارامترهای مدار معادل

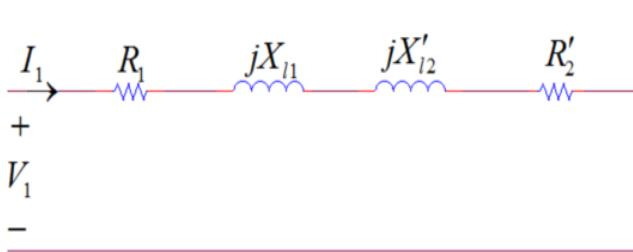مدار معادل ساده در شرایط SCT به صورت زیر است:



$$V_{SCT}, I_{SCT}, P_{SCT}$$

$$R_{eq} = R_1 + R'_2 = \frac{P_{SCT}}{I_{SCT}^2}$$

$$Z_{eq} = \frac{V_1}{I_1}$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}, X_{eq} = X'_{l2} + X_{l1}$$

اگر جریان، یک جریان DC باشد مقدار R_1 را می‌توان بدست آورد. در این آزمایش که جریان نامی است به خاطر اثر حرارتی این جریان باید در حالت ماندگار اندازه‌گیری شود. چون R_1 ، مقدار DC است با اصلاح فرکانسی می‌توان R_{1ac} را بدست آورد به این صورت که R_{1DC} را در یک ضرب، ضرب می‌کنیم.

در صورتی که نخواهیم آزمایش DC انجام دهیم با تقریب خوبی می‌توان R_1 و R'_2 را تقریباً برابر گرفت.
اثبات فرض فوق(اثبات دقیق نیست):

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

$$l_1\alpha N_1, l_2\alpha N_2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow \begin{cases} A_1\alpha N_2 \\ A_2\alpha N_1 \end{cases} \Rightarrow R_1\alpha \frac{N_1}{N_2}, R_2\alpha \frac{N_2}{N_1} \times (\frac{N_1}{N_2})^2 R_2\alpha \frac{N_1}{N_2}$$

($DC Test$) DC آزمایش

در این آز به وسیله اعمال ولتاژ DC و قرائت جریان DC می‌توان مقادیر R_1, R_2 را بدست آورد اما به دلیل وجود اثر پوستی و اختلاف بین R_{DC}, R_{ac} به صورت زیر بدست می‌آید.

$$R_{eq} = R_{HV} + \left(\frac{N_{LV}}{N_{HV}} \right)^2 R_{LV} \Rightarrow R_{eq}^{DC} = R_{HV}^{DC} + \left(\frac{N_{LV}}{N_{HV}} \right)^2 R_{HV}^{DC}$$

$$\frac{R_{eq}}{R_{eq}^{DC}} = \frac{R_{HV}}{R_{LV}^{DC}} \Rightarrow R_{LV} = \frac{R_{eq}}{R_{eq}^{DC}} R_{LV}^{DC}, R_{HV} = \frac{R_{eq}}{R_{eq}^{DC}} R_{HV}^{DC}$$

نکته: در سوالات تشخیص اینکه کدام آزمایش است بر عهده خودمان است و بعد باید بیان کنیم که اندازه‌گیری‌ها در کدام سمت انجام شده است.

مثال: در یک ترانس تک فاز $100Hz, 230V, 10KVA / 230V, 2300A$ نتایج آزمایش‌ها به صورت زیر است:

(1): $230V, 0.45A, 70W$

(2): $120V, 4.3A, 240W$

$DC Test : 5.8\Omega, 0.0605\Omega$

الف) تعیین کنید که هر آزمایش چه آزمایشی است و در کدام سمت انجام شده است و آیا سمت آزمایش درست است یا خیر؟

ب) جریان تحریک را به صورت درصدی از جریان نامی بدست آوردید.

ج) مدار معادل ترانس را که به سمت فشار ضعیف ارجاع داده شده را بدست آورید.

حل: الف) آزمایش اول آزمایش اتصال باز است و در سمت فشار ضعیف انجام شده که در سمت صحیح است و آزمایش دوم آزمایش اتصال کوتاه است به دلیل اینکه جریان اندازه‌گیری شده زیاد است و این آزمایش در سمت فشار قوی انجام شده به دلیل اینکه جریان اندازه‌گیری شده با جریان نامی در سمت فشار قوی برابر است و آزمایش در سمت صحیح انجام شده است.

$$I_{1nam} = \frac{10KVA}{230V} = 43.47A \quad , \quad I_{2nam} = \frac{10KVA}{2300} = 4.347A$$

ب) جریان تحریک یا همان I_{nl} یا همان جریان اندازه‌گیری شده آزمایش اتصال باز است پس:

$$I_{Exc} = 0.45A$$

و جریان نامی مورد نظر جریانی است که در سمت فشار ضعیف دیده می‌شود.

$$I_{nam} = \frac{S}{V_{nam}} = \frac{10KVA}{2300} = 43.47A$$

$$\Rightarrow \frac{I_{Exc}}{I_{nam}} \times 100 = \% 1.035$$

ج) ابتدا پارامترهای مدار معادل برای دو آزمایش باید حساب شود. پس برای آزمایش اتصال باز داریم:

$$R_C = \frac{V_{nl}^2}{P_{nl}} = \frac{230^2}{70} = 755.71\Omega$$

$$I_C = \frac{V_{nl}}{R_C} = \frac{230}{755.71} = 0.3A$$

$$I_m = I_{Exc} - I_C = 0.15A$$

$$X_m = \frac{V_{nl}}{I_m} = 1533.33\Omega$$

نکته: قبل از بدست آوردن پارامترهای مدار معادل برای آزمایش اتصال کوتاه به صورت دقیق (یعنی اندازه R_1 و R'_2 برابر نباشد) با توجه به آزمایش DC در فشارقوی داریم:

$$\begin{cases} V_{HV} \uparrow \Rightarrow N \uparrow \Rightarrow l \uparrow \\ I \downarrow \Rightarrow A \downarrow \end{cases}, R = \frac{\rho l}{A} \Rightarrow R \uparrow \uparrow$$

و در فشار ضعیف داریم:

$$\begin{cases} V_{LV} \downarrow \Rightarrow N \downarrow \Rightarrow l \downarrow \\ I \uparrow \Rightarrow A \uparrow \end{cases}, R = \frac{\rho l}{A} \Rightarrow R \downarrow \downarrow$$

یعنی مقاومت بیشتر، که داده شده است به فشار قوی مربوط است و مقاومت کمتر به فشار ضعیف.

پارامترها را با صرف نظر از پارامترهای شاخه شنت، برای آزمایش اتصال کوتاه داریم:

$$X_{eq} = X_{l1} + X'_{l2} \quad , \quad R_{eq} = R_1 + R'_2$$

$$R_{eq} = \frac{P_{SCT}}{I_{SCT}^2} = \frac{240}{4.3^2} = 12.98\Omega$$

$$Z_{eq} = \frac{V_{SCT}}{I_{SCT}} = \frac{120}{4.3} = 27.9\Omega$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} = 24.7\Omega$$

$$X_{l1} = X_{l2} = \frac{X_{eq}}{2} = \frac{24.7}{2} = 12.35\Omega$$

با توجه به اینکه پارامترها در سمت فشار ضعیف خواسته شده در حالی که در آزمایش اتصال کوتاه در سمت فشار قوی است

خواهیم داشت:

$$X_{l2} = X_{LV}, X_{l1} = X_{HV}$$

$$X'_{l2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 X_{l2} \Rightarrow X_{l2} = X'_{l2} \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 0.1235\Omega$$

$$X_{l1} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 X_{l1} = 1235\Omega$$

در سمت فشار قوی داریم:

$$R_{eq} = R_{HV} + \left(\frac{N_{LV}}{N_{HV}} \right)^2 R_{LV} = 12.98\Omega$$

$$R_{eq}^{DC} = R_{HV}^{DC} + \left(\frac{N_{HV}}{N_{LV}} \right)^2 R_{LV}^{DC} = 5.8 + 100 \times 0.0605 = 11.85\Omega$$

$$R_l = R_{HV} = \frac{R_{eq}}{R_{eq}^{DC}} R_{HV}^{DC} = 5.8 \times \frac{12.98}{11.85} = 6.35\Omega$$

$$R'_2 = \frac{R_{eq}}{R_{eq}^{DC}} R_{LV}^{DC} = 0.0605 \times \frac{12.98}{11.85} = 0.066\Omega$$

در سمت فشار ضعیف:

$$R'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_2 \Rightarrow R_2 = \frac{1}{100} \times R'_2 = 66 \times 10^{-5}\Omega$$

$$R'_1 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_1 = 100 \times 6.35 = 635\Omega$$

۹۰/۸/۴ جلسه ششم

مثال: اندازه‌گیری‌های زیر طی دو آزمایش برای ترانس تک فاز ۱۵KVA و ۲۳۰V بددست آمده است:

آز اول: آزدوم:

$$V = 230V \quad V = 2300V$$

$$I = 6A \quad I = 0.21A$$

$$P = 160W \quad P = 5W$$

الف) نوع هر آزمایش

آز اول: آزدوم:

اتصال باز اتصال کوتاه

$$I = I_{1nam} \quad \text{در سمت فشار قوی چون}$$

$$V = V_{1nam} \quad \text{بی‌باری در سمت فشار قوی چون}$$

از نظر حل مسائل فرقی نمی‌کند که هر کدام از این آزمایش‌ها در کدام سمت انجام شده است در هر صورت می‌توان مسئله را حل کرد ولی اگر مسله طرف خاصی را در نظر داشت باید پارامترها را ارجاع دهیم اگر در آزمایش بی‌باری عناصر شاخه شنت را بدست آوریم یعنی R_{CjX_m} ، این‌ها در سمت فشار قوی هستند و از آن دوم هم اگر $R_{eq}X_{eq}$ را بدست آوریم این هم در سمت فشار قوی است بنابراین اگر مسئله بیان کرد که مدار معادل این ترانس را در سمت فشار ضعیف رسم کنید باید تمام این مقاومت‌ها را در $\frac{1}{100}$ ضرب کنیم و در صورت ضرب نکردن ادامه حل مسئله اشتباه است.

ب) تلفات مسی نامی این ترانس را از آن دوم داریم:


تلفات مس از آن دوم بدست می‌آید.

$$P_{cu\ nam} = 160 \left(\frac{6.52}{6} \right)^2$$

اگر تلفات مسی در نصف جریان نامی را خواستند باید تلفات نامی را در $\frac{1}{4}$ هم ضرب کنیم.

سوال: هر کدام از آزمایش‌ها بهتر است در کدام سمت انجام شود؟

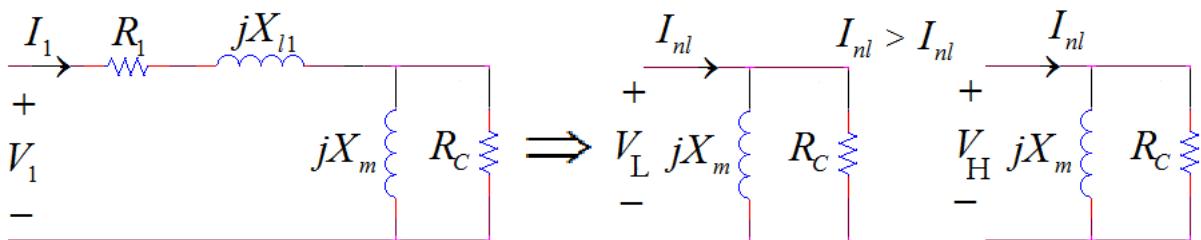آز بی‌باری (اتصال باز) بهتر است در سمت فشار ضعیف (اولیه HV و LV مدار باز) انجام شود، اولاً تولید ولتاژ کم راحت‌تر و ایمن‌تر است ثانیاً اگر آز در سمت LV انجام شود جریان بی‌باری بزرگتری نسبت به حالتی که آز در HV انجام می‌شود اندازه گیری خواهد شد. جریان بی‌باری ذاتاً جریان کوچکی است پس هرچه این جریان بزرگ‌تر شود بهتر است زیرا اندازه گیری راحت‌تر است.



چون ولتاژ LV کمتر است از ولتاژ HV است و امپدانس به نسبت مجذور خیلی کمتر از ولتاژ است لذا I_{nl} از I_{nl} بیشتر است. تلفات مسی در هر دو یکسان و قابل صرف نظر کردن است.

آز اتصال کوتاه بهتر است در سمت HV (اولیه HV و ثانویه اتصال کوتاه) زیرا قرار نیست که ولتاژ نامی تولید شود و چون جریان اتصال کوتاه ذاتاً جریان بزرگی است پس بهتر است اندازه گیری در سمت HV انجام شود تا جریان کمتر قرائت شود.

آیا سمتی که آزمایش‌ها انجام شده سمت مناسبی بوده است؟

با توجه به گفته‌های بالا آز اتصال کوتاه درست ولی آز اتصال باز اشتباه است.

ادامه مثال از کتاب چاپمن مطالعه گردد.

بررسی عملکرد ترانس:

در دو مبحث بیان می‌شود: ۱) راندمان ۲) رگولاسیون ولتاژ

۱) راندمان

اگر ترانس در نزدیکی شرایط نامی قرار بگیرد راندمان حداکثر حاصل می‌شود.

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad , \quad P_{in} = P_{out} + \sum P_{loos} \quad \Rightarrow \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \sum P_{loos}}$$

تلفات ترانس از تلفات هسته (که ثابت است یعنی P_{Cu} , P_{Fe}) و تلفات مس (P_C) که با بار متغیر است تشکیل شده است.


$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{Fe} + P_{Cu}} \quad , \quad p_{out} = V_2 I_2 \cos \theta_2 \quad , \quad R_{eq} = R'_1 + R_2 \rightarrow p_{Cu} = R_{eq} I_2^2$$

که از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$P_{Cu} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$$

که برای راندمان خواهیم داشت:
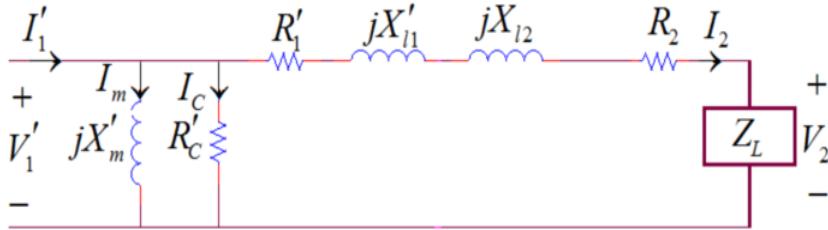
$$\eta = \frac{V_2 I_2 \cos \theta_2}{V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq} I_2^2}$$



: برای ترانس ساخته شده ثابت است. V_2 : تقریباً ثابت هستند. I_2 : قابل تغییر است.

متغیر سومی که می‌تواند تغییر داشته باشد R_{eq} است که در این صورت P_{Fe} هم ثابت نمی‌شود لذا کار بدست آوردن راندمان سخت می‌شود. (البته تغییر این متغیر مربوط به مرحله طراحی است).

نکته: در رابطه فوق $\cos \theta_2$ ضریب قدرت بار است.

برای اینکه راندمان حداکثر را بدست آوریم کارهای زیر را انجام می‌دهیم (چرا؟):

$$\eta = f(I_2, \theta_2)$$

$$1) \frac{\partial \eta}{\partial I_2} \Big|_{\theta_2=cte} = 0$$

$$2) \frac{\partial \eta}{\partial \theta} \Big|_{I_2=cte} = 0$$

بار سلفی (خازنی) خالص توان اکتیو مصرف نمی‌کنند لذا راندمان برای این بارها صفر است. یعنی راندمان به پیش‌فاز و پس‌فازی بستگی ندارد.

$$1) \frac{\partial \eta}{\partial I_2} \Big|_{\theta_2=cte} = 0 \Rightarrow \frac{V_2 \cos \theta_2 (V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2) - (V_2 \cos \theta_2 + 2R_{eq2} I_2) V_2 I_2 \cos \theta_2}{(V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2)^2} = 0$$

$$\Rightarrow K_s \cos \theta_2 (V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2) = (V_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2) K_s I_2 \cos \theta_2$$

$$\Rightarrow V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2 = V_2 I_2 \cos \theta_2 + R_{eq2} I_2^2$$

$$P_{Fe} = R_{eq2} I_2^2$$

$$I_{2max} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{R_{eq2}}}$$

دلیل حذف $\cos \theta_2$, V_2 این است که اگر مقدار هر دو صفر باشند لذا راندمان صفر است.

بنابراین تحت θ_2 ثابت (با ضریب توان ثابت) راندمان تحت شرایطی حداکثر است که تلفات هسته (تلفات ثابت) با تلفات مسی (تلفات متغیر) برابر باشد.

در ماشین DC تنها تلفاتی که با خود جریان (نه محدود جریان) رابطه دارد تلفات جاروبک P_{brush} است.

تمرین: با مشتق گیری نسبت به θ_2 شروط راندمان حداکثر تحت جریان بار ثابت (I_2) را بدست آورید.

$$\eta = \frac{V_2 I_2 \cos \theta_2}{V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial \theta_2} \Big|_{I_2=cte} = 0 \rightarrow \frac{\partial \eta}{\partial \theta_2} \Big|_{I_2=cte} = \frac{-V_2 I_2 \sin \theta_2 (V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2) + V_2^2 I_2^2 \sin \theta_2 \cos \theta_2}{(V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2)^2} = 0$$

$$K_s K_s \sin \theta_2 (V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2) = V_2^2 I_2^2 \sin \theta_2 \cos \theta_2$$

$$V_2 I_2 \cos \theta_2 \sin \theta_2 + P_{Fe} \sin \theta_2 + R_{eq2} I_2^2 \sin \theta_2 = V_2 I_2 \cos \theta_2 \sin \theta_2$$

$$\sin \theta_2 (P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2) = 0 \Rightarrow \{\sin \theta_2 = 0 \text{ or } P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2 = 0\} \times \times \rightarrow \{\sin \theta_2 = 0 \Rightarrow \cos \theta_2 = 1\}$$

بنابراین تحت جریان ثابت راندمان وقتی حداکثر است که مقدار ضریب توان برابر با یک باشد. یعنی بار مقاومتی خالص باشد.

چرا می‌گوییم مقدار ماکزیمم نسبت به θ_2 , I_2 است؟

فرض می‌کنیم جریان صفر باشد لذا راندمان نیز صفر است اگر جریان خیلی بزرگ باشد به حاطر بزرگ بودن $R_{eq2} I_2^2$ راندمان

دوباره نزدیک به صفر است و بین این دو مقدار نیز راندمان مثبت است و بنابراین یک مقدار ماکزیمم دارد.

فرض کنیم راندمان به صورت مقابل باشد:

$$\frac{1}{\eta} = 1 + \frac{P_{Fe} + R_{eq2} I_2^2}{V_2 I_2 \cos \theta_2}$$


مقدار $\cos \theta_2$ از یک بیشتر نمی‌شود و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد مقدار $\frac{1}{\eta}$ کمتر می‌شود لذا η بیشتر خواهد شد.

حالت سوم: اگر I_2 , θ_2 هر دو متغیر باشند η وقتی حداقل است که:


$$\begin{cases} P_{Fe} = P_{Cu} \\ \cos \theta_2 = 1 \end{cases}$$

تمرین: برنامه‌ای کامپیوتری برای یک ترانس که مشخصه $I_2 - \eta$ را داشته باشد طراحی کنید.(حداقل شامل ۳ مقدار P_F باشد)
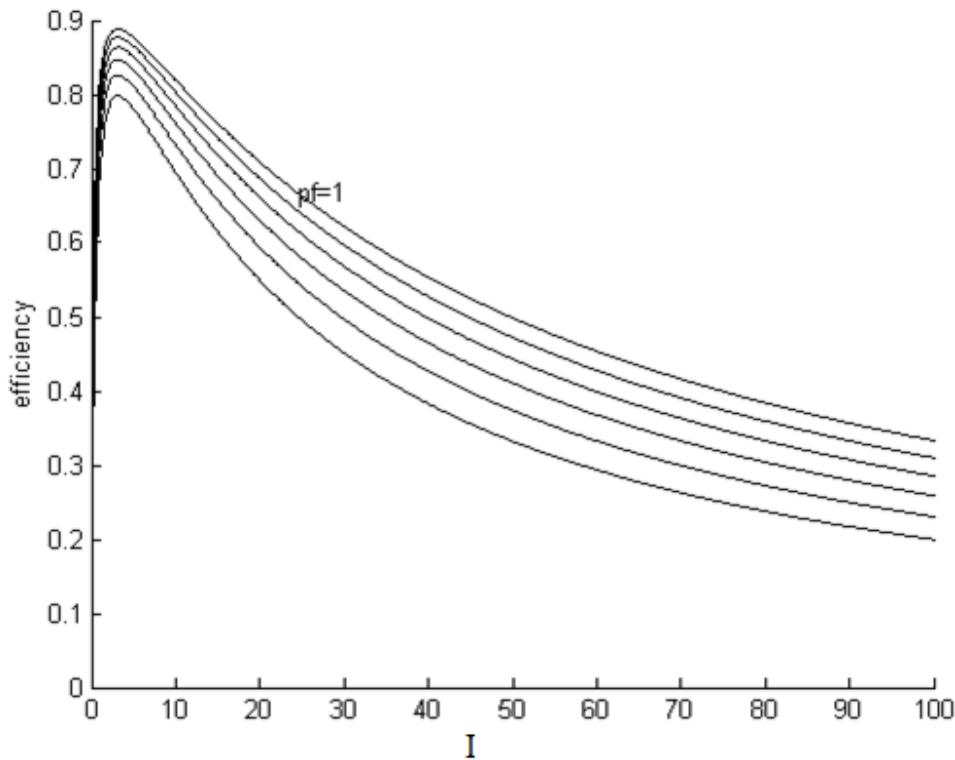
```
clc
clear
pf=.5:.1:1;
x=0:.1:100;
hold on
xlabel('I')
ylabel('efficiency')
text(24.6,.666,'pf=1')
for i=1:6
    for j=1:1001
        y(j)=(250*x(j)*pf(i)) / ((250*x(j)*pf(i))+50+(5*(x(j))^2));
    end
    plot(x,y)
end
```



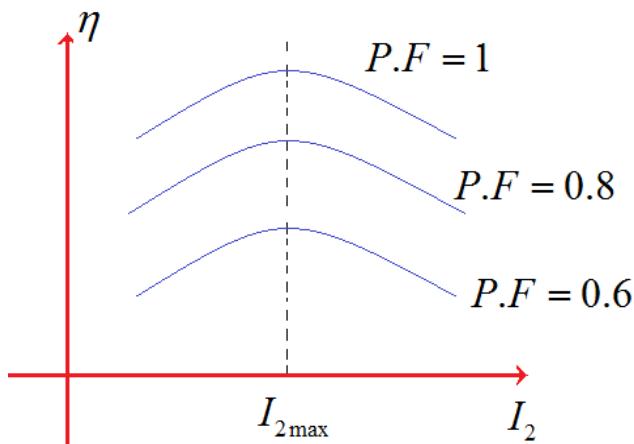اگر نمودار تغییرات راندمان بر حسب جریان به صورت زیر باشد:



پیشواز و پسواز بودن بار تأثیری در راندمان ندارد زیرا راندمان به $\cos \theta_2$ وابسته است نه $\sin \theta_2$ و اگر $\theta \rightarrow -\theta$ تبدیل شود فرقی نمی‌کند.

سوالات از نمودار:

۱) اگر راندمان حداقل تحت p_{Fe} مشخص ۹۸ درصد باشد به ازای چه جریانی ۹۶ درصد می‌شود؟ در مورد این سوال باید توجه داشت که در هر p_{Fe} دو مقدار جریان موجود است و راندمان ۹۶ درصد یا یکی از این جریان‌ها بدست آید.

۲) راندمان ترانسی در ۷۰ درصد بار نامی و ۹۰ درصد بار نامی ۹۵ درصد است در مورد شرایط راندمان حداقل‌چه می‌توان گفت؟

فقط می‌توان گفت که راندمان وقتی حداقل است که مقدار بار بین ۹۰ تا ۷۰ درصد بار نامی باشد و میانگین این دو عدد را باید به عنوان بار نامی با راندمان حداقل بیان کرد.

۹۰/۸/۵ جلسه هفتم

۲) رگولاسیون ولتاژ

ایده‌آل آن است که با تغییر بار، ولتاژ بار (ولتاژ ترمینال ثانویه ترانس) ثابت باقی بماند ولی در عمل به دلیل افت ولتاژ به این دلیل که از ترانس جریان کشیده می‌شود در امپدانس داخلی ترانس ولتاژ بار با تغییر بار ثابت نخواهد ماند. رگولاسیون ولتاژ معیاری است برای میزان(سنجر) این تغییرات ولتاژ.

تعریف رگولاسیون ولتاژ: عبارت است از میزان تغییرات ولتاژ از باری تا بار کامل(یک بار مشخص) تقسیم بر ولتاژ بار کامل.

$$\%Reg(V.R) = \frac{|V_{nl}| - |V_{fl}|}{|V_{fl}|}$$

با توجه به گفته‌های بالا V_{nl} ولتاژ دو سر بار است و هر دو باید یا در سمت بار و یا در اولیه سنجر شوند.

برای محاسبه $V.R$ فرض کیم در بار نامی ولتاژ برابر ولتاژ نامی (V_{fl}) است در این صورت می‌توان با kvl ولتاژ تغذیه (ولتاژ اولیه) را محاسبه نمود. حال با فرض ثابت ماندن ولتاژ تغذیه، ترانس را بی‌بار فرض می‌کنیم. حال ولتاژ ترمینال ثانویه را در بی‌باری بدست می‌آوریم. (تقریب ۱) در محاسبه رگولاسیون ولتاژ معمولاً شاخه شنت را به ابتدای مدار انتقال می‌دهیم.



$$V'_1 = V_2 + R_{eq} I_2 + jX_{eq} I_2$$

$$R_{eq} = R_1' + R_2 \quad \left. \right\} \Rightarrow Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq}$$

$$X_{eq} = X_1' + X_2$$


$$V'_1 = V_2 + Z_{eq} I_2$$

$$V'_1 = V_{nl}, V_2 = V_{fl}$$

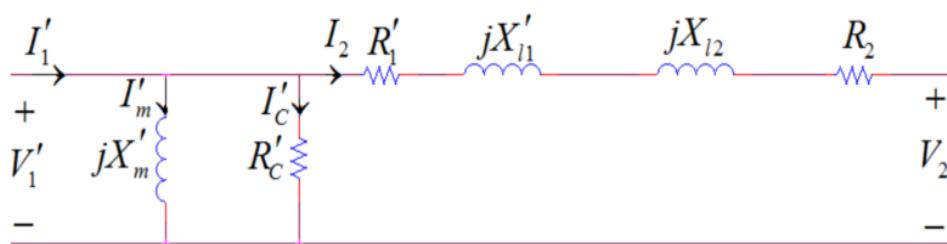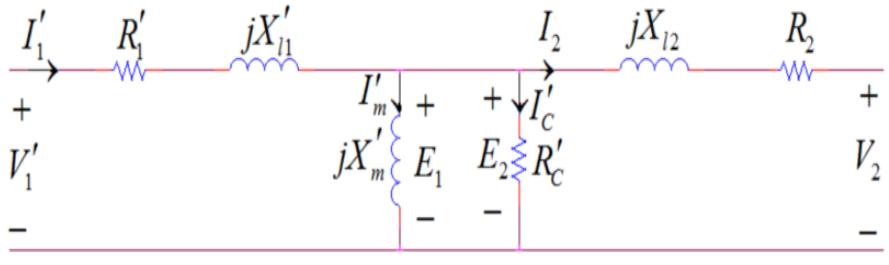


رسم دیاگرام فازوری و محاسبه رگولاسیون ولتاژ برای مدار معادل تقریبی که شاخه شنت به ابتدای مدار ارجاع داده شده باشد.

بار سلفی - مقاومتی (پسفاز):

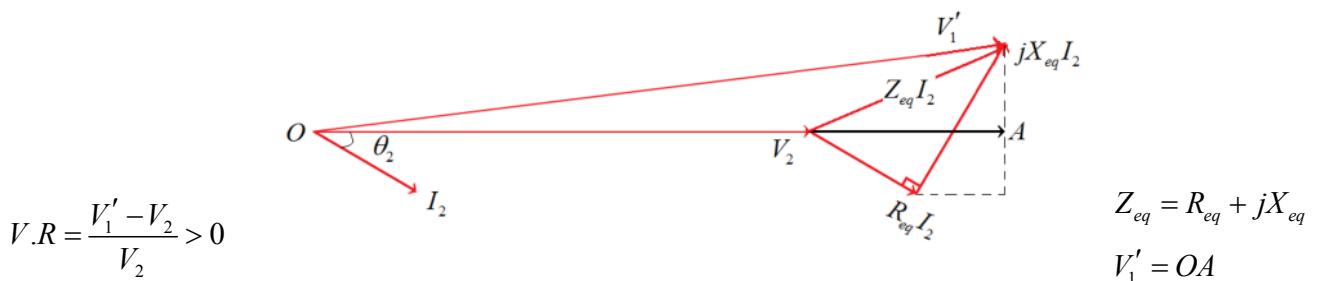

$$V.R = \frac{V'_1 - V_2}{V_2} > 0$$

بار مقاومتی خالص:

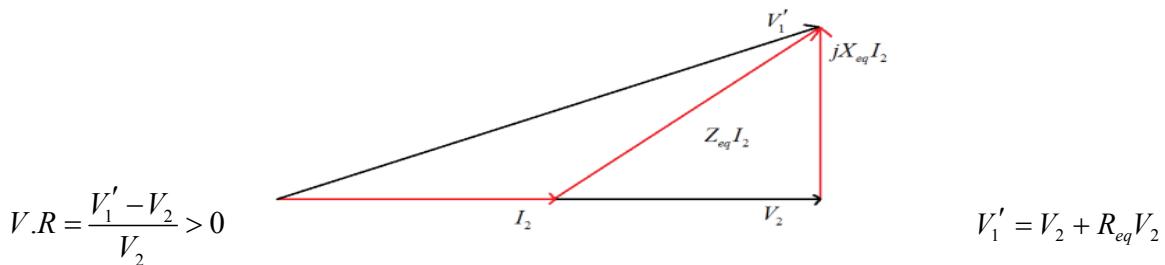


$$V.R = \frac{V'_1 - V_2}{V_2} > 0$$

$$V'_1 = V_2 + R_{eq} V_2$$

بار مقاومتی - خازنی (پیش‌ساز):
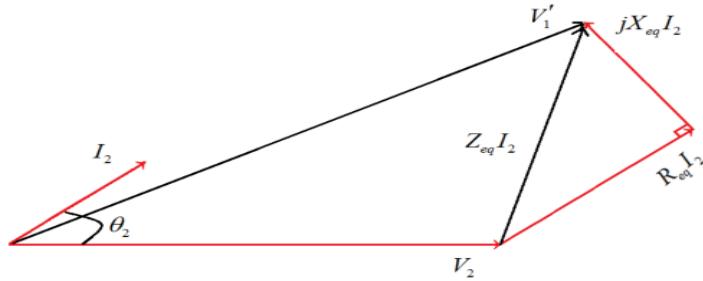
$$V.R = \begin{cases} > 0 & V_{nl} > V_{fl} \\ = 0 & V_{nl} = V_{fl} \\ < 0 & V_{nl} < V_{fl} \end{cases}$$



تقریب ۲: از مؤلفه‌های عمودی افت ولتاژ‌های مقاومتی و سلفی (خازنی) صرف نظر می‌کنیم یا از δ زاوی بین V'_1, V_2 نزدیک به صفر رادیان فرض می‌شود یعنی $V'_1 \cos \delta \approx V'_1 \approx V'_1 \cos \delta = 1$ پس $V'_1 \cos \delta = 1$ تصویر V'_1 روی راستای V_2 است.

در حالت اول:

$$V'_1 \approx OA \Rightarrow |V'_1| = |V_2| + R_{eq} |I_2| \cos \theta_2 + X_{eq} |I_2| \sin \theta_2$$

$$V.R \approx \frac{R_{eq} |I_2| \cos \theta_2 + X_{eq} |I_2| \sin \theta_2}{V_2 = V_{nam}}$$

برای حالت دوم:

$$V.R \approx \frac{R_{eq} |I_2|}{V_2 = V_{nam}}$$

برای حالت سوم:

$$V.R \approx \frac{R_{eq} |I_2| \cos \theta_2 - X_{eq} |I_2| \sin \theta_2}{V_2 = V_{nam}}$$

که θ_2 به بار و R_{eq}, Z_{eq}, X_{eq} مربوط به ترانس است.

شرط رگولاسیون ولتاژ حداقل:

اولاً بار باید پس‌ساز باشد. از رابطه $V.R$ تحت شرایط بار پس‌ساز نسبت به θ_2 مشتق می‌گیریم. چون می‌خواهیم مقدار $V.R$ زیاد شود با فرض ثابت بودن I_2 نسبت به θ_2 مشتق می‌گیریم.


مثلث امپدانس برای ترانس:

$$\frac{d(V.R)}{d\theta_2} = 0 \Rightarrow -R_{eq} I_2 \sin \theta_2 + X_{eq} I_2 \cos \theta_2 = 0$$

$$R_{eq} X_{eq} \sin \theta_2 = X_{eq} X_{eq} \cos \theta_2$$

$$\tan \theta_2(Z) = \frac{X_{eq(\text{transformer})}}{R_{eq(\text{transformer})}} = \tan \theta_{(\text{transformer})}$$
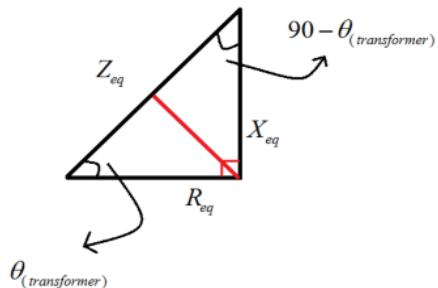
$$\theta_{(Z)} = \theta_{(\text{transformer})}$$



ثانیاً I را نگویند چیست، I نامی است.

$$V.R_{MAX} = \frac{R_{eq}I_2 \cos \theta_{(transformer)} + X_{eq}I_2 \sin \theta_{(transformer)}}{V_{nam}}$$

$$= \frac{I_2}{V_{nam}} (R_{eq} \cos \theta_{(transformer)} + X_{eq} \sin \theta_{(transformer)}), \quad R_{eq} \cos \theta_{(transformer)} + X_{eq} \sin \theta_{(transformer)} = Z_{eq}$$


$$V.R_{MAX} = \frac{Z_{eq}I_2}{V_{nam}}$$

رابطه‌های اولیه تقریبی است ولی اثبات می‌کنیم که $V.R_{MAX}$ هیچ تقریبی ندارد (البته انتقال شاخه شنت موجود است)

وقتی حداکثر است که V'_1 حداکثر شود. (V_2 را ثابت فرض کردیم)

اثبات) از لحاظ هندسی V'_{1max} هم راستا با V_2 است لذا داریم:
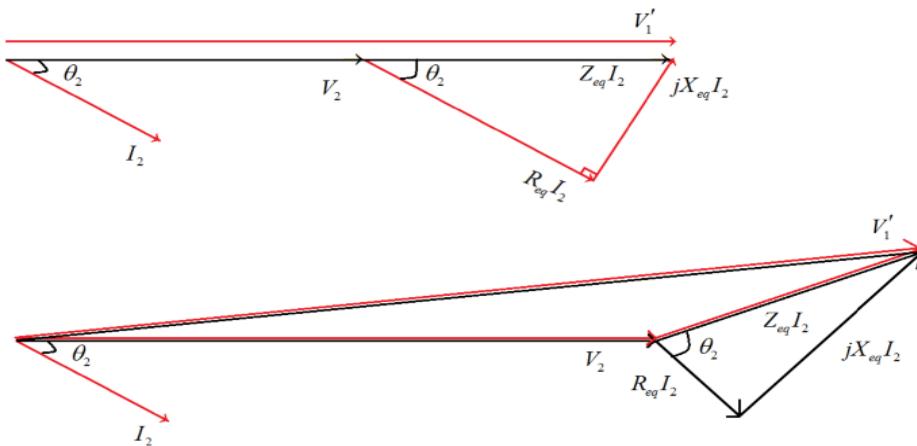
$$V'_1 = V_2 + R_{eq}I_2 + jX_{eq}I_2 = V_2 + Z_{eq}I_2$$



اولاً توانستیم روابطی که از مشتق‌گیری بدست آمد را بدون مشتق‌گیری اثبات کنیم. ثانیاً اگرچه رابطه رگولاتور و لتاژ که ازش مشتق گرفتیم در حالت کلی رابطه‌ای تقریبی بود ولی در حالت رگولاتور و لتاژ حداکثر به این دلیل که مؤلفه‌های عمودی یکدیگر را خنثی می‌کنند، رابطه بالا تقریبی نیست. ثالثاً مقدار رگولاتور و لتاژ از این شکل هندسی مشخص است:

$$V.R_{MAX} = \frac{V'_1 - V_2}{V_2} = \frac{Z_{eq}I_2}{V_{nam}}$$

شرط $V.R = 0$

اولاً باید بار پیش‌فاز باشد چون اینکه اندازه $V'_1 = V_1'$ تا در صورت عبارت از یکدیگر کم شوند تا حاصل صفر شود و ثانیاً:

$$V.R_{MAX} = \frac{R_{eq}I_2 \cos \theta_2 - X_{eq}I_2 \sin \theta_2}{V_2}$$

$$R_{eq}I_2 \cos \theta_2 - X_{eq}I_2 \sin \theta_2 = 0$$

$$\tan \theta_2 = \frac{R_{eq}}{X_{eq}}$$

$$\tan \theta_2 = \cot \theta_{(transformer)}$$

یعنی اینکه $\theta_2, \theta_{(transformer)}$ متمم هم باشند.

این رابطه دقیق نیست زیرا مؤلفه‌های عمودی هم را خنثی نمی‌کنند بلکه با هم جمع هم می‌شوند ولی با تقریب خوبی قابل استفاده است.

اگر در مرحله طراحی ترانس بخواهیم Z را با R_{eq}, X_{eq} خیلی کوچک باشند که در این صورت جریانی که در صورت ایجاد اتصال در ترانس برقرار می‌شود هم بسیار زیاد است و هم نرخ رشد جریان شدید می‌شود و حفاظتش سخت می‌شود.

۹۰/۸/۱۲ جلسه هشتم

سیستم پریونیت (بر واحد - یکه) (Per Unit (PU))

$$\frac{\text{مقدار واقعی کمیت}}{\text{مقدار کمیت بر حسب پریونیت} = \frac{\text{مقدار مبنای}}{(base)}}$$

کمیات اصلی در سیستمهای قدرت:

$Z \rightarrow X, R, S \rightarrow Q, P$ ، توان

انتخاب مبنای اختیاری است ولی معمولاً مقدار مبنای را برابر مقدار نامی کمیت قرار می‌دهند (یعنی اگر کمیت PU بود یعنی برابر است با مقدار نامی اش)

از بین این چهار کمیت، دو کمیت انتخابی است و دو کمیت دیگر از روی دو کمیت قبل بدست می‌آید. که به ۶ طریق می-
توان انتخابات را انجام داد که در قدرت، ولتاژ و توان انتخاب می‌شوند و امپدانس و جریان محاسبه می‌شوند.

$$\left. \begin{array}{l} S_{base} = P_{base} = Q_{base} \\ Z_{base} = X_{base} = R_{base} \\ V_{base} \\ S_{base} \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} I_{base} = \frac{S_{base}}{V_{base}} \\ Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}} \end{array} \right.$$

تبديل مبنای

فرض کنید امپدانس Z در سیستم یک (با S_{b1}, V_{b1}) برابر Z_1^{PU} باشد و همین امپدانس در سیستم دو (با S_{b2}, V_{b2}) برابر Z_2^{PU} باشد در این صورت داریم:

$$Z = Z_1^{PU} Z_{b1} = Z_2^{PU} Z_{b2} \Rightarrow Z_{b1} = \frac{V_{b1}^2}{S_{b1}}, Z_{b2} = \frac{V_{b2}^2}{S_{b2}} \Rightarrow Z_2^{PU} = Z_1^{PU} \frac{Z_{b1}}{Z_{b2}} = Z_1^{PU} \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)^2 \frac{S_{b2}}{S_{b1}}$$

مشکل موجود در ترانس بحث ارجاع امپدانس‌ها است در حالی که با مقدار PU می‌توان این مشکل را حل کرد.


$$\frac{V_{b1}}{V_{b2}} = \frac{N_1}{N_2} \quad V_{b1} = V_1, V_{b2} = V_2$$

اثبات می‌کنیم که امپدانس‌هایی که از ثانویه به اولیه دیده می‌شود با هم برابر است.

$$Z_{eq1} = R_1 + jX_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 (R_2 + jX_2) \quad , \quad Z_{eq2} = R_2 + jX_2 + \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 (R_1 + jX_1) = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 Z_{eq1}$$

$$Z_{b1} = \frac{V_{b1}^2}{S_{b1}}, \quad Z_{b2} = \frac{V_{b2}^2}{S_{b2}} \Rightarrow \frac{Z_{b1}}{Z_{b2}} = \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)^2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \quad , \quad Z_{eq}^{PU_1} = \frac{Z_{eq1}}{Z_{b1}} = \frac{Z_{eq2}}{Z_{b2}} = Z_{eq}^{PU_2}$$
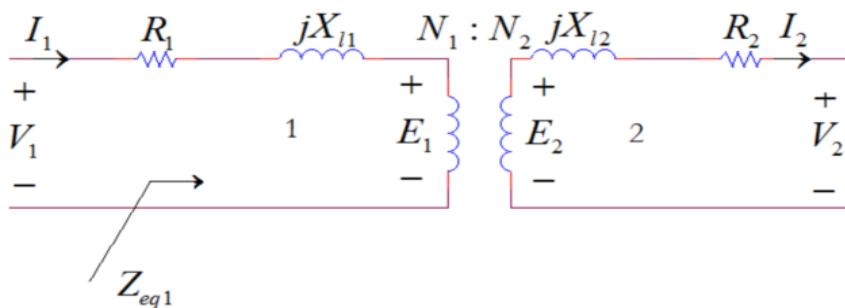
$$\frac{R_1 + jX_1}{Z_{b1}} + \frac{R_2 + jX_2}{Z_{b2}} = \frac{R_1 + jX_1}{Z_{b1}} + \frac{\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 (R_2 + jX_2)}{\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_{b2} (= Z_{b1})} = \frac{R_1 + jX_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 (R_2 + jX_2)}{Z_{b2}} = Z_{eq}^{PU}$$



در نسبت ولتاژهای V_b باید دقت شود و همچنین S_b در همه برابر است و همه امپدانس‌های دیده شده از هر ناحیه با هم برابر است.

برای بدست آوردن مقدار واقعی جریان هر منطقه باید مقدار PU جریان را در مقدار $base$ ضرب کنیم.

مزیت‌های پریونیت کردن:

۱) مقدار بدست آمده برای همه پارامترها همه نزدیک یک است که در صورتی عددی بیشتر از یک بدست آمد یا اشتباهی رخ داده یا مقدار آن پارامتر نامتعارف است.

۲) از دیدگاه محاسبه اگر در یک سیستم با اعداد بزرگ باشد کار محاسبه ساده‌تر می‌شود.

۳) بحث ارجاع امپدانس‌ها بی‌معنی می‌شود.

نکته: در آزمایش اتصال کوتاه اگر جریان، جریان نامی باشد در این صورت ولتاژ و امپدانس PU با هم برابرند ولی اگر ترانس با ولتاژ نامی کار کند و ثانویه اتصال کوتاه شود در این صورت جریان مقدار شدیدی دارد که بر حسب PU برابر

$\frac{1}{Z_{eq}^{PU}}$ است.

مثال: هدف: بدست آوردن $V.R$ بر حسب پریونیت.

$$V_{rate2} = V_{b2} = Z_{b2}I_{b2}$$

$$V.R = \frac{R_{eq2}I_2 \cos \theta_2 \pm X_{eq2}I_2 \sin \theta_2}{V_2} = \frac{\frac{R_{eq2}}{Z_{b2}} \times \frac{I_2}{I_{b2}} \cos \theta_2 \pm \frac{X_{eq2}}{Z_{b2}} \times \frac{I_2}{I_{b2}} \sin \theta_2}{\frac{V_2}{V_{b2}}} = \frac{R_{eq}^{PU} I_2^{PU} \cos \theta_2 \pm X_{eq}^{PU} I_2^{PU} \sin \theta_2}{1^{PU}}$$

$$V.R = R_{eq}^{PU} I_2^{PU} \cos \theta_2 \pm X_{eq}^{PU} I_2^{PU} \sin \theta_2 \Rightarrow V.R_{nam} = R_{eq}^{PU} \cos \theta_2 \pm X_{eq}^{PU} \sin \theta_2 \Rightarrow \begin{cases} V.R_{max} = \frac{Z_{eq2}^{PU}(I_2 = 1^{PU})}{V_2 = 1^{PU}} \\ \theta_{(transformer)} = \theta_2 \end{cases}$$

مقدار حداکثر رگولاسیون ولتاژ ترانس در بار نامی برابر است با اندازه امپدانس سری (Z_{shunt}) بر حسب پریونیت. (فرض بر این است که مقادیر مبنا برابر با مقادیر نامی اختیار شده است).

در آن اتصال کوتاه ایده‌آل آن است که جریان 1^{PU} باشد. اگر جریان دقیقاً برابر 1^{PU} نبود (جریان دقیقاً برابر جریان نامی نبود) در این صورت داریم:

$$P_{Cu\ nam} = \left(\frac{1}{I_{STC}^{PU}} \right)^2 \times \text{قرائت واتمتر در آن اتصال کوتاه}$$

نکته: در بار نامی داریم:

در آن اتصال کوتاه تلفات مسی (P_{Cu}) برابر با مقاومت سری ترانس بر حسب پریونیت است.

در آن مدار با ولتاژ نامی است (1^{PU}) بنابراین برای تلفات هسته بر حسب پریونیت داریم:

$$P_{Fe} = \frac{V^2}{R_C} \Rightarrow P_{Fe}^{PU} = \frac{1}{R_C^{PU}} = G_C^{PU}$$

یعنی کندکتانس شاخه شنت بر حسب پریونیت برابر با تلفات هسته بر حسب پریونیت.

مثال: هدف) بدست آوردن η بر حسب پریونیت.

$$V_{rate2} = V_{b2} = Z_{b2}I_{b2}$$

$$\eta = \frac{V_2 I_2 \cos \theta_2}{V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + P_{Cu}} = \frac{\frac{V_2}{V_{b2}} \frac{I_2}{I_{b2}} \cos \theta_2}{\frac{V_2}{V_{b2}} \frac{I_2}{I_{b2}} \cos \theta_2 + \frac{P_{Fe}}{S_{b2}} + \frac{P_{Cu}}{S_{b2}}}$$

$$= \frac{V_2^{PU} (= 1^{PU}) I_2^{PU} \cos \theta_2}{V_2^{PU} (= 1^{PU}) I_2^{PU} \cos \theta_2 + P_{Fe}^{PU} (= G_C^{PU}) + P_{Cu}^{PU} (= R_{eq}^{PU} I_2^{2 PU})}$$

$$\eta_{max} = \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_2 + G_C^{PU} + R_{eq}^{PU}}$$

شرط راندمان حداکثر تحت ضریب قدرت ثابت:

$$\left. \begin{array}{l} P_{Fe} = P_{Cu} \\ P_{Fe}^{PU} = P_{Cu}^{PU} \\ P_{Fe}^{PU} = R_{eq}^{PU} I_{\eta_{max}}^{2 PU} \end{array} \right\} \Rightarrow I_{\eta_{max}}^{PU} = \sqrt{\frac{P_{Fe}^{PU}}{R_{eq}^{PU}}} \Rightarrow I_{\eta_{max}}^{PU} = \sqrt{\frac{G_C^{PU}}{R_{eq}^{PU}}}$$

۹۰/۸/۱۸ جلسه نهم

مثال: وقتی اولیه یک ترانس در ولتاژ نامی $11KV$ و فرکانس $50Hz$ تحریک می شود در حالت بی باری جریان $3.7A$ و توان $2400W$ را جذب می کند. ترانس دیگری هم وجود دارد که تمامی ابعاد هسته آن $\sqrt{2}$ برابر ترانس قبلی است تعداد دور اولیه و ثانویه، نوع جنس هسته و ضخامت ورقه ها در هر دو یکسان است اگر اولیه ترانس دوم توسط منبع $22KV, 50Hz$ تغذیه شود جریان بی باری و قدرت جذب شده توسط آن چقدر است؟

$$l_{mean_{new}} = \sqrt{2}l_{mean_{old}} \quad A_{C_{new}} = 2A_{C_{old}} \quad V_{Core_{new}} = 2\sqrt{2}V_{Core_{old}}$$

کافی است تحقیق کنیم R_C, X_m قدیم دارند.

$$X_m = \frac{N^2}{R_C} \omega, R_C = \frac{l}{\mu_C A_C}$$

$$R_{C_{new}} = \frac{1}{\sqrt{2}} R_{C_{old}} \Rightarrow X_{m_{new}} = \sqrt{2} X_{m_{old}}$$

$$P_C = P_f + P_h = K_f f^2 B_{\max}^2 + K_h f B_{\max}^{n=2}, \quad K_f, K_h \propto V_{Core} \Rightarrow \begin{cases} K_{f_{new}} = 2\sqrt{2} K_{f_{old}} \\ K_{h_{new}} = 2\sqrt{2} K_{h_{old}} \end{cases}$$

$$E = 4.44 f N A_C B_{\max} \Rightarrow \frac{B_{\max_{new}}}{B_{\max_{old}}} = \frac{E_{new}}{E_{old}} \times 1 \times 1 \times \frac{A_{C_{old}}}{A_{C_{new}}} = 1$$

$$P_{C_{new}} = 2\sqrt{2} P_{C_{old}} \Rightarrow P_{C_{new}} = 2\sqrt{2} \times 2400 = 6788 \Rightarrow \frac{P_{C_{new}}}{P_{C_{old}}} = \left(\frac{E_{new}}{E_{old}} \right)^2 \times \left(\frac{R_{C_{old}}}{R_{C_{new}}} \right) \Rightarrow \frac{R_{C_{old}}}{R_{C_{new}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow R_{C_{new}} = \sqrt{2} R_{C_{old}}$$

داده های آزمایش بی باری برای ترانس اول:

$$V_{OCT} = 11KV \quad I_{OCT} = 3.2A \quad P_{OCT} = 2400W$$

$$R_{C_{old}} = \frac{V_{OCT}^2}{P_{OCT}} = \frac{(11000)^2}{2400} = 50.417K\Omega, \quad R_{C_{new}} = \sqrt{2} R_{C_{old}} = 71.3$$

$$Y = \frac{I_{OCT}}{V_{OCT}} = \frac{3.2}{11000} = 2.9 \times 10^{-5}, \quad g_c = \frac{1}{R_C} = \frac{1}{50.417K\Omega} = 1.98 \times 10^{-5}$$

$$B = \sqrt{Y^2 - g_c^2} = 2.9 \times 10^{-4} \rightarrow X_{m_{old}} = \frac{1}{B} = 3445.52\Omega, \quad X_{m_{new}} = \sqrt{2} X_{m_{old}} = 4872.7$$

چون X_m, R_C هر دو به یک نسبت تغییر کرده اند بنابراین امپدانس ورودی نیز $\sqrt{2}$ برابر می شود.

$$I_{new} = \frac{V_{new}}{Z_{new}} = \frac{2V_{old}}{\sqrt{2}V_{old}} = \sqrt{2} I_{old} = \sqrt{2} \times 3.2 = 4.53A$$

مثال: یک ترانس چگالی شار $1.2 \frac{wb}{m^2}$ دارای $50Hz, 11000V$ در ولتاژ و فرکانس نامی می باشد. حال تمامی ابعاد هسته دو برابر می شوند و تعداد دورهای سیم پیچ اولیه و ثانویه نصف می شوند. در نهایت ترانس جدید توسط منبع $50Hz, 22000V$ تغذیه می شود. هر دو ترانس دارای جنس ماده هسته یکسان و ضخامت ورق برابر می باشند. چگالی شار و تلفات هسته برای ترانس جدید چقدر است؟

$$L_m = \frac{N^2}{R_C} \rightarrow X_m = \frac{N^2}{R_C} \omega$$

$$R_C = \frac{l}{\mu_C A_C} \Rightarrow R_{C_{new}} = \frac{1}{2} R_{C_{old}}$$

$$X_{m_{new}} = \frac{1}{2} X_{m_{old}}$$

$$N_{new} = \frac{1}{2} N_{old} , \quad A_{C_{new}} = 4 A_{C_{old}}$$

$$E = 4.44 f N A_C B_{max} \Rightarrow \frac{B_{max_{new}}}{B_{max_{old}}} = \frac{E_{new}}{E_{old}} \times 1 \times \frac{N_{old}}{N_{new}} \times \frac{A_{C_{old}}}{A_{C_{new}}} = 2 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

$$K_f, K_h \propto V_{Core} \begin{cases} K_{f_{new}} = 8 K_{f_{old}} \\ K_{h_{new}} = 8 K_{h_{old}} \end{cases} \Rightarrow \frac{P_{Core_{new}}}{P_{Core_{old}}} = \frac{K_{f_{new}} f^2 B_{max_{new}}^2 + K_{h_{new}} f B_{max_{new}}^{n=2}}{K_{f_{old}} f^2 B_{max_{old}}^2 + K_{h_{old}} f B_{max_{old}}^{n=2}} = 8 \rightarrow P_{Core_{new}} = 24000W$$

$$\frac{P_{Core_{new}}}{P_{Core_{old}}} = \left(\frac{E_{new}}{E_{old}} \right)^2 \left(\frac{R_{C_{old}}}{R_{C_{new}}} \right) \Rightarrow \frac{R_{C_{old}}}{R_{C_{new}}} = 4 , \quad R_{C_{old}} = 4 R_{C_{new}}$$

$$\frac{I_{new}}{I_{old}} = \frac{\frac{E_{new}}{R_{C_{new}}}}{\frac{E_{old}}{R_{C_{old}}}} = \frac{R_{C_{old}}}{R_{C_{new}}} \times \frac{E_{new}}{E_{old}} = 2 \times 2 = 4$$

$$B = \mu \frac{NI}{l} \Rightarrow \frac{B_{new}}{B_{old}} = 1 \times \frac{N_{new}}{N_{old}} \times \frac{I_{new}}{I_{old}} \times \frac{l_{old}}{l_{old}} = 1 \times \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{1}{2} = 1$$

$$B_{new} = B_{old} = 1.2 \frac{wb}{m^2}$$

مثال: راندمان حداکثر یک ترانس تکفاز $500KVA, 3300/500v, 50Hz$ برابر 97% است و در $\frac{3}{4}$ بار کامل و ضریب قدرت واحد رخ می‌دهد. اگر امپدانس ترانس 10% باشد (یعنی 0.1^{PU}) ولتاژ مورد نیاز در آز اتصال کوتاه 10% یا تنظیم ولتاژ حداکثر 0.1 است.)) مطلوب است محاسبه تنظیم ولتاژ در بار کامل و ضریب قدرت 0.8 پس از.

$$\eta = \frac{I_2^{PU} \cos \theta_2}{I_2^{PU} \cos \theta_2 + R_{eq}^{PU} (I_2^{PU})^2 + P_{Fe}^2} = \frac{I_2^{PU} \cos \theta_2}{I_2^{PU} \cos \theta_2 + 2g_C^{PU}}$$

$$0.97 = \frac{\frac{3}{4} \times 1}{\frac{3}{4} \times 1 + 2g_C^{PU}} \Rightarrow g_C^{PU} = 0.01159$$

$$I_{\max \eta}^{PU} = \sqrt{\frac{g_C^{PU}}{R_{eq}^{PU}}} \Rightarrow \frac{3}{4} = \sqrt{\frac{0.01159}{R_{eq}^{PU}}} \Rightarrow R_{eq}^{PU} = 0.0206$$

$$Z_{eq}^{PU} = 0.1 \Rightarrow X_{eq}^{PU} = 0.0999$$

$$V.R = R_{eq}^{PU} \cos \theta_2 + X_{eq}^{PU} \sin \theta_2$$

$$\Rightarrow V.R = 0.0206 \times 0.8 + 0.0999 \times 0.6 = 0.076 = \%7.6$$

مثال: در یک ترانس تکفاز با $S_n = 100KVA, U_K = (2+j3)\%$ ضریب توان ترانس تحت ولتاژ و فرکانس نامی در آزمایش بی‌باری برابر 0.25 می‌باشد اگر راندمان ترانس در ضریب قدرت 0.8 برابر بار نامی ماکزیمم گردد جریان بی‌باری نامی ترانس چند درصد جریان نامی آن می‌باشد.

: امپدانس سری ترانس بر حسب پریوئیت پس: U_K

$$Z_{eq_series}^{PU} = 0.02 + j0.03$$

$$\cos \theta_{nl} = 0.25, I_{\max \eta}^{PU} = 0.8^{PU}$$

$$I_{\max \eta}^{PU} = \sqrt{\frac{g_C^{PU}}{R_{eq}^{PU}}}$$


$$g_C^{pu} = R_{eq}^{PU} (I_{\max \eta}^{PU})^2 = 0.02(0.8)^2 = 0.0128^{PU}$$

$$R_C^{PU} = \frac{1}{g_C^{PU}} = 78.125^{PU}$$

$$\cos \theta_{nl} = \frac{g_C^{PU}}{Y^{PU}} \Rightarrow 0.25^{PU} = \frac{0.0128^{PU}}{Y^{PU}}$$

$$Y^{PU} = 0.0512$$
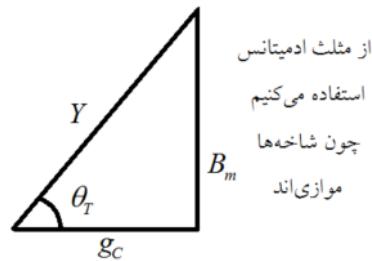
$$I_{nl}^{PU} = \frac{V^{PU}}{Z_{nl}} \Rightarrow I_{nl}^{PU} = Y^{PU} = 0.0512 = \%5.12$$



مثال: یک ترانس تک فاز $50Hz$ وقتی که به منبع $16v, 50Hz$ متصل می‌شود جریان اتصال کوتاه $30A$ را در ضریب قدرت 0.2 پسفارز می‌کشد. هنگامی که همین ترانس توسط منبع $16v, 25Hz$ تغذیه می‌شود جریان اتصال کوتاه چقدر است؟

با صرف نظر کردن از اثر پوستی ثابت می‌ماند و L_{eq} نیز ثابت می‌ماند اما X_{eq} به دلیل نصف شدن فرکانس نصف می‌شود. از آن‌ها اول داریم:

$$V_{SCT} = 16v \quad I_{SCT} = 30A$$

$$\cos \theta_2 = 0.2 \Rightarrow P_{SCT} = VI \cos \theta_2 = 16 \times 30 \times 0.2 = 96W$$

$$R_{eq} = \frac{P_{SCT}}{I_{SCT}^2} = \frac{96}{(30)^2} = 0.107\Omega$$

$$Z_{eq} = \frac{V_{SCT}}{I_{SCT}} = \frac{16}{30} = 0.533$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} = 0.522$$

دقیق شود که همانطور که بیان شد X_{eq} به R_{eq} غلبه دارد و برخی موقع می‌توان از R_{eq} صرف نظر کرد.

$$X_{eq_{new}} = \frac{1}{2} X_{eq_{old}} = 0.261$$

$$R_{eq_{new}} = R_{eq_{old}} = 0.107$$

$$Z_{eq_{new}} = \sqrt{R_{eq_{new}}^2 + X_{eq_{new}}^2} = 0.282$$

$$I_{SCT_{new}} = \frac{16}{0.282} \rightarrow I_{SCT_{new}} = 56.73A$$

نتایج آزمون مدار باز و اتصال کوتاه یک ترانس $2200/220V$ به شرح زیر می‌باشد، چه مقدار توان اکتیو از ترمینال $220V$ ترانس کشیده شود تا راندمان ترانس حداقل شود.

$$V = 220V \quad I = 9.5A \quad P = 460.8W \quad \text{مدار باز}$$

$$V = 175V \quad I = 10.9A \quad P = 720W \quad \text{اتصال کوتاه}$$

با توجه به داده‌های بالا آزمایش مدار باز در سمت LV و آزمایش اتصال کوتاه در سمت HV و می‌توان گفت که آزمایش‌ها در سمت مناسبی صورت گرفته است.

$$PF = 1 \Rightarrow P = S, P_{Fe} = P_{Cu}$$

$$I_{LV} = \frac{S}{V} = \frac{24000}{220} = 109.9A$$

$$I_{\eta_{max}} = 109.9 \sqrt{\frac{460}{720}} = 109.9 \times 0.8 = 87.92$$

$$P = VI \cos \theta = 220 \times 109.9 \times 0.8 = 19342.4$$

مثال: در یک ترانس تک فاز و تنظیم ولتاژ صفر در ضریب توان 0.9 پیش‌فاز اتفاق می‌افتد، در حالی که تنظیم ولتاژ حداقل ممکن 64% است. تنظیم ولتاژ را در ضریب توان 0.8 پس‌فاز تعیین کنید. اگر تلفات اهمی $174KVA$ باشد $174KVA$ نامی ترانس را بیابید.

$$R_{eq}^{PU} = P_{Cu FL}^{PU} = \frac{P_{Cu FL}}{S_b = S_{nam}}, V.R_{\max} = Z_{eq}^{PU} = 0.04$$

$$\theta_{(transformer)} + \theta_2 = 90 \Rightarrow \cos \theta_2 = 0.9 = \frac{X_{eq}}{Z_{eq}} = \sin \theta_{(transformer)} \Rightarrow 0.9 = \frac{X_{eq}}{0.04} \Rightarrow X_{eq} = 0.036^{PU}$$

$$R_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - X_{eq}^2} = \sqrt{(0.04)^2 - (0.036)^2} = 0.0174^{PU}$$

$$P_{Cu FL}^{PU} = 0.0174 = \frac{P_{Cu FL}}{S_b} \left\{ \begin{array}{l} P_{Cu FL} = 174W \\ \text{then: } S_b = \frac{P_{Cu FL}}{P_{Cu FL}^{PU}} = \frac{174}{0.0174} = 10KVA \end{array} \right.$$

$$V.R = R_{eq}^{PU} \cos \theta_2 + X_{eq}^{PU} \sin \theta_2 = 0.0174 \times 0.8 + 0.036 \times 0.6 = 7$$

مثال: ترانس توزیع $23/11KV, 50KVA$ مفروض است. اگر این ترانس در شبکه $50Hz$ بهره‌برداری شود مقادیر نامی چقدر است؟

برای ثابت ماندن نقطه کار مغناطیسی در نمودار $B-H$ باید:

$$B_{\max_{new}} = B_{\max_{old}}, \quad \frac{V}{f} = cte$$

لذا داریم:

$$23KV \rightarrow 23 \times \frac{50}{60} KV$$

$$11KV \rightarrow 11 \times \frac{50}{60} KV$$

$$S = VI$$

$$S_{new} = \frac{50}{60} S_{old}$$


مثال: حداقل مقدار ممکن برای بازده ترانس تک‌فازی با امپدانس معادل $Z_{eq}^{PU} = 0.02 + j0.02$ برابر 97% است این باز تحت چه ضریب توان بار و چه مقدار بار حاصل می‌شود.

$$R_{eq}^{PU} = 0.02, \eta_{\max} = 0.97$$

$$\left. \begin{aligned} \eta &= \frac{I_2^{PU} \cos \theta_2}{I_2^{PU} \cos \theta_2 + R_{eq}^{PU} I_2^{2PU} + G_C^{PU}} \\ I_{\eta \max} &= \sqrt{\frac{G_C^{PU}}{R_{eq}^{PU}}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow 0.97 = \frac{\sqrt{\frac{G_C^{PU}}{0.02}}}{\sqrt{\frac{G_C^{PU}}{0.02} + 2G_C^{PU}}} = \frac{I_{\eta \max}}{I_{\eta \max} + 2R_{eq}^{PU} I_{\eta \max}^{2PU}} \Rightarrow I_{\eta \max} = 0.77^{PU}$$

۹۰/۸/۱۹ جلسه دهم

اتو‌ترانس (ترانس صرفه)

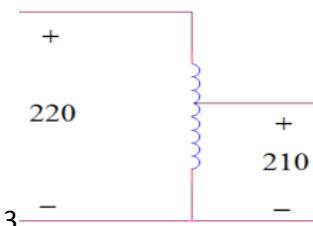

ترانسی که در آن قسمتی از سیم‌پیچ در هردو مدار اولیه و ثانویه مشترک باشد، اتو ترانس نامیده می‌شود. در ترانس دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه از لحاظ الکتریکی نسبت به یکدیگر عایق نمی‌باشند.

می باشد، در حالی در یک اتو ترانس دو سیم پیچ اولیه و ثانویه از لحاظ الکتریکی به هم اتصال دارند. در اتو ترانس معمولاً نسبت ولتاژ نزدیک به یک است.

مقایسه اتو ترانس با مقسم ولتاژ مقاومتی (پتانسیومتر)

در نگاه اول اتو ترانس همانند مقسم ولتاژ مقاومتی است ولی دارای تفاوت های زیر هستند:

۱) راندمان اتو ترانس از مقسم ولتاژ مقاومتی بیشتر است.



۲) هزینه تولید مقسم ولتاژ مقاومتی کمتر است.

۳) اتو ترانس تنها در حالت ac کار می کند ولی مقسم ولتاژ مقاومتی در دو حالت ac, DC کار می کند.

۴) مقسم ولتاژ مقاومتی همواره ولتاژ را کاهش می دهد ولی اتو ترانس افزاینده ولتاژ را افزایش می دهد.

۵) مقسم ولتاژ مقاومتی همواره باعث کاهش جریان است ولی اتو ترانس کاهنده جریان را افزایش می دهد.

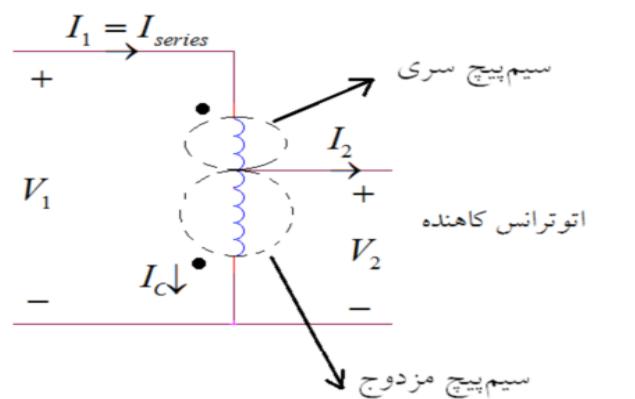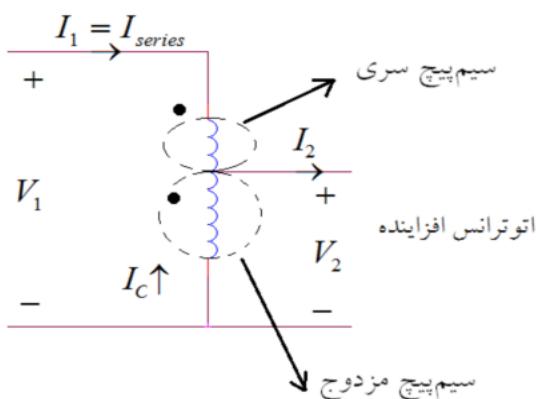۶) در مقسم ولتاژ مقاومتی تمام توان از طریق هدایت الکتریکی (*Conduction*) منتقل می شود ولی در اتو ترانس قسمتی از توان از طریق هدایت الکتریکی و قسمت دیگر توان از طریق القای مغناطیسی (*Induction*) انتقال می یابد.



کاربردهای اتو ترانس


۱) تبدیل ولتاژ هایی که نسبت تبدیل برای آنها می خواهیم نزدیک به یک باشد.

۲) با کمک اتو ترانس می توان نسبت تبدیل متغیر هم داشت مثل استفاده در خطوط انتقال برای رفع افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ

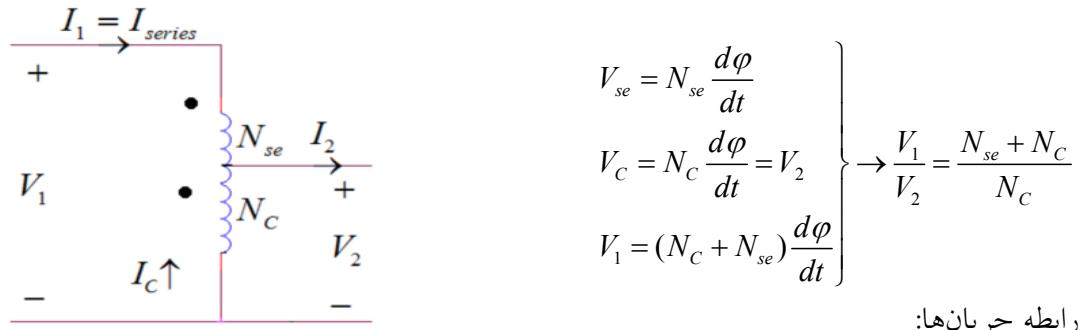۳) در راه اندازی موتور (ژنراتور) های القایی که جریان زیادی را در راه اندازی می کشند به طوری که با دادن ولتاژ از کم به زیاد بوسیله اتو ترانس جریان راه اندازی را کنترل می کنیم. اتو ترانس را فعلاً ایده آل فرض می کنیم.

یک جریان از dot وارد می شود (بالا) پس جریان دیگر باید از dot خارج شود.

روابط ولتاژ و جریان اتو ترانس (برای یکی از حالت ها بیان می شود و بقیه حالت ها مطالعه شود.)



رابطه جریان‌ها:

روش اول از رابطه بقای انرژی)

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_C}{N_C + N_{se}}$$

روش دوم)

قرارداد: جریان به dot وارد شد mmf مثبت تولید می‌شود.

$$\sum mmf = R\varphi = 0$$


$$\sum mmf = N_{se} I_1 - N_C I_C = 0$$

$$N_{se} I_1 = N_C I_C$$

$$kcl : I_1 + I_C = I_2 \Rightarrow I_C = I_2 - I_1$$

$$N_{se} I_1 = N_C (I_2 - I_1) \Rightarrow (N_{se} + N_C) I_1 = N_C I_2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_C}{N_C + N_{se}}$$

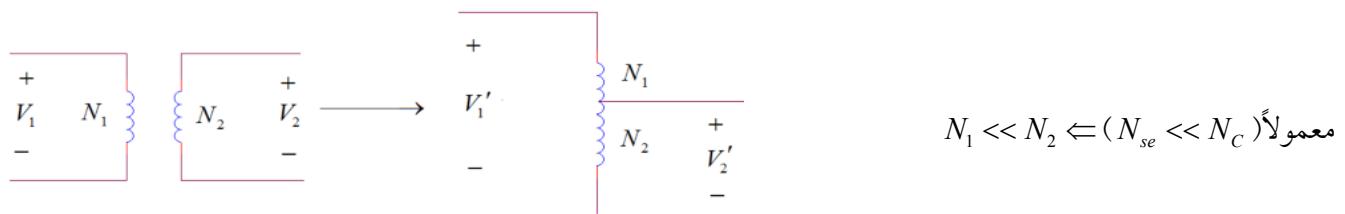
فرض کنیم یک ترانس دو سیم پیچه با مقدار $S_{nam} = S_1$ داشته باشیم و آن را تبدیل کنیم به یک اتوترانس در این صورت مقدار KVA نامی افزایش خواهد داشت.



توجیه فرض بالا: در اتوترانس مقداری از توان از طریق القای مغناطیسی (*Induction*) منتقل می‌شود و مقداری از طریق هدایت الکتریکی (*Conduction*، در صورتی که در ترانس معمولی تمام توان از طریق (*Induction*) منتقل می‌شود.


$$S_{At} = V_1 I_1 = V_2 I_2$$
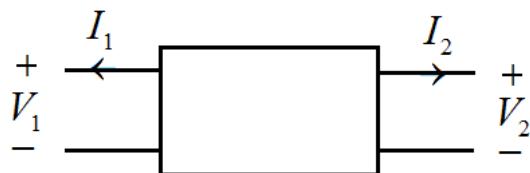
$$S_t = V_{se} (I_{se} = I_1) = (V_C = V_2) I_C$$



حال اولیه و ثانویه ترانس به هم اتصال پیدا کند.
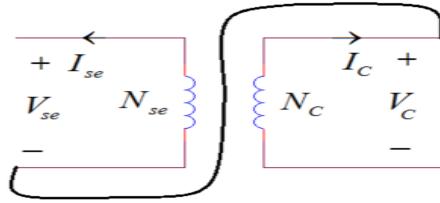
$$S_{At} - S_t = S_{\text{Conductivity}} = V_1 I_1 - V_{se} I_{se} = (V_1 - V_{se}) I_1 = V_C I_1$$



توجه شود بیشتر توان منتقل شده در اتوترانس از طریق هدایتی (هدایت الکتریکی) منتقل می‌شود.

مزیت توان اتوترانس


$$\frac{S_{At}}{S_t} = \frac{V_1 I_1}{V_{se} I_1} = \frac{V_1}{V_{se}} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}}$$

هرچه N_{se} کوچکتر باشد مزیت توان بیشتر است.

حالت حدی هم این است که $N_{se} = 0$ باشد، در این صورت ترانس کار خاصی انجام نمی‌دهد و هر مقدار مه توان بخواهیم می‌توانیم از لحاظ تئوری منتقل کنیم و مقادیر نامی هم مشکلی پیدا نخواهد کرد ولی در عمل این کار صورت نمی‌گیرد. از نظر تئوری داریم:

$$\frac{V_2 I_2}{V_2 I_C} = \frac{I_2}{I_2 - I_1}$$
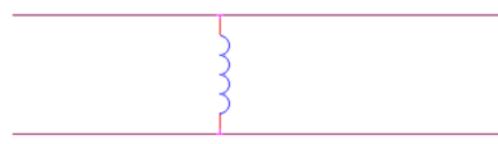
$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_c + N_{se}}{N_c} \Rightarrow \frac{I_2}{I_2 - I_1} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}}$$



ترانس فوق کارایی ندارد چون نه ولتاژ تغییر می‌دهد و نه ایزولاسیون می‌کند.

مثال: اگر یک ترانس دو سیم پیچه را که مقاومت ظاهری (امپدانس) اتصال کوتاه آن (Z_{se}) بر حسب پریونیت برابر Z_{eq}^{PU} باشد به صورت اتوترانس بیندیم، مقاومت ظاهری اتصال کوتاه اتوترانس بر حسب پریونیت چقدر خواهد بود؟

$$Z_{eq} = Z_1 + Z \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2$$

$$V_1 = Z_1 I_1 + E_1 + V_2$$




$$V_2 = -Z_2 I_C + E_2 \Rightarrow E_2 = V_2 + Z_2 I_C$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \rightarrow E_1 = \frac{N_1}{N_2} E_2$$

$$N_1 I_1 = N_2 I_2 \rightarrow I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1$$

$$V_1 = Z_1 I_1 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right) (V_2 + Z_2 \left(\frac{N_1}{N_2} I_1 \right)) + V_2$$
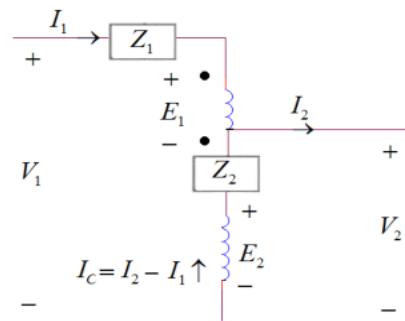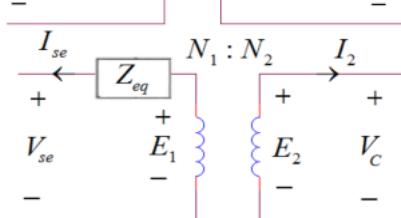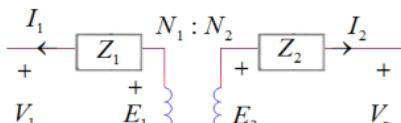
$$V_1 = I_1 (Z_1 + Z_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2) + V_2 \left(\frac{N_1 + N_2}{N_2} \right)$$



این رابطه نشان می‌دهد امپدانس Z_2 از دید اولیه ارجاع داده شده به اولیه است.

$$Z_{eq} = Z_1 + \left[\left(\left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2 \right) \right] = Z'_2$$

نتیجه اینکه اگر ترانس دو سیم‌پیچه به صورت اتوترانس بیندیم مقاومت ظاهری اتصال کوتاه بر حسب پریونیت با مقاومت ظاهری اتصال کوتاه اتوترانس برابر خواهد بود.

مقادیر بیس (مبنای) برای ترانس:

$$V_1, S_t \rightarrow Z_{b_{(transformer)}} = \frac{V_1^2}{S_t}$$

مقادیر مبنای برای اتوترانس:

$$S_{At}, V_1 + V_2 = V_T \left(1 + \frac{N_2}{N_1} \right) \Rightarrow Z_{b_{At}} = \frac{V_1^2 \left(1 + \frac{N_2}{N_1} \right)^2}{S_t \left(1 + \frac{N_2}{N_1} \right)} = \frac{V_1^2}{S_t} \left(1 + \frac{N_2}{N_1} \right) = Z_{bt} \left(1 + \frac{N_2}{N_1} \right) \Rightarrow Z_{eq\ At}^{PU} = \frac{Z_{eq\ t}^{PU}}{1 + \frac{N_2}{N_1}}$$

$$N_2 = N_C, \quad N_1 = N_{se}$$

اتوترانس ایده‌آل نیست اما از بعضی از روابط اتوترانس ایده‌آل استفاده کردیم (چه رابطه‌هایی؟) مثل: شاخه شتی که وجود ندارد (بی‌نهایت است)

$$\frac{I_C}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \sum mmf = R_C \varphi_C \Rightarrow R_C = 0 \Rightarrow X_m = \infty$$

و رابطه بین E_1, E_2 (قانون القای فارادی) را از ترانس ایده‌آل نوشتیم.

درباره اینکه هرچه Z_{eq} بزرگ‌تر باشد بهتر است یا کوچک‌تر می‌توان گفت که هر چه Z_{eq} بزرگ‌تر باشد رگولاسیون ولتاژ خراب‌تر می‌شود و اگر Z_{eq} را خیلی کوچک بگیریم تا رگولاسیون ولتاژ خوب باشد اتصال کوتاه رخ می‌دهد که در این صورت ترانس بلافضله می‌سوزد. در اینجا مشاهده می‌شود که اتوترانس نسبت به ترانسی که ازش ساخته شده به دلیل اینکه Z_{eq}^{PU} کوچک‌تری دارد از دیدگاه رگولاسیون ولتاژ مزیت دارد و از دیدگاه جریان اتصال کوتاه، جریان اتصال کوتاه اتوترانس شدیدتر خواهد بود.

توان

فرض کنید ترانسی دو سیم‌پیچه با N_1, N_2 دور داشته باشیم و از این ترانس، اتوترانسی بسازیم. اگر مقدار KVA نامی ترانس و KVA نامی اتوترانس S_{At} باشد، انتظار داریم $S_{At} > S_T$ زیرا در اتوترانس قسمتی از توان توسط هدایت الکتریکی منتقل می‌شود ولی در ترانس معمولی تمام توان از طریق القای مغناطیسی انتقال می‌یابد.

مزیت توان

به نسبت $\frac{S_{At}}{S_T}$ مزیت توان نامی اتوترانس گفته می‌شود.


اگر S انتقال مغناطیسی در اتوترانس S_T باشد $S_{At} - S_T$ انتقال الکتریکی در اتوترانس می‌باشد.

$$S_{At} = V_1 I_1 = V_2 I_C$$


$$S_T = V_{se} I_{se} = V_C I_C \rightarrow \begin{cases} V_{se} = V_1 - V_C \\ I_{se} = I_1 \end{cases} \quad \begin{cases} V_C = V_1 \\ I_C = I_C - I_1 \end{cases}$$

$$S_{\text{Conductivity}} = S_{At} - S_T = (V_1 I_1)(V_1 - V_2) I_1 = V_2 I_1 = V_C I_1$$
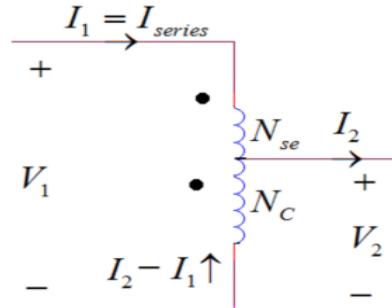
$$\frac{S_{At}}{S_T} = \frac{V_1 I_1}{(V_1 - V_C) I_1} = \frac{V_1}{V_1 - V_2} = \frac{V_1}{V_{se}} = \frac{N_C + N_{se}}{N_{se}}$$



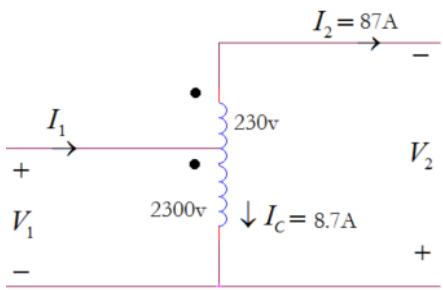مثال: از یک ترانس دو سیم پیچه $2300V / 230V, 20KVA$ به عنوان یک اتوترانس افزاینده با منبع ولتاژ ثابت $2300V$ استفاده می‌شود. در بار کامل و ضریب قدرت واحد، قدرت‌های خروجی و هدایتی به ترتیب برابر با؟ در مثال قبل اگر راندمان ترانس دو سیم پیچ در بار کامل و ضریب قدرت 96% باشد راندمان اتوترانس در بار کامل در همان ضریب قدرت بدست آورید.



جریان‌های نامی عبارتنداز:

$$\frac{20000}{2300} = 8.7A, \frac{20000}{230} = 87A \Rightarrow I_c = 8.7A, I_2 = 87A$$

$$kcl: I_1 = I_2 + I_c = 87 + 8.7 = 95.7A$$

$$P.F = 1 \Rightarrow P_{out} = S_{At} = 2530 \times 87$$

$$P_{\text{Conductivity}} = S_{\text{Conductivity}} = S_{At} - S_t = 2530 \times 87 - 20000 \approx 200KW$$

به صورت فرمولی:

$$S_{At} = 11S_t = 11 \times 20^{KVA}$$

$$S_{\text{Conductivity}} = S_{At} - S_t = 11S_t - S_t = 10S_t = 200^{KVA}$$

راندمان در اتوترانس افزایش می‌یابد چون تلفات هسته و سیم پیچ تغییری نکرده است ولی توان انتقالی زیاد می‌شود.


$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \sum P_{loss}} \Rightarrow \sum P_{loss} = P_{out} \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right)$$

$$\eta_t = \%96 \rightarrow \sum P_{loss} = 20^{KW} \times 0.6 \left(\frac{1}{0.96} - 1 \right) = 0.5KW$$


همین تلفات را در اتوترانس خواهیم داشت.

$$\eta_{At} = \frac{11 \times 20^{KW} \times 0.6}{11 \times 20^{KW} \times 0.6 + 0.5} = \%99.62$$

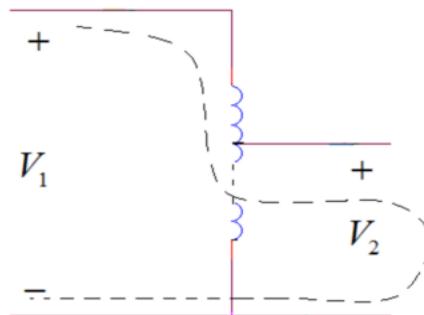در حالت زیر عمل ترانس وجود ندارد باعث آسیب رسیدن به بار می شود بنابراین برای نسبت تبدیل هایی که خیلی با یک اختلاف دارند استفاده از اتوترانس به صرفه نیست.



صرفه جویی اتوترانس

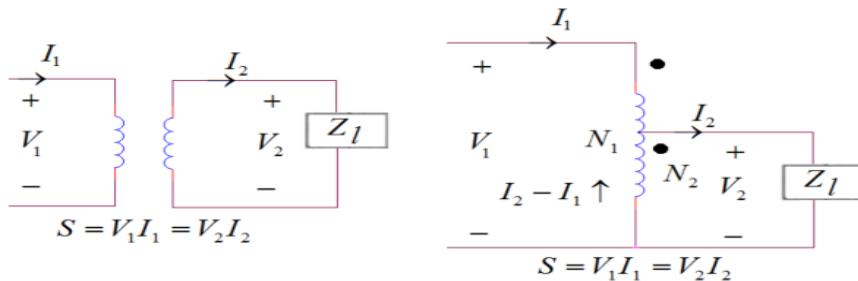


به اتوترانس ترانس صرفه نیز می گویند به دلیل اینکه در مس مصرفی صرفه جویی می شود. اتوترانس را به دو صورت بدست می آورديم: ۱) از اتصال بين اولیه و ثانویه ترانس ۲) ساختن اتوترانس

در حالت اول در مس مصرفی صرفه جویی نمی شود زیرا تعداد دور سیم پیچ و سطح مقطع سیم تغییری نمی کند ولی در حالت دوم چون اتوترانس طراحی و ساخته می شود در نتیجه در مصرف مس صرفه جویی می شود.

$$S\alpha I, Nal \rightarrow V_{Cu}^{\alpha} \alpha NI$$

$$Transformer \rightarrow V_{Cu}^{\alpha} \alpha N_1 I_2 + N_2 I_2 = 2N_1 I_1 = 2N_2 I_2$$
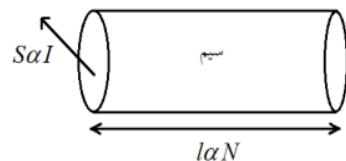
$$Atuo Transformer \rightarrow V_{Cu}^{\alpha} \alpha (N_1 - N_2) I_1 + N_2 (I_2 - I_1) = 2N_2 I_2 - 2N_2 I_1$$



در رابطه فوق ولتاژ را با تعداد دور طبق رابطه $V = N \frac{d\phi}{dt}$ متناسب قرار دادیم (در حالت ایده‌آل که چگالی شار، جنس هسته و سطح مقطع ثابت است).

با توجه به روابط فوق داریم:

$$\left. \begin{aligned} \frac{V_{Cu}^{AT}}{V_{Cu}^T} &= \frac{2N_2 I_2 - 2N_2 I_1}{2N_2 I_2} = 1 - \frac{I_1}{I_2} \\ N_1 I_1 &= N_2 I_2 \rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_2}{N_1} \end{aligned} \right\} = 1 - \frac{N_1}{N_2}$$

میزان صرفه‌جویی در مس:

اگر اتوترانس را طراحی کنیم صرفه‌جویی در مس خواهیم داشت.

$$\% \text{the saving in } Cu = \frac{Cu_T - Cu_{AT}}{Cu_T} \times 100 = \frac{N_2}{N_1} \times 100$$

رابطه فوق با فرض $N_1 > N_2$ است.

ترانس $500/400V$ با توان $10KVA$ و اتوترانسی با $500/400V$ و توان $10KVA$ میزان صرفه‌جویی 80% را خواهد داشت:

$$\% \text{the saving in } Cu = \frac{500}{400} \times 100 = \%80$$


اگر اتوترانس از همان ترانس ساخته شود صرفه‌جویی ندارد.

نسبت تبدیل هرچه بیشتر و نزدیک یک باشد بهتر و صرفه‌جویی بیشتر است.

اگر نسبت تبدیل در حد 1% باشد بهتر است از ترانس استفاده کنیم.

۹۰/۸/۲۷ جلسه یازدهم

کویز دوم - گروه ۱

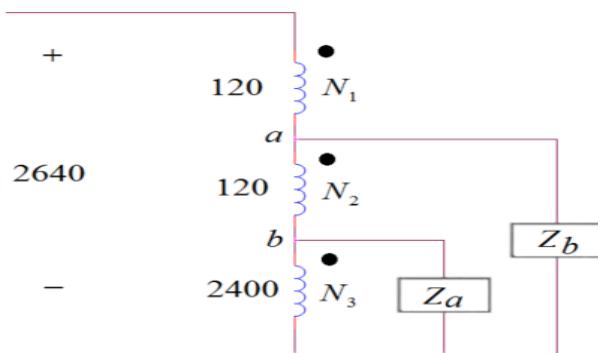

۱) در اتوترانس ایده‌آل نشان داده شده در شکل زیر نسبت بین

امپدانس‌های هم‌فاز Z_a/Z_b چگونه انتخاب شود تا جریان

سیم‌پیچ ab برابر با صفر باشد؟

حل (۱)

$$I_2 = I_1 + I_{C1}, I_{C2} = I_3 - I_{C1}$$

$$Z_a = \frac{2400}{I_3}, \quad Z_b = \frac{2520}{I_2} \Rightarrow \frac{Z_a}{Z_b} = \frac{\frac{2400}{I_3}}{\frac{2520}{I_2}} = \frac{2400 \times (I_1 + I_{C1})}{2520 \times (I_{C2} - I_{C1})} \Rightarrow \text{if } I_{C1} = 0 \Rightarrow \frac{Z_a}{Z_b} = 0.95 \frac{I_1}{I_{C2}}$$

$$\frac{I_1}{I_{C2}} = \frac{I_1}{I_3}, \quad \sum mmf = 0 \Rightarrow N_1 I_1 + (N_2 + N_3) I_{C1} + N_3 I_3 = 0 \Rightarrow \frac{I_1}{I_3} = \frac{2400}{120} \Rightarrow \frac{Z_a}{Z_b} = 0.95 \times \frac{2400}{120} = 19$$

حل (۲) از روش جمع آثار

شکل مسئله را یک بار به صورت اتوترانسی با امپدانس بار Z_a در نظر می‌گیریم و بار دیگر با امپدانس بار Z_b فرض می‌کنیم لذا خواهیم داشت:

$$I_2(a) = \frac{2400}{Z_a} \times \frac{N_3}{N_1 + N_2 + N_3} = \frac{2400^2}{2640} \times \frac{1}{Z_a}$$

$$I_2(b) = \frac{2520}{Z_b} \times \frac{N_2 + N_3}{N_1 + N_2 + N_3} \times \frac{N_1}{N_2 + N_3} = \frac{2520 \times 120}{2640} \times \frac{1}{Z_b}$$

$$I_2(a) = I_2(b) \rightarrow \frac{2400}{Z_a} \times \frac{1}{Z_a} = \frac{2520 \times 120}{2640 Z_b} \rightarrow \frac{Z_a}{Z_b} = \frac{2400^2}{2520 \times 120} = 19.05$$

۲) در یک ترانس تکفاز بازده حداکثر در نصف بار کامل رخ می‌دهد. تلفات بی‌باری ترانس $100W$ است. در صورتی که بازده در بار کامل از ۸۰% بیشتر باشد، حداقل خروجی در بار کامل چند KW است؟


$$P_{Fe} = 100W$$

$$I = 0.5I_{nam} \rightarrow \eta_{max} \quad I_{nam} \rightarrow \eta > 0.8$$

$$0.8 < \frac{V_2 I_2 \cos \theta_2}{V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_{Fe} + (R_{eq2} I_2^2 = P_{Fe})} \Rightarrow V_2 I_2 \cos \theta_2 > (0.8)V_2 I_2 \cos \theta_2 + (0.8)2P_{Fe} > 800W$$

کوییزدوم - گروه ۲

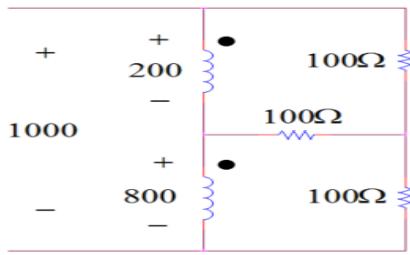۱) اتوترانس شکل زیر سه مقاومت 100Ω را تغذیه می‌کند. میزان توان انتقال یافته به واسطه هدایت الکتریکی را بدست آورید.



حل:

روش اول:

$$\begin{cases} 100I_1 + 100I_2 = 200 \\ 100(I_1 - I_2) - 800 - 100I_2 = 0 \end{cases} \rightarrow 100I_1 = 800 + 200I_2 = 200 - 100I_2$$


$$\Rightarrow 300I_2 = -600 \Rightarrow I_2 = -2A \rightarrow I_1 = 4A$$

$$\sum RI^2 = 100(16 + 4 + 36) = 5600W \rightarrow I_{in} = 5.6A$$


$$S_T = 200 \times 1.6 = 800 \times 0.4 = 320W$$

$$S_{AT} = 1000 \times 5.6 = 5600W$$
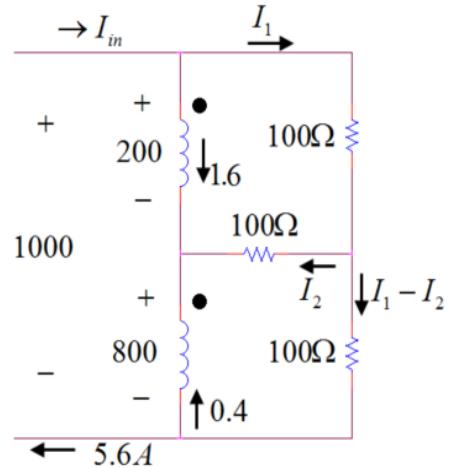
$$S_{Conductivity} = S_{AT} - S_T = 5600 - 320 = 5280W$$



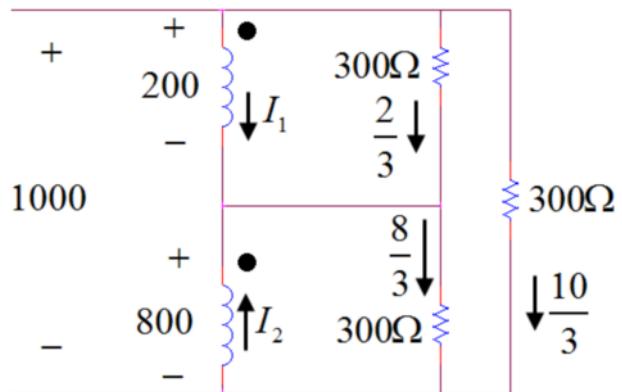روش دوم: اتصال مقاومت‌ها را مثلث فرض کنیم:



$$I_1 = 4I_2$$

$$I_1 + \frac{2}{3} + \frac{10}{3} = \frac{10}{3} + \frac{8}{3} - I_2 \Rightarrow I_1 + I_2 = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} = 2A$$

$$\Rightarrow 4I_2 + I_2 = 2A \Rightarrow I_2 = 0.4A \quad , \quad I_1 = 1.6A$$

$$I_{in} = I_1 + \frac{2}{3} + \frac{10}{3} = 1.6 + \frac{2}{3} + \frac{10}{3} = 5.6A$$

$$S_T = 200 \times 1.6 = 800 \times 0.4 = 320W$$

$$S_{AT} = 1000 \times 5.6 = 5600W$$

$$S_{Conductivity} = S_{AT} - S_T = 5600 - 320 = 5280W$$

۲) تفاوت‌های اتوترانس با مقسم ولتاژ مقاومتی و مزایا و معایب هر یک را بنویسید.

فصل دوم – ماشین‌های القایی سه‌فاز (آسنکرون) (Induction (Asynchronous) Machines)

ماشین‌های القایی در دو دسته موتور و ژنراتور هستند که ژنراتورهای القایی در نیروگاه‌های بادی و آبی کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند.



بررسی ماشین القایی

فرض می‌کنیم در ماشین القایی به جای حرکت دورانی حرکت خطی را داشته باشیم حال، آهنربا و نرdban‌هادی زیر را در نظر بگیرید آهنربا را حرکت می‌دهیم که فرض می‌کنیم اصطکاک بین آهنربا و نرdban‌هادی ناچیز باشد. در این صورت در اثر حرکت نسبی بین آهنربا و نرdban‌هادی ولتاژی درون نرdban‌هادی القا می‌شود ($e = LVB$). نرdban‌هادی که از شیارهایی تشکیل شده است، در اثر القای این ولتاژ جریانی به صورت چرخشی ایجاد می‌شود که از برهمنکش بین جریان و میدان طبق رابطه $F = LiB$ نیرو تولید می‌شود. این نیروی تولیدی به نرdban وارد شده و نرdban را در جهت آهنربا به حرکت در می‌آورد (چرا؟). طبق قانون لنز نرdban هادی در جهتی شروع به حرکت می‌کند که کمترین ولتاژ و جریان در آن القا شود و زمانی این کار رخ می‌دهد که سرعت نسبی کم باشد بنابراین در جهت آهنربا شروع به حرکت می‌کند. در حالت ماندگار (*Steady State*) با فرض اینکه هیچ اصطکاکی وجود نداشته باشد داریم:

$$\sum F = ma$$

در حالت ماندگار (*Steady State*) سرعت ثابت است بنابراین $a = 0$ است. و داریم:


$$F_e - F_f = 0$$

و چون در حالت ماندگار (*Steady State*) اصطکاک صفر است باید نیروی الکتریکی برابر با صفر است.
حال اگر بر عکس بررسی کنیم:


برای اینکه نیروی الکتریکی در حالت ماندگار (*Steady State*) صفر باشد باید جریان در حالت ماندگار (*Steady State*) صفر باشد و برای جریان صفر باید ولتاژ در حالت ماندگار (*Steady State*) صفر باشد یعنی اینکه سرعت نسبی در حالت ماندگار (*Steady State*) صفر باشد در نهایت باید سرعت نرdban‌هادی با آهنربا برابر باشد.

سرعت سنکرون: اگر هیچ اصطکاکی وجود نداشته باشد و گشتاور بار هم وجود نداشته باشد لذا سرعت روتور را سرعت سنکرون می‌نامیم. هر کدام از این دو شرط وجود نداشته باشد سرعت سنکرون وجود ندارد چون در این صورت $\sum F$ برابر صفر نمی‌شود.

حال فرض فرض کنید حرکت دورانی باشد:

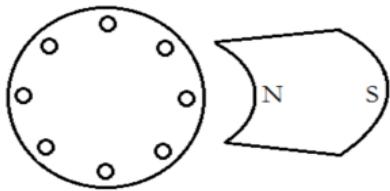

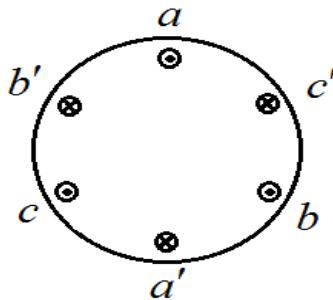فرض کنید روتوری از تعدادی هادی از جنس *Al or Cu* تشکیل شده باشد و این هادی‌ها هم اتصال کوتاه شدند(شرايط نردنban هادی) و آهن ربایی به صورت زیر باشد که دارای سرعت مشخص (سنکرون) است. پس در اینجا هم از نظر مفهومی مشابه حرکت خطی است ولی نمی‌توانیم آهنربا را حرکت دهیم در این صورت مطلب زیر را بیان می‌کنیم.



(Rotating Field or Revolving Field)

قضیه میدان دوار: اگر به استاتور سه فاز متقارن، ولتاژهای سه فاز متعادل اعمال شود میدان دواری در فاصله هوایی شکل خواهد گرفت که: الف) سرعت آن ثابت است(سرعت سنکرون) ب) دامنه آن ثابت است.(که وابسته به دامنه ولتاژ اعمالی، تعداد دور سیم پیچ استاتور، مشخصه مغناطیسی، ضریب توزیع سیم پیچی و...)

در مقابل مشاهده می‌شود که تمام سیم‌های فازها در دو شیار قرار دارند در صورتی که در عمل به این شکل نیست که فضای بین فازها کاملاً خالی باشد بلکه به صورت توزیع شده و گستردگی قرار دارند که مزیت‌های این کار عبارتنداز: ۱) اثبات می‌کنیم شکل موجی که در حالت توزیع شده تولید می‌شود به سینوسی نزدیک‌تر است. ۲) یکی از عواملی که در میدان دوار مؤثر است همین است که فازها به چه شکلی توزیع شده باشند. ۳) به صورت اقتصادی‌تر از هسته آهن و هادی مسی استفاده می‌کنیم. ۴) گشتاور آرام و نرمی حاصل می‌شود.

ماشین رسم شده در بالا یک ماشین دو قطبی است که در این ماشین زاویه مکانیکی با زاویه الکتریکی طبق رابطه زیر با هم برابر است.

$$\theta_{elec} = \frac{P}{2} \theta_{mech} \rightarrow \theta_{elec} = \theta_{mech}$$

متقارن (*Symmetrical*): تعداد دور سه‌فاز مثل هم باشد(مقاومنه، اندوکتانس‌ها و... باهم برابر) که یک ویژگی هندسی است.

متعادل (*Balanced*): تعادل برای ولتاژ و جریان بیان می‌شود پس یک ویژگی الکتریکی است. یعنی ولتاژ یا جریان‌ها با هم برابر با 120° درجه اختلاف فاز یعنی:

$$V_a = V_m \sin \omega t, \quad V_b = V_m \sin(\omega t - 120^\circ), \quad V_c = V_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

که اعمال می‌شود به امپدانس استاتور:

$$i_a = I_m \sin(\omega t + \varphi), \quad i_b = I_m \sin(\omega t + \varphi - 120^\circ), \quad i_c = I_m \sin(\omega t + \varphi + 120^\circ)$$


البته می‌توانیم برای راحتی محاسبات به صورت زیر بنویسیم:

$$i_a = I_m \sin \omega t, \quad i_b = I_m \sin(\omega t - 120^\circ), \quad i_c = I_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

از روابط بالا مشاهده می‌شود که جریان‌ها فقط تابعیت زمانی دارند و تابعیت مکانی ندارند.

بدست آوردن چگالی شار مغناطیسی استاتور سه فاز

از شکل مقابل داریم:

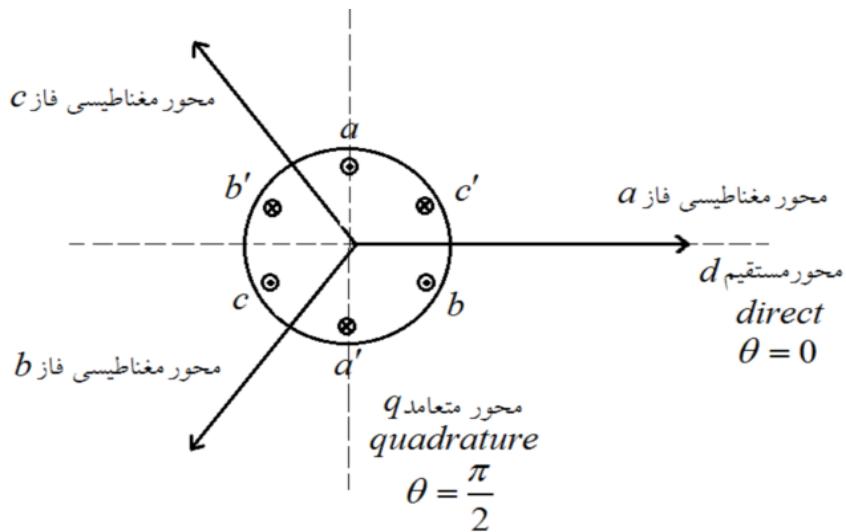

$$H_a \rightarrow B_a(t, \theta) = K i_a \cos \theta$$

که ملاحظه می‌شود تابعیتی از زمان، مکان، جریان و ضریبی (تعداد دور و...) دارد.

همچنین داریم:

$$B_a(t, \theta) = K I_m \sin \omega t \cos \theta$$

$$B_b(t, \theta) = K I_m \sin(\omega t - 120) \cos(\theta + 120)$$

$$B_c(t, \theta) = K I_m \sin(\omega t + 120) \cos(\theta - 120)$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$

$$B_a(t, \theta) = \frac{1}{2} K I_m [\sin(\omega t + \theta) + \sin(\omega t - \theta)]$$

$$B_b(t, \theta) = \frac{1}{2} K I_m [\sin(\omega t + \theta) + \sin(\omega t - \theta + 120)]$$

$$B_c(t, \theta) = \frac{1}{2} K I_m [\sin(\omega t + \theta) + \sin(\omega t - \theta - 120)]$$


$$B_{net} = B_{tot} = B_a(t, \theta) + B_b(t, \theta) + B_c(t, \theta) = \frac{3}{2} K I_m \sin(\omega t + \theta)$$

دلیل علامت جمع در زاویه $B_b(t, \theta)$: چون زاویه $\theta = -120^\circ$, بیشینه است برای اینکه این زاویه حداقل شود باید مقدار

حداکثر شود یعنی یک شود که این مقدار در صورتی رخ می‌دهد که رابطه $\cos(\theta + 120^\circ)$ نوشته شود.

ادعا می‌کنیم که دامنه در عبارت فوق ثابت است.

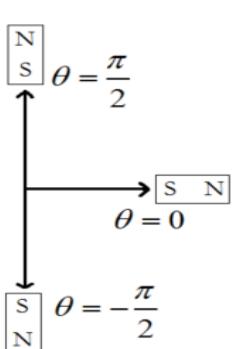B_{net} زمانی بیشترین مقدار خود را دارد که $\omega t + \theta = \frac{\pi}{2}$ پس خواهیم داشت:



$$t = 0 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \quad t = \frac{\pi}{2\omega} \rightarrow \theta = 0, \quad t = \frac{\pi}{\omega} \rightarrow \theta = -\frac{\pi}{2}$$

این یعنی اینکه یک میدان دوار وجود دارد در جهت ساعت‌گرد که با تغییر زمان اندازه میدان تغییر

نمی‌کند یعنی می‌توان فرض کرد که آهن ربای ساکن دارد می‌چرخد.

سرعت چرخش میدان دوار ($\frac{rad}{sec}$)

برای ماشین دوقطبی:

چون سرعت در حالت ماندگار (Steady State) ثابت است می‌توان نوشت:

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2\omega}} = -\omega$$

از منفی عبارت فوق نتیجه می‌گیریم که میدان دوار در جهت مثلثاتی می‌چرخد.

برای ماشین P قطبی داریم:

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2}{P}\omega\left(\frac{rad}{sec}\right) = \frac{2}{P} \times 2\pi f\left(\frac{rad}{sec}\right) = \frac{4\pi}{P}f\left(\frac{rad}{sec}\right) = \frac{4\pi}{P}f \times \frac{60}{2\pi} (rpm) = \frac{120f}{P} (rpm)$$

با توجه به رابطه بالا با افزایش قطب چون میدان به صورت فشرده است لذا سرعت کم می‌شود.
نکته: وقتی اختلاف فاز بیان می‌شود منظور اختلاف فاز الکتریکی است.

طریقه ایجاد گشتاور:

اعمال ولتاژ سه‌فاز متعادل به استاتور سه‌فاز متقارن \rightarrow میدان دوار استاتور \leftarrow این میدان دوار با قطع هادی‌های روتور باعث القا ولتاژ در روتور می‌شود \leftarrow با اتصال کوتاه شدن روتور جریان ایجاد می‌شود \leftarrow از برهم‌کنش بین جریان‌های روتور و میدان استاتور \leftarrow گشتاور

و نیز می‌توان نوشت: با اتصال کوتاه شدن روتور جریان ایجاد می‌شود \leftarrow میدان دوار روتور \leftarrow از برهم‌کنش میدان روتور و استاتور \leftarrow گشتاور

چرا بیان می‌شود القایی؟

چون اصول عملکرد بر پایه القای ولتاژ در هادی‌های روتور ناشی از میدان دوار استاتور است.

معمول‌آبه روتور ولتاژی داده نمی‌شود یعنی تزویج نمی‌کنیم.

چرا آسنکرون(ناهم‌زمان)؟

چون سرعت روتور نمی‌تواند به سرعت میدان دوار استاتور برسد. البته در حالت کاملاً ایده‌آل می‌رسد ولی در عمل اینچنین نیست. هرچه انحراف از سرعت سنکرون کمتر باشد بهتر است. سرعت مکانیکی محور روتور با سرعت سنکرون برابر نیست چون اگر سرعت سنکرون باشد لذا سرعت نسبی بوجود نمی‌آید لذا ایجاد ولتاژ نقض می‌شود.

سرعت میدان دوار استاتور نسبت به ناظر ساکن

در اینجا فرض کردیم که گشتاور توانایی جذب نردن را در راستای عمودی را ندارد لذا در راستای عمودی

حرکتی (سرعتی) نداریم. اگر فرکانس زاویه‌ای تغذیه استاتور ω (که ω الکتریکی است چون فرکانس تغذیه است)

باشد سرعت چرخش میدان برحسب $\left(\frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right)$ برابر خواهد بود با:

$$\omega_r = \frac{2}{P} \omega$$

$$\omega_r^{\text{rpm}} = \frac{60}{2\pi} \times \omega_r = \frac{60}{2\pi} \times \frac{2}{P} \omega = \frac{120f}{P} (\text{rpm})$$

ω_r : این سرعت سنکرون است زیرا با ω تغذیه رابطه مستقیم دارد.

$P=4$ ، $f=50\text{Hz}$ \Leftarrow میدان دوار در هر دقیقه ۱۵۰۰ دور می‌زند و خود روتور در شرایط نامی مقدار کمتری مثل ۱۴۵۰ دور می‌زند.

ساختمان‌های روتور

۱) روتور قفسی (قفس سنجابی):

این روتور از یک هسته مغناطیسی مورق استوانه‌ای شکل که از حلقه‌هایی در بالا و پایین همراه با سوراخ‌هایی روی آن که این سوراخ‌ها به وسیله Al or Cu پر شده، که به وسیله Al or Cu دو طرف بالا و پایین اتصال کوتاه می‌شود.

۲) روتور سیم‌پیچی شده (سیم‌پیچی سه‌فاز):

یک سیم‌پیچ سه‌فاز مانند استاتور است که سیم‌پیچ‌های روتور اتصال کوتاه هستند و در شیارها یک هسته مغناطیسی مورق وجود دارند و توسط سه عدد رینگ لغاز و زغال (جاروبک)، که روی رینگ‌ها قرار دارد که این جاروبک‌ها به مدار دیگر به بیرون راه دارند، به مداری دیگر از قبیل رئوستا متصل می‌شوند. این کار برای کنترل سرعت موتور انجام می‌شود.

سیم‌پیچی روتور که با مقاومت و سلف مدل می‌کنیم دارای سه سر سیم است. این سه سر را نمی‌شود به حال خودش رها کرد یا باید این سه را اتصال کوتاه کرد یا باید توسط بانک سه‌فاز مقاومتی (خازنی) اکسترنال، راکتور یا منبع ولتاژ (حالت پیچیده‌تر است که در این حالت ولتاژ در روتور القا می‌شود ولی چون جریان نداریم گشتاوری تولید نمی‌شود). سری کرد.

ویژگی‌ها:

۱- روتور قفسی سنجابی چون جاروبک ندارد لذا هزینه کمتر، محکم‌تر، قابلیت اطمینان بیشتر، هزینه‌های نگهداری کمتر و... و بهتر از روتور سیم‌پیچی شده است.

۲- در روتور سیم‌پیچی شده باید در ترمیナル مسیر بسته بوجود آید که این مسیر بسته می‌تواند اتصال ستاره یا مثلث باشد. اگر اتصال ستاره باشد جریان عبوری قابل تنظیم است ولی در اتصال مثلث همواره مسیر بسته وجود دارد و دیگر تنظیم جریان در اختیار نیست و روتور همواره در حال چرخیدن است.

۳- روتور یا واقعاً سه‌فاز است یا اگر قفسی سنجابی است می‌توان آن را با یک مدار معادل سه‌فاز جایگزین کرد چون جریان‌های این میله‌ها با هم اختلاف فاز دارند به‌دلیل اینکه در یک لحظه خاص ممکن است تعدادی بیشترین میدان را ببیند (میله قبل و بعد میدان را نبیند). نتیجه اینکه روتور قابل جایگزین است با یک مدار سه فاز.

۴- روتورهای قفسه‌ای فاقد قطب‌بندی خاص می‌باشند لذا این روتورها می‌توانند با هر نوع استاتوری که دارای هرچند عدد قطب باشد کار کنند، اما روتورهای سیم‌پیچی شده دارای قطب‌بندی بوده لذا در صورتی می‌توانند گشتاور تولید کنند که قطب‌های روتور با استاتور یکی باشد.

نکته: بین روتور فاصله هوایی وجود دارد که اندازه این فاصله هوایی هرچه کمتر باشد حرارت کمتری در ماشین تولید می‌شود همچنین کاهش تلفات و جریان مغناطیس کنندگی و بی‌باری می‌شود و ضریب قدرت روتور را بهبود می‌بخشد.

از ۳ همان بحثی که در استاتور انجام دادیم اینجا هم بررسی می‌کنیم.

روتوری داریم متقارن و ولتاژ و جریان‌هایی که در روتور داریم سه فاز است در این صورت خود روتور می‌تواند میدان دور را تولید کند، پس میدان دور دوم هم مشخص شد. برای اینکه سرعت این میدان دور را بدست آوریم روی استاتور قرار می‌گیریم و نظاره‌گر میدان دور روتور می‌شویم که همان رابطه استاتور برای میدان دور روتور بدست می‌آید پس سرعت روتور نسبت به روتور به صورت زیر است:

$$\omega_r = \frac{120f_r}{p_r} (\text{rpm})$$

نکته‌ای که وجود دارد این است که $p_s = p_r$ که در غیراین‌صورت گشتاور متوسط صفر خواهد بود. مثلاً فرض کنیم استاتور چهارقطبی و روتور دوقطبی باشد در این حالت روتور در قسمتی در جهت ساعت‌گرد جابجا می‌شود و در قسمتی در خلاف جهت ساعت‌گرد درنتیجه ماشین کار نمی‌کند. برای اینکه حرکت مداوم تولید شود و میدان‌ها در هم قفل شوند باید تعداد قطب‌ها برابر باشد.

دامنه و ولتاژالقا شده در روتور:

هرچه سرعت نسبی بین سیم‌های روتور و میدان دور استاتور بیشتر باشد لذا دامنه ولتاژ القایی نیز بیشتر خواهد بود، طبق رابطه $e = LVB$ که V سرعت میدان است. در مدد موتوری بیشترین ولتاژ القایی در سرعت روتور برابر با صفر و کمترین ولتاژ القایی در سرعت سنکرون و یعنی سرعت روتور برابر سرعت سنکرون باشد در این‌صورت هادی‌های روتور توسط میدان قطع نمی‌شوند و یعنی ولتاژی درون هادی القا نمی‌شود.

نکته: سرعت روتور صفر را زمانی خواهیم داشت ۱- در راه اندازی ۲- در آزمایش که بیان می‌شود روتور قفل شده است. حال مطلب فوق را به صورت فرمولی بیان می‌کنیم که باید کمیتی به نام لغرش (*Slip*) تعریف می‌کنیم:

$$S = \frac{\omega_{sync} - \omega_r}{\omega_{sync}}$$

در صورت کسر سرعت نسبی سیم و میدان که سرعت لغزش می‌نامیم. بنابراین لغزش پریونیت شده سرعت لغزش است با بیس سرعت سنکرون لذا داریم:

$$\omega_{rot} = (1-S)\omega_{sync} \rightarrow \begin{cases} \omega_{rot} = 0 \rightarrow S = 1 \\ \omega_{rot} = \omega_{sync} \rightarrow S = 0 \end{cases}$$

چون رابطه لغزش با ولتاژ یک رابطه خطی است داریم:

$$E_r = SE_{r0} \rightarrow \begin{cases} S = 1 \rightarrow E_r = E_{r0} \\ S = 0 \rightarrow E_r = 0 \end{cases}$$

: ولتاژ القا شده در روتور در شرایط سکون روتور.

بنابراین تنها رابطه‌ای که می‌توان بین ولتاژ روتور در یک سرعت دلخواه با سرعت صفر بیان کرد همین است. فرکانس ولتاژ و جریان روتور نیز به سرعت نسبی سیم و میدان بستگی دارد.

$$f_r = Sf_{r0} \rightarrow \begin{cases} S = 1 \rightarrow f_r = f_{r0} \\ S = 0 \rightarrow f_r = 0 \end{cases}$$

یعنی هرچه قطب‌های N و S ای که از روی هادی‌های روتور عبور می‌کنند با سرعت بیشتری عبور بکنند، سرعت بیشتر یعنی لغزش بیشتر لذا ω_r به صفر نزدیک می‌شود و فرکانسی که در آن هادی خواهیم داشت بیشتر است.

$$f_r = Sf_{r0} = Sf_e$$

f_e : فرکانس شبکه (استاتور)

در ماشین الایی در شرایطی که روتور ساکن باشد همانند یک ترانس سه فاز عمل می‌کند که اولیه آن استاتور و ثانویه‌اش روتور است همانطور که در ترانس معمولی تغییر فرکانس نداریم در شرایط ساکن بودن روتور نیز فرکانس روتور با فرکانس استاتور برابر است که در رابطه فوق ملاحظه می‌شود.

نکته: با توجه به رابطه بالا هرچه لغزش بیشتر فرکانس روتور هم بیشتر می‌شود و بیان کردیم که سرعت روتور به نزدیکی سرعت سنکرون می‌رسد بنابراین لغزش عددی بسیار کوچک است مثلاً 0.03Hz یا 0.003Hz . بنابراین فرکانس روتور فرکانس کوچکی است که اگر فرکانس را برابر 60Hz باشد فرکانس روتور در حد $1\text{Hz} - 3\text{Hz}$ بdest می‌آید بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تلفات هسته روتور در برابر تلفات هسته استاتور در شرایط کار (نامی) قابل صرف نظر کردن است. پس تلفات هسته در سرعت نامی عمدتاً به صورت تلفات هسته استاتور است.

سرعت میدان دور روتور نسبت به روتور (نظر روی روتور):

$$\omega_r = \frac{120f_r}{p_r} = \frac{120Sf_e}{p_r} = S \frac{120f_e}{p} \Rightarrow \omega_r = S\omega_{sync}$$

ω_r : سرعت میدان دور استاتور نسبت به استاتور

از روابط فوق داریم:

$$(1-S)\omega_{sync} = \text{سرعت میدان روتور نسبت به استاتور} + \text{سرعت میدان روتور نسبت به استاتور}$$

میدان دوار روتور نسبت به ناظر ساکن با سرعت سنکرون می‌چرخد بنابراین میدان دوار استاتور و میدان دوار روتور هم سرعت هستند(سنکرون هستند) البته در حالت ماندگار (Steady State).

لازمه تولید گشتاور متوسط همین سنکرون بودن میدان‌ها است یعنی زاویه میدان‌ها باید نسبت به هم تغییر کند.

تمرین تحقیقی: تفاوت اتورانس معمولی با ماشین القایی که به عنوان اتورانس استفاده می‌شود چیست.

توضیح: ماشین القایی به نوعی ترانس است که اگر ماشین القایی روتور سیم‌پیچی شده داشته باشد در این صورت به ثانویه ماشین القایی دسترسی داریم بنابراین ترانسی است که اولیه‌اش استاتور و ثانویه‌اش است. روتور ماشین القایی می‌تواند تبدیل شود به یک اتورانس که در این اتورانس، استاتور و روتور را باهم اتصال الکتریکی دارند. در اتورانس روتور نمی‌چرخد ولی با چرخاندن روتور می‌توان نسبت ولتاژها را تغییر داد لذا تلفات مکانیکی در اینجا هم نداریم.

تفاوت‌های مورد نظر: هزینه، تعمیر و نگهداری و

تفاوت‌ها:

۱) از نظر پارامترهای مدار معادل اتورانس وضعیت بهتری نسبت به ماشین القایی دارد زیرا در ماشین القایی فاصله هوایی بین استاتور و روتور وجود دارد و بنابراین رلوکتانس مسیر شار متقابل بین استاتور و روتور افزایش می‌یابد طبق رابطه زیر:

$$\uparrow R = \frac{l}{\downarrow \mu A}$$

افزایش رلوکتانس منجر به کاهش راکتانس مغناطیس کنندگی در ماشین القایی خواهد شد ضمناً شار نشی نیز در ماشین القایی بیشتر است بنابراین مقادیر راکتانس‌های نشی در ماشین القایی بزرگتر است (نکته منفی). وجود فاصله هوایی از دیدگاه مغناطیسی یک فایده دارد که قبلًا داشتیم که در سیستم قطب گردان هرچه فاصله هوایی بیشتر شود مشخصه خطی تر می‌شود، بنابراین مشخصه در ماشین القایی نسبت به ترانس خطی تر است.

تفاوت‌های ترانس با موتور القایی:

برای بین این تفاوت‌ها فرض می‌کنیم که سیم‌پیچی روتور مدار باز بوده و اتصال این سیم‌پیچی‌ها به صورت ستاره باشد. با اعمال ولتاژ سه‌فاز با فرکانس ثابت f به استاتور، میدان مغناطیسی تولید می‌شود که هادی‌های ساکن استاتور و روتور را در بر می‌گیرد که باعث القای نیروی محرکه الکتریکی با همان فرکانس می‌شود که نیروی محرکه القایی برفال ماشین سنکرون از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$E = \sqrt{2} \pi f K_W N \varphi$$

که در رابطه فوق f فرکانس خط، K_W ضریب سیم‌پیچی استاتور است که دلیل وجود این ضریب این است که در ترانس سیم‌پیچی به صورت مرکز می‌باشد ولی در ماشین القایی سیم‌پیچی به صورت توزیع شده است لذا ضریب کاهش K_W باید در این رابطه ظاهر شود، N تعداد دور هر فاز است و φ شار فاصله هوایی ناشی از ترکیب نیروی محرکه مغناطیسی استاتور و روتور است لذا می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} E_1 = \sqrt{2\pi f K_{W1}} N_1 \varphi \\ E_2 = \sqrt{2\pi f K_{W2}} N_2 \varphi \end{cases} \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{K_{W1} N_1}{K_{W2} N_2} = \frac{N'_1}{N'_2}$$

که N'_1, N'_2 را به ترتیب دورهای مؤثر سری برفاز استاتور وروتور تعریف می‌شوند.

شباختها:

- رابطه فوق که برای موتور القایی با رotor ساکن است همانند رابطه ترانسی است که بی‌بار باشد.
- شار متقابل تولید شده در ترانس نیز ناشی از ترکیب نیروی محرکه مغناطیسی اولیه و ثانویه است.
- در ترانس بار شده، با افزایش بار جریان ثانویه روی اولیه واکنش نشان می‌دهد تا جریان بیشتری بکشد و همین کار با افزایش با روی رotor انجام می‌شود، تا EMF (نیروی محرکه مغناطیسی) رotor روی سیم پیچ استاتور واکنش نشان دهد تا جریان بیشتری را از منبع بکشد.
- به جز در المان R_C در تمام پارامترهای مدار معادل شبیه هم هستند.

تفاوت‌ها:

- همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت تبدیل‌ها در موتور القایی دارای ضریب تضعیف K_W است به دلیل اینکه سیم‌پیچی‌ها در فاصله هوایی توزیع می‌شوند ولی در ترانس به دلیل متمرکز بودن این سیم‌پیچی‌ها به این ضریب نیازی نیست.
- همانطور که بیان شد μ مقدار شار دوار بر هر قطب است اما در ترانس مقدار حداقل شار هسته به کار برد که این یک مزیت برای ترانس است.
- در موتور القایی جریان بی‌باری از 30° درصد بار کامل است اما در ترانس 3° تا 5° درصد جریان بار کامل است. به این دلیل که شار متقابل در ترانس مسیر خود را از هسته آهنی می‌بندد و لذا مقاومت مغناطیسی آن کم است در حالی که شار مغناطیسی برای موتور باید از فاصله هوایی عبور کند.
- در موتور القایی جریان مغناطیسی‌کنندگی قسمت اعظم جریان بی‌باری را تشکیل می‌دهد لذا موتور القایی در ضریب توان پایین کار می‌کند در حالی که ضریب توان ترانس بالا است، دلیل این موضوع نیز وجود فاصله هوایی است.
- هزینه تولید موتور القایی بیشتر از ترانس است. در صورتی که نسبت ورودی و خروجی ترانس و ماشین القایی برابر باشد به دلیل اینکه ضریب تضعیف K_W در نسبت تبدیل موتور القایی وجود دارد باز از آهم و مس بیشتری در ماشین القایی استفاده کنیم تا نسبت تبدیل ترانس را بدهد، این موضوع در برابر اتوترانس بیشتر به چشم می‌آید.
- به دلیل وجود فاصله هوایی در ماشین القایی هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن نسبت به ترانس بیشتر است چون فاصله هوایی باعث ایجاد حرارت در ماشین القایی می‌شود.
- ساختار درونی ترانس نسبت به ماشین القایی ساده‌تر است لذا در صورتی که هسته یا هادی در ترانس خراب شود هزینه تعمیر یا تعویض قطعه در ترانس کمتر است.

۸- طریقه سیم‌بندی و هسته روتور و استاتور ماشین القایی دارای تکنولوژی بالاتری است نسبت به سیم‌بندی و هسته ترانس لذا هزینه تولید و تعمیرات بالا می‌رود.

۹۰/۹/۲۴ جلسه چهاردهم

مدل‌سازی موتور القایی سه‌فاز

مدل‌سازی موتور القایی با در نظر گرفتن دو شرط:

۱) مدل‌سازی در حالت ماندگار است.

۲) ماشین القایی متقارن و تغذیه هم متعادل است.

انجام می‌پذیرد. با توجه به شرایط فوق مدل‌سازی یکی از پایانه‌ها را، یعنی مدل‌سازی برفاز را برای ماشین القایی سه‌فاز انجام می‌دهیم و برای فازهای دیگر همین بحث را با ۱۲۰ درجه اختلاف فاز بین ولتاژهای بار موتور و جریان‌های داخل موتور داریم. ضمناً این مدل‌سازی از دید استاتور انجام می‌شود که این روش مرسوم‌تر است به دلیل اینکه دستگاه‌های اندازه‌گیری و تغذیه در سمت استاتور(ساکن) قرار می‌گیرند. در این مدل‌سازی حق داریم هر تغییری در مدار روتور بدھیم به شرط اینکه استاتور متوجه این تغییرات نشود و تغییراتی که استاتور از روتور حس می‌کند از طرف میدان روتور است یعنی اینکه تغییرات در روتور نباید باعث تغییرات میدان روتور شود.

تمرین: مدل‌سازی موتور القایی را از دید روتور انجام دهید.

ویژگی‌های سه‌فاز برای میدان روتور:


۱) دامنه: این ویژگی به تعداد دور روتور و جریان وابسته است ($\alpha N_r I_r$). پس اگر تعداد دور و جریان روتور تغییر کرد ولی حاصل ضرب آن‌ها تغییر نکرد استاتور متوجه تغییرات میدان روتور نمی‌شود.

۲) سرعت(نسبت به ناظر ساکن): این کمیت وابسته به سرعت روتور و فرکانس جریان روتور است.

۳) فاز: وابسته است به زاویه امپدانس روتور(نه به اندازه‌اش). یعنی اگر امپدانس و راکتانس روتور به یک نسبت بزرگ و کوچک شوند زاویه امپدانس روتور ثابت می‌ماند.

مدل‌سازی مقاومت روتور R_r : در صورتی که از اثر پوستی صرف‌نظر کنیم مقاومت روتور تابعی از لغزش نمی‌شود، در غیر این صورت مقاومت روتور با افزایش سرعت روتور به دلیل کم شدن لغزش و در نتیجه کم شدن فرکانس، کم می‌شود. از جمله قبل می‌توان نتیجه گرفت که مقاومت روتور در راه‌اندازی دارای مقدار MAX است یعنی در سرعت روتور برابر صفر این یک مزیت است زیرا باعث می‌شود جریان راه‌اندازی محدود شود. اما در این درس R_r را ثابت فرض می‌کنیم.

مدل روتور را به صورت زیر داریم:

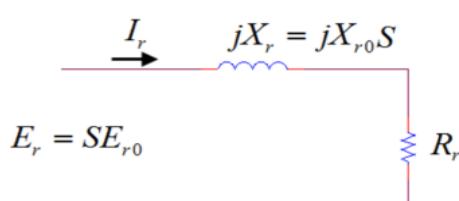


لذا با در نظر گرفتن موارد فوق برای میدان روتور تبدیلات زیر را انجام می‌دهیم:

تبدیل اول: در این تبدیل روتور با سرعت ω را ثابت می‌کنیم خواهیم داشت:

$$f_r = Sf_e \rightarrow f_r = f_e \rightarrow X_r = X_{r0} \rightarrow I_r = \frac{SE_{r0}}{jSX_{r0} + R_r} = \frac{E_{r0}}{jX_{r0} + \frac{R_r}{S}}$$

لذا برای مدار روتور داریم:

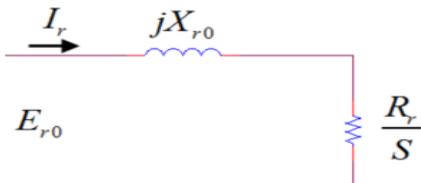

دلیل این تبدیل برای این است که در تساوی اول نیروی محرکه تولیدی بر حسب فرکانس لغزش است لذا جریان بر حسب فرکانس لغزش را می‌دهد ولی در تساوی بعد نیروی محرکه تولیدی، مستقیم از ولتاژ خط را بدست می‌آید و جریان نیز جریان خط است. لذا از تساوی دوم استفاده می‌کنیم تا جریان ثابت بماند. ملاحظه می‌شود که سه شرط ذکر شده برای ثابت ماندن میدان روتور برقرار است یعنی:

برای اینکه جریان ثابت بماند مقادیر f_r, X_{r0}, R_r تغییر کرد که تغییر این مقادیر بهدلیل اینکه در میدان روتور تأثیر ندارد مشکلی را بوجود نمی‌آورد.

برای شرط دوم از قبل داشتیم:

$$\text{سرعت میدان دور روتور نسبت به استاتور} = \text{سرعت میدان روتور نسبت به روتور} + (\text{سرعت روتور نسبت به استاتور})$$

که ω_{sync} : سرعت میدان دور استاتور نسبت به استاتور است.

پس از اعمال تبدیل اول، $f_r = f_e$ یعنی روتور ساکن است سرعت میدان روتور نسبت به استاتور برابر ω_{sync} است.

برای شرط سوم: چون راکتانس و مقاومت به یک نسبت تغییر کردند، پس نسبت آنها ثابت ماند بنابراین زاویه امپدانس روتور همان مقدار قبلی است.

تبدیل دوم: همانند تبدیلی است که در ترانس معمولی داشتیم که عبارت است از:

روتور با N_r دور بر法از را به سمت استاتور با N_s دور برفاز ارجاع می‌دهیم.

بعد از تبدیل اول چون روتور ساکن است با تعداد دور N_r مشابه ترانسی است که ثانویه‌اش N_2 باشد لذا خواهیم داشت:

$$E'_{r0} = \left(\frac{N_s}{N_r} \right) E_{r0}, \quad I'_r = \left(\frac{N_r}{N_s} \right) I_r, \quad X'_{r0} = \left(\frac{N_s}{N_r} \right)^2 X_{r0}, \quad \frac{R'_r}{S} = \left(\frac{N_s}{N_r} \right)^2 \frac{R_r}{S}$$

بررسی شرط ثابت ماندن میدان:

شرط اول: در تبدیل دوم داریم:

$$\left. \begin{aligned} N_r &\rightarrow N_s \\ I_r &\rightarrow I'_r \end{aligned} \right\} \Rightarrow N_r I_r = N_s I'_r$$


پس شرط اول برقرار است.

شرط دوم: چون $f_r = f_e$ بنابراین سرعت میدان روتور نسبت به ناظر ساکن تغییر نمی‌کند.


شرط سوم: بهدلیل اینکه در مدار مقدار مقاومت و راکتانس هر دو در یک ضریب ثابت ضرب شده‌اند لذا نسبت آن‌ها ثابت است و لذا زاویه امپدانس روتور ثابت می‌ماند.

پس باز هم تحت تبدیل دوم میدان روتور عوض نشد.

به‌طور خلاصه داریم:

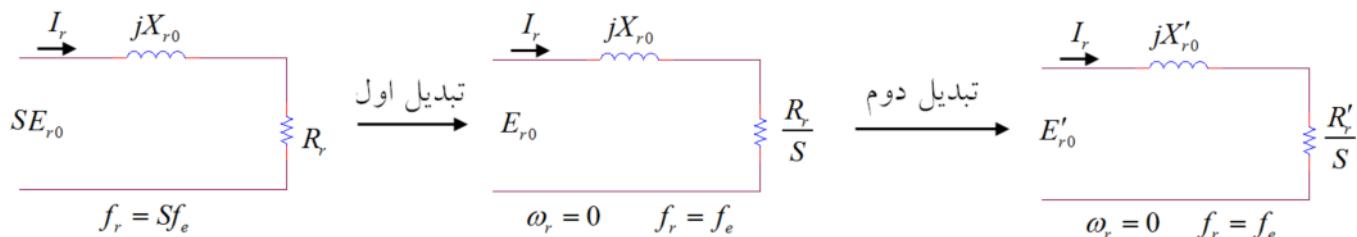

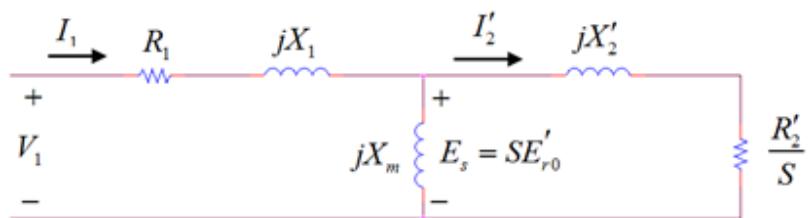حال مدار روتور را در ادامه مدار استاتور قرار می‌دهیم. این مدار معادل مدار معادل حالت ماندگار برفاز ماشین القایی سه‌فاز با ساختار متقارن و تغذیه متعادل است. $(1 \leftarrow S, 2 \leftarrow r)$.



دیاگرام پخش توان

برای حالت ژنراتوری:

ترجمه کتاب سن صفحه ۲۷۰


برای حالت ترمی:

ترجمه کتاب سن صفحه ۲۷۰

در این درس حالت موتوری را بیشتر اهمیت می‌دهیم.

برای حالت موتوری:

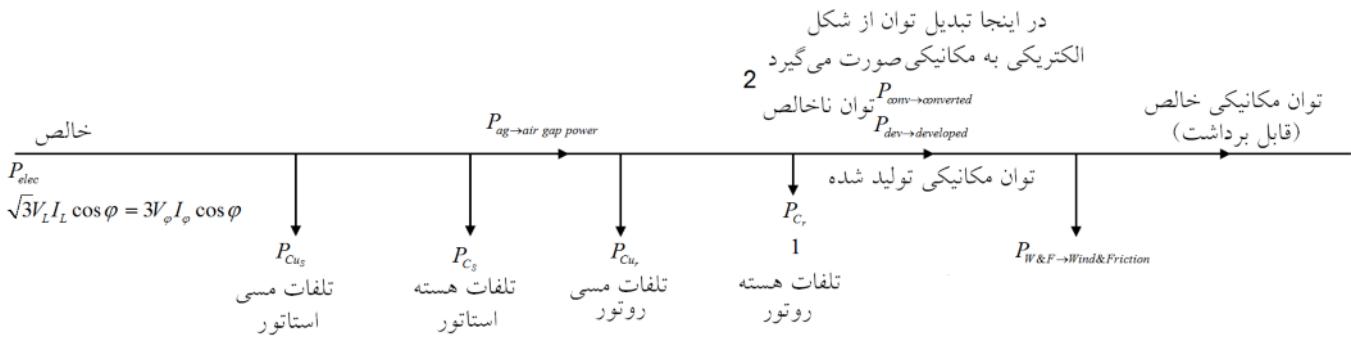نموداری است که نشان می‌دهد که در موتور القایی سه‌فاز توان الکتریکی ورودی چه مسیری را طی می‌کند تا به توان مکانیکی مفید(خالص) خروجی تبدیل شود.



۱: به چه دلیل تلفات هسته روتور نسبت به استاتور کوچک است؟

از آنجایی که لغزش در شرایط سرعت نامی کوپک است بنابراین فرکانس روتور کم است لذا تلفات هسته روتور در شرایط نامی در برابر تلفات هسته استاتور قابل صرفنظر کردن است.(البته در بعضی کتابها بیان شده که چون حجم روتور از حجم استاتور کمتر است لذا تلفات هسته روتور از استاتور کمتر است).

۲: در اینجا یعنی کل این توان قابل برداشت نیست که این ناخالص عبارت است از تلفات مکانیکی.

نکته ۱:ممکن است در امتحان به جای توان از گشتاور استفاده شود که طبق معمول گشتاور خالص برابر توان خالص تقسیم بر سرعت روتور و گشتاور ناخالص برابر توان ناخالص تقسیم بر سرعت روتور البته در هر دو مورد سرعت روتور باید بر حسب رادیان برثانیه باشد نه دور بر دقیقه.

نکته ۲:همانطور که ملاحظه می شود اثری از R_C در مدار معادل موتور القایی دیده نمی شود یعنی P_{C_s}, P_{C_r} حذف شده است اما صرفنظر از R_C در مدار معادل دلیل بر صرفنظر از تلفات R_C نیست یعنی این تلفات را داریم در جای دیگر درنظر می گیریم.

تلفات چرخشی(یادآوری ماشین ۱) عبارت است از:

$$P_C + P_{W&F} = P_{rot}$$

پس جمع تلفات باد و اصطکاک و تلفات هسته را تلفات چرخشی نامیده و آن را نسبت به سرعت روتور ثابت فرض می کنیم.
نکته: تلفات متغیر با زمان در سیستم های چندفاز با مقدار متوسط برابر است.

مزایای این کار(صرفنظر کردن از R_C):

۱) تحلیل مدار معادل راحت تر است و خطای زیادی ایجاد نمی کند.

(۲)

$$\begin{aligned} \uparrow \omega_r \left\{ \begin{array}{l} \uparrow P_{W&F} \\ \downarrow P_{C_r} + \downarrow P_{C_s} = \downarrow P_C \end{array} \right. \\ \downarrow P_C + \uparrow P_{W&F} = P_{rot} \end{aligned}$$

لذا به صورت تقریبی جمع این دو تلفات در هر سرعت ثابت است یعنی P_{rot} ثابت است. اگر R_C را در مدار معادل در نظر بگیریم در این صورت تلفات هسته در فرمول فوق حذف می شود لذا باید بسته به اینکه در چه سرعتی هستیم P_{rot} متناسب با آن سرعت را تعیین کنیم.


۳) مطلب دیگر اینکه تعیین R_C بر حسب اهم سخت تر از تعیین تلفات چرخشی (که یک مقدار ثابت است) است.

نوشتن رابطه‌ای برای توانها:

$$P_{Cu_s} = 3R_1 I_{1\varphi}^2$$

$$P_{Cu_r} = 3R_2 I_2^2 = 3R'_2 I_2'^2 \quad because: \begin{cases} I'_2 = \left(\frac{N_r}{N_s} \right) I_2 \\ R'_2 = \left(\frac{N_s}{N_r} \right)^2 R_2 \end{cases}$$

با توجه به مدار معادل توانی که در مقاومت $\frac{R'_2}{S}$ مصرف شده برابر $3R'_2 I_2'^2$ است و تلفات مسی روتور $3R'_2 I_2'^2$ است که با هم یکی نیست و مقدار اول بیشتر است زیرا لغزش کوچک است (چرا؟) زیرا تمامی توانی که از استاتور به روتور وارد می‌شود یعنی P_{ag} ، تمامش در مقاومت روتور مصرف نمی‌شود بلکه قسمتی به توان مکانیکی تبدیل می‌شود. پس در اینجا مشخص است که P_{ag} را به ما می‌دهد، که بخشی از $3R'_2 I_2'^2$ است که تلفات مسی روتور نام دارد و بقیه توان مکانیکی ناخالص است. بنابراین مقاومت $\frac{R'_2}{S}$ را تبدیل می‌کنیم به دو مقاومت سری شده که یکی R'_2 است و دیگری $R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right)$ بنابراین داریم:

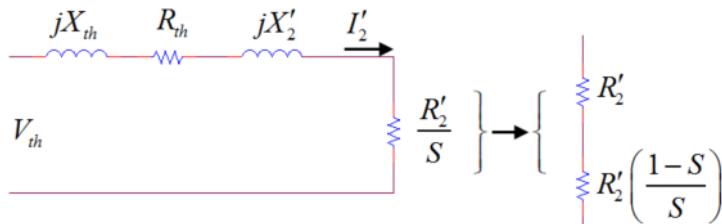

طبق مدار مشخص است زمانی که از استاتور به روتور می‌رویم تنها جزئی که توان را مصرف می‌کند $\frac{R'_2}{S}$ است.

به طور خلاصه داریم:

$$P_{ag} \equiv \frac{R'_2}{S} \quad , \quad P_{Cu_r} \equiv R'_2 \quad , \quad P_{dev} = R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right) \quad , \quad P_{Cu_r} = SP_{ag} \quad , \quad P_{dev} = (1-S)P_{ag} \quad , \quad P_{Cu_r} = \left(\frac{S}{S-1} \right) P_{dev}$$

این یک روشی بود که توانستیم برای توانها رابطه‌هایی بدست آوریم.

روش دوم: در این روش از اصل بقاع انرژی دو بار استفاده می‌کنیم یک بار برای مدار و یک بار برای فیزیک واقعی.

$$3 \operatorname{Re}\{V_1 I_1^*\} = 3R_1 I_1^2 + 3 \frac{R'_2}{S} I_2'^2 \quad \text{برای مدار:}$$

$$3 \operatorname{Re}\{V_1 I_1^*\} = 3R_1 I_1^2 + 3R'_2 I_2'^2 + P_{conv} \quad \text{برای فیزیک واقعی:}$$


می‌توان نتیجه گرفت:

$$P_{conv} = P_{dev} = 3 \left(\frac{R'_2}{S} - R'_2 \right) I_2'^2 = 3R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right) I_2'^2$$

که همان رابطه‌ای است که از روش اول بدست آوردهیم.

تمرین: اگر ماشین القایی روتور سیم پیچی باشد و به روتور ولتاژ V_r اعمال شود (روتور مستقیماً اتصال کوتاه نباشد) و همین طور در مورد بانک خازنی روتور دو تبدیل را مجدد انجام دهید.

حل: روتور دارای ولتاژ V_r باشد:

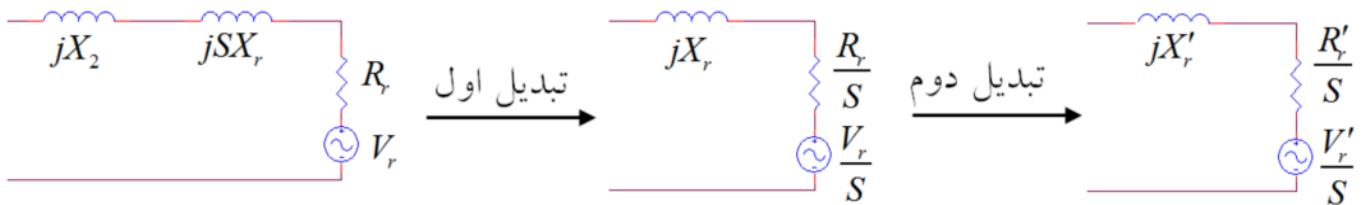

از اصل بقای انرژی داریم:

مداری:

$$2 \operatorname{Re}(V_1 I_1^*) = 3R_1 I_1^2 + 3 \frac{R'_2}{S} I_2'^2 + 3 \operatorname{Re}\left(\frac{V'_2}{S} I_2^*\right)$$

فیزیکی:


$$2 \operatorname{Re}(V_1 I_1^*) = 3R_1 I_1^2 + 3R'_2 I_2'^2 + 3 \operatorname{Re}(V'_2 I_2^*) + P_{dev}$$

$$P_{dev} = 3R'_2 I_2'^2 - 3 \frac{R'_2}{S} I_2'^2 + 3 \operatorname{Re}(V'_2 I_2^*) \left(\frac{1-S}{S} - 1 \right) = 3 \left(\frac{1-S}{S} \right) \left(R'_2 I_2'^2 + 3 \operatorname{Re}(V'_2 I_2^*) \right)$$


$$P_{dev} = (1-S)P_{ag} \Rightarrow P_{ag} = \frac{3}{S} \left(R'_2 I_2'^2 + 3 \operatorname{Re}(V'_2 I_2^*) \right)$$

$$T = \frac{P_{ag}}{\omega_{sync}} = \frac{3 \left(R'_2 I_2'^2 + 3 \operatorname{Re}(V'_2 I_2^*) \right)}{S \omega_{sync}}$$

روتور دارای بانک خازنی باشد:

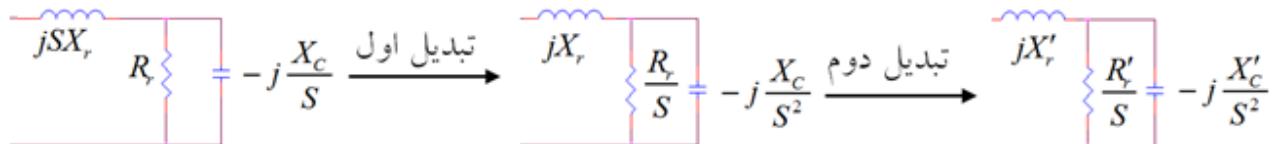

مدار معادل تونن:

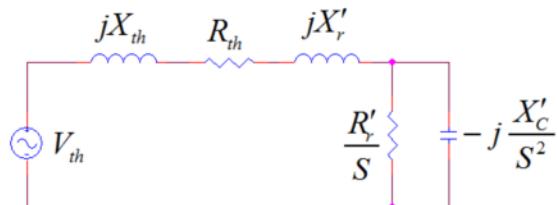

تمرین: الف) ثابت کنید در صورتی که از کلیه تلفات به جز تلفات مس روتور صرف نظر کنیم خواهیم داشت.

$$\eta = 1 - S$$

ب) ثابت کنید اگر از کلیه تلفات به جز تلفات مس روتور و استاتور صرف نظر کرده و این دو تلفات را باهم برابر فرض کنیم خواهیم داشت.

$$\eta = \frac{1-S}{1+S}$$

اثبات الف:

$$\begin{array}{c}
 P_{in} = P_{ag} \quad P_{out} = P_{ag} - SP_{ag} \\
 \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\
 P_{Cu_r} = SP_{ag} \\
 \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{ag} - SP_{ag}}{P_{ag}} = 1 - S
 \end{array}$$

اثبات ب:

$$\begin{array}{c}
 P_{in} = P_{ag} + P_{ag} \quad P_{out} = P_{ag} - SP_{ag} \\
 \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\
 P_{Cu_S} = P_{Cu_r} = SP_{ag} \\
 \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{ag} - SP_{ag}}{P_{ag} + SP_{ag}} = \frac{1 - S}{1 + S}
 \end{array}$$

از دو رابطه فوق خواستیم به این بررسیم که آیا هرچه لغزش کوپکتر باشد از نظر راندمان بهتر است زیرا راندمان به ازای لغزش کوچکتر، بیشتر است. البته توجه شود که در حالت موتوری ($S < 0$) داریم بحث می‌کنیم. و برای اینکه لغزش کمتر باشد باید سرعت به سرعت سنکرون نزدیک باشد که البته از نظر القای ولتاژ جای بحث دارد.

روابط توان و گشتاور الکتریکی در حالت ماندگار ماشین القایی سه‌فاز (حالت موتوری):

$$\begin{aligned}
 T_{dev} &= \frac{P_{ag}}{\omega_r} \\
 T_{dev} &= \frac{(1-S)P_{ag}}{(1-S)\omega_{sync}} = \frac{P_{ag}}{\omega_{sync}} \rightarrow T = \frac{P_{ag}}{\omega_{sync}} = \frac{3 \frac{R'_2}{S} I'^2}{\omega_{sync}}
 \end{aligned}$$


از دید روتور مدار معادل تونن می‌زنیم:

$$V_{th} = V_{OC} = \frac{jX_m}{jX_m + R_1 + jX_1} V_1$$

$$Z_{th} = Z_{SC} = jX_m \parallel (R_1 + jX_1)$$

$$|I'_2| = \frac{V_{th}}{\sqrt{(R_{th} + \frac{R'_2}{S})^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}$$
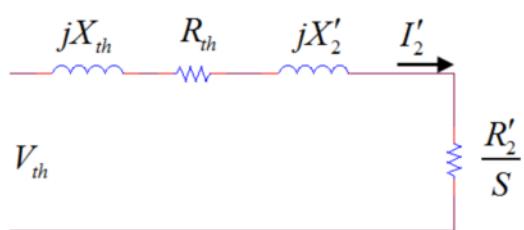
$$\Rightarrow T = \frac{3R'_2 V_{th}}{S \omega_{sync} \left[(R_{th} + \frac{R'_2}{S})^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$



روش‌های بدست آوردن P_{ag} و گشتاور:

از سه روش I'_2 را بدست می‌آوریم و از روی آن P_{ag} را حساب می‌کنیم.

روش اول:


$$\frac{V_1}{Z_{in}} = I_1$$

V_1 : امپدانس دیله شده از Z_{in}

لذا از تقسیم جریان بین شاخه‌های موازی $jX'_2 + jX_m$ ، I'_2 را بدست می‌آوریم سپس P_{ag} و از روی P_{ag} گشتاور را بدست می‌آوریم.

روش دوم(روش مدار معادل تونن از دید روتور):

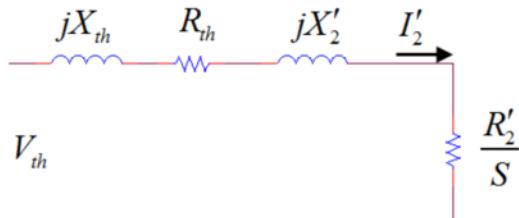یعنی خودمان را جای روتور قرار دهیم و به بقیه مدار نگاه کنیم و مدار معادل تونن بزنیم در این حالت جریان بدست آمده به طور مستقیم همان I'_2 است لذا مدار معادل تونن را که از قبل داشتیم دوباره می‌نویسیم:



$$V_{th} = V_{OC} = \frac{jX_m}{jX_m + R_1 + jX_1} V_1$$

$$Z_{th} = Z_{SC} = jX_m \parallel (R_1 + jX_1)$$

$$R_{th} = \operatorname{Re}\{Z_{th}\}$$

$$X_{th} = \operatorname{Im}\{Z_{th}\}$$

لذا همانطور که گفته شد I'_2 را بدست می‌آوریم سپس P_{ag} و از روی P_{ag} گشتاور را بدست می‌آوریم.

روش سوم: در این روش نیازی به بدست آوردن I'_2 نیست. در این روش بدون اینکه جریان مقاومت $\frac{R'_2}{S}$ را داشته باشیم توانی که در $\frac{R'_2}{S}$ مصرف می‌شود را بدست می‌آوریم.


ملاحظه می‌شود که تنها عنصری که توان مصرف می‌کند $\frac{R'_2}{S}$ است بنابراین اگر به جای این شاخه معادلش را قرار دهیم یعنی لذا با داشتن Z_{eq} داریم:

$$3 \operatorname{Re}\{Z_{eq}\} I_1^2 = 3 \frac{R'_2}{S} I_2'^2$$

از بین این روش‌ها بیشتر از روش دوم استفاده می‌کنیم.

نکته: در روش دوم مدار معادل توان را از دید روتور به بقیه مدار است لذا پس از اینکه برای مدار معادل توان از دید روتور زدیم کمیات روتور ثابت هستند (یعنی ولتاژ و جریان روتور) ولی در مورد کمیات استاتور باید گفت که گم می‌شوند یعنی اگر توان ورودی در مدار اصلی $3V_1 I_1 \cos\varphi$ (الکتریکی) است حق نداریم این تلفات بدست آمده را برابر $V_{th} I'_2 \cos\varphi'$ قرار دهیم. همچنین حق نداریم برای محاسبه تلفات مس استاتور $(3R_1 I_1^2)$ بیاییم تلفاتی که در R_{th} است را در نظر بگیریم. البته ممکن است که بگوییم X_m, X_1 تلفاتی ندارند یعنی R_{th} همان توانی را تلف می‌کند که R_1 تلف می‌کند اما این مطلب درست نیست.

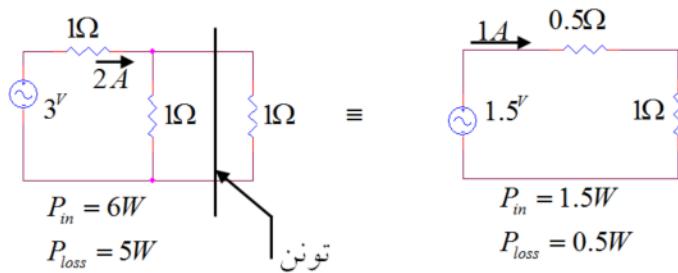مثال عددی: مدار الکتریکی مقاومتی در حالت زیر را در نظر بگیرید.



مالحظه می‌شود مقادیر توان در دو حالت فوق با یکدیگر تفاوت دارد.

از روش دوم داریم:

$$T = \frac{P_{ag}}{\omega_{sync}} = \frac{3 \frac{R'_2}{S} I'^2}{\omega_{sync}}$$

$$I'_2 = \frac{V_{th}}{\sqrt{\left(R_{th} + \frac{R'_2}{S}\right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}$$

$$\Rightarrow T = \frac{3 R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left[\left(R_{th} + \frac{R'_2}{S}\right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

شرایط گشتاور بیشینه(کمینه) و مقدار آن

روش اول: مشتق گیری

$$\frac{dT}{dS} = 0$$

با توجه به رابطه T , صورت کسر تابعی از لغزش نیست و مخرج تابعی از لغزش است بنابراین اگر بخواهیم مقدار مشتق صفر باشد باید مشتق مخرج صفر باشد و همچنین ω_{sync} هم تابعی از لغزش نیست پس می‌توان در مشتق‌گیری ω_{sync} را در نظر نگیریم. لذا خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} & \left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 + S \times 2 \times \left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right) \left(\frac{-R'_2}{S^2} \right) = 0 \\ & \Rightarrow \left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 = \frac{2R'_2}{S} \left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right) \\ & \Rightarrow R_{th}^2 + \frac{R'^2_2}{S^2} + \frac{2R_{th}R'_2}{S} + (X_{th} + X'_2)^2 = \frac{2R_{th}R'^2_2}{S} + 2 \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 \\ & \frac{R'_2}{S} = \pm \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \end{aligned}$$

اگر علامت منفی را انتخاب کنیم لغزش منفی می‌شود و لغزش منفی یعنی ناحیه کار ژنراتوری و در این شرایط گشتاور هم منفی است در این حالت گشتاور کمینه است (ولی اندازه‌اش بیشینه است). در این درس با علامت مثبت سروکار داریم زیرا در حالت موتوری داریم بحث می‌کنیم. در این حال برای لغزش داریم:

$$S_{MT} = \frac{R'_2}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}$$

لذا با استفاده از مشتق‌گیری نیز توانستیم S_{MT} را بدست آوریم یعنی آن لغزشی که گشتاور در آن MAX است. طبیعی است که سرعتی که در این گشتاور حداقل وجود دارد برابر $\omega_{sync}(1-S)$ است.

روش دوم:

طبق رابطه $T = \frac{P_{ag}}{\omega_{sync}}$ گشتاور هنگامی حداقل خواهد بود که P_{ag} حداقل شود و با توجه به اینکه $P_{ag} \equiv \frac{R'_2}{S}$ (یعنی P_{ag} برای آنکه R'_2 حداقل شود کافی است بیشترین توان به مقاومت $\frac{R'_2}{S}$ برسد و طبق قضیه انتقال توان حداقل این امر در صورتی رخ می‌دهد که مقاومت $\frac{R'_2}{S}$ با امپدانسی که می‌بیند برابر شود یعنی:

$$\frac{R'_2}{S} = \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}$$

لذا دوباره خواهیم داشت:

$$S_{MT} = \frac{R'_2}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}$$

حال کافی است برای بدست آوردن گشتاور حداقل مقدار فوق را در رابطه گشتاور قرار دهیم:

$$T = \frac{3R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left[\left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]} , \quad \frac{R'_2}{S_{MT}} = \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}$$

$$\Rightarrow T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2 \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{\omega_{sync} \left[\left(R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

$$\Rightarrow T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2 \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{\omega_{sync} \left[R_{th}^2 + R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2 + 2R_{th} \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

$$\Rightarrow T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2 \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{2\omega_{sync} \left[R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2 + R_{th} \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \right]}$$

$$\Rightarrow T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2 \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{2\omega_{sync} \left[\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} + R_{th} \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \right]}$$

لذا خواهیم داشت:

$$T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_{sync} \left[\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} + R_{th} \right]}$$

ملاحظه می شود که T_{MAX} با V_{th} رابطه مستقیم دارد و V_{th} با R_{th} رابطه دارد لذا T_{MAX} با V_1^2 یعنی مجدور ولتاژ اعمالی به استاتور رابطه دارد و مخرج کسر با ω_{sync} رابطه عکس دارد و ω_{sync} هم با فرکانس و هم تعداد قطب و ضمناً با X'_2 (راکتانس روتور ارجاع داده شده به استاتور) رابطه دارد و همچنین با R_{th}, X_{th}, X_1, X_m رابطه دارند اما دیده می شود که T_{MAX} با R'_2 رابطه ندارد، این درحالی است که S_{MT} با R'_2 رابطه مستقیم دارد یعنی لغشی که به ازای آن گشتاور حداکثر رخ می دهد وابسته به R'_2 است ولی مقدار گشتاور حداکثر مستقل از R'_2 می باشد.


تمرین: لغشی را بدست آورید که به ازای آن توان مکانیکی ناخالص (P_{dev}) حداکثر شود و مقدار توان مکانیکی ناخالص را نیز بدست آورید. برای حل این تمرین یک بار از روش مشتقگیری و یک با بدون مشتقگیری و با استفاده از قضیه انتقال توان حداکثر عمل نمایید.

(راهنمایی: از روش اول

$$P_{conv} = 3R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right) I'^2_2$$

از روش دوم
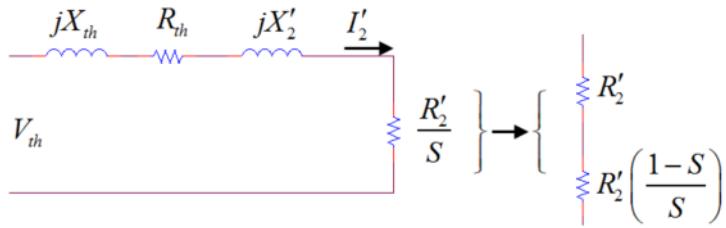
$$P_{conv} \equiv R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right)$$



پس از دید $R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right)$ به بقیه مدار نگاه می‌کنیم و برابر با امپدانسی که می‌بیند قرار می‌دهیم، S ای که بدست می‌آید همان لغزشی است که به ازای آن توان مکانیکی از دست می‌دهد که به نام $S_{MAX\ POWER\ S_{MT}}$ است.)

حل:

$$P_{conv} = 3R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right) I_2^2 \Rightarrow P_{conv} = 3R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right) \left(\frac{V_{th}^2}{\left[R_{th} + R'_2 + \left(\frac{1-S}{S} \right) R'_2 \right]^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \right) = \dots$$

روش دوم: طبق راهنمایی مسئله داریم:

$$\begin{aligned} R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right) &= \sqrt{(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \rightarrow \frac{\sqrt{(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{R'_2} = \frac{1-S}{S} = \frac{1}{S} - 1 \\ \rightarrow \frac{1}{S} &= \frac{R'_2 + \sqrt{(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{R'_2} \rightarrow S_{MP} = \frac{R'_2}{R'_2 + \sqrt{(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2}} \end{aligned}$$

تحقیق کنید با توجه شرایط گشتاور حداکثر که در آن $R'_2 S_{MT}$ به R'_2 وابسته بود ولی خودش مستقل از R'_2 بود می‌توان در مورد توان حداکثر و هم لغزشی که به ازای آن توان حداکثر رخ می‌دهد یعنی $S_{MAX\ POWER}$ گفت که هر دو به R'_2 وابسته‌اند. (راهنمایی: کافی است $S_{MAX\ POWER}$ که در تمرین قبل بدست آورده‌یم را در رابطه عمومی P_{conv} بر حسب لغزش قرار دهیم و

P_{MAX} را بدست آوریم.)


۹۰/۱۰/۱ جلسه شانزدهم

رسم مشخصه $T-\omega(S)$ برای موتور القایی

طبق رابطه‌ای که از قبل داشتیم، داریم:

$$T = \frac{3R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left[\left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

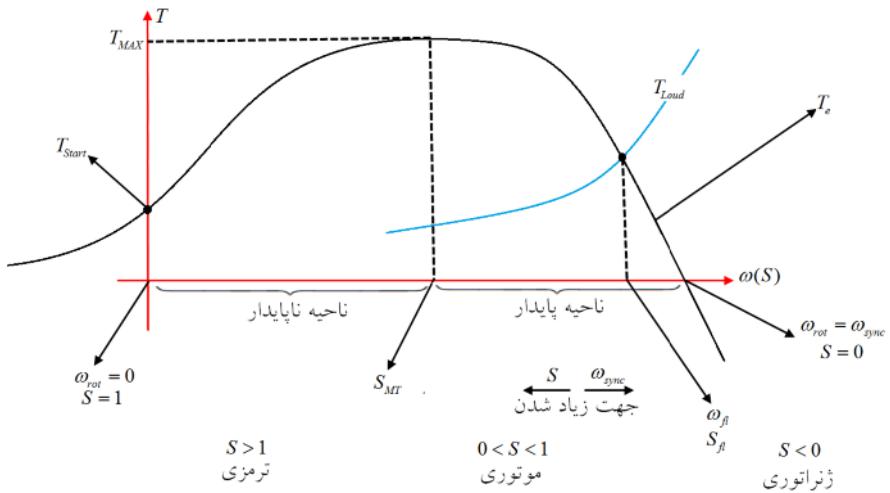طبق قرارداد محور عمودی را محور گشتاور و محور افقی را سرعت(لغزش) در نظر می‌گیریم. دلیل این قرارداد این است بسته به گشتاوری که ما به موتور اعمال می‌کنیم سرعت موتور تعیین می‌شود نه برعکس، که در حالت ماندگار گشتاوری که ما به موتور اعمال می‌کنیم با گشتاوری که موتور تولید کرده برابر است که از روی این گشتاور سرعت کار بدست می‌آید.



نکته: در $S = 0$ مقدار گشتاور صفر است زیرا در $S = 0$ در سرعت سنکرون هستیم و در صورتی که به روتور ولتاژ خارجی اعمال نکنیم، ولتاژ القایی روتور صفر است لذا گشتاور صفر است.
به ازای لغزش‌های کوچک داریم:

$$T = \frac{3R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2} = \frac{3V_{th}^2}{R'_2 \omega_{sync}} S$$

نکته: با توجه به فرمول فوق در صورتی که $0 \rightarrow S$ باشد، گشتاور هم به صفر میل می‌کند لذا در لغزش‌های کوچک گشتاور با لغزش رابطه خطی دارد به این ناحیه کار، ناحیه کار خطی گویند.

نکته: برای S ‌های بزرگتر از صفر شیب مثبت است و به ازای ω دارای شیب منفی است زیرا $S = \omega_{sync} - \omega_{rot}$ است.
نکته: به ازای $0 < S$ در ناحیه کار ژنراتوری قرار داریم به دلیل اینکه به ازای این مقادیر جهت گشتاور عوض شده است که در این ناحیه اگر روتور توسط یک محرک اولیه با سرعتی بیش از سرعت سنکرون بچرخد جهت عبور توان عوض شده و توان ورودی از شکل مکانیکی به الکتریکی تغییر می‌کند که به این ژنراتور، ژنراتور القایی می‌گویند که کاربرد عمده آن در نیروگاه‌های با توربین سرعت متغیر(نیروگاه‌های بادی) است. دلیل استفاده از این ژنراتورها در این نیروگاه‌ها این است که سرعت باد متغیر است و اگر از ژنراتور سنکرون استفاده کنیم و سرعت باد تغییر کند فرکانس تولیدی هم تغییر می‌کند ولی در ژنراتور القایی به این صورت نیست.

نکته: نزدیک به یک باشد(گفتیم از لحاظ ریاضی این مقدار را بسیار بزرگ فرض کنید) لذا می‌توان از R'_2 در برابر S صرف نظر کرد که در این صورت $\frac{1}{S} T \alpha$ است.

چگونگی بدست آوردن نقطه کار نامی از روی مشخصه $T - \omega(S)$ است:
این نقطه نزدیک سرعت سنکرون است به دو دلیل:

- ۱- از راندمان داشتیم که اگر نزدیک سرعت سنکرون باشیم یعنی لغزش کوچک باشد راندمان بیشتر خواهد بود.
- ۲- در نزدیکی سرعت سنکرون مشخصه خطی است بنابراین از لحاظ پاسخ دینامیکی رفتار ماشین بهتر خواهد بود.

نکته: شیب نمودار در نزدیکی سرعت سنکرون شیب زیادی است بنابراین اگر یک مقدار کوچک از سرعت سنکرون کمتر برویم می‌توانیم گشتاور زیادی را داشته باشیم.

حال در واقعیت چگونه این نطقه را بدست آوریم:


نقاطه کار از تقاطع مشخصه خروجی موتور با مشخصه گشتاور سرعت بار (T_{Loud}) بدست می‌آید.(در شکل فوق ملاحظه می‌شود). در حالت ماندگار در نقطه کار، گشتاور بار با گشتاور الکتریکی برابر است بنابراین نقطه تقاطع این دو نمودار نقطه کار است.

نکته: در حالتی که بار دارای گشتاور ثابتی باشد یک خط افقی برای آن بدست می‌آید.

در ناحیه کار موتوری ($S_{MT} < S < 0$) نقاط کاری که بین سرعت سنکرون و سرعتی که گشتاور در آن حداقل است نقاط کار پایدار نامیده می‌شوند و به این ناحیه، ناحیه کار پایدار گویند، پس ناحیه خطی جزئی از ناحیه پایدار است. و ناحیه بین $S < S_{MT}$ ناحیه نقاط کار ناپایدار است.

اثبات بیان فوق:

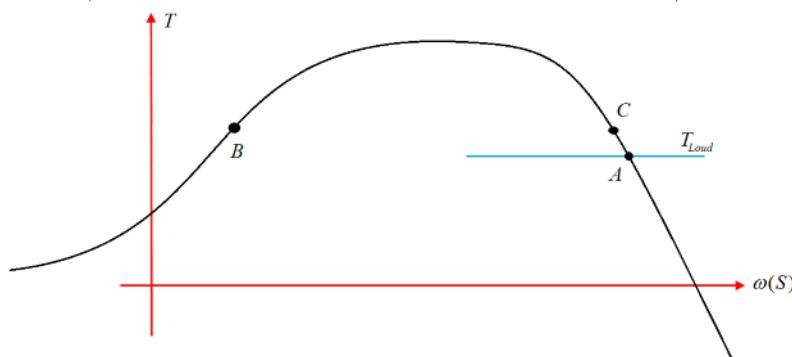
فرض کنید نمودار زیر را داشته باشیم که در این نمودار مشخصه بار را خطی فرض می‌کنیم:



نقطه کار پایدار(ناپایدار) را نقطه تعادل نیز می‌نامند اثبات می‌کنیم نقطه A پایدار است. فرض کنید در این نقطه باشیم اگر سرعت از سرعت نقطه کار به هر دلیلی بیشتر شود گشتاور بار از گشتاور الکتریکی بیشتر می‌شود لذا سرعت کمتر می‌شود و دوباره به نقطه A باز می‌گردد و اگر به هر دلیلی سرعت از سرعت نقطه A کمتر شد گشتاور الکتریکی از بار بیشتر می‌شود لذا سرعت زیاد می‌شود و به نقطه A باز می‌گردد لذا نقطه تعادل A ، نقطه تعادل پایدار است.

اگر در نقطه B باشیم و سرعت بیشتر شود، $T_e > T_L$ می‌شود اما این دفعه سرعت کم نمی‌شود و همین‌طور به سرعت اضافه می‌شود به دلیل اینکه T_e به روتور شتاب می‌دهد و نقطه تعادل جدید نقطه C خواهد بود و به نقطه B باز نمی‌گردد. و اگر سرعت کمتر شود لذا $T_L > T_e$ می‌شود، و باز هم سرعت کم می‌شود تا به صفر برسد.

شکل کامل مشخصه $T - \omega(S)$

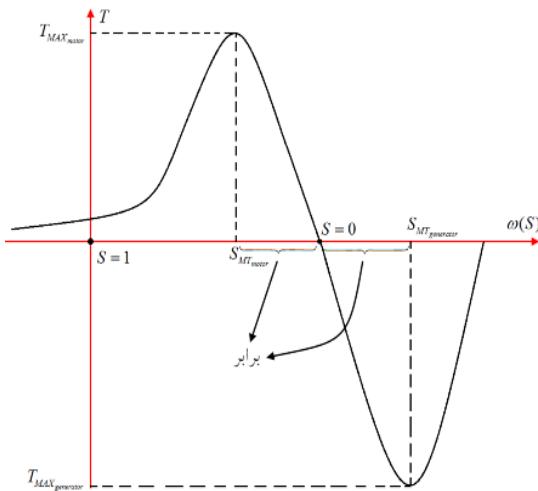


پارامترهای مؤثر بر روی مشخصه $T - \omega(S)$

داشتیم:

$$T = \frac{3R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left[\left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

وابسته است به $R_{th}, X_{th}, V_{th}, R'_2, \omega_{sync}, R_{th}, X_{th}$ هر دو به V_1, X_m, X_1 وابسته است. از بین این پارامترهای مؤثر تغییر V_{th} , ω_{sync} , R_{th} , X_{th} , R'_2 , X'_2 , X_m , X_1 چندان عملی نیست چون برای X_m باید R_1, X'_2, X_m, X_1 تغییر ساختار (تغییر تعداد دور) داد و R_1, X'_2, X_1 را باید با یک راکتور و مقاومت خارجی سری کرد که راکتور پرهزینه است و افزایش مقاومت باعث افزایش تلفات می‌شود بنابراین تغییر این سه پارامتر مطرح نمی‌شود. لذا چهار پارامتر f, P, R'_2, V_1 تأثیر گذارند که از این چهار پارامتر تأثیر فرکانس و تعداد قطب را در روش کنترل سرعت بیان می‌کنیم.

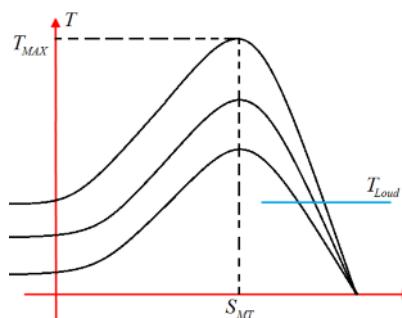اثر تغییر ولتاژ تغذیه بر روی مشخصه $T - \omega(S)$



شکل فوق ادعا می‌کند که V_1 با تغییر S_{MT} نمی‌کند زیرا طبق رابطه زیر S_{MT} مستقل از V_1 است.

$$S_{MT} = \frac{R'_2}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}$$

از طرفی V_1 با محدود T_{MAX} متناظر است.

$$T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_{sync} \left[\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} + R_{th} \right]}$$

يعنى با فرض ثابت بودن فرکانس

$$T\alpha V_{th}^2 , \quad V_{th}\alpha V_1 \Rightarrow T_{MAX}\alpha V_1^2$$


چون اگر فرکانس ثابت نباشد $\frac{jX_m}{jX_m + R_1 + jX_1}$ تغيير مى كند.

نكهه: افرايش ولتاژ موتور به بيش از ولتاژ نامى مى تواند به عايق بندي سيمها صدمه بزند يعنى مجاز نىستيم ولتاژ را به بيشتر از ولتاژ نامى افرايش دهيم اما اگر ولتاژ را کاهش داديم مشكلى وجود ندارد.

پس در گشتاور بار ثابت هرچه ولتاژ ترمinal كمتر باشد لغش زيادتر لذا سرعت كمتر مى شود بنابراین يكى از روش های كنترل سرعت موتور القایي تغيير ولتاژ تغذيه استاتور است.

اثر تغيير R'_2 بر روی مشخصه $(T - \omega(S))$

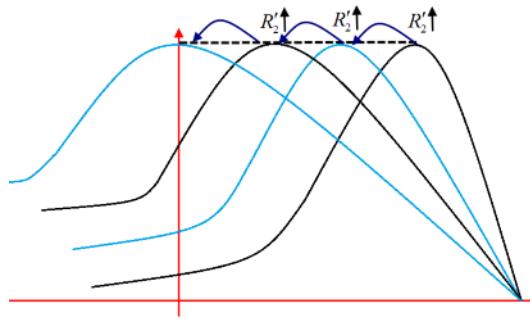تغيير R'_2 ، S_{MT} را تغيير مى دهد اما T_{MAX} را تغيير نمى دهد. پس مى توان با تغيير R'_2 کاري کرد که S_{MT} در راه اندازی رخ دهد يعنى گشتاور حداکثر در راه اندازی رخ دهد و يا گشتاور راه اندازی حداکثر شود ($S_{MT} = 1$).



تمرین: گشتاور راه اندازی را بر حسب تابعی از R'_2 بيان کرده و با مشتق گيری از آن نسبت به R'_2 ثابت کنید وقتی T_{Start} حداکثر است که $S_{MT} = 1$.

(راهنمایی: در رابطه T قرار مى دهیم $S = 1$ لذا T تابعی از R'_2 مى شود سپس نسبت به R'_2 از T مشتق مى گیریم در اين صورت R'_2 اى بدست مى آيد که در آن $S_{MT} = 1$ است.)

حل:

$$T_{Start} = T|_{S=1} = \frac{3R'_2 V_{th}^2}{\omega_{sync} \left[(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

$$\frac{dT_{Start}}{dR'_2} = 0 \rightarrow \frac{\frac{3V_{th}}{dR'_2} \left[\omega_{sync} \left[(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right] \right] - 3R'_2 V_{th} \left(\omega_{sync} \times 2(1)(R_{th} + R'_2) \right)}{\left[\omega_{sync} \left[(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right] \right]^2} = 0$$

$$3V_{th} \left[\omega_{sync} \left[(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right] \right] = 3R'_2 V_{th} \left(\omega_{sync} \times 2(1)(R_{th} + R'_2) \right)$$

$$(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 = 2(R_{th} + R'_2)R'_2$$

$$R_{th}^2 - R'^2_2 + (X_{th} + X'_2)^2 = 0$$

$$R'_2 = \pm \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}$$

$$S_{MT} = \frac{R'_2}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}$$

$$S_{MT} = 1 \rightarrow R'_2 = \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}$$

بنابراین $T_{Start MAX}$ زمانی رخ می‌دهد که $S_{MT} = 1$ باشد.

نکته: با افزایش R'_2 ، گشتاور راهاندازی زیاد می‌شود و جریان راهاندازی ورودی به موتور کاهش می‌یابد (چرا؟) چون از لحاظ مداری یکی از شاخه‌های موازی زیاد شود امپدانس زیاد می‌شود لذا ضربی قدرت در راهاندازی زیاد می‌شود. اما مقدار زیاد مقاومت روتور برای شرایط نامی به دلیل تلفات مسی زیاد این مقاومت منجر به کاهش راندمان می‌شود لذا در موتور القایی روتور سیم‌بیچی با استفاده از بانک سه‌فاز مقاومتی در مدار روتور مقدار R'_2 را در لحظه راهاندازی بالا تنظیم می‌کنند سپس آن را کاهش می‌دهند.

. $|S_{MT_{motor}}| = |S_{MT_{generator}}|$ but : $|T_{MAX_{generator}}| > |T_{MAX_{motor}}|$ & if $R_l = 0 \rightarrow |T_{MAX_{generator}}| = |T_{MAX_{motor}}|$

حل: از قبل داشتیم:

$$\frac{R'_2}{S} = \pm \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} motor : 0 < S < 1 \rightarrow S_{MT} = \frac{R'_2}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}} \\ generator : S < 0 \rightarrow S_{MT} = \frac{-R'_2}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}} \end{array} \right\} \rightarrow |S_{MT_{motor}}| = |S_{MT_{generator}}|$$

همچنین داشتیم:

$$T = \frac{3R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left[\left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

که اگر در رابطه فوق مقدار در حالت موتوری باشیم داریم:

$$T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_{sync} \left[\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} + R_{th} \right]}$$

اما اگر $S < 0$ باشد:

$$T = \frac{3R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left[\left(R_{th} + \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]} , \quad \frac{R'_2}{S_{MT}} = -\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}$$

$$\Rightarrow T_{MAX} = \frac{-3V_{th}^2 \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{\omega_{sync} \left[\left(R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

$$\Rightarrow T_{MAX} = \frac{-3V_{th}^2 \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{\omega_{sync} \left[R_{th}^2 + R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2 - 2R_{th} \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

$$\Rightarrow T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2 \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{2\omega_{sync} \left[R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2 - R_{th} \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \right]}$$

$$\Rightarrow T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2 \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}{2\omega_{sync} \left[\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} - R_{th} \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \right]}$$

$$T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_{sync} \left[-\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2} + R_{th} \right]}$$

ملاحظه می شود که در مخرج یک عدد منفی با مثبت جمع شده لذا مخرج در رابطه فوق کوچکتر و گشتاور حداکثر بزرگتر شده است پس می توان گفت:

$$|T_{MAX_{generator}}| > |T_{MAX_{motor}}| \quad \text{داریم: } R_l = 0 \rightarrow |T_{MAX_{generator}}| = |T_{MAX_{motor}}| \quad \text{اگر}$$

$$Z_{th} = jX_m \| (R_l + jX_1) = \frac{jX_m (R_l + jX_1)}{jX_m + (R_l + jX_1)}$$

$$if : R_l = 0 \rightarrow R_{th} = 0 \quad , \quad X_{th} = \frac{X_m X_1}{X_m + X_1}$$

$$\Rightarrow T = \frac{2R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left[\left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

لذا در حالت گشتاور حداکثر چه در حالت موتوری و چه در حالت ژنراتوری باشیم مقدار S به توان ۲ همواره مثبت است

$$|T_{MAX_{generator}}| = |T_{MAX_{motor}}| \quad \text{است.}$$

۹۰/۱۰/۸ جلسه هفدهم

تمرین: ثابت کنید اگر در یک موتور القایی سه فاز با لغزش S ، جای دو فاز را عوض کنیم مقدار لغزش بلا فاصله پس از این جابه جایی برابر با $(S-2)$ خواهد بود.

اثبات:

در حالت موتوری داریم:

$$S = \frac{\omega_{sync} - \omega_{rot}}{\omega_{sync}} \Rightarrow \omega_{rot} = (1-S)\omega_{sync}$$

سرعت میدان دوار است و پس از جابه‌جایی دو فاز تبدیل به ω_{sync} -می‌شود (از ثابت زمانی الکتریکی در برابر ثابت زمانی مکانیکی صرف‌نظر کنید) و سرعت روتور به دلیل اینرسی روتور نمی‌تواند آنی تغییر کند پس همان ω_{rot} خواهد ماند.

$$S_{new} = \frac{-\omega_{sync} - \omega_{rot}}{-\omega_{sync}} = 1 + \frac{\omega_{rot}}{\omega_{sync}} = 1 + (1 - S_{motor}) = 2 - S_{motor}$$

که در اینجا S_{new} ، S ترمزی است.

رابطه تقریبی گشتاور با صرف‌نظر از مقاومت اهمی استاتور

یعنی $R_l = 0$ فرض شود که این فرض در فرکانس نامی صحیح است زیرا می‌توان از R_l در برابر X_1 صرف‌نظر کرد اما در فرکانس‌های پایین نمی‌توان چنین فرضی داشت.

$$R_l = 0 \rightarrow R_{th} = 0$$

$$T = \frac{3R'_2 V_{th}^2}{S \omega_{sync} \left[\left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]}$$

$$T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_{sync}} \times \frac{1}{R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}} \xrightarrow{R_l=0} T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_{sync}} \times \frac{1}{X_{th} + X'_2}$$

نکته:

$$if : X_1 = R_l = 0 \rightarrow V_{th} = V_1, X_{th} = R_{th} = 0$$

می‌خواهیم اثبات کنیم:

$$S^2 \ll S_{MT}^2 \rightarrow \frac{T}{T_{MAX}} = \frac{2SS_{MT}}{S^2 + S_{MT}^2}$$

نکته: S خیلی کوپک باشد:

$$\frac{T}{T_{MAX}} = \frac{2S}{S_{MT}}$$

که رابطه فوق یک رابطه خطی است.

نکته: S خیلی بزرگ باشد.

$$S^2 \gg S_{MT}^2 \rightarrow \frac{T}{T_{MAX}} = \frac{2S_{MT}}{S}$$

اثبات:

$$S_{MT} = \frac{R'_2}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2}} \xrightarrow{R_l=0} S_{MT} = \frac{R'_2}{X_{th} + X'_2} \Rightarrow X_{th} + X'_2 = \frac{R'_2}{S_{MT}}$$

$$\frac{T}{T_{MAX}} = \frac{2 \frac{R'_2}{S}}{\left(\frac{R'_2}{S} \right) + \left(\frac{R'_2}{S_{MT}} \right)} \times \frac{R'_2}{S_{MT}} = \frac{2}{SS_{MT}} \times \frac{S^2 S_{MT}}{S^2 + S_{MT}^2} = \frac{2SS_{MT}}{S^2 + S_{MT}^2}$$

نکته: در صورتی که نسبت فوق بزرگ‌تر از صفر باشد اشتباه است.

نکته:

$$\begin{cases} \frac{T_{Start}}{T_{MAX}} = \frac{2S_{MT}}{1 + S_{MT}^2} \\ S = 1 \end{cases}$$

نکته:

$$\frac{T}{T_{Start}} = \frac{\frac{T}{T_{MAX}}}{\frac{T_{Start}}{T_{MAX}}} = \frac{\frac{2SS_{MT}}{S^2 + S_{MT}^2}}{\frac{2S_{MT}}{1 + S_{MT}^2}} = \frac{S(1 + S_{MT}^2)}{S^2 + S_{MT}^2}$$

اثبات کنید اگر یک موتور القایی بار اول با ولتاژ V_1 و فرکانس f_1 و بار دوم با ولتاژ V_2 و فرکانس f_2 تغذیه شود در مورد نسبت گشتاورهای حداکثر و نسبت گشتاورهای راهاندازی در دو حالت به ترتیب داریم:

با فرض $R_l = 0$

$$1) \quad \frac{T_{MAX2}}{T_{MAX1}} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 \left(\frac{f_1}{f_2} \right)^2$$

با فرض $R_l = 0$ و صرف نظر از R'_2 دربرابر $X_{th} + X'_2$

$$2) \quad \frac{T_{Start2}}{T_{Start1}} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 \left(\frac{f_1}{f_2} \right)^3$$

اثبات ۱:

$$T_{MAX} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_{sync}} \times \frac{1}{X_{th} + X'_2}$$

مخرج دو کسر فوق هر کدام با فرکانس رابطه مستقیم دارد لذا:

$$T_{MAX} \propto \frac{1}{f^2}$$

و داشتیم:

$$V_{th} = V_{OC} = \frac{jX_m}{jX_m + jX_1} V \Rightarrow T \propto V^2$$

پس خواهیم داشت:

$$T_{MAX} \alpha \frac{V^2}{f^2}$$

اثبات ۲:

$$T_{Start} = \frac{3V_{th}^2}{\omega_{sync} (X_{th} + X'_2)^2} \Rightarrow T_{Start} \alpha \frac{V^2}{f^3}$$

آزمایش‌های تعیین پارامترهای موتور القایی سه‌فاز

نکته: در موتور القایی انجام آزمایش DC الزامی است.


در ترانس دو حالت حدی داشتیم در اینجا هم مشابه‌اش را داریم:

۱) آزمون مدار باز $S \rightarrow 0$

۲) آزمون روتور قفل شده $S = 1$

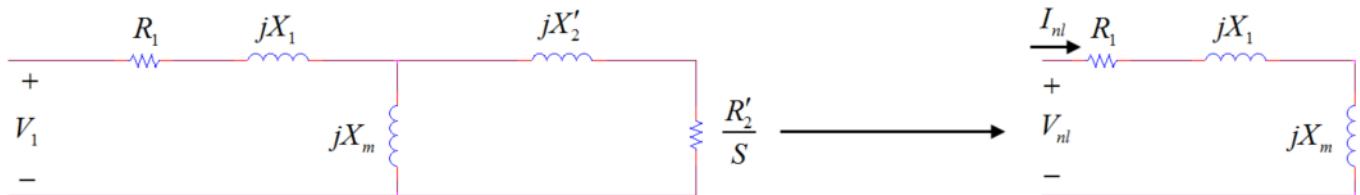۱) آزمایش بی‌باری (NLT) (No Loud Test)

این آزمایش مشابه آزمون مدار باز در ترانس است. استاتور را با ولتاژ و فرکانس نامی تغذیه می‌کنیم و موتور را بی‌بار می‌گذاریم ($T_{Loud} = 0$) در این صورت موتور با سرعتی برابر سرعت سنکرون خواهد چرخید ($S = 0$).




در اینجا تمام توانی که وات‌متر قرائت می‌کند صرف تلفات الکتریکی نمی‌شود و قسمتی از آن صرف تلفات مکانیکی می‌شود و تلفات مکانیکی در مدار مدل نشده است.

$$P_{3\phi} = 3R_1 I_{nl}^2 \times \times \rightarrow P_{3\phi} = 3R_1 I_{nl}^2 + P_{rot}$$

توجه شود که توانی که وات‌متر در حالت کلی می‌خواند برابر تلفات فوق در رابطه دوم نیست. فرض کنیم R_1 را از آزمایش DC داشته باشیم در این صورت از آزمایش بی‌باری می‌توان P_{rot} را بدست آورد ضمناً چون ولتاژ و فرکانس در این آزمایش نامی است بنابراین تلفات هسته نامی است بنابراین P_{rot} برابر P_{rot} در شرایط واقعی است.

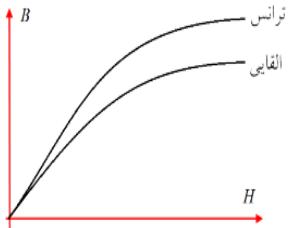در آزمایش بی‌باری موتور القایی اجازه صرفنظر کردن از افت ولتاژ روی $(R_1 + jX_1) I_{nl}$ را نداریم (چرا؟) برای این جمله مشخصه مغناطیسی نوعی یک ترانس را با یک موتور القایی مقایسه می‌کنیم:



در ماشین القابی به دلیل وجود فاصله هوایی بین اولیه و ثانویه (همان استاتور و روتور) دو پدید ظاهر می‌شود: ۱) رلوکتانس مسیر شار پیوندی افزایش می‌یابد و بنابراین به ازای جریان ثابت شار کمتری خواهیم داشت و لذا مشخصه خطی‌تر و هسته زودتر اشباع می‌شود.

$$\uparrow R \rightarrow L_m \uparrow \rightarrow L_{m_{motor}} < L_{m_{transformer}}$$

همچنین وجود فاصله هوایی شار نشت را افزایش داده و موجب افزایش راکتانس نشت می‌شود لذا از راکتانس نشت هم نمی‌توان صرف‌نظر کرد.

همچنین جریان بی‌باری ماشین القابی بین 30° تا 50° درصد جریان نامی می‌تواند باشد در صورتی که در ترانس جریان بی‌باری 3° تا 5° درصد است. لذا جرایان بی‌باری زیاد می‌شود پس نمی‌توان از $I_{nl}(R_l + jX_1)$ صرف‌نظر کرد. توجه شود که کمیت‌های فوق کمیت‌های سه‌فاز هستند اما باید کمیت‌های سه‌فاز را به کمیت‌های برفاز تبدیل کنیم. تذکر: مقادیری که در مسائل داده می‌شود مقادیر سه‌فاز است مگر آن‌که خلاف آن ذکر شود. در صورتی که اتصال استاتور ستاره باشد:

$$P_\varphi = \frac{P_{3\varphi}}{3}, \quad V_\varphi = \frac{V_{L-L}}{\sqrt{3}}, \quad I_\varphi = I_L$$

و اگر اتصال استاتور مثلث باشد:

$$P_\varphi = \frac{P_{3\varphi}}{3}, \quad V_\varphi = V_{L-L}, \quad I_\varphi = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

از این آزمایش می‌توان $X_1 + X_m$ را بدست آورد (اما R_l را نمی‌توان) زیرا این مدار به شدت سلفی است و ضریب قدرت نزدیک به صفر است لذا می‌توان راکتانس $X_1 + X_m$ را برابر با اندازه امپدانس $\frac{V_\varphi}{I_\varphi}$ قرار داد یعنی:

$$X_1 + X_m = \frac{V_\varphi}{I_\varphi}$$

در ترانس X_m, R_C را می‌توانستیم تعیین کنیم اما در موتور $X_1 + X_m$ تعیین می‌شود و R_{C_s}, P_{C_r} گنجانده شده است.

آزمایش روتور قفل شده (Locked Rotor Test)


در این آزمایش ولتاژ کمتر از ولتاژ نامی اعمال شده به استاتور است و روتور را با دست یا یک وسیله مکانیکی قفل می‌کنیم ($\omega_{rot} = 0, S = 1$)، و ولتاژ اعمالی را تا جایی افزایش می‌دهیم تا جریان نامی شود. در صورتی که ولتاژ نامی باشد موتور می‌سوزد. در این آزمایش توان مکانیکی خروجی به دلیل سرعت صفر برابر صفر است و بنابراین قرائت وات‌متر تلفات

الکتریکی کل سیستم را نشان می‌دهد و ضمناً همانطور که گفته شد، چون روتور قفل شده است، P_{rot} قابل صرف نظر کردن است لذا


$$\text{تلفات مسی استاتور} + \text{تلفات مسی روتور} = \text{قرائت وات متر}$$

و همچنین در جریان نامی، تلفات مسی نامی اندازه‌گیری می‌شود.

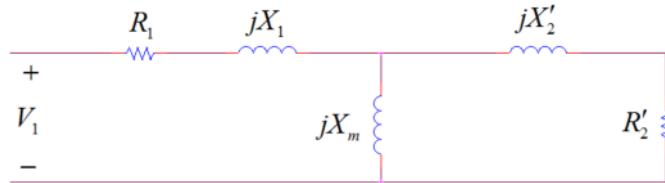از دیدگاه مداری صرف نظر از jX'_2 در برابر $jX'_2 + jR'_2$ امکان پذیر نیست:



اما در ترانس صرف نظر می‌کردیم، یعنی:

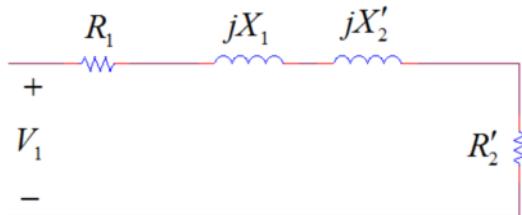


لذا خواهیم داشت:

$$P_{3\phi} = 3(R_1 + R'_2)I_1^2$$

پس می‌توان مقدار فوق را با داشتن R'_2 , R_{1DC} بدست آورد. برای $X'_2 + X_1$ باید گفت که اهمیت تفکیک X'_2 , X_1 در موتور القایی نسبت به تفکیک آنها در ترانس بیشتر است زیرا در موتور القایی jX_m را نمی‌توان به ابتدای مدار انتقال داد بنابراین، بسته به نوع کلاف روتور با استفاده از جدول $X'_2 + X_1$, X'_2 , مقدار X_1 , X'_2 تعیین می‌شود. حال دوباره بازمی‌گردیم با آزمایش NLT زیرا در این آزمایش مقدار $X_m + X_1$ را بدست آورده‌ایم (توجه شود که آزمایش‌ها از هم جدا نیستند)، لذا با داشتن X_1 , از مقدار $X_m + X_1$ می‌توان X_m را تعیین کرد.

آزمایش DC

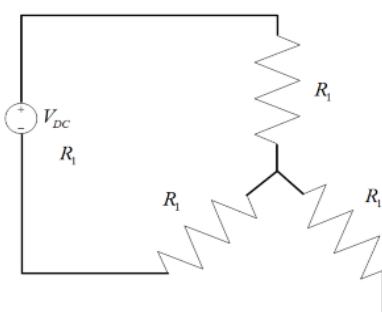از این آزمایش برای تعیین مقاومت استاتور (R_1) استفاده می‌شود. برای اینکه مقدار صحیحی برای R_1 بدست آید، دو اصلاح باید انجام شود (۱) اصلاح حرارتی (۲) اصلاح فرکانسی



برای اینکه به اصلاح حرارتی نیاز نباشد می‌توان این آزمایش را بلا فاصله پس از آزمایش روتور قفل شده انجام داد چون در این آزمایش حرارت بالا است و روش دیگر این است که ولتاژ اعمالی DC مقداری داشته باشد که جریان عبوری DC برابر مقدار rms جریان نامی شود. همچنین در این آزمایش مقدار فرکانس صفر است.

اگر اتصال استاتور ستاره باشد:

$$2R_1 = \frac{V_{DC}}{I_{DC}} \rightarrow R_1 = \frac{1}{2} \times \frac{V_{DC}}{I_{DC}}$$

اگر اتصال استاتور مثلث باشد.

$$\frac{2}{3} \times R_1 = \frac{V_{DC}}{I_{DC}} \rightarrow R_1 = \frac{3}{2} \times \frac{V_{DC}}{I_{DC}}$$

نکته: مقدار R_1 از مقاومت بدست آمده از آزمایش DC بیشتر است به دلیل اینکه تلفات چرخشی به آن وارد می شود.

۹۰/۱۰ جلسه هجدهم

مثال: روتور یک موتور القایی سه فاز را باز پیچی می کنیم به نحوی که مقطع سیم های به کار رفته نصف مقطع سیم های حالت قبلی است و تعداد دور سیم پیچی جدید نصف تعداد دور حالت قبل است. مطلوب است:

الف) مقایسه گشتاورهای حداکثری در دو حالت.

ب) مقایسه گشتاورهای راه اندازی در دو حالت.

نکته: روابطی که قبلاً نوشتم برا براساس مدار معادل ارجاع داده شده به سمت استاتور است، اما اینجا باید بدانیم که R_2, X_2, A واقعیت ماشین هستند چگونه تغییر کرده اند.

$$\left(\frac{N_{S\ new}}{N_{r\ new}} \right)^2 = 9 \left(\frac{N_{S\ old}}{N_{r\ old}} \right)^2$$

همچنین داریم:

$$A \rightarrow \frac{1}{2} A, N_r \rightarrow 3, R_2 = \frac{\rho l}{A}$$

می توان گفت که R_2 شش برابر شده اما $R'_2 = \frac{2}{3} R_2$ برابر شده است.

و

$$L_{new} = \frac{N^2}{R} = 9 L_{old}$$

یعنی L'_2 تغییر کرد اما L'_2 ثابت باقی ماند.
تغییر مقاومت روتور تأثیری روی گشتاور حداکثر ندارد.

گشتاور راه اندازی وابسته به R'_2 است و به ازای یک مقدار خاص آن گشتاور راه اندازی بیشینه است و با زیاد شدن R'_2 مقدار

گشتاور راه اندازی زیاد می شود بنابراین در این سوال چون مقدار R'_2 کاهش یافته است لذا گشتاور راه اندازی کم می شود.

نکته: در مورد سوالاتی که پارامترهای ماشین را نمی دهنند ولی سرعت را در گشتاور بار کامل می دهند و سرعت را در گشتاور نصف بار را می خواهند فرض می کنیم در ناحیه خطی هستیم یعنی $T \alpha S$.


نکته: حداقل سرعتی که موتور در آن دارای نقطه کار پایدار است نقطه متناظر با S_{MT} است.

روش‌های راهاندازی موتور القابی سه‌فاز

شیوه راهاندازی ژنراتور همانند موتور است لذا حالت موتوری را فرض می‌کنیم.

در راهاندازی $R'_2 = \frac{R'_2}{S} = 1$, پس امپدانس ورودی از دید منبع تغذیه استاتور بسیار کوچک است بنابراین جریان بزرگی

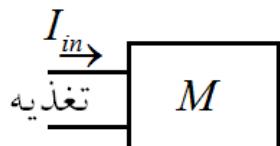از شبکه کشیده می‌شود که هم موجب افت ولتاژ در شبکه و صدمه به سایر مصرف‌کننده‌ها و هم ایجاد تلفات مسی بالا در موتور می‌شود. برای مدار معادل بر法از داریم:



برای کاهش I_{in} باید ولتاژ اعمال شده کم شود یا Z_{in} (امپدانس داخلی موتور) زیاد شود. اگر ماشین روتور سیم‌پیچی شده باشد و مقاومت روتور را در راهاندازی زیاد کنیم، Z_{in} افزایش می‌یابد لذا جریان I_{in} کاهش پیدا می‌کند. همچنین با کاهش ولتاژ ورودی به وسیله سلف(راکتور) و یا اتوترانس، می‌توان میزان Z_{in} افزایش داد لذا جریان I_{in} کاهش می‌یابد.

۱- روش راهاندازی مستقیم (*DOL(Direct on line)*):

روش‌های دیگر راهاندازی نسبت به این روش سنجیده می‌شوند.

در این روش موتور مستقیماً به منبع ولتاژ متصل است لذا جریان زیادی را از شبکه می‌کشد.

$$T_{Start} = \frac{P_{ag, Start}}{\omega_{sync}} \rightarrow T_{Start} = \frac{3R'_2 I_2'^2}{\omega_{sync}} , \quad T_{fl} = \frac{3 \frac{R'_2}{S} I_2'^2}{\omega_{sync}}$$

با صرف نظر از جریان مغناطیس‌کننده‌گی، $I_1 = I_2'$ (جریانی که از شبکه دریافت می‌شود و قابل اندازه‌گیری است).


$$\frac{T_{Start}}{T_{fl}} = \left(\frac{I_{Start}}{I_{fl}} \right)^2 S_{fl}$$

در رابطه فوق ω_{sync} در دو حالت برابر فرض شده است.

در رابطه فوق مشاهده می‌شود که با کم شدن T_{Start} ، I_{Start} نیز کم می‌شود و در صورتی که از یک مقدار خاصی کم شود ممکن است در زیر بار بماند و راهاندازی نشود.

۲- راهاندازی به کمک اتوترانس:

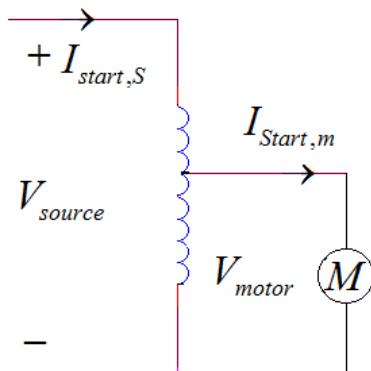در این روش ولتاژ رسیده به موتور را به کمک اتوترانس کاهش می‌دهیم مثلاً بدین منظور تپ اتوترانس را در ۷۰٪ ولتاژ ورودی قرار می‌دهیم و بعد از راهاندازی تپ اتوترانس را در ۱۰۰٪ قرار می‌دهیم.



فرض کنید تپ اتوترانس روی $\frac{x}{100}$ باشد:

$$V_{motor} = \frac{x}{100} V_{source}$$

$$I_{Start,m} = \frac{x}{100} I_{Start,m,DOL}$$

می‌خواهیم جریان دریافتی از شبکه در حالت راه اندازی با اتوترانس را با حالت DOL مقایسه کیم:

$$I_{Start,source} = \frac{x}{100} I_{Start,m}$$

$$I_{Start,source} = \left(\frac{x}{100} \right)^2 I_{Start,source,DOL}$$

مالحظه می‌شود جریانی که موتور از شبکه دریافت می‌کند، در راهاندازی اتوترانسی به نسبت $\frac{x}{100}$ کاهش پیدا می‌کند ولی

جریان DOL به نسبت $\left(\frac{x}{100} \right)^2$ (هم جریان روتور کم شده و هم طبق رابطه اتوترانس کاهنده جریان ورودی کاهش پیدا کرده است). کاهش پیدا می‌کند.


لذا گشتاور راهاندازی به نسبت $\left(\frac{x}{100} \right)^2$ کم می‌شود که یک جنبه منفی است زیرا اگر جریان از یک مقدار کمتر شود راهاندازی طولانی می‌شود یا موتور راه نمی‌افتد و چون شتاب زاویه‌ای وابسته به گشتاور برابر است ($J\alpha = T$) لذا باعث تولید حرارت زیاد در موتور می‌شود.

از دید منبع ولتاژ: ولتاژ منبع ثابت است و امپدانس به نسبت $\left(\frac{100}{x} \right)^2$ زیاد می‌شود بنابراین جریان شبکه به نسبت $\left(\frac{x}{100} \right)^2$ کم شده است.

نکته: توجه شود که در رابطه گشتاور جریان‌های موجود جریان موتور است یعنی جریان شبکه نیست.

۳- راهاندازی ستاره - مثلث:

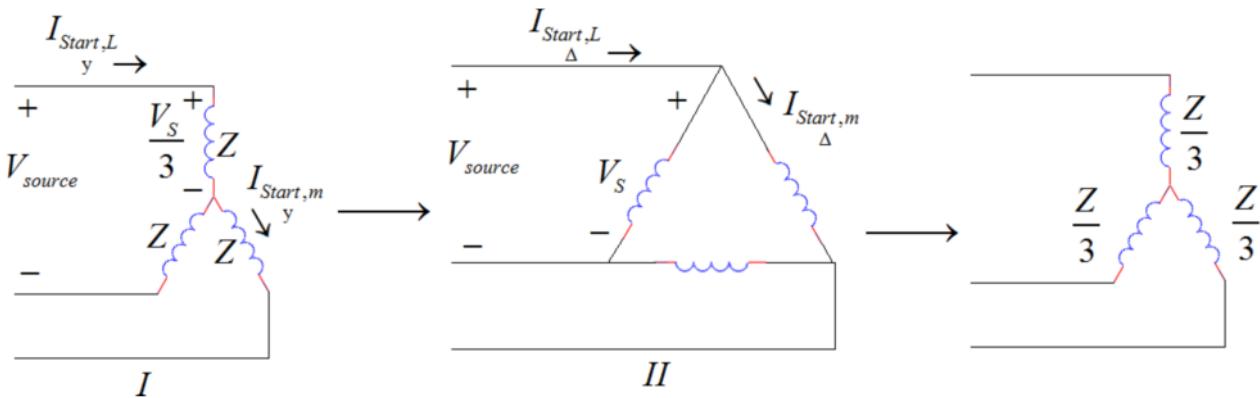در این روش اتصال استاتور ابتدا به صورت ستاره است و پس از راهاندازی اتصال استاتور توسط کنتاکتور به مثلث تبدیل می‌شود.



در حالت I ولتاژ اعمالی که به هر فاز موتور می‌رسد $\frac{V_s}{\sqrt{3}}$ است و در حالت II , V_s است. و در حالت اول جریان موتور برابر $\frac{\sqrt{3}}{3} I_{Start,m}$ جریان راهاندازی است اما در حالت دوم جریان موتور $\frac{\sqrt{3}}{3} I_{Start,m}$ جریان راهاندازی است.

$$I_{Start,m_y} = \frac{\sqrt{3}}{3} I_{Start,m_\Delta}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_{Start,L_y} = I_{Start,m_y} \\ I_{Start,L_\Delta} = \sqrt{3} I_{Start,m_\Delta} \end{array} \right\} \rightarrow I_{Start,L_y} = \frac{1}{3} I_{Start,L_\Delta}$$

اثبات مداری:

در اتصال ستاره امپدانس هر فاز ستاره Z است اما در اتصال مثلث امپدانس هر فاز ستاره معادل $\frac{Z}{3}$ است لذا جریان خط در اتصال مثلث سه برابر است.

تمرین: ثابت کنید راه اندازی ستاره - مثلث مشابه راه اندازی با اتوترانسی است با تپ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ است.

۴- افزودن مقاومت در مدار روتور(مختص روتور سیم پیچی شده)

۵- سری کردن مقاومت یا راکتور با استاتور

در این حالت از دید موتور ولتاژ منبع کم می‌شود و امپدانس تغییری نمی‌کند اما از دید شبکه فقط امپدانس داخلی روتور زیاد می‌شود.

تمرین: دانشجویی برای بدست آوردن شرط راندمان حداقل در موتور القایی سه‌فاز، مدار معادل تونن را از دیدگاه روتور رسم کرده و برای توان ورودی نوشه است:

$$P_{in} = 3V_{th} I'_2 \cos \varphi$$

الف) این روش چه مشکلی دارد.

ب) روش صحیح بدست آوردن راندمان در موتور القایی سه‌فاز را بنویسید

ج) با صرف نظر از جریان مغناطیس کنندگی ثابت کنید در موتور القایی سه‌فاز نیز همانند ترانس راندمان تحت شرایطی بیشینه است که تلفات ثابت و متغیر با هم برابر باشد.

د) عبارت $S_{M\eta}$ را بدست آورید.

الف) داشتیم:

$$P_{in} = 3V_1 I_1 \cos \varphi$$

و رابطه φ اشتباه است زیرا در مدار معادل تونن کمیات استاتور گُم می‌شوند یعنی:

$$V_1 \neq V_{th} \quad , \quad I_1 \neq I'_2$$

(ب)

$$P_{in} = 3V_1 I_1 \cos \varphi$$

$$P_{out} = P_{in} - P_{rot} - P_{Cu_s} = 3V_1 I_1 \cos \varphi - 3(R_1 + R'_2)I_1^2 - P_{rot}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{3V_1 I_1 \cos \varphi}{3V_1 I_1 \cos \varphi - 3(R_1 + R'_2)I_1^2 - P_{rot}}$$

(ج)

$$\eta = \frac{3V_1 I_1 \cos \varphi}{3V_1 I_1 \cos \varphi - 3R' I_1^2 - P_{rot}}$$

$$\frac{d\eta}{dI_1} \Big|_{\varphi=cte} = 0$$

$$3V_1 \cos \varphi (3V_1 I_1 \cos \varphi - 3R' I_1^2 - P_{rot}) - 3V_1 I_1 \cos \varphi (3V_1 \cos \varphi - 6R' I_1) = 0$$

$$(3V_1 I_1 \cos \varphi - 3R' I_1^2 - P_{rot}) - I_1 (3V_1 \cos \varphi - 6R' I_1) = 0$$

$$3V_1 I_1 \cos \varphi - 3R' I_1^2 - P_{rot} - 3V_1 I_1 \cos \varphi + 6R' I_1^2 = 0$$

$$3R' I_1^2 = P_{rot}$$

تمرین: دانشجویی برای بدست آوردن شرط ضریب توان ورودی حداقل مدار معادل تونن را رسم کرده و نتیجه گرفته هرچه لغزش کوچک‌تر باشد مدار تونن مقاومتی‌تر بوده و ضریب توان به واحد نزدیک‌تر است. آیا این نتیجه درست است یا خیر؟ چرا؟

اینکه هرچه لغزش کوچک‌تر باشد مدار معادل مقاومتی‌تر است درست است اما همان‌طور که گفته شد در مدار معادل پارامترهای سمت استاتور گُم می‌شوند. ضریب توان نیز جز پارامترهای استاتور است و از روی مدار معادل تونن نمی‌توان برای آن اظهار نظر کرد.

روش‌های کنترل سرعت ماشین‌های القایی سه‌فاز

با توجه به رابطه زیر ملاحظه می‌شود که برای کنترل سرعت موتور القایی سه‌فاز دو روش بیشتر وجود ندارد کنترل لغزش یا کنترل سرعت سنکرون.

$$\omega_{rot} = (1 - S) \omega_{sync}$$

روش‌های کنترل سرعت سنکرون:

داریم:

$$\omega_{sync}^{rpm} = \frac{120f}{P}$$

لذا فقط با ۱- تغییر فرکانس و ۲- تغییر تعداد قطب می‌توان سرعت سنکرون را کنترل کرد.

روش‌های کنترل لغزش:

۳- تغییر دامنه ولتاژ اعمالی به استاتور.

۴- تغییر مقاومت، روتور سیم‌پیچی شده.

۵- تزریق ولتاژ به مدار روتور در موتور روتور سیم‌پیچی شده.

۱- تغییر تعداد قطب

در صورت تغییر تعداد قطب، تغییرات سرعت به صورت پیوسته صورت نمی‌گیرد. همچنین برای تولید گشتاور ماندگار غیر صفر در موتور باید تعداد قطب استاتور و روتور برابر باشد و این، موقعی اتفاق می‌افتد که موتور، روتور قفسی سنجابی باشد زیرا در این روتور تعداد قطب‌ها به صورت خودکار برابر تعداد قطب‌های استاتور می‌شود.

۲- تغییر فرکانس تعذیه استاتور

یکی از مزایای این روش این است که تغییر فرکانس به صورت پیوسته است لذا سرعت به صورت پیوسته تغییر می‌کند. با کم شدن فرکانس سرعت سنکرون کم می‌شود و برعکس.

در ولتاژ ثابت در صورتی که فرکانس کم شود طبق رابطه $V = E = 4.44 f N_A B_{MAX}$ ، B_{MAX} افزایش می‌یابد لذا مشخصه وارد ناحیه اشباع می‌شود یعنی افزایش زیادی در H ، پس افزایش زیادی در جریان مغناطیس کنندگی بوجود می‌آید و باعث افزایش جریان ورودی به استاتور می‌شود در نهایت تلفات زیاد می‌شود در نتیجه اگر بخواهیم فرکانس را کم کنیم باید مقدار


$$V \text{ را هم کنیم بطوری که } \frac{V}{f} \text{ ثابت بماند.}$$

با زیاد شدن فرکانس در ولتاژ ثابت، B_{MAX} کم می‌شود بنابراین وارد ناحیه خطی می‌شود یعنی وارد ناحیه تضعیف شار وارد می‌شود.

نکته: توجه کنید که در صورت افزایش فرکانس نمی‌توانیم مقدار $\frac{V}{f}$ را ثابت نگه داریم زیرا با افزایش ولتاژ به بیشتر از ولتاژ

نامی باعث صدمه زدن به موتور می‌شویم.

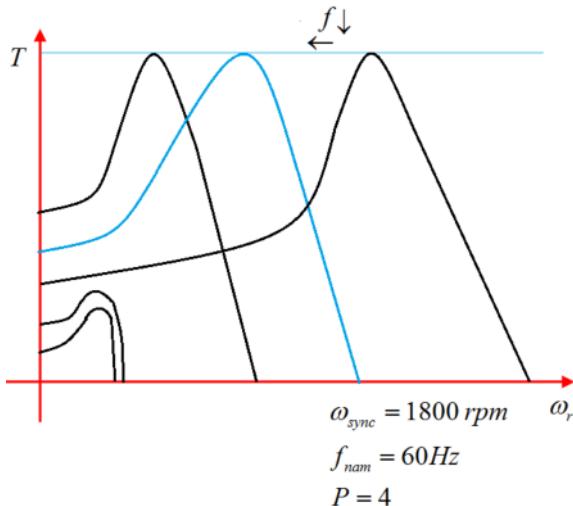رسم مشخصه $\omega-T$ - خروجی موتور الایی تحت کنترل ولتاژ و فرکانس



با فرض صرف نظر از R_1 در برابر X_1 و از R'_2 در برابر X'_2 داریم:

$$\frac{T_{MAX2}}{T_{MAX1}} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 \left(\frac{f_1}{f_2} \right)^2, \quad \frac{T_{Start2}}{T_{Start1}} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 \left(\frac{f_1}{f_2} \right)^3$$

نکته: با کم شدن فرکانس سرعت سنکرون کم می شود و گشتاور راه اندازی مقدار بیشینه را دارد (البته تا یک مقدار خاص فرکانس).

نکته: در صورتی که فرکانس کم شود بعد از یک مقدار خاص دیگر نمی شود از R_1 در برابر X_1 صرف نظر کرد بلکه می توان از X'_2 در برابر صرف نظر کرد که باعث می شود روابط فوق برقرار نباشد.

نکته: با کم شدن فرکانس میزان S_{MT} زیاد می شود زیرا داشتیم:

$$S_{MT} = \frac{R'_2}{\sqrt{R^2 + (X_{th} + X'_2)^2}}$$

که با کم شدن فرکانس راکتانس ها کم می شود.

نکته: کمترین سرعتی که ماشین در آن کار می کند:

$$\omega_r = (1 - S_{MT}) \omega_{sync}$$

در شکل نیز ملاحظه می شود که از یک مقداری گشتاور راه اندازی کمتر می شود.

سوال: مطلوب است تعیین فرکانس بهینه استاتور برای داشتن بیشینه گشتاور راه اندازی تحت روش روش $\frac{V}{f} = cte$

به صورت تقریبی از جریان مغناطیس کنندگی صرف نظر می کنیم لذا داریم:

$$X_m \rightarrow \infty \rightarrow \begin{cases} V_{th} = V_1 \\ X_{th} = X_1 \\ R_{th} = R_1 \end{cases}$$

$$T_{Start} = \frac{3R'_2(V_1^2 \alpha f^2)}{(\omega_{sync} \alpha f) \left[(R_1 + R'_2)^2 + ((X_1 \alpha f) + (X'_2 \alpha f))^2 \right]}$$

$$\frac{V_1}{f} = cte \rightarrow V_1 = kf$$

$$T_{Start} \alpha \frac{f^2}{f \left[(R_1 + R'_2)^2 + 4\pi^2 f^2 (L_1 + L'_2)^2 \right]}$$

$$\text{if } \begin{cases} f \text{ is big} \rightarrow T_{Start} \alpha \frac{1}{f} \\ f \text{ is small} \rightarrow T_{Start} \alpha f \end{cases}$$

$$\frac{dT_{Start}}{df} = 0 \rightarrow (R_1 + R'_2)^2 + 4\pi^2 f^2 (L_1 + L'_2)^2 = 8\pi^2 f (L_1 + L'_2)^2$$

$$\rightarrow 4\pi^2 f^2 (L_1 + L'_2)^2 = (R_1 + R'_2)^2$$

$$\rightarrow f_{opt} = \frac{1}{2\pi} \frac{R_1 + R'_2}{L_1 + L'_2}$$


$$V_{opt} = kf_{opt} = \frac{V_{1nam}}{f_{1nam}} f_{opt}$$

مقدار T_{Start} زمانی بیشینه است که $L_1 + L'_2 = R_1 + R'_2$ باشد.

نکته: در صورتی که فرکانس را کم کنیم، S_{MT} زیاد می شود. همچنین لغزش زیاد می شود و سرعت سنکرون نیز کم می شود.

۳- تغییر دامنه ولتاژ اعمالی به استاتور.

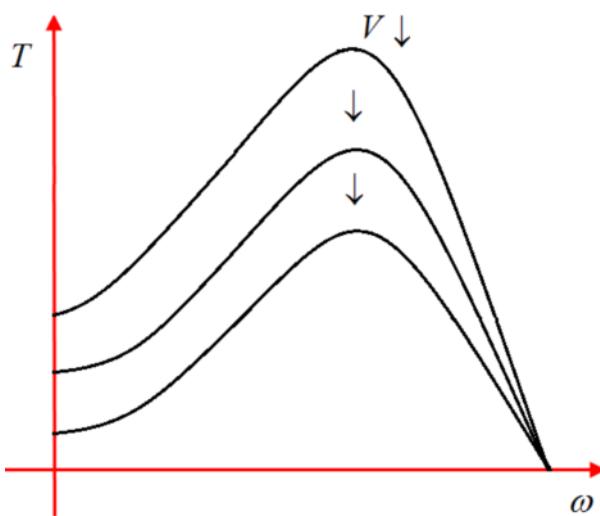مقدار ولتاژ را نمی توان از مقدار نامی بیشتر کرد زیرا به سیم پیچی موتور آسیب می رساند. این روش نسبت به تغییر فرکانس یک مزیت دارد و آن هم راحتی تغییر ولتاژ نسبت به تغییر فرکانس است.



$$T\alpha V_{th}^2 \quad , \quad V_{th}\alpha V_1 \rightarrow T\alpha V_1$$

يعنى با تغيير ولتاژ تنها مقیاس، مشخصه خروجی تغيير مى كند.

$$if \quad V \rightarrow \frac{1}{2} \Rightarrow T \rightarrow \frac{1}{4}$$

معایب این روش آن است که تغییرات سرعت با توجه به تغییرات ولتاژ چندان زیاد نخواهد بود و همچنین سرعت نمی‌توان از سرعت نامی بیشتر کرد و با کاهش ولتاژ جریان افزایش پیدا می‌کند و تلفات افزایش می‌یابد.

نکته: فرض کنید:

$$\left. \begin{array}{l} R_1 = X_1 = X'_2 = 0 \\ X_m \rightarrow \infty \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} I_1 = I'_2 \\ I_m = 0 \end{array} \right.$$

در این حالت فرض کنید ولتاژ ۳۰٪ افت داشته باشد و گشتاور بار هم ثابت باشد (T_L افقی باشد) داریم:

$$V_{new} = 0.7V_{old}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R'_2} = \frac{V_1 S}{R'_2 S}$$

$$\Rightarrow T = \frac{\frac{3R'_2}{S} I_1^2}{\omega_{sync}} = cte \rightarrow \frac{R'_2}{S} I_1 = cte$$

$$\rightarrow \frac{R'_2}{S} \frac{V_1^2 S^2}{R'^2_2} \rightarrow V_1^2 S = cte$$

$$\xrightarrow{V_{new}=0.7V_{old}} S_{new} = \frac{1}{0.49} S_{old} = 2S_{old}$$

$$\rightarrow I_{1new} = 1.4I_{1old}$$

يعنى ولتاژ ۳۰٪ کاهش و جریان ۴۰٪ افزایش داشته است.

$$P_{Cu\ rotor\ new} = 1.96 P_{Cu\ rotor\ old}$$

طبق این مثال در صورتی که ولتاژ به هر دلیل افت کند، نشان می‌دهد که ممکن است به ماشین آسیب برساند.

۴- تغییر مقاومت، روتور سیم‌پیچی شده.

فرض کنید گشتاور با ثابت (مستقل از سرعت) باشد در این صورت اگر R'_2 را زیاد کنیم (R'_2 را نمی‌توان کم کرد)، هم زیاد

می‌شود چنانکه T_L ثابت باشد $\frac{R'_2}{S}$ ثابت می‌ماند. یعنی از لحظه مداری تغییری احساس نمی‌شود و گشتاور ثابت می‌ماند.

اگر گشتاور بار ثابت داشته باشیم و R'_2 را زیاد کنیم، تلفات مسی روتور چه تغییری می‌کند؟

$$T = cte \rightarrow P_{ag} = cte \quad P_{Cu_s} = cte \quad P_{in} = cte$$

$$f_r \uparrow = S f_{r_0} \uparrow \quad E_r \uparrow = S E_{r_0} \uparrow$$

$$P_{dev} \downarrow = (1 - S \uparrow) P_{ag}$$

$$\eta = \frac{P_{out} \uparrow}{P_{in}} \rightarrow P_{Cu_r} \uparrow$$

۵- تزریق ولتاژ به مدار روتور در موتور روتور سیم پیچی شده.

۹۰/۱۰/۱۸ جلسه بیستم

مثال: یک موتور القایی سه فاز $440V, 60Hz$ را با منبع سه فاز $220V, 30Hz$ راه اندازی می کنیم. نسبت جریان های راه اندازی و گشتاور را بدست آورید.

$$\frac{V}{f} = cte \rightarrow T_{Start} \propto \frac{1}{f}$$

$$T_{Start30} = 2T_{Start60}$$

چون هم راکتانس ها نصف شده است و هم ولتاژها لذا نسبت جریان ها ثابت می ماند.

مثال: یک ماشین القایی سه فاز $50Hz, 1000\sqrt{3}V$ و چهار قطب با اتصال ستاره با مشخصات زیر مفروض است:

$$\frac{N_s}{N_r} = 0.5, \text{ راکتانس نشتی روتور: تقریباً صفر, } \frac{\Omega}{phase} = 2$$

اگر emf القا شده در یک قاز روتور برابر پنج ولت باشد. گشتاور خروجی چند نیوتن بر متر است.(از تلفات مکانیکی ماشین صرف نظر می کنیم).


$$R_2 = 0.5 \rightarrow R'_2 = \left(\frac{N_s}{N_r} \right)^2 R_2 = 2\Omega$$

$$\left. \begin{array}{l} E_r = 5 = SE_{r_0} \\ E_{r_0} = \frac{1000}{2} = 500V \end{array} \right\} \rightarrow S = \frac{E_r}{E_{r_0}} = \frac{5}{500} = 0.01$$

$$\omega_{sync} = \frac{120f}{P} = 1500 rpm = \frac{1500 \times 2\pi}{60} rad/sec$$

از افت ولتاژ روی استاتور صرف نظر می کنیم:
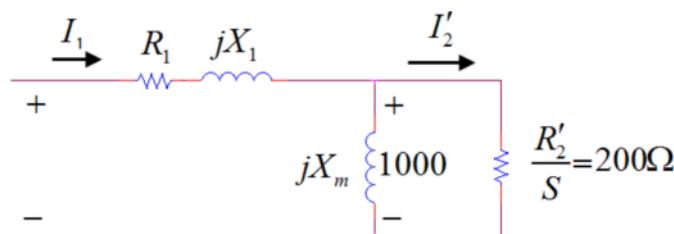
$$T = \frac{P_{ag}}{\omega_{sync}} = \frac{3 \times 200 \times 25}{50\pi} = \frac{300}{\pi}$$



مثال: مقاومت خارجی وصل شده به مدار روتور یک موتور القایی سه فاز روتور سیم پیچی شده، افزایش می یابد. سرعت میدان دوار روتور نسبت به روتور چه تغییری می کند؟(ناظر روی روتور)

با افزایش مقاومت روتور، سرعت روتور کاهش می یابد لذا S افزایش پیدا می کند پس فرکانس روتور زیاد می شود. بنابراین ω_r یعنی سرعت میدان دوار روتور نسبت به روتور طبق رابطه $S\omega_{sync} = \omega_r$ افزایش می یابد.

محاسبه زمان شتاب گیری:


موضوع فوق که یک پدیده گذرا است با فرض اینکه ماشین در راهاندازی به شکلی است که در کلیه حالت‌ها، ماندگار باشد لذا گشتاور به آرامی از کم به زیاد افزایش می‌یابد پس از مدار ارائه شده در این فصل می‌توان استفاده کرد.

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega_{rot}}{dt}, \omega_{rot} = (1-S) \omega_{sync}$$

$$\frac{d\omega_{rot}}{dt} = -\omega_{sync} \frac{dS}{dt}$$

$$T_e - T_L = -J \omega_{sync} \frac{dS}{dt} \rightarrow dt = \frac{-J \omega_{sync}}{T_e - T_L} ds$$

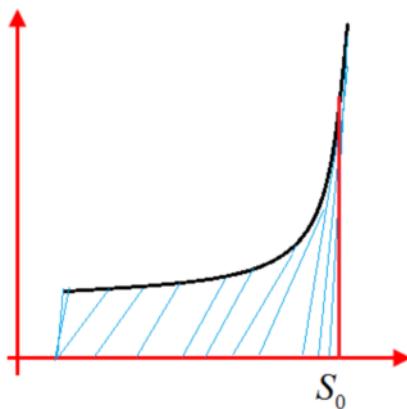در شرایط ماندگار گشتاورهای محرکه T_e, T_L با هم برابرند که از لحاظ ریاضی ایرادی ندارد اما از لحاظ ترسیمی مشکل دارد.



معمولًاً در هنگام انگرال‌گیری به صورت ترسیمی تا خود S_0 جلو نمی‌رویم چون دامنه ∞ است لذا تا نزدیکی ان جلو می‌رویم.

فرض کنیم موتور بی‌بار راهاندازی شود درنتیجه $T_L = 0$ و با صرف نظر از R داریم:

$$\frac{T}{T_{MAX}} = \frac{2SS_{MT}}{S^2 + S_{MT}^2} \rightarrow T = \frac{2SS_{MT}T_{MAX}}{S^2 + S_{MT}^2}$$

$$dt = \frac{-J\omega_{sync}}{2} \frac{S^2 + S_{MT}^2}{SS_{MT}T_{MAX}} dS$$

$$dt = -\frac{J\omega_{sync}}{2T_{MAX}} \left(\frac{S}{S_{MT}} + \frac{S_{MT}}{S} \right) dS \xrightarrow{\int} t = -\frac{J\omega_{sync}}{2T_{MAX}} \left(\frac{S^2}{2S_{MT}} + S_{MT} \ln S \right) \Big|_{S_1}^{S_2}$$

$$\omega = 0 \rightarrow S_1 = 1, S_2 = S$$

زمان رسیدن از لغزش ۱ به لغزش S :

$$t = -\frac{J\omega_{sync}}{2T_{MAX}} \left(\frac{S^2 - 1}{2S_{MT}} + S_{MT} \ln S \right)$$

شرایط مینیمم شدن زمان فوق:

$$t = \frac{J\omega_{sync}}{2T_{MAX}} \left(\frac{1-S^2}{2S_{MT}} + S_{MT} \ln \frac{1}{S} \right)$$

$$\frac{dt}{dS_{MT}} = 0 \rightarrow \frac{S^2 - 1}{2S_{MT}^2} + \ln \frac{1}{S} = 0 \rightarrow S^2 - 1 = 2S_{MT}^2 \ln S$$

$$\rightarrow S_{MT} = \sqrt{\frac{S^2 - 1}{2 \ln S}}$$

با جایگذاری عبارت فوق در رابطه زمان شتاب گیری، می‌توان زمان مینیمم را بدست آورد.

تمرین:

راهی دیگر برای مینیمم کردن زمان بوسیله مقاومت روتور را بیان کنید.

محاسبه: S_{MPF}

در مدار ماشین القایی حق صرفنظر از jX'_2 , jX_m را نداریم اما می‌توان از R_1 در برابر jX_1 صرف نظر کرد.

$$Z_{in} = jX_1 + \frac{jX_m \left(jX'_2 + \frac{R'_2}{S} \right)}{\frac{R'_2}{S} + j(X_m + X'_2)} = jX_1 + \frac{jX_m \left(jX'_2 + \frac{R'_2}{S} \right) \left(\frac{R'_2}{S} - j(X_m + X'_2) \right)}{\left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_m + X'_2)^2}$$

$$= jX_1 + \frac{-X_m X'_2 \frac{R'_2}{S} + X_m (X_m + X'_2) \frac{R'_2}{S} + j \left(X_m \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_m X'_2 (X_m + X'_2) \right)}{\left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_m + X'_2)^2}$$

$$Z_{in} = \frac{-X_m X'_2 \frac{R'_2}{S} + X_m (X_m + X'_2) \frac{R'_2}{S} + j \left(X_m \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_m X'_2 (X_m + X'_2) + X_1 \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_1 (X_m + X'_2)^2 \right)}{\left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_m + X'_2)^2}$$

در صورتی که نسبت قسمت حقیقی عبارت فوق به موهومی اش ماقزیم شود، S_{MPF} بدست می‌آید.

$$\frac{\text{Re}}{\text{Im}} = \frac{-X_m X'_2 \frac{R'_2}{S} + X_m (X_m + X'_2) \frac{R'_2}{S}}{X_m \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_m X'_2 (X_m + X'_2) + X_1 \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_1 (X_m + X'_2)^2}$$

$$\frac{\text{Re}}{\text{Im}} = \frac{X_m^2 \frac{R'_2}{S}}{X_m \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_m X'_2 (X_m + X'_2) + X_1 \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_1 (X_m + X'_2)^2} , \quad d \frac{U}{V} = 0 \rightarrow U'V = V'U$$

$$\rightarrow X_m^2 \frac{R'_2}{S^2} \left(X_m \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_m X'_2 (X_m + X'_2) + X_1 \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 + X_1 (X_m + X'_2)^2 \right) = X_m^2 \frac{R'_2}{S} \left(\frac{-2R'^2_2}{S^3} \right) (X_m + X_1)$$

$$\rightarrow \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 (X_m + X_1) - (X_m + X'_2)(X_1 X_m + X_1 X'_2 + X_m X'_2) = \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 (X_m + X_1)$$

$$\rightarrow (X_m + X'_2)(X_1 X_m + X_1 X'_2 + X_m X'_2) = \left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 (X_m + X_1)$$

$$\left(\frac{R'_2}{S} \right)^2 = \frac{(X_m + X'_2)(X_1 X_m + X_1 X'_2 + X_m X'_2)}{(X_m + X_1)}$$

$$S_{M\ PF} = \frac{R'_2}{\sqrt{\frac{X_m + X'_2}{X_m + X_1} + X'_2 + \frac{X_1 X_m}{X_m + X_1}}}$$