

$$-1 \quad \text{رابطه } \frac{1}{1-A_S} \text{ بیانگر چیست؟}$$


۴. کمینه بسامد

۳. حساسیت

۲. بیشینه بسامد

۱. بسامد بهره A_S

-۲- شبکه اتصالی شکل زیر بیانگر یک ...

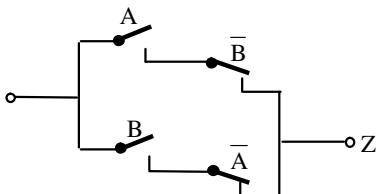

۲. OR انحصاری (XOR) است.

۴. دربرگیرنده است

۱. هم ارز است.

۳. بازدارنده است.

-۳- در ارتباط با تقویت کننده های قدرت در رده های مختلف می توان گفت:

۱. در رده i جریان بار در نیمی از دوره تناوب جاری است.

۲. در رده i B جریان بار در بیش از نیمی از دوره تناوب جاری است.

۳. در رده i AB جریان بار در تمامی دوره تناوب جاری است.

۴. در رده i C جریان بار در کمتر از نیمی از دوره تناوب جاری است.


-۴- در یک کلید آرمانی بسته ...

۱. افت ولتاژ برابر با صفر و جریان درون آن برابر با نسبت V_S/R_L است.

۲. افت ولتاژ برابر با ولتاژ تغذیه V_S و جریان درون آن برابر صفر است.


۳. افت ولتاژ برابر با ولتاژ تغذیه V_S و جریان درون آن برابر با نسبت V_S/R_L است.

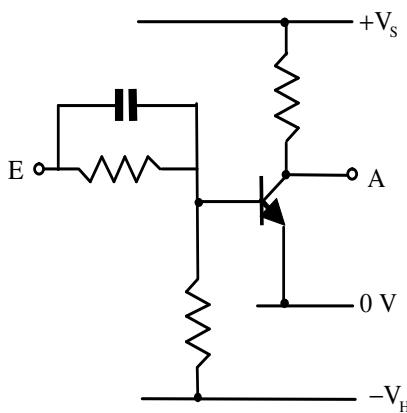۴. افت ولتاژ و جریان درون آن برابر صفر هستند.



۱. کاهش فقط زمان قطع می شود.
۲. کاهش زمان های وصل و قطع می شود.
۳. کاهش زمان های وصل می شود.
۴. ثبیت دما می شود.

۶- کدام گفته در مورد مدار زیر درست است؟

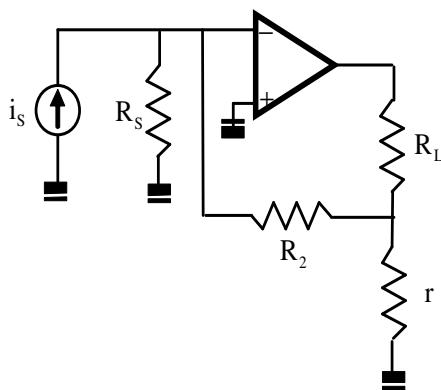

۱. در مدار از جریان نمونه برداری می شود و پسخورد متواالی - متواالی است.
۲. در مدار از ولتاژ نمونه برداری می شود و پسخورد موازی - موازی است.
۳. در مدار از ولتاژ نمونه برداری می شود و پسخورد متواالی - موازی است.
۴. در مدار از جریان نمونه برداری می شود و پسخورد موازی - متواالی است.

۷- توان ورودی دستگاهی $W = 35$ و توان خروجی آن $3500 W$ است. بهره توان به دسی بل برابر است با:


- | | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| 6dB . ۴ | 10dB . ۳ | 20dB . ۲ | 40dB . ۱ |
|---------|----------|----------|----------|

- ۸- کدام گفته نادرست است؟

برای ساخت شبکه زنجیره ای طبقات تقویت کننده ...

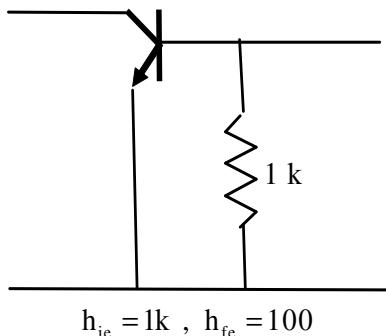۱. می توان قبل از یک مدار امیتر مشترک یک مدار کلکتور مشترک قرار داد.
۲. از جمله می توان با استفاده از یک مدار کلکتور مشترک تطبیق پاگیری انجام داد.
۳. با انتخاب شیوه مناسب اتصال از طبقات متفاوت استفاده کرد.
۴. تنها و تنها باید از مدارهای یکسان استفاده کرد.

- ۹- مدار زیر داده شده است. پارامتر h_{22} عبارت است از:



$$h_{ie} = 1k, h_{fe} = 100$$


$$h_{22} = 200\Omega \quad .4$$

$$h_{22} = 0.5k\Omega \quad .3$$

$$h_{22} = 0.8k\Omega \quad .2$$

$$h_{22} = 1.3k\Omega \quad .1$$

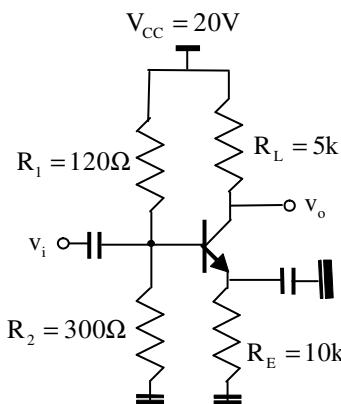- ۱۰- بیشینه توان خروجی مدار زیر با فرض $V_{CE(Sat)} = 0V$ برابر است با:



$$2.5mW \quad .4$$


$$3.6mW \quad .3$$

$$11.5mW \quad .2$$

$$1.8W \quad .1$$

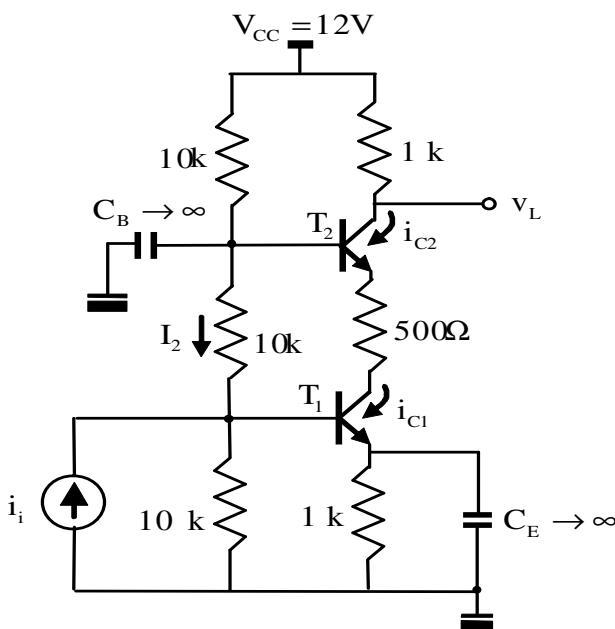۱. در تمام ترکیب های ممکن ورودی مقدار ۱ دارد.
۲. در ۳۱ ترکیب ورودی مقدار ۰ و در یکی مقدار ۱ دارد.
۳. در یک نیمه از ترکیب های ورودی مقدار ۱ و در نیمه دیگر مقدار ۰ دارد.
۴. در ۳۰ ترکیب ورودی مقدار ۰ و در یکی مقدار ۱ دارد.

-۱۲- برای مدار آبشاری زیر مقدار V_{BQ1} و V_{BQ2} برابر است با ...



$$V_{BQ1} = 2V, V_{BQ2} = 3.5V \quad .\cdot^{\circ}$$

$$V_{BQ1} = 4V, V_{BQ2} = 8V \quad .\cdot^{\circ}$$

$$V_{BQ1} = 7V, V_{BQ2} = 4.8V \quad .\cdot^{\circ}$$

$$V_{BQ1} = 1.2V, V_{BQ2} = 5.2V \quad .\cdot^{\circ}$$

-۱۳- کدام یک از پاسخ ها بیانگر اجزایی است که در مدار معادل جریان متناوب ترانزیستور وجود ندارند؟

$$L_b, \mu V_E, \alpha i \quad .\cdot^{\circ}$$

$$C_c, \alpha i_e, r_c, L_c \quad .\cdot^{\circ}$$

$$\mu V_C, C_b, r_b \quad .\cdot^{\circ}$$

$$r_e, L_e, C_e \quad .\cdot^{\circ}$$

-۱۴- نمودار قالبی زیر متعلق به کدام رده از تقویت کننده ها است؟




D . ۴

C . ۳

B . ۲

A . ۱

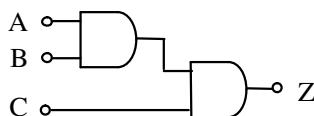۱۵- مدار زیر کدام عمل منطقی را انجام نمی دهد؟




$$Z = (A \times B) \times C \quad .4$$

$$Z = A \times B \times C \quad .3$$

$$Z = (A \times C) \times B \quad .2$$

$$Z = A \times B + C \quad .1$$

۱۶- بسامد شکست مدار زیر عبارت است از:

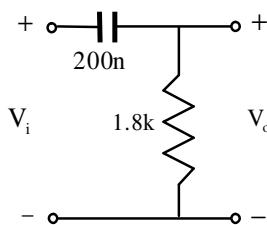


$$3.2\text{kHz} \quad .4$$

$$897\text{Hz} \quad .3$$

$$442\text{Hz} \quad .2$$

$$104\text{kHz} \quad .1$$

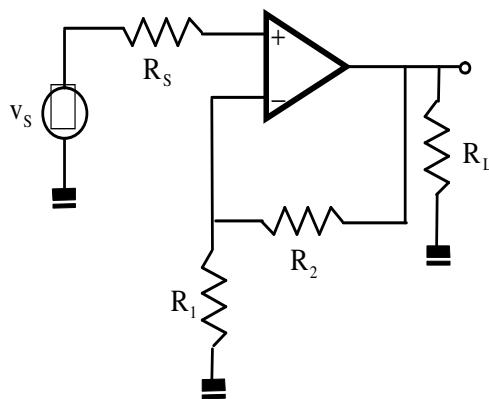۱۷- نوع پسخورد و ضریب پسخورد مدار زیر کدام است؟



$$\frac{R_2}{R_1} \quad .2$$

جریان وابسته به جریان با ضریب پسخورد

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad .1$$


جریان وابسته به ولتاژ با ضریب پسخورد

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad .4$$

ولتاژ وابسته به ولتاژ با ضریب پسخورد

$$\frac{R_1}{R_s + R_2} \quad .3$$

ولتاژ وابسته به جریان با ضریب پسخورد

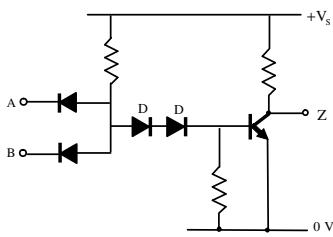

۱. به هنگام اعمال $+V_s$ به یک ورودی، ترانزیستور را به طور مطمئن به قطع ببرند.

۲. ترانزیستور را در مقابل اشباع محافظت کنند.

۳. به هنگام اعمال $0V$ به یک ورودی، ترانزیستور را به طور مطمئن به قطع ببرند.

۴. دیود بیس-امیتر را در مقابل ولتاژ مازاد محافظت کنند.

-۱۹- کدام گزینه درست است؟


۱. در مدار دارلینگتون جریان امیتر ترانزیستور نخست، به عنوان جریان بیس ترانزیستور دوم به کار می رود.

۲. مدار دارلینگتون از حداقل سه ترانزیستور ساخته می شود.

۳. مدار دارلینگتون را می توان به عنوان یک جفت ترانزیستور در هر تقویت کننده به کار برد.

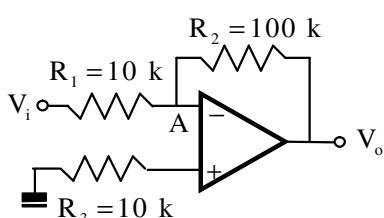۴. حسن مدار آبشاری استفاده از آن در بسامدهای بسیار پایین است.

-۲۰- با فرض آرمانی بودن تقویت کننده عملیاتی، بهره ولتاژ V_o/V_i و مقاومت ورودی R_i مدار شکل زیر عبارت است از:



$$A_v = -10, \quad R_i = 10k\Omega \quad .2$$

$$A_v = -100, \quad R_i = 1k\Omega \quad .1$$

$$A_v = -10, \quad R_i = 5k\Omega \quad .4$$

$$A_v = -5, \quad R_i = 20k\Omega \quad .3$$

1	ج
2	ب
3	د
4	الف
5	ج
6	د
7	ب
8	د
9	ج
10	د
11	ب
12	الف
13	د
14	د
15	الف
16	ب
17	د
18	ج
19	الف
20	ب

-۱ در سیستمی $V_1 = 100V$ و $V_2 = 10V$ است. در این صورت G برابر است با:


6[dB] .۴

10[dB] .۳

20[dB] .۲

3[dB] .۱

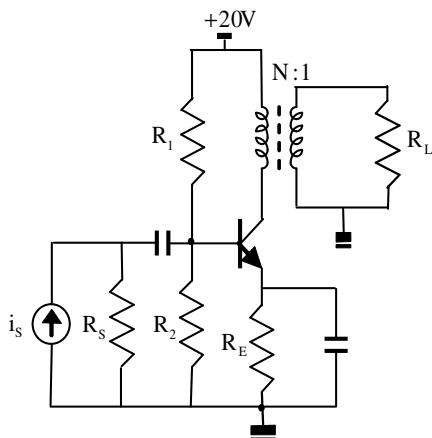-۲ با این فرض که در تقویت کننده شکل روبرو $\eta = 50\%$ و حداکثر توانی که به بار منتقل می شود ۲ وات باشد، با چشم پوشی از تلفات مدار تغذیه و مقاومت R_E توان دریافت شده از منبع تغذیه عبارت است از...



1W .۴

4W .۳

8W .۲

16W .۱

-۳ کدام گفته نادرست است؟


۱. پردازش کمیت های قیاسی بر اساس قوانین فیزیکی انجام می گیرد.

۲. در سیگنال قیاسی کمیت حاوی خبر در بازه های مقداری تقسیم شده است.

۳. پردازش کمیت های رقمی بر اساس قوانین ریاضی انجام می گیرد.

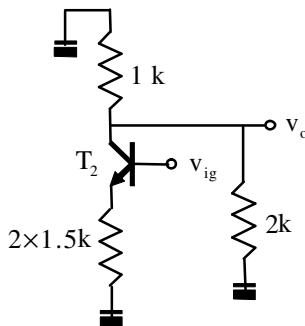۴. در دستگاه تلکس تکنیک رقمی به کار گرفته می شود.

-۴ نیم مدار زیر داده شده است. با فرض $r_e = 5.2\Omega$ ، بهره مولفه هم فازی عبارت است از:



-0.22 .۴

-0.28 .۳

-0.14 .۲

-0.45 .۱


-۵- کدام گفته نادرست است؟ برای ساخت شبکه زنجیره ای ...

۱. فقط به استفاده از مدارهای یکسان محمدوود نمی شود.
۲. می توان با تقویت کننده متفاوت به مقصود رسید.
۳. می توان قبل از یک مدار امیتر مشترک یک مدار کلکتور مشترک قرار داد..
۴. باید دو طبقه از یک نوع مدار اساسی باشند.

-۶- کدام گفته درست است؟

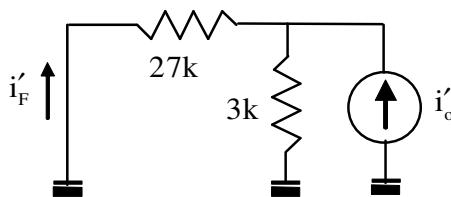۱. در کلید واقعی در حالت باز و نیز بسته افت توان به وجود نمی آید
۲. در یک کلید زمان کلیدزنی با عملکرد پویایی کاملاً متفاوت است.
۳. کلید با مقاومت گذردهی کوچک و مقاومت قطع بزرگ عملکرد درست دارد.
۴. در کلید زمان وصل از جمع زمان ذخیره و زمان صعود حاصل می شود.


-۷- مدار پسخورد زیر داده شده است. مقدار K_i عبارت است از:



۰.۱ .۴ -0.5 .۳ -0.2 .۲ -0.1 .۱

-۸- کدام گزاره درست است؟

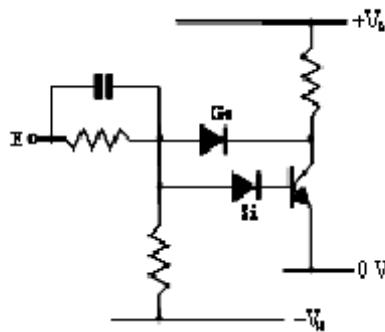۱. فلیپ فلاپ جزو سیستم های منطقی محسوب نمی شود.
۲. در سیستم منطقی وضعیت نهایی به وضع درونی قبلی نیز بستگی دارد.
۳. در یک انتخاب گر جایگاه بازوها فقط به جایگاه قبلی بازوها بستگی دارد.
۴. نام دیگر سلول ذخیره کننده دریچه منطقی است.



۱. بار القایی ۲. محافظ اشباع ۳. بار خازنی ۴. دیود محافظ

۱۰- توان ورودی دستگاهی 10000W و توان خروجی آن 500W است. بهره توان به دسی بل برابر است با ...

۱. -22dB ۲. 6dB ۳. 22dB ۴. -13.01dB

۱۱- کدام گزاره نادرست است.


۱. مدار دارلینگتون را می توان به عنوان یک ترانزیستور واحد در نظر گرفت.

۲. مدار دارلینگتون به صورت امیتر مشترک ساخته نمی شود.

۳. مدار دارلینگتون معمولاً ۲ یا ۳ ترانزیستور دارد.

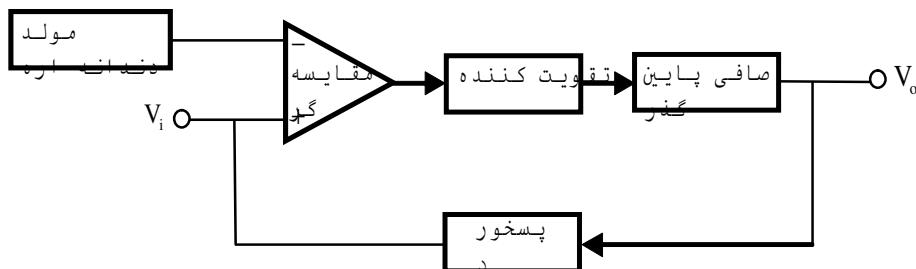۴. در مدار دارلینگتون بین کلکتورها اختلاف پتانسیل وجود ندارد.

۱۲- نمودار قالبی زیر مربوط به چه ردی تقویت کننده است؟ (مولد دندانه اره ای - مقایسه گر - تقویت کننده - صافی پایین گذر - پسخورد)



D . ۴

C . ۳

B . ۲


A . ۱

۱. قوانین دمورگان در مورد بیش از دو ورودی اعتبار ندارند.
۲. قوانین دمورگان برای توابع AND و OR شکل یکسانی ندارند.
۳. عضوکمینه یک عمل گر OR است که در آن هر متغیر فقط یک بار ظاهر می شود.
۴. دریچه AND نفی شده در ورودی ها و خروجی، با یک دریچه OR تطبیق می کند.

-۱۴- در یک مدار امپت مترک $\beta = 180$ و $I_{EQ} = 2.6mA$ است. پاگیری این مدار عبارت است از:

$$4. 420\Omega \quad 3. 1.8k\Omega \quad 2. 2.1k\Omega \quad 1. 3.4k\Omega$$

-۱۵- مدار شکل زیر چه نوع دریچه ای است؟

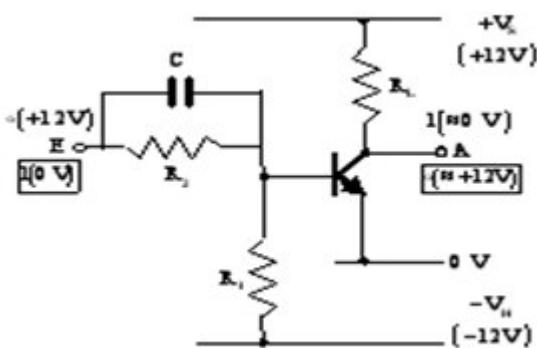

NOR . ۲

NOT . ۱

۴. NOR در منطق منفی

NAND . ۳

-۱۶- در زیر یکی از مشخصه های تقویت کننده تفاضلی ارائه شده است. نام این مشخصه چیست؟ (علامت نامشخص | است)


$$-\frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{r_s \parallel R_B}{2R_E + h_{ib} + \frac{r_s \parallel R_B}{1 + h_{fe}}}$$

۴. بهره جریان تفاضلی


۳. بهره جریان هم فاز

۲. بهره ولتاژ هم فاز

۱. بهره ولتاژ هم فاز

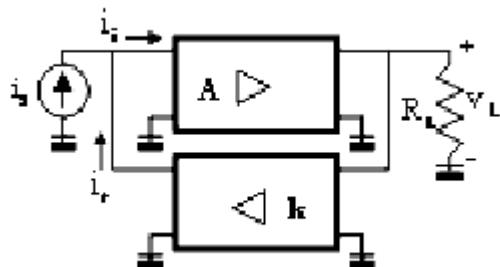

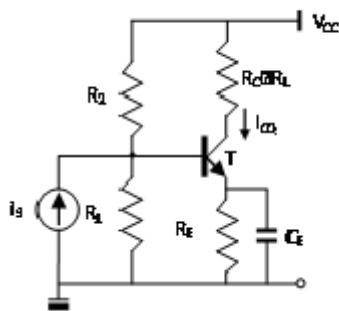۱. جریان وابسته به ولتاژ
۲. جریان وابسته به جریان
۳. ولتاژ وابسته به ولتاژ
۴. ولتاژ وابسته به جریان
- ۱۸- در مدار تقویت کننده جریان مستقیم شکل زیر ظرفیت خازن امیتر برای کمینه بسامد قطع $(f_1 = 20\text{Hz})$ برابر است با:



۱. 125pF

۲. $48\mu\text{F}$

۳. 62nF

۴. $75\mu\text{F}$

۱۹- عبارت $\bar{A} * B + A * \bar{B}$, $A \neq B$ بیانگر کدام عمل گر است؟

۱. هم ارز

۲. بازدارنده

۳. NAND

۴. XOR

۲۰- کدام گزاره نادرست است؟

۱. در عمل نمی توان به بهره هم فازی ناچیز دست یافت.

۲. برای رسیدن به بهره هم فازی کم باید $R_E = 0$ باشد.

۳. در حذف هم فازی معیار انحراف از شرایط آرمانی CMRR است.

۴. حذف هم فازی از نسبت بهره تقاضی به بهره هم فاز به دست می آید.

-۱ یک مدار دارلینگتون از دو ترانزیستور با $h_{fe1} = h_{fe2} = 100$ برای جریان کل $I_{CQtot} = 1mA$ تشکیل شده است. برابر است با:


$$100K\Omega \quad .\text{۴}$$

$$250K\Omega \quad .\text{۳}$$

$$1000K\Omega \quad .\text{۲}$$

$$500K\Omega \quad .\text{۱}$$

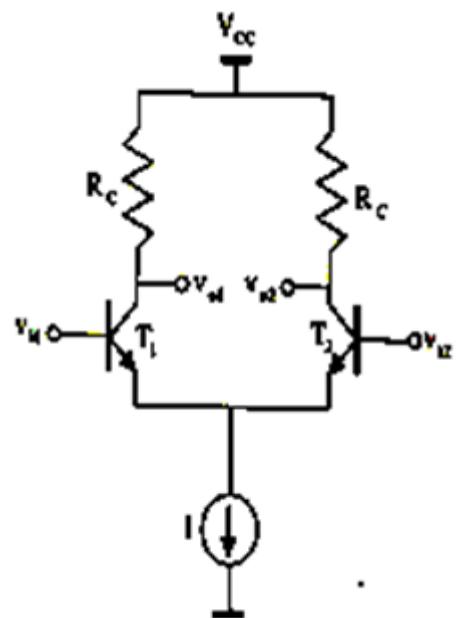-۲ در مدار شکل زیر اگر کدام است؟ $V_{CC} = 12V, I = 1mA, R_C = 10K\Omega, V_{i2} = 0V, V_{i1} = 16\sin\omega t \text{ mV}$




$$V_{o1} = 7 + 1.6 \sin \omega t \quad V \quad .\text{۲}$$

$$V_{o1} = 7 + 1.6 \cos \omega t \quad V \quad .\text{۱}$$

$$V_{o1} = 7 - 1.6 \cos \omega t \quad V \quad .\text{۴}$$

$$V_{o1} = 7 - 1.6 \sin \omega t \quad V \quad .\text{۳}$$

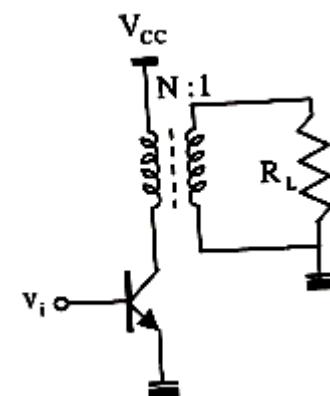- ۳- شکل مقابل مدار aC یک تقویت کننده رده A با تزویج را نشان می دهد. ترانزیستوری با بیشینه توان قابل تحمل $4W$ با $V_{CEmax} = 40V$ و $i_{cmax} = 1A$ در اختیار داریم. بیشینه توانی که این مدار می تواند به یک مقاومت بار $R_L = 10\Omega$ بدهد $(I_{CQ} = 0.32A, V_{CEQ} = 12.6V, N = 2)$ چقدر است؟



$2W$


$4W$

$1W$

$8W$

چقدر است؟

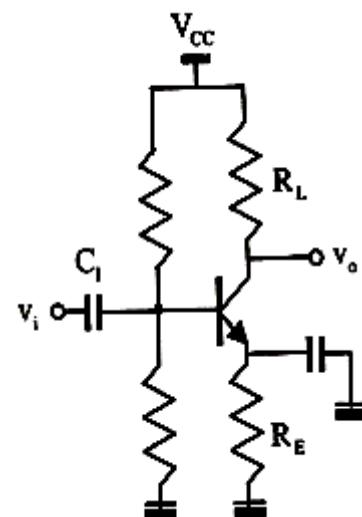- ۴- در مدار شکل زیر با این فرض که $V_{CE(sat)} = 0V$ است. بیشینه توانی که در خروجی می توان داشت بر حسب کمیتهای مدار



$$P_{Lmax} = \frac{2V_{CC}R_E}{(2R_L + R_E)} \quad .\text{۲}$$

$$P_{Lmax} = \frac{V_{CC}R_L}{2(2R_L + R_E)} \quad .\text{۴}$$

$$P_{Lmax} = \frac{2V_{CC}R_L}{(2R_L + R_E)} \quad .\text{۱}$$

$$P_{Lmax} = \frac{V_{CC}R_E}{2(2R_L + R_E)} \quad .\text{۳}$$

- توان ورودی یک دستگاه با ولتاژ ورودی $1000V$ برابر 377010 است. ضمناً "توان خروجی $500W$ و پاگیری خروجی 5 اهم است. بهره ولتاژ به دسی بل برابر است با:


$20dB$. ۴

$-20dB$. ۳

$10dB$. ۲

$-10dB$. ۱

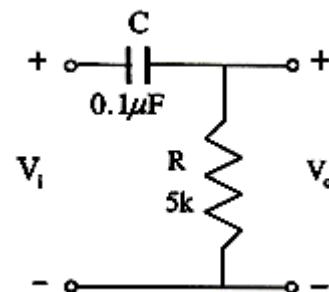۶- بسامد شکست مدار شکل مقابل چند هرتز است؟



637 . ۴

159 . ۳

337 . ۲

318.5 . ۱

۷- کدام عبارت صحیح نیست؟


۱. در پسخورد منفی سیگنال برگشتی نسبت به سیگنال فرمان ناهم فاز است.

۲. در پسخورد منفی سیگنال ورودی کوچکتر می شود و بهره کاهش می یابد.

۳. در پسخورد مثبت سیگنال برگشتی با سیگنال فرمان هم فاز است.

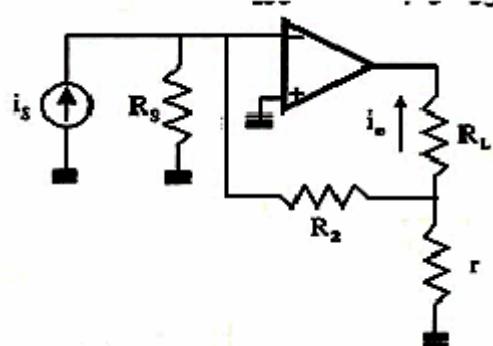۴. در پسخورد مثبت سیگنال برگشتی باعث تضعیف سیگنال فرمان می شود.

۸- تقویت کننده زیر از چه نوع پسخورد می باشد؟



۴. متواالی - متواالی

۳. متواالی - موازی

۲. موازی - متواالی

۱. موازی - موازی

۹- در یک مدار امپیتر مشترک $\beta = 180$, $I_{EQ} = 2.6mA$ و بار $4K\Omega$ است. بهره جریان در این مدار کدام است؟

45 . ۴

180 . ۳

360 . ۲

90 . ۱

۱۰- کدام یک از گزینه های زیر از شرایط تقویت کننده عملیاتی آرمانی نیست؟

۱. مقاومت ورودی بینهایت باشد.

۲. بهره بی باری بینهایت باشد.

۳. مقاومت خروجی بینهایت و ولتاژ خروجی وابسته به جریان است.

۴. حداقل یک سر ورودی موجود باشد که به آن ولتاژ خارجی با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه اعمال شود.

۱۱- به یک تقویت کننده عملیاتی با بهره تفاضلی ۲۰۰۰ ولتاژهای ورودی $V_{i2} = 80\mu V$, $V_{i1} = 100\mu V$ را اعمال می کنیم.

ولتاژ ورودی برای حالت $CMRR = 200$ چند ولت می باشد؟


۶۱.۳۵mV .۴

۲۰.۴۵mV .۳

۸۱.۸mV .۲

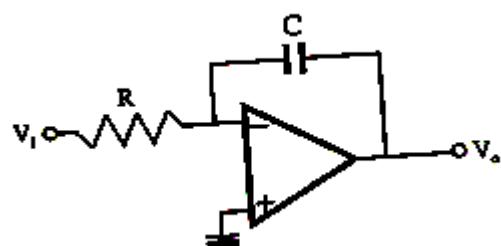۴۰.۹mV .۱

۱۲- مدار شکل مقابل از چه تقویت کننده عملیاتی می باشد؟




۴. جمع گر

۳. تفريقي گر

۲. انتگرال گير

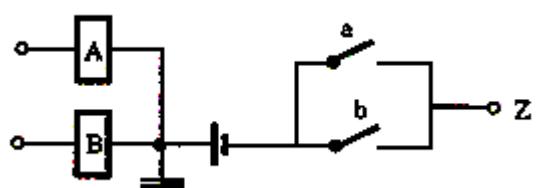۱. مشتق گير

۱۳- مدار شکل مقابل چه نوع عملی را انجام می دهد؟




OR .۴

NAND .۳

AND .۲

NOR .۱

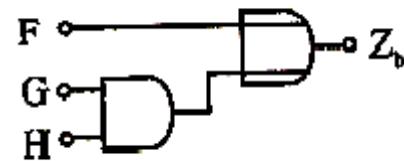


$$Z_h = F.(H+G) \quad .\quad \forall$$

$$Z_h = F.H + F.G \quad .$$

$$Z_b = F \cdot (H + G) \quad . \quad \S$$

$$Z_h = (F + G) \cdot (H + F) \quad .\quad \mathfrak{F}$$

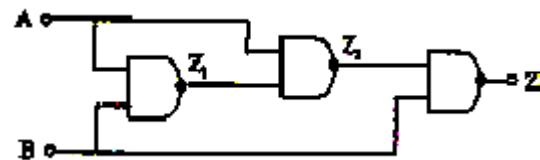۱۵- مدار منطقی شکل مقابله بیانگر یک عملگر..... است.




NAND . ¶

۳. دربرگیرنده

۱۰۷

١. نفي

۱۶- شبکه اتصالی شکل مقابله بیانگر یک

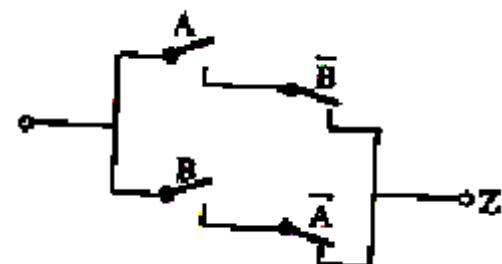

۴. دربرگیرنده است.

۳. XOR است.

۱۰۰ هم ارز است.

۱. بازدارنده است.

-۱۷ در یک کلید آرمانی بسته

۱. افت ولتاژ و جریان درون آن صفرند.

.۲ افت ولتاژ برابر با ولتاژ تغذیه V_s و جریان درون آن برابر با نسبت $\frac{V_s}{R_L}$ است.

.۳ افت ولتاژ برابر با ولتاژ تغذیه V_s و جریان درون آن صفر است.

.۴ افت ولتاژ برابر با صفر و جریان درون آن برابر با نسبت $\frac{V_s}{R_L}$ است.

-۱۸ اگر زمان وصل یک کلید $3\mu s$ و زمان قطع آن $2\mu s$ باشد، در نتیجه بیشینه بسامد وصل برابر است با:


۱MHz .۴

200kHz .۳

333kHz .۲

500kHz .۱

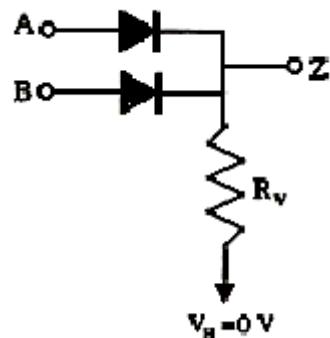-۱۹ مدار دیودی شکل مقابل بستگی به منطق بکارگرفته شده یک.....



۱. دریچه AND یا NOR است.

۲. دریچه OR یا NAND است.

۳. دریچه NOR یا NAND است.

-۲۰ تقویت کننده ای با خروجی $40W$ به یک بلندگوی 10 اهمی اتصال دارد. توان ورودی مربوط به بیشینه توان خروجی با فرض این که بهره توان $25dB$ باشد کدام است؟


253mW .۴

80mW .۳

40mW .۲

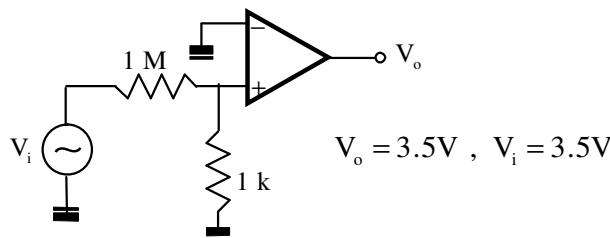126.5mW .۱

- تقویت کننده عملیاتی شکل زیر آرمانی و بهره آن محدود است. بهره A_v این تقویت کننده عبارت است از:




$$1001 \quad .4$$

$$101 \quad .3$$

$$10001 \quad .2$$

$$10 \quad .1$$

- مقدار h_{22} مدار زیر برابر است با:

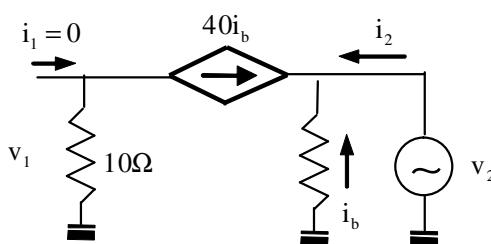

$$74 S \quad .4$$

$$142 \text{ mS} \quad .3$$

$$74 \text{ mS} \quad .2$$

$$29.3 \text{ mS} \quad .1$$

- مقاومت ورودی در پسخورد جریان وابسته به ولتاژ عبارت است از:


$$r_i(1+A_s) \quad .4$$

$$\frac{r_i}{1+A_s} \quad .3$$

$$\frac{r_i}{1-A_s} \quad .2$$

$$r_i(1-A_s) \quad .1$$

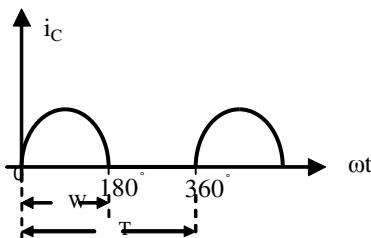- نمودار زیر نشان دهنده جریان کلکتور تقویت کننده چه نوع رده ای است؟



$$C \quad .4$$

$$B \quad .3$$

$$AB \quad .2$$

$$A \quad .1$$

۵- بهره جریان مدار کلکتور مشترک عبارت است از:


$$\frac{r_s \parallel R_B}{\frac{r_s \parallel R_B + h_{ie}}{1+h_{fe}} + (R_E \parallel R_L)} \quad .2$$

$$\frac{r_s \parallel R_B}{\frac{r_s \parallel R_B + h_{ie}}{1+h_{fe}} + R_E} \quad .1$$

$$\frac{R_B}{r_s + R_B} \cdot \frac{1}{1 + \frac{r_s \parallel R_B + h_{ie}}{(1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)}} \quad .4$$

$$\frac{r_s \parallel R_B}{\frac{r_s \parallel R_B + h_{ie}}{1+h_{fe}} + (R_E \parallel R_L)} \cdot \frac{R_E}{R_E + R_L} \quad .3$$

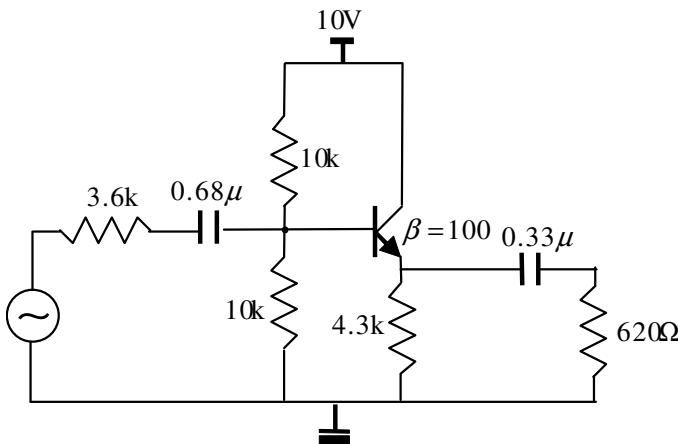۶- در شکل زیر مدار امیتر پیرو با $R_o = 45.9k\Omega$ داده شده است.




بسامد قطع در شبکه پیش افتی خروجی عبارت است از:

724Hz .4

685Hz .3

266Hz .2

92Hz .1

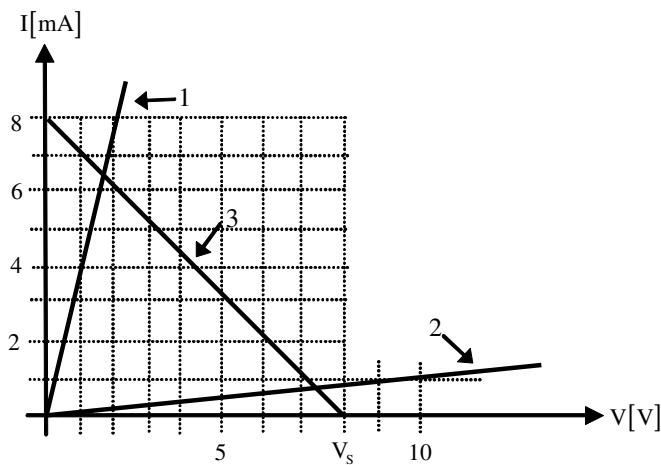

۱. ۲ مشخصه مقاومت قطع است.
 ۲. ۳ مشخصه مقاومت گذردهی است.
 ۳. ۴ مشخصه مقاومت بار است.

-۸- یک عضو کمینه از پنج متغیر ...


۱. در یک نیمه از ترکیب های ورودی مقدار ۱ و در نیمه دیگر مقدار ۰ دارد.
 ۲. در ۳۰ ترکیب ورودی مقدار ۰ و در یکی مقدار ۱ دارد.
 ۳. در ۳۱ ترکیب ورودی مقدار ۰ و در یکی مقدار ۱ دارد.
 ۴. در ۳۱ ترکیب ورودی مقدار ۱ و در یکی مقدار ۰ دارد.
 ۹- در یک تقویت کننده توان $A_{CP} = 0.2\text{mA}$ ، زمان تناب $3\mu\text{s}$ و پهنهای ضربه جریان $0.9\mu\text{s}$ است. بدین ترتیب دوره کار عبارت است از:

- ۰.۷۸ .۴ ۰.۶ .۳ ۰.۴۵ .۲ ۰.۳ .۱

-۱۰- کدام گفته درست است؟

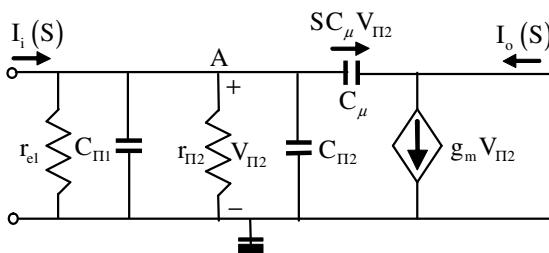۱. بهره جریان مدار بیس مشترک بسیار بزرگ تر از یک است.
 ۲. مدار آبشاری، یک ترانزیستور در امپتر مشترک و سپس ترانزیستوری در ترکیب بیس مشترک دارد.
 ۳. مقاومت ورودی مدار آبشاری $R_i = h_{ie1}$ است.
 ۴. بهترین روش محاسبه بهره تقویت کننده‌ی چند طبقه، استفاده از مدار اصلی است.

۱۱- شکل زیر مدار معادل سیگنال کوچک یک مدار ترانزیستوری را برای بسامدهای بالا نشان می دهد.



گذارایی دیده شده از ورودی عبارت است از:

$$\frac{1}{r_{\pi 2}} + SC_{\Pi 2} + SC_{\mu 2} + g_m \quad .2$$

$$\frac{1}{r_{el}} + SC_{\Pi 1} + \frac{1}{r_{\pi 2}} + SC_{\Pi 2} + SC_{\mu 2} \quad .1$$

$$\frac{1}{r_{el}} + SC_{\Pi 1} + \frac{1}{r_{\pi 2}} + SC_{\Pi 2} \quad .4$$

$$\frac{1}{r_{el}} + \frac{1}{r_{\pi 2}} + SC_{\Pi 2} + SC_{\mu 2} \quad .3$$

$$\frac{A'_v}{R_o + R_\alpha + R_L} R_v \mathcal{E} \quad -12$$


۲. بهره جریان خارجی پسخورد جریان وابسته به جریان

۱. بهره جریان خارجی پسخورد جریان وابسته به جریان

۴. بهره جریان داخلی پسخورد جریان وابسته به ولتاژ

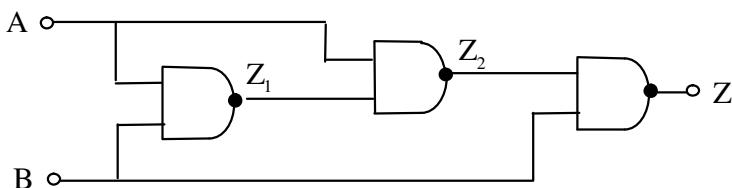۳. بهره حلقه پسخورد ولتاژ وابسته به جریان

۱۳- مدار منطقی شکل زیر چه نوع عمل گری است؟



NAND .۴

۳. دربرگیرنده

۲. نفی

۱. بازدارنده

۱۴- بیشترین بازده ای که یک تقویت کننده رده ای A امکان پذیر می سازد عبارت است از:

0.90% .۴

0.75% .۳

0.50% .۲

0.25% .۱

۱۵- کدام گفته نادرست است؟

۱. تقویت کننده های رده‌ی A و B پر مصرف ترین هستند.
۲. تقویت کننده های رده‌ی D دارای بازدهی بالا می‌باشند.
۳. تقویت کننده های رده‌ی C در تقویت کننده های صوتی به کار می‌روند.
۴. تقویت کننده های رده‌ی C در مدارهای تنظیم مورد استفاده قرار می‌گیرند.


۱۶- کدام گفته درست است؟

۱. مدار دارلینگتون را می‌توان به عنوان دو مدار امپیتر مشترک دنبال هم در نظر گرفت.
۲. مدار دارلینگتون را می‌توان به عنوان دو مدار کلکتور مشترک دنبال هم در نظر گرفت.
۳. مقدار پارامترهای ترانزیستورهای دو قطبی در هر شرایطی ثابت است.
۴. در مدار دارلینگتون باید جریان عرضی مقسم ولتاژ در مقایسه با جریان بیس IBQ1 بزرگ باشد.

۱۷- تعریفی که در حوزه برق برای توان به dB به کار می‌رود عبارت است از:

$$20 \lg \frac{P_2}{P_1} [\text{dB}] \quad .4$$
$$10 \lg \frac{P_2}{P_1} [\text{dB}] \quad .3$$
$$10 \lg \frac{V_2}{V_1} [\text{dB}] \quad .2$$
$$2 \lg \frac{V_2}{V_1} [\text{dB}] \quad .1$$

۱۸- مدار شکل زیر چیست؟

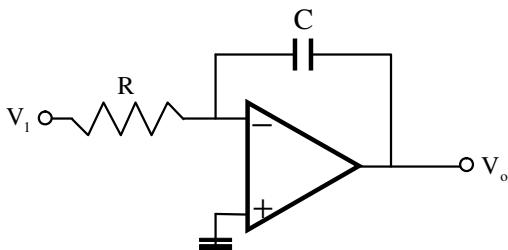


۱. انTEGRال گیر
۲. مشتق گیر
۳. تفريقي گر
۴. جمع گر

۱۹- هرگاه در یک طبقه ترانزیستوری (از نوع PNP) کلکتور ترانزیستور هادی حالت ۱ را ارائه دهد، در نتیجه ...

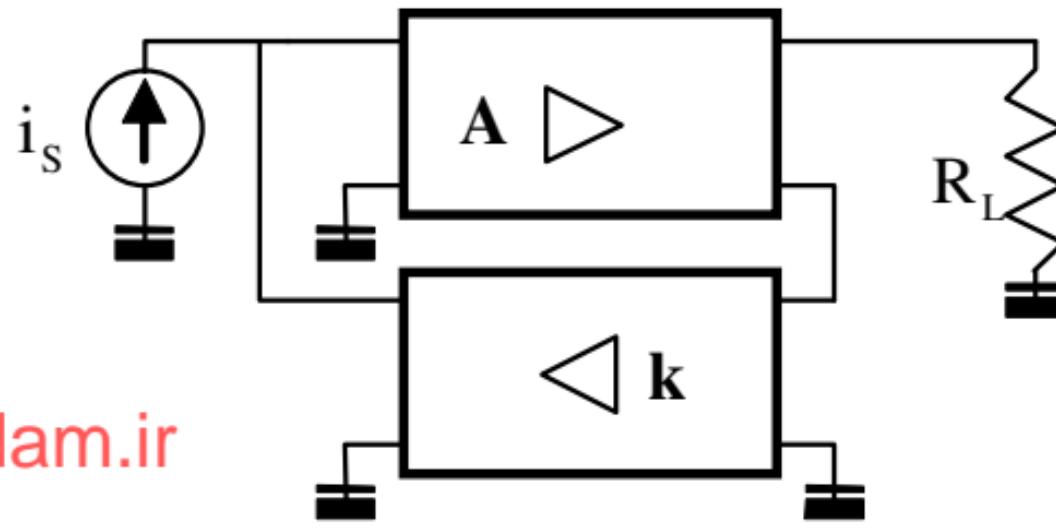۱. یک منطق منفی (LL) داریم.
۲. یک منطق مثبت (HL) داریم.
۳. بستگی به پتانسیل کلکتور، LL یا HL داریم.
۴. بستگی به این که در امیتر صفر ولت باشد یا بیس، LL یا HL داریم.

-۴۰- در مدار شکل زیر از چه نوع پسخوردی استفاده شده است؟




۲. پسخورد ولتاژ وابسته به جریان

۴. پسخورد جریان وابسته به ولتاژ

۱. پسخورد ولتاژ وابسته به ولتاژ

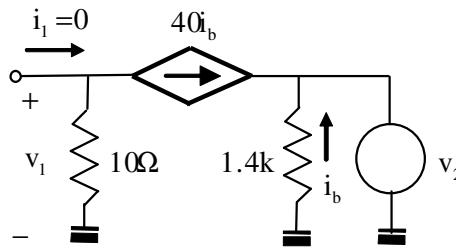۳. پسخورد جریان وابسته به ولتاژ

-۱ برای مدار زیر مقدار h_{12} برابر است با ...




$$\frac{3}{5} . ۴$$

$$\frac{2}{7} . ۳$$

$$\frac{1}{6} . ۲$$

$$\frac{2}{9} . ۱$$

-۲ شبکه اتصالی شکل روبرو بیانگر چیست؟

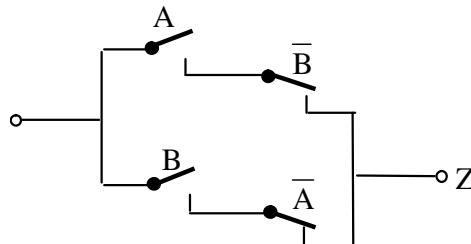

$$R_i = R_B \parallel (2h_{ie1}) . ۴$$

۱. دربرگیرنده
۲. هم ارز
۳. بازدارنده

-۳ مقاومت ورودی مدار دارلینگتون عبارت است از ...


$$R_i = R_B \parallel [h_{ie1} + (1 + h_{fe1})] . ۲$$

$$R_i = R_B \parallel (1 + h_{fe1})h_{ie2} . ۱$$

$$R_i = R_B \parallel (2h_{ie1}) . ۴$$

$$R_i = R_B . ۳$$

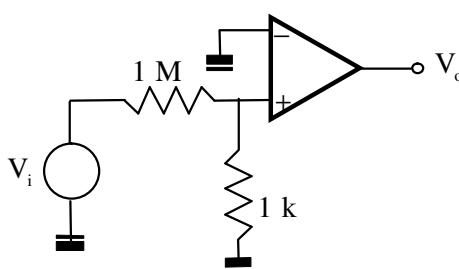-۴ در مدار شکل زیر از تقویت کننده عملیاتی آرمانی با بهره $A_V = 3.5V$ و $V_i = 3.5V$ است، بهره A_V ی این تقویت کننده عملیاتی برابر است با ...



$$۲۰۱ . ۴$$

$$۱۰۰۱ . ۳$$

$$۱۰۱ . ۲$$

$$۵۰۰۱ . ۱$$

-۵ هرگاه در یک طبقه ترانزیستوری (از نوع PNP) کلکتور ترانزیستور هادی حالت ۱ را ارائه دهد، در نتیجه ...

.۱ یک منطق منفی (LL) داریم.

.۲ بستگی به پتانسیل کلکتور، LL یا HL داریم.

.۳ یک منطق مثبت (HL) داریم.

.۴ بستگی به این که در امپیتر صفر ولت باشد یا بیس، LL یا HL داریم.

-۶ شبی خط بار DC مدار امپیتر مشترک عبارت است از:

$$-\frac{R_C}{R_C + R_E} \quad .۴$$

$$-\frac{1}{R_C + R_B} \quad .۳$$

$$-\frac{1}{R_C} \quad .۲$$

$$-\frac{1}{R_C + R_E} \quad .۱$$

-۷ توان ورودی یک دستگاه 10kW و توان خروجی آن 500W است. بهره توان این دستگاه به dB برابر است با ...

$$-0.26\text{dB} \quad .۴$$

$$-26\text{dB} \quad .۳$$

$$-13\text{dB} \quad .۲$$

$$-26\text{dB} \quad .۱$$

-۸ بهره ولتاژ مدار کلکتور مشترک چقدر است؟


.۲. کوچک تر از ۱ است.

.۱. بزرگ تر از ۱ است.

.۴. بزرگ تر از ۲ است

.۳. برابر با ۱ است.

-۹ شکل زیر چه نوع مداری است؟

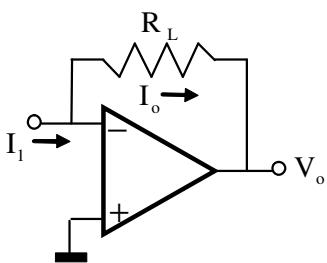

.۲. منبع ولتاژ وابسته به ولتاژ

.۱. منبع ولتاژ وابسته به جریان

.۴. منبع جریان وابسته به ولتاژ

.۳. منبع جریان وابسته به جریان

-۱۰ تعریف دوره کار عبارت است از ...


$$\frac{W}{T} \quad .۴$$

$$\frac{D}{W} \quad .۳$$

$$\frac{T}{W} \quad .۲$$

$$\frac{D}{T} \quad .۱$$

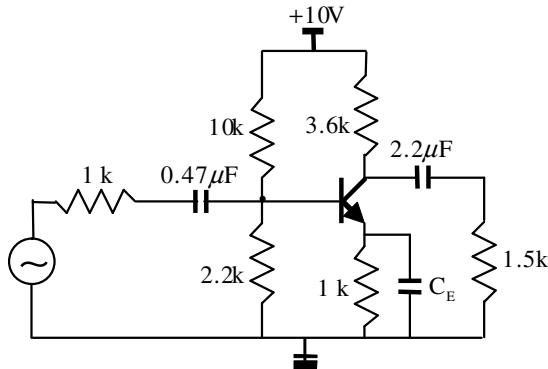بسامد قطع در شبکه پیش افقي ورودي مدار زير با $R_i = 1.18k\Omega$ عبارت است از:




۱. $1.2kHz$

۲. $86Hz$

۳. $184Hz$

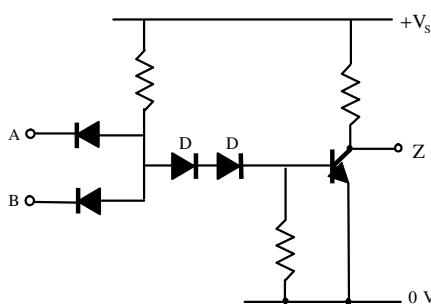۴. $155Hz$

-12- وظيفه دو ديو D در شكل زير اين است که ...




۱. ديو D بيس-اميتر را در مقابل ولتاژ مازاد محافظت کنند.

۲. ترانزیستور را در مقابل اشباع محافظت کنند.

۳. به هنگام اعمال $+Vs$ به يك ورودي، ترانزیستور را با اطمینان به قطع ببرند.

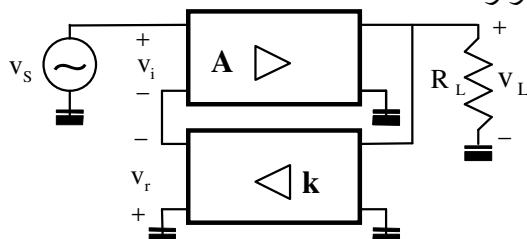۴. به هنگام اعمال $0V$ به يك ورودي، ترانزیستور را با اطمینان به قطع ببرند.

-13- در مدار رو برو چه نوع پسخوردي بهكار رفته است؟





۱. جريان وابسته به جريان

۲. ولتاژ وابسته به ولتاژ

۳. جريان وابسته به جريان

۴. ولتاژ وابسته به جريان

-۱۴- برای مدارهای شکل روبرو می توان گفت:

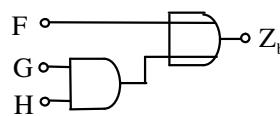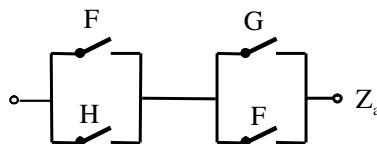

$$Z_a = F \cdot (H + G) \quad , \quad Z_b = F \cdot (H + G) \quad .\quad ۲$$

$$Z_a = F \cdot H + F \cdot G \quad , \quad Z_b = F \cdot H + F \cdot G \quad .\quad ۱$$


$$Z_a = (F+H) \cdot (G+F) \quad , \quad Z_b = F \cdot (G+H) \quad .\quad ۴$$

$$Z_a = F + HG \quad , \quad Z_b = (F+G) \cdot (F+H) \quad .\quad ۳$$

-۱۵- بهره جریان مدار بیس مشترک در چه حدود است؟

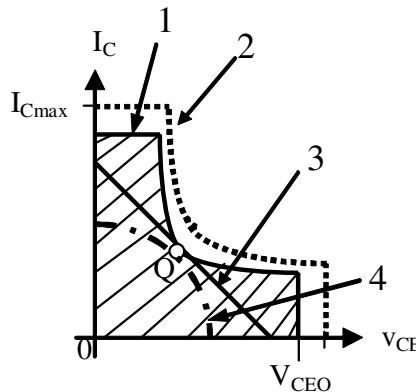۱. بزرگ تر از ۱ است.
۲. کوچک تر از ۱ است.
۳. مساوی ۱ است.
۴. بسیار کوچک تر از ۱ است.

-۱۶- شکل زیر مربوط به ترانزیستور داده شده است. کدام منحنی حوزه کار مطمئن ترانزیستور را نشان می دهد؟



۱. منحنی شماره ۱
۲. منحنی شماره ۲
۳. منحنی شماره ۳
۴. منحنی شماره ۴

-۱۷- مقاومت ورودی پسخورد ولتاژ وابسته به جریان کدام است؟


$$r_i \frac{A_V}{1 - A_S} \quad .\quad ۴$$

$$r_i \frac{A_I}{1 - A_S} \quad .\quad ۳$$

$$r_i (1 + A_S) \quad .\quad ۲$$

$$r_i (1 - A_S) \quad .\quad ۱$$

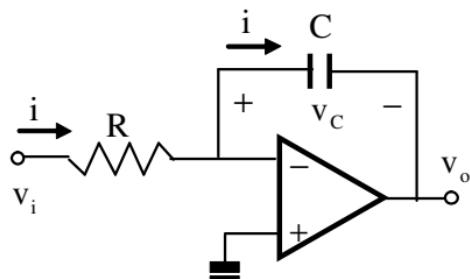۱۸- ولتاژ خروجی مدار رو برو عبارت است از:



www.nashr-estekhdam.ir

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt \quad .2$$

$$v_o = -\int v_i dt \quad .1$$

$$v_o = RC \int v_i dt \quad .4$$

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_C dt \quad .3$$

۱۹- حسن تعیین کننده ی چه نوع رده ای در قیاس با تقویت کننده های رده ی A اصلاح ضریب شایستگی به اندازه ضریب ۱۰ است؟

AB و C .۴

B .۳

AB .۲

C .۱

۴. مدار آبشاری


۳. مدار کلکتور مشترک

۴۰- بسامد قطع آلفا αf در چه نوع مداری بروز می کند؟

۲. مدار بیس مشترک

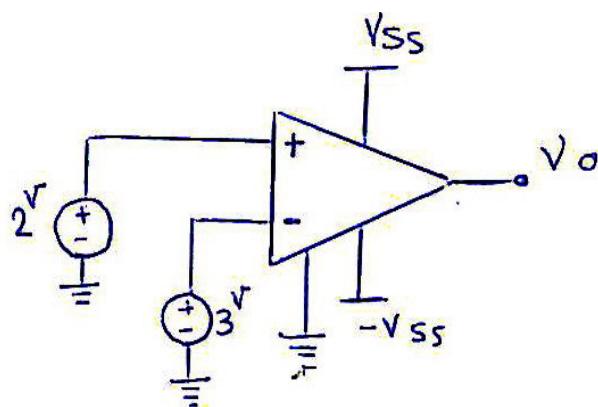۱. مدار امپیتر مشترک

-۱ کدام گزینه در مورد ولتاژ خروجی مدار زیر (V_o) صحیح است؟



$$V_o = 0 \quad .4$$

$$V_o = -V_{sat} \quad .3$$

$$V_o = V_{sat} \quad .2$$

$$-V_{sat} < V_o < V_{sat} \quad .1$$

-۲ کدام گزینه در مورد تقویت کننده‌های عملیاتی صحیح می‌باشد؟


۱. حداکثر ولتاژ خروجی یک تقویت کننده عملیاتی حدود یک یا دو ولت بیشتر از ولتاژ تغذیه می‌باشد.

۲. حساسیت ولتاژ انحراف از میزان ورودی (V_{off}) نسبت به ولتاژ تغذیه همان سرعت تغییرات خروجی (SR) نام دارد.

۳. CMRR یک تقویت کننده ایده‌آل صفر می‌باشد.

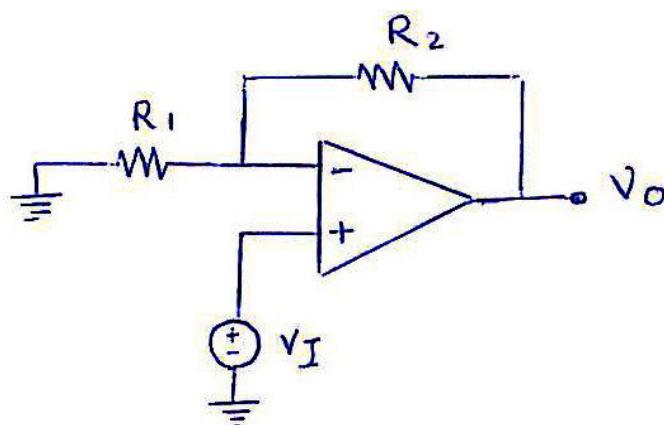۴. یک تقویت کننده ایده‌آل دارای پهنای باند بی‌نهایت می‌باشد.

-۳ بهره ولتاژ تقویت کننده زیر برابر است با:




$$1 + \frac{R_2}{R_1} \quad .4$$

$$\frac{R_2}{R_1} \quad .3$$

$$1 - \frac{R_2}{R_1} \quad .2$$

$$\frac{-R_2}{R_1} \quad .1$$

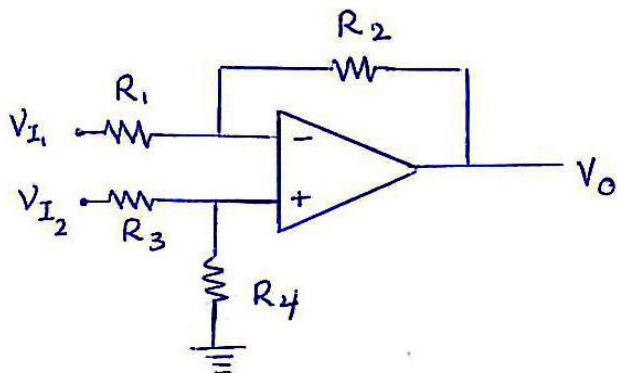مقاومت ورودی مدار زیر از دید ورودی V_{I_1} و V_{I_2} به ترتیب کدام است؟




$$R_3, R_1 + R_2 \quad .4$$

$$R_3 + R_4, R_1 \quad .3$$

$$R_3 + R_4, R_1 + R_2 \quad .2$$

$$R_3, R_1 \quad .1$$

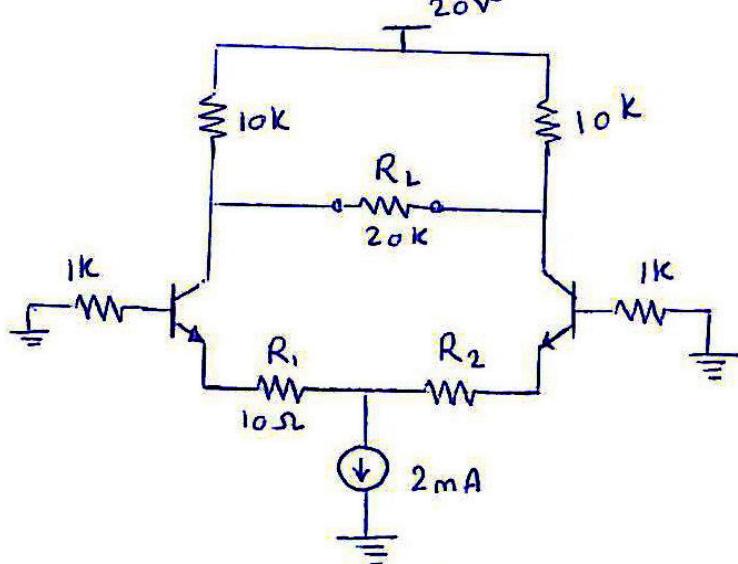در مدار زیر $\beta_1 = 50$ و $\beta_2 = 100$ می‌باشد. برای آنکه جریان DC در بار R_L صفر باشد، کدام است؟



$$0 \quad .4$$

$$5\Omega \quad .3$$

$$10\Omega \quad .2$$

$$20\Omega \quad .1$$

-۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟


۱. در تقویت کننده‌های عملیاتی که مقاومت ورودی خیلی زیاد و جریان بایاس ورودی خیلی کم مورد نیاز است، طبقه اول را با تقویت کننده‌های تفاضلی BJT طراحی می‌کنند.

۲. در تقویت کننده‌های عملیاتی که اعوجاج کم مد نظر است، طبقه اول را با تقویت کننده‌های تفاضلی FET طراحی می‌کنند.

۳. ولتاژ خروجی یک تقویت کننده تفاضلی از رابطه $V_O = A_d V_{id} + \frac{1}{2} A_c V_{ic}$ به دست می‌آید.

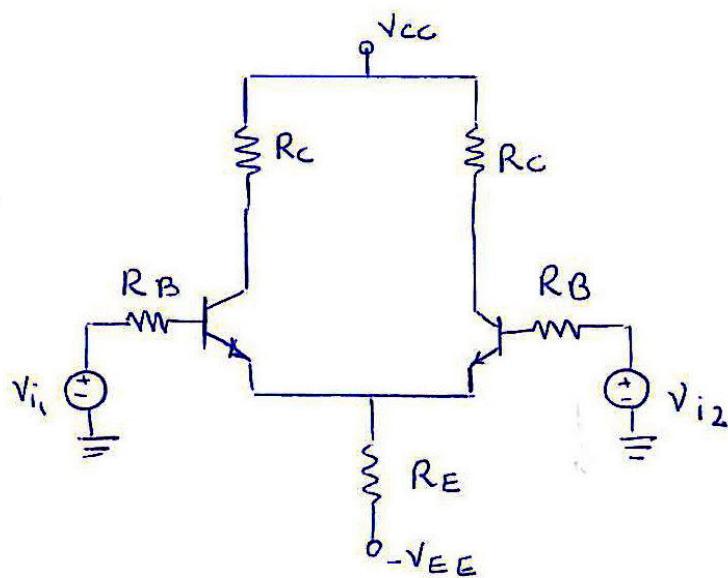۴. از تقویت کننده‌های تفاضلی به عنوان کلید می‌توان استفاده نمود.

-۴ مقاومت ورودی برای سیگنال وجه تفاضلی مدار زیر کدام است؟




$$(R_B + h_{ie}) \cdot 2$$

$$2(R_B + h_{ie}) \cdot 1$$

$$\frac{R_B + h_{ie}}{2} + (1 + h_{fe})R_E \cdot 4$$

$$\frac{h_{ie}}{2} + (1 + h_{fe})R_E \cdot 3$$

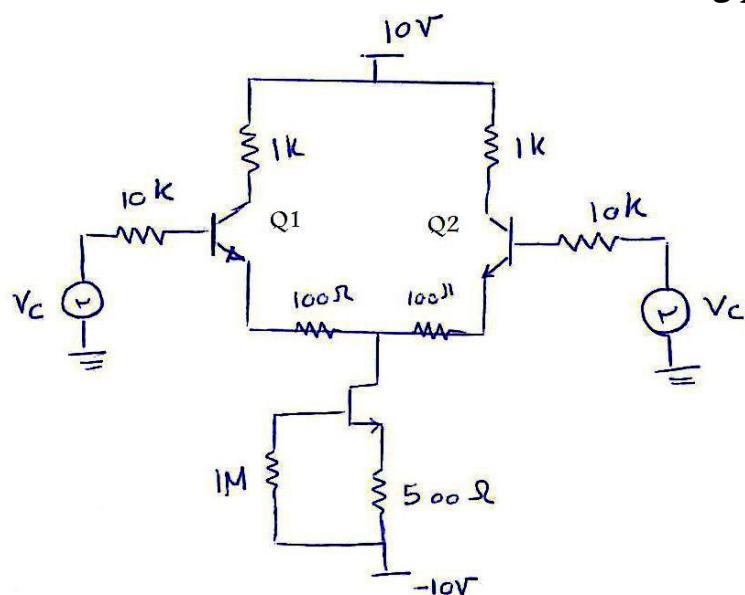-۵ در تقویت کننده دیفرانسیل زیر، FET کدام است؟ (برای I_{E1})




$$8mA \cdot 4$$

$$4mA \cdot 3$$

$$2mA \cdot 2$$

$$1mA \cdot 1$$

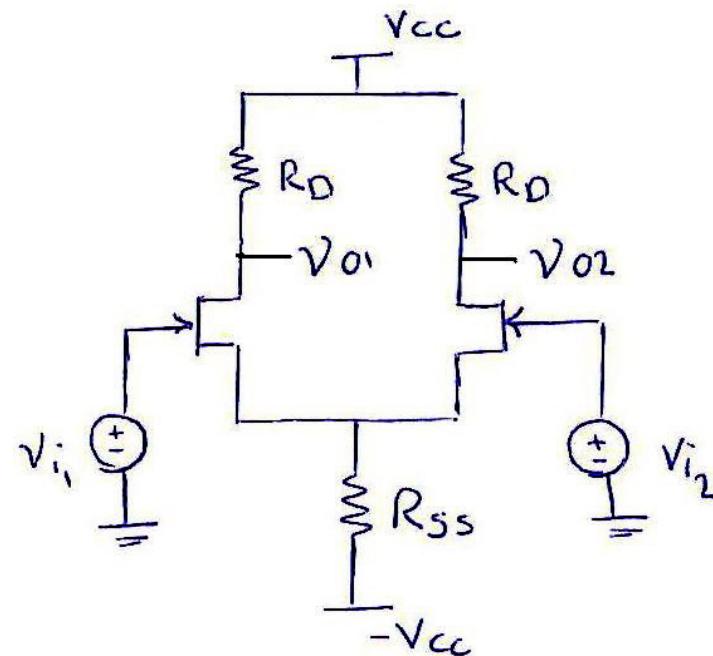

$$\frac{-g_m R_D}{R_{ss}} \cdot ۴$$

$$\frac{-g_m R_D}{1 + 2g_m R_{ss}} \cdot ۳$$

$$-g_m R_D \cdot ۲$$

$$\frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_{ss}} \cdot ۱$$


- کدام گزینه از اثرات فیدبک منفی می باشد؟

۱. افزایش اعوجاج فرکانسی

۱. افزایش اعوجاج غیر خطی


۲. افزایش نویز

۳. افزایش پایداری بهره تقویت کننده

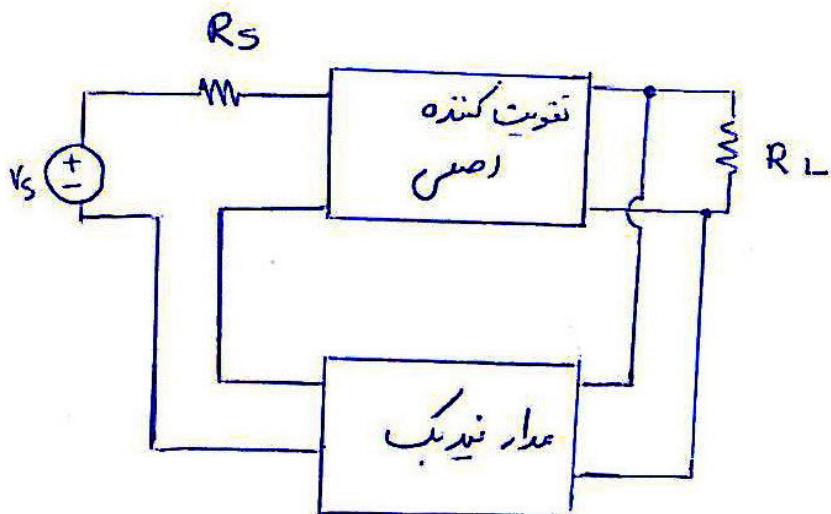

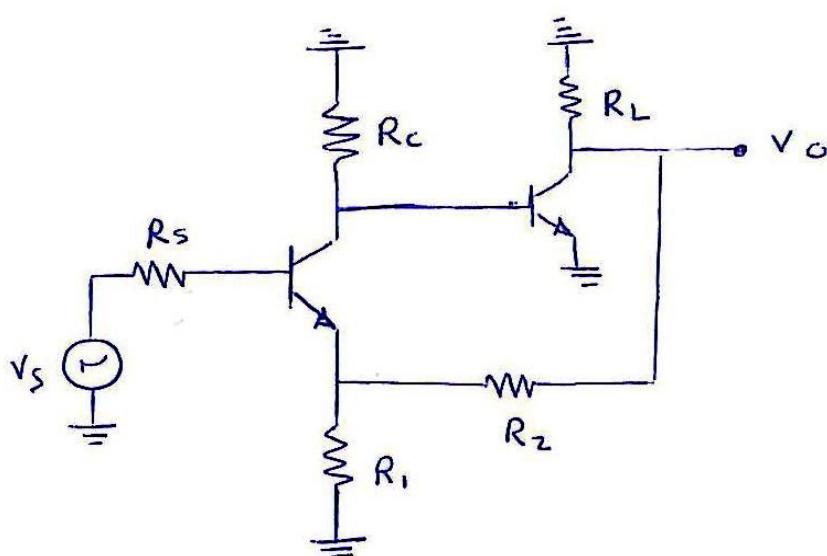۱. جریان-سری ۲. جریان-موازی ۳. ولتاژ-سری ۴. ولتاژ-موازی

۱۲- بر مبنای فیدبک موجود در مدار زیر، مقاومت خروجی مدار کدام است؟




$$\frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R_L}{1 + \beta A}$$

$$\frac{(R_1 + R_2) \parallel R_L}{1 + \beta A}$$

$$(R_2 \parallel R_L)(1 + \beta A)$$

$$\frac{R_2 \parallel R_L}{1 + \beta A}$$

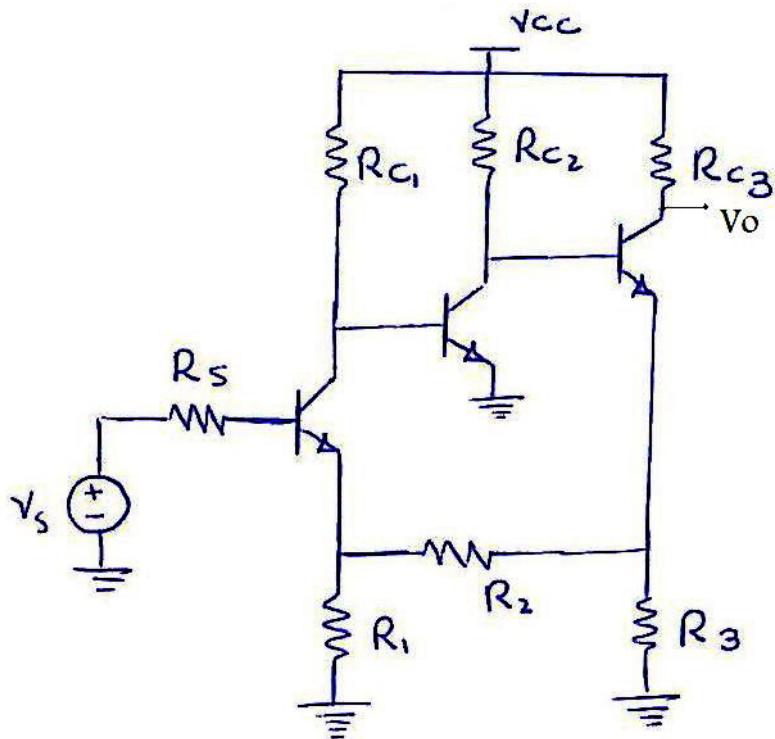-۱۳ فیدبک موجود در مدار زیر را تشخیص دهید و بر مبنای آن β شبکه فیدبک را مشخص کنید.




$$\beta = -R_2 \quad .4$$

$$\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \quad .3$$

$$\beta = \frac{-R_3}{R_2 + R_3} \quad .2$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad .1$$

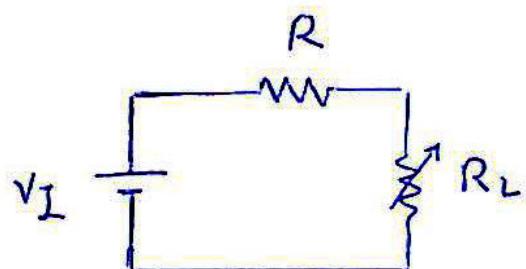-۱۴ در مدار زیر در صورتی که $V_I = 6v$, $R_{L,min} = 100\Omega$, $R = 5\Omega$ باشد، معیار تنظیم بار به کدام گزینه نزدیکتر است؟




20% .4

6% .3

5% .2

10% .1

-۱۵ در رگولاتور زیر V_o کدام است؟

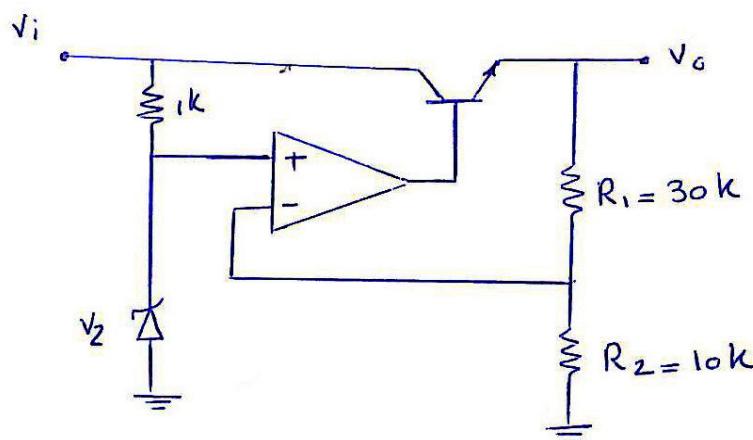


$$6 \cdot 4$$

$$3 \cdot 3$$

$$24 \cdot 2$$

$$V_i \cdot 1$$

-۱۶ در مدار زیر V_{ref} کدام است؟

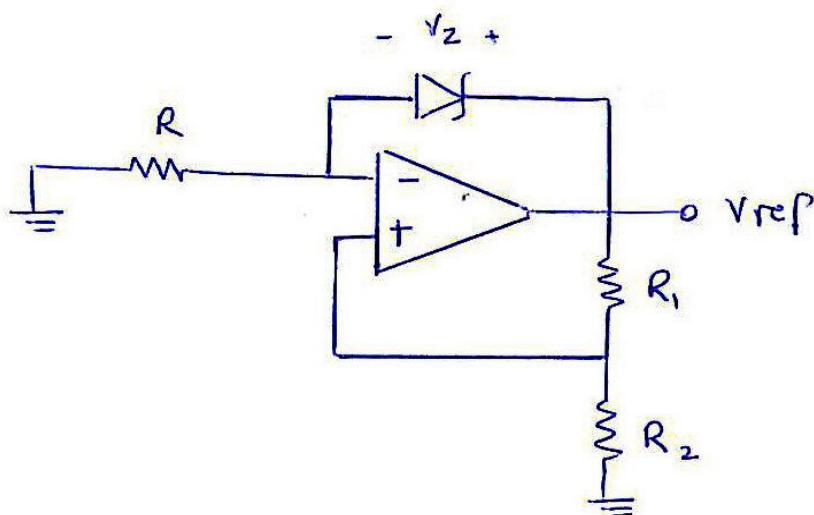


$$V_z \cdot 4$$

$$0 \cdot 3$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_2} V \cdot 2$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} V_z \cdot 1$$

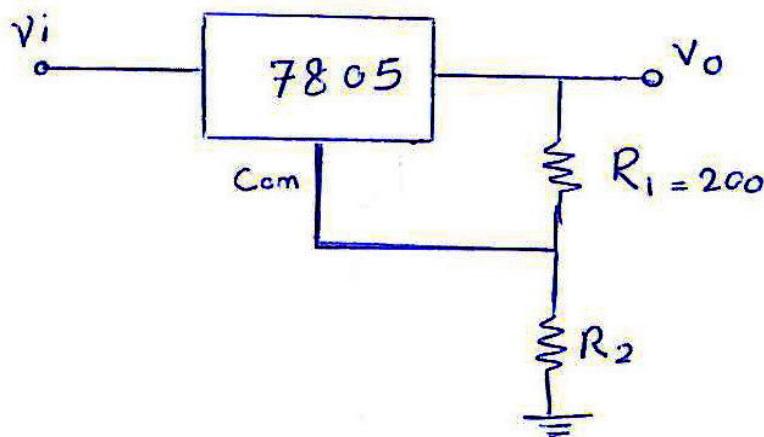در مدار زیر اگر $V_o = 9V$ باشد، R_2 کدام است؟




160 . ۴

250 . ۳

200 . ۲

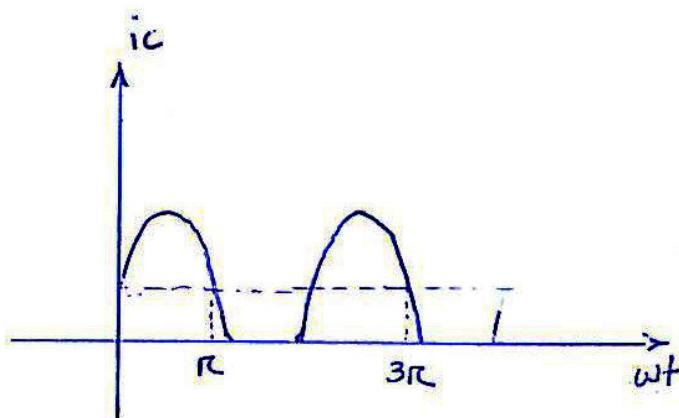100 . ۱

-۱۸- کدام یک از تقویت کننده ها دارای جریان خروجی مطابق با شکل زیر می باشد؟




۲. تقویت کننده کلاس B

۴. تقویت کننده کلاس AB

۱. تقویت کننده کلاس A

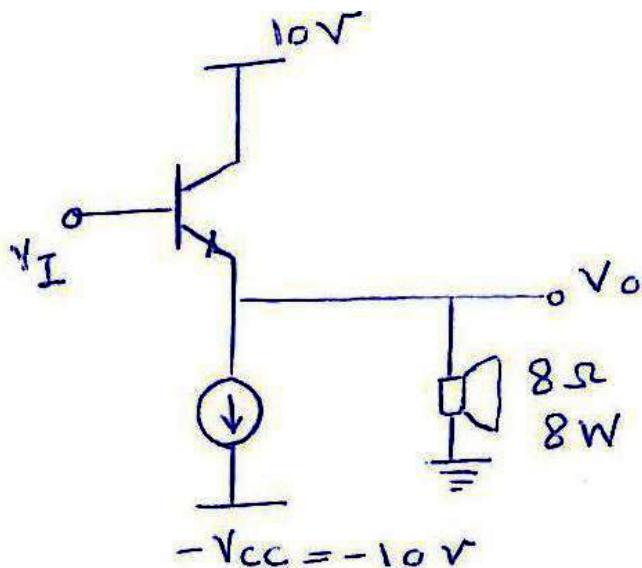۳. تقویت کننده کلاس C

توان کشیده شده توسط منابع V_{CC} در شکل زیر کدام است؟




۸W .۴

۵W .۳

۱۰W .۲

۲۰W .۱

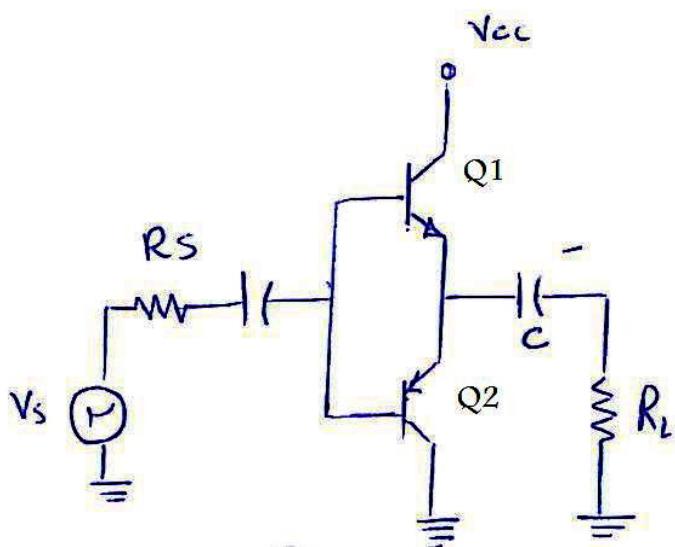-۲۰- در مورد تقویت کننده زیر کدام گزینه صحیح می‌باشد؟




۱. در نیم دوره تناوب مثبت سیگنال ورودی ترانزیستور Q2 هدایت خواهد کرد.

۲. در این مدار اعوجاج عبور از صفر وجود ندارد.

۳. این تقویت کننده کلاس AB است.

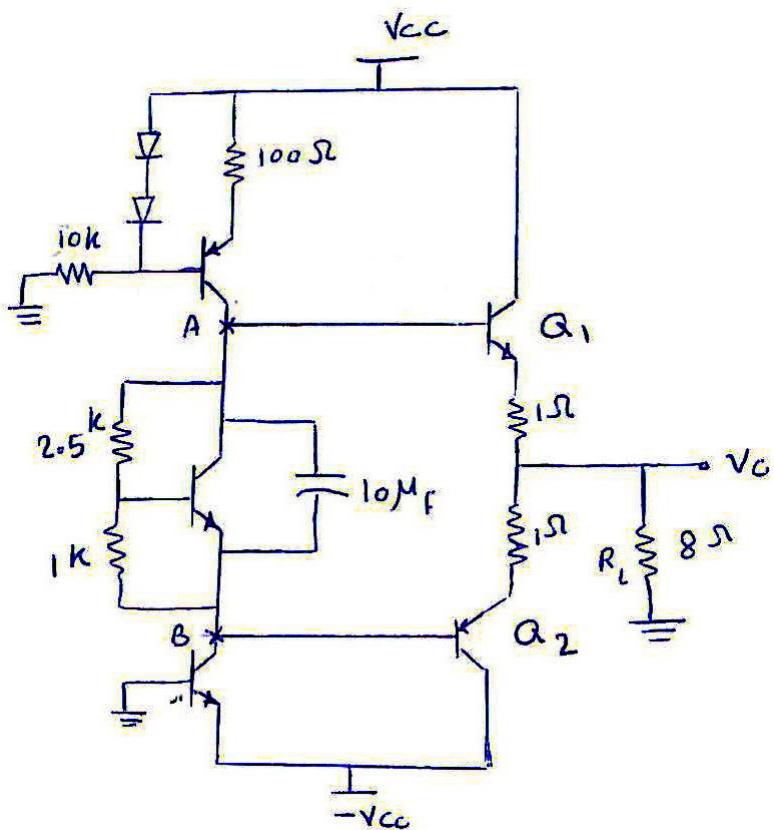۴. در این مدار خازن به اندازه $V_{CC}/2$ شارژ می‌شود.

در شکل زیر I_{E1} (جریان امیتر ترانزیستور Q_1) چند آمپر است؟



۰.۵۳ .۴

۰.۰۷ .۳


۰.۷ .۲

۰.۳ .۱

-۲۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱. استفاده از مدارهای آینه جریان به عنوان بار فعال در طبقات تقویت کننده تفاضلی باعث کاهش CMRR می‌شود.
۲. در مدارهای آینه جریان با کاهش مقاومت موجود در امیتر می‌توان بهره را افزایش داد.
۳. استفاده از منابع جریان برای بابس طبقات تقویت کننده باعث افزایش حساسیت نسبت به تغییرات ولتاژ منبع و دما می‌شود.
۴. با به کار گیری منابع جریان به عنوان بار فعال در تقویت کننده‌های ترانزیستوری، امکان دستیابی به بهره بالا میسر می‌گردد.

$\frac{I_o}{I_{ref}}$ کدام است؟

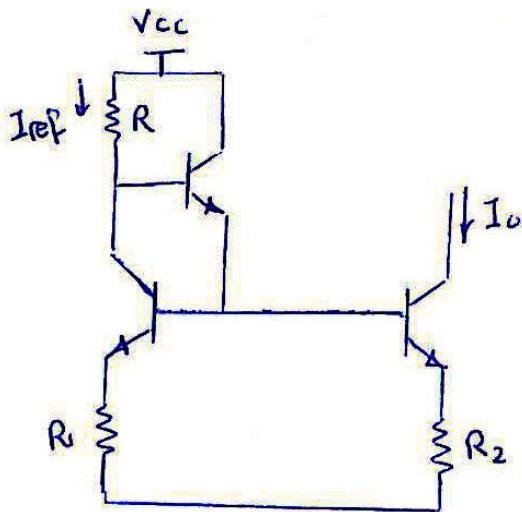


$$I_o = \frac{R_2}{R} I_{ref} \quad .\text{۱}$$

$$I_o = \frac{R}{R_2} I_{ref} \quad .\text{۲}$$

$$I_o = \frac{R_1}{R_2} I_{ref} \quad .\text{۳}$$

$$I_o = I_{ref} \quad .\text{۴}$$

بهره ولتاژ (A_v) مدار زیر کدام است؟

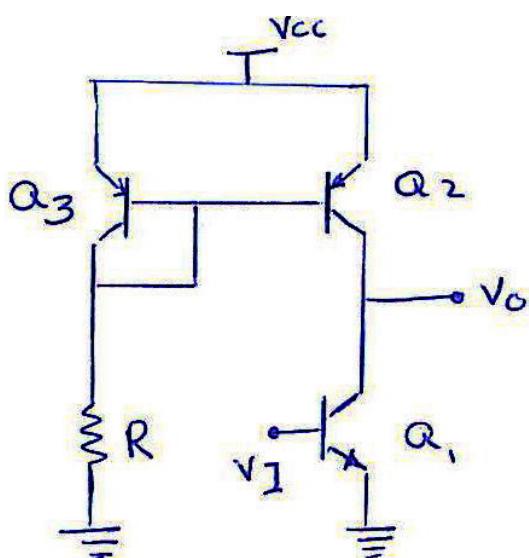


$$g_m r_{o1} \quad .\text{۱}$$

$$g_m \beta r_{o1} \quad .\text{۲}$$

$$g_m (r_{o1} \parallel r_{o2}) \quad .\text{۳}$$

$$-g_m (r_{o1} \parallel r_{o2}) \quad .\text{۴}$$

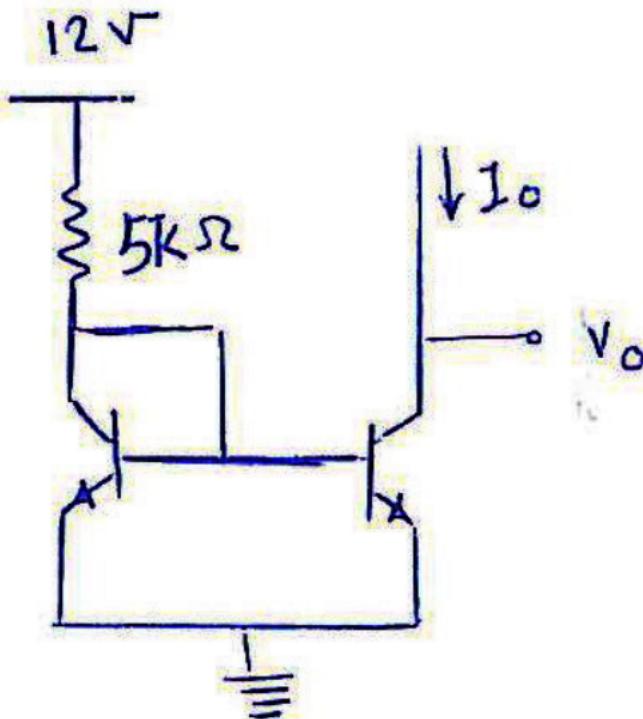برای منبع جریان شکل زیر با فرض $V_{BE} = 0.7$, $h_{fe} = 100$ ، جریان خروجی (I_o) کدام است؟



$$2.2mA$$

$$2mA$$

$$1.88mA$$

$$2.65mA$$