

# جزوه درس ماشین های الکتریکی ۱

## فهرست مطالب

### ۱- مدارهای مغناطیسی

مدارهای مغناطیسی هیسترزیس (پس ماند) – تحریک سینوسی – آهربای دائم

### ۲- تبدیل انرژی الکترو مکانیکی

فرایند تبدیل انرژی – انرژی میدان مغناطیسی – نیروی مکانیکی در سیستمهای الکترو مغناطیسی – ماشینهای الکتریکی  
دور

### ۳- اصول ماشینهای جریان مستقیمی DC

ماشینهای خطی – کموتاسیون و مسائل مربوط – ساختمان ماشینهای DC - توان و تلفات در ماشینهای DC

### ۴- ژنراتورهای DC

مدار معادل ژنراتورهای DC - ولتاژ سازی – انواع ژنراتورهای DC عکس العمل آرمیچر

### ۵- موتورهای DC

مدار معادل موتورهای DC - انواع موتورهای DC - راه اندازی موتورهای DC- محاسبات راندمان – کنترل سرعت

### ۶- ماشینهای جریان مستقیم خاص

موتور یونیورسال و مشخصه های آن – موتورهای پله ای – موتورهای DC با مغناطیسی دائم

## مراجع:

1-Electric Machinery Fundamentals

By: Stephen J.Chapman – Mc Graw Hill, 1999

2-Electric Machinery

By: Fitzgerald – Mc Graw Hill, 1985

3-Principles of Electric Machinery And Power Electronics

By: P.C Sen. – John Wiley, 1985

## فصل اول - مدارهای مغناطیسی

### **مقدمه :**

هر دستگاهی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی و یا بالعکس تبدیل کند یک ماشین الکتریکی نامیده میشود. ماشینهای الکتریکی دوار مانند ماشینهای جریان مستقیم ، ماشینهای القائی یا اسنکرون ، ماشینهای سنکرون. ترانسفورماتور اگرچه مبدل انرژی الکترو مکانیکی نیست ، اما نقشی مهمی را در فرایند تبدیل انرژی ایفا می کند و باید گفت که ترانسفورماتور انرژی الکتریکی را به همان صورت دریافت شده تحويل مصرف کننده می دهد و فقط سطوح ولتاژ یا جریان را تغییر می دهد.

### **قوانين میدان مغناطیسی :**


میدان الکتریکی از بارهای الکتریکی ساکن نشات می گیرد. اگر بارهای الکتریکی با سرعتی یکنواخت به حرکت در آیند اثر ثانویه یعنی اثر مغناطیسی شکل می گیرد . نتیجه آنکه میدان مغناطیسی از بارهای الکتریکی متحرک حاصل میشود. میدان مغناطیسی توسط بردار  $B$  به نام چگالی شار مغناطیسی مشخص می گردد. واحد  $B$  بر حسب وبر بر متر مربع یا تسلا بیان می گردد . شار مغناطیسی نیز به قرار زیر است:

$$\phi = B \cdot A$$

$$1(\text{wb}) = 1(\text{T}) * 1(\text{m}^2)$$
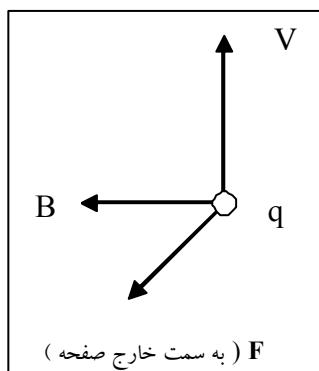
### **قانون نیروی لورنتس:**

اگر بار الکتریکی  $q$  با سرعت  $V$  در میدان مغناطیسی با چگالی شار  $B$  حرکت کند ، به بار نیرویی بصورت زیر اعمال می گردد که به قانون نیروی لورنتس معروف است .



$$F = qv \times B$$

اگر توزیع بار الکتریکی داشته باشیم بر هر عنصر جزئی از کل بار متحرک ،  $(dq)$  ، نیروی جزئی  $dF$  اعمال

$$dF = dq(v \times B) \quad \text{می گردد :}$$

اگر بار متحرک داشته باشیم :

$$dq = I \cdot dt$$

$$dF = I (v dt \times B) = (I \times B) dl$$

$$F = \oint I dl \times B$$

### قانون بیوساوار:

میدان مغناطیسی از حرکت بار الکتریکی  $q$  تحت سرعت  $V$  نشات میگیرد . باید دانست چگالی شار  $P$  در نقطه  $B$

بفاصله  $r$  از بار  $q$  در فضای آزاد توسط قانون بیوساوار مشخص می شود و در قالب ریاضی این قانون بقرار زیر است :

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{v \times a_r}{r^2} \quad (T)$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \quad \text{نفوذپذیری مغناطیسی (برمابیلیته)}$$

$a_r$  : برداریکه از بار  $q$  سرچشمه گرفته و جهت آن بطرف نقطه  $P$  است. درحالیکه توزیع بار وجود داشته باشد.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \frac{v \times a_r}{r^2}$$

$$(dq)v = Idl \Rightarrow dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times a_r}{r^2} \Rightarrow B = \oint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times a_r}{r^2}$$

### نفوذ پذیری مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی :

بحثهای قبلی در فضای آزاد معتبر است. در فضای آزاد تغییرات  $B$  برحسب  $I$  خطی است و لذا  $\mu_0$  در فضای آزاد عددی است ثابت. در محیطهای خطی ( $B$  برحسب  $I$ ) می‌توان به جای  $\mu_0$  از  $\mu$  استفاده کرد.

مواد از نقطه نظر تغییرات  $B$  برحسب  $I$  به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- مواد غیر فرو مغناطیسی مثل عایقها :  $\mu$  ثابت می‌باشد.

۲- مواد فرو مغناطیسی :  $\mu$  ثابت نیست.

مواد فرو مغناطیسی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- مواد فرو مغناطیسی نرم : تغییرات  $B$  برحسب  $I$  می‌باشد.

۲- مواد فرو مغناطیسی سخت : تغییرات  $B$  برحسب دو عامل جریان ( $I$ ) و خاصیت مغناطیسی شوندگی ماده (M) بروز می‌نماید.

### شدت میدان مغناطیسی :


بردار شدت میدان مغناطیسی یا  $H$  بصورت زیر تعریف می‌شود :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

برای محیطهای همگن یا ایزوتropیک که دارای خاصیت یکنواخت و در تمامی جهات هستند، میک کمیت اسکالر  $B, H$  نیز هم جهت می باشند. با استفاده از قانون بیوساوار داریم:



$$dH = \frac{1}{4\pi} \frac{Idl \times a_r}{r^2} \Rightarrow H = \frac{1}{4\pi} \oint \frac{Idl \times a_r}{r^2}$$

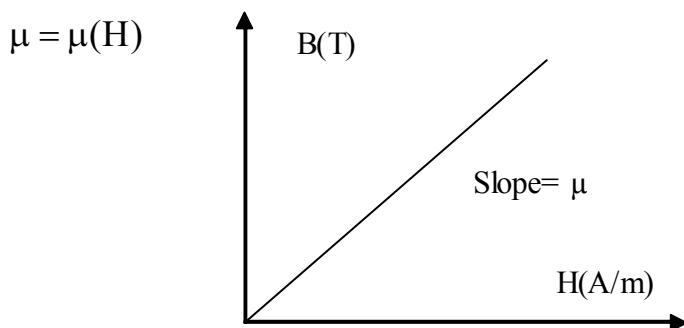"عموماً" ثابت نبوده و به  $H$  بستگی دارد:



در مواد غیر فرو مغناطیسی  $\mu$  عددیست ثابت:

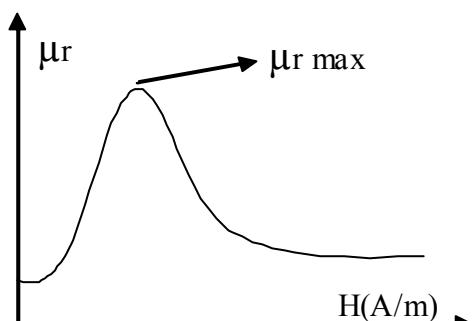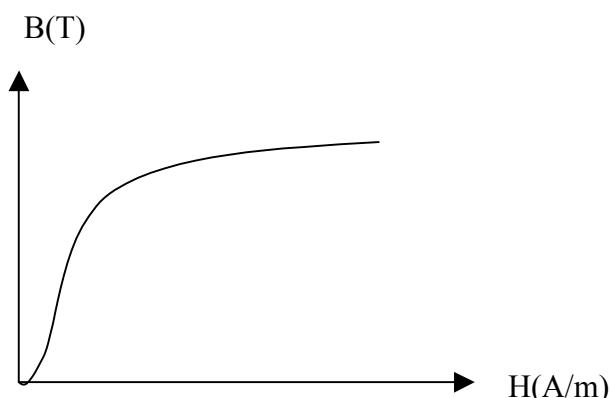در مواد فرو مغناطیسی رابطه بین  $H, B$  بصورت زیر می باشد:



$\mu = \mu_0 \mu_r$  (نفوذ پذیری مغناطیسی نسبی)

### مدارهای مغناطیسی خطی:


$\oint B \cdot dl = \mu_0 I$  یا  $\oint H \cdot dl = I$  طبق قانون آمپر

اگر مسیر N بار جریان I را دور بزند داریم:

$$NI = \oint H \cdot d\ell$$

(MMF : نیروی محرکه مغناطیسی)  $NI = F$

یک چنبره را در نظر میگیریم :

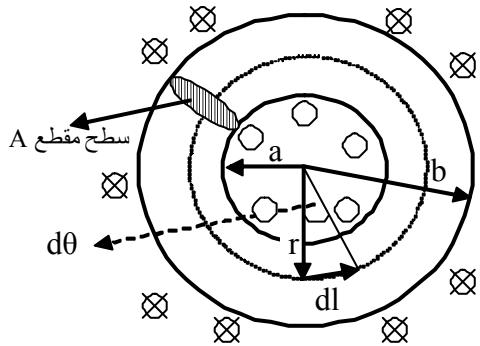

هیچ جریانی را در بر نمی گیرد.

$$r < a \Rightarrow H = 0$$

$$r > b \Rightarrow H = 0$$

$$a < r < b \Rightarrow$$

$$\oint H \cdot d\ell = NI \Rightarrow \int_0^{2\pi} H \cdot rd\theta = NI \Rightarrow 2\pi r H = NI \Rightarrow H = \frac{NI}{2\pi r} \Rightarrow B = \mu \frac{NI}{2\pi r}$$

برای محاسبه شار داریم (با فرض یکنواخت بودن  $A$ )

$$\phi = \int B \cdot dA = \int \frac{\mu NI}{2\pi r_{ar}} dA = \frac{\mu NI}{2\pi r_{ar}} A \Rightarrow r_{ar} = a + \frac{b-a}{2}$$

از طرفی داریم :

$$F = NI \Rightarrow \phi = F \frac{\mu A}{2\pi r_{ar}} = F \frac{\mu A}{\ell_{ar}}$$

$$\phi = \frac{F}{R}$$

$$R = \frac{\ell}{A} = \frac{\ell}{\sigma A} \quad \text{for Electrical Circuit}$$

$$R = \frac{\ell}{\mu A} \quad \text{for Magnetic Circuit}$$

## مدار الکتریکی مدار مغناطیسی

$$V(EMF) \quad F(MMF)$$

$$I \leftrightarrow \Phi$$


$$R \leftrightarrow R$$

(مثال ۱)

یک مدار مغناطیسی چنبره ای شکل مفروض است شعاع متوسط ۲۵ سانتی متر و سطح مقطع  $3\text{cm}^2$

می باشد تعداد دور سیم پیچ ۶۰۰ دور و جریان مستقیم عبوری از آن  $1.5\text{ A}$  می باشد. ضریب نفوذ پذیری

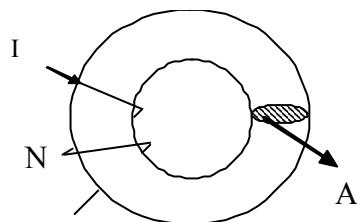مغناطیسی نسبی هسته  $1500$  است مطلوب است :



الف- مقاومت مغناطیسی هسته

ب -  $H$  و  $M$  دراین مدار مغناطیسی

ج- شار و چگالی شار در هسته چنبره

حل:

$$R = \frac{\ell_{av}}{\mu A} = \frac{2\pi r_{av}}{\mu A} = \frac{2\pi(0.25)}{1500 \times 40 \times 10^{-7} \times 3 \times 10^{-4}} = 2.78 \times 10^6 \text{ (At / wb)}$$

$$F = NI = 600(1.5) = 900\text{ At}$$

$$H = \frac{NI}{\ell_{av}} = \frac{900}{2\pi(0.25)} = 572.96 \text{ (At / wb)}$$

$$\phi = \frac{F}{R} = \frac{900}{2.78 \times 10^6} = 3.24 \times 10^{-4} \text{ (wb)}$$


$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{3.24 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-4}} = 1.08 \text{ (T)}$$

(مثال ۲)

در شکل رو برو اگر بخواهیم چگالی شاری معادل یک شاری در این سازه بگیرد جریان سیم پیچی را

حساب کنید.

نفوذپذیری مغناطیسی نسبی ۳۹۸۰ می باشد.

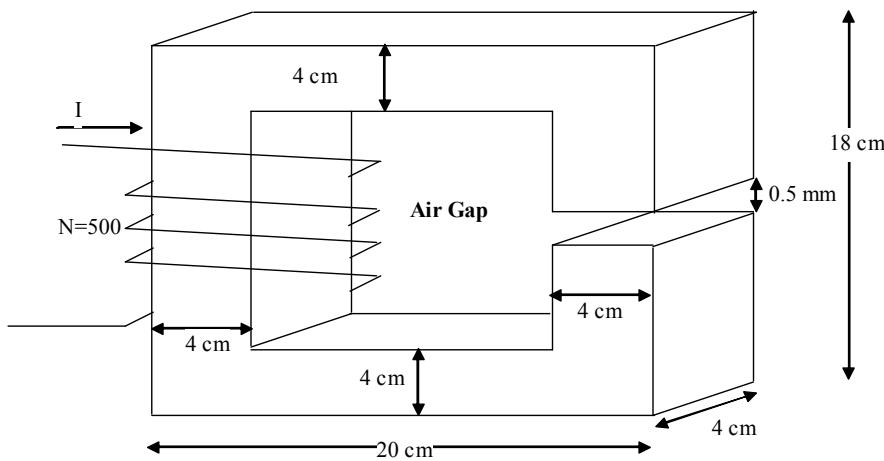

حل:

$$\ell_i = 2(16 + 14) + 60 \text{ cm} = 0.6 \text{ m}$$

$$\ell_g = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$A_i = A_g = 16 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$R_g = \frac{\ell_g}{\mu_0 A_g} = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{(4\pi \times 10^{-7})(16 \times 10^{-4})} = 248.68 \times 10^3 \text{ At/wb}$$

$$R_i = \frac{\ell_i}{\mu_0 \mu_r A_i} = \frac{0.6}{(4\pi \times 10^{-7})(3980)(16 \times 10^{-4})} = 74.979 \times 10^3 \text{ At/wb}$$

$$\phi = BA = (1)(16 \times 10^4) = 1.6 \times 10^{-3} \text{ wb}$$

$$F = (R_g + R_i)\phi = 5/7.85 \text{ At}$$

$$F = NI \Rightarrow I = \frac{5/7.85}{500} = 1.0357 \text{ A}$$

**اثر فاصله هوائی :**

دو نکته در فواصل هوائی حائز اهمیت است:

۱- مقاومت مغناطیسی (رلوکتانس) فاصله هوائی بمراتب بیشتر از مقاومت مغناطیسی در هسته آهنی می باشد.

$$R_i = \frac{\ell_i}{\mu_0 \mu_r A}$$


$$Rg = \frac{\ell g}{\mu_0 A}$$

$$R_g = R_i \frac{\mu_r}{\ell_i / \ell g}$$

$$iF \frac{\ell_i}{\ell_g} \ll \mu_r \Rightarrow R_g / R_i \gg 1$$

۲- خطوط میدان در هنگام عبور از فواصل هوایی قدری به سمت بیرون متمايل میشوند. به این پدیده ، پدیده پراکندگی شار (Fringing Effect) گویند. برای محاسبه سطح مقطع فواصل هوایی معمولاً" از رابطه زیر استفاده

میشود:

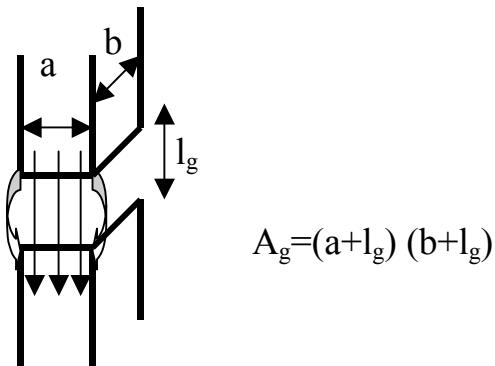

### مدارهای مغناطیسی غیر خطی:

در صورتیکه منحنی  $B-H$  غیر خطی باشد می‌توان از مدار معادل برای حل مدارهای مغناطیسی استفاده کرد. با در نظر گرفتن این نکته که مقاومت‌ها را باید غیر خطی در نظر گرفت . در اینجا با دو نوع مسئله برخورد داریم:

- $\phi$  معلوم است MMF باید محاسبه گردد.

- MMF معلوم است شار یا  $\phi$  باید محاسبه شود.

## مسائل نوع اول :

در اینجا باید ۴ گام زیر را انجام دهیم.

۱- با توجه به شار  $\phi$  و سطح مقطع هسته، چگالی C و B را محاسبه می کنیم.

$$B = \frac{\phi}{A}$$


۲- از روی B بدست آمده از روی منحنی اشباع H را بدست می آوریم.

۳- موردنیاز هر قسمت را بدست می آوریم MMF

$$F_i = H_i \ell_i$$

۴- کل MMF موردنیاز را بدست می آوریم:
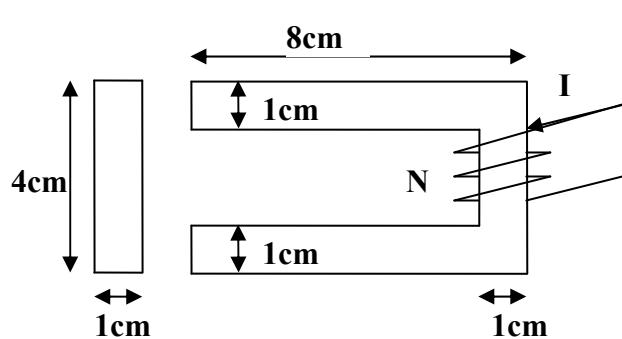
$$F_{total} = \sum F_i = \sum H_i \ell_i$$



مثال: مدار مغناطیسی یک رله الکترو مغناطیسی :

اگر بخواهیم شاری معادل  $5C = WB$  در سازه شکل

بگیرد MMF موردنیاز را حساب کنید. جنس هسته

را فولاد ریخته گری در نظر بگیرید.

اثر پراکندگی شار را در نظر بگیرید.

$$\ell g = 0.5\text{mm}$$

$$\text{عمق هسته} = 1\text{Cm}$$

$$\ell_i = 2(3 + 7.5) + 2(0.5) = 22\text{cm}$$

$$A_i = 10^{-4}\text{m}^2$$

$$A_g = (a + \ell q)(b + \ell q) = (0.01 + 0.5 \times 10^{-3})^2 = 110.25 \times 10^{-6}\text{m}^2$$

$$B_g = \frac{\phi}{A_g} = \frac{50 \times 10^{-6}}{110.25 \times 10^{-6}} = 0.4535 T$$

$$H_g = \frac{B_g}{\phi \mu_0} = \frac{0.4535}{4\pi \times 10^{-7}} = 360.9 \times 10^3 At/m$$

$$F_g = H_g \ell_g = 360.9(At)$$

$$B_i = \frac{\phi}{A_i} = \frac{50 \times 10^{-6}}{10^{-4}} = 0.5T \Rightarrow H_i = 350 \frac{At}{m}$$

$$F_i = H_i \ell_i = 350(0.22) = 77(At)$$

$$F_t = F_g + F_i = 360.9 + 77 = 437.9(At)$$

### مسائل نوع دوم:

در این حال MMF معلوم است و باید شار محاسبه گردد. شکل اصلی در اینجا آنستکه MMF را باید به m مولفه F1 - Fm طوری تقسیم کرد که شار حاصله در هر قسمت یکسان باشد. از دو روش می‌توان استفاده کرد.

#### الف- روش سعی و خطأ (Trial & Error)


- ۱- شار مفروضی را برای هسته حدس می‌زنیم . در اینصورت مساله به نوع اول تبدیل می‌شود.
- ۲- کل را حساب می‌کنیم .
- ۳- اگر MMF کل با MMF واقعی مطابقت داشت در اینصورت مساله به جواب رسیده در غیر اینصورت به مرحله ۱ می‌رویم و مراحل را تکرار می‌کنیم.

#### ب : روش ترسیمی : (برای سیستمهای با ۲ ماده مغناطیسی )


- ۱- ابتدا منحنیهای BH هر دوماده را به منحنیهای  $F-\phi$  تبدیل می‌کنیم.

$$\phi = BA , F = H \ell$$

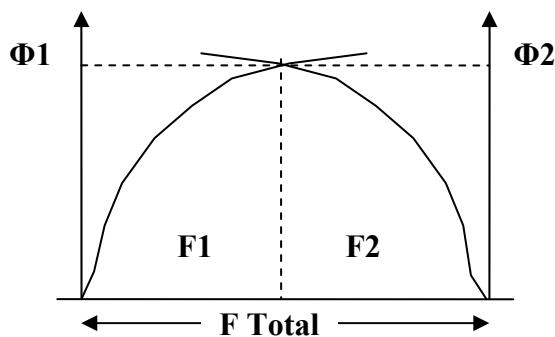- اگر سطح مقطع ها یکسان بود محور  $B$  لازم نیست به محور  $\phi$  تبدیل گردد.
  - اگر طول متوسط هسته در هر دو قسمت یکسان بود لازم نیست محور  $H$  به محور  $F$  تبدیل گردد.
  - اگر هر دو مورد برقرار بود از همان منحنی  $B-H$  استفاده کرد.
- ۲- منحنی  $F-\phi$  هسته دوم را بصورت وارونه طوری کنار منحنی  $F-\phi$  هسته اول قرار می دهیم که فاصله بین دو مبدأ مختصات روی محور افقی به اندازه MMF کل باشد.



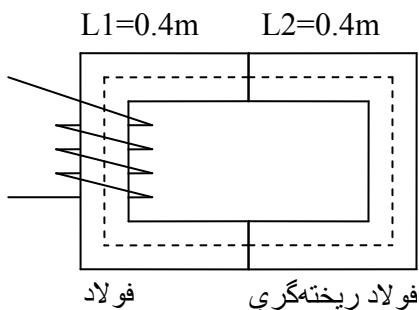۳- محل تلاقی دو منحنی شار منتجه در مدار و MMF هر قسمت را به ما میدهد.



مثال : یک سازه مغناطیسی به صورت رو به رو مفروض است :

$$\ell_1 = \ell_2 = c.4m$$

$$A_1 - A_2 = 8 \times 10^{-4} m^2$$

چگالی شار و شدت میدان مغناطیسی را طوری بدست آورید که MMF اعمال شده به هسته 800AT شود.

$$F_{\text{total}} = F_1 + F_2 = H_1 \ell_1 H_2 \ell_2 = (H_1 + H_2) \ell$$


$$800 = (H_1 + H_2) 0.4 \Rightarrow H_1 + H_2 = 2000 \text{ At/m}$$

$$H_1 = 400$$

$$H_2 = 2000 - 400 = 1600$$

$$B_1 = B_2 = B = 1.35 \text{ T}$$
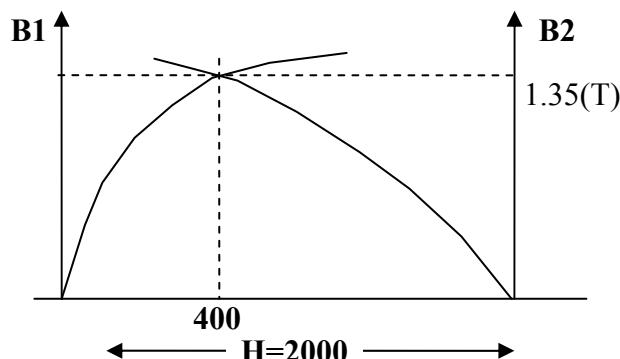
$$\phi = B \cdot A = 10.8 \times 10^{-4} (\text{Wb})$$



### شار دور و ولتاژ القاء شده :

در بخش‌های قبل متغیرهای مورد نظر (جريان و شار) تغییر ناپذیر با زمان بودند. حال ببینیم اگر این متغیرها تغییر پذیر با زمان باشند چه تاثیری بر میدانهای مغناطیسی می‌گذارد.

### با استفاده از قانون فاراده :

تغییر میدان مغناطیسی باعث پدید آمدن ولتاژ القائی می‌شود. یک چنبره را در نظر می‌گیریم که یک سیم پیچ N دوری به دور آن پیچیده شده باشد و جريان I از آن بگذرد و شار ( $\phi$ ) حاصل گردد. هر دور از سیم پیچ کل شار را در بر می‌گیرد. حاصل ضرب تعداد دور سیم (N) و شار حاصل ( $\phi$ ) شار دور می‌شود.

يعنى :

$$\lambda = N\phi$$

$$e = \frac{d\lambda}{dt} = N \frac{d\phi}{dt} (\text{EMF})$$

### اندوکتانس :


بنا به تعریف اندوکتانس معادل یک سیم پیچ برابر است با نسبت کل شار دور به جريان يعنى :

$$L = \frac{\lambda}{i}$$

$$L = \frac{\lambda}{i} = \frac{N\phi}{i}$$

$$\Rightarrow L = \frac{NAB}{H\ell/N} = \frac{N^2 A}{\ell} \frac{B}{H}$$

$$\phi = AB, H\ell = Ni$$

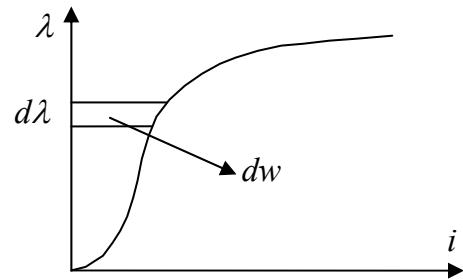



درسازه های مغناطیسی تک حلقه ای داریم :

$$L = \frac{N\phi}{i} = \frac{N}{i} \cdot \frac{F}{R} = \frac{N}{i} \cdot \frac{Ni}{R} \Rightarrow L = \frac{N^2}{R}$$

$$e = \frac{d\lambda}{dt} = \frac{d}{dt}(L_i) = L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{dt}$$



$$p(t) = e(t)i(t) = i(t) \frac{d\lambda}{dt} \\ p(t) = \frac{dw}{dt} \quad \left[ \Rightarrow dw = id\lambda = Nid\phi \Rightarrow \right]$$
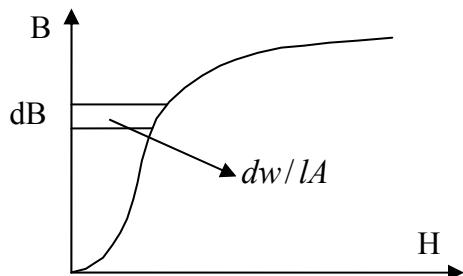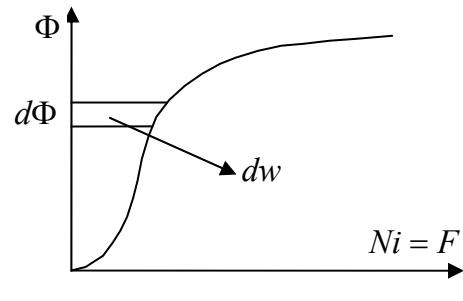
$$Ni = H\ell \\ d\phi = AdB \quad \left[ \Rightarrow dw = (\ell A)HdB \right]$$


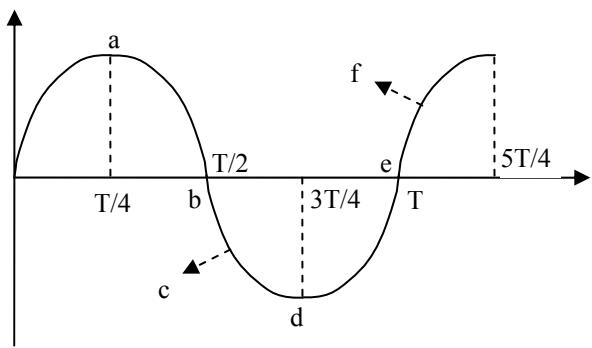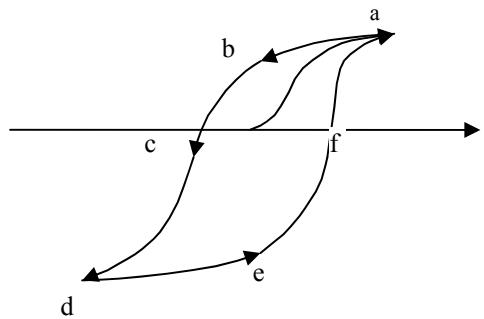
### هیسترزیس یا پس ماند:

فرض می کنیم به دور هسته فرو مغناطیسی سیم پیچ بسته شده باشد و از آن جریان عبور می کند . با افزایش نقطه شار و  $B$  افزایش می یابد تا اینکه هسته به اشباع برود. حال اگر جریان سیم پیچی را کاهش دهیم و آنرا به صفر برسانیم دراینصورت  $MMF$  و  $H$  صفر می شوند ، ولی  $B$  صفر نخواهد شد. به عبارت ساده تر هسته خاصیت مغناطیسی خود را حفظ می کند. این خاصیت مغناطیسی را پس ماند مغناطیسی نامند .




$$0 < t < \frac{T}{4} \Rightarrow 0a, i > 0, H > 0$$

$$\frac{T}{4} < t < \frac{T}{2} \Rightarrow ab, i > 0, H > 0$$

$$\frac{T}{2} < t < \frac{3T}{4} \Rightarrow bd, i < 0, H < 0$$

$$\frac{3T}{4} < t < T \Rightarrow de, i < 0, H < 0$$
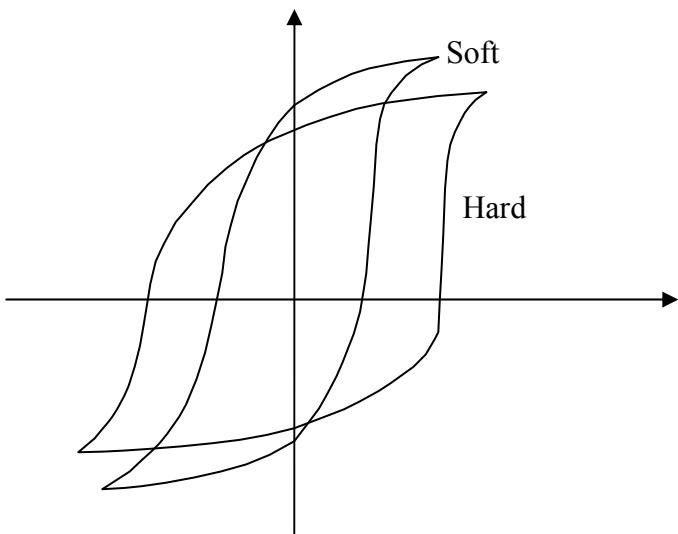
$$T < t < \frac{5T}{4} \Rightarrow ea, i > 0, H > 0$$



اگر هسته را با جریان سینوس با دامنه های گوناگون تحریک کنیم به حلقه های هیسترزیس مختلفی می رسیم که مکان هندسی نوک این منحنی ها همان منحنی اشباع می باشد :

در مواد فرو مغناطیسی نرم نیروی ضد مغناطیسی (HC) به مراتب کمتر از این نیرو در مواد فرومغناطیسی سخت می باشد.

### انرژی تلفاتی در حلقه هیسترزی:

$$dw = v_{core} \cdot H dB$$



$$\frac{w}{v_{core}} = \int H dB$$

$$H > 0, dB < 0 \Rightarrow dw < 0$$

$$H < 0, dB < 0 \Rightarrow dw > 0$$

$$H < 0, dB > 0 \Rightarrow dw < 0$$

$$H > 0, dB > 0 \Rightarrow dw > 0$$

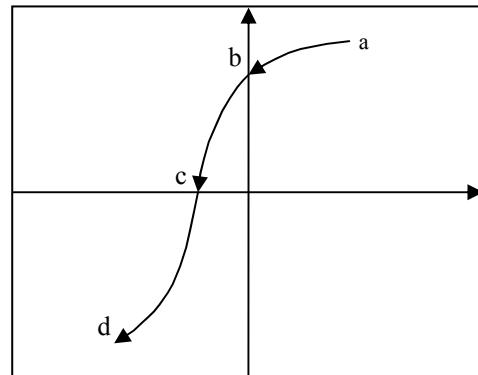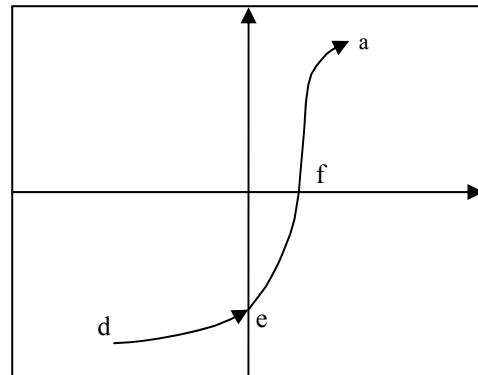

از جمع دو شکل فوق داریم :

$$\frac{w_{total}}{v_{core}} = \int H \cdot dB =$$

$$= \text{سطح محصور در حلقه هیسترزیس} = K_h (Bm)^n \quad 1.5 < n < 2.5$$

$$= P_h = K_h f(Bm)^n \left( \frac{W}{m^3} \right)$$


## جريان های گردابی (Eddy Current)

تغییر شار در هسته باعث ایجاد ولتاژ القائی می شود و این ولتاژ القائی شده باعث ایجاد جریان گردابی در هسته میشود که باعث توان تلفاتی و در نتیجه گرم شدن هسته می شود. برای کاهش این توان تلفاتی هسته را به مورق می سازند.

$$P_e = k_e (f B_m t)^2 \frac{w}{m^2}$$

## تلفات هسته :

$$P_{core} = P_h + P_e$$

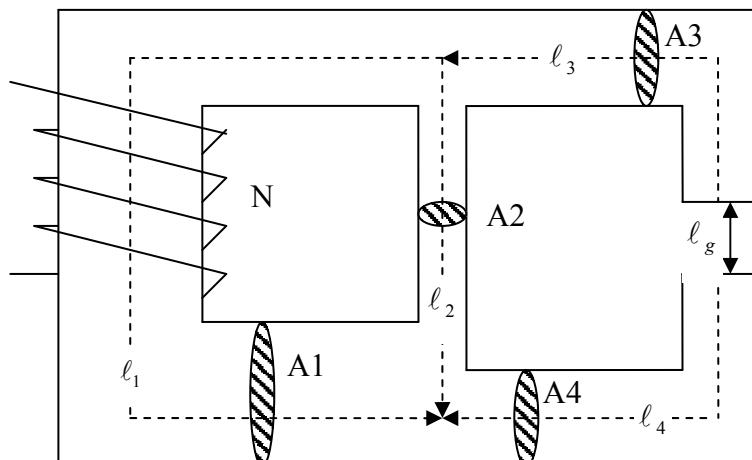


۳- شار در فاصله هوایی ۰.۰۰۲ وبر می باشد. اگر  $N=500$  دور باشد ، جریان  $I$  را حساب کنید.  
مشروط بر آنکه :

$$\ell_1 = 40\text{cm} \quad \ell_2 = 24\text{cm} \quad \ell_3 = \ell_4 = 26\text{cm} \quad \ell g = 25 \times 10^{-3}\text{cm}$$

$$A1=40\text{cm}^2 \quad A2=12\text{cm}^2 \quad A3=A4=25\text{cm}^2 \quad Ag=26\text{cm}^2$$

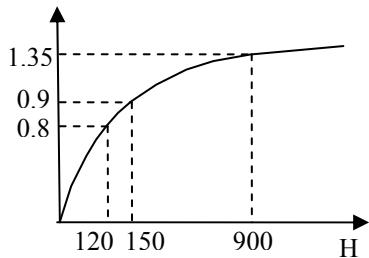جنس هسته از ورق فولادی سیلیکون با منحنی مغناطیسی شونده زیر می باشد.



حل :

$$B_g = \frac{\phi_g}{A_g} = 0.769(T) \Rightarrow H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = 612.13 \times 10^3 (At/m)$$

$$F_g = H_g \ell_g = 153.03(At)$$

$$B_3 = B_4 = \frac{\phi_3}{A_3} = \frac{\phi_g}{A_3} = 0.8T \Rightarrow H_3 = H_4 = 120(At/m)$$

$$F_3 = F_4 = H_3 \ell_3 = H_4 \ell_4 = 31.2(At)$$

$$F_2 = F_3 + F_4 + F_g = 215.43(At) \Rightarrow H_2 = \frac{F_2}{\ell_2} = 897.63(At/m)$$

$$\Rightarrow B_2 = 1.34(T) \Rightarrow \phi_2 = A_2 B_2 = 1.608 \times 10^{-3}(Wb)$$

$$\phi_1 = \phi_2 + \phi_3 = 3.608 \times 10^{-3}(Wb)$$

$$B_1 = \frac{\phi_1}{A_1} = 0.902T \Rightarrow H_1 = 150(At/m)$$

$$F_1 = H_1 \ell_1 = 60(At) \Rightarrow F_{total} = F_1 + F_2 = 275.43(Pt) \Rightarrow I = \frac{F_t}{N} = 0.55$$

### مسائل فرعی ماشین :

۱- رابطه شار دور در یک سیم پیچ با جریان عبوری از آن به قرار زیر است :

$$\lambda = 1 - 0.5e^{-1.25i}$$

اگر جریان  $8,0$  آمپر باشد . انرژی ذخیره شده را حساب کنید :

$$dw = id\lambda = i(-0.5 \times 1.25e^{-1.25i})di$$

$$W = -0.5 \times 1.25 \int ie^{-1.25i} di$$

$$\int xe^{ax} dx = \frac{x}{a} e^{ax} - \frac{1}{x^2} e^{ax}$$

۲- دریک ترانسفورماتور داریم :

$500W$  = تلفات جریان گردابی در هسته

$600W$  = تلفات هیسترزیس در هسته

این تلفات تحت فرکانس  $60Hz$  رخ داده است . اگر این ترانس به شبکه ای با فرکانس  $50HZ$  وصل گردد و

بدانیم که چگالی شار  $10\%$  افزایش یافته تلفات هسته را حساب کنید؟

$$P_e = Kef^2 Bm^2 (W/m^2)$$

$$\frac{P_{e1}}{P_{e2}} = \frac{F_1^2}{F_2^2} \frac{Bm_1^2}{Bm_2^2} \Rightarrow \frac{500}{P_{e2}} = \frac{60^2}{50^2} \cdot \frac{Bm_1^2}{(1.1)^2 Bm_1^2} \Rightarrow P_{e2} = 504$$

$$P_h = K_h f B_m^2 (W/m^3)$$

$$\frac{P_{h1}}{P_{h2}} = \frac{f_1}{f_2} \frac{Bm_1^2}{(1.1)^2 Bm_1^2} \Rightarrow \frac{600}{P_{h2}} = \frac{60^2}{50^2} \cdot \frac{1}{(1.1)^2} \Rightarrow P_{h2} = 504$$

$$P_{core} = P_{e2} + P_{h2}$$

## فصل دوم تبدیل انرژی الکترومکانیکی


### مبدل‌های انرژی الکترو مکانیکی :

موتورها : انرژی الکتریکی  $\leftarrow$  انرژی مکانیکی ( قسمت متحرک ، حرکت دورانی )


ژنراتورها : انرژی مکانیکی  $\leftarrow$  انرژی الکتریکی ( قسمت متحرک ، حرکت دورانی )

رله ها : انرژی الکتریکی  $\leftarrow$  انرژی مکانیکی ( قسمت متحرک، انتقالی یا خطی )

### بلوک دیاگرام موتور :

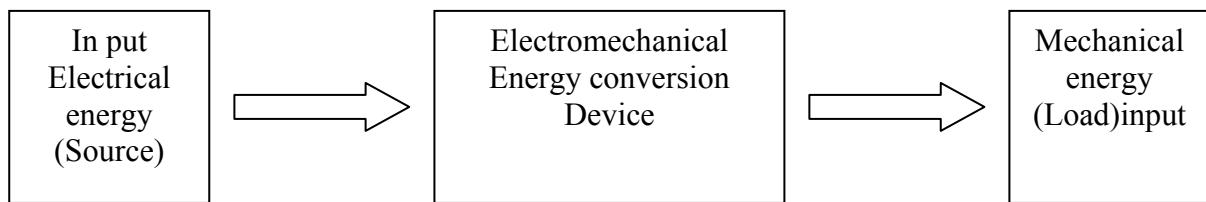


### بلوک دیاگرام ژنراتور :

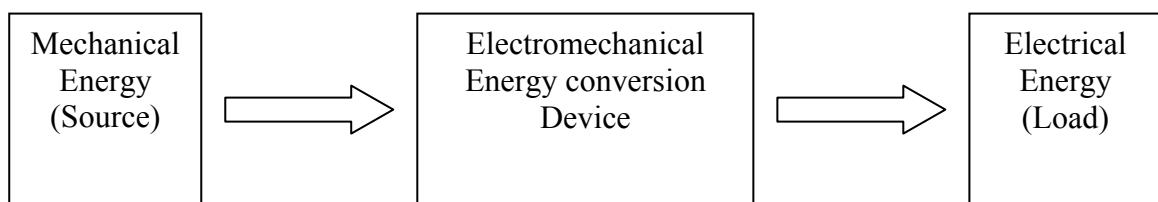

## پخش انرژی :

انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی

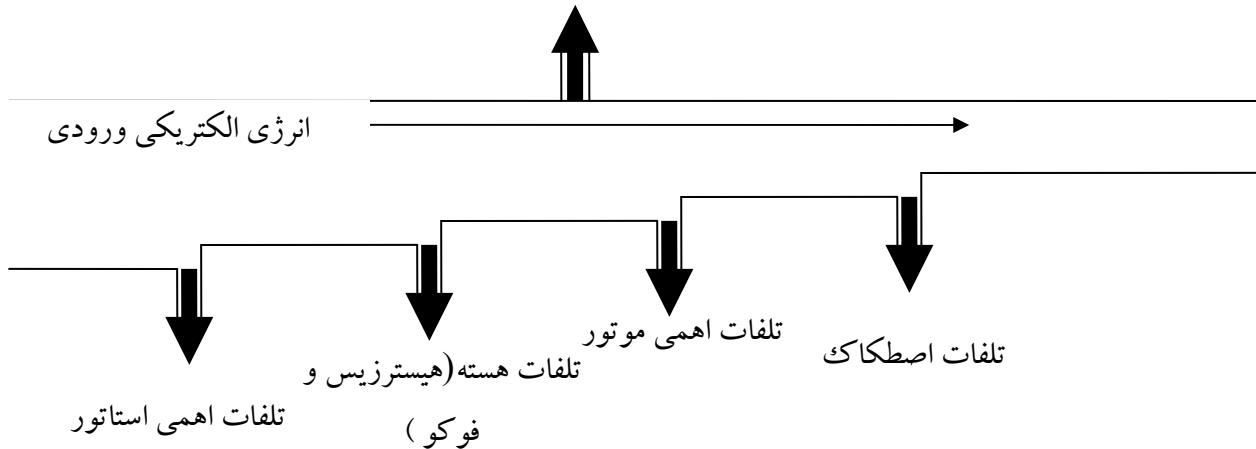

فرض می کنیم در انرژی الکتریکی ورودی به موتور افزایش جزئی  $dwe$  حاصل گردد.

بنابراین سه مولفه زیر در رابطه با آن شکل می گیرند :

۱ که همان تغییر جزئی انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی است.


۲ نشان دهنده افزایش جزئی تلفات درون دستگاه است.

۳ سومین مولفه بوده که نشان دهنده افزایش جزئی انرژی مکانیکی می باشد.

تلفات مکانیکی + تلفات هسته + تلفات اهمی موتور + تلفات اهمی استاتور = کل تلفات


$$Dwe = dw_{fld} + dw_{loss} + dw_{mech}$$

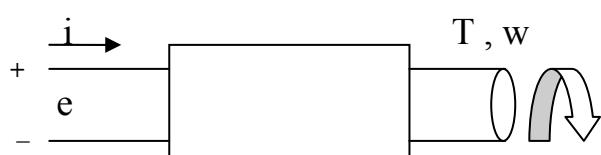دو دستگاه مبدل انرژی الکتریکی به مکانیکی را در نظر می گیریم (یکی حرکت دورانی و دیگری حرکت خطی)



در حرکت دورانی : سرعت دوران ( $W$ ) و گشتاور ( $T$ )

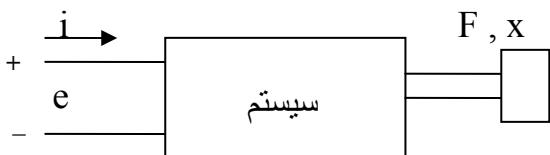در حرکت خطی : تغییر مکان ( $X$ ) و نیرو ( $F$ )



هر دو سیستم را برای سادگی کار بدون تلفات در نظر می‌گیریم.

انرژی الکتریکی ورودی

انرژی مکانیکی خروجی

انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی

$$dwe = dw_{fld} + dw_{mech}$$

در هر دستگاه داریم :

$$Pe(t) = e(t)i(t)$$

طبق قانون فاراده :

$$e(t) = \frac{d\lambda}{dt}$$

$$Pe(t)dt = i(t)d\lambda \Rightarrow dwe = id\lambda$$

$$dwe = dw_{fld} + dw_{mech}$$

$$dw_{mech} = F_{fld} dx$$

در سیستم حرکت انتقالی یا خطی :

$$w_{mech} = T_{fld} d\theta$$

در سیستم حرکت دورانی :

$$dw_{fld} = dwe - dw_{mech} = id\lambda - F_{fld} dx$$

در سیستم حرکت خطی :

$$dw_{fld} = id\lambda - T_{fld} d\theta$$

در سیستم حرکت دورانی :

از روابط فوق در می‌یابیم که انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی ( $W_{fld}$ ) تابع  $\theta, i, \lambda$  یا  $x, i, \lambda$  یا  $\lambda$  باشد اما

$i, \lambda$  خود دارای (رابطه منحنی مشخصه  $i - \lambda$ ) می‌باشد، پس  $W_{fld}$  تابع  $\theta, \lambda$  یا  $x, \lambda$  یا  $i$  می‌باشد.

$$W_{fld} = wf(\lambda, x)$$

$$dwf(\lambda, x) = \frac{\partial wf}{\partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial wf}{\partial x} dx$$

$$i = \frac{\partial wf(\lambda, x)}{\partial \lambda}$$


$$F_{fld} = -\frac{\partial wf(\lambda, x)}{\partial x}$$

$$T_{fld} = \frac{-\partial wf(\lambda, \theta)}{\partial \theta}$$

به همین ترتیب برای حرکت دورانی .

### انرژی میدان مغناطیسی:

$$dw_f = id\lambda - F_{fld} dx$$

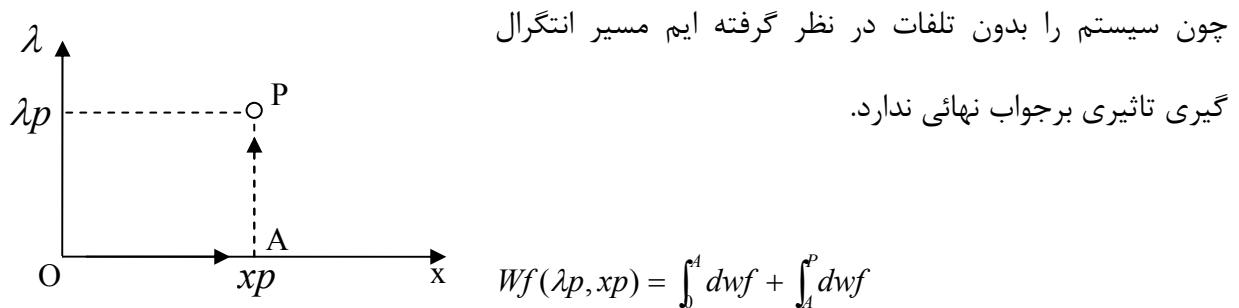

در مسیر OA تعداد  $\lambda$  صفر بوده و همچنین چون  $\lambda = 0$  پس  $d\lambda = 0$  . همچنین  $\lambda$  پس

$$wf(\lambda p, \lambda p) = \int_A^{\lambda p} dwf = \int_A^{\lambda p} (id\lambda - F_{fld} dx) = \int_A^{\lambda p} id\lambda$$

$$wf(\lambda p, x p) = \int_0^{\lambda p} i(\lambda, x p) d\lambda$$


اگر مشخصه  $i - \lambda$  خطی باشد داریم :

$$\lambda = Li$$

$$Wf(\lambda p, x p) \int_0^{\lambda p} i(\lambda, x p) d\lambda = \frac{1}{L} \int_0^{\lambda p} \lambda d\lambda = \frac{\lambda^2 P}{2L}$$

## مبدل الکترو مکانیکی :

مثال (۱)

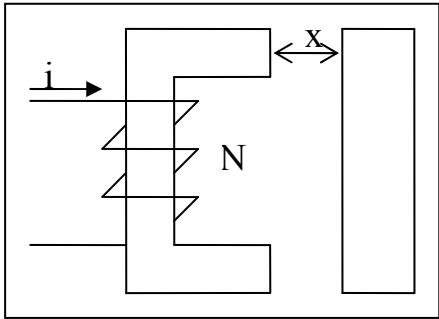

انرژی الکتریکی  $\leftarrow$  انرژی مکانیکی

اگر ولتاژ اعمال شده به سیم پیچ به قرار زیر باشد ،

رابطه ای برای نیروی حاصله توسط میدان بدست آورید.

حل :

$$E(t) = Em \cos \omega t$$

$$R = R_c + 2R_g = R_c + \frac{2x}{\mu_0 A} \quad \text{رلوکتانس مسیر}$$

$$L = \frac{N^2}{R} : \text{بنا به تعریف داریم}$$

$$wf(\lambda, x) = \frac{\lambda^2}{2L} = \frac{\lambda^2 R}{2N^2} = \frac{\lambda^2}{2N^2} \left( R_c + \frac{2x}{\mu_0 A} \right)$$

$$F_{fld} = \frac{-\partial wf}{\partial x} = \frac{-\lambda^2}{N^2 \mu_0 A}$$

$$e(t) = \frac{d\lambda}{dt} \Rightarrow \lambda = \int_0^t e(t) dt$$

$$\lambda = \int_0^t Em \cos \omega t dt = \frac{Em}{w} \sin \omega t$$

$$\Rightarrow F_{fld} = \frac{-E_m^2}{w^2} \sin^2 \omega t \times \frac{1}{N^2 \mu_0 A}$$

شبه انرژی : در مباحث قبل  $\lambda, x$  را متغیرهای اصلی در نظر گرفتیم . حال اگر  $i, x$  را متغیرهای اصلی قرار دهیم

روابط به چه صورت درمی آید ؟

$$\lambda = \lambda(i, x)$$

$$d\lambda(i, x) = \frac{\partial \lambda}{\partial i} di + \frac{\partial \lambda}{\partial x} dx$$

$$dw_{fld} = id\lambda - F_{fld}dx$$

$$dw_{fld} = i\left(\frac{\partial \lambda}{\partial i} di + \frac{\partial \lambda}{\partial x} dx\right) - F_{fld}dx$$

$$= i \frac{\partial \lambda}{\partial i} di + \left(i \frac{\partial \lambda}{\partial x} - F_{fld}\right) dx$$

از طرفی داریم:

$$dw_{fld} = \frac{\partial wf}{\partial i} di + \frac{\partial wf}{\partial x} dx$$

با مقایسه در رابطه فوق داریم:

$$\frac{\partial wf}{\partial i} = i \frac{\partial \lambda}{\partial i}$$

$$\frac{\partial wf}{\partial x} = i \frac{\partial \lambda}{\partial x} - F_{fld} = i \frac{\partial \lambda}{\partial x} - \frac{\partial wt}{\partial x}$$

$$F_{fld} = \frac{\partial}{\partial x}(i\lambda - wf)$$


$$Wc(i, x) = i\lambda(i, x) - wf(i, \lambda)$$

$$\Rightarrow F_{fld} = \frac{\partial Wc}{\partial x}(i, x)$$


برای سیستمهای دوران داریم :

$$Tfld = \frac{\partial wc(i, \theta)}{\partial \theta}$$
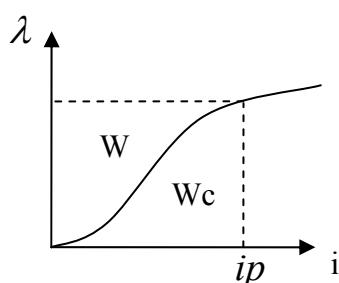
$$wc(i_p, x_p) = \int_0^{i_p} \lambda(i, x_p) di$$



اگر مشخصه خطی باشد داریم :

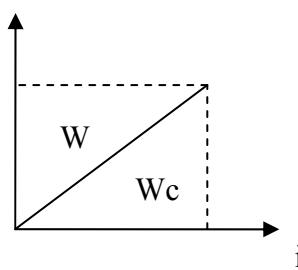

$$Wc(i_p, x_p) \int_0^{i_p} L_i d_i = \frac{1}{2} L_i p^2$$

مثال ۲)

سازه مغناطیسی مثال ۱ را در نظر بگیرید. نیروی حاصله توسط میدان را برحسب جریان بدست آورید.


$$wc = \frac{1}{2} L(x) i^2$$

$$L = \frac{N^2}{R} = \frac{N^2}{Rc + \frac{2x}{\mu_0 A}}$$

$$W_c = \frac{N^2 i^2}{2} \cdot \frac{1}{Rc + \frac{2x}{\mu_0 A}} \Rightarrow N i = \phi R$$

$$F_{fld} = \frac{\partial wc}{\partial x} = \frac{-N^2 i^2}{\mu_0 A} \left( \frac{1}{Rc + \frac{2x}{\mu_0 A}} \right)^2 = \frac{\phi^2 R^2}{\mu_0 A R^2} = \frac{-\phi^2}{\mu_0 A}$$

$$\lambda = N\phi \Rightarrow \phi = \frac{\lambda}{N} \Rightarrow F_{fld} = \frac{-\lambda^2}{N^2 \mu_0 A}$$

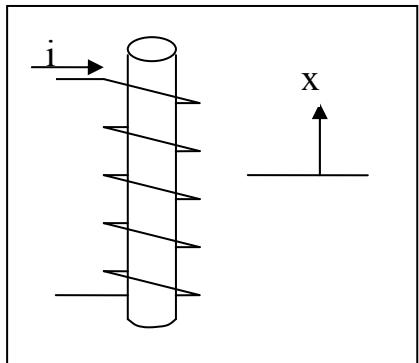

مثال ۳)

در شکل روبرو اندکتانس از رابطه زیر بدست می آید :

$$L(x) = \frac{L_0}{1 + \alpha x^2}$$

$L_0$  و  $d$  اعداد ثابت . وضعیت  $X=0$  مربوط به حالتی است که سیم

پیچ در وسط هسته قرار داشته باشد. رابطه ای برای نیرو برحسب جریان  $I$  و جابجایی  $X$  بدست آورید مشروط بر


$$e(t) = Em \cos \omega_s t \quad \text{آنکه}$$

حل :

$$W_c = \frac{1}{2} L i^2$$


$$F_{fld} = \frac{\partial w c}{\partial x} = \frac{1}{2} i^2 \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{L_0}{1 + \alpha x^2} \right) = \frac{-L_0}{2} i^2 \frac{2\alpha x}{(1 + \alpha x^2)^2}$$
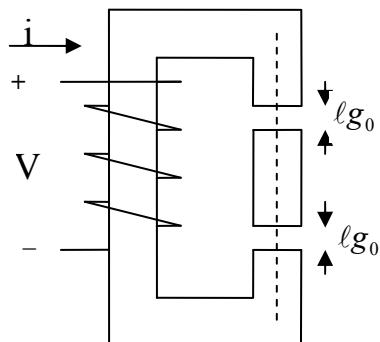
$$= \frac{-L_0 i^2 \alpha x}{(1 + \alpha x^2)^2}$$


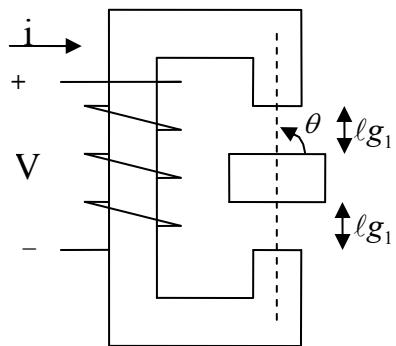
### موتورهای رلوکتانسی :

$$R_0 = \frac{2l_g_0}{\mu_0 A_0} \quad \text{داریم} \quad \theta = 0 :$$



$$R_1 = \frac{2l_g_1}{\mu_0 A_1} \quad \text{داریم} \quad \theta = \frac{\pi}{2} :$$

$$\frac{l_g_1}{A_1} > \frac{l_g_0}{A_0} \Rightarrow R_1 > R_0$$

$$L = \frac{N^2}{R}$$

چون  $R$  تابعی از  $\theta$  می باشد پس  $L$  نیز تابعی از  $\theta$  خواهد بود.

$$\theta = 0, \pi, 2\pi, \dots \Rightarrow R = \min \Rightarrow L = \max$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots \Rightarrow R = \max \Rightarrow L = \min$$

$$L(0) = L(\pi) = L_{\max}$$

$$L\left(\frac{\pi}{2}\right) = L\left(\frac{3\pi}{2}\right) = L_{\min}$$


فرض می کنیم تغییرات اندوکتانس  $L$  بقرار زیر باشد :

$$L(\theta) = a + b \cos 2\theta$$

$$\theta = 0 \Rightarrow L = a + b = L_{\max}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow L = a - b = L_{\min}$$
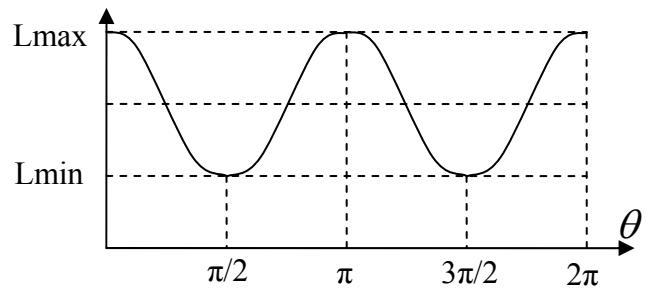
$$\Rightarrow L = \frac{1}{2} [(L_{\max} + L_{\min}) + (L_{\max} - L_{\min}) \cos 2\theta]$$



البته تغییرات سینوسی تقریبی از تغییرات واقعی است و طراحی شکل قطبهای براساس آن است که هرچه بیشتر به

تغییرات سینوسی نزدیک می شویم شبیه انرژی در این سیستم بصورت زیر است :

$$wc = \frac{1}{2} Li^2$$

$$T_{fld} = \frac{\partial wc}{\partial \theta} = \frac{1}{2} i^2 \frac{\partial L}{\partial \theta} = i^2 (L_{\min} - L_{\max}) \sin 2\theta$$

$$\Delta L = L_{\max} - L_{\min}$$

$$T_{fld} = -i^2 \Delta L \sin 2\theta$$

پس اگر  $\Delta L = 0$  گشتاوری حاصل نمیشود و این مربوط به حالتی است که روتور استوانه یا گرد باشد و فاصله

هوایی یکنواخت باشد در صورتیکه روتور گرد نباشد دیگر  $L_{\max} \neq L_{\min}$  و گشتاور حاصل میشود که به آن گشتاور

ولوکتانس گویند.

گیریم روتور با سرعت زاویه ای  $\omega_r$  بچرخد پس :

$$\theta = \omega_r t + \theta_0 \quad t = 0 \text{ وضعیت روتور در لحظه 0}$$

اگر جریان سیم پیچ را بصورت سینوسی در نظر گیریم:

$$i(t) = I_m \cos \omega_s t$$

گشتاور حاصله توسط میدان به قرار زیر می باشد :

$$\begin{aligned}
T_{fld} &= \frac{1}{2} \Delta L I_m^2 \cos^2 \omega_s t \sin[2(\omega_r t + \theta_0)] \\
&= \frac{-\Delta L I_m^2}{2} (1 + \cos 2\omega_s t) \sin[2(\omega_r t + \theta_0)] \\
2 \cos \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \\
\Rightarrow T_{fld} &= \frac{-\Delta L I_m^2}{2} (\sin[2(\omega_r t + \theta_0)] + \frac{1}{2} \sin\{2[(\omega_r + \omega_s)t + \theta_0]\} \\
&\quad - \frac{1}{2} \sin\{2[(\omega_s - \omega_r)t + \theta_0]\})
\end{aligned}$$

رابطه فوق از سه جمله سینوسی تشکیل شده که متوسط آنها صفر است. اما اگر  $|\omega_s| = |\omega_r|$  باشد، جمله دوم یا جمله سوم باقی می‌ماند:

$$T_{ar} = \frac{-\Delta L I_m^2}{4} \sin 2\theta_0$$

پس اگر شرط  $|\omega_s| = |\omega_r|$  برقرار باشد گشتاور در هر دو جهت چرخشی (Cw) یا (ecw) شود و این اساس کار موتورهای پله‌ای (Stepper Motor) می‌باشد.

## مоторهای پله‌ای:

وسیله‌ای است که می‌تواند محور را تحت یک زاویه به چرخش در آورد و وضعیت محور را در قبال گشتاور اعمال شده ثابت نگه دارد. مotor پله‌ای توسط سیگنالهای دیجیتالی کنترل می‌شوند و این سیگنالها پالس‌های جریان را به سیم پیچ استاتور motor اعمال می‌کنند. استاتور اینگونه motorها سه تکه ای است که قطب‌های هر قسمت نسبت به یکدیگر ۱۵ درجه اختلاف زاویه‌ای دارند.

اگر قسمت a را تحریک کنیم:

$$T_a = \frac{1}{2} i_a^2 \frac{dL_a}{d\theta}$$

موقعی ماکزیمم است که قطب‌های روتور در امتداد قطب‌های استاتور قرار گیرد. با فرض La

$$L_a = L_0 + L_m \cos 8\theta$$

$$T_a = -4i_a^2 L_m \sin 8\theta$$

داریم :

به همین ترتیب برای قسمت های B و C داریم :

$$L_b = L_0 + L_m \cos 8(\theta - 15)$$

$$L_c = L_0 + L_m \cos 8(\theta - 30)$$

$$T_b = -4i_b^2 L_m \sin 8(\theta - 15^\circ)$$


$$T_c = -4i_b^2 L_m \sin 8(\theta - 30^\circ)$$

پس اگر I تکه A را برق دار کنیم گشتاور باعث چرخش روتور بمیزان  $\theta$  در جهت خلاف عقربه ساعت می گردد.

اگر  $i_a$  را صفر کنیم و  $i_b$  را در تکه B برقرار کنیم ، روتور در خلاف عقربه ساعت ۱۵ درجه می چرخد . اگر این عملیات را تکرار کنیم و پالسهای جریان را با توالی A-B-C برقرار سازیم، چرخشهای دیگری در جهت خلاف عقربه های ساعت خواهیم داشت. اگر دو تکه را با هم برق دار کنیم گشتاور تولید شده بزرگتر خواهد شد :

$$\begin{aligned}\tau_{ab} &= \tau_a + \tau_b = -4i^2 - L_m [\sin 8\theta + \sin 8(\theta - 15)] \\ &= -8i^2 L_m \sin 8(\theta - 7.5) \cos 60 \\ &= -4\sqrt{3}i^2 L_m \sin 8(\theta - 7.5^\circ)\end{aligned}$$

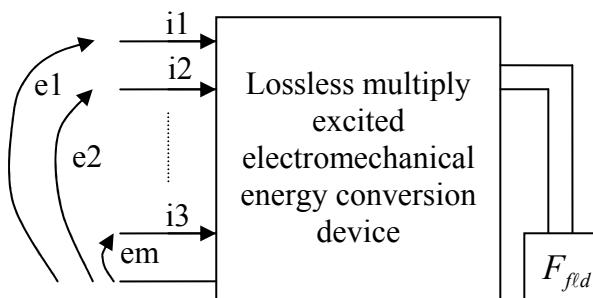پس مقدار گردش در این حالت  $7.5^\circ$  میشود . امروزه موتورهای پله ای ۱۵ و ۷,۵ و ۵ و ۲,۵ و ۲ درجه ای ساخته شده اند.



### سیستمهای چند تحریکه :

اگر سیستمی حاوی بیش از یک سیم پیچ تحریک باشد به آن سیستم چند تحریکه گفته میشود.

$$dwe = i_1 d\lambda_1 + i_2 d\lambda_2 + \dots + i_m d\lambda_m = \sum_{j=1}^m i_j d\lambda_j$$

$$dw_{mech} = F_{f\ell d} . dx$$

$$dwF_{f\ell d} = dwe - dw_{mech} = \sum_{j=1}^m i_j d\lambda_j - F_{f\ell d} dx$$

$$w_f = w_f(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, x)$$

تابعی از  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  و  $x$  می باشد :

$$dwf = \frac{\partial wf}{\partial \lambda_1} d\lambda_1 + \frac{\partial wf}{\partial \lambda_2} d\lambda_2 + \dots + \frac{\partial wf}{\partial \lambda_m} d\lambda_m + \frac{\partial wf}{\partial x} dx$$

با مقایسه در رابطه فوق داریم :

$$F_{f\ell d} = \frac{-\partial w_f(\lambda_1, \dots, \lambda_m, x)}{\partial x} \quad \text{for } j = 1 \dots m$$

$$i_j = \frac{\partial w_f(\lambda_1, \dots, \lambda_m, x)}{\partial i_j} f$$

با استفاده از کوانترزی نیز داریم :

$$F_{f\ell d} = \frac{+\partial w_c(i_1, i_2, \dots, i_m, x)}{\partial x}$$

در سیستمهای دوار نیز داریم :

$$T_{f\ell d} = \frac{-\partial wf(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \theta)}{\partial \theta}$$

$$T_{f\ell d} = \frac{+\partial wc(i_1, i_2, \dots, i_m, \theta)}{\partial \theta}$$

حال رابطه انرژی ذخیره شده در میدان را برای یک وضعیت مشخص  $P$  در نظر می گیریم :

$$w_f(\lambda_{1p}, \lambda_{2p}, \dots, \lambda_{mp}, x_p) = \int_0^{\lambda_{1p}} i_1 d\lambda_1 + \int_0^{\lambda_{2p}} i_2 d\lambda_2 + \dots + \int_0^{\lambda_{mp}} i_m d\lambda_m$$

$$w_c(i_{1p}, i_{2p}, \dots, i_{mp}, x_p) = \int_0^{i_{1p}} \lambda_1 d_i_1 + \int_0^{i_{2p}} \lambda_2 d_i_2 + \dots + \int_0^{i_{mp}} \lambda_m d_i_m$$

فرض می کنیم سیستم  $m$  تحریکه باشد :

روابط زیر را برحسب اندوکتانس می نویسیم :

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= L_{11}i_1 + L_{12}i_2 + L_{13}i_3 + \dots + L_{1m}i_m \\ \lambda_2 &= L_{21}i_1 + L_{22}i_2 + L_{23}i_3 + \dots + L_{2m}i_m \\ \lambda_3 &= L_{31}i_1 + L_{32}i_2 + L_{33}i_3 + \dots + L_{3m}i_m \\ \lambda_p &= \begin{pmatrix} \lambda_{1p} \\ \lambda_{2p} \\ \vdots \\ \lambda_{mp} \end{pmatrix} I_p = \begin{pmatrix} i_{1p} \\ i_{2p} \\ \vdots \\ i_{mp} \end{pmatrix}\end{aligned}$$


$$L = \begin{pmatrix} L_{11}; L_{12}; L_{13}; \dots \\ L_{21}; L_{22}; L_{23}; \dots \\ L_{31}; L_{32}; L_{33}; \dots \\ \vdots \\ \dots \dots \dots L_{mm} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}w_c(I_p, x_p) &= \frac{1}{2} I_p^t L I_p \\ w_f(\lambda_p, x_p) &= \frac{1}{2} I_p^t L^t I_p \\ T &= \frac{1}{2} i^t \frac{\partial L}{\partial \theta} i \\ F &= \frac{1}{2} i^t \frac{\partial L}{\partial x} i \\ v &= \frac{d}{dt}(Li) = \frac{dL}{dt} i + L \frac{di}{dt}\end{aligned}$$

### سیستمهای دو تحریکه :

L11 و L22 : اندوکتانس‌های خودی

M : اندوکتانس متقابل

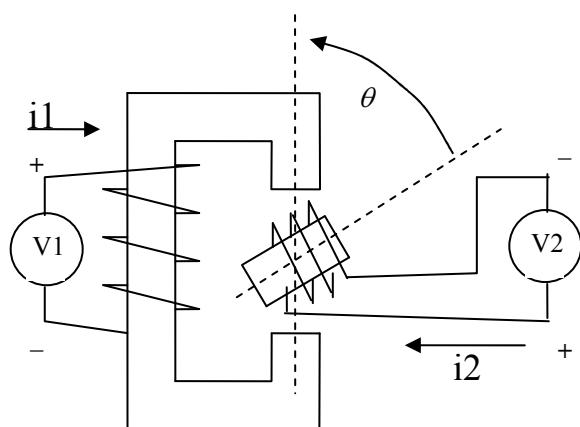

$$\lambda_1 = L_{11}(\theta)i_1 + M(\theta)i_2$$

$$\lambda_2 = M(\theta)i_1 + L_{22}(\theta)i_2$$

$$L_{11}(\theta) = \frac{\lambda_1}{i_1} \Big|_{i_2=0}$$

$$L_{22}(\theta) = \frac{\lambda_2}{i_2} \Big|_{i_1=0}$$

$$L_1 = \frac{1}{2}(L_{\max} + L_{\min})$$

$$\Delta L_1 = \frac{1}{2}(L_{\max} - L_{\min})$$

$$M(\theta) \frac{\lambda_1}{i_2} \Big|_{i_1=0} = \frac{\lambda_2}{i_1} \Big|_{i_2=0}$$

$$L_{11}(\theta) = L_1 + \Delta L_1 \cos 2\theta$$

$$L_{22}(\theta) = L_2 + \Delta L_2 \cos 2\theta$$

$$M(\theta) = M_0 \cos \theta$$

$$wc = \frac{1}{2}L_{11}i_1^2 + mi_1i_2 + \frac{1}{2}L_{22}i_2^2$$

$$T_{fd} = \frac{\partial wc}{\partial \theta} = \frac{1}{2}i_1^2 \frac{\partial L_{11}}{\partial \theta} + i_1i_2 \frac{\partial M}{\partial \theta} + \frac{1}{2}i_2^2 \frac{\partial L_{22}}{\partial \theta}$$

مثال : در شکل قبل فرض می کنیم روتور سیم بندی ندارد . به عبارت دیگر یک موتور رلوکتانسی داریم.

در این سیستم داریم :

$$L_{ss} = L_0 + L_2 \cos 2\theta$$

جريان استاتور نیز بصورت زیر است :

$$I_s = I_{sm} \sin \omega t$$

الف) گشتوار اعمال شده بر روتور را بیابید.

ب) گیریم  $\theta = \omega_m t + \delta$  شرایطی را بیابید که گشتوار متوسط صفر نباشد و آن را مشخص کنید.

حل :

(الف)

$$\begin{aligned}
 i_r = 0 \Rightarrow T &= \frac{1}{2} i_s^2 \frac{\partial L_{ss}}{\partial \theta} \\
 T &= \frac{1}{2} I_s m^2 \sin^2 \omega t \frac{d}{d\theta} (L_0 + L_2 \cos 2\theta) \\
 &= -I_s m^2 L_2 \sin 2\theta \sin^2 \omega t (Nm) \\
 T &= -I_s m^2 L_2 \sin 2(\omega_m t + \delta) \left( \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) \\
 &= \frac{-1}{2} I_s^2 m L_2 \left[ \sin 2(\omega_m t + \delta) + \frac{1}{2} \sin 2\{(\omega_m + \omega)t + \delta\} - \frac{1}{2} \sin 2\{(\omega_m - \omega)t + \delta\} \right]
 \end{aligned}$$

(ب)

در عبارت فوق با سه جمله سینوسی مواجه هستیم و متوسط هر کدام از آنها صفر است . برای آنکه متوسط گشتاور صفر نباشد ، باید ضریب  $t$  در یکی از جملات سینوسی صفر باشد پس :

$$1) \omega_m = 0 \Rightarrow T_{avg} = -\frac{1}{2} I_s^2 m L_2 \sin 2\delta$$

$$2) \omega_m = \pm \omega \Rightarrow T_{avg} = \frac{1}{4} I_s^2 m L_2 \sin 2\delta$$

### ماشینهای الکتریکی دوار با روتور استوانه‌ای :

در این ماشینها مقاومت مغناطیسی مسیر به وضعیت مکانی روتور  $\theta$  بستگی ندارد. در اینجا  $L_{sr}$  ثابت بوده و تابعی از  $\theta$  میباشد.

$$T = i_s i_r \frac{dL_{sr}}{d\theta}$$

$$L_{sr} = M \cos \theta$$

$$i_s = I_{sm} \cos \omega_s t$$

$$i_r = I_{rm} \cos(\omega_r t + \alpha)$$

وضعیت روتور در هر لحظه به قرار زیر است :

$$\begin{aligned}\theta &= \omega_m t + \delta \\ T &= -I_{sm} I_{rm} M \cos \omega_s t \cos(\omega_r t + \alpha) \sin(\omega_m t + \delta) \\ &= \frac{-I_{sm} I_{rm} M}{4} [\sin\{(\omega_m + (\omega_s + \omega_r))t + \alpha + \delta\} \\ &\quad + \sin\{(\omega_m - (\omega_s + \omega_r))t - \alpha + \delta\} \\ &\quad + \sin\{(\omega_m + (\omega_s - \omega_r))t - \alpha + \delta\} \\ &\quad + \sin\{(\omega_m - (\omega_s - \omega_r))t + \alpha + \delta\} ]\end{aligned}$$

**شرط برقراری گشتاور متوسط :**


$$\omega_m = \pm(\omega_s \pm \omega_r)$$

### **فصل سوم : اصول ماشینهای جریان مستقیم DC**

ماشینهای DC شبیه ماشینهای AC می باشند ، بدین صورت که در داخل هادیهای آنها ولتاژ و جریان AC تولید میشود و بخاطر عمل کمotaسیون این ولتاژ و جریان در خروجی بصورت DC ظاهر می شوند.

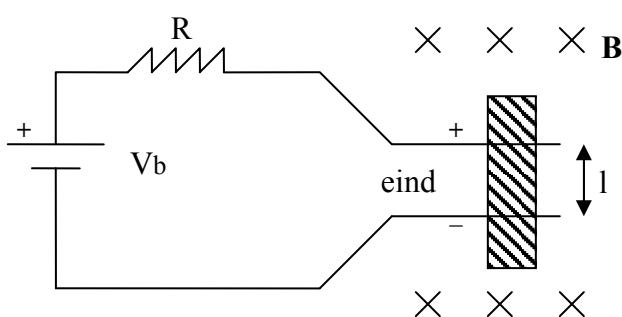**ماشینهای خطی :**

یک ماشین خطی DC ساده ترین و راحتترین مدل یک ماشینی dc برای فهم می باشد . یک نمونه از ماشین خطی dc در زیر نمایش داده شده است :



اگر از سیم جریان I عبور کند نیرویی بر آن وارد می شود : (موتوری)

۱- نیروی وارد بر میله در حضور میدان مغناطیسی B بصورت زیر است :


$$\vec{F} = i(\vec{\ell} \times \vec{B}) = i\ell B$$

اگر سیم را از داخل میدان B حرکت دهیم ولتاژی در آن القا میشود : (ژنراتوری)

۲- ولتاژ القاء شده در یک سیم متحرک در میدان مغناطیسی بصورت زیر است :

$$eind = (\nu \times B)\ell = \nu B \ell$$

### راه اندازی ماشین DC خطی:

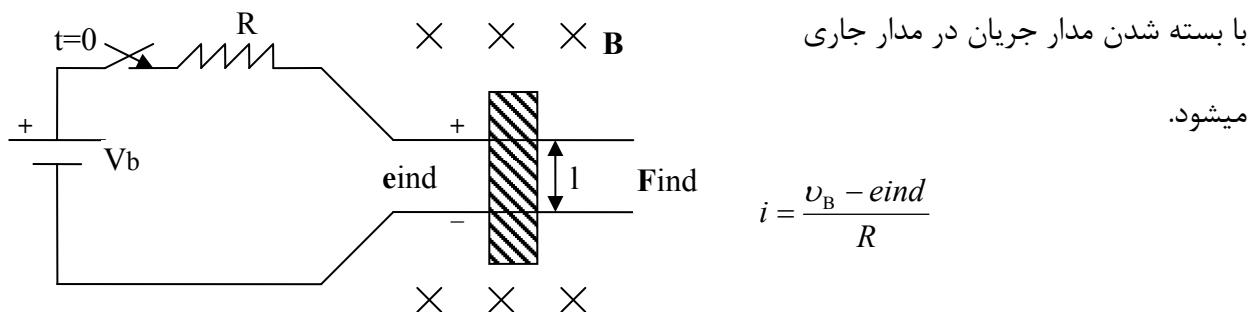

در لحظه اول که میله حرکت ندارد  $eind = \frac{V_B}{R} \cdot i$ . این جریان در میله جاری میشود و در حضور میدان

B نیرویی بر آن وارد شده و شروع به حرکت می کند. با حرکت میله eind شروع به افزایش کرده پس جریان i شروع به کاهش می کند.

$$Find = i\ell B$$

$$eind = \nu_B \ell$$


$$i \downarrow = \frac{\nu_B - eind}{R} \uparrow$$

این روند ادامه می یابد تا اینکه  $\nu_B = eind$  در نتیجه  $i = 0$  پس هیچ نیرویی بر میله وارد نمیشود پس حرکت میله یکنواخت میگردد.

$$\nu_B = eind \Rightarrow i = 0 \Rightarrow F = 0 \Rightarrow a = 0 \Rightarrow \nu = \nu_{ss}$$

$$\nu_{ss} = \frac{\nu_B}{B\ell}$$

## حالت موتوری ماشین DC خطی:

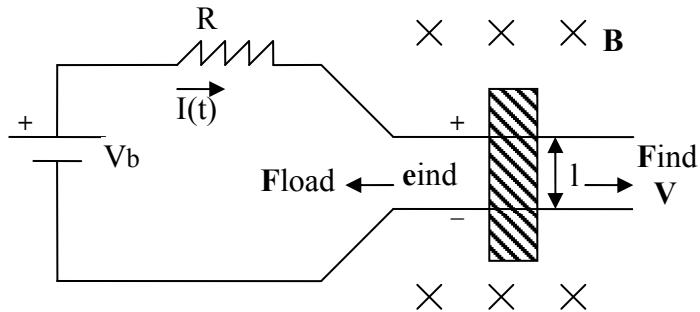

فرض ابتدا بدون بار ماشین راه اندازی شده.

حال باری را به آن اعمال می کنیم.

$$F_{net} = F_{load} - F_{find}$$

با اعمال بار سرعت موتور پائین می آید. در

این حال  $eind$  نیز کاهش می یابد و در نتیجه جریان بالا می رود:

$$eind \downarrow = v \downarrow B\ell \Rightarrow i \uparrow = \frac{v_B - eind \downarrow}{R}$$

$$\Rightarrow Find \uparrow = i \uparrow \ell B$$

آنقدر بالا می رود تا مساوی  $F_{load}$  و سرعت موتور یکنواخت می گردد.

: خلاصه

$$F_{load} = \text{خلاف جهت حرکت} \Rightarrow F_{net} = \text{خلاف جهت حرکت حرکت}$$

$$\Rightarrow a = \frac{F_{net}}{m} < 0 \Rightarrow v \downarrow \Rightarrow eind \downarrow = vB\ell$$

$$\Rightarrow i \uparrow = \frac{vB - eind}{R} \Rightarrow Find \uparrow = i\ell B \Rightarrow Find = F_{load}$$


$$\Rightarrow F_{net} = 0 \Rightarrow v = etc$$

$$P_{conr} = eindi = Findv$$

## حالت ژنراتوری ماشین DC خطی :

در این حالت یک نیروی  $F_{app}$  در جهت حرکت به سیم وارد می‌کنیم. با افزایش سرعت  $e_{ind}$  بالا می‌رود تا از

ولتاژ باطری (VB) بیشتر گردد. در اینصورت جهت جریان معکوس می‌شود:

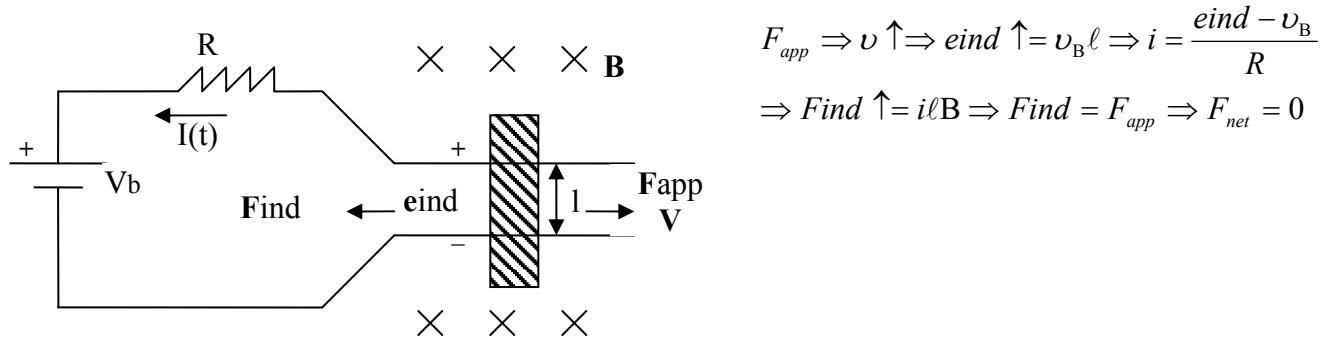

مثال ۱: مثال ۱-۴ کتاب chapman صفحه ۱۶۸

مثال ۱-۴ صفحه ۱۶۸

$$v_B = 120V$$

$$B = 0.1(T)$$

$$r = 0.3\Omega$$

$$\ell = 10m$$

جریان راه اندازی چقدر است؟ سرعت ماندگار چقدر است؟ (a)

$$i = \frac{v_B - e_{ind}}{R} = \frac{120}{0.3} = ?A$$

اگر نیروی 30N بطرف راست وارد شود سرعت ماندگار چقدر می‌شود؟ (b)

$$F_{app} = Find = i\ell B \Rightarrow i = \frac{Find}{\ell B} = \frac{30}{10 \times 0.1} = 30A$$

$$eind = v_B + R_i = 129v$$

$$v = \frac{eind}{B\ell} = 129 m/s$$

$$\text{توان تولیدی توسط هادی} = 129 \times 30 = 3870W$$

$$\text{توان مصرفی توسط باتری} = 120 \times 30 = 3600W$$

$$\text{توان تلفاتی متوسط مقاومت} = 0 - 3600 = 270W$$

ماشین مانند ژنراتور کار می کنند

اگر نیروی  $30N$  بطرف چپ وارد شود سرعت ماندگار چقدر است؟ (c)

#### مثال ۱۸۰ صفحه ۴-۲

وقتی کلید بسته میشود : (a)

$$\begin{aligned} i &= \frac{v_B - eind}{R} = \frac{v_B}{R} \Rightarrow Z_{ind} = \frac{2}{\pi} \phi i(c_{cw}) \Rightarrow w \uparrow \\ &\Rightarrow eind \uparrow = \frac{2}{\pi} \phi w \uparrow \Rightarrow i \downarrow = \frac{v_B - eind \uparrow}{R} \Rightarrow Z_{ind} \downarrow = \frac{2}{\pi} \phi i \downarrow \Rightarrow z_{ind} = 0 \\ &\Rightarrow v_B = eind \end{aligned}$$

جريان راه اندازی چقدر است؟ سرعت زاویه ای حالت ماندگار چقدر است؟ (b)

لحظه راه اندازی :

$$eind = 0 \Rightarrow i = \frac{v_B}{R} = 400A$$

در حالت ماندگار:

$$Z_{ind} = 0, v_B = eind, i = 0 \Rightarrow v_B = eind = \frac{2}{\pi} \phi w$$

$$\Rightarrow W_{ss} = \frac{N_B}{\frac{2}{\pi} \phi} = \frac{v_B}{(\frac{2}{\pi}) \pi r \ell B} = 480 \text{ (rad/s)}$$

اگر بار  $T_{load} = 10 \text{ N.m}$  (c)

$$F_{load} \Rightarrow v \downarrow \Rightarrow eind = \frac{2}{\pi} \phi w \downarrow \Rightarrow i \uparrow = \frac{v_B - eind}{R} \downarrow \Rightarrow Z_{ind} \uparrow$$

$$\Rightarrow Z_{ind} = Z_{load}$$

$$Z_{load} : |Z_{load}| = |Z_{ind}| = \left(\frac{2}{\pi}\right) \phi i \Rightarrow i = \frac{Z_{ind}}{\left(\frac{2}{\pi}\right) 4} = \frac{Z_{ind}}{2r\ell B} = 40 \text{ A}$$

$$eind = v_B - R_i = 108v$$

$$W_{ss} = \frac{eind}{\left(\frac{2}{\pi}\right) \phi} = \frac{eind}{\left(\frac{2}{\pi}\right) \pi r \ell B} = 432 \text{ (rad/s)}$$

$$pout = Zw = 4320 \text{ W}$$

$$pin = v_B i = 4800 \text{ W}$$

اگر گشتاور  $7.5 \text{ Nm}$  در جهت حرکت ماشین به آن اعمال شود سرعت ماشین چقدر است؟ (d)



$$Z_{ind} \uparrow \Rightarrow w \uparrow \Rightarrow eind \uparrow \Rightarrow eind > v_B \Rightarrow$$

$$i = \frac{Z_{ind}}{\left(\frac{2}{\pi}\right) \phi} = 30 \text{ A}$$

$$eind = v_B + R_i = 129v$$

$$w = \frac{eind}{\left(\frac{2}{\pi}\right) \phi} = 516 \text{ (rad/s)}$$

## ماشینهای DC دوار :

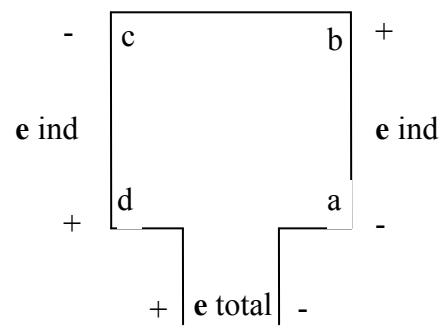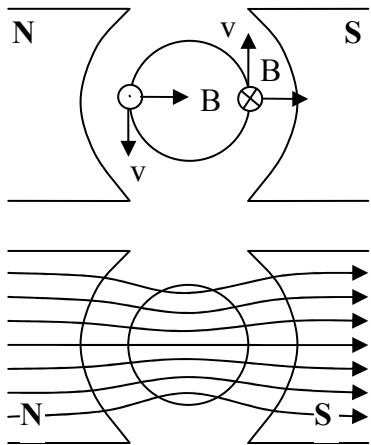

### الف- ژنراتوری

ولتاژ القا شده در یک کلاف دوار :

میدان مغناطیسی در زیر قطبها ثابت می باشد و در گوشه های قطب به صفر میرسد.

با چرخش روتور در بین قطبها ولتاژ هادی دوسر القاء میشود که برابر است با :

$$e_{dc} = v_B \ell \quad e_{ba} = v_B \ell$$



$$e_{cd} = 0 \quad e_{ad} = 0$$

$$e_{total} = e_{ba} + e_{cb} + e_{dc} + e_{ad} = \begin{cases} 2v_B \ell \\ 0 \end{cases}$$

$$v = rw \Rightarrow e_{ind} = \begin{cases} 2rwB\ell \\ 0 \end{cases}$$

$$A_p = \pi r \ell \Rightarrow e_{ind} = \begin{cases} \frac{2}{\pi} A_p B w \\ 0 \end{cases}$$
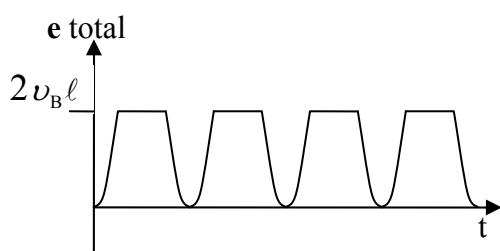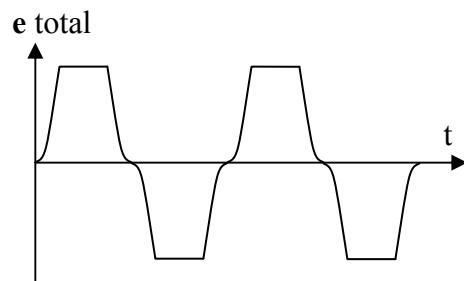
$$\phi = A_p B \Rightarrow e_{ind} = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \phi w \\ 0 \end{cases}$$



همانطور که مشاهده میشود ولتاژ تولید شده دارای پلاریته

ثبت و منفی باشد با استفاده از عمل کمتواسیون می توان

این ولتاژ را بصور DC یکسو کرد :

ب - موتوری : گشتاور ایجاد شده در یک کلاف دوار

حال فرض می کنیم به کلاف شکل فوق یک باطری وصل می کنیم . در اینصورت جریانی از هادیهای کلاف عبور کرده در حضور میدان مغناطیسی  $B$  به هر کدام از آنها نیرویی وارد میشود.

$$F = i(\ell \times B)$$

$$\tau = rFSin\theta$$

$$F_{ab} = i\ell B \Rightarrow z_{ab} = rF \sin, 0 = rilB$$

$$F_{bc}=0 \quad (\text{B موازي لـ} \ell \Rightarrow \tau_{bc}=0)$$

$$F_{cd} = i\ell B \Rightarrow zcd = rilB$$

$$F_{da}=0 \quad (\text{B موازى } \ell) \Rightarrow \tau_{da}=0$$

$$\pi r d = Ap, ApB = \phi$$

$$\tau_{ind} = \tau_{ab} + \tau_{bc} + \tau_{cd} + \tau_{da} = \begin{cases} 2ri\ell B \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{\pi\theta i} \\ 0 \end{cases}$$

مکانیزیم کموتاسیون:

باز




$S_1, S_1' \vdash$

$$\frac{T}{2} - T$$

باز

$$S_{0, S_0'} \dots$$

$$\text{بسته } \frac{T}{2} - T$$

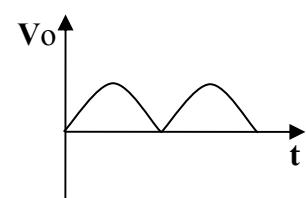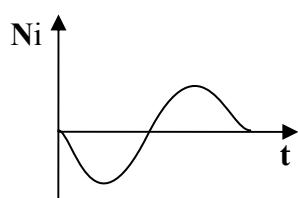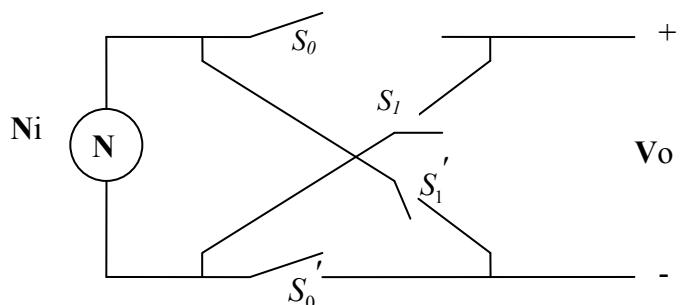



## ماشینهای P قطبی :

در قدم اول فرض می کنیم بجای ۲ قطب چهار قطب داشته باشیم :

با دوران ۳۶۰ درجه هادی ۲ سیکل کامل از ولتاژ القائی بوجود می آید یعنی :

$$\theta_e = 2\theta_m$$

$$\theta_e = \frac{p}{2} \theta_m$$

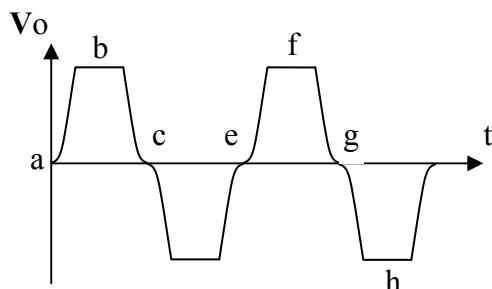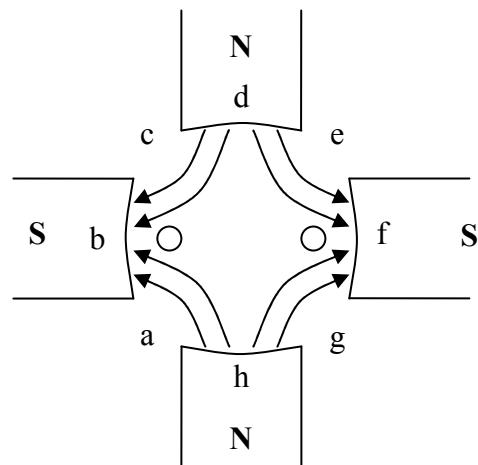

در حالت کلی اگر ماشین P قطبی باشد داریم :

## ساختمان آرمیچر:

کلافهای روتور: هر کلاف شامل تعدادی دور از سیم می باشد که از یکدیگر عایق بندی شده اند .


تعداد هادیهای آرمیچر یک ماشین عبارت است از :

$$Z = 2cN_c$$

تعداد هادیهای روتور =

تعداد کلافهای روتور =

تعداد دور در هر کلاف =

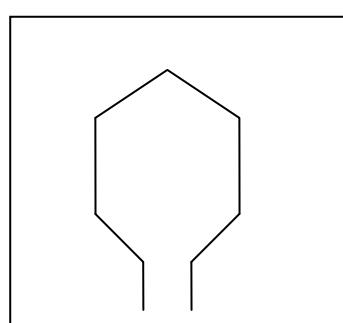

اگر یک کلاف بصورت ۱۸۰ درجه بین دو قطب قرار گرفته باشد به آن گام کامل گویند .  
( full-pitch coil )

اگر کمتر از ۱۸۰ درجه باشد به آن گام کسری گویند. (fractional pitch coil)

$$\text{Pitch factor} = P = \frac{180}{\text{درجه الکتریکی کلاف}} \times 100\%$$

اتصال به تیغه های کموتاتور: وقتی سیم بندیها در شیارهای روتور قرار داده شد ، باید به تیغه های کموتاتور متصل گردند . نحوه اتصال این سیم بندیها متفاوت است و روش‌های مختلفی برای آنها وجود دارد که هریک دارای مزایا و معایبی است :

گام کموتاتور(Y<sub>c</sub>) : فاصله بین در انتهای هر کلاف که به کموتاتور متصل میشود گام کموتاتور نام دارد که بر دونوع می باشد :

## ۲) تقسیم بندی از نظر گام کوتاپسیون :

$Y_c > 0$  (پیشرو) انتهای کلاف به تیغه های بعدی کموتاتور وصل می شود. **Progressive**  
 $Y_c < 0$  (پیشرو) انتهای کلاف به تیغه های قبلی کموتاتور وصل می گردد. **Retrogressive**

## تقسیم بندی از نظر مرکب بودن :

\* از نظر مرکب بودن سیم بندی ها نیز می توان آنها را تقسیم بندی کرد.  
Simplex Rotor Winding : به یک سیم بندی بسته و کامل در روتور گویند.  
Duplex Rotor Winding : سیم بندی با دوسری کلاف مستقل از یکدیگر . یک سیم بندی به تیغه های ۳ - ۱ - ۶ - ۴ - ۲ وصل میشود و سیم بندی دیگر به تیغه های ....


## تقسیم بندی از نظر ترتیب اتصالات به تیغه های کموتاتور :

بر سه نوع می باشد :


1- حلقوی یا مجاور Lap Winding

2- موجی Wave Winding


3- ترکیب دو حالت فوق Frog Leg Winding

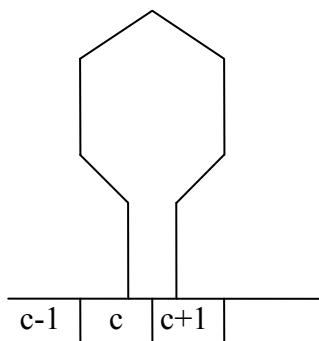

Progressive  
 $Y_c=1$

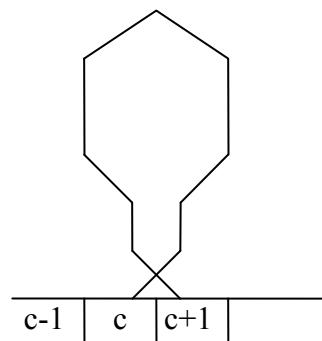

Retrogressive  
 $Y_c=-1$

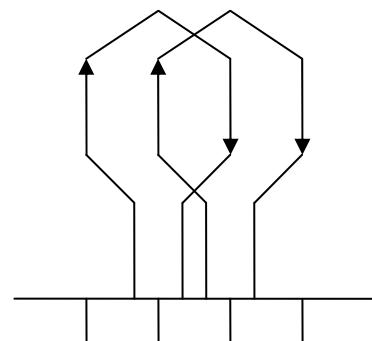

M-plex


سیم بندی حلقوی :

اگر سیم بندی M-Plex باشد :

$$y_c = \pm m$$

$$a = mp$$

تعداد قطبها

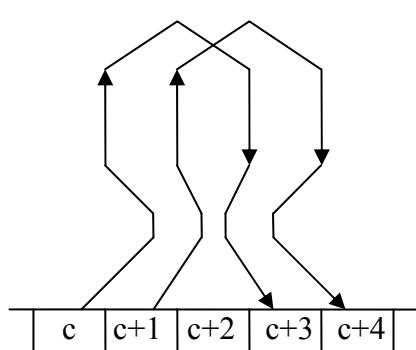

$$y_c = \frac{2(c \pm 1)}{p}$$


$$a = Zm$$

تعداد قطبها , تعداد کلافنهای موتور

سیم بندی موجی :

سیم بندی Frog-Leg


$$a = 2pm_{lap}$$

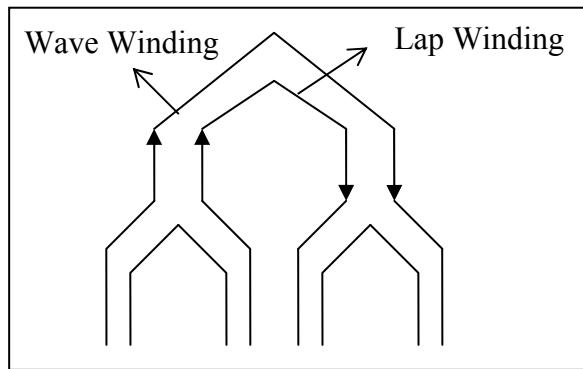

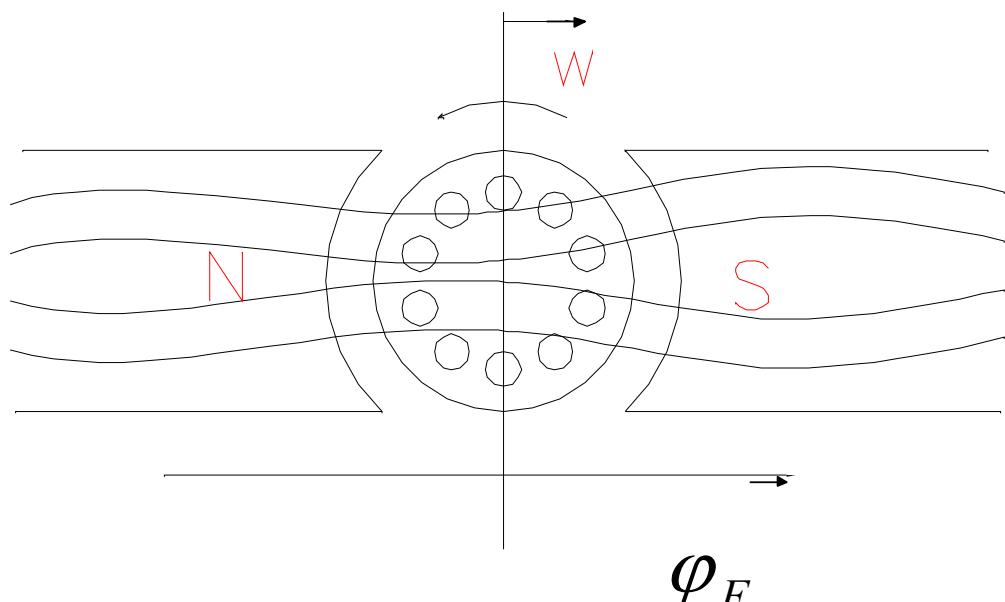
### مسائلی در ماشینهای حقیقی با کمتوانیون:

عكس العمل آرمیچر:


اگر ماشین DC با سرعت  $W$  در میدان  $B$  حاصله از قطبها به دوران در بیاید درون هادیهای رotor آن ولتاژی القاء میشود . حال اگر ترمینال این ماشین را به باری متصل کنیم جریانی از سیم پیچهای آرمیچر عبور می کند. با عبور این جریان، میدان مغناطیسی ثانویه ای تولید میشود. که باعث اعوجاج در میدان مغناطیسی اصلی میگردد. به این اعوجاج شار عکس العمل آرمیچر گویند.




قبل از اعمال بار

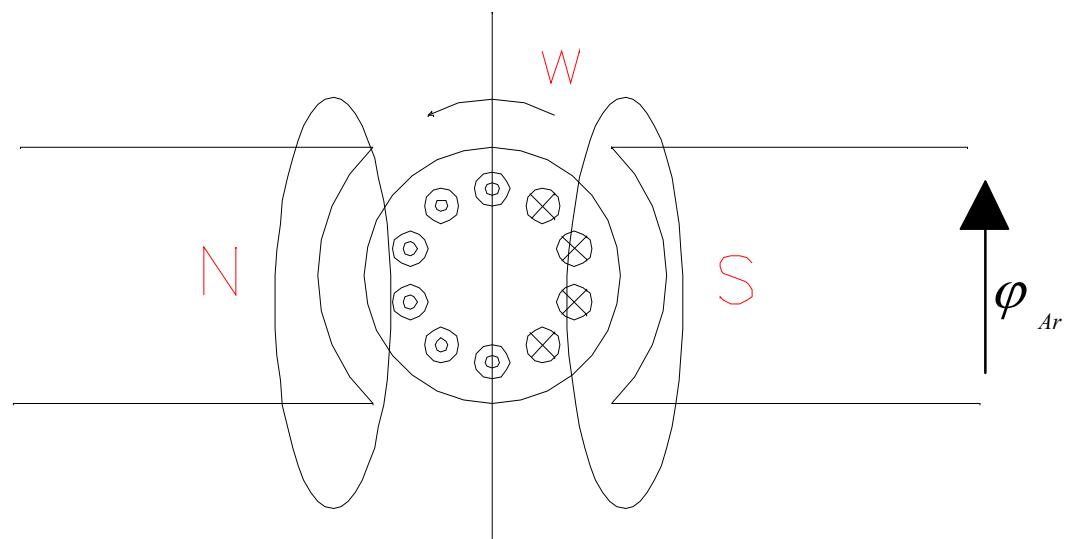

با اعمال بار - فقط شار آرمیچر

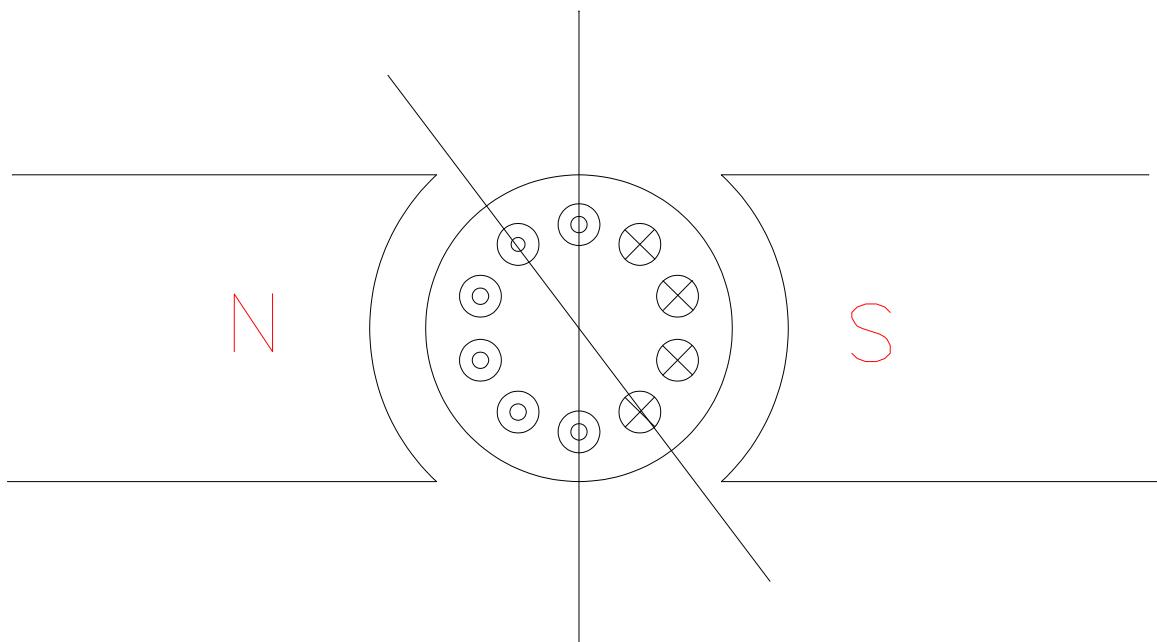


با اعمال بار

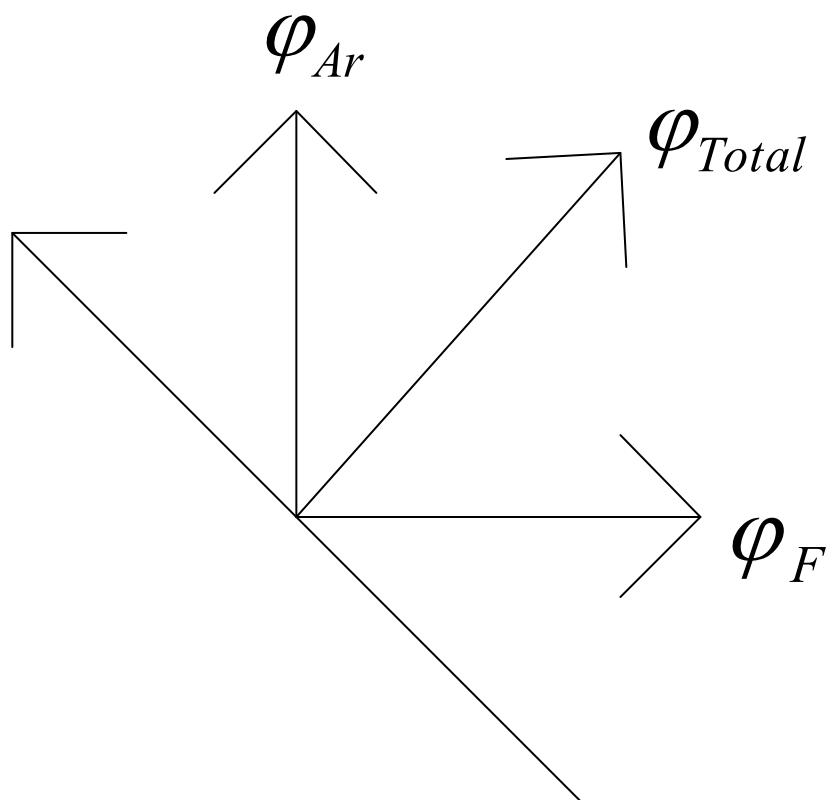


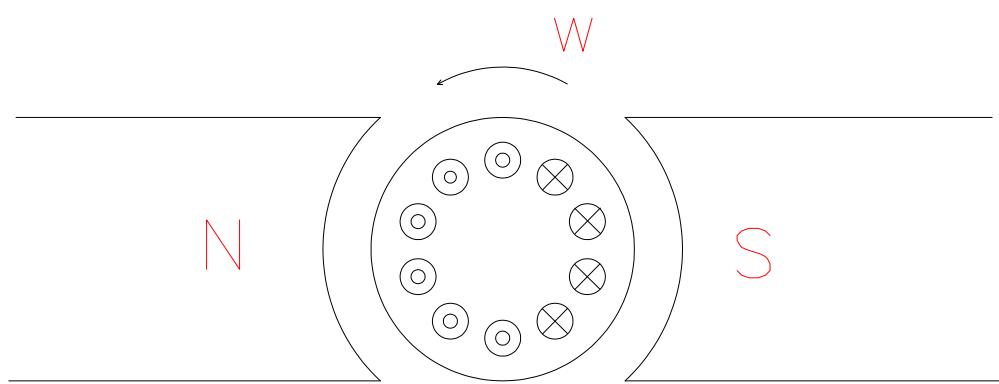
### محور خنثی

در حالت کلی محور خنثی مغناطیسی در ژنراتور به سمت حرکت روتور منحرف میشود و در موتور در خلاف جهت حرکت روتور منحرف میشود.



در لحظه تعویض جای تیغه های کموتاتور ، دو تیغه توسط جاروبک اتصال کوتاه میشوند . بنابراین در این لحظه ولتاژ بین دو تیغه باید صفر باشد. هنگامیکه ماشین زیر بار می رود محور خنثی مغناطیسی جابجا می شود در نتیجه در لحظه اتصال کوتاه تیغه ها ولتاژ محدودی بین آنها وجود دارد که باعث ایجاد گردش جریان در آنها میشود و در نتیجه باعث ایجاد جرقه الکتریکی می گردد و این باعث کاهش طول عمر جاروبکها میشود. این مسئله با جابجا کردن جاروبکها در عمل محور خنثی مغناطیسی در هنگام بارداری ، حل نمیشود چرا که در اینحالت در بی باری جرقه ایجاد میشود.

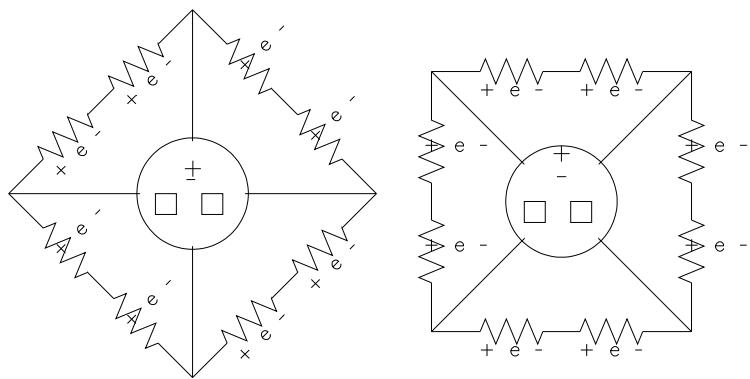

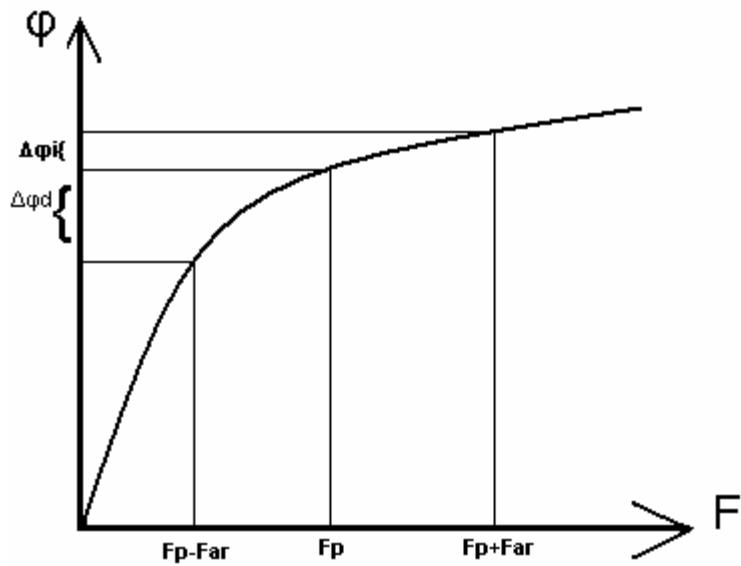

دومین مسئله ای که در اثر عکس العمل آرمیچر اتفاق می افتد تضعیف شار می باشد.

برای درک مسئله به منحنی مغناطیسی شونده توجه کنید.

بیشتر ماشینها نزدیک به منطقه اشباع کار میکنند.

بنابراین با توجه به شکل فوق در جاهایی از سطح قطب که  $F_p$  با  $F_{p,Far}$  جمع می شود ، افزایش شار خیلی کم است و در جاهاییکه  $F_p$  از  $F_{p,Far}$  کم میشود کاهش شار بیشتر است . بنابراین شار در کل کاهش می یابد که به این اثر تضعیف شار گویند.

فرض می کنیم ماشین ۱۲ شیار داشته باشد.

آمپر دور ناشی از آرمیچر منحنی پله ای شکلی میشود که میتوان آن را بصورت یک مثلث تقریب زد. از جمع دو آمپر در فوق خواهیم داشت :



تضییف شار باعث ایجاد مشکلاتی در ژنراتور و موتور میشود.

در ژنراتور باعث ولتاژ القاء شده میشود و شکل خاصی بوجود نمی آورد . در موتور مسئله فوق جدی تر است . تضییف شار باعث افزایش سرعت موتور می گردد. اما افزایش سرعت موتور می تواند باعث افزایش بار شود که این خود باعث تضییف بیشتر شار می گردد و در نتیجه سرعت موتور بالاتر میرود تا اینکه موتور از کار می افتد.

$$ولتاژها : L \frac{di}{dt}$$

برای فهم مسئله به شکل زیر توجه کنید :

جهت حرکت

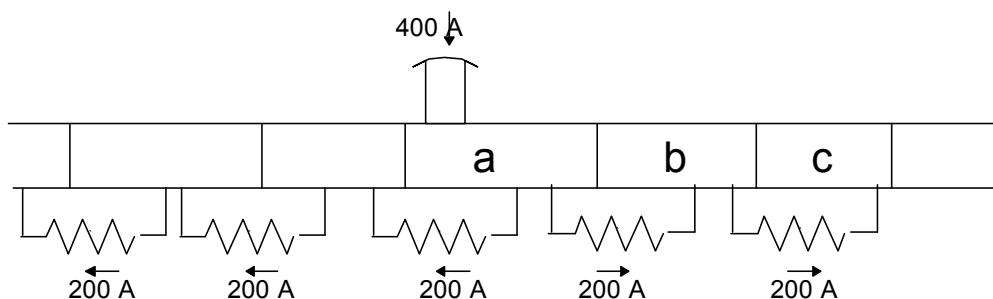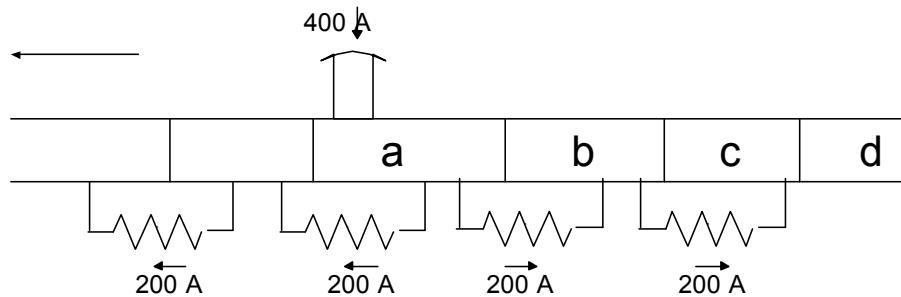

موقعی که یک تیغه کموتاتور اتصال کوتاه میگردد جریان در آن قسمت باید معکوس گردد ، اما این تغییر جهت جریان با چه سرعتی انجام می گیرد ؟ اگر روتور با سرعت 800RPM به دوران درآید و ۵۰ تیغه در کموتاتور

وجود داشته باشد بنابراین هر تیغه کموتاتور در زمان  $t = \frac{60}{800} \div 50 = 0.0015 \text{ sec}$  جاروبک را لمس می کند.

بنابراین :

$$\frac{di}{dt} = \frac{400}{0.0015} = 266.667 \text{ A/sec}$$

این مقدار بزرگ حتی با مقدار کوچکی سلف ولتاژ بزرگی تولید می کند.

$$v = L\left(\frac{di}{dt}\right)$$

این ولتاژ بالا باعث ایجاد قوی الکتریکی در جاروبکهای تامین می‌گردد.

راه حل هائی برای مقابله با مشکلات فوق :

### سه راه حل برای مقابله با دو شکل فوق وجود دارد.



۱- تغییر مکان جاروبکها

۲- استفاده از قطبهای کمکی

۳- استفاده از سیم پیچهای جبران کننده
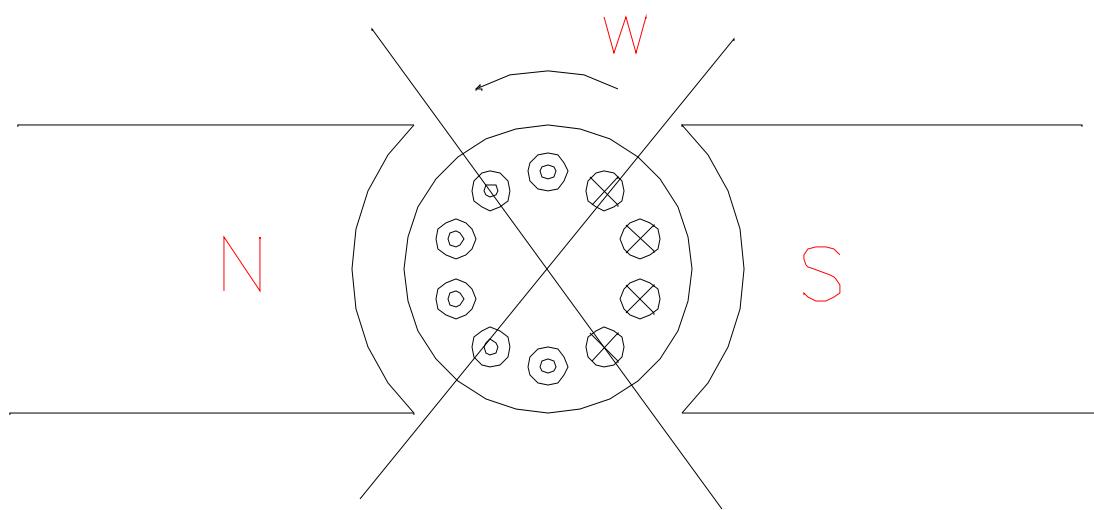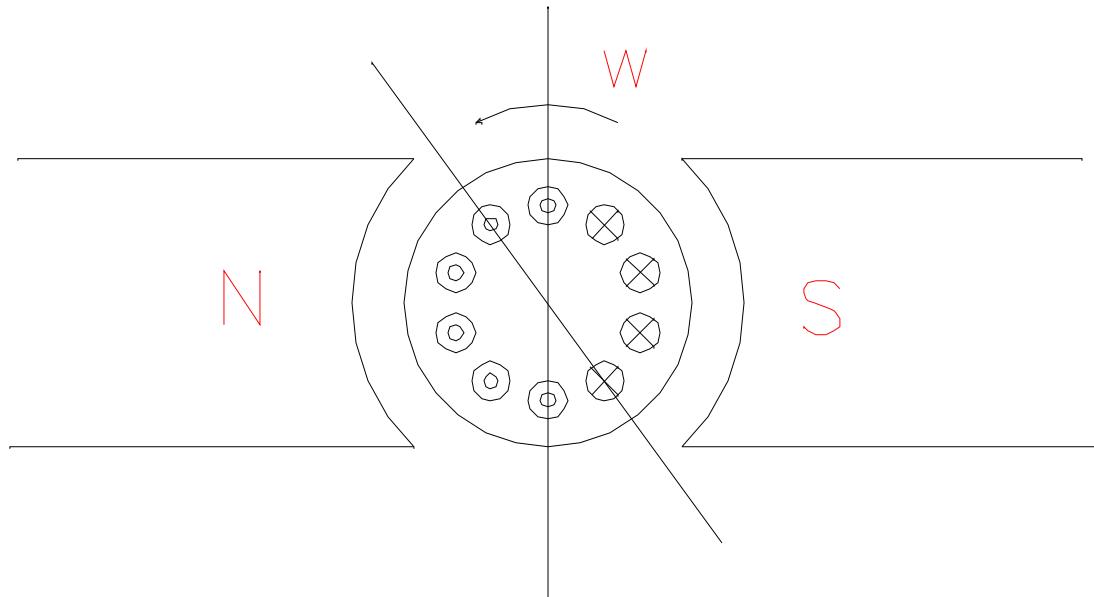
#### ۱- تغییر مکان جاروبکها :

از نقطه نظر تاریخی اولین راه حل برای از بین بردن عکس العمل آرمیچر تغییر مکان جاروبکها می‌باشد. این راه به نظر ساده می‌رسد. اما چند مسئله وجود دارد اول اینکه محور خنثی با تغییر بار تغییر مکان میدهد بنابراین باید با هر باری، جاروبکها را جابجا می‌کنیم که این کار ساده نیست دوم اینکه با اینکار فقط حرfe ها و قوی های الکتریکی حذف می‌شوند ولی تضعیف شار باقی می‌ماند.




### محور خنثی جدید
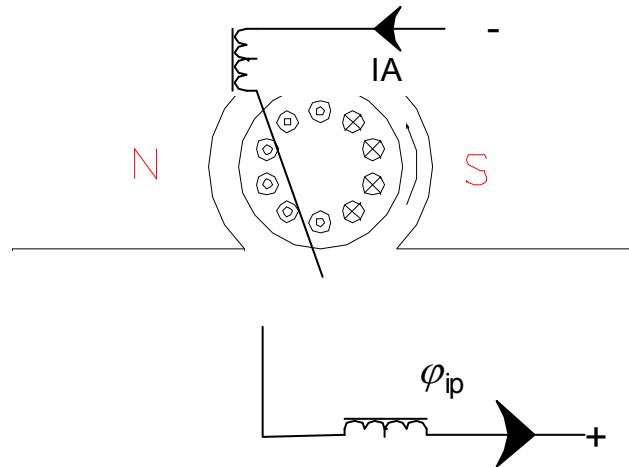
### ۲-استفاده از قطب‌های کمکی (Interpoles)

باید شاری در خلاف جهت با شار آرمیچر تولید کنیم برای اینکار از قطب‌های کمکی بصورت مقابل استفاده می‌شود.

بنابراین شار  $\phi_{ip}$  (قطب‌های کمکی) در خلاف جهت  $\phi_{Ar}$  می‌باشد. برای اینکه برای تمام بارها اثر یکدیگر را خنثی کنند سیم پیچ آرمیچر را با سیم پیچ قطب‌های کمکی سری می‌بندند.




این قطبها فقط  $L \frac{di}{dt}$  را حذف می کنند و تضعیف C را حذف نمی کنند.
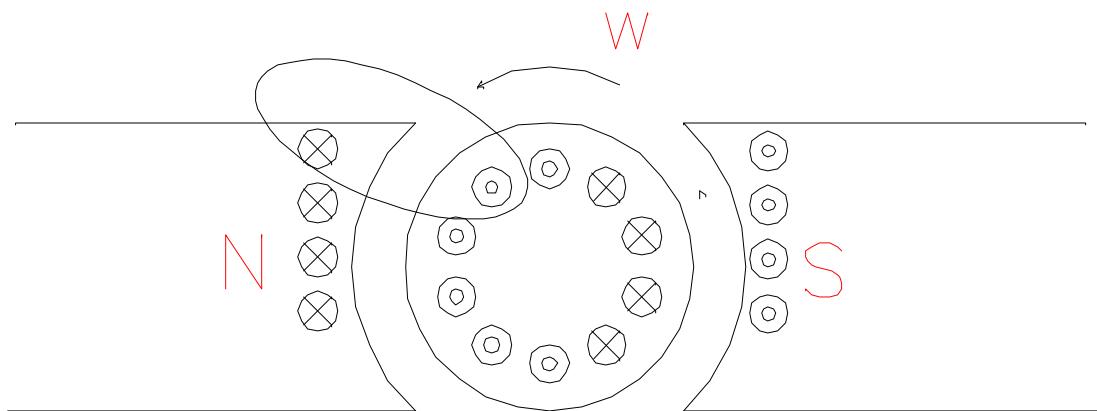
### ۳-استفاده از سیم پیچ های جبران کننده

این سیم پیچها سری با سیم پیچ آرمیچر بسته می شوند و شاری در خلاف جهت شار آرمیچر تولید می کند این

سیم پیچها فقط اثر تضعیف شار را حذف می کنند و اثر  $L \frac{di}{dt}$  را حذف نمی کنند.



### ولتاژ القائی تولید شده در یک ژنراتور :

ولتاژ القاء شده در یک هادی که در میدان مغناطیسی حرکت می کند برابر است با :

اگر  $Z$  هادی داشته باشیم و  $A$  مسیر جریان :

$$E_A = \frac{z}{a} v B \ell$$

$$v = rw \Rightarrow EA = \frac{ZrwB\ell}{a}$$

$$\phi = BAP$$

$$A = 2\pi r\ell$$

$$AP = \frac{2\pi r\ell}{P}$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{B2\pi r\ell}{P} \Rightarrow B = \frac{P\phi}{2\pi r\ell}$$

$$\Rightarrow E_A = \frac{ZrwB\ell}{a} = \frac{Zrw\ell}{a} \times \frac{P\phi}{2\pi r\ell} = \frac{Zp}{2\pi a} \phi w$$


$$\Rightarrow E_A = k\phi w; k = \frac{Zp}{2\pi a}$$

### گشتاور ایجاد شده در یک موتور:

گشتاور ایجاد شده در یک هادی حامل جریان در میدان مغناطیسی برابر است با :

اگر  $a$  مسیر موازی جریان داشته باشیم :

$$i_{lond} = \frac{Ia}{a}$$

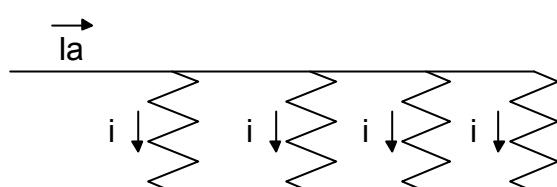

اگر  $Z$  هادی در آرمیچر وجود داشته باشد :

$$Z_{ind} = Z\tau_{cond} = \frac{Zr\ell BIa}{a}$$

$$\phi = BA p = \frac{B(2\pi r\ell)}{p}$$

از طرفی:

$$\Rightarrow Z_{ind} = \frac{Zp}{2\pi a} \phi Ia$$

$$k = \frac{Zp}{2\pi a}$$

توان جاری شده و تلف شده در ماشینهای DC :

$$\mu = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{P_{in} - P_{loss}}{P_{in}} \times 100\% \text{ راندمان}$$

### تلفات در ماشین های DC :

تلفات در ماشینهای DC به ۵ دسته اساسی تقسیم می شوند:

۱- تلفات مسی  $P_{cu}$

۲- تلفات جاروبکها (brash drop) PBD

۳- تلفات هسته (آهن)  $P_C$  یا  $P_{Fe}$

۴- تلفات مکانیکی  $P_m$

۵- تلفات بار سرگردان  $P_{Stray}$

تلفات مسی :

$$P_A = R_A I_A^2 \quad \text{تلفات آرمچر}$$

$$P_F = R_F I_F^2 \quad \text{تلفات میدان تحریک}$$

تلفات جاروبکها :

$$P_{BD} = v_{BD} I_A$$

تلفات هسته یا آهن :


$$P_C = P_{Fe} = P_n + P_e$$

تلفات مکانیکی = تلفات اصطکاک + تلفات تهویه

تلفات بار سرگردان : کلیه تلفاتی که در ۴ دسته فوق جای ندارند . بطور معمول :

$$P_{stray} = 0.01 \times P_{full\ load}$$

نمودار پخش توان :

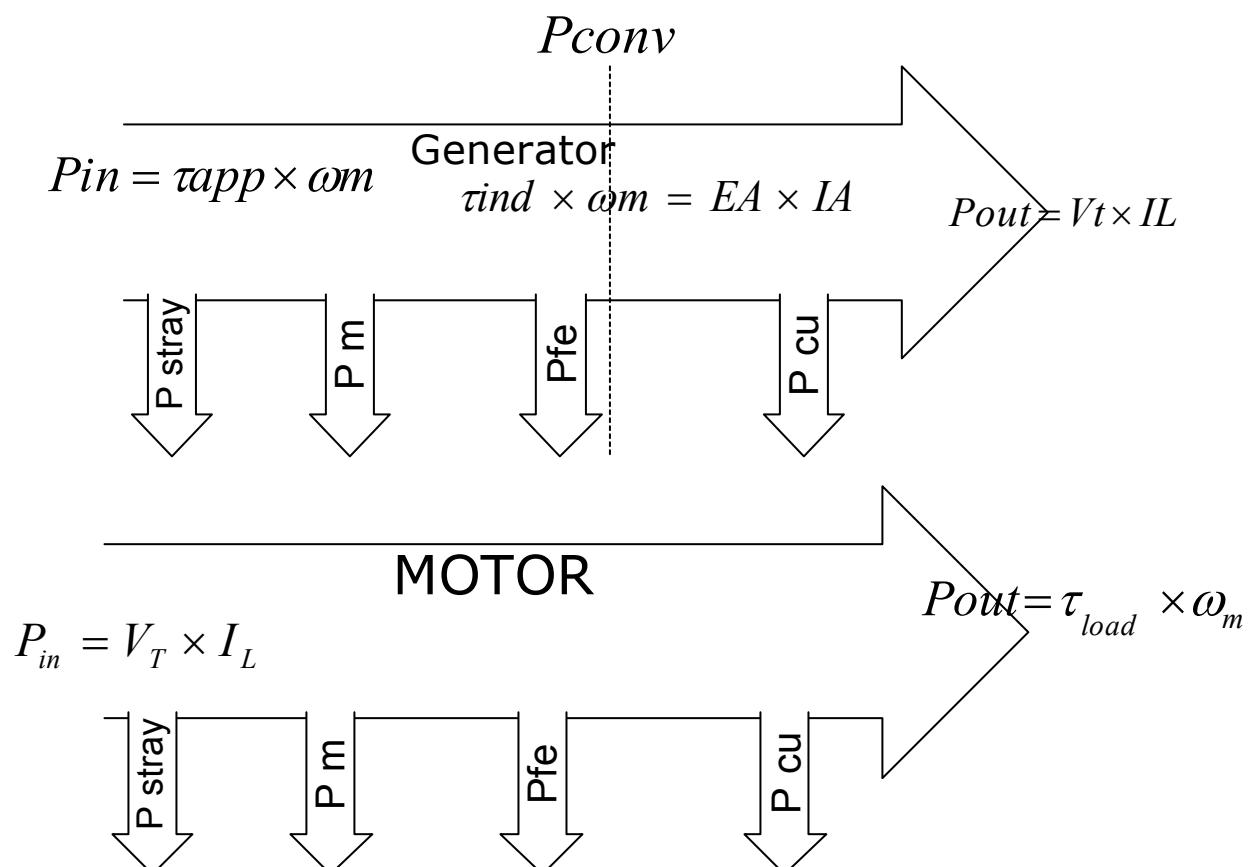

$$p_{conv} = \tau_{ind} w_m$$

$$p_{conv} = E_A I_A$$

## ژنراتورهای DC به پنج گروه تقسیم می شوند:

۱- تحریک مستقل ۲- شنت ۳- سری ۴- کمپوند اضافی ۵- کمپوند نقصانی

اختلاف این ژنراتورها در مشخصه ترمینال آنها یعنی (ولتاژ - جریان) می باشد.


ژنراتورهای DC بوسیله ولتاژ - توان مالی - راندمان و تنظیم ولتاژ با هم مقایسه می شوند.

$$vR = \frac{v_n\ell - v_f\ell}{v_f\ell} \times 100\%$$

if  $vR < 0 \Rightarrow$  مشخصه صعودی



if  $vR > 0 \Rightarrow$  مشخصه نزولی

: مدار معادل ژنراتور DC :

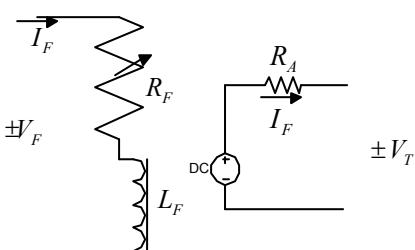

: منحنی مغناطیسی یک ژنراتور DC

$W_1 > W_2 > W_3$

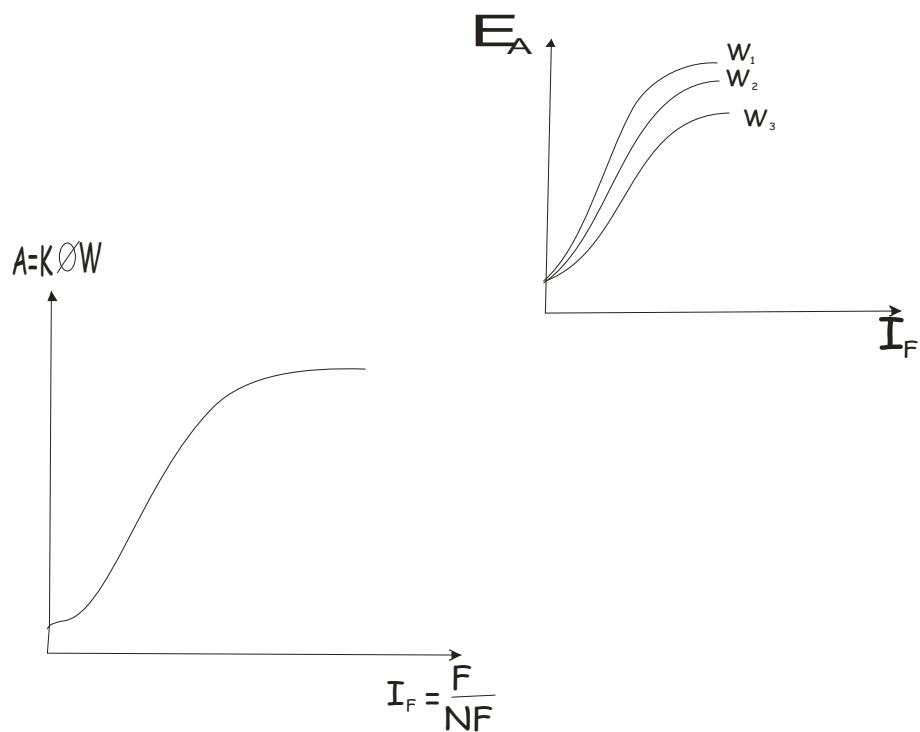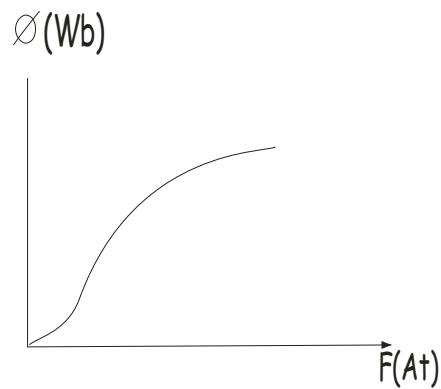


برای گرفتن حداکثر توان ممکن از ماشین ، بیشتر موتورها و ژنراتورها طوری طراحی میشوند تا ترکیب منطقه اشباع کارکند (زانوی منحنی)

ژنراتور DC تحریک مستقل :

$$I_A = I_L$$

$$v_T = E_A - R_A I_A$$


$$I_F = \frac{v_F}{R_F}$$

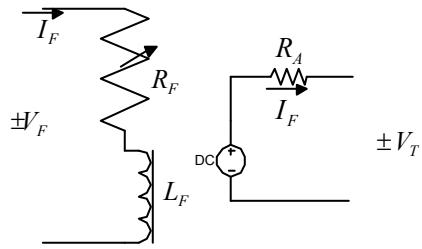

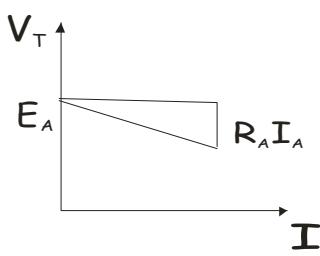
### مشخصه ترمیナル :

در حالتی که عکس العمل آرمیچر را در نظر نگیریم  $E_A$  ثابت بوده پس :

$$v_T = E_A - R_A I_A \quad I_F = \text{ثابت} \Rightarrow E_A = \text{ثابت}$$



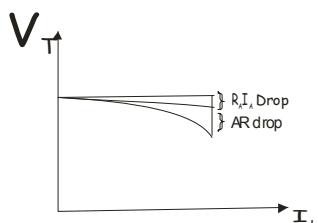اگر ماشین سیم پیچ جبران کننده نداشته باشد با افزایش جریان بار ( $I_A$ ) ، عکس العمل آرمیچر افزایش می یابد و در نتیجه شار  $\phi$  ضعیف میشود پس  $E_A \downarrow = K\phi w$  کاهش می یابد. در نتیجه  $V_T$  نسبت به حالت قبل افت بیشتری پیدا می کند.




### کنترل ولتاژ ترمیナル :

ولتاژ ترمیナル  $V_T$  را میتوان با تغییر  $E_A$  تغییر داد .

$$v_T = E_A - R_A I_A$$

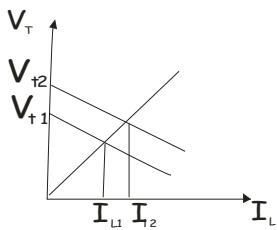کنترل  $E_A$  توسط If یا  $W$  صورت می پذیرد پس با تغییر  $R_f$  می توان  $I_f$  و در نتیجه  $E_A$  و در نتیجه  $v_T$  را کنترل کرد.



$$E_A = k\phi w$$

$$W \uparrow \Rightarrow E_A \uparrow \Rightarrow v_T \uparrow$$

$$* I_F \uparrow \Rightarrow \phi \uparrow \Rightarrow E_A \uparrow \Rightarrow v_T \uparrow$$

### آنالیز گرافیکی ژنراتور DC تحریک مستقل :


چون ولتاژ تولید شده داخلی EA یک رابطه غیر خطی با نیروی محرکه F دارد پس تنها راه برای محاسبه ولتاژ خروجی ماشین با عکس العمل آرمیچر آنالیز گرافیکی می باشد.

$$F_{net} = N_F I_F - F_{ar}$$

### ۱- اثر عکس العمل آرمیچر:

$$\frac{F_{net}}{NF} = I_F - \frac{F_{ar}}{NF}$$

$$IF^* = I_F - \frac{Far}{NF}$$

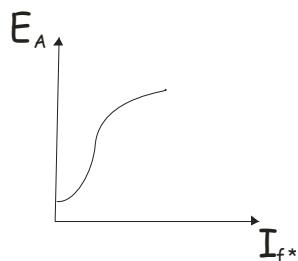

### ۲- اثر تغییر سرعت :



با تغییر سرعت E\_A تغییر می کند.

$$E_A = K\phi W = K'\phi n$$

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n}{n_0}$$

مثال ۱ - ژنراتور DC تحریک مستقل با سیم پیچ جبران کننده و مشخصات زیر :

Prated=172kw, 430v , 400A , 1800RPM

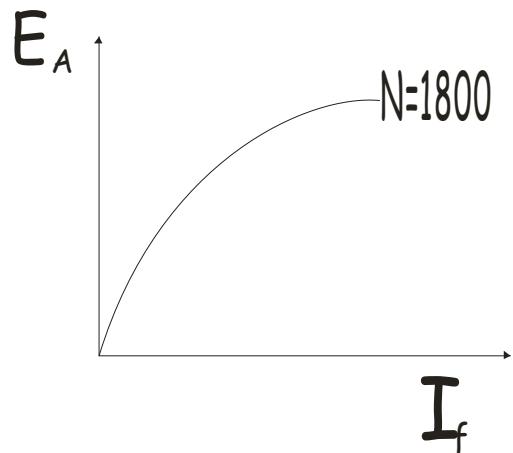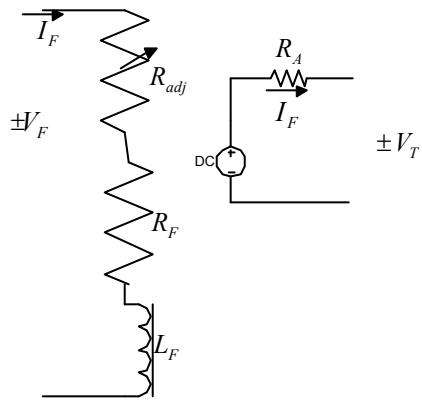

$$R_A = 0.05 \Omega \quad v_F = 430 \Omega$$

$$R_F = 20 \Omega \quad N_F = 1000$$

$$R_{adj} = 0-300 \Omega$$

$$1) R_{adj} = 63 \Omega, n = 1600 \text{ RPM} \Rightarrow v_{Tnload} = ?, E_A = ?$$

حل :

$$I_F = \frac{430}{63 + 20} = 5.2A \Rightarrow E_{A0} = 430v$$

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n}{n_0} \Rightarrow \frac{E_A}{430} = \frac{1600}{1800} \Rightarrow E_A = 382v$$

ن = 1800 رای

2)  $R_L = 1\Omega \Rightarrow v_T = ?$

$$I_A = I_L = \frac{E_A}{R_A + R_L} = \frac{382}{1.05} = 364A$$

$$v_T = R_L \cdot I_L = 364v$$

3)  $R_{adj} = ?$  If  $v_t = 382$

$v_T = 364 \rightarrow 382$  If باید کاهش یابد  $\Rightarrow R_{adj}$

$$v_T = 382v \Rightarrow I_L = 382A$$

$$E'_A = v'_t + R_A I_A = 382 + (382)(0.05) = 401v$$

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n}{n_0} \Rightarrow \frac{401}{1600} = \frac{1600}{1800} \Rightarrow E_{A0} = 451v$$

$$\Rightarrow I_F = 6.15A \Rightarrow R_F + R_{adj} = \frac{430}{6.15} = 70\Omega$$

$$\Rightarrow R_{adj} = 50\Omega$$

مثال ۲ - همان ژراتور مسئله ۱ بدون سیم پیچ جبران کننده . ( $Far_f = 500A.t$ )

1)  $R_{adj} = 63\Omega$ ,  $n = 1600 \Rightarrow v_{Tno load} = ?$

No load عکس العمل آرمیچر  $\Rightarrow v_{Tnt} = 382v$

2)  $I_L = 364A \Rightarrow v_T = ?$

در اینجا فرض می کنیم  $I_{ar} \propto F_{ar}$

$$F_{ar} = \frac{364}{400} \times 500 = 455(A.t)$$


$$I^*_F = I_F - \frac{F_{ar}}{N_F} = 5.2 - \frac{455}{1000} = 4.75A \Rightarrow E_{A0} = 410v$$

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n}{n_0} \Rightarrow \frac{1600}{1800} \Rightarrow E_A = 364v$$

$$v_T = 364 - (0.05)(364) = 346v$$

### ژنراتور DC شنت:

سیم پیچ تحریک موازی آرمیچر قرار می گیرد.

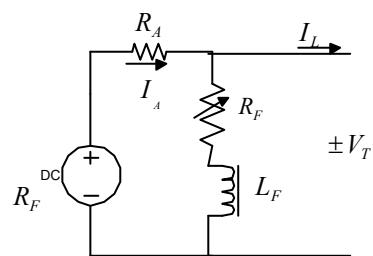

$$I_A = I_F + I_L$$

$$v_T = E_A + R_A I_A$$

$$I_F = \frac{v_T}{R_F}$$


این نوع ژنراتور از نظر اینکه به منبع اضافی دیگری برای تولیدشار  $\phi$  نیازی ندارد نسبت به نوع قبل ارجحیت دارد.

اما چگونه عمل ولتاژ سازی انجام می گیرد؟

$$E_{A0} = K\phi_{res}W$$

$$I_{F0} = \frac{E_{A0}}{R_F} \Rightarrow E_{A1}$$
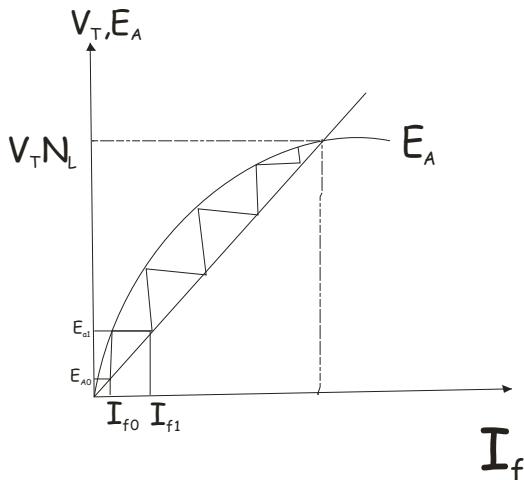
$$I_{F1} = \frac{E_{A1}}{R_F} \Rightarrow E_{A2}$$



درسه حالت ولتاژسازی انجام نمی‌گیرد :

۱- اگر شار پس ماند وجود نداشته باشد.

$$\phi_{res} = 0 \Rightarrow E_{A0} = 0$$

در چنین حالتی دو سر مدار تحریک را از آرمیچر جدا کرده و به یک باطری وصل می‌کنیم (تحریک مستقل)

در این زمان مقداری شار پس ماند در قطبها باقی می‌ماند.

۲- جهت دوران ژنراتور ممکن است معکوس باشد. در اینصورت پلاریته  $E_A$  معکوس شده و شاری که توسط

تولید می‌شود خلاف شار پس ماند است و  $\phi_{res}$  شروع به کاهش می‌یابد.

۳- مقاومت  $R_F$  بزرگتر از مقاومت بحرانی باشد.

## کنترل ولتاژ ژنراتور DC شنت:


۱- با تغییر  $W$

۲- با تغییر مقاومت  $R_F$

## آنالیز گرافیکی ژنراتور DC شنت:


$$v_T = E_A - R_A I_A$$

با  $E_A - v_T = R_A I_A$

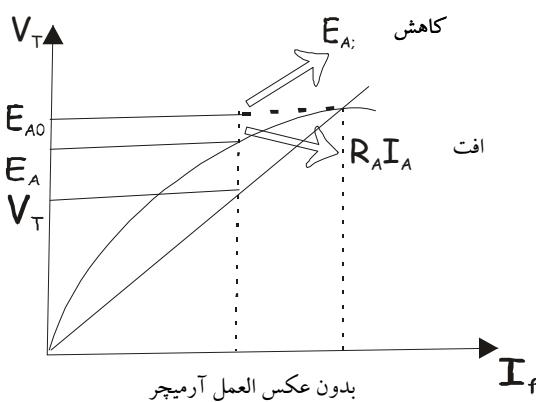


در این حالت فقط افت  $R_A I_A$  داریم و پاره خط  $E_A$  را باید بین دو منحنی  $v_T$  و  $E_A$  فیت کنیم اگر عکس

العمل آرمیچر نیز داشته باشیم :

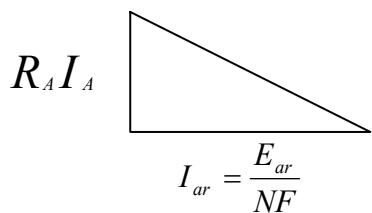

در این حالت مثلث با ابعاد مقابل را بین دو منحنی  $E_A$  و  $v_T$  فیت می کنیم.

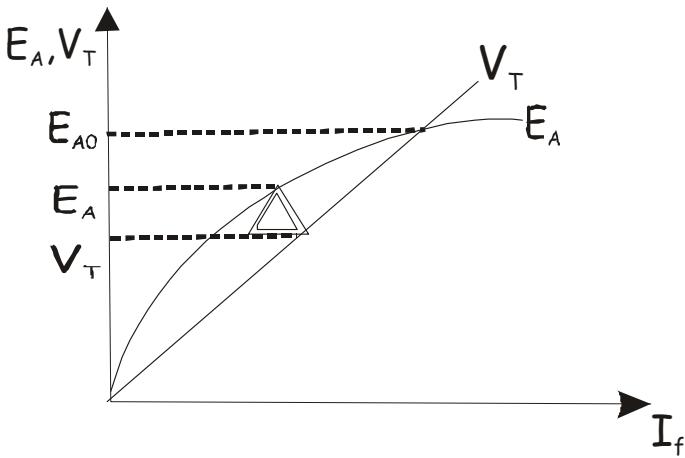

مثال ۵-۳ صفحه ۲۵۰

مثال ۵-۴ صفحه ۲۵۳


$$v_T = E_A - R_A I_A$$

$$v_T = K I_f W - R_A I_A$$

$$v_T = K' W \frac{v_T}{R_F} - R_A I_A$$
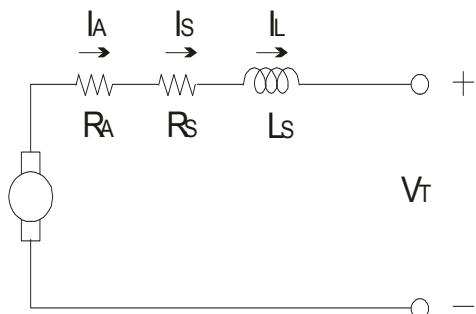
### ژنراتور DC سری:

سیم پیچ میدان با سیم پیچ آرمیچر سری می شود . در این حالت جریان بار یا جریان آرمیچر از آن می گذرد پس دارای مقاومت کم و تعداد دور کمی است.




$$I_A = I_S = I_L$$

$$v_T = E_A - (R_A + R_S) I_A$$


این ژنراتور در حالت بی باری ولتاژ سازی نمی کند.
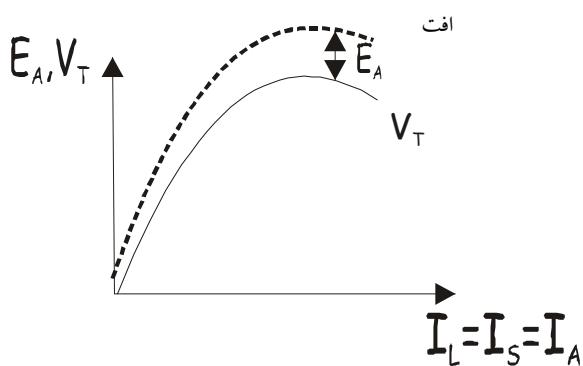
### مشخصه ترمینال:

در بی باری جریان میدان نداریم . پس  $v_T$  همان ولتاژ پس ماند است . با افزایش جریان بار ، جریان میدان افزایش می یابد بنابراین  $E_A$  به سرعت بالا می رود . همچنین افت  $(R_A+R_S) I_A$  را نیز داریم . بنابراین  $v_T$  افزایش می یابد اما در ابتدا افزایش  $E_A$  سرعت بیشتری نسبت به کاهش  $(R_A+R_S) I_A$  دارد بعد از مدتی با افزایش  $I_A$  ماشین به اشباع می افتد پس  $E_A$  ثابت می ماند در حالیکه افت  $(R_A+R_S) I_A$  همچنان باقی می ماند پس  $v_T$  شروع به کاهش می یابد.



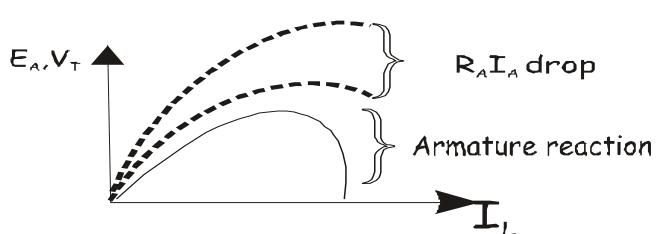از این نوع ژنراتور در دستگاههای جوشکاری استفاده می کنند و طوری طراحی می شوند که دارای عکس العمل آرمیچر شدید می باشد و مشخصه آن بصورت زیر در می آید :



موقعی که الکترود جوشکاری به قطعه وصل میشود جریان شدیدی جاری می گردد. موقعی که این الکترود را از قطعه جدا کنیم ولتاژ بصورت شدید افزایش می یابد همچنانکه جریان نیز بالا است و این باعث ایجاد جرقه میشود.


### ژنراتور کمپوند اضافی DC :

در این ژنراتور دو سیم پیچ موازی و سری وجود دارد که شار حاصل از سیم پیچ سری شار حاصل از سیم پیچ موازی را تقویت می کند. بردو نوع می باشد . شنت بلند و شنت کوتاه .

$$F_{net} = F_{sh} + F_{se} - F_{Ar}$$

$$N_{sh} I^*_F = N_{sh} I_F + N_{se} I_A - F_{Ar}$$
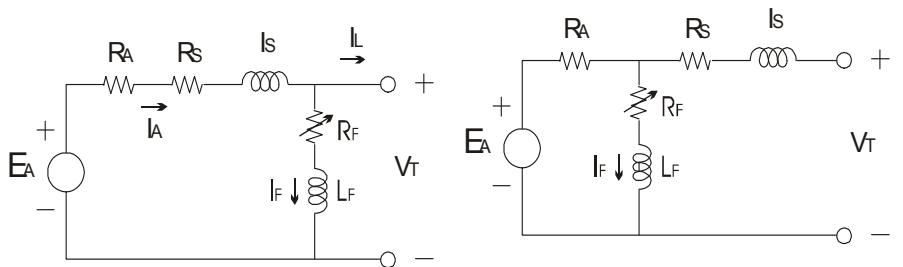
$$I^*_F = I_F + \frac{N_{se}}{N_{sh}} I_A - \frac{F_{Ar}}{N_{sh}}$$



روابط ولتاژ و جریان را برای شنت بلند می نویسیم :

$$I_A = I_L + I_F$$

$$v_T = E_A - I_A (R_A + R_S)$$

$$I_F = \frac{v_T}{R_F}$$

### مشخصه ترمینال ژنراتور DC کمپوند اضافی :

$$(R_A + R_S) I_A \uparrow \Rightarrow v_t \downarrow = E_A - (R) I_A$$

$$I_L \uparrow \Rightarrow I_A \uparrow = I_F + I_L \Rightarrow$$

$$F_{net} \uparrow = N_F I_F + N_S I_A$$

$$\Rightarrow \phi \uparrow \Rightarrow E_A \uparrow = K\phi W$$

$$\Rightarrow v_t \uparrow = E_A - RI_A$$


بنابراین با افزایش جریان بار از یکطرف ولتاژ  $v_T$  کاهش و از طرفی  $v_T$  افزایش می یابد چند حالت وجود دارد:

1- $N_{SE}$  کاهش می یابد  $\Rightarrow$  کاهش  $v_T$   $<$  افزایش  $v_T$   $\Rightarrow$  کوچک  $v_T$

2- $N_{SE}$  افزایش می یابد  $\Rightarrow$  کاهش  $v_T$   $>$  افزایش  $v_T$   $\Rightarrow$  بزرگ  $v_T$


$v_T$  کاهش می یابد  $\Rightarrow N_{SE} = 0$   $\Rightarrow$  افزایش  $v_T$  به اشباع میرود

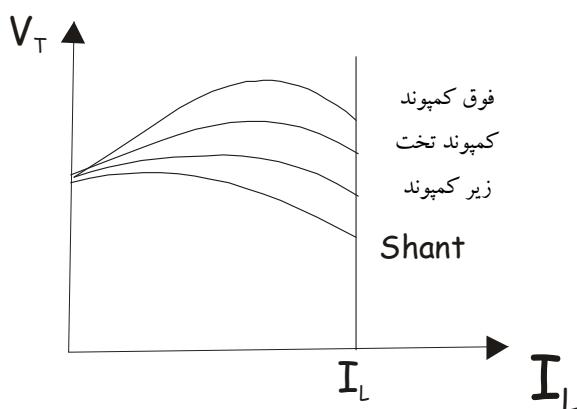3- $N_{SE} > v_T$   $\Rightarrow$  افزایش  $v_T$  خیلی بزرگ



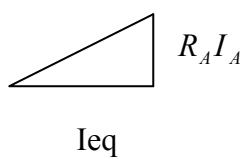
### آنالیز گرافیکی ژنراتور DC کمپوند اضافی :

$$I_F^* = I_F + \underbrace{\frac{N_{SE}}{N_F} I_A - \frac{F_{Ae}}{N_F}}_{I_{eq}}$$



مثلثی به ابعاد  $R_A I_A$  و  $I_{eq}$  می سازیم :

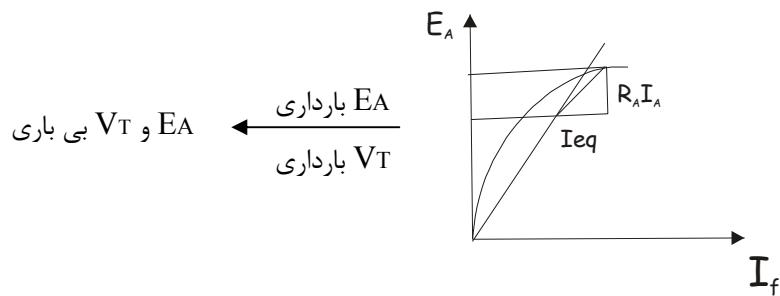این مثلث را بین دو خط  $v_T$  و منحنی  $E_A$  و در خارج خط  $v_T$  فیکس می کنیم :



### ژنراتور DC کمپوند نقصانی :

در این ژنراتور شار حاصل از سیم پیچ سری شار حاصل از سیم پیچ شفت را تضعیف میکند.

$$F_{\text{net}} = F_{\text{SH}} - F_{\text{SE}} - F_{\text{AR}}$$


$$N_F I_F^* = N_F I_F - N_{\text{SE}} I_A - F_{\text{AR}}$$

$$\begin{aligned} I_F^* &= I_F - \underbrace{\frac{N_{\text{SE}}}{N_F} I_A}_{I_{eq}} - \frac{F_{\text{AR}}}{N_F} \\ I_F^* &= I_F + I_{eq} \end{aligned}$$
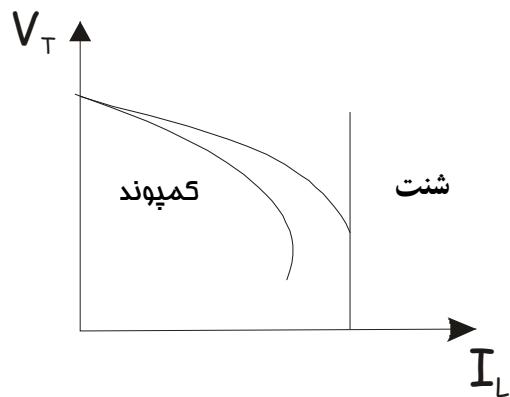
### مشخصه ترمینال ژنراتور DC کمپوند نقصانی :

$$\begin{aligned} (R_A + R_S) I_A \uparrow &\Rightarrow v_T \downarrow = E_A - R_t I_A \\ F_{\text{net}} \downarrow &= N_f I_f - N_S E I_A \\ I_L \uparrow \Rightarrow I_A \uparrow = I_F + I_L \Rightarrow & \Rightarrow \phi \downarrow \Rightarrow E_A \downarrow \\ & \Rightarrow V_t \downarrow = E_A - R_t I_A \end{aligned}$$

ولی در دو حالت  $v_T$  کاهش یافت . یعنی افت  $v_T$  بسیار شدید است.



### آنالیز گرافیکی ژنراتور کمپوند نقصانی DC :

$$I^* f = If - I_{eq}$$

$R_A I_A$

$I_{eq}$


عملکرد موازی ژنراتور های DC :

به چند علت ژنراتور ها را موازی می بندیم :

۱- رساندن توان بیشتر به بار

۲- خارج کردن یکی از ژنراتورها به منظور تغییرات


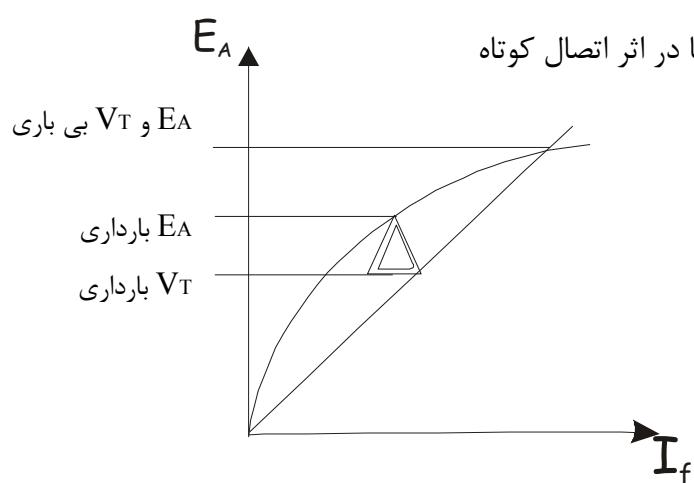
۳- خارج شدن یکی از ژنراتورها در اثر اتصال کوتاه



## شرایط موازی بستن:

$$v_{T1} = v_{T2} = v_T$$


$$I_{L1} + I_{L2} = I_L$$

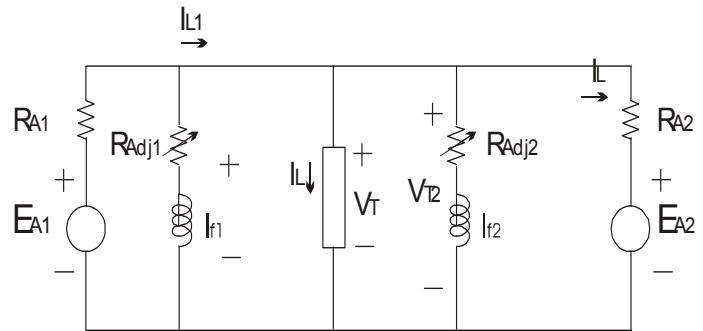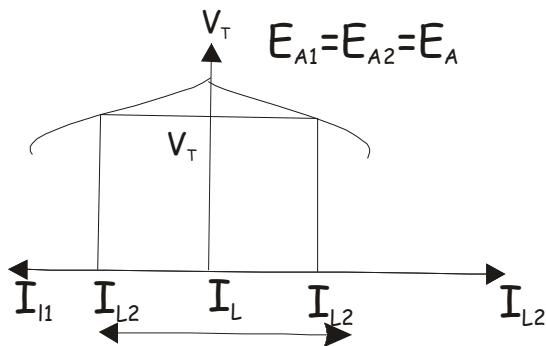

اگر در یکی از ژنراتورها دور یا جریان تحریک بالا برود در نتیجه  $E_A$  مربوطه نیز افزایش می یابد.


$$E_{A2} > E_{A1} \Rightarrow I_{L2} > I_{L1}$$

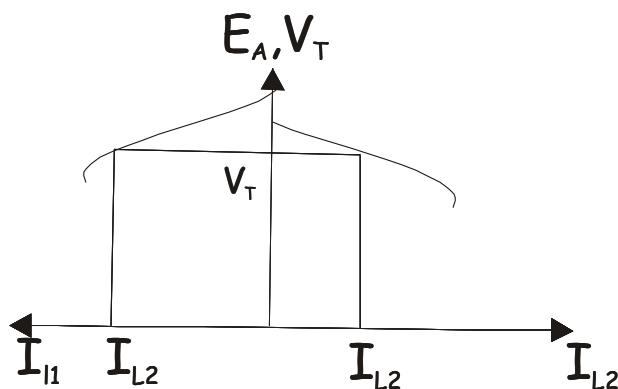پس سهم ژنراتور دوم در تعذیه جریان بار بیشتر است.



اگر مشخصه یکی از ژنراتور تخت تر از دیگری باشد سهم آن در تعذیه جریان بار بیشتر است.

$$I_{L1} > I_{L2}$$

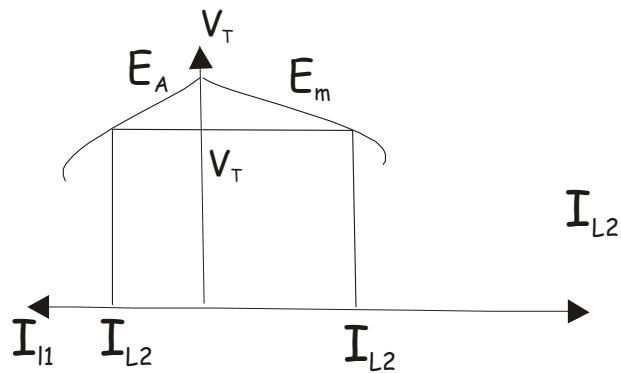

## ۵- موتورهای DC

موتورهای DC از نظر ساختمان شبیه ژنراتورهای DC می باشند. با اینکه سیستمهای AC روز به روز بر سیستمهای DC ترجیح داده میشوند ولی باز هم از موتورهای DC استفاده های زیادی میشود. نظیر موارد استفاده در اتومبیل ، هواپیما . .... همچنین به علت تغییرات زیاد در سرعت ، می توان از آنها در کارها استفاده کرد.

موتورهای DC از نظر تنظیم سرعت با یکدیگر مقایسه میشوند :

## ضریب تنظیم سرعت :

$$SR = \frac{Wn\ell - Wf\ell}{Wf\ell} \times 100\%$$

$$SR = \frac{\mu n\ell - \mu f\ell}{\mu f\ell} \times 100\% : \text{ و یا}$$


پنج دسته اصلی برای موتورها وجود دارد :

۱- تحریک مستقل ۲- شنت ۳- سری ۴- کمپوند ۵- مغناطیس دائم

### مدار معادل یک موتور : DC

ولتاژ داخلی تولید شده نیروی ضد محرکه

$$E_A = k\phi w$$

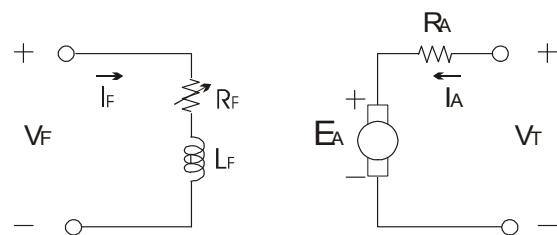

گشتاور ایجاد شده :

$$Z_{ind} = K\phi I_A$$

### موتور DC تحریک مستقل و شنت :


$$I_F = \frac{I_F}{R_F} \quad \text{تحریک مستقل}$$

$$V_T = E_A + R_A I_A$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$V_T = E_A + I_A R_A$$

$$I_L = I_A + I_F$$

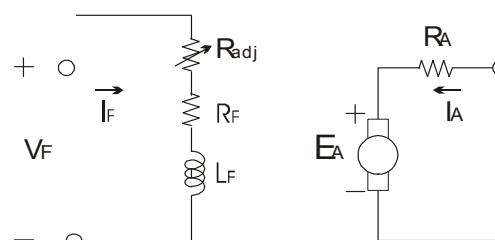

اگر ولتاژ ترمینال موتور ثابت فرض شود هیچ تفاوتی بین دو موتور فوق وجود ندارد.

## مشخصه ترمیナル یک موتور DC شنت :

در موتور ، تصاویر خروجی گشتاور محور و سرعت آن می باشد . بنابراین مشخصه ترمیナル یعنی منحنی گشتاور خروجی نسبت به سرعت آن.

فرض می کنیم بار اعمالی روی محور موتور افزایش یابد . بنابراین  $T_{load} > T_{ind}$  پس سرعت موتور کاهش می یابد .

با کاهش سرعت  $\downarrow E_A \downarrow = K\phi W$  کاهش می یابد. بنابراین افزایش می یابد.

پس  $Z_{ind} \uparrow = k\phi I_A$  افزایش می یابد تا به  $T_{load}$  برسد و سرعت موتور در سرعت کمتری قرار می گیرد.

$$V_t = E_A + R_A I_A$$

$$E_A = k\phi W$$

$$\nu_T = E_A + R_A I_A$$


$$E_A = K\phi W$$

$$\nu_T = K\phi W + R_A I_A$$


$$Z_{ind} = k\phi I_A \Rightarrow I_A = \frac{\tau_{ind}}{k\phi}$$

$$\nu_t = k\phi W + \frac{\tau_{ind}}{k\phi} R_A$$
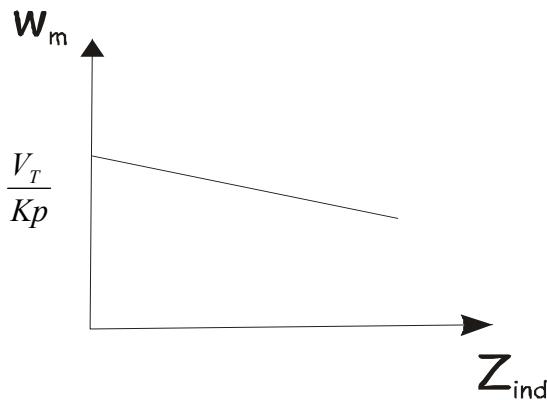
$$W = \frac{\nu_T}{K\phi} - \frac{R_A}{(K\phi)^2} \tau_{ind}$$



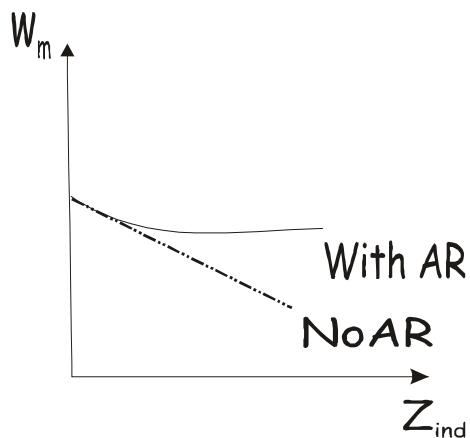در موتور های عملی عکس العمل آرمیچر نیز داریم . با افزایش بار ، این اثر باعث کاهش شار می شود. و با استفاده از معادله فوق سرعت موتور افزایش می یابد.




### کنترل سرعت در موتورهای DC شنت :


۱- تغییردادن مقاومت میدان ( $R_F$ ) :

$$R_F \uparrow \Rightarrow I_F \downarrow = \frac{V_T}{R_F} \Rightarrow \phi \downarrow \Rightarrow E_A \downarrow = k\phi w \Rightarrow I_A \uparrow = \frac{V_t - E_A}{R_A} \Rightarrow Z_{ind} \uparrow = k\phi \downarrow I_A \uparrow$$

افزایش  $I_A$  بیشتر از کاهش  $\phi$  می باشد. به مثال عددی زیر دقت کنید :
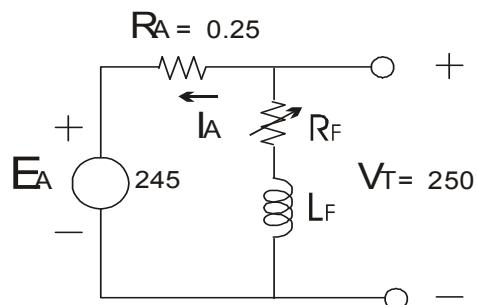
$$I_A = \frac{250 - 245}{0.25} = 20A \quad R_{F2} > R_{F1}$$



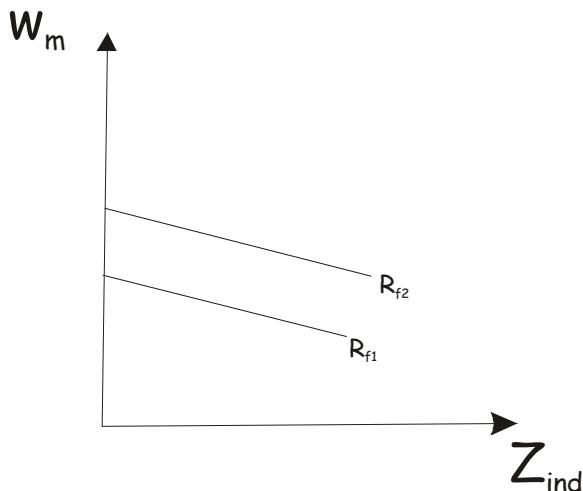

حال فرض می کنیم شار  $\phi$  ، ۱٪ کاهش یابد. در اینصورت  $E_A$  نیز باید ۱٪ کاهش یابد.

$$E'_A = E_A - 0.01E_A = 0.99 \times 245 = 242.55V$$


$$\Rightarrow I'A = \frac{250 - 242.55}{0.25} = 29.8A$$

$$I_A = (29.8 - 20) \times \frac{100}{20} = 49\%$$

بنابراین افزایش  $I_A$  بر کاهش  $\phi$  غلبه دارد و در نتیجه  $Z_{ind}$  نهایتاً بالا میرود.

۲- تغییر ولتاژ آرمیجر :

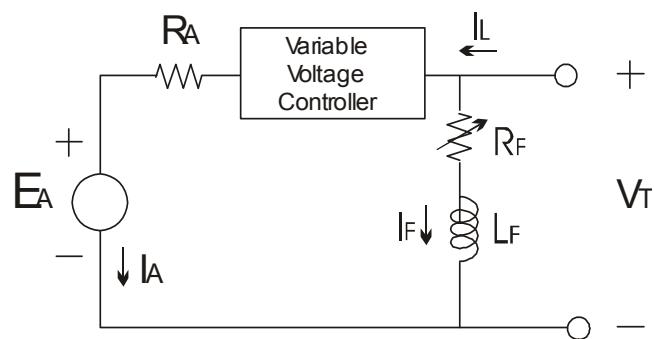روش دیگر تغییر ولتاژ آرمیچر است بدون اینکه ولتاژ مدار تحریک را تغییر دهیم .




در اصل موتور باید تحریک مستقل باشد.

اگر به ولتاژ  $V_A$  افزوده شود، پس جریان آرمیچر بالا می‌رود.

$$I_A \uparrow = \frac{(V_A - E_A)}{R_A} \Rightarrow Z_{ind} \uparrow = K\phi I_A \Rightarrow w \uparrow$$


$$V_{A2} > V_{A1}$$

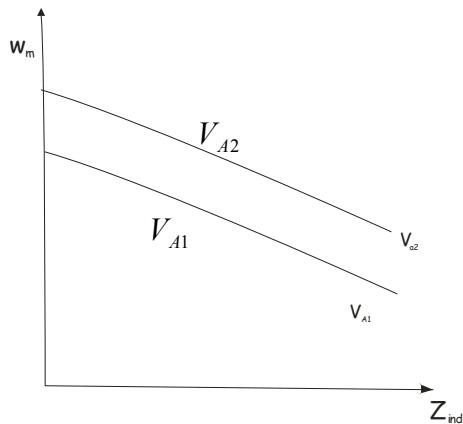

۳- تزریق مقاومت سری با مدار آرمیچر :

با افزایش مقاومت آرمیچر شب مشخصه  $\tau_{ind} - W_m$  را بیشتر می‌کنیم.

$$R_{A1} < R_{A2} < R_{A3}$$

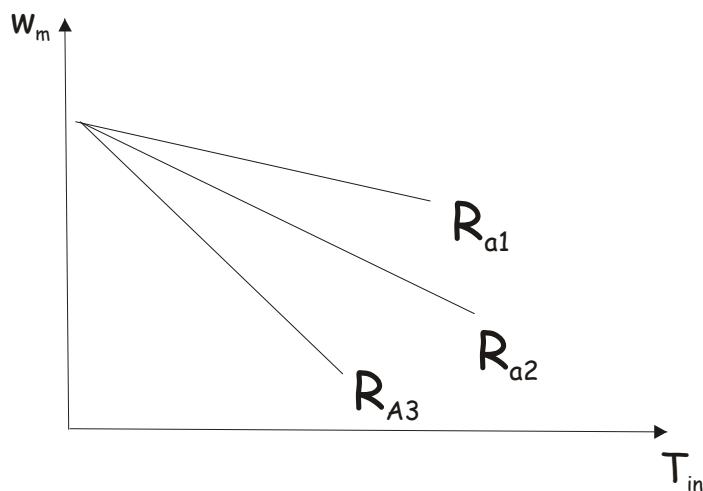

از آنجا که افزایش مقاومت اضافی در آرمیچر باعث ایجاد تلفات بیشتری در ماشین می‌گردد از این روش بندرت استفاده می‌شود.

در دو روش اول هر کدام دارای رنج تغییرات سرعتی متفاوتی می‌باشد.  
در کنترل سرعت به روش مقاومت میدان با کوچک کردن جریان میدان ، سرعت بیشتر می‌گیریم و بالعکس . از آنجا که افزایش جریان میدان باعث کاهش سرعت می‌گردد ، این افزایش جریان میدان دارای محدودیت می‌باشد پس کاهش سرعت موتور نیز دارای محدودیت می‌باشد.

اگر موتور در مقادیر نامی خود کار کند جریان میدان نیز در مقدار نامی می‌باشد. پس نمی‌توان جریان را از آن بیشتر کرد. بنابراین سرعت را نمی‌توان از سرعت نامی کمتر کرد. پس در این روش کنترلی سرعت بیشتر از سرعت نامی می‌باشد.

در کنترل ولتاژ آرمیچر، با کاهش ولتاژ آرمیچر ، سرعت پائین می‌آید و بالعکس. از آنجا که برای افزودن ولتاژ آرمیچر محدودیت داریم پس در بالا بردن سرعت نیز محدودیت داریم.  
بنابراین به بیشتر از سرعت نامی نیز نمی‌توان رسید . پس در این روش برای سرعت‌های کمتر از سرعت نامی استفاده می‌شود.

تفاوت عمدی ای بین حد توان و گشتاور در این نوع روش کنترلی وجود دارد.  
عامل محدود کننده در هر دو روش حرارت بیش از حد هادیهای آرمیچر می‌باشد.  
در روش کنترل ولتاژ آرمیچر ، شار ثابت است بنابراین :


**همچنین :**

$$T_{\max} = k\phi I_{A\max}$$


$$P_{\max} = \tau_{\max} \cdot w$$

از طرفی دیگر در روش کنترل سرعت، با استفاده از RF شار تغییر می کند. بخاطر محدودیت در افزایش جریان آرمیچر، گشتاور تولید شده در موتور با افزایش سرعت، کاهش می یابد. بنابراین  $p = T_w$  نیز در حدی ثابت می ماند.

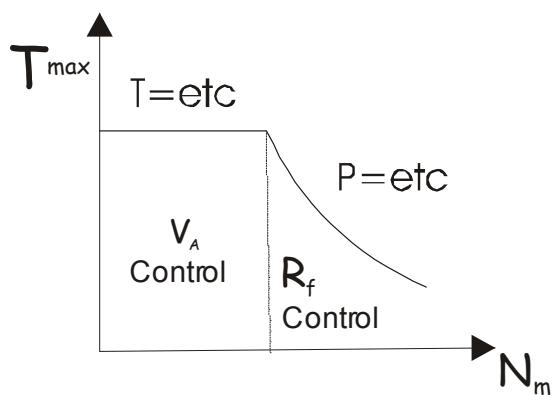برای سرعتهای زیر  $V_A$  controller :  $n_{base}$



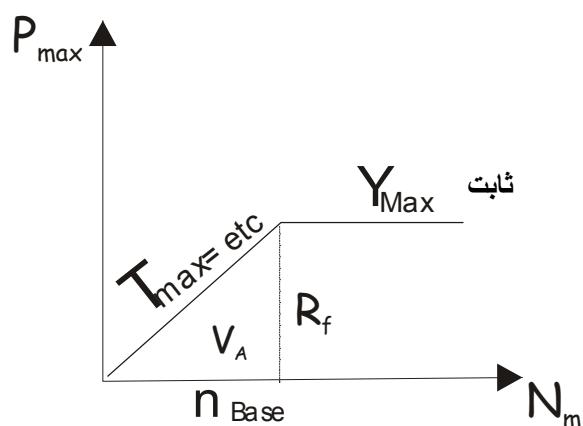برای سرعتهای بالا  $R_f$  controller :  $n_{base}$



تازمانیکه  $v_A$  را تغییر می دهیم  $P$  تغییر می کند وقتی  $v_A$  را ثابت کردیم (  $P(n = n_{base})$  ) ثابت می ماند در

$$P = TW \quad \text{نتیجه با افزایش } n_m, T \text{ کاهش می یابد.}$$

### اثر تضعیف شار در موتورهای DC :

دیدیم که با افزایش  $R_F$  ،  $\phi$  کاهش یافته و در نتیجه  $E_A$  کاهش یافته پس سرعت موتور بالا می رود اگر  $R_F$  خیلی

بزرگ شود و یا قطع شود (مدار باز) شار به مقدار  $\phi_{res}$  می رسد.

$$\phi \rightarrow \phi_{res} \Rightarrow E_A \downarrow = K\phi_{res} w \Rightarrow I_A \uparrow \Rightarrow \tau_{ind} \uparrow \Rightarrow w \uparrow$$

برای رفع این مشکل از سیم پیچ های جبران کننده و یا کلیدهای گریز از مرکز استفاده می کنند.

### موتورهای DC با مغناطیسی دائم :


معمولًا" این موتورها در اندازه های کوچک ساخته می شوند . قطب های این موتورها از آهن ربای طبیعی ساخته شده

بنابراین شار در آنها ثابت است. بنابراین تنها روش برای کنترل سرعت آنها استفاده از تغییر ولتاژ آرمیچر می باشد.

### موتورهای DC سری :

$$v_t = E_A I_A (R_A + R_s)$$

$$\tau_{ind} = k\phi I_f = k'I_A^2$$

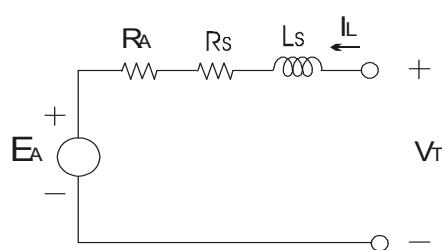

## مشخصه گشتاور سرعت :




$$T = k_1 \phi I_a = k_1 k_2 I_a^2$$

$$\nu_T = k_1 \phi w + (R_A + R_S) I_a = k_1 k_2 I_a w + (R_A + R_S) I_a$$

$$W = \frac{\nu_t}{k_1 k_2 I_a} - \frac{R_a + R_s}{k_1 k_2}$$

$$I_a = \frac{\nu_t}{k_1 k_2 w + (R_a + R_s)}$$
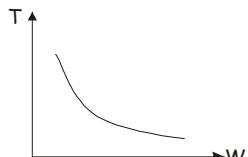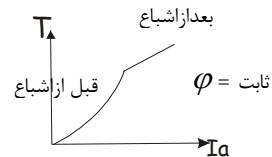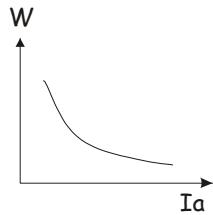
$$T = k_1 k_2 I_a^2 = \frac{k_1 k_2 \nu_t^2}{[k_1 k_2 w + (R_a + R_s)]^2}$$



در اینجا مشاهده میشود که اگر موتور بی بار باشد . سرعت به طور وحشتناکی بالا میرود. بنابراین موتور DC سری را هیچگاه نباید بی بار راه اندازی کرد.

## کنترل سرعت :

در اینجا فقط به روش تغییر ولتاژ آرمیچر می توان سرعت را کنترل کرد.

## موتور DC کمپوند :


$$v_T = E_A + (R_A + R_s)I_A$$

$$I_A = I_L - I_F$$

$$I_F = \frac{v_t}{R_F}$$

$$F_{net} = F_{sh} \pm F_{se} - F_{Ar}$$
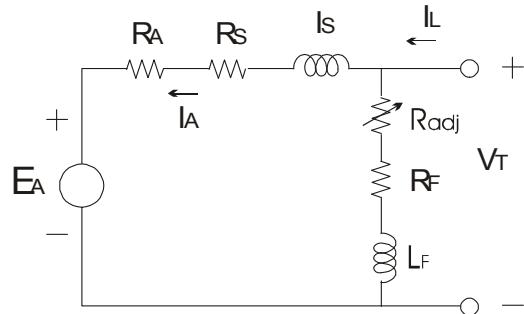
$$I *_F = I_F \pm \frac{NsF}{NF} I_A - \frac{FAR}{NF}$$



توجه کنید که جهت توان عوض شود یعنی موتور به ژنراتور تبدیل شود.

یک موتور DC کمپوند اضافی به ژنراتور DC کمپوند نقصانی و بالعکس تبدیل میشود


## مشخصه های گشتاور سرعت :

$$T_a = k_1 \phi_{net} I_a = k_1 (k_3 I_{sh} \pm k_4 I_s) I_a$$

$$v_t = E_a + I_a (R_a + R_s)$$

$$E_a = k_1 \phi_{net} w = k_1 (k_3 I_{sh} \pm k_4 I_a) w$$
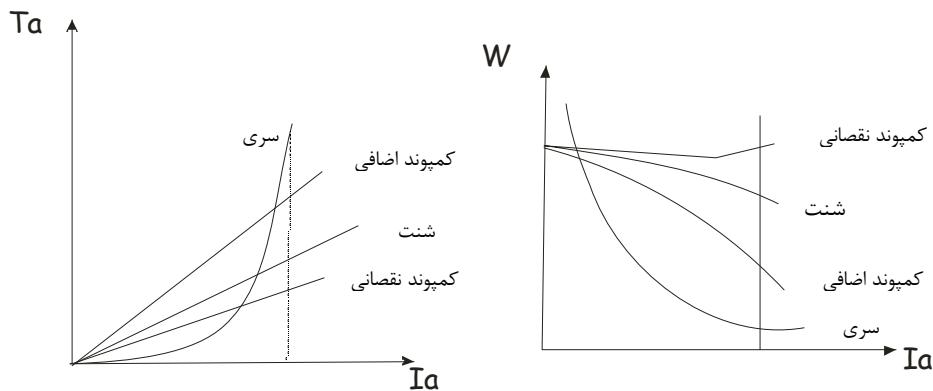
$$W = \frac{v_t - (R_a + R_s) I_a}{k_1 (k_3 I_{sh} \pm k_4 I_a)}$$



## کنترل سرعت در موتورهای DC کمپوند:

۱- تغییر  $R_A$  ۲- تغییر  $T_A$  ۳- تغییر  $R_F$


## تطبیق بار و موتور

بارهای مکانیکی دارای مشخصه های گشتاور و سرعت خاص می باشند منجمله :

- ۱- بارهای با گشتاور ثابت
- ۲- گشتاور برقی بارها با سرعت متناسب است.
- ۳- گشتاور برخی از بارها با محدود سرعت متناسب است.
- ۴- بارها با توان ثابت.

$$T_{load} = f(w) \quad \text{بطور کلی}$$

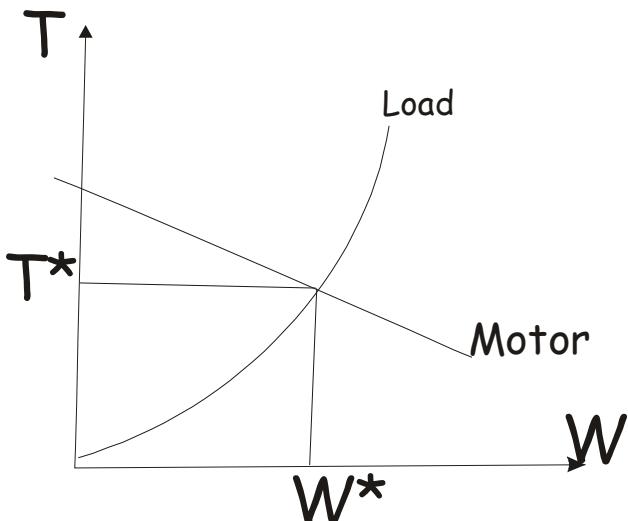هرگاه باری به موتوری وصل شود نقطه تعادل محل تلاقی مشخصه های بار و موتور می باشد.



### راه اندازی موتورهای DC :

به منظور بهره برداری بهتر و عملکرد صحیح موتور DC باید از کنترلرهای سرعت و وسایل حفاظتی استفاده کرد.

هدف از این تجهیزات عبارت است:

۱- محافظت موتور در برابر اتصال کوتاه

۲- محافظت موتور در برابر اضافه بار

۳- محافظت موتور در برابر جریان راه اندازی


۴- فراهم آوردن روش عام به منظور کنترل سرعت موتور

### مسائلی درباره موتورهای DC در موقع راه اندازی:

$$w = 0 \Rightarrow E_A SK\phi W = 0 \Rightarrow I_A = \frac{V_t - E_A}{R_A} = \text{خیلی بزرگ} \quad \text{درموقع راه اندازی}$$

یکی از روش‌های راه اندازی استفاده از مقاومت راه انداز می‌باشد این مقاومت بصورت سری با مقاومت آرمیچر قرار می‌گیرد و در طول مدت راه اندازی مرحله به مرحله از مدار خارج می‌شود.

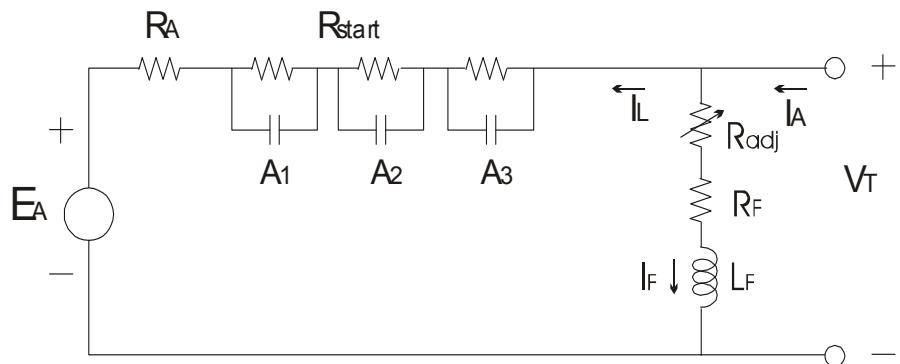زمانی که موتور به دور نامی خود برسد کل مقاومت راه انداز از مدار خارج میشود.




کنکاترهای  $A_1$  و  $A_2$  و  $A_3$  توسط رله های حساس با جریان آرمیچر و یا ولتاژ به ترتیب اتصال کوتاه شده و در هر مرحله یک تعداد از مقاومت استارتر را حذف می کنند.  
در زیر دو نوع مدار استارتر رسم شده است.

$M$  = Relay Coil

TD = Time Delay Relay

FL = field circuit labeled


OL = over load

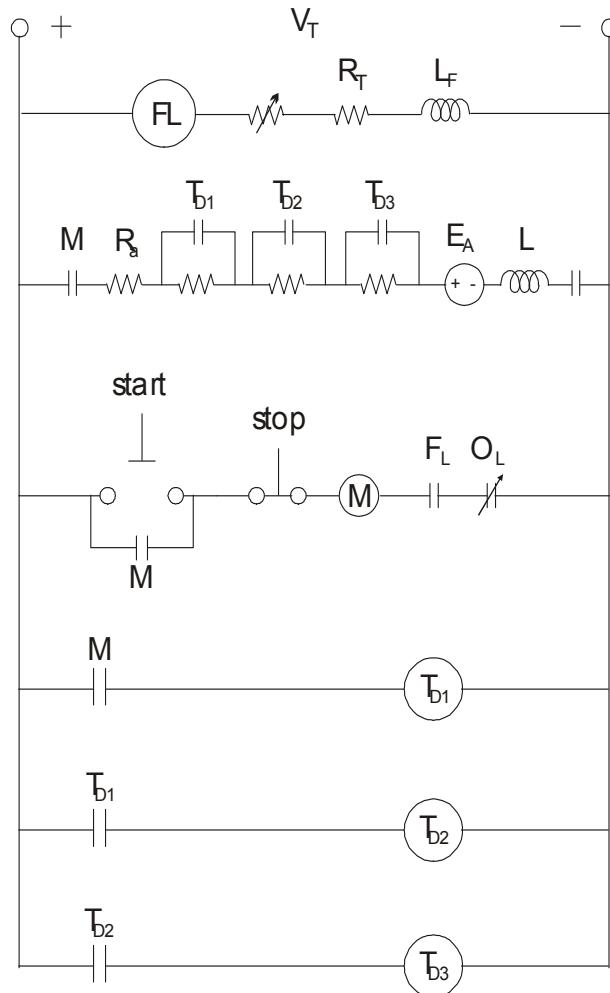

استارتر با رله های زمانی

با فشاردادن دکمه ، استارت رله  $M$  تحریک شده و عمل می کند . پس کنتاکتهای  $M$  وصل میشود. در این زمان رله  $T_{D1}$  تحریک می شود و  $L$  پس از مدت زمان  $t1$  عمل می کند و کنتاکتهای  $T_{D1}$  را وصل میکند پس هم رله  $T_{D2}$  تحریک می شود و هم یک قسمت از  $R$  start حذف میشود . با تحریک  $T_{D2}$  بعد از مدت  $t2$  کنتاکتهای  $T_{D2}$  وصل می شود و مانند قسمت قبل رله  $T_{D3}$  تحریک میشود و کنتاکتهای  $T_{D3}$  را وصل می کند و کل را حذف می کند.

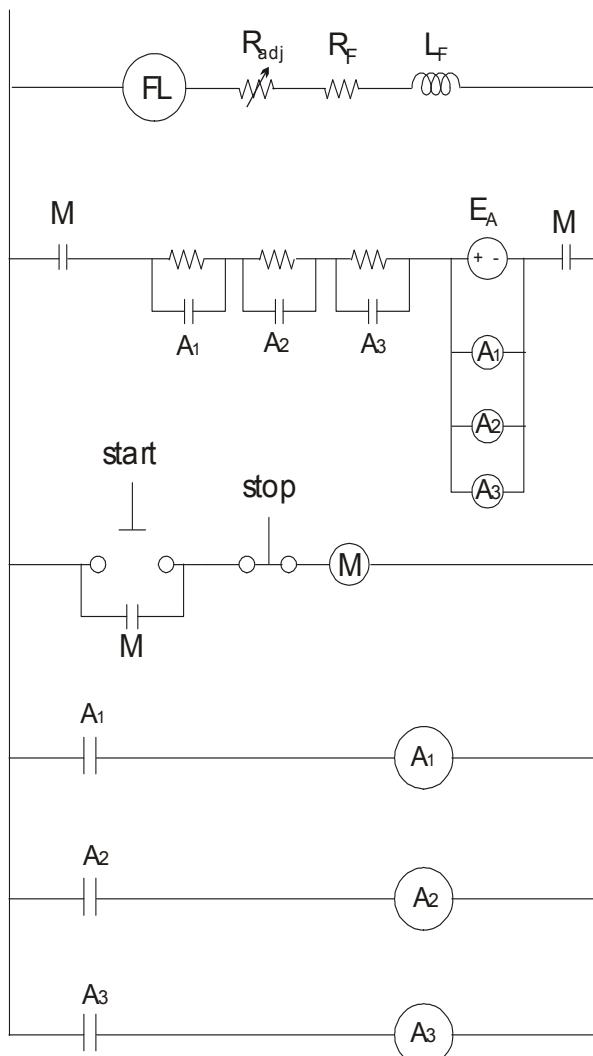با زدن دکمه استارت ، رله  $M$  تحریک شده و کنتاکتهای  $M$  را وصل می کند و موتور شروع به حرکت می کند و ولتاژ  $E_A$  بالا میرود تا به  $E_{A1}$  برسد . در اینصورت رله  $A_1$  تحریک شده و کنتاکتهای  $A_1$  را وصل می کند به همین ترتیب برای بقیه .



رله حساس با ولتاژ آرمیچر

مدار استارتر نوع دوم از نوع قبل بهتر میباشد. چون موتور در بارهای مختلف ، شرایط مختلفی دارد و جریان با زمان تغییر می کند . ولی رله های  $T_{D1}$  و  $T_{D2}$  .... دارای زمان ثابتی هستند.

حال به نحوه خارج کردن مقاومتها و محاسبه مقدار جریانها می پردازیم :

$$R_l = r_1 + r_2 + \dots + r_n + R_a$$

$$R_2 = r_2 + r_3 + \dots + r_n + R_a$$


.

.

.

$$R_{n-1} = r_{n-1} + r_n + R_a$$

$$R_n = r_n + R_a$$

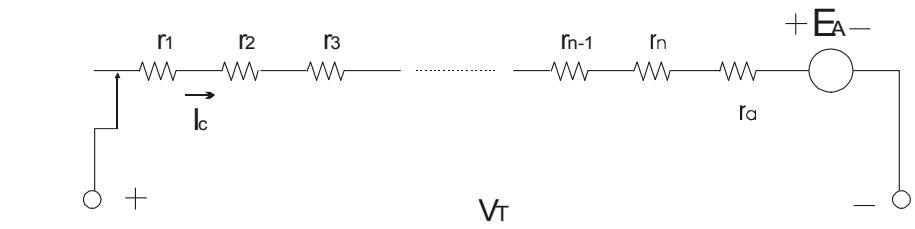

$$R_{n+1} = R_a$$

$R_1$  را طوری محاسبه می کنیم که  $I_{a\max}$  از موتور بگذرد.

$$\left\{ \begin{array}{l} t = 0 \Rightarrow E_A = 0, R_{start} = R_1 \Rightarrow I_{a\max} = \frac{V_t}{R_1} \quad 1 \\ t = t_1^- \Rightarrow E_A = E_{A1}, R_{start} = R_1 \Rightarrow I_{a\min} = \frac{V_t - E_{A1}}{R_1} \quad 1' \\ t = t_1^+ \Rightarrow E_A = E_{A1}, R_{start} = R_2 \Rightarrow I_{a\max} = \frac{V_t - E_{A1}}{R_2} \quad 2 \\ t = t_2^- \Rightarrow E_A = E_{A2}, R_{start} = R_2 \Rightarrow I_{a\min} = \frac{V_t - E_{A2}}{R_2} \quad 2' \\ \vdots \\ t = t_n^+ \Rightarrow E_A = E_{An}, R_{start} = R_{n+1} \Rightarrow I_{a\max} = \frac{V_t - E_{An}}{R_{n+1}} \quad n+1 \\ t = t_{n+1}^- \Rightarrow E_A = E_{An+1}, R_{start} = R_{n+1} \Rightarrow I_{a\min} = \frac{V_t + E_{An+1}}{R_{n+1}} \quad n'+1 \end{array} \right.$$

### با تقسیم روابط اول بر روابط دوم متناظر و ضرب همگی داریم :

$$\begin{aligned} \left( \frac{I_{a\max}}{I_{a\min}} \right)^{n+1} &= \frac{V_t}{V_t - E_{An+1}} = \frac{R_1 I_{a\max}}{R_a I_{a\min}} \\ \left( \frac{I_{a\max}}{I_{a\min}} \right)^n &= \frac{R_1}{R_a} \end{aligned}$$

مثال : یک موتور DC شنت 100hp و 250v و 350A با مقاومت آرمیچر  $R_a = 0.05\Omega$  مفروض است .

می خواهیم یک مدار راه انداز برای این موتور طوری طراحی کنیم که ماکزیمم جریان راه اندازی ۲ برابر جریان نامی موتور باشد. و مینیمم جریان راه اندازی همان جریان نامی باشد.

در این طراحی به چند مرحله مقاومت احتیاج می باشد و مقاومت هر مرحله را حساب کنید.

$$1) R_{tot} = R_A + \text{Restart} = \frac{v_t}{I_{\max}} = \frac{250}{700} = 0.357$$

$$2) SRR = \frac{R_{tot}}{R_A} = 7.14 (\text{starting Resistance Ratio})$$

$$3) CR = \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{700}{350} = 2 (\text{current.Ratio})$$

$$4) n = \frac{SRR}{CR} = \frac{7.14}{2} = 3.57 \Rightarrow \text{محل ۳}$$

$$t = 0 \Rightarrow E_A = 0, I_A = 700A$$

$$I_{A\max} = \frac{vt}{R_A + R_1 + R_2 + R_3} = 700 \Rightarrow R_{total} = 0.357$$

$$t = t_1^- \Rightarrow E_{A1} = v_t - I_{A\min} R_{total} = 250 - (350)(0.357) = 125v$$

$$t = t_1^+ \Rightarrow I_{A\max} = \frac{vt - EA1}{R_A + R_2 + R_3 + \dots} \Rightarrow R_A + R_2 + R_3 = \frac{250 - 125}{700} = 0.1786 \Omega$$

$$t = t_2^- \Rightarrow E_{A2} = v_T - I_{A\min} R'_{total}$$

$$= 250 - (350)(0.1786) = 187.5v$$

$$t = t_2^+ \Rightarrow I_{A\max} = \frac{vt - E_{A2}}{R_A + R_3} \Rightarrow R_A + R_3 = \frac{250 - 187.5}{700} = 0.893$$

$$t = t_3^- \Rightarrow E_{A3} = v_t - I_{A\min} R''_{total} = 250 - (0.0893)(350) = 2 / 8.75v$$

$$I_A = \frac{250 - 2 / 8.75}{0.05} = 625A < I_{A\max}$$

$$R_3 = 0.0893 - 0.05 = 0.0393 \Omega$$

$$R_2 = 0.1786 - 0.0393 - 0.05 = 0.0893 \Omega$$

$$R_1 = 0.357 - 0.0793 - 0.0393 - 0.05 = 0.178 \Omega$$

