

-۱ معادل دودویی عدد D_{16} کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. $(0011000001 \ 10.1110) \cdot 2$ ۲. $(0011000001 \ 101110)$
۳. $(0011000001 \ 101101) \cdot 4$ ۴. $(0011000001 \ 101101)$

-۲ متمم ۱۰ عدد ۰۱۲۳۹۸ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. $987601 \cdot 1$ ۲. $987602 \cdot 2$ ۳. $998712 \cdot 3$ ۴. $99871 \cdot 4$

-۳ با فرض اینکه $X = 1000011$, $Y = 1010100$ حاصل تفریق $X - Y$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. $0010001 \cdot 1$ ۲. $10010001 \cdot 2$ ۳. $01101110 \cdot 3$ ۴. $1101111 \cdot 4$

-۴ کد BCD برای عدد $10(35)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. $00011101 \cdot 1$ ۲. $00100011 \cdot 2$ ۳. $00110101 \cdot 3$ ۴. $10100110 \cdot 4$

-۵ کدامیک از گزینه های زیر در مورد جبر بول و جبر معمولی صحیح می باشد؟

۱. اصل توزیع پذیری (+) روی (-) برای جبر بول معتبر نیست.
۲. جبر بول دارای معکوس های جمع و ضرب نیست.
۳. عملگر متمم هم در جبر معمولی و هم در جبر بول وجود دارد.
۴. جبر بول در مورد اعداد حقیقی بحث می کند نه اعداد دو ارزشی

-۶ در ارزیابی عبارات جبر بول کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. تقدم اول با OR است.
۲. تقدم NOT از AND بیشتر است.
۳. تقدم NOT از OR بیشتر است.
۴. تقدم AND از OR بیشتر است.

-۷ متمم تابع $F = x(y'z' + yz)$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F' = x'(y+z)(y'+z')$$

$$F' = x' + (y+z)(y'+z')$$

$$F' = x + (y+z)(y'+z')$$

$$F' = x'(yz)(y'z')$$

-۸ کدامیک از گزینه های زیر نمایش تابع بول $F = xy + x'z$ بر حسب ضرب جملات ماکسترم می باشد؟

$$F(x, y, z) = \prod(0, 2, 4, 5)$$

$$F(x, y, z) = \prod(1, 2, 6, 7)$$

$$F(x, y, z) = \prod(1, 3, 4, 5)$$

$$F(x, y, z) = \prod(2, 4, 5)$$

-۹ ساده شده تابع $xy'z + xyz' + x'y'z + xyz$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$xyz$$

$$xy + xz + yz$$

$$x + yz$$

$$(xy' + x'y)z$$

-۱۰ ساده شده تابع $(F = \sum(0, 2, 3, 7) + d(4, 5, 6))$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = B' + C$$

$$F = BC + A$$

$$F = AB + C'$$

$$F = B + C'$$

-۱۱ ساده شده تابع بولی $F(w, x, y, z) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟


$$F = y' + w'z' + xz'$$

$$F = y + wz + x'z$$

$$F = y + z$$

$$F = y' + z'$$

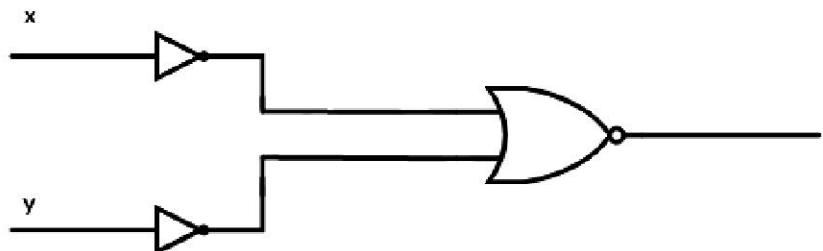۱۲- خروجی مدار زیر معادل کدام گیت منطقی می باشد؟



NAND . ۴

AND . ۳

XOR . ۲

OR . ۱

۱۳- در چه صورتی خروجی گیت NOR صفر است؟

- ۱. در صورتیکه تمام ورودی ها صفر باشد.
- ۲. خروجی این گیت همواره یک است.
- ۳. در صورتیکه حداقل یک ورودی یک باشد.
- ۴. خروجی این گیت همواره صفر است.

۱۴- کدامیک از توابع ذیل نشان دهنده توابع مدار نیم جمع کننده می باشد؟

$$C = x + y, S = x \oplus y \quad .\text{۲}$$

$$C = xy, S = x \oplus y \quad .\text{۱}$$

$$C = x \oplus y, S = x'y \quad .\text{۴}$$

$$C = x \oplus y, S = xy \quad .\text{۳}$$

۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد جمع کننده ۴ بیتی صحیح می باشد؟

- ۱. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ نیم جمع کننده استفاده نمود.
- ۲. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ نیم جمع کننده و یک گیت OR استفاده نمود.
- ۳. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ تمام جمع کننده استفاده نمود.
- ۴. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۳ تمام جمع کننده و یک گیت OR استفاده نمود.

۱۶- برای طراحی یک ضرب کننده دودویی دو بیتی در دو بیتی به چه گیتهایی نیاز داریم؟

- ۱. ۴ گیت AND و ۲ نیم جمع کننده.
- ۲. ۴ گیت OR و ۲ نیم جمع کننده.
- ۳. ۴ گیت AND و ۳ تمام جمع کننده.
- ۴. ۴ گیت OR و ۲ تمام جمع کننده.

۱۷- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مدار رمزگشای دیکدر صحیح می باشد؟

۱. این مدار شامل 2^n ورودی، n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
۲. این مدار شامل n ورودی، 2^n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
۳. این مدار شامل 2^n ورودی و n خروجی می باشد.
۴. این مدار شامل n ورودی و 2^n خروجی می باشد.

۱۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱. دیکدر 3×8 ، سه خط خروجی دارد
۲. مالتی پلکسر 1×8 ، دو خط انتخاب دارد.
۳. انکدر 3×8 ، سه خط ورودی دارد.
۴. مالتی پلکسر 1×8 ، سه خط انتخاب دارد.

۱۹- از کدام یک از گزینه های زیر جهت نمایش توابع بولی بر حسب مینترم های تابع می توان استفاده نمود؟

۱. مالتی پلکسر و لج SR
۲. دیکدر و جمع کننده
۳. انکدر
۴. مالتی پلکسر و دیکدر

۲۰- کدام گزینه در مورد مدارهای ترتیبی و ترکیبی صحیح می باشد؟

۱. مدارهای ترتیبی حافظه دارند.
۲. مدارهای ترکیبی حافظه دارند.
۳. مدارهای ترکیبی هر دو حافظه دار هستند.
۴. مدارهای ترتیبی و ترکیبی هیچکدام حافظه ندارند.

۲۱- در یک SR-FF به ازای کدام حالت Q_{n+1} نامعین است؟

۱. $R = 1, S = 1$
۲. $R = 1, S = 0$
۳. $R = 0, S = 1$
۴. $R = 0, S = 0$

۲۲- در کدام فلیپ فلاپ ، حالت بعدی فقط به ورودی آن بستگی دارد و مستقل از حالت فعلی است؟

۱. RS-FF
۲. D-FF
۳. JK-FF
۴. T-FF

۲۳

- با توجه به نحوه کار $JK - FF$ در جای خالی چه گزینه‌ای را باید قرار داد؟

$Q(t+\Delta t)$	K	J
$Q(t)$	0	0
0	1	0
?	0	1
?	1	1

. ۴. Q به ترتیب 0 و

. ۳. Q' به ترتیب 0 و

. ۲. Q' به ترتیب 1 و

. ۱. Q به ترتیب 1 و

۲۴- با اتصال ورودی J و K به یکدیگر در یک JK-FF اگر خط کنترلی UP برابر 1 باشد، کدام FF حاصل می‌گردد؟

. ۴. $T - FF$

. ۳. $D - FF$

. ۲. $RS - FF$

. ۱. $JK - FF$

۲۵- ثباتی که بتواند اطلاعات دودویی اش را به سمت راست یا چپ جابجا کند چه نام دارد؟

. ۴. شمارنده همزمان

. ۳. شیفت رجیستر

. ۲. شمارنده BCD

. ۱. شمارنده موج گونه

١	د
٢	بـ
٣	الف
٤	جـ
٥	بـ
٦	جـ
٧	الف
٨	بـ
٩	جـ
١٠	الف
١١	بـ
١٢	جـ
١٣	جـ
١٤	الف
١٥	جـ
١٦	الف
١٧	د
١٨	د
١٩	د
٢٠	الف
٢١	الف
٢٢	بـ
٢٣	بـ
٢٤	د
٢٥	جـ

- متمم ۲ عدد 1101100 برابر است با:

$$1110011 \cdot 4$$

$$1010011 \cdot 3$$

$$0010100 \cdot 2$$

$$0010011 \cdot 1$$

- عدد 11111010 در سیستم اعداد دودویی علامت دار که به فرم متمم دو نمایش داده شده اند ، معادل چه عددی می باشد؟

$$-6 \cdot 4$$

$$+6 \cdot 3$$

$$-250 \cdot 2$$

$$+250 \cdot 1$$

- نمایش کد **BCD** عدد $(185)_{10}$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$10110101 \cdot 4$$

$$10111001 \cdot 3$$

$$0001100010 \cdot 2$$

$$0001100001 \cdot 1$$

- کدامیک از گزینه های زیر در مورد جبر بول و جبر معمولی صحیح می باشد؟

۱. اصل توزیع پذیری (+) روی (.) برای جبر بول معتبر نیست.

۲. جبر بول دارای معکوس های جمع و ضرب می باشد.

۳. عملگر متمم هم در جبر معمولی و هم در جبر بول وجود دارد.

۴. جبر معمولی در مورد اعداد حقیقی بحث می کند در حالیکه جبر بول در مورد اعداد دو ارزشی مطرح است.

- در ارزیابی عبارات جبر بول کدام گزینه صحیح می باشد؟

۲. تقدم اول با **AND** از **NOT** بیشتر است.

۴. تقدم **OR** از **NOT** بیشتر است.

۱. تقدم اول با **OR** است.

۳. تقدم **NOT** از **OR** بیشتر است.

- متمم تابع $F = xy + yzx$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F' = (x' + y')(y + z' + x') \cdot 2$$

$$F' = (x' + y')(y + z' + x')(y + z') \cdot 1$$

$$F' = (x' + y')(xyz + zy') \cdot 4$$

$$F' = (x' + y')(y' + z' + x') \cdot 3$$

-۷ نمایش تابع بولی $F = A + B'C$ بر حسب حاصلضرب ماتریسها برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = \prod (1,5,6,7) \quad .2$$

$$F = \prod (1,4,5,6,7) \quad .1$$

$$F = \prod (0,2,3,4) \quad .4$$

$$F = \prod (0,2,3) \quad .3$$

-۸ ساده شده تابع بولی $F(w,x,y,z) = \sum (0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = y' + w'z' + xz' \quad .2$$

$$F = y + wz + x'z \quad .1$$

$$F = y + z \quad .4$$

$$F = y' + z' \quad .3$$

-۹ ساده شده تابع $F = \sum (0,2,3,7) + d(4,5,6)$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = B' + C \quad .4$$

$$F = BC + A \quad .3$$

$$F = AB + C' \quad .2$$

$$F = B + C' \quad .1$$

-۱۰ کدامیک از گزینه های زیر در مورد بیت توازن صحیح می باشد؟

۱. بیت توازن، بیتی اضافی است که با پیام همراه می شود تا تعداد ۱ ها را زوج یا فرد کند.

۲. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۰ ها را زوج یا فرد کند.

۳. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۱ ها را زوج کند.

۴. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۱ ها را فرد کند.

-۱۱ کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱. در مدار نیم جمع کننده، $C = xy'$ است.

۱. در مدار نیم جمع کننده، $C = X + Y$ است.

۴. در مدار تمام جمع کننده، $S = XYZ$ است.

۳. در مدار نیم جمع کننده، $S = x \oplus y$ است.

-۱۲- کدام گزینه در مورد مدار جمع - تفاضل گر ۴ بیتی صحیح می باشد؟

۱. این مدار از ۴ عدد FA و ۴ عدد گیت XOR تشکیل شده است.

۲. این مدار از ۴ عدد FA و ۵ عدد گیت XOR تشکیل شده است.

۳. این مدار از ۴ عدد FA و ۴ عدد گیت OR تشکیل شده است.

۴. این مدار از ۴ عدد FA و ۵ عدد گیت OR تشکیل شده است.

-۱۳- کدام گزینه معادل متمم گیت XOR می باشد؟


XNOR . ۴

NAND . ۳

OR . ۲

NOR . ۱

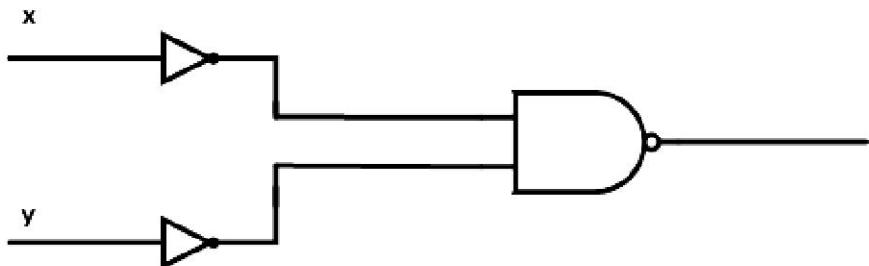-۱۴- خروجی مدار زیر معادل کدام گیت منطقی می باشد؟



NOR . ۴

NAND . ۳

OR . ۲

AND . ۱

-۱۵- از کدام یک از گزینه های زیر جهت نمایش توابع بولی بر حسب مینترم های تابع می توان استفاده نمود؟

۴. مالتی پلکسرو دیکدر

۳. انکدر

۲. فلیپ فلام

۱. شمارنده

-۱۶- فرض کنید $xy = 0$ آنگاه $x \oplus y$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$x'y'$. ۴

$x'y$. ۳

xy' . ۲

xy . ۱

-۱۷- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۲. دیکدر $3*8$ ، سه خط انتخاب دارد.

۱. دیکدر $3*8$ ، هشت خط ورودی دارد.

۴. دیکدر $3*8$ ، هشت خط خروجی دارد.

۳. دیکدر $3*8$ ، سه خط خروجی دارد.

-۱۸- کدام گزینه در مورد مدارهای ترتیبی و ترکیبی صحیح می باشد؟

- ۲. مدارهای ترکیبی حافظه دارند.
- ۴. مدارهای ترتیبی و ترکیبی هر دو حافظه دار هستند.

-۱۹- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مدار رمزگشایی (دیکدر) صحیح می باشد؟

- ۱. این مدار شامل 2^n ورودی، n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
- ۲. این مدار شامل n ورودی، 2^n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
- ۳. این مدار شامل 2^n ورودی و n خروجی می باشد.
- ۴. این مدار شامل n ورودی و 2^n خروجی می باشد.

-۲۰- کدامیک از گزینه های زیر در مورد فلیپ فلاپ صحیح می باشد؟

- ۱. عناصر ذخیره سازی در مدارهای ترتیبی ساعت دار را فلیپ فلاپ گویند.
- ۲. عناصر ذخیره سازی در مدارهای ترکیبی ساعت دار را فلیپ فلاپ گویند.
- ۳. تغییر وضعیت از یک حالت به بعدی در یک فلیپ فلاپ امکان پذیر نیست.
- ۴. فلیپ فلاپ یک وسیله ذخیره سازی دودویی بوده که قادر است یک بایت اطلاعات را در خود ذخیره نماید.

-۲۱- یک مالتی پلکسرا با ۸ خط ورودی چند خط انتخاب دارد؟

- ۸ . ۴
- ۴ . ۳
- ۳ . ۲
- ۲ . ۱

-۲۲- کدام یک از FF های زیر حالت نامعین دارند؟

- JK . ۴
- D . ۳
- T . ۲
- RS . ۱

-۲۳- با اتصال ورودی L و K به یکدیگر در یک JK-FF اکر خط کنترلی UP برابر ۱ باشد ، کدام FF حاصل می گردد؟

- $T - FF$. ۴
- $D - FF$. ۳
- $RS - FF$. ۲
- $JK - FF$. ۱

۲۴- کدام FF، متمم ساز است؟

۱. ورودی فلیپ فلاپ D.
۲. ورودی فلیپ فلاپ T.
۳. فلیپ فلاپ RS.
۴. فلیپ فلاپ S.

۲۵- ثباتی که بتواند اطلاعات دودویی اش را به سمت راست یا چپ جابجا کند چه نام دارد؟

۱. شمارنده دودویی
۲. شمارنده موج گونه
۳. شیفت رجیستر
۴. BCD

1	ب
2	د
3	الف
4	د
5	ب
6	ح
7	ح
8	ب
9	الف
10	الف
11	ح
12	ب
13	د
14	ب
15	د
16	د
17	د
18	الف
19	د
20	الف
21	ب
22	الف
23	د
24	ب
25	ح

۱ - عدد (1101.110) معادل کدام عدد در مبنای ۸ است ؟

31.6 .۴

31.3 .۳

15.3 .۲

15.6 .۱

۲ - عبارت $f=x(y+z)+xyz'+xy'z$ کدام گزینه است ؟

y(x+z) .۴

y .۳

x .۲

x(y+y'z) .۱

۳ - معادل مبنای پنج عدد (256.192) کدام گزینه است ؟

2102.034 .۴

3124.231 .۳

2314.124 .۲

2011.044 .۱

۴ - متمم تابع $F=X(Y'Z'+YZ)$ کدام است ؟

$F=XY+ZY+Z'X'$.۲

$F=(Z+Y)(Z'+Y')+X'$.۱

$F=Z'X'Y+Z'Y+X$.۴

$F=Z+X+Y.Z+Y'.X'$.۳

۵ - اگر F_1F_2 باشد، حاصل $F_2(A,B,C)=\Pi(2,3,5,6,7), F_1(A,B,C)=\Sigma(1,5,6)$ کدام است ؟

$\Pi(0,1,4)$.۴

$\Sigma(0,4)$.۳

$\Sigma(1)$.۲

$\Pi(1)$.۱

۶ - با ۳ متغیر منطقی چند تابعی متفاوت می توان تعریف کرد ؟

256 .۴

48 .۳

8 .۲

512 .۱

۷ - مکمل تابع $F(x, y, z)=\Pi(0,1,3)$ کدام گزینه است ؟

$F'(x, y, z)=\Sigma(0,1,3)$.۲

$F'(x, y, z)=\Sigma(2,4,5,6,7)$.۱

$F'=(x, y, z)=x'+yz'$.۴

$F'(x, y, z)=x$.۳

۸ - ساده شده تابع $F(w, x, y, z)=\Sigma(5,7,13,15)$ کدام گزینه است ؟

$xz+w'y$.۴

$yz+w'x$.۳

xz .۲

yz .۱

۹ - با کدام گیت می توان هر تابع بولی را ساخت ؟

NOR .۴

OR .۳

NOT .۲

XOR .۱


۱۰ - کدام گزینه از مزیت های گیت TTL (کلکتور باز) است؟

۲. مصرف توان آنها بسیار کم است.
۴. خروجی آنها را می توان با یکدیگر OR سیمی کرد.

۱. خروجی آنها را می توان با یکدیگر OR سیمی کرد.

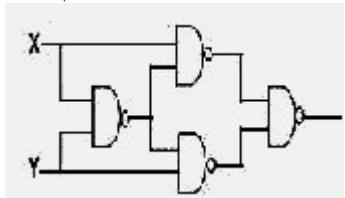۳. دارای سرعت بالابی است.

۱۱ - مدار داده شده معادل با کدام یک از توابع زیر است؟



$$X'Y' + XY \quad .4$$

XOR .3

$$(X'+Y)(X'+Y') \quad .2$$

XNOR .1

۱۲ - توازن زوج با کدام یک از توابع زیر پیاده سازی می شود؟

NAND .4

XNOR .3

OR .2

XOR .1

۱۳ - اگر بخواهیم تابع زوج ۳ ورودی را با گیت ۲ ورودی پیاده سازی کنیم، گیت های سطح اول و دوم به ترتیب از چپ به راست کدامند؟


XNOR-XOR .4

XNOR-XNOR .3

XOR-XNOR .2

XOR-XOR .1

۱۴ - خروجی مدار زیر کدام است؟

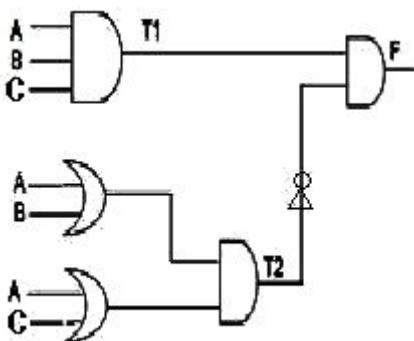

$$ABC(A'B'+A'C') \quad .4$$

$$C'B+AC \quad .3$$

$$ABC+A'B' \quad .2$$

$$AB+C'B \quad .1$$

۱۵ - جدول درستی مدار مقایسه گر ۲ عدد ۲ بیتی دارای چند سطر است؟

32 .4

8 .3

4 .2

16 .1

۱۶ - کدام مدار از نوع مدارات ترتیبی می باشد؟


۴. نیم جمع کننده

۳. شمارنده

۲. دیکدر

۱. موئی پلکسر

۱۷ - خروجی مدار شکل زیر کدام است؟

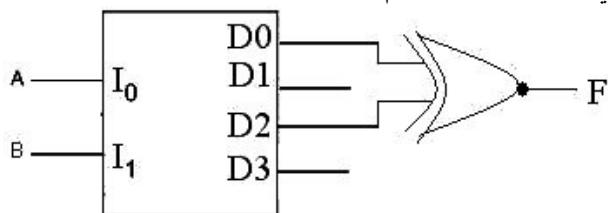

$(A \oplus B)'$.۴

B .۳

$A \oplus B$.۲

A .۱

۱۸ - در دیکدر $2^2 \times 4$ با ۲ ورودی A و B و یک ورودی فعالساز که با گیت NAND ساخته شده خروجی D0 در کدام یک از حالت های زیر فعال است؟


$E'AB$.۴

$E'A'B'$.۳

$E'A'B$.۲

$EA'B'$.۱

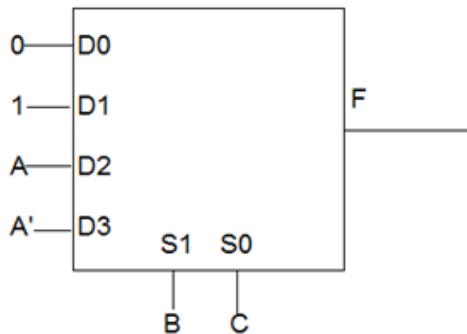۱۹ -تابع خروجی F(A,B,C) در مدار مقابل کدام است؟



$F = \sum(1, 3, 5)$.۴

$F = \sum(1, 3, 5, 6)$.۳


$F = \sum(1, 2, 4, 5)$.۲

$F = \sum(2, 4, 7)$.۱

۲۰ - در یک فلیپ فلاپ T اگر $T=0$ باشد، خروجی پس از 5 پالس ساعت برابر با کدام گزینه است؟

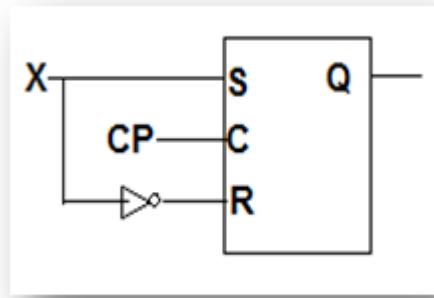۱. معکوس حالت قبلی می شود.
۲. یک می شود.
۳. صفر می شود.
۴. حالت قبلی را حفظ می ند.

۲۱ - رفتار مدار زیر مشابه کدام گزینه است؟




۴. فلیپ فلاپ T

۳. فلیپ فلاپ SR

۲. فلیپ فلاپ JK

۱. فلیپ فلاپ D

۲۲ - مدار زیر چه عملی انجام می دهد؟

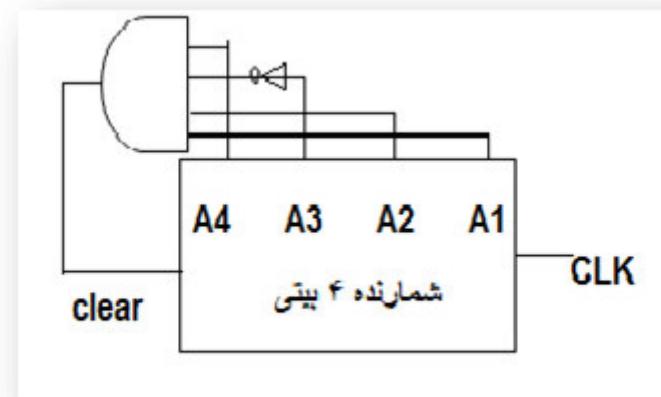

۴. شمارش ۰ تا ۱۲

۳. شمارش BCD

۲. شمارش ۱ تا ۱۳

۱. شمارش ۰ تا 10

۲۳ - کدام حالت زیر در شمارنده ی جانسون مجاز است؟

0011 .٤

1001 .٣

0101 .٢

1101 .١

۲۴ - محتوای یک ثبات ۴ بیتی در آغاز ۱۱۰۰ می باشد. ثبات ۳ بار با ورودی سریال ۱۱۰ به راست جابجا می شود. محتوای ثبات در پایان ۳ بار جابجایی کدام گزینه خواهد بود؟


0011 .٤

1110 .٣

1101 .٢

1100 .١

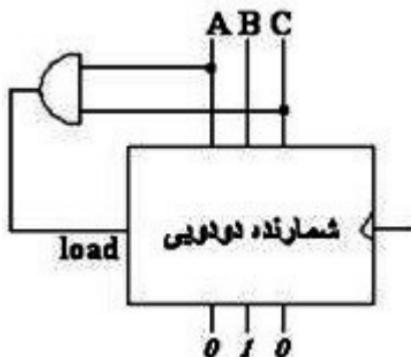۲۵ - شمارنده زیر کدام سیکل را تولید می کند؟



۲ → ۳ → ۴ → ۵ .٢

۲ → ۳ → ۴ .٤

۲ → ۳ → ۴ → ۵ → ۶ .١

۰ → ۱ → ۲ → ۳ → ۴ → ۵ .٣

الف	1
الف	2
الف	3
الف	4
ب	5
د	6
ب	7
ب	8
د	9
د	10
ج	11
الف	12
ب	13
د	14
الف	15
ج	16
ج	17
ج	18
ج	19
د	20
الف	21
الف	22
د	23
ب	24
ب	25

۱- عدد 2^8 در مبنای ۸ کدام است؟ (110101.111011)

۶۵.۷۳

۵۳.۵۹

۳۱۱.۳۲۳

۳۵.۱۴۳

۲- حاصل جمع دو عدد BCD زیر کدام است؟

10000100

+01110110

011111010

010100000

101100000

100000000

۳- کدامیک از گزینه های زیر معادل دودویی عدد ۹ در سیستم متمم دوی علامت دار منفی است؟

01001001

11110111

11110110

10001001

۴- اگر ورودیهای داده به یک گیت منطقی ۰, ۱ باشند، و خروجی آن صفر (۰) باشد، آن گیت کدام است؟

OR

NAND

XNOR

XOR

۵- فرض کنید پیام 0001 با توازن زوج به مقصد مورد نظر فرستاده شود و در مقصد، پیام دریافت شده به همراه بیت توازن باشد. بیت توازن در مبدأ (p_{e_d}) و چک کننده توازن در مقصد (p_{e_o}) چقدر است؟

$$p_{e_d} = 1, p_{e_o} = 0$$

$$p_{e_d} = 0, p_{e_o} = 1$$

$$p_{e_d} = 1, p_{e_o} = 1$$

$$p_{e_d} = 0, p_{e_o} = 0$$

۶- کدام گزینه صحیح است؟

$$x \cdot (x+y) = y$$

$$x \cdot (z+y) = x$$

$$x \cdot (z+y) = (x+z) \cdot (x+y)$$

$$x \cdot (x+y) = x$$

-۷ متمم تابع $F = x(yz' + yz)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F' = x(y' + z')(y + z) \quad .\cdot 2$$

$$F' = x + (y' + z')(y + z) \quad .\cdot 1$$

$$F' = x' + (y' + z')(y + z) \quad .\cdot 4$$

$$F' = x(y' + z')(y - z) \quad .\cdot 3$$

-۸ کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده تابع $F(A, B, C) = A + B'C$ بر حسب مجموع مینترم ها می باشد؟

$$F = \sum (0, 2, 3) \quad .\cdot 2$$

$$F = \sum (1, 4, 5, 6, 7) \quad .\cdot 1$$

$$F = \sum (0, 2, 3, 7) \quad .\cdot 4$$

$$F = \sum (0, 1, 4, 5, 6) \quad .\cdot 3$$

-۹ ساده شده تابع $F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$ با استفاده از جدول کارنو برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$y' + w'z' + xz' \quad .\cdot 2$$

$$z' + w'y' + xy' \quad .\cdot 1$$

$$z' + x'y' + wy' \quad .\cdot 4$$

$$y' + x'z' + wz' \quad .\cdot 3$$

-۱۰ فرم ساده شده ضرب حاصل جمع تابع $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = (A + B)(C + D)(B + D') \quad .\cdot 2$$

$$F = (A' + B')(C' + D')(B' + D) \quad .\cdot 1$$

$$F = A'B' + C'D' + B'D \quad .\cdot 4$$

$$F = AB + CD + BD' \quad .\cdot 3$$

-۱۱ کدام گزینه در مورد دسته ها (پوششها) ۱، در جدول کارنو صحیح است؟


۱. تعداد پوششها بیشتر مدنظر است.

۲. حداقل تعداد ۱، باید در یک پوشش قرار گیرد.


۳. تعداد ۱ هاییکه در یک پوشش قرار می گیرند باید توانی از ۲ باشند.

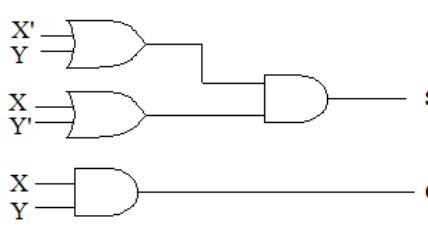۴. پوشش ها نمی توانند در تعدادی ۱ با هم مشترک باشند.


۱۲- کدامیک از شکلهای زیر نیم جمع کننده است؟




.۲

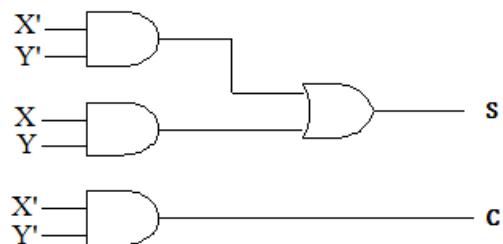

.۱

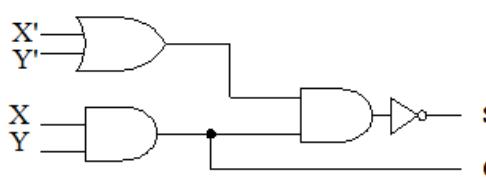

.۴

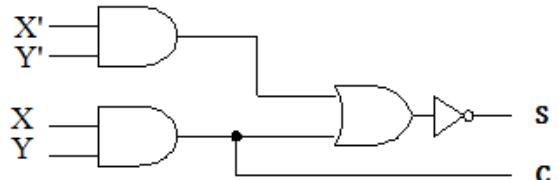

.۳

۱۳- کدامیک از گزینه های زیر با سایر گزینه ها متفاوت است؟

$$(x \oplus y)' \quad .۴$$

$$xy' + x'y \quad .۳$$

$$x \oplus y' \quad .۲$$

$$x' \oplus y \quad .۱$$

۱۴- اگر متمم تابعی بصورت زیر باشد، تابع اصلی F کدام است؟

$$F' = \prod(1,2,4,8)$$

$$F = \sum(0,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) \quad .۲$$

$$F = \prod(0,3,5,6,7) \quad .۱$$

$$F = \prod(0,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) \quad .۴$$

$$F = \sum(0,3,5,6,7) \quad .۳$$


۱۵- کدام گزینه در مورد مدارهای منطقی ترتیبی و ترکیبی صحیح است؟

۱. خروجی مدارهای منطقی ترتیبی به ورودیهای فعلی و قبلی وابسته است.

۲. خروجی مدارهای منطقی ترکیبی به خروجیهای قبلی وابسته است.

۳. مدارهای منطقی ترکیبی از مدارهای منطقی ترتیبی و فلیپ فلاپ ها تشکیل می شوند.

۴. مدارهای منطقی ترتیبی حافظه ندارند.

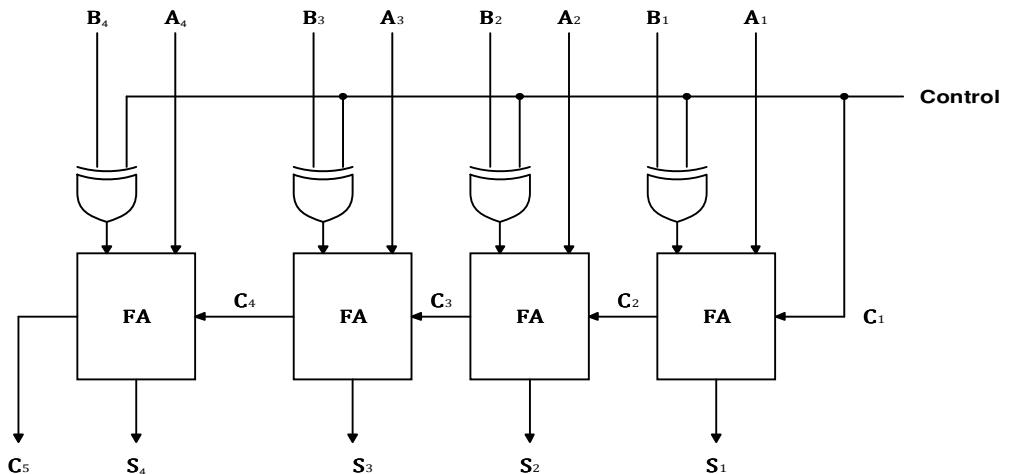

۱. تمام جمع کننده است.

۳. ضرب کننده است.

۲. ورودیها را XOR می کند.

۴. جمع کننده - تفریق کننده است.

۱۷- برای ضرب دودویی دو عدد ۵ بیتی و ۴ بیتی کدام گزینه ضروری است؟

۲. بیست گیت AND و چهار جمع کننده چهار بیت

۱. نه گیت AND و سه جمع کننده پنج بیت

۴. بیست گیت AND و سه جمع کننده پنج بیت

۳. نه گیت AND و چهار جمع کننده چهار بیت

۱۸- با استفاده از چند دیکدر 3×8 می توان یک دیکدر 4×16 ساخت؟


۶. ۴

۴. ۳

۳. ۲

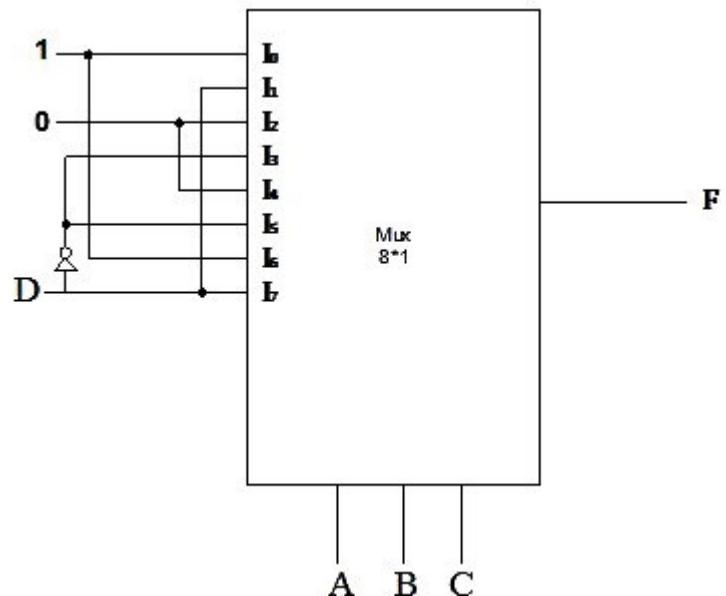۲. ۱

خروجی مولتی پلکسر شکل زیر برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟



$$F(A,B,C,D) = \sum(0,3,5,6,8,9,14,15) \quad .2$$

$$F(A,B,C,D) = \sum(1,2,4,7,10,11,12,13) \quad .1$$

$$F(A,B,C,D) = \sum(1,2,4,7,8,9,14,15) \quad .4$$

$$F(A,B,C,D) = \sum(0,1,3,6,10,12,13,15) \quad .3$$

-۴۰- در فلیپ فلاپ JK چه هنگامی هر دو مقدار خروجی $Q(t+1)$ و $Q(t)$ برابر با ۱ خواهند شد؟ (\times به معنی حالت بدون اهمیت (۰) یا (۱) می باشد)

$$J=X ; K=0 \quad .4 \qquad J=X ; K=1 \quad .3 \qquad J=1 ; K=X \quad .2 \qquad J=0 ; K=X \quad .1$$

-۴۱- اگر به ورودی یک فلیپ فلاپ T که در آن $Q=1$ است، رشته ۱۰۱۰۱ را وارد کنیم، رشته خروجی Q کدام خواهد بود؟





$$11010 \quad .4$$

$$11001 \quad .3$$

$$00110 \quad .2$$

$$00101 \quad .1$$

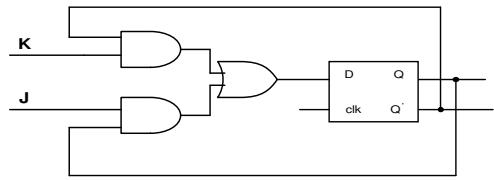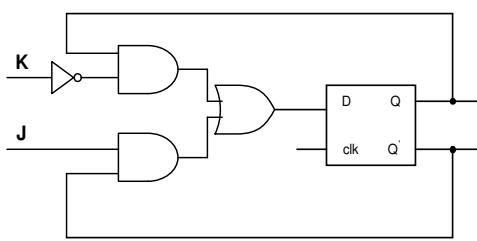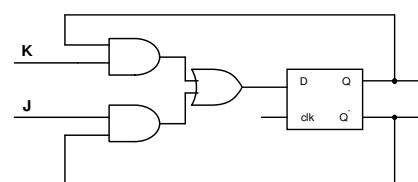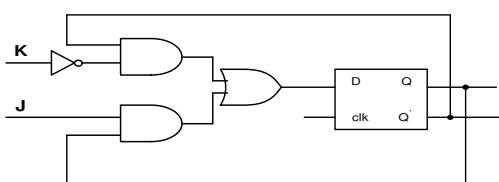۴۲- کدامیک از گزینه های زیر پیاده سازی فلیپ فلاب JK با استفاده از فلیپ فلاب D می باشد؟




۴۳- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

۱. جمع کننده موازی از شیفت رجیسترها استفاده میکند.
۲. شمارنده، ثباتی است که بر اساس اعمال پالس های ورودی وارد رشته حالات از پیش تعیین شده ای می گردد.
۳. با سه فلیپ فلاب JK می توان یک شمارنده BCD موج گونه طراحی کرد.
۴. شمارنده حلقوی دنباله چرخان $k+1$ بیتی، یک رشته k حالت را ایجاد میکند.

۴۴- کدام گزینه در مورد شمارنده جانسون صحیح است؟

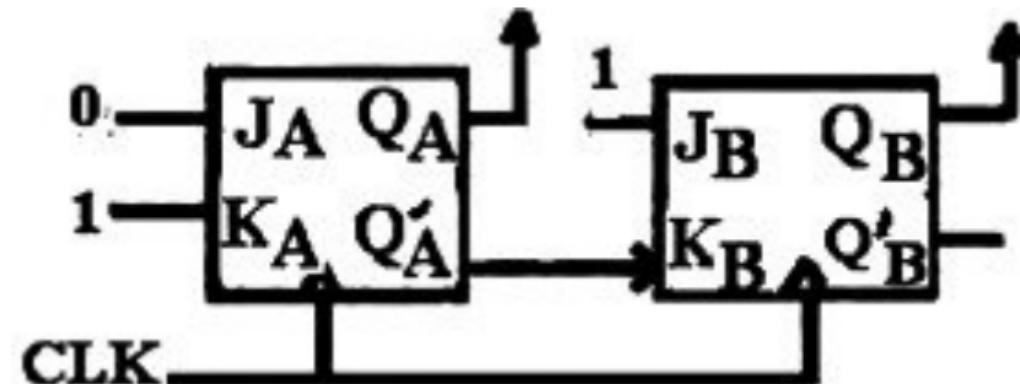۱. شمارنده جانسون همان شمارنده حلقوی است که در خروجی آن یک گیت NOT قرار داده شده است.
۲. شمارنده جانسون، شمارنده ای دودویی با بار شدن موازی است.
۳. شمارنده جانسون بعد از ۴ پالس ساعت به وضعیت اول خود بر می گردد.
۴. شمارنده جانسون اگر وارد حالات بی استفاده شود، بلافاصله به اولین حالت معتبر خواهد رفت.

۲۵- اگر در شکل زیر، در شروع داشته باشیم ($Q_A = 0$ ، $Q_B = 1$) در چهار پالس ساعت بعدی چگونه است؟



$$Q_A : 0000$$

$$Q_B : 1111$$

$$Q_A : 1111$$

$$Q_B : 0000$$

$$Q_A : 1111$$

$$Q_B : 1010$$

$$Q_A : 0000$$

$$Q_B : 0101$$

1	د
2	بـ
3	جـ
4	بـ
5	الفـ
6	جـ
7	دـ
8	الفـ
9	بـ
10	الفـ
11	جـ
12	جـ
13	جـ
14	دـ
15	الفـ
16	دـ
17	دـ
18	الفـ
19	جـ
20	دـ
21	بـ
22	دـ
23	بـ
24	الفـ
25	الفـ

-۱- معادل مبنای ۸ عدد $(B\ 65F)_{16}$ کدام است؟

۱۳۳۱۳۷ .۴

۳۱۷۱۳ .۳

۳۳۳۱۳۷ .۲

۳۳۱۳۷ .۱

-۲- با فرض: $X = 1000011$ و $Y = 1010100$ و با استفاده از متمم ۲ حاصل تفاضل $X-Y$ کدام است؟

0101111 .۴

1101111 .۳

0010001 .۲

1010001 .۱

-۳- معادل مبنای ۲ عدد $10(0.2498)$ برابر است با:

0.0011100 .۴

0.1001111 .۳

0.0011111 .۲

0.1111100 .۱

-۴- بزرگترین عدد دودویی مثبت ۳۲ بیتی در مبنای ۱۰ کدام است؟ (اعداد به شکل متمم ۲ ذخیره می‌شوند.)

$2^{31}-1$.۴

2^{31} .۳

$2^{32}-1$.۲

2^{32} .۱

-۵- متمم تابع منطقی $(BC'+A'D)(AB'+CD')$ برابر است با:

۴. یک

۳. صفر

$(A+C')(B+D')$.۲

ABCD .۱

-۶- متمم تابع $f = xy' + x'y$ برابر است با:

۴. یک

۳. صفر

$x \text{ xnor } y$.۲

$x \text{ xor } y$.۱

-۷- کدام گزینه ساده شدهی عبارت منطقی $(A'+C)(A'+C')(A+B+C'D)$ با کمترین تعداد لیترال می‌باشد؟

$A(B+C'D)$.۴

$A'(B+C')(B+D)$.۳

$A'B+A'C'D$.۲

$A'(B+C'D)$.۱

- تابع منطقی زیر به صورت جملات ضرب ماکسیمم ها کدام گزینه است؟

$$F(w, x, y, z) = y'z + wxy' + wxz' + w'x'z$$

$$f = \Pi(1, 3, 5, 9, 12, 13, 14) . ۲$$

$$f = \Sigma(1, 3, 5, 9, 12, 13, 14) . ۱$$

$$f = \Sigma(0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15) . ۴$$

$$f = \Pi(0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15) . ۳$$

- کدام گزینه تابع زیر را به صورت جمع مینترم ها بیان می کند؟

$$F(A, B, C, D) = B'D + A'D + BD$$

$$f = \Pi(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) . ۲$$

$$f = \Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) . ۱$$

$$f = \Sigma(1, 3, 4, 7, 9, 10) . ۴$$

$$f = \Sigma(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) . ۳$$

-۱۰

اگر تابع $f(x, y, z)$ به صورت زیر باشد، متمم تابع f کدام است؟

$$F(x, y, z) = M_0M_2M_5$$

$$xyz + xy'z + xy'z' . ۴$$

$$x'z' + xy'z . ۳$$

$$x'y'z' + x'yz' + xy'z . ۲$$

$$x'z + xy + xz' . ۱$$

- با فرض تابع منطقی $f = xw' + yz$ کدام یک از جملات زیر صحیح می باشد؟

$$f + f' = 1, ff' = 1 . ۴$$

$$f + f' = 0, ff' = 0 . ۳$$

$$f + f' = 1, ff' = 0 . ۲$$

$$f + f' = 0, ff' = 1 . ۱$$

- ساده شده تابع منطقی f با حالات بی اهمیت d کدام است؟

$$F(A, B, C, D) = \Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 15)$$


$$d(A, B, C, D) = \Sigma(4, 6, 12, 13)$$

$$BD + A'D + C'D . ۲$$

$$C'B + A'D + C'D . ۱$$

$$BD + A'D + C'D \quad \text{و} \quad C'B + A'D + C'D . ۴$$

$$C'B + A'B + CD . ۳$$

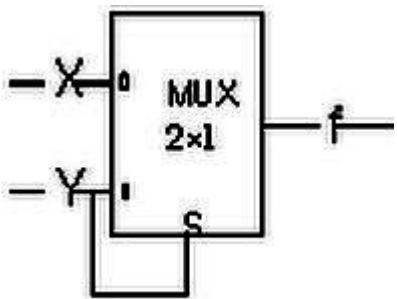

XOR .۴

NOT .۳

AND .۲

OR .۱

- ۱۴- جدول کارنوی معادل تابع $f = AC + A'C + A'B$ کدام گزینه است؟

BC

.۲

BC

.۱

00 01 11 10 A

1		1	1	0
1			1	1

00 01 11 10 A

	1	1	1	0
	1	1		1

BC

.۴

BC

.۳

00 01 11 10 A

1	1		1
		1	

00 01 11 10 A

	1			0
	1	1		1

-۱۵- ساده شدهی عبارت منطقی $ABC + A'B'C + ABC'$ برابر است با:

$$A+B \quad .\ 4$$

$$B \quad .\ 3$$

$$B' \quad .\ 2$$

$$A \quad .\ 1$$

-۱۶-

دو عدد A و B را که هر کدام سه رقم دارند، در نظر بگیرید ($B=B_2B_1B_0$ و $A=A_2A_1A_0$). با فرض: اندام گزینه، مشخص کنندهی تساوی دو عدد A و B می باشد؟

$$x_2+x_1+x_0 \quad .\ 2$$


$$x_2x_1x_0 \quad .\ 1$$

$$A_2'B_2+x_2A_1'B_1+x_2x_1A_0'B_0 \quad .\ 4$$


$$A_2B_2'+x_2A_1B_1'+x_2x_1A_0B_0' \quad .\ 3$$

-۱۷-

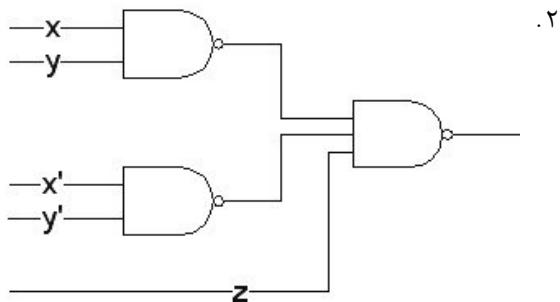
کدام گزینه پیاده سازی تابع منطقی $F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 5, 7)$ NAND نشان می دهد؟




.2

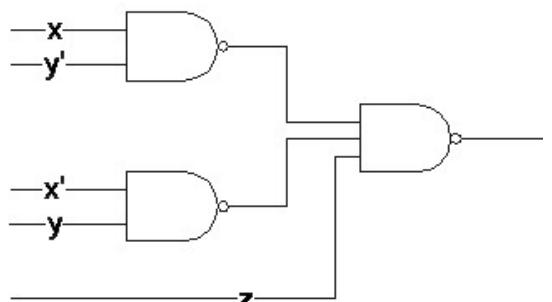

.1

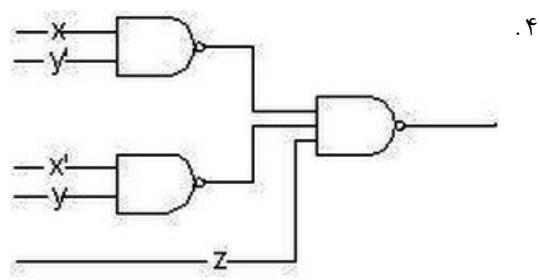

.4

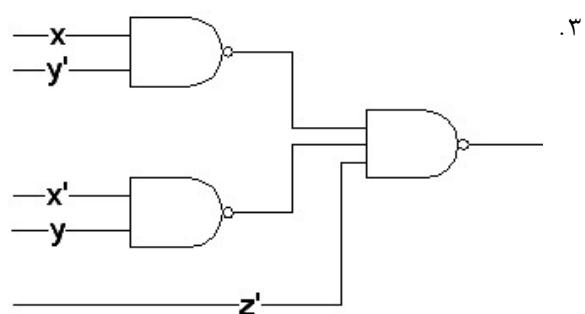

.3

-۱۸- فرض کنید $xy=0$ باشد؛ آنگاه y xor x برابر کدام یک از گزینه های زیر است؟

$$xy \quad .\ 4$$

$$x+y \quad .\ 3$$

$$x'y \quad .\ 2$$

$$xy' \quad .\ 1$$

$$xy'+x'z \quad .4$$

$$x \text{ xor } y \quad .3$$

$$x'z+x \quad .2$$

$$x \text{ xor } z \quad .1$$

-۲۰ گزینه ی غلط کدام است؟

$$C=xy+yz \quad .2 \text{ در تمام جمع کننده}$$

$$C=xy \quad .1 \text{ در نیم جمع کننده}$$

$$S=x \text{ xor } y \text{ xor } z \quad .4 \text{ در تمام جمع کننده}$$

$$S=x \text{ xor } y \quad .3 \text{ در نیم جمع کننده}$$

-۲۱ یک مدار ترکیبی دارای سه ورودی و یک خروجی زمانی یک می شود که دو ورودی از سه ورودی، یک باشند. تابع خروجی کدام یک از موارد زیر است؟


$$\Sigma(3, 5, 6) \quad .4$$

$$\Sigma(3, 6) \quad .3$$


$$\Sigma(5, 7) \quad .2$$

$$\Sigma(3, 5, 7) \quad .1$$

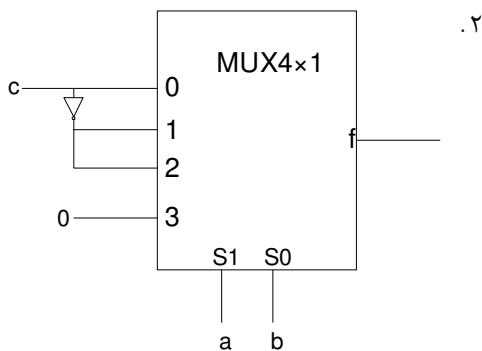-۲۲ کدام گزینه پیاده سازی تابع $f(a, b, c)=\Sigma(1, 2, 4)$ با کمک دیکدر را نمایش می دهد؟




.۲

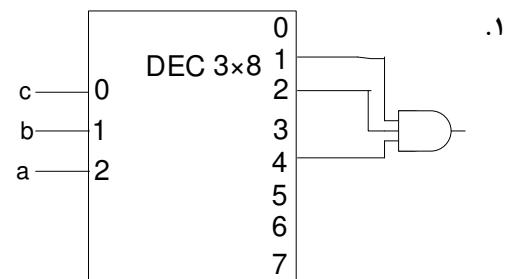


.۱

۴. گزینه های ۱ و ۳

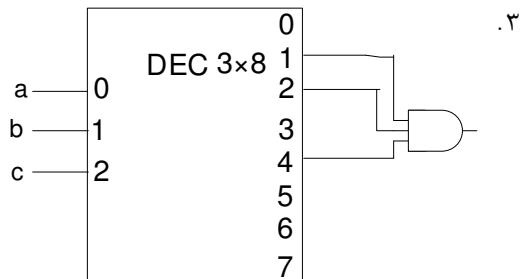

.۳

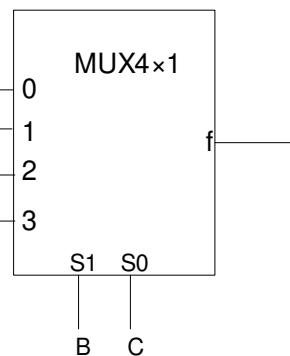





$$\Sigma(3, 5, 6) \quad .4$$

$$\Sigma(1, 3, 5) \quad .3$$


$$\Sigma(1, 3, 5, 6) \quad .2$$

$$\Sigma(0, 1, 3, 5) \quad .1$$

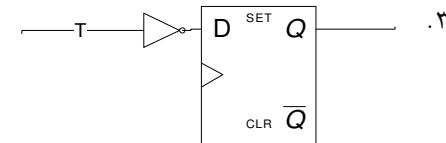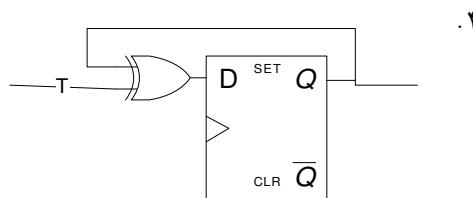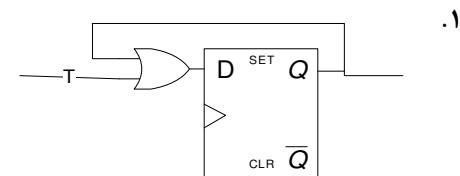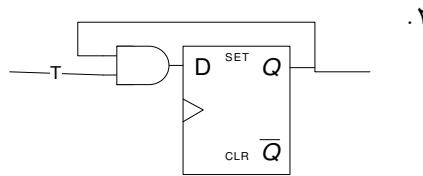-۴۴- کدام گزینه پیاده سازی فلیپ فلاپ T با کمک فلیپ فلاپ D می باشد؟



مدار شکل زیر:

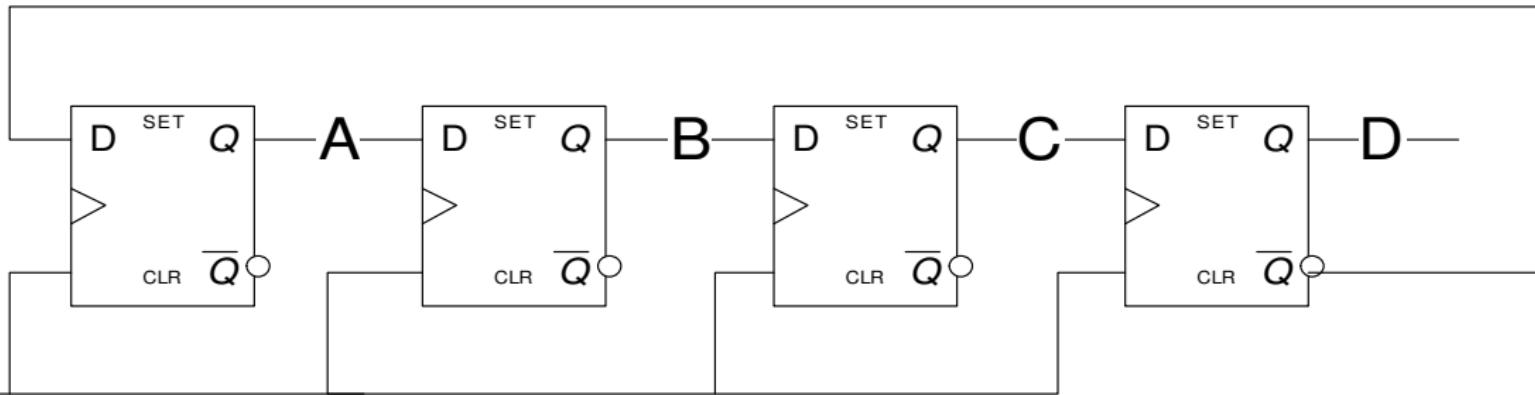

۱. شمارنده‌ی حلقوی دنباله چرخان است.
۲. شیفت رجیستر با قابلیت بار کردن موازی است.
۳. شمارنده‌ی دودویی است.
۴. شمارنده‌ای با حالات بی استفاده ۲، ۳ است.

1	د
2	ج
3	ب
4	د
5	د
6	ب
7	الف
8	ج
9	الف
10	ب
11	ب
12	ب
13	الف
14	الف
15	ج
16	الف
17	ج
18	ج
19	ج
20	ب
21	د
22	د
23	ب
24	د
25	الف

- معادل دهدھی عدد دو دویی (110011) برابر کدام گزینه است؟

۱۸. ۴

۲۳. ۳

۱۱. ۲

۱۹. ۱

- عدد (73,12) در مبنای ۸ می باشد. معادل دودویی آن کدام گزینه است؟

11111,110 . ۲

100110,001010 . ۱

.1110011,00010010 . ۴

111011,001010 . ۳

- عدد ۰۰۱۱ را در نظر بگیرید. متمم دو آن کدام گزینه است؟

.0110 . ۴

1110 . ۳

1101 . ۲

1100 . ۱

- اگر از روش متمم ۲ استفاده کنیم حاصل تفریق دو عدد دودویی علامتدار زیر کدام است؟

$$(11111010 - 11110011) = ?$$

00000111 . ۴

11111001 . ۳

00001000 . ۲

10000111 . ۱

- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

$(X'YZ')' \cdot (X'Y'Z)' . ۲$

$(X'YZ' + X'Y'Z)' . ۱$

$(X'Y'Z' + XYZ')' . ۴$

$(X + Y' + Z) \cdot (X + Y + Z') . ۳$

- تابع زیر معادل کدام گزینه است؟

$$F(X, Y, Z) = \prod (0, 2, 4, 5)$$

$F(X, Y, Z) = X . ۲$

$F(X, Y, Z) = XY + X'Z . ۱$

$F(X, Y, Z) = XY + Z . ۴$

$F(X, Y, Z) = XY' . ۳$

- ساده شده عبارت زیر کدام است؟

$$F(X, Y, Z) = XY + X'Z + YZ$$

$XY + X'Z . ۴$

$XY' + X'Z . ۳$

$XY + XZ . ۲$

$XY + YZ . ۱$

- ساده شده تابع زیر کدام گزینه است؟

$$F(X, Y, Z) = \sum (3, 4, 6, 7)$$


$Y + Z . ۴$

$YZ + XZ' . ۳$


$X'Y + Z . ۲$

$Y'Z + XYZ . ۱$

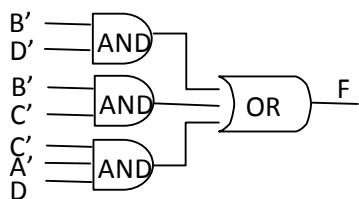
$$F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$




.۲

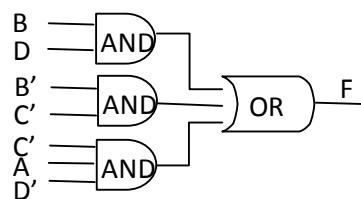

.۱

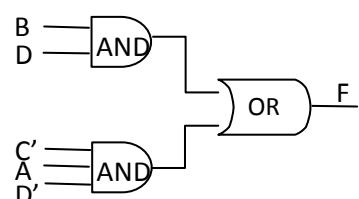

.۴

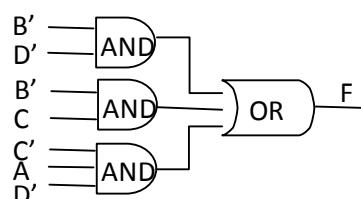

.۳

-۱۰ ساده ترین شکل تابع زیر که دارای حالات بی اهمیت(d) هم می باشد کدام گزینه است؟

$$F(W, X, Y, Z) = \sum(1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) + d(0, 2, 4, 6, 8, 9)$$

W .۴

Y .۳

۱ .۲

X .۱

-۱۱ خروجی عبارت زیر کدام گزینه می باشد؟

$$F = X \oplus X' \oplus X \oplus X' \oplus X \oplus X'$$

$$F = 0 \quad .۲$$

$$F = 1 \quad .۱$$

$$\text{If } (X' == 1) \text{ then } (F = 0) \quad .۴$$

$$\text{if } (X == 1) \text{ then } (F = 0) \quad .۳$$

-۱۲ خروجی عبارت زیر کدام گزینه است؟

$$F = X.X'.(X')'.((X')').(((X')')')$$

۱. همیشه برابر صفر خواهد بود.


۲. همیشه برابر یک خواهد بود.

۳. اگر X برابر با یک باشد خروجی نیز یک خواهد شد.


۴. با توجه به مقدار X خروجی ممکن است صفر یا یک باشد.

۱۳- خروجی کدام مدار با مدارات دیگر متفاوت است؟


.۲

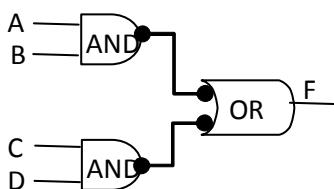


.۱

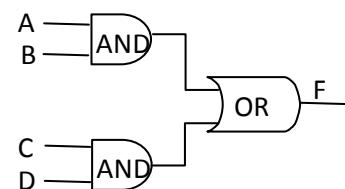

.۴

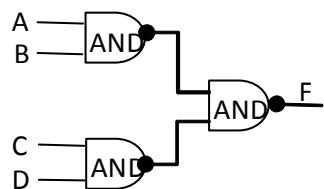

.۳

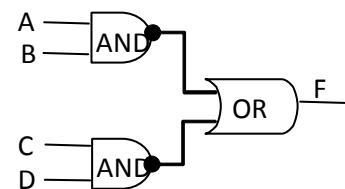





$$(X \oplus Y)' .4$$

$$X' \oplus Y .3$$

$$X' \oplus Y' .2$$

$$X \oplus Y' .1$$

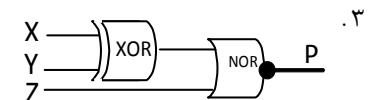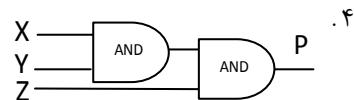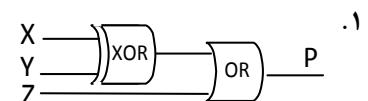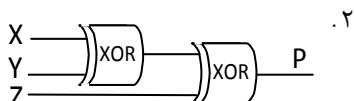۱۵- فرض کنید بخواهیم یک پیام سه بیتی (XYZ) را همراه با یک بیت توازن زوج (P) ارسال کنیم. مدار مولد توازن آن کدام گزینه خواهد بود؟




۱۶- کدام مدار از نوع مدارات ترتیبی می باشد؟

۴. شمارنده

۳. نیم جمع کننده

۲. مولتی پلکسر

۱. دیکدر

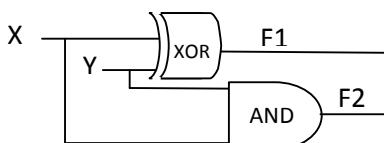


۲. مدار یک (تمام) جمع کننده دودویی می باشد.

۴. مدار یک مولتی پلکسر می باشد.

۱. مدار یک نیم جمع کننده دودویی می باشد.

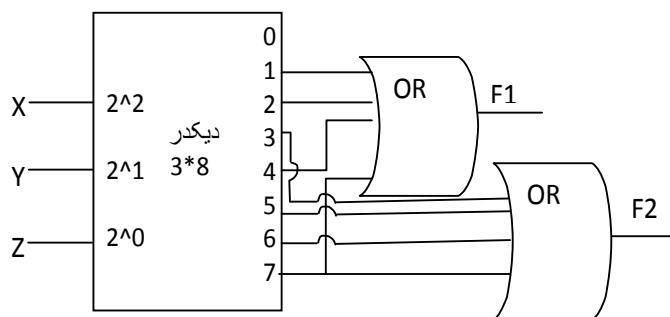۳. مدار یک رمزگشای (دیکدر) می باشد.

۱۸- مدار زیر می تواند جایگزین کدام قطعه گردد؟




۲. جمع کننده BCD

۱. نیم جمع کننده دودویی

۴. مولتی پلکسر ۲ به ۱

۳. جمع کننده دودویی کامل

۱۹- مدار زیر چیست؟

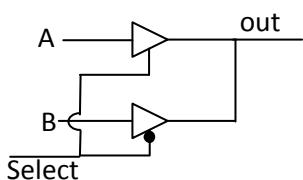

۲. دیکدر

۱. مولتی پلکسر

۴. جمع کننده دودویی کامل

۳. انکدر

۲۰- تفاوت مدار ترتیبی و ترکیبی چیست؟

۱. مدارات ترتیبی حافظه دارند.

۲. هیچ تفاوتی ندارند.

۳. مدارات ترکیبی حافظه دارند.

۴. مدارات ترتیبی نیاز به ورودی ندارند.

۲۱- کدام فلیپ فلاب دارای حالت مبهم می باشد؟


D . ۴

T . ۳

RS . ۲

JK . ۱

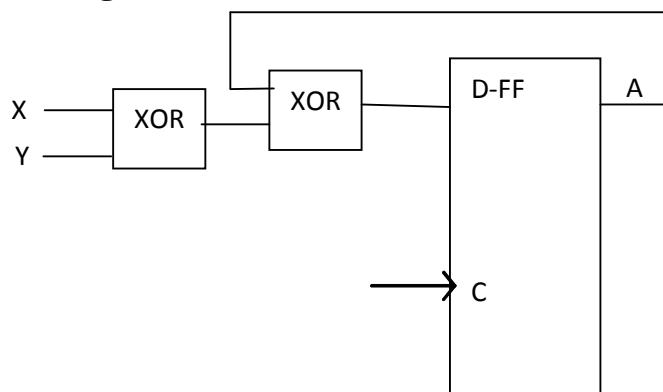۴۲- نمودار حالت مدار ترتیبی زیر که از یک فلیپ فلاپ نوع D و دو گیت XOR تشکیل گردیده دارای چند حالت می باشد؟




- ۱. دو حالت
- ۲. سه حالت
- ۳. چهار حالت
- ۴. پنج حالت

۴۳- محتوای یک ثبات چهار بیتی در آغاز ۱۱۰۰ می باشد. ثبات سه بار با ورودی سریال ۱۱۰ به راست جابجا می شود. محتوای ثبات در پایان سه بار جابجایی کدام گزینه خواهد بود؟

- ۱. ۱۱۰۰
- ۲. ۱۱۰۱
- ۳. ۱۱۱۰
- ۴. ۰۰۱۱

۴۴- مدار زیر چه کاری انجام می دهد؟

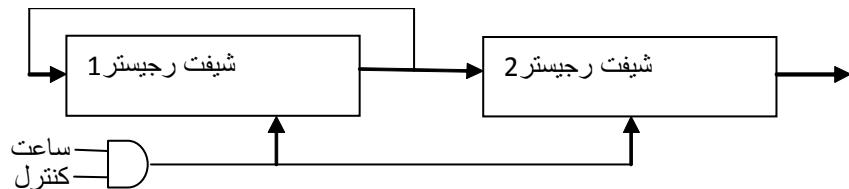

- ۱. انتقال موازی اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۲
- ۲. انتقال سریال اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۲
- ۳. انتقال موازی اطلاعات از رجیستر ۲ به رجیستر ۱
- ۴. انتقال سریال اطلاعات از رجیستر ۲ به رجیستر ۱

۴۵- شمارنده جانسونی که دارای پنج فلیپ فلاپ باشد یک رشته چند حالتی را تولید خواهد نمود؟

- ۱. ۷
- ۲. ۸
- ۳. ۹
- ۴. ۱۰

1	الف
2	ج
3	ب
4	د
5	د
6	الف
7	د
8	ج
9	ب
10	ب
11	الف
12	الف
13	ج
14	ب
15	ب
16	د
17	الف
18	ج
19	الف
20	الف
21	ب
22	الف
23	ب
24	د
25	د